

واحد کار سوم

صوت در تلویزیون رنگی

هدف کلی

بررسی مدار صوت در تلویزیون رنگی، عیب‌یابی و تعمیر آن



پیش آزمون (۳)

۱- فرکانس شنواهی (AF) کدام است؟

۲- HZ - ۲- KHZ (۲)

۱۰- HZ - ۷ / ۵ KHZ (۱)

۲- KHZ - ۲ MHZ (۴)

۲- HZ - ۱۰- KHZ (۳)

۲- طیف فرکانس ایجاد شده توسط حنجره‌ی انسان تقریباً در کدام محدوده فرکانسی قرار دارد؟

۲- HZ - ۱۵ KHZ (۲)

۲- HZ - ۲- KHZ (۱)

۱۰- HZ - ۷ / ۵ KHZ (۴)

۱- KHZ - ۲- KHZ (۳)

۳- در سیستم CCIR ، فرکانس IF اصلی صدا و IF دوم صدا در تلویزیون چه قدر است؟


۴- معمولاً صدا در تلویزیون به صورت مدوله می‌شود.

۵- IF دوم صدا در سیستم‌های OIRT و FCC و استاندارد انگلیسی چه قدر است؟

۶- در سیستم CCIR فاصله‌ی کریر صدا، و کریر تصویر چه قدر است؟

۷- IF دوم صدا در تلویزیون چگونه ایجاد می‌شود؟ شرح دهید.

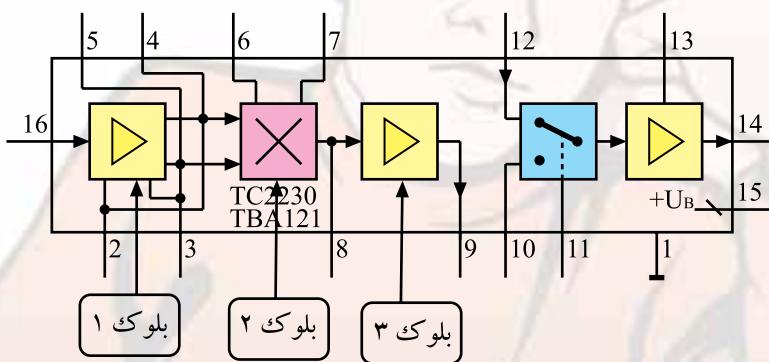
۸- شکل مقابل مدار آی‌سی مربوط به بخش صوت تلویزیون گروندیک را نشان می‌دهد. به این آی‌سی IF دوم صدا وارد می‌شود و صدای آشکار شده از خروجی آن به دست می‌آید. بلوک‌های ۱ و ۲ و ۳ چه عملی را در داخل آی‌سی انجام می‌دهند؟




۹- چگونه IF دوم صدا از سیگنال مرکب تصویر جدا می‌شود؟ شرح دهید.

۱۰- اگر صدای تلویزیون قطع باشد، اولین گام برای عیب‌یابی چیست؟

۱-۳- مقدمه‌ای بر چگونگی پردازش صوت در تلویزیون رنگی

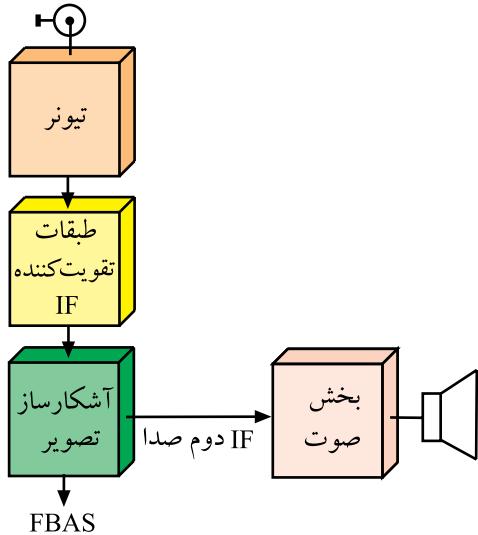

شکل ۱-۳- بلوک دیاگرام بخشی از تلویزیون رنگی

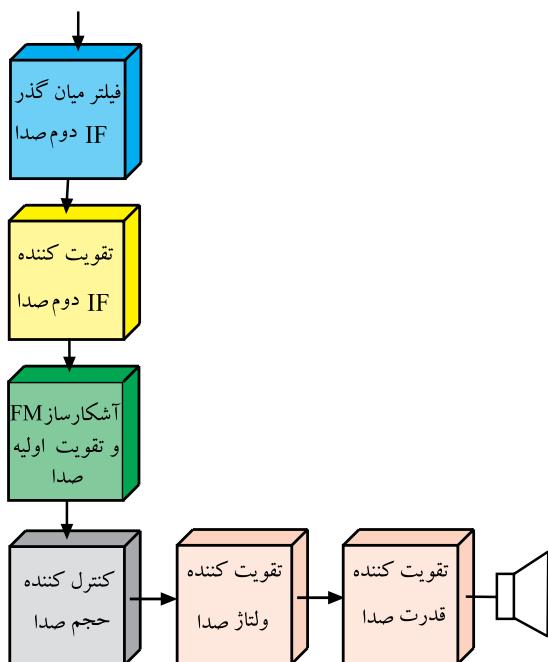


شکل ۲- ۳- بلوک دیاگرام بخش صوت

$$\text{آی اف دوم صدا} = \frac{38}{9} - \frac{33}{4} = 5/5 \text{ MHZ}$$

بلوک دیاگرام نشان داده شده در شکل ۱-۳، بخشی از بلوک دیاگرام تلویزیون رنگی است که نحوه‌ی ایجاد IF دوم صدا را نشان می‌دهد. آی اف اصلی صدا یعنی $\frac{33}{4}$ مگاهرتز با فرکانس آی اف تصویر یعنی $\frac{38}{9}$ مگاهرتز، در طبقه‌ی آشکارساز تصویر مخلوط می‌شود و IF دوم صدا با فرکانس $\frac{5}{5}$ مگاهرتز به وجود می‌آید. IF دوم صدا که معمولاً به صورت FM مدوله شده است، پس از تقویت، توسط آشکارساز FM آشکار می‌شود. سیگنال صدای آشکار شده پس از تقویت در حد مورد نیاز، به بلندگو می‌رسد. شکل ۲- ۳ بلوک دیاگرام بخش صوت را نشان می‌دهد.

۲-۳- بخش صوت در تلویزیون گروندیک


بخش صوت در تلویزیون گروندیک مدل CUC ۴۴۰۰ مانند سایر تلویزیون‌ها از مرحله‌ی تولید آی اف دوم صدا شروع و تا بلندگو ادامه می‌باید. در شکل ۳-۳ بلوک دیاگرام بخش صوت این تلویزیون را مشاهده می‌کنید.

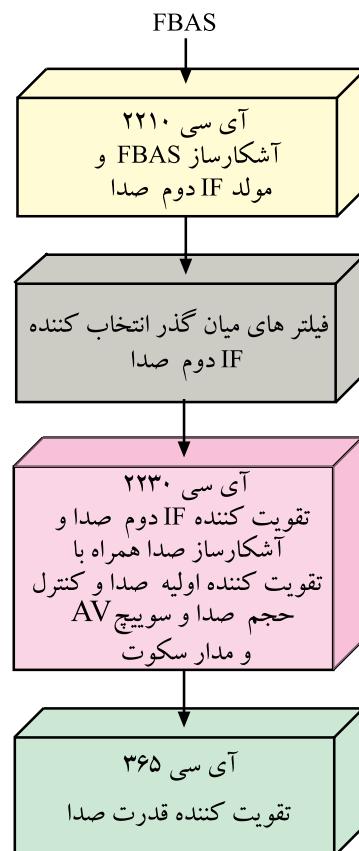

شکل ۳-۳- بلوک دیاگرام بخش صوت در تلویزیون گروندیک

٣-٣-٣ تشریح عملکرد مدار صوت


در مورد نحوه تولید سیگنال مرکب تصویر (FBAS) و IF دوم صدا، در مدول IF توضیح لازم داده شده است.

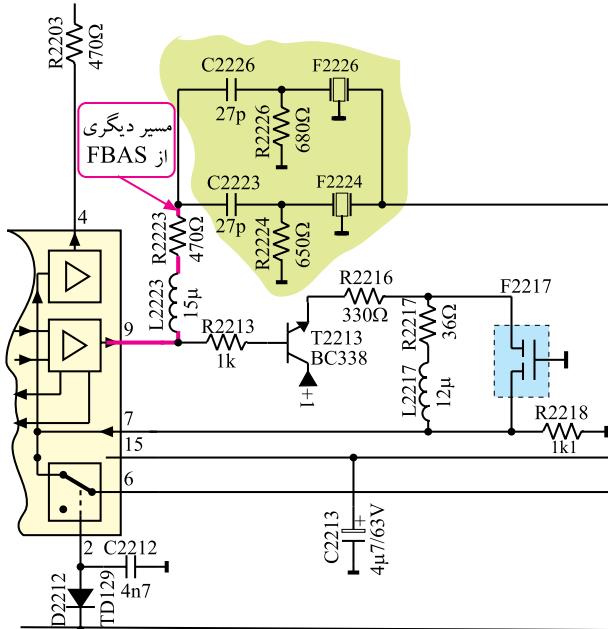

شکل ۴-۳- انشعاب دیگری از FBAS همراه با آی اف دوم صدا

برای جداسازی آی اف دوم صدا از سیگنال مرکب تصویر طبق شکل ۳-۴ انشعاب دیگری از سیگنال مرکب (FBAS) تصویر آشکار شده همراه با IF دوم صدا دریافت می شود.


این سیگنال از پایه‌ی ۹ آی‌سی خارج می‌شود و از طریق فیلتر L۲۲۲۳ و مقاومت R۲۲۲۳ به فیلترهای سرامیکی صوت راه می‌یابد. شکل ۵-۳ شبکه‌های فیلتر سرامیکی را نشان می‌دهد.

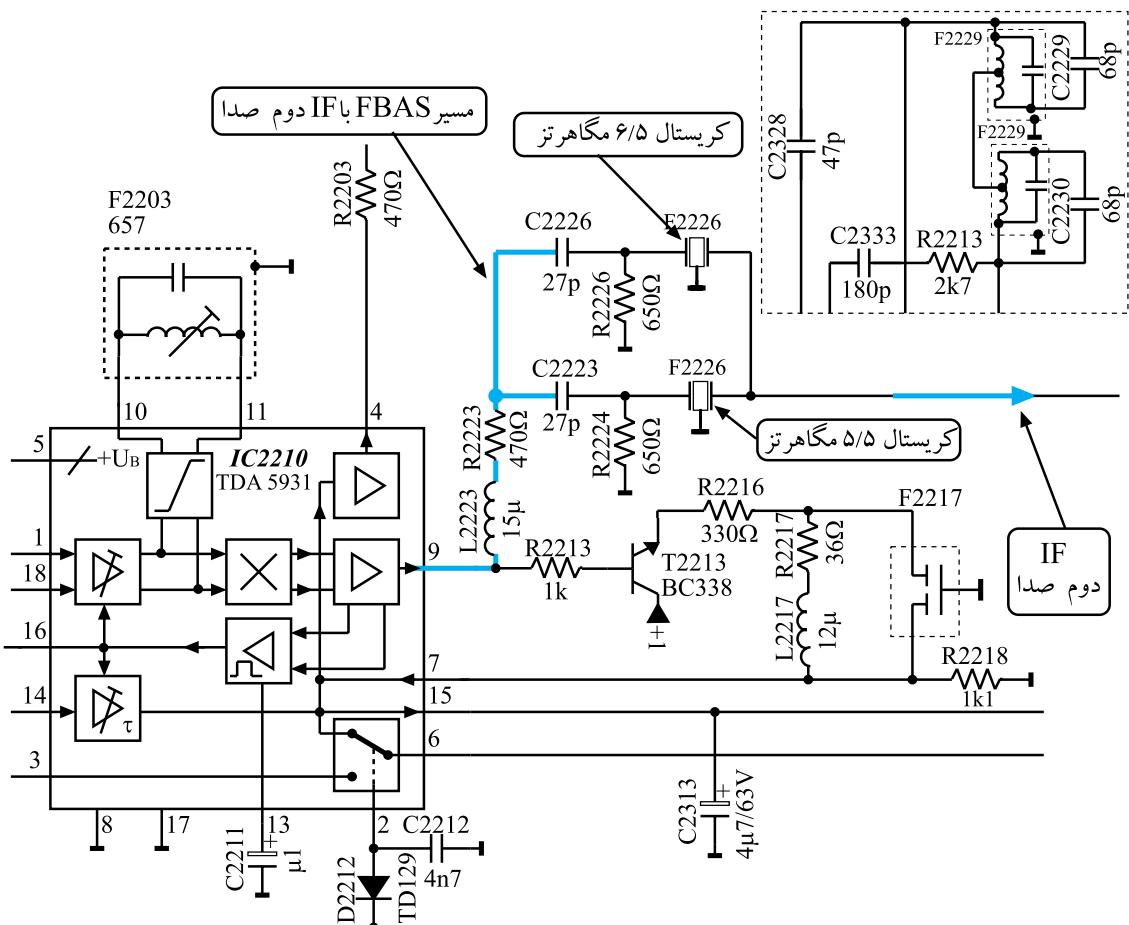


شکل ۵-۳ - شبکه فیلترهای سرامیکی

آی اف دوم صدا در سیستم CCIR برابر ۵/۵ مگاهرتز، در سیستم OIRT ۶/۵ مگاهرتز و در سیستم انگلیسی ۶ مگاهرتز است.

شبکه‌های فیلتر سرامیکی طوری طراحی شده است که می‌تواند صدای مربوط به سیستم OIRT یعنی ۶/۵ مگاهرتز و IF دوم صدای مربوط به سیستم CCIR یعنی ۵/۵ مگاهرتز و IF دوم صدای مربوط به سیستم انگلیسی یعنی ۶ مگاهرتز را عبور دهد. IF دوم صدا به پایه‌ی ۱۶ آی سی ۲۲۳° وارد می‌شود.

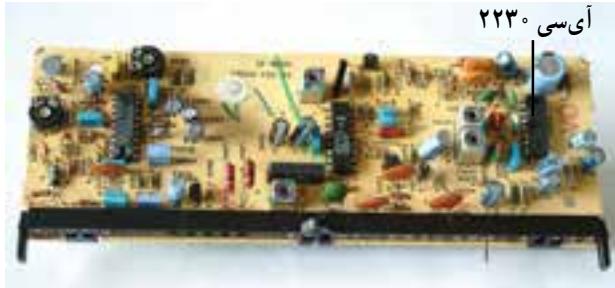


شکل ۳-۶- محل نصب آی سی ۲۲۳° روی بُرد

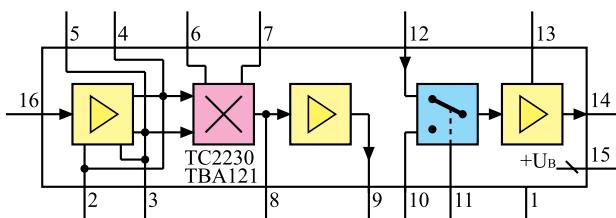

شکل ۳-۷- نقشه‌ی بلوکی آی سی ۲۲۳°

نقشه‌ی بلوکی این آی سی را در شکل ۳-۷ مشاهده می‌کنید. وظایف کلی این آی سی، تقویت آی اف دوم صدا، آشکارسازی FM، تقویت اولیه‌ی صدای آشکارشده، کنترل حجم صدا و کلید AV است.

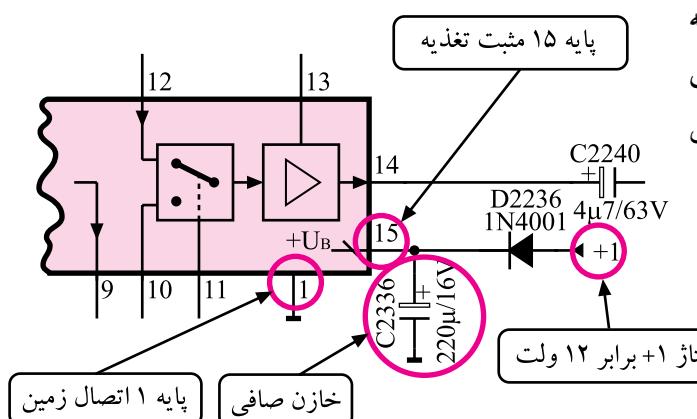



شکل ۳-۸- پایه‌های تغذیه آی سی

تغذیه آی سی ۲۲۳° از ولتاژ +۱۲ ولت تأمین می‌شود. پایه ۱۵ مثبت تغذیه و پایه ۱ اتصال زمین آی سی است.

شکل ۳-۹- تغذیه‌ی آی سی: آی سی از ولتاژ +۱۲ ولت است تغذیه می‌کند. ولتاژ تغذیه مطابق شکل ۳-۸ به پایه‌ی ۱۵ آی سی اتصال می‌یابد. پایه‌ی ۱ آی سی به زمین اتصال دارد.

شکل ۳-۱۰- تقویت IF دوم صدا: آی اف دوم صدا که توسط فیلترهای سرامیکی از سیگنال مرکب تصویر (FBAS) جدا شده است مطابق مسیر نشان داده شده در شکل ۳-۹ به پایه‌ی ۱۶ آی سی وارد می‌شود تا در تقویت‌کننده‌ی داخل آی سی، در حد مورد نیاز تقویت شود.

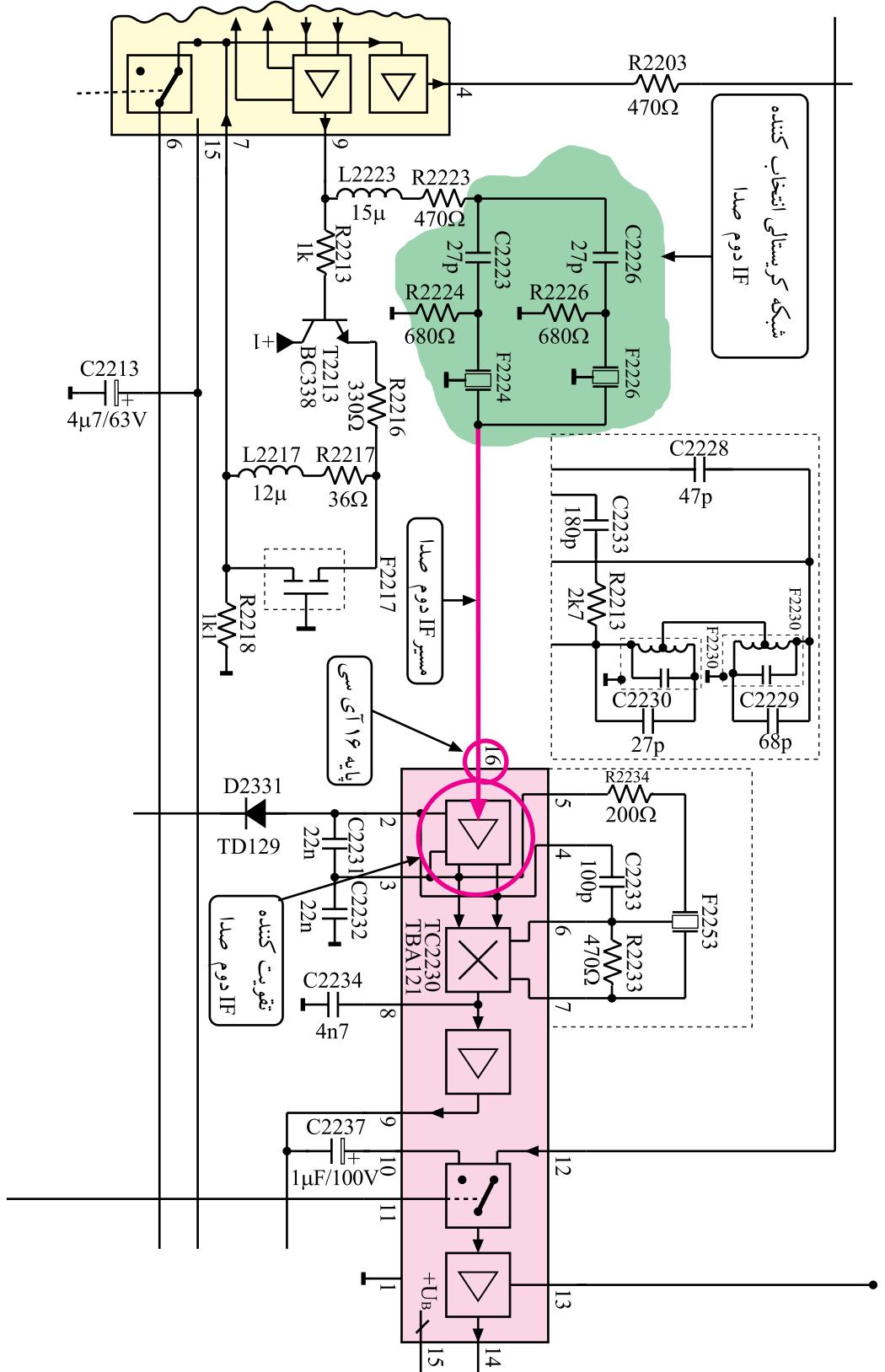


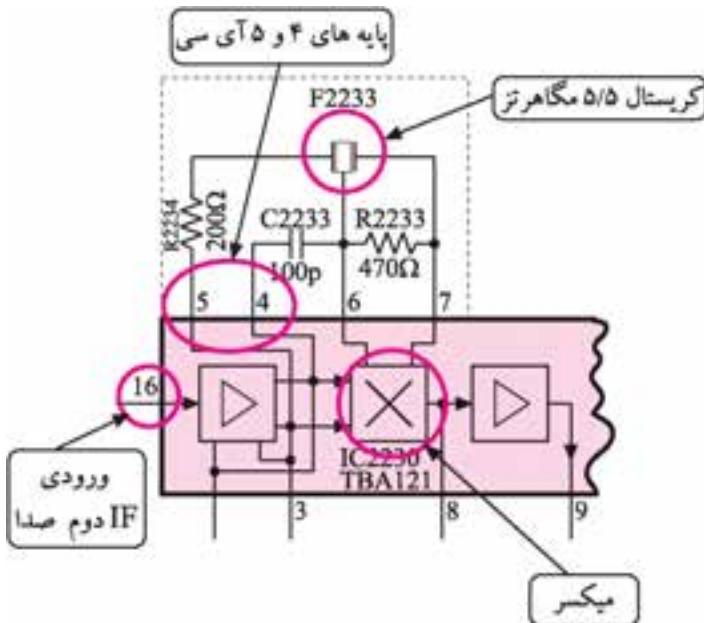

شکل ۳-۱۰- مدار هماهنگی در پایه‌های ۴ و ۵ و ۶ و ۷ آی سی


سیگنال IF دوم صدا پس از تقویت، وارد مدار میکسر که یک آشکارساز ضربی است می‌شود. از طرف دیگر یک سیگنال RF خالص با فرکانس IF دوم صوت از طریق مدار تقویت‌کننده و پایه‌های ۴ و ۵ آی سی و به کمک مدار هماهنگی شامل کریستال F2232 و خازن C2233 و R2233 تهیه می‌شود. شکل ۳-۱۰ پایه‌های ۴ و ۵ و مدار هماهنگی را نشان می‌دهد.

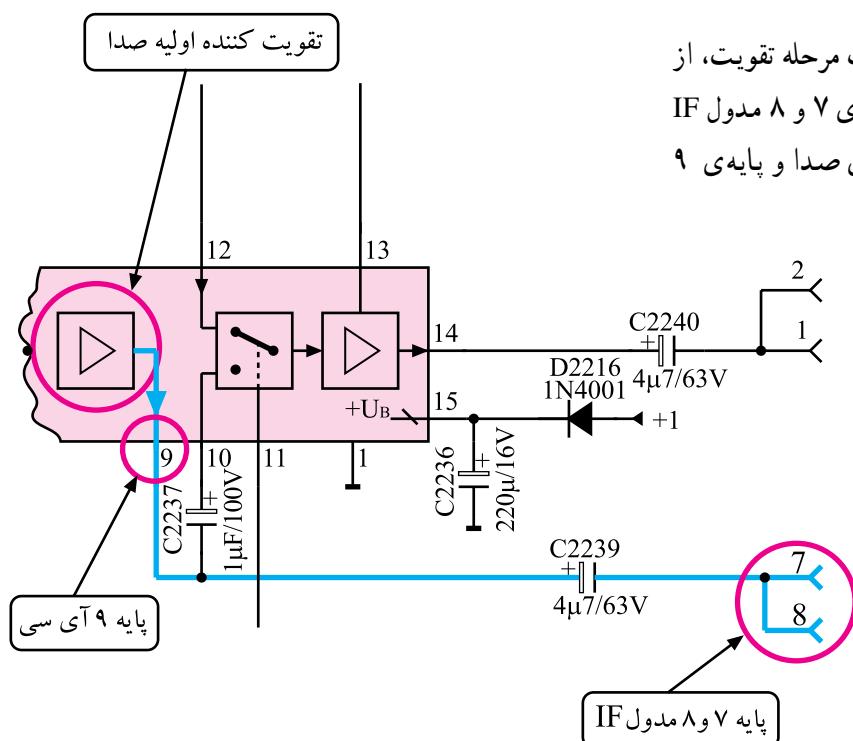فرکانس حاصله از مدار هماهنگی از پایه‌های ۶ و ۷ آی سی و IF دوم صدا به طور همزمان وارد مدار میکسر می‌شوند تا آشکارسازی IF دوم صدا از طریق ضرب دو سیگنال صورت پذیرد.




سیگنال صدای آشکارشده پس از یک مرحله تقویت، از پایه‌ی ۹ آی سی خارج می‌شود و به پایه‌های ۷ و ۸ مدول IF می‌رسد. شکل ۳-۱۱ تقویت‌کننده‌ی اولیه‌ی صدا و پایه‌ی ۹ آی سی را نشان می‌دهد.

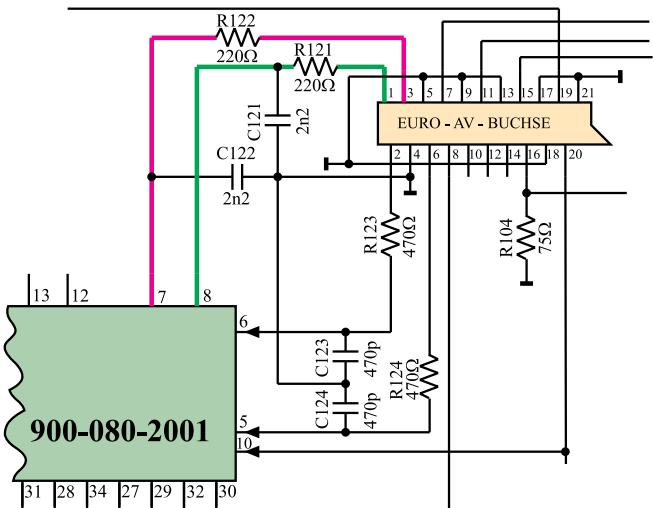شکل ۳-۱۱- تقویت‌کننده اولیه صدا و پایه ۹ آی سی



صدای آشکار شده دریافتی از پایه های ۷ و ۸ مدول IF مطابق شکل ۳-۱۲ در اختیار پایه های ۱ و ۳ سوکت اسکارت قرار می گیرد تا در صورت نیاز تحت عنوان خروجی صدای چپ (Audio-right) و خروجی صدای راست (Audio-left) استفاده شود.


شکل ۳-۱۲- ارتباط پایه های ۷ و ۸ مدول IF با پایه های ۱ و ۳ سوکت اسکارت

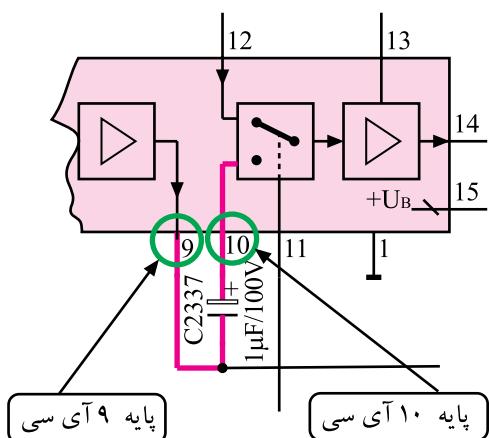


شکل ۳-۱۳- ارتباط پایه های ۹ و ۱۰ آی سی

۴-۳- مسیر خروجی صدا به تقویت کننده
قدرت صدا: صدای خارج شده از پایه ۹ آی سی مطابق مسیر مشخص شده در شکل ۳-۱۳، از پایه ۱۰ آی سی مجدداً به آی سی برمی گردد تا از طریق سوییچ داخل آی سی وارد مدار تقویت کننده شده و دوباره تقویت شود.


صدای تقویت شده از پایه ۱۴ آی سی خارج می شود و از طریق پایه ۱ مدول IF مطابق مسیر نشان داده شده در شکل ۳-۱۴ به تقویت کننده نهایی قدرت صدا ارسال می شود.

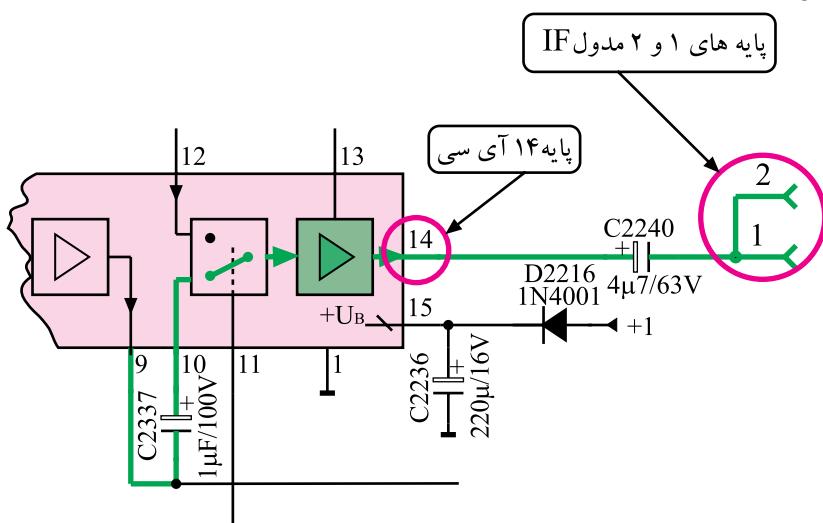

شکل ۳-۱۴- مسیر خروجی صدا در آی سی

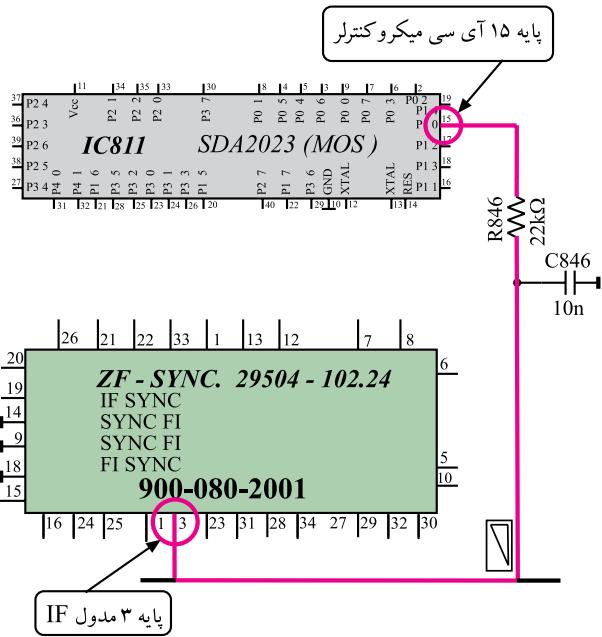

شکل ۳-۱۵- ارتباط پایه ۱۵ آی سی میکروکنترلر با پایه ۳ مدول IF

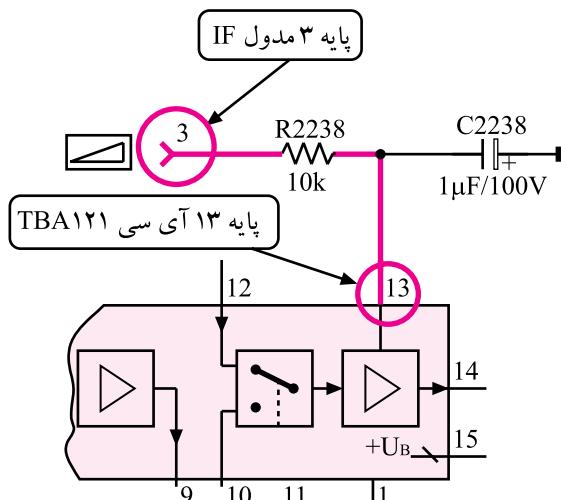

شکل ۳-۱۶- ارتباط پایه ۳ مدول آف با پایه ۱۳ آی سی




شکل ۳-۱۷- کلید Mute

۴-۳-۴- کنترل حجم صدا: با فرمان کنترل حجم صدا از طریق صفحه کلید یا دستگاه کنترل از راه دور، آی سی میکروکنترلر از طریق پایه ۱۵ و توسط شبکه RC، ولتاژی بین صفر تا ۵ ولت ایجاد می کند.

این ولتاژ از طریق پایه ۳ مدول IF، وارد مدار داخل مدول می شود. شکل ۳-۱۵ ارتباط آی سی میکروکنترلر را با مدول IF در نقشه مدار نشان می دهد.

پایه ۳ مدول IF مطابق شکل ۳-۱۶ با پایه ۱۳ آی سی TBA121 ارتباط دارد. بدین ترتیب ولتاژ فرمان آی سی میکروکنترلر، بهره هی تقویت کننده هی نهایی صدای داخل آی سی را تغییر می دهد و حجم صدا را کم یا زیاد می کند.

۴-۳-۵- عملکرد مدار سکوت (Mute): فرمان سکوت از دو روش به تلویزیون داده می شود. در روش اول با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور و فشردن کلید Mute آن، فرمان صادر می شود. شکل ۳-۱۷ کلید Mute را روی دستگاه کنترل از راه دور نشان می دهد.

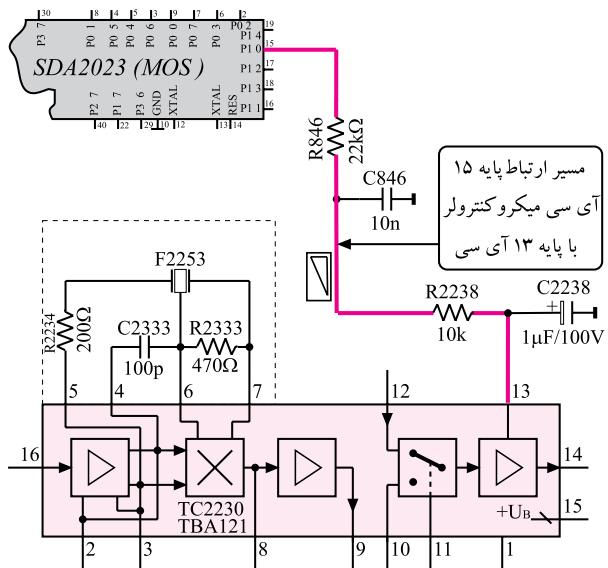


شکل ۱۸-۳- مسیر ارتباط آی سی میکروکنترلر با آی سی TBA ۱۲۱


در این حالت آی‌سی میکروکنترلر در پایه‌ی ۱۵ خود، ولتاژ صفر ولت را ایجاد می‌کند و تقویت‌کننده‌ی داخل آی‌سی TBA ۱۲۱ را از کار می‌اندازد. شکل ۳-۱۸ ارتباط پایه‌ی ولتاژ فرمان آی‌سی میکروکنترلر را با آی‌سی TBA ۱۲۱ نشان می‌دهد. در روش دوم مدار تحت شرایط زیر عمل می‌کند و به گیرنده فرمان سکوت می‌دهد.

- آتن به تلویزیون وصل نباشد.
 - سیم آتن قطع شده باشد.
 - از فرستنده سیگنالی ارسال نشود.
 - سیگنال دریافتی خیلی ضعیف باشد.

در این حالت با توجه به شرایط به وجود آمده ولتاژ پایه‌ی ۱۳ آی‌سی A_{TDA} ۲۵۷۹ کم می‌شود. کم شدن ولتاژ پایه‌ی ۱۳، طبق مسیر مشخص شده در شکل ۱۹-۳، پتانسیل کاتد D₂₂₂₁ را کاهش می‌دهد. کاهش این ولتاژ دیود را هادی می‌کند. هدایت دیود ولتاژ پایه ۲ آی‌سی TBA ۱۲۱ را کم می‌کند و تقویت کننده‌ی داخل آی‌سی را از کار می‌اندازد. با از کار افتادن تقویت کننده، صدا قطع می‌شود.

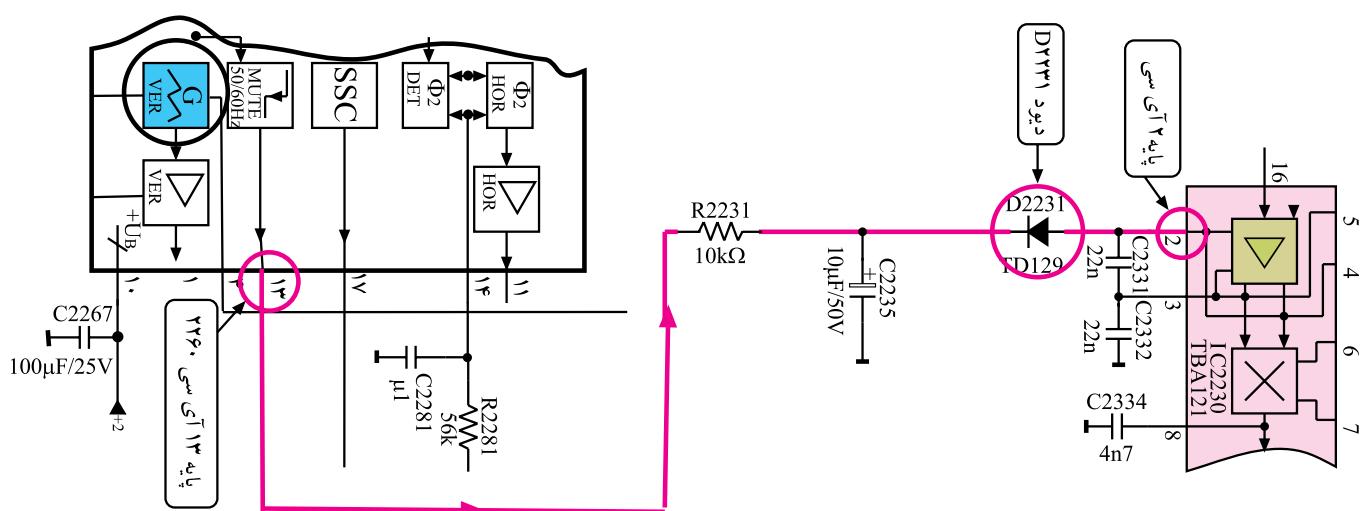


شكل ۱۹-۳ - ارتباط پایه ۱۳ آی سی با پایه ۲ آی سی

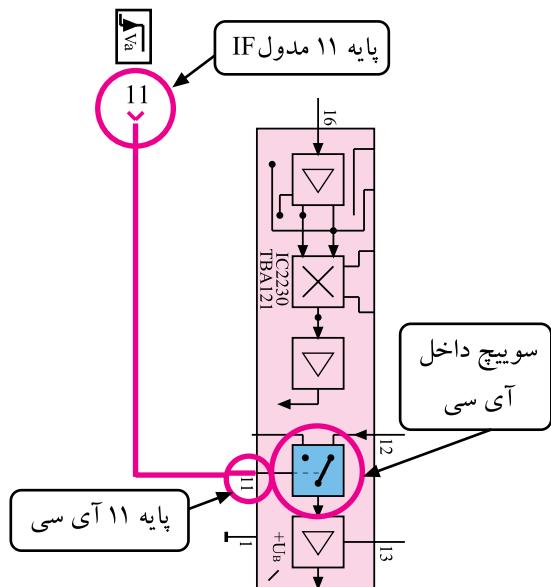

شکل ۳-۲۰- ارتباط پایه ۱۱ مدول با سوییچ داخل آی سی

۳-۴-۷ عملکرد سوییچ AV : چنانچه بخواهیم سیگنال ویدیو و صدا را از سوکت اسکارت دریافت کنیم باید از پایه‌ی ۵ تیونر ولتاژ فرمانی صادر شود و سوییچ داخل آی سی را تغییر وضعیت دهد.

این فرمان به صورت ولتاژ از مسیر پایه‌ی ۱۱ مدول IF و از طریق پایه‌ی ۱۱ آی سی TBA121 به داخل آی سی راه می‌یابد و موجب تغییر وضعیت سوییچ داخل آی سی می‌شود.

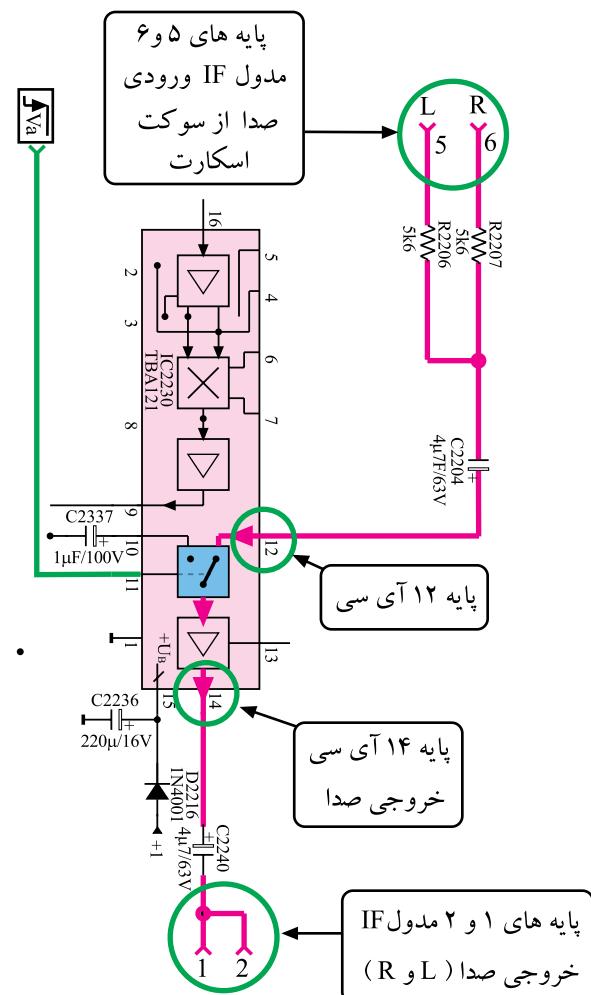


شکل ۳-۲۱- این مسیر را از پایه‌ی ۱۱ مدول IF تا سوییچ داخل آی سی نشان می‌دهد.

در این حالت صدای ارسالی از طریق سوکت اسکارت، از پایه‌های ۵ و ۶ مدول IF و از طریق پایه‌ی ۱۲ آی سی TBA121 وارد آی سی شده و به خروجی ارسال می‌شود.

شکل ۳-۲۱- مسیر ارسال صدا را از سوکت اسکارت به خروجی نشان می‌دهد.

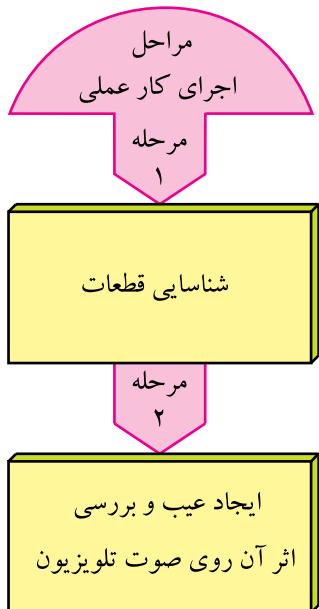شکل ۳-۲۱- مسیر ارسال صدا از سوکت اسکارت به خروجی



قطعات و تجهیزات می‌توانند مطابق نمونه‌های معرفی شده در این کتاب یا هر دستگاه استاندارد موجود در کارگاه باشد.

زمان اجرا: ۲ ساعت



شکل ۳-۲۲- تلویزیون بدون قاب

۵-۳- کار عملی شماره ۱

بررسی بخش صوت

۱-۳- هدف کلی: بررسی مدار و عیوب یابی قسمت

صوت در تلویزیون رنگی

۲- خلاصه‌ی شرح اجرای کار عملی: در این کار عملی ابتدا قطعات و آی‌اسی مربوط به بخش صوت را شناسایی می‌کنید سپس با ایجاد عیوب، اثر عیوب را روی صوت تلویزیون مورد بررسی قرار می‌دهید.

۳- وسایل و تجهیزات موردنیاز:

■ تلویزیون رنگی

■ گستردۀ تلویزیون رنگی در صورت موجود بودن

■ نقشه‌ی تلویزیون رنگی یک نسخه

■ هویه - یک دستگاه

■ قلع، روغن لحیم به مقدار کافی

■ پیچ‌گوشتی دوسو و چهارسو، به تعداد موردنیاز

۴- دستورهای حفاظت و ایمنی:

▲ نکات ایمنی مطرح شده در ردیف ۴-۷ و ۴-۲۲ را مرور کنید و سپس در مراحل اجرای این کار عملی آنها را به اجرا درآورید.

مراحل اجرای کار عملی شماره ۱

۵-۳- قطع مسیر آشکارسازی صدا:


● قاب پشت تلویزیون را از تلویزیون جدا کنید. شکل

۲۲-۳ تلویزیون بدون قاب را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۲۳- مدول IF

- مدلول IF را از روی برد اصلی جدا کنید. شکل ۳-۲۳
مدول IF را نشان می دهد.

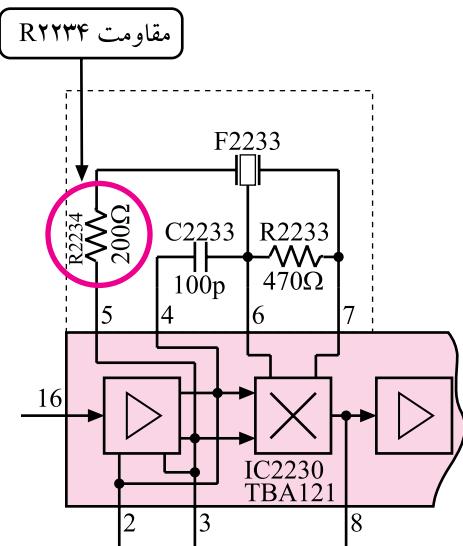

شکل ۳-۲۴- مقاومت R2234 در نقشه مدار

- یک پایه مقاومت R2234 را از داخل شاسی بیرون بیاورید. مقاومت R2234 در شکل ۳-۲۴ در نقشه مدار مشخص شده است.

- مدلول IF را در جای خود قرار دهید.

- دوشاخه سیم برق تلویزیون را به پریز برق وصل کنید
سپس تلویزیون را روشن کنید.

- برنامه‌ای را دریافت کنید.

وضعیت صوت:

- وضعیت صوت کanal دریافتی چگونه است؟

پاسخ:

- معیوب شدن چه قطعات دیگری ممکن است در آشکارسازی صوت، عیب ایجاد کند؟ قطعات را نام ببرید.



شکل ۳-۲۵—مدول IF در جای اصلی خود

- تلویزیون را خاموش کنید.

- مدول IF را از جای خود خارج کنید.

- پایه‌ی قطعه‌ای که بیرون آورده‌اید را مجدداً وصل کنید.

- مدول IF را در جای خود قرار دهید. شکل ۳-۲۵

مدول IF را در جای خود نشان می‌دهد.

- تلویزیون را روشن کنید و صحبت کار آن را آزمایش

کنید.

- تلویزیون را خاموش کنید و دوشاخه‌ی سیم برق آن را


از پریز جدا کنید.

- نتایج آزمایش را بنویسید.


نتایج:

۶-۳—تقویت‌کننده‌ی قدرت صدا


تقویت‌کننده‌ی قدرت صدا، آی‌سی شماره‌ی ۳۶۵ با شماره‌ی فنی TDA7245 است که محل نصب آن روی برد اصلی در شکل ۳-۲۶ مشخص شده است. شکل ظاهری این آی‌سی به صورت شکل ۳-۲۷ و شماره‌ی پایه‌های آن نیز به صورت شکل ۳-۲۸ است.

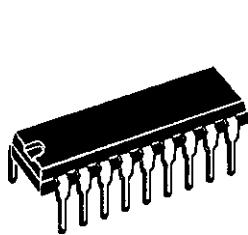

شکل ۳-۲۷- شکل ظاهری آی سی ۳۶۵

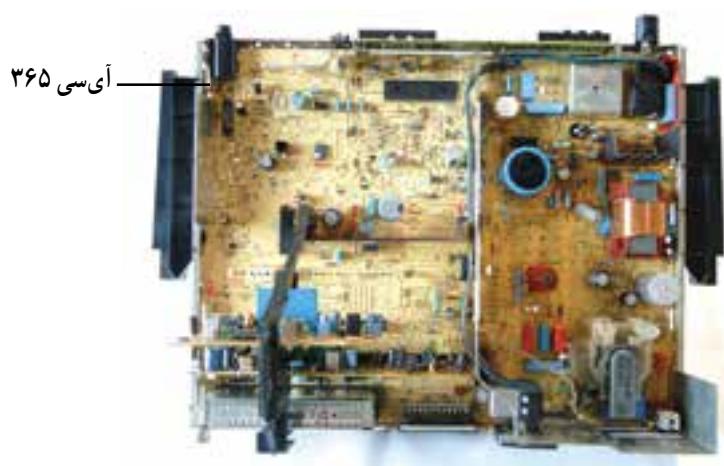


شکل ۳-۲۶- محل نصب آی سی ۳۶۵ در برد اصلی

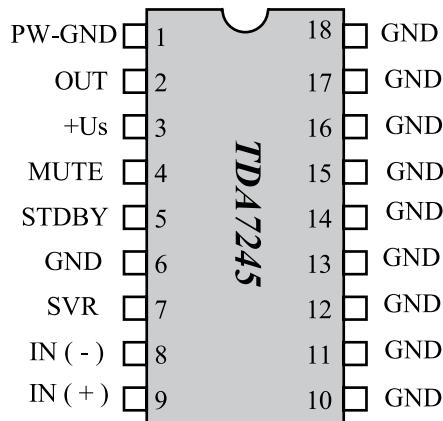

شکل ۳-۲۸- شماره پایه‌های آی سی ۳۶۵

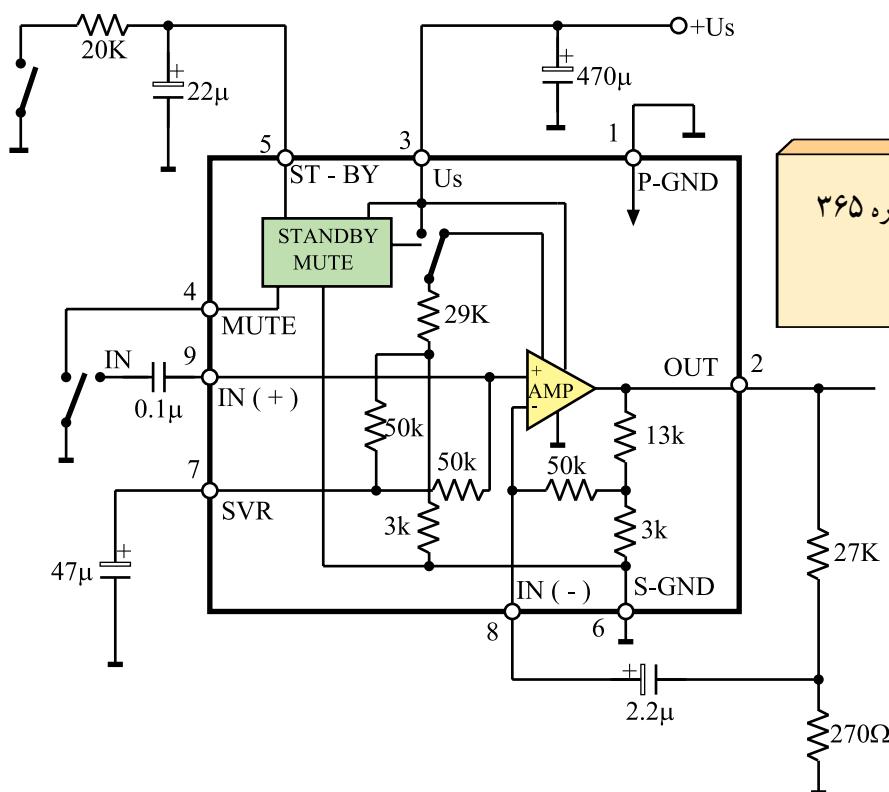در شکل ۳-۲۹ مدار بلوکی داخل آی سی رسم شده است.
این آی سی دارای عملکرد آماده به کار (Standby) و
سکوت (Mute) است. این آی سی در مقابل حرارت از سیستم
حافظتی برخوردار است.



تقویت کننده قدرت صدا، آی سی شماره ۳۶۵ با شماره فنی TDA7245 است.


شکل ۳-۲۹- مدار بلوکی داخل آی سی تقویت کننده قدرت صدا

۱- SVR = Supply Voltage Rejection

۷-۳- مدار تقویت‌کننده قدرت صدا در تلویزیون گروندیک

مدار تقویت‌کننده قدرت صدا در تلویزیون گروندیک مدل

CUC۴۴۰۰ شکل ۳-۳ به صورت ۳۰۳ است.

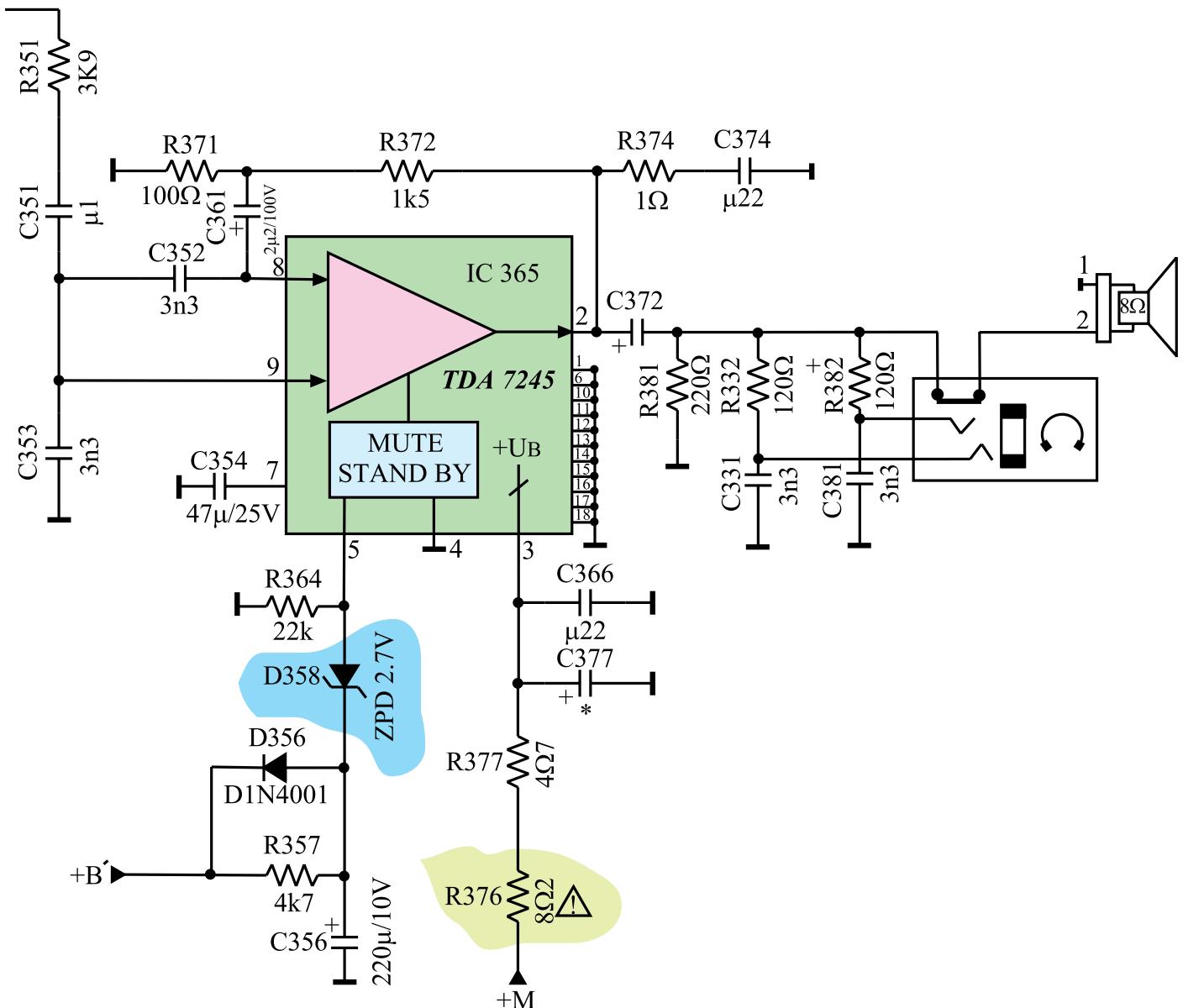

شکل ۳-۳- مدار تقویت‌کننده قدرت صدا

۳-۷-۱ مشخصات تقویت کننده‌ی قدرت صدا: در

جدول ۳-۱ مشخصات این تقویت کننده نوشته شده است.

جدول ۳-۱

کمیت	علامت اختصاری	شرایط کار	مینیمم	نرمال	ماکزیمم	واحد
ولتاژ تغذیه	V_S	—	۱۲		۳۰	ولت V
توان خروجی	PO	$f = ۱ \text{ KHz}$		۴		وات W
		$V_S = ۱۴ \text{ V}$		۴		وات W
		$R_L = ۴ \Omega$				
		$f = ۱ \text{ KHz}$				
		$V_S = ۱۸ \text{ V}$				
		$R_L = ۸ \Omega$				
ماکزیمم توان خروجی موزیک	PMPO	$V_S = ۲۴ \text{ V}$		۱۲		وات W
امپدانس ورودی	Ri	$R_L = ۴ \Omega$				KΩ
بهنای باند	BW	$PO = ۱ \text{ W}$		۵۰ تا ۴۰۰۰۰		هرتز Hz
		$R_L = ۴ \Omega$				
		$V_S = ۱۴ \text{ V}$				

۳-۷-۲ عملکرد پایه‌های آی‌سی


* پایه‌ی ۱: پایه‌ی یک، اتصال زمین تغذیه آی‌سی است.

* پایه‌ی ۲: از پایه‌ی ۲ آی‌سی، صدای تقویت شده خارج


می‌شود و به بلندگو یا جک گوشی می‌رسد.

۱— PMPO = Peak Music Power Output

شکل ۳-۳۱ پایه‌ی ۲ آی‌سی و مسیر عبور صدا تا بلندگو را نشان می‌دهد.

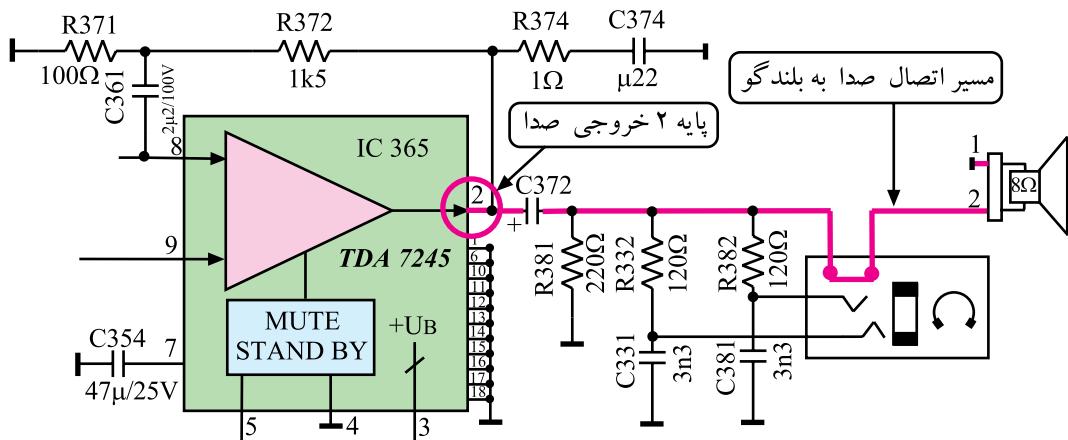

شکل ۳-۳۱ - پایه خروجی صدای آی‌سی

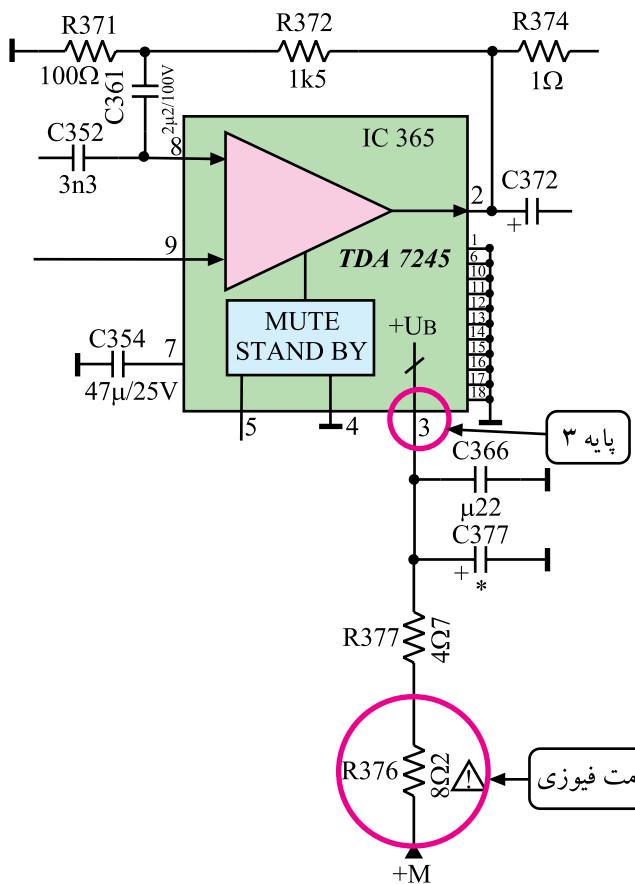


* پایه‌ی ۳: ولتاژ M+ برابر $16/5$ ولت از طریق پایه‌ی ۳، مدارهای داخل آی‌سی را تعذیه می‌کند. شکل ۳-۳۲ اتصال ولتاژ M+ به پایه‌ی ۳ آی‌سی را نشان می‌دهد.

* پایه‌ی ۴: پایه‌ی ۴ مربوط به پایه‌ی اتصال زمین مدار سکوت داخل آی‌سی است.

تعذیه آی‌سی ۳۶۵ از ولتاژ M+ برابر $16/5$ ولت تأمین می‌شود. پایه ۳ مثبت تعذیه و پایه ۱ اتصال زمین آی‌سی است.

شکل ۳-۳۲ - مسیر اتصال ولتاژ M+ به آی‌سی

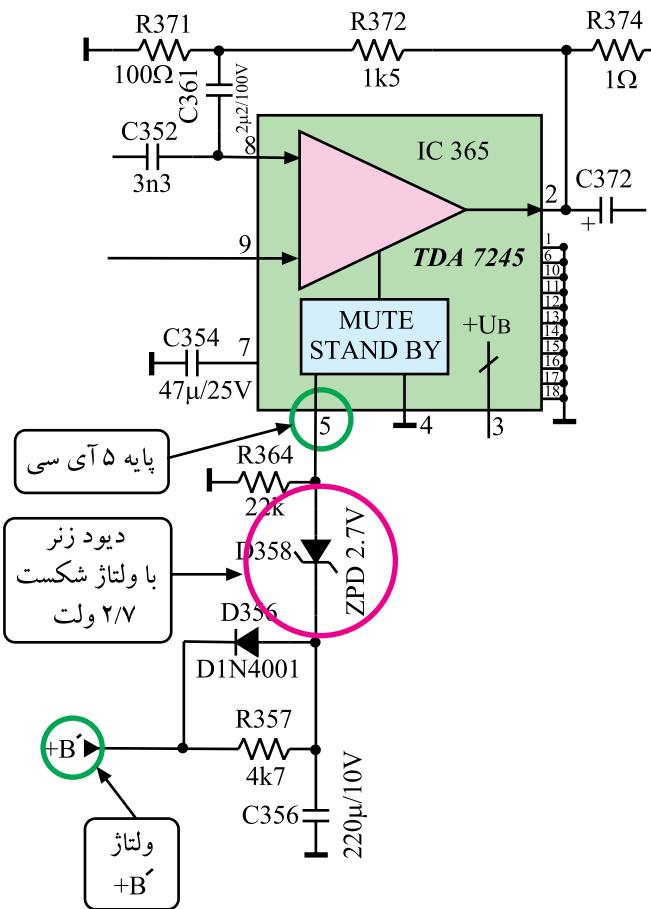


شکل ۳-۳۳—پایه ۵ آی سی

* پایه ۵: پایه ۵ پایه standby نام دارد. در حالت آماده به کار، ولتاژ B+ کاهش می‌باید و دیود زنر D358 را در ناحیه قطع قرار می‌دهد. این مسئله تغذیه‌ی تقویت‌کننده‌ی داخل آی‌سی را قطع می‌کند و در خروجی صدایی شنیده نمی‌شود. شکل ۳-۳۳ پایه ۵ و قطعات موجود در مسیر ولتاژ B' را نشان می‌دهد.


* پایه ۶: پایه ۶، پایه اتصال زمین آی‌سی است.

* پایه ۷: به این پایه خازن C354 اتصال دارد. در شکل ۳-۳۴ پایه‌های ۶ و ۷ آی‌سی را در نقشه‌ی مدار مشاهده می‌کنید.

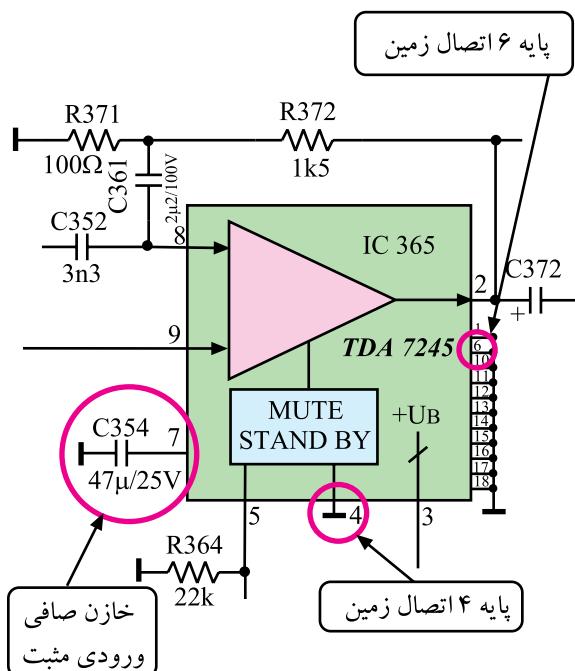


شکل ۳-۳۴—پایه‌های ۴ و ۶ آی‌سی

* پایه‌ی ۸: پایه‌ی ۸ ورودی منفی تقویت‌کننده‌ی داخل آی‌سی است. به این پایه سیگنالی نیز از خروجی آی‌سی یعنی از پایه‌ی شماره ۲ برگشت داده می‌شود تا با عمل فیدبک، مانع ایجاد اعوجاج در موج خروجی شود.

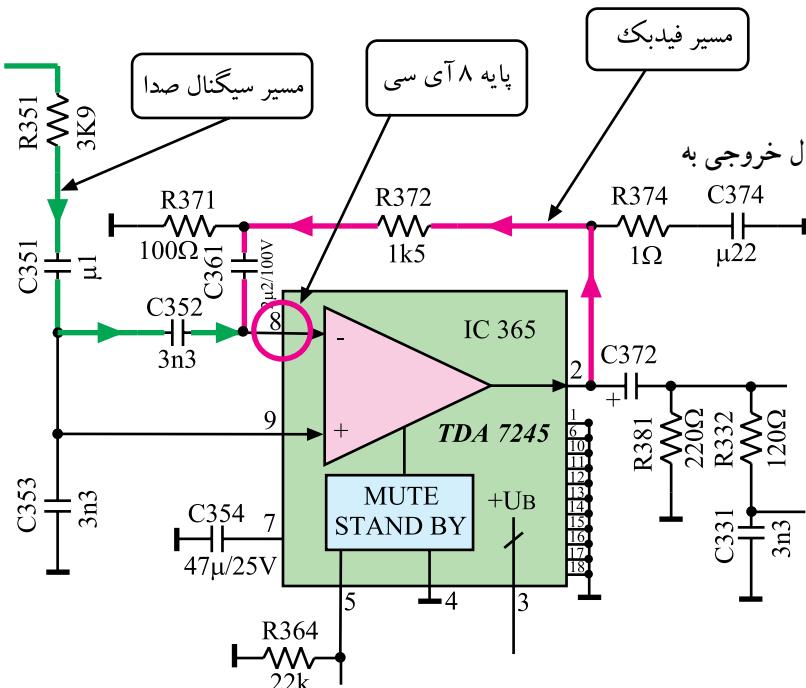


شکل ۳-۳۵ پایه‌ی ۸ و مسیر فیدبک سیگنال خروجی به این پایه را نشان می‌دهد.


* پایه‌ی ۹: پایه‌ی ۹ ورودی مثبت تقویت‌کننده‌ی داخل آی‌سی است. به این پایه صدای آشکار شده از مدول IF اعمال می‌شود. شکل ۳-۳۶ پایه‌ی ۹ آی‌سی را نشان می‌دهد.

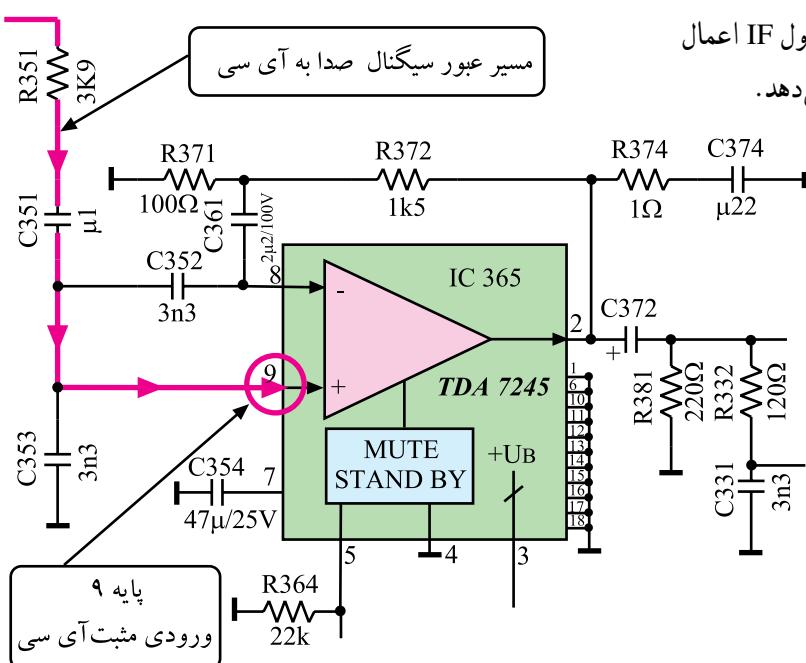

شکل ۳-۳۶ مسیر اتصال صدای آشکار شده به ورودی مثبت تقویت‌کننده

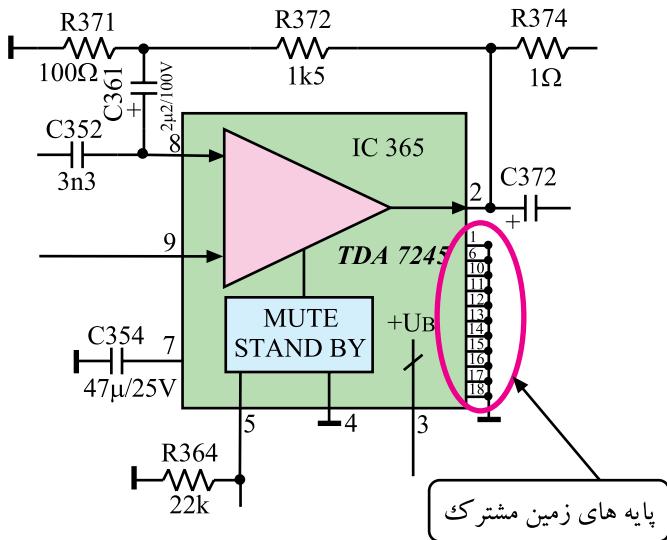

شکل ۳-۳۷—پایه‌های زمین مشترک آی‌اسی

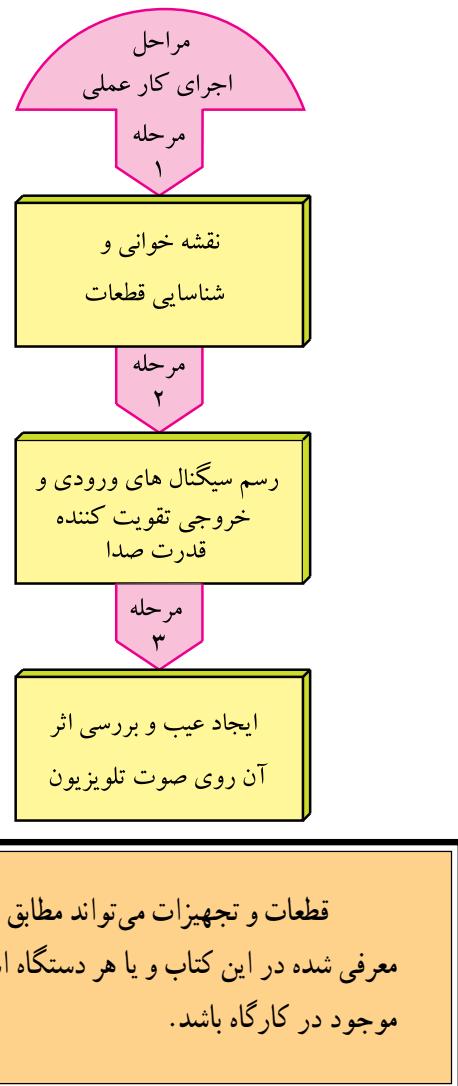

* پایه‌های ۱۰ تا ۱۸: این پایه‌ها زمین مشترک آی‌اسی هستند. این پایه‌ها به شاسی و خنک کننده (هیت‌سینک)^۱ اتصال دارند تا آی‌اسی بتواند با محیط به راحتی تبادل حرارت کند. شکل ۳-۳۷ پایه‌های ۱۰ تا ۱۸ را در نقشه‌ی مدار نشان می‌دهد.

۳-۸-۲- کار عملی شماره ۲

بررسی عمل تقویت کننده‌ی قدرت صدا

۳-۸-۳- هدف کلی: بررسی، تحلیل و عیب‌یابی قسمت

تقویت کننده‌ی قدرت صدا

۳-۸-۴- خلاصه‌ی شرح اجرای کارهای عملی: ابتدا

قطعات اصلی بخش صوت را در نقشه‌ی مدار و روی شاسی اصلی مورد بررسی قرار می‌دهید سپس با رسم سیگنال ورودی و خروجی تقویت کننده‌ی قدرت صوت، بهره‌ی تقویت کننده را به دست می‌آورید و درنهایت با قطع کدن پایه‌ی قطعات و ایجاد عیب، اثر عیب را روی صوت مورد بررسی قرار می‌دهید.

۳-۸-۳- وسایل و تجهیزات موردنیاز

- تلویزیون رنگی یک دستگاه
- گسترده‌ی تلویزیون رنگی در صورت موجود بودن یک دستگاه
- نقشه‌ی تلویزیون رنگی یک نسخه
- اسیلوسکوپ یک دستگاه
- پرن ژنراتور رنگی یک دستگاه
- پیچ گوشتی دوسو و چهارسو به تعداد موردنیاز
- هویه و قلع کش از هر کدام یک دستگاه به مقدار کافی
- قلع و روغن لحیم

۴-۳-۳- دستورهای حفاظت و ایمنی:

- ▲ پس از مطالعه‌ی دقیق نکات ایمنی مطرح شده در ردیف ۴-۲-۲-۲ به اجرای کارهای عملی بپردازید و این نکات را دقیقاً اجرا کنید

زمان اجرا: ۱ ساعت

۴-۳-۴- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی ۲:

قسمت اول: نقشه‌خوانی

- با توجه به شاسی و نقشه‌ی تلویزیون، قطعات خواسته شده در جدول ۳-۲ را شناسایی کنید و شماره‌ی قطعه و شماره‌ی فنی و جای آن را در جدول بنویسید. ردیف ۱ به عنوان مثال تکمیل شده است.

جدول ۳-۲

ردیف	قطعه موردنظر	شماره قطعه و شماره فنی آن	جای قطعه
۱	آی‌سی آشکارساز دوم صدا IF	آی‌سی ۲۲۳° TBA۱۲۱	مدول IF
۲	آی‌سی تقویت‌کننده قدرت صدا		
۳	مقاومت فیوزی مسیر تعذیب آی‌سی قدرت صدا		
۴	خازن کوپلاز در مسیر بلندگو		
۵	دیود زنر در مدار سوکت		
۶	بلندگو		

۶-۳-۳- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی ۲



زمان اجرا: ۲ ساعت

قسمت دوم: تعیین بهره‌ی ولتاژ تقویت‌کننده‌ی قدرت


صدا

● اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۳-۳۸ به پایه‌ی ورودی

تقویت‌کننده‌ی قدرت صدا وصل کنید.

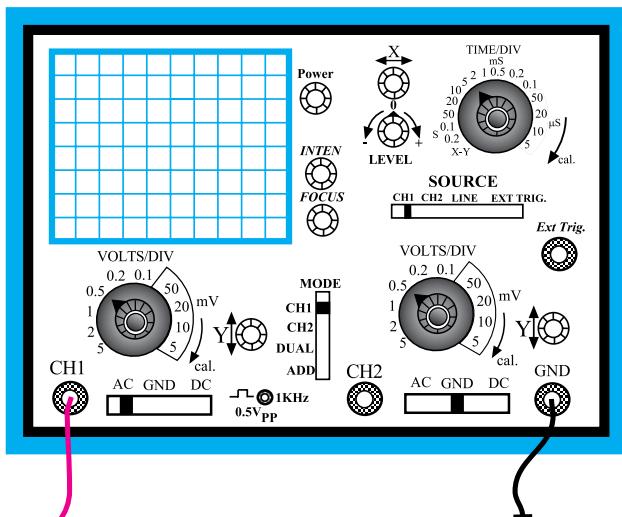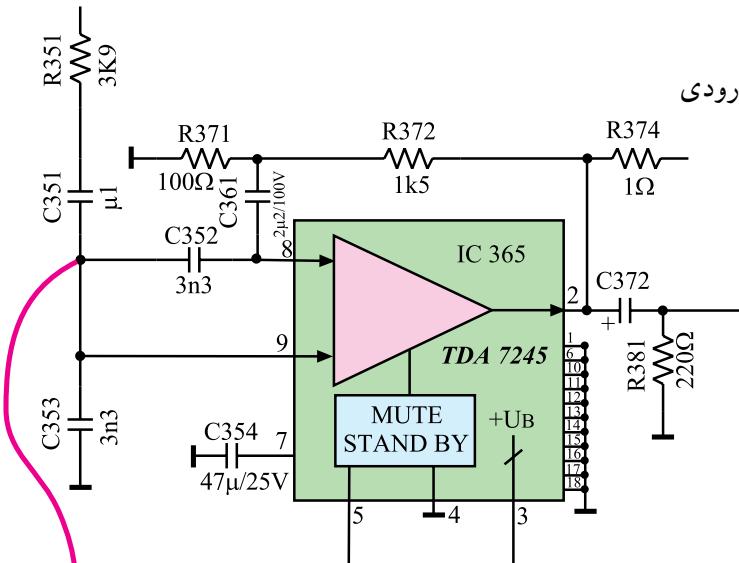

شکل ۳-۳۸- اتصال اسیلوسکوپ به ورودی آی‌سی

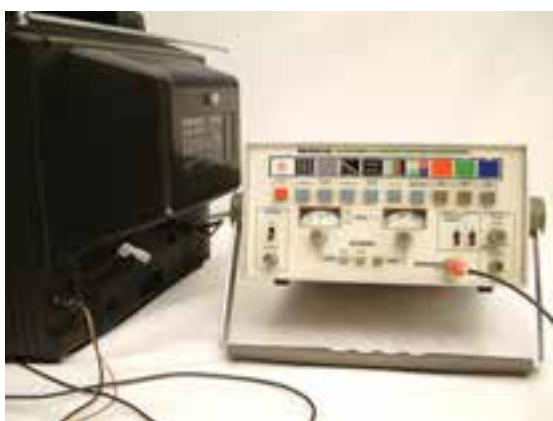


شکل ۳-۳۹- اتصال پترن ژنراتور به تلویزیون

● مطابق شکل ۳-۳۹ خروجی RF پترن ژنراتور را

به ورودی آنتن تلویزیون اتصال دهد.


● دوشاخه‌ی سیم رابط برق تلویزیون و پترن ژنراتور و

اسیلوسکوپ را به پریز برق وصل و دستگاه‌ها را روشن کنید.

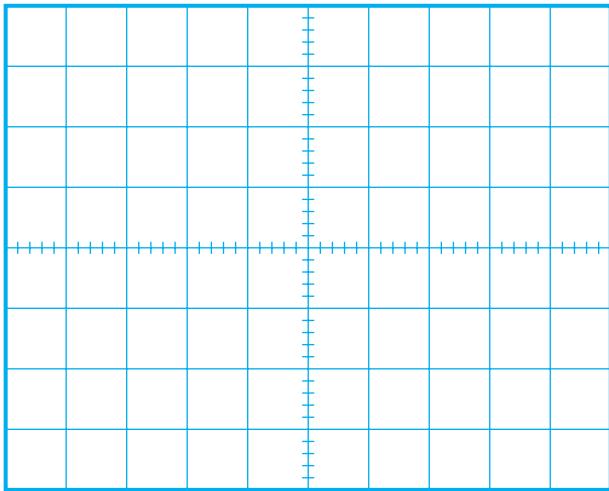

شکل ۳-۴۰

$V_{\text{ipp}} =$	ولت
$T =$	ثانیه
$f =$	هر تر

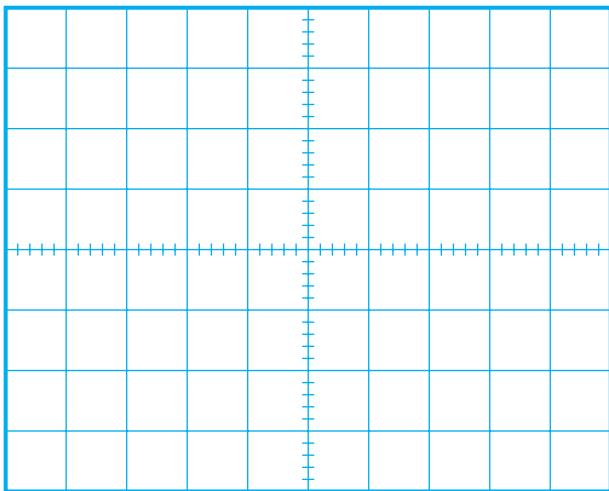

شکل ۳-۴۱

$V_{\text{LPP}} =$	ولت
$A_V = \frac{V_L}{V_i} =$	مرتبه

- پرن ژنراتور را روی نوار رنگی قرار دهید و کلید خروجی صدای آن را نیز فعال کنید.

- تلوزیون را تنظیم کنید تا تصویر و صدای ایجاد شده توسط پرن ژنراتور دریافت شود.

- شکل موج ورودی تقویت کننده صدا را روی صفحه اسیلوسکوپ با مقیاس صحیح و بهدرستی ظاهر کنید.

- شکل موج نشان داده شده روی صفحه اسیلوسکوپ را در شکل ۳-۴۰ رسم کنید.

- دامنه پیک تا پیک، پریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


- اسیلوسکوپ را به دوسر بلندگو وصل کنید. اسیلوسکوپ را طوری تنظیم کنید که شکل موج دوسر بلندگو روی صفحه آن بهدرستی و با مقیاس مناسب ظاهر شود.

- شکل موج دوسر بلندگو را در شکل ۳-۴۱ با مقیاس صحیح رسم کنید.

- دامنه پیک تا پیک موج دوسر بلندگو را اندازه بگیرید.

- بهره ولتاژ تقویت کننده قدرت را محاسبه کنید.


- پرن ژنراتور را خاموش کنید و دوشاخه سیم رابط برق آن را از بیز بکشید.

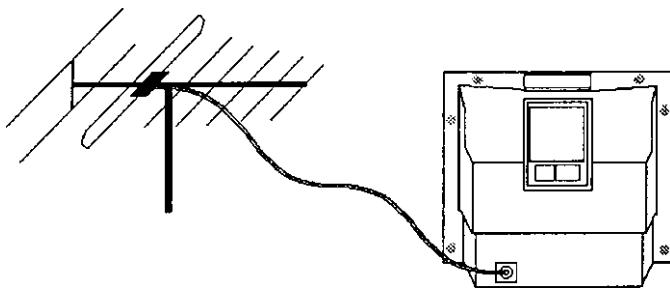

شکل ۳-۴۲—اتصال آنتن اصلی به تلویزیون

- خروجی پرن ژنراتور را از ورودی آنتن تلویزیون قطع کنید و مطابق شکل ۳-۴۲ آنتن اصلی تلویزیون را به آن وصل کنید.

- برنامه‌ای را دریافت کنید.

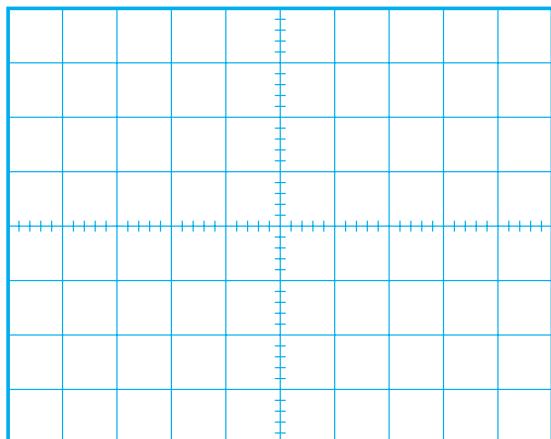

شکل ۳-۴۳

- شکل موج صدای رسیده به بلندگو را در یک لحظه‌ی خاص و به طور تقریبی در شکل ۳-۴۳ رسم کنید تا با شکل موج صدای واقعی انسان آشنا شوید.

- تلویزیون و اسیلوسکوپ را خاموش کنید و دوشاخه‌ی سیم رابط آن‌ها را از پریز برق بکشید.

- تلویزیون را برای اجرای کار عملی بعدی آماده کنید.

زمان اجرا: ۱ ساعت


۷-۸-۳—مراحل اجرای کار عملی شماره ۲

قسمت سوم: عیب‌گذاری

- قاب پشت دستگاه تلویزیون را بردارید و در روی شاسی اصلی جای مقاومت R۳۷۷ را پیدا کنید. این مقاومت در نقشه‌ی مدار در شکل ۳-۴۴ نشان داده شده است.

- یک پایه‌ی مقاومت R۳۷۷ را از بُرد مدار چاپی بیرون بیاورید.

به منظور جلوگیری از معیوب شدن شاسی می‌توانید این مقاومت را از قبل به صورت سوکتی نر و ماده روی دستگاه مورد آزمایش نصب کنید.

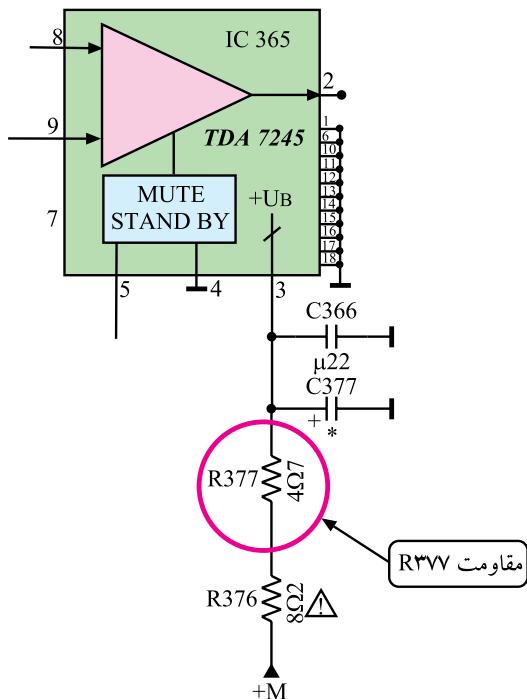

شکل ۳-۴۴—جای مقاومت R۳۷۷ در نقشه‌ی مدار

- دوشاخه‌ی سیم رابط برق تلویزیون را به پریز برق اتصال دهید و تلویزیون را روشن کنید.
- برنامه‌ای را دریافت کنید.

پاسخ:

- حجم صدا را زیاد کنید.

- آیا صدایی از بلندگو پخش می‌شود؟

پاسخ:

- چه معایب دیگری ممکن است موجب از کار افتادن تقویت‌کننده‌ی قدرت صدا شود؟ شرح دهید.

- تلویزیون را خاموش کنید.

- پایه‌ی بیرون آورده شده‌ی قطعه را مجدداً وصل کنید.

- تلویزیون را روشن کنید و از صحبت کار آن مطمئن

شوید.

نتایج:

- تلویزیون را خاموش کنید و دوشاخه‌ی سیم رابط برق آن را از برق بکشد.


- نتایج کارهای عملی را به اختصار بنویسید.

۳-۹- خودآزمایی

در صورت داشتن وقت اضافی این خودآزمایی را انجام دهید.

شکل ۳-۵۱ بلوک دیاگرام بخش صوت تلویزیون رنگی ۱۴ اینچ شهاب مدل cc1403 را نشان می‌دهد.
۳-۹-۱ با توجه به بلوک دیاگرام شکل ۳-۴۵ و نقشه‌ی شکل ۳-۴۶ به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

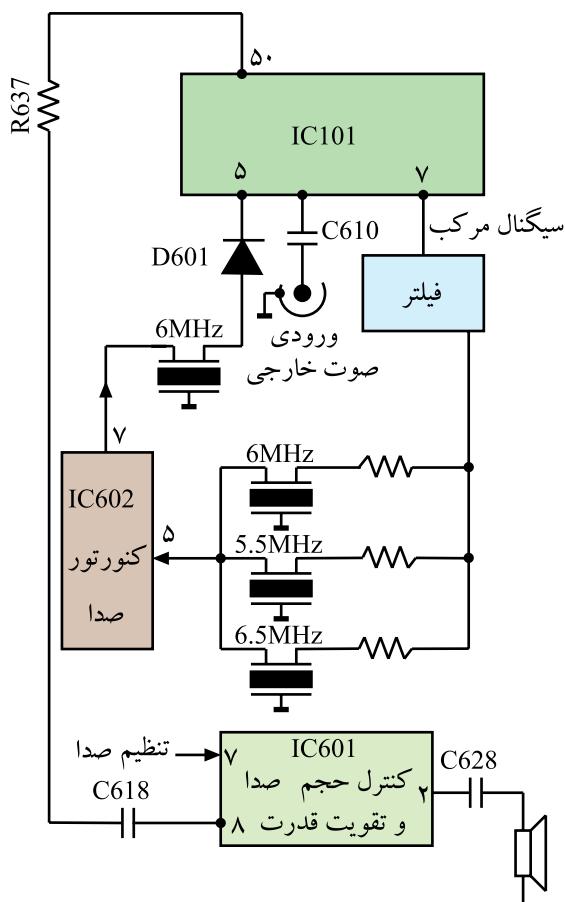الف - نقش کریستال‌های $Z601$ و $Z602$ و $Z603$ چیست؟



پاسخ الف:

شکل ۳-۴۵- بلوک دیاگرام بخش صوت

ب - نقش کریستال 60° NZ چیست؟


پاسخ ب:

ج - خروجی آی سی $60^{\circ} 2$ کدام پایه است؟


پاسخ ج:

د - سیگنال خروجی آی سی $60^{\circ} 2$ چه فرکانسی را دارد؟

پاسخ د:

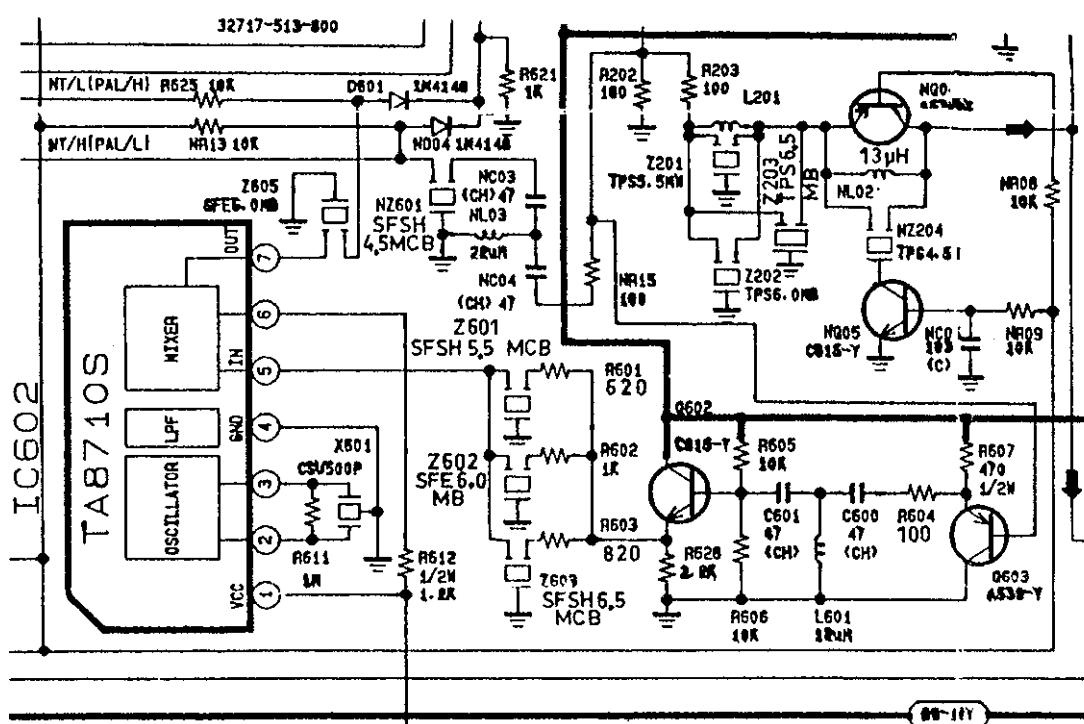

۳-۹-۲- با توجه به شکل ۳-۴۷ که بخشی از مدار آی‌سی ۱۰۱ است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.
 الف - بلوک دیاگرام محدودکننده و آشکارساز صدا را در داخل آی‌سی، مشخص کنید.

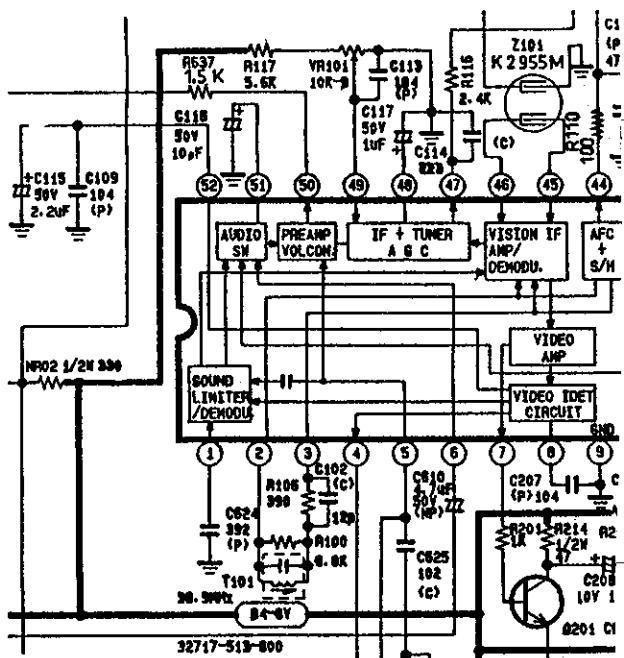

شکل ۳-۴۷- بخشی از مدار آی‌سی ۱۰۱


ب - SIF با فرکانس ۶MHz به کدام پایه آی‌سی وارد می‌شود؟

پاسخ :

ج - بلوک دیاگرام تقویت‌کننده‌ی اولیه صدا را در داخل آی‌سی مشخص کنید.
 د - صدای آشکار شده از کدام پایه‌ی آی‌سی خارج می‌شود؟

پاسخ :

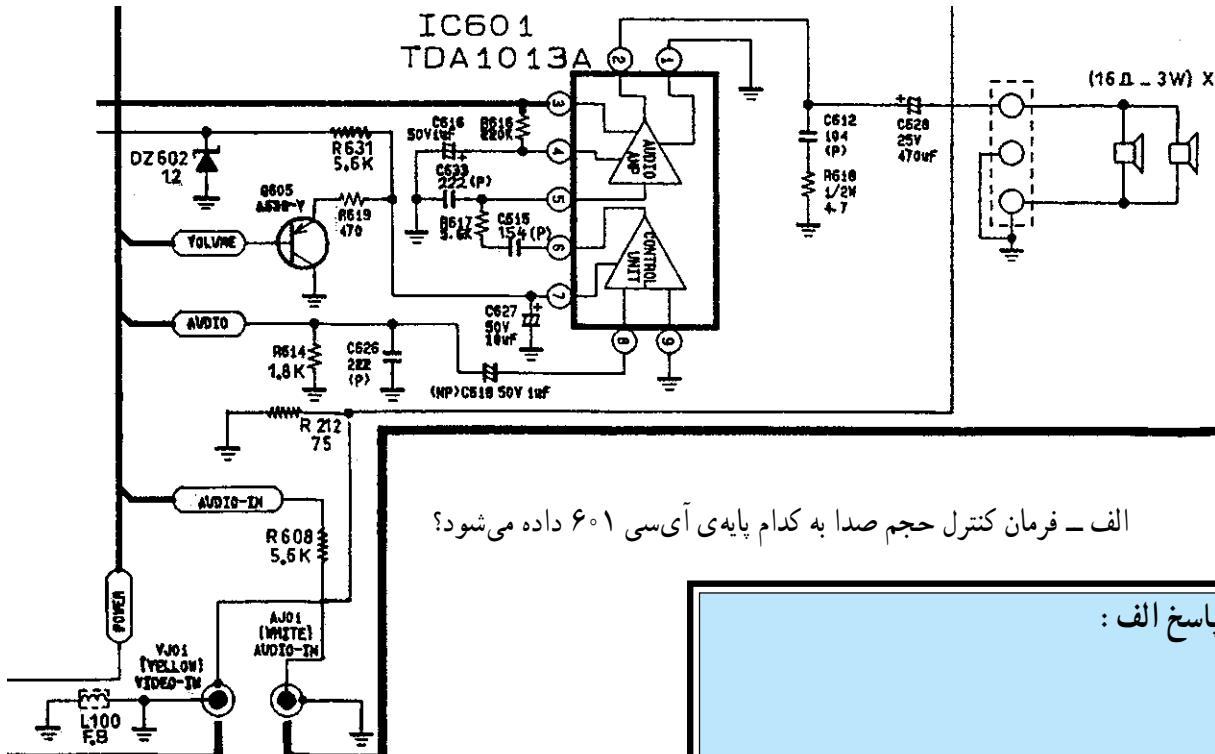۳-۹-۳ در شکل ۳-۴۸ مدار بخش تقویت قدرت صدا رسم شده است. آی‌سی تقویت قدرت صدای تلویزیون رنگی شهراب، یعنی آی‌سی ۱۶۰ شامل دو بخش اصلی ولوم الکترونیکی و تقویت کننده قدرت صداست. پایه‌ی ۲ آی‌سی میکروکنترلر از طریق ترانزیستور Q۶۰۵ فرمان کنترل حجم صدا را می‌دهد. با توجه به توضیحات بالا به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.



آزمون پایانی (۳)

۱- در سیستم CCIR آی اف اصلی صدا و آی اف دوم صدا کدامند؟

- (۱) ۳۳/۴ مگاهرتز و ۴/۵ مگاهرتز
- (۲) ۳۸/۹ مگاهرتز و ۵/۵ مگاهرتز
- (۳) ۳۳/۴ مگاهرتز و ۵/۵ مگاهرتز
- (۴) ۳۸/۹ مگاهرتز و ۶/۵ مگاهرتز

۲- در تلویزیون گروندیک مدل CUC۴۰۰، آی اف دوم صدا در کدام آی سی ایجاد می شود؟ شماره‌ی آن

پاسخ :

را مشخص کنید و چگونگی ایجاد آن را شرح دهید.

۳- آشکارسازی صدا در کدام آی سی صورت می گیرد؟

- (۱) آی سی ۲۲۳° (TBA۱۲۱)
- (۲) آی سی ۲۲۶° (TDA۲۵۷۹A)
- (۳) آی سی ۲۲۱° (TDA۵۹۳۱)
- (۴) آی سی ۲۶۵ (TDA۷۲۴۵)

۴- فرمان سکوت از چند طریق به تلویزیون داده می شود؟

پاسخ :


شرح:

۵- عمل سکوت چگونه اجرا می شود؟ شرح دهید.

۶- در شکل ۳-۴۹ فیلترهایی که در مسیر سیگنال مرکب تصویر قرار دارند از چه نوعی هستند و چه عملی

انجام می دهند؟


پاسخ :

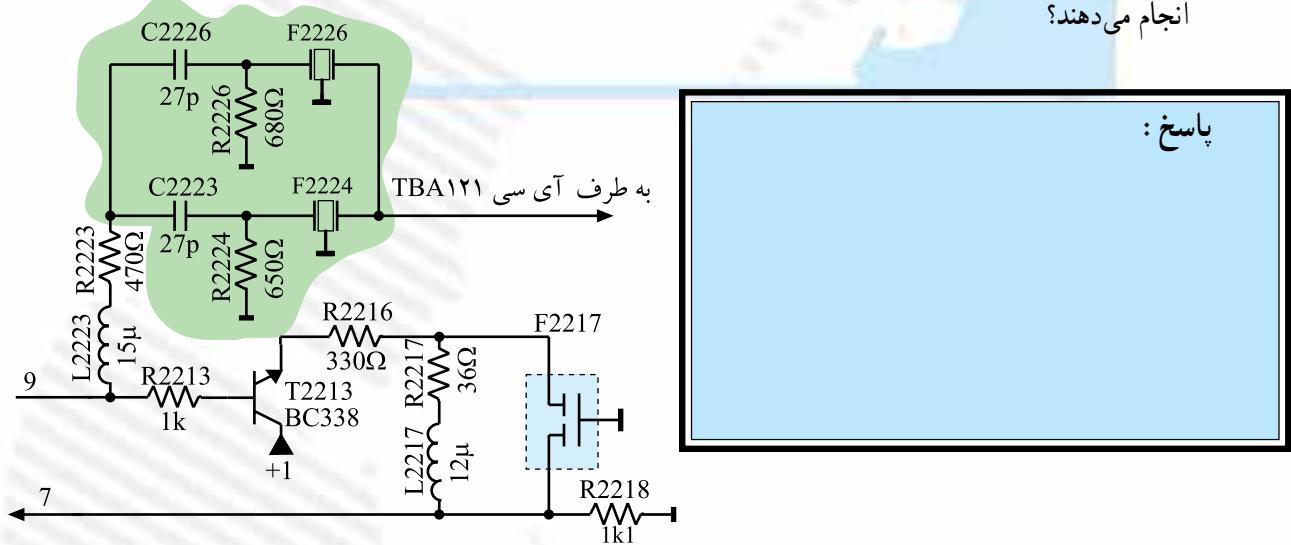

شکل ۳-۴۹

۷- کار بلوک های ۱ و ۲ را در شکل ۳-۵ شرح دهید.

پاسخ :

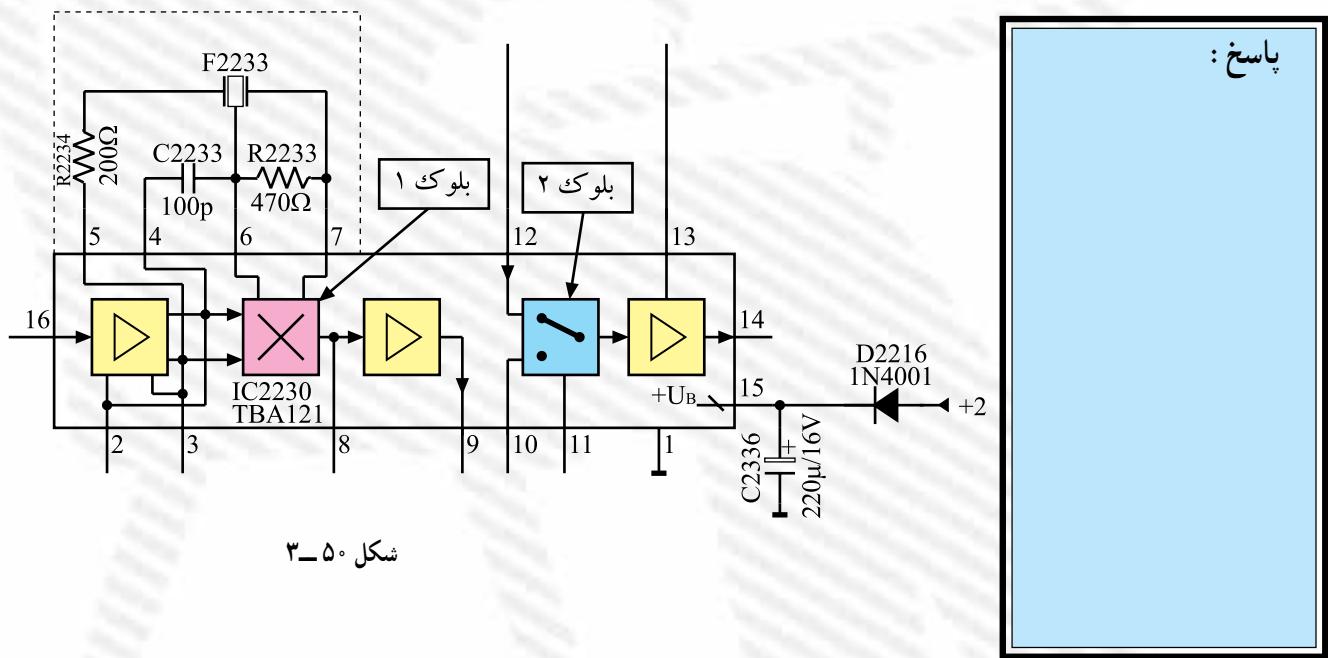

شکل ۳-۵

۸- شماره‌ی آی سی تقویت‌کننده‌ی قدرت صدا در تلویزیون..... و شماره‌ی فنی آن..... است. محل قرار

گرفتن آن در بلوک..... است.

۹- ولتاژ کنترل حجم صدا از پایه‌ی..... آی سی میکروکنترلر خارج می شود. این ولتاژ از طریق پایه‌ی.....

مدول IF به پایه‌ی آی سی TBA121 اتصال می یابد.

۱۰- اگر توسط دستگاه کنترل از راه دور فرمان سکوت (Mute) داده شود این فرمان از طریق آی‌سی میکروکنترلر به کدام پایه‌ی آی‌سی TBA121 اتصال می‌یابد؟




۱۱- با توجه به شکل ۳-۵۱ که مربوط به تقویت کننده‌ی قدرت صداست به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف - تغذیه‌ی آی‌سی از چه ولتاژی تأمین می‌شود؟


ب - نقش دیود زنر در پایه‌ی ۵ آی‌سی چیست؟

ج - سیگنال خروجی آی‌سی به کدام پایه‌ی آی‌سی فیدبک می‌شود؟ مسیر فیدبک و قطعات آن را مشخص کنید.

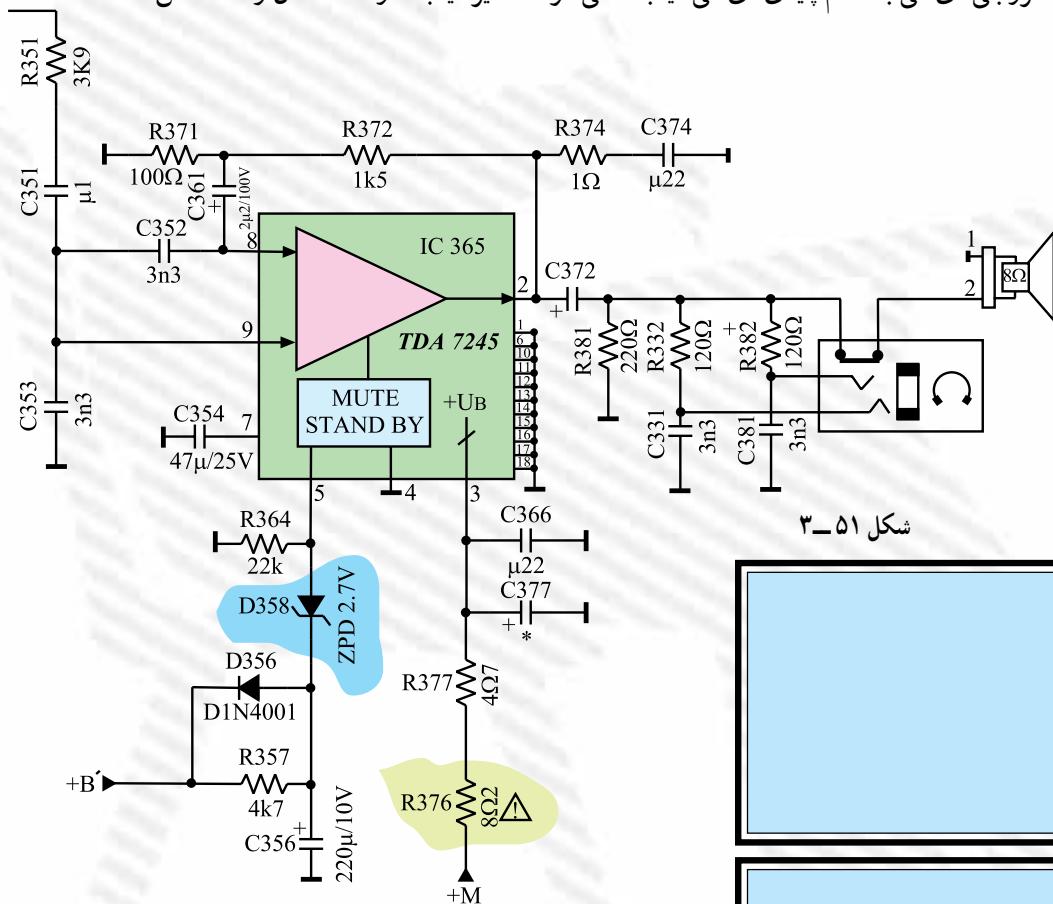


شکل ۳-۵۱

پاسخ الف :

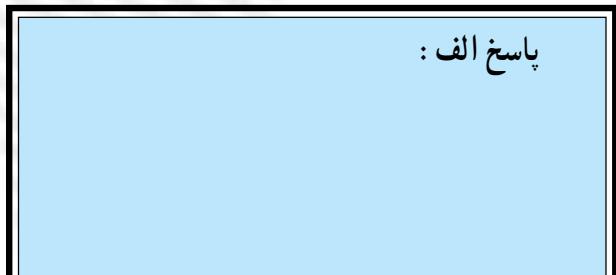

پاسخ ب :

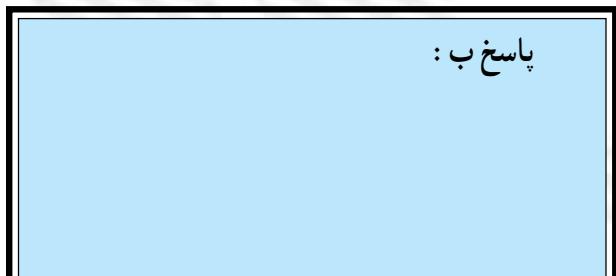

پاسخ ج :

