

«فصل چهارم»

مدارهای ترتیبی

(مطابق فصل پنجم کتاب مبانی دیجیتال)

هدف کلی:

آزمایش انواع فلیپ‌فلاب‌ها و تحقیق جدول صحت آن‌ها


۶۴

هدف‌های رفتاری:

در پایان این آزمایش که با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم اجرا می‌شود از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :

- ۱- مدار الکترونیکی یک فلیپ‌فلاب را بیندد.
- ۲- مدار فلیپ‌فلاب SR را با گیت‌های NOR بیندد و جدول صحت آن را به دست آورد.
- ۳- مدار فلیپ‌فلاب SR را با گیت‌های NAND بیندد و جدول صحت آن را به دست آورد.
- ۴- دلیل استفاده از فلیپ‌فلاب SR ساعتی و نحوه عملکرد آن را شرح دهد.
- ۵- فلیپ‌فلاب JK را با یک فلیپ‌فلاب SR بیندد و جدول صحت آن را به دست آورد.
- ۶- دلیل استفاده از فلیپ‌فلاب JK با استفاده از SR را توضیح دهد.
- ۷- فلیپ‌فلاب D را به همراه ورودی‌های پیش‌تنظیم (Clear) و (Preset) اجرا کند.
- ۸- فلیپ‌فلاب T را بیندد و جدول صحت آن را به دست آورد.
- ۹- مدار شمارنده‌ی سه بیتی را بیندد.
- ۱۰- کاربرد تقسیم کننده‌ی فرکانس فلیپ‌فلاب T را شرح دهد.

در حالت قطع و دیگری در حالت اشباع قرار دارد. برای تغییر حالت این دو ترانزیستور باید یک پالس مثبت به بیس ترانزیستوری که قطع است اعمال شود.

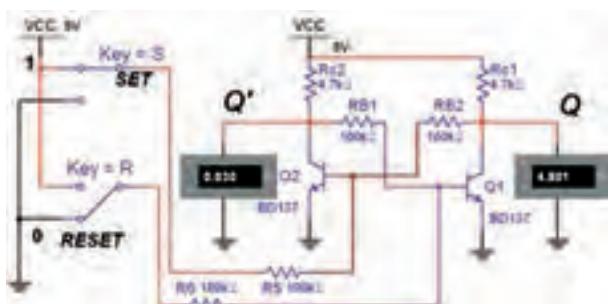

شکل ۴-۱ مدار الکترونیکی مولتی‌ویراتور بی‌استابل (فلیپ‌فلاب SR)

۴-۱ آزمایش ۱ : مولتی‌ویراتور بی‌استابل

۴-۱-۱ برای ذخیره‌ی اطلاعات دودویی در مدارهای دیجیتالی از حافظه‌ها استفاده می‌کنند. مدارهای ترتیبی از عناصر اصلی حافظه‌ها به شمار می‌روند. ساده‌ترین مدارهای ترتیبی فلیپ‌فلاب‌ها هستند، که دو وضعیت منطقی پایدار "۰" و "۱" دارند. یکی از این نوع مدارها، فلیپ‌فلاب SR است. مدار الکترونیکی این فلیپ‌فلاب SR را مولتی‌ویراتور بی‌استابل نیز می‌گویند. در شکل ۴-۱ یک نمونه را مشاهده می‌کنید. در این مدار دو ترانزیستور با کوپل‌لرز مستقیم به یکدیگر متصل شده‌اند که همواره یکی از ترانزیستورها

۴-۱-۳ با تغییر کلیدهای ورودی S و R به ترتیب ولتاژ کلکتور امیتر ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 را اندازه بگیرید.

۴-۱-۲ مدار الکترونیکی فلیپ‌فلاب SR شکل ۴-۱ را بر روی میز کار نرم‌افزار بیندید.

۴-۱-۴ وضعیت ترانزیستورها و ولتاژهای خروجی مدار را مشخص کنید و در جدول ۴-۱ بنویسید.

جدول ۴-۱ جدول وضعیت منطقی ترانزیستورها


حالات کلید		ولتاژهای خروجی				حالات ترانزیستور			
		ولت		قطع اشباع					
S	R	Q_1	Q_1	$Q_1(t-1)$	$Q_1(t)$	$Q_2(t-1)$	$Q_2(t)$	$Q_2(t-1)$	$Q_2(t)$
۰	۰	گذشته	فعالی	گذشته	فعالی	گذشته	فعالی	گذشته	فعالی
۰	۱								
۱	۰								
۱	۱								

۴-۲ آزمایش ۲: فلیپ‌فلاب SR با دروازه‌های NOR

سوال ۱: با اعمال هم‌زمان پالس‌های Set و Reset به هر دو ترانزیستور چه حالتی اتفاق می‌افتد؟ توضیح دهد.



۴-۲-۱ در مدار فلیپ‌فلاب با دروازه‌های NOR فیدبک خروجی یک گیت به ورودی دیگر برقرار می‌شود. مدار دارای دو ورودی S و R و دو ورودی فیدبک Q و \bar{Q} است. برای تعیین وضعیت منطقی فعلی (زمان حال) فلیپ‌فلاب، لازم است وضعیت ورودی S و R و فیدبک Q و \bar{Q} در زمان قبل و فعلی را در نظر بگیریم. مدار فلیپ‌فلاب با گیت NOR را در شکل ۴-۲ مشاهده می‌کنید.

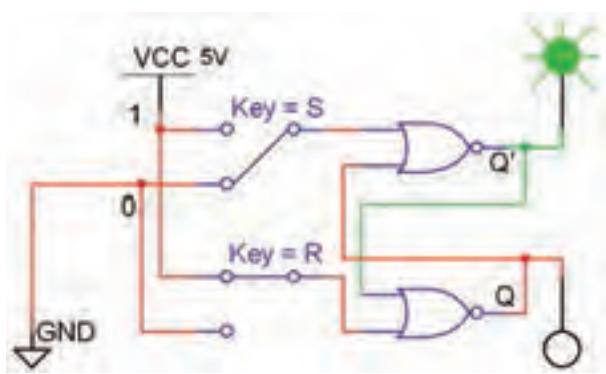

شکل ۴-۲ مدار فلیپ‌فلاب SR با گیت‌های NOR

۴-۳-۲ مدار شکل ۴-۳ را در فضای نرم افزار مولتی سیم پیاده‌سازی کنید.

۴-۳-۳ ورودی‌های Reset و set را به ترتیب و طبق جدول ۴-۳ تغییر دهید و خروجی‌های مدار را مشاهده کنید و وضعیت منطقی آنها را بنویسید.

جدول ۴-۳ جدول صحت فلیپ‌فلاب SR با دروازه‌های NAND

S	R	$Q(t-1)$	$Q(t)$
.	.		
.	۱		
۱	.		
۱	۱		

سوال ۳: وضعیت ناپایدار این فلیپ‌فلاب را شرح دهید.



سوال ۴: جدول صحت این دو فلیپ‌فلاب را با هم مقایسه کنید و تفاوت آن دو را بنویسید.




۴-۲-۲ مدار فلیپ‌فلاب SR شکل ۴-۲ را بر روی میز کار نرم افزار مولتی سیم بیندید.

۴-۲-۳ با تغییر کلیدهای S و R مطابق جدول ۴-۲ وضعیت منطقی خروجی را تعیین کرده و در جدول یادداشت کنید.

جدول ۴-۲ جدول صحت فلیپ‌فلاب SR با دروازه‌های NOR


S	R	Q_{t-1}	Q_t
.	.		
.	۱		
۱	.		
۱	۱		

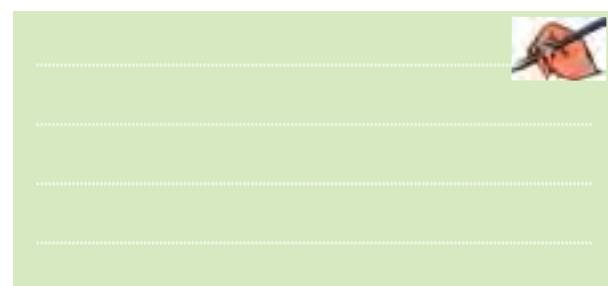سوال ۲: وضعیت ناپایدار این فلیپ‌فلاب کدام حالت است؟ شرح دهید.



۴-۳ آزمایش ۳: فلیپ‌فلاب SR با NAND دروازه‌های

۴-۳-۱ مدار فلیپ‌فلاب SR با دروازه‌های NAND را در شکل ۴-۳ مشاهده می‌کنید.

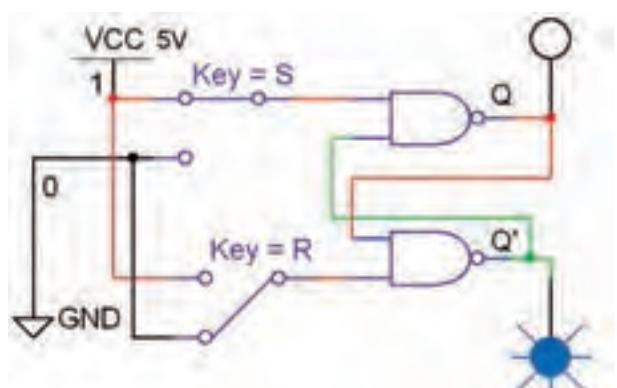

شکل ۴-۳ مدار فلیپ‌فلاب SR با دروازه‌های NAND

۴-۴-۳ کلیدهای ورودی را به ترتیب جدول ۴-۴ فلیپ‌فلاب تغییر دهید، خروجی‌ها را مشاهده کنید و نتیجه را در جدول ۴-۴ بنویسید.

جدول ۴-۴ جدول صحت فلیپ‌فلاب ساعتی SR

cp	S	R	Q(t-1)	Q(t)
.	.	.		
.	.	۱		
.	۱	.		
.	۱	۱		
۱	.	.		
۱	.	۱		
۱	۱	.		
۱	۱	۱		

۶۹

سوال ۶: با توجه به جدول ۴-۴ در فلیپ‌فلاب ساعتی SR خروجی‌ها در چه شرایطی تغییر وضعیت منطقی می‌دهند؟



سوال ۷: آیا حالت غیرمجاز فلیپ‌فلاب در این مدار بروزرفشده است؟ علت را توضیح دهید.



سوال ۵: تغییرات آنی ورودی set و Reset در فلیپ‌فلاب SR چه اشکالی بوجود می‌آورد؟ شرح دهید.



.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

۴-۴ آزمایش ۴ : فلیپ‌فلاب ساعتی SR


۴-۴-۱ برای رفع اشکال عکس العمل فوری خروجی‌ها نسبت به ورودی‌ها در فلیپ‌فلاب، می‌توانیم از ورودی پالس ساعت (Clock Pulse = CP) به عنوان یک سیگنال فعال‌ساز استفاده کنیم. هر گاه ورودی خط CP سطح ۵ ولت مثبت به عنوان یک پالس "۱" قرار گیرد ورودی‌های S و R اجازه‌ی ورود به مدار فلیپ‌فلاب را پیدا می‌کنند و خروجی‌های فلیپ‌فلاب تغییر وضعیت می‌دهند. مدار عملی این فلیپ‌فلاب ساعتی در شکل ۴-۴ نشان داده شده است.

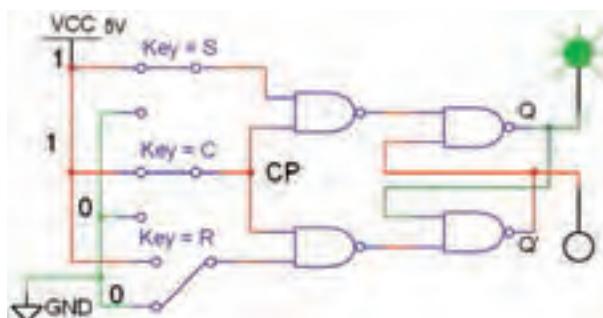

شکل ۴-۴ مدار عملی فلیپ‌فلاب ساعتی SR

۴-۴-۲ مدار فلیپ‌فلاب SR ساعتی شکل ۴-۴ را

بیندید.

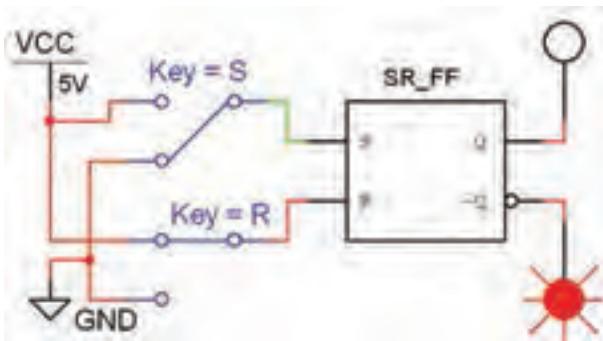

شکل ۴-۷ مدار فلیپ‌فلاب SR با نماد بلوکی (آی‌سی)

۴-۵-۳ با تغییر کلیدهای ورودی S و R جدول ۴-۵ را کامل کنید.

جدول ۴-۵ صحت فلیپ‌فلاب SR
با نماد بلوکی


S	R	$Q(t-1)$	$Q(t)$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

سوال ۴-۸: حالت غیرمجاز این فلیپ‌فلاب را توضیح دهید.



۴-۶ آزمایش ۶: فلیپ‌فلاب JK


۴-۶-۱ برای رفع اشکال حالت غیرمجاز فلیپ‌فلاب SR از فلیپ‌فلاب JK استفاده می‌شود. ساختار اصلی این فلیپ‌فلاب مطابق شکل ۴-۸ است.

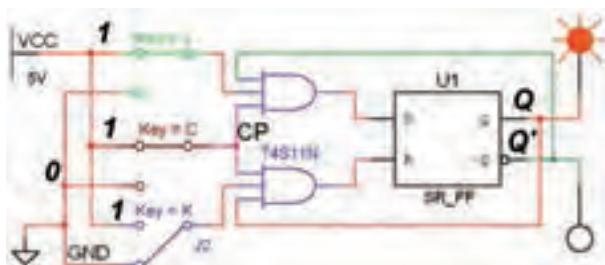

شکل ۴-۸ مدار فلیپ‌فلاب JK با ساختار اصلی


۴-۵ آزمایش ۵: فلیپ‌فلاب SR با نماد بلوکی یا آی‌سی

۴-۵-۱ فلیپ‌فلاب SR را در مدارهای دیجیتالی با نماد بلوکی (آی‌سی) مطابق شکل ۴-۵ نشان می‌دهند.

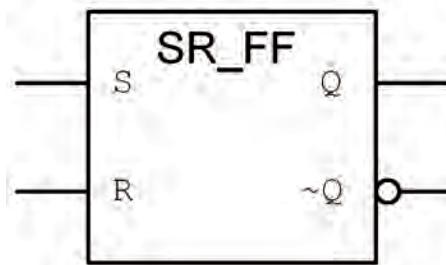

شکل ۴-۵ نماد بلوکی SR-FF


این نماد بلوکی در کتابخانه نرم‌افزار مولتی‌سیم شبیه‌سازی شده است و به عنوان یک مدار بلوکی و مشابه آی‌سی عمل می‌کند. این بلوک را از نوار قطعات (Component), گروه Misc Digital و خانواده TIL انتخاب کنید. آدرس و مسیر انتخاب این فلیپ‌فلاب و سایر عناصر مربوط به مدارهای منطقی را در شکل ۴-۶ مشاهده می‌کنید.

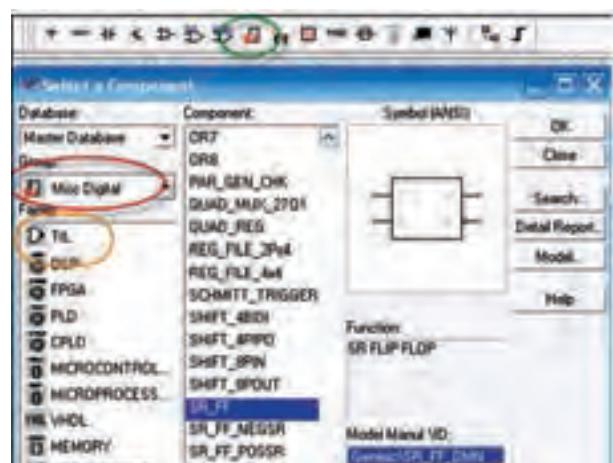

شکل ۴-۶ مسیر دست‌یابی به عناصر مربوط به مدارهای شبیه‌سازی شده دیجیتال

۴-۵-۲ مدار شکل ۴-۷ که یک فلیپ‌فلاب SR است را در فضای نرم‌افزاری بیندید.

۴-۹ انتخاب کنید و بر روی میز کار بیاورید. مدار Misc Digital فلیپفلاب JK را با استفاده از نماد بلوکی آن مطابق شکل ۴-۷ بیندید. با تغییر کلیدهای ورودی و مشاهده خروجی جدول ۴-۷ را کامل کنید.

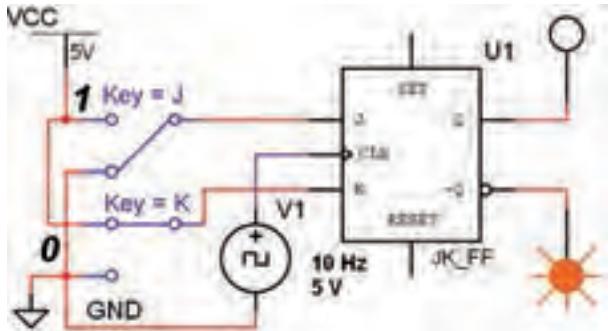

شکل ۴-۹ مدار بلوکی فلیپفلاب JK

جدول ۴-۷ جدول صحت فلیپفلاب JK

J	K	Q(t)
۰	۰	
۰	۱	
۱	۰	
۱	۱	

سؤال ۱۱: اگر در مدار شکل ۴-۹ حالت $J=K=1$ برقرار باشد برای خروجی ها چه وضعیتی اتفاق می افتد؟ شرح دهید.



۴-۶-۲ مدار فلیپفلاب شکل ۴-۸ را بر روی میز کار مجازی بیندید. با تغییر کلیدهای K، J و CP طبق جدول صحت ۴-۶ وضعیت خروجی Q و \bar{Q} را مشخص کنید و نتایج را در جدول بنویسید.

جدول ۴-۶ جدول صحت فلیپفلاب JK

cp	J	K	Q(t-1)	Q(t)
۰	۰	۰		
۰	۰	۱		
۰	۱	۰		
۰	۱	۱		
۱	۰	۰		
۱	۰	۱		
۱	۱	۰		
۱	۱	۱		

سؤال ۹: آیا حالت غیرمجاز فلیپفلاب SR در JK-FF برطرف شده است؟



سؤال ۱۰: وضعیت خروجی ها در حالت $J=K=1$ ، $CP=1$ را در مدار فلیپفلاب JK شرح دهید.



۴-۶-۳ نماد بلوکی فلیپفلاب JK را از گروه

سوال ۱۲: ورودی CL و Pr با کدام وضعیت منطقی "۱" و "۰" فعال می‌شوند؟ توضیح دهید.




سوال ۱۳: حالت نامعین در جدول ۴-۸ کدام حالت است؟
شرح دهید.



۴-۷ آزمایش ۷: استفاده از Clear و Preset

۴-۷-۱ در مدارهای فلیپ‌فلاب، با روشن شدن منع تغذیه، وضعیت خروجی‌های Q و \bar{Q} به صورت تصادفی در وضعیت "۱" یا "۰" قرار می‌گیرند. برای آن که خروجی‌ها به یک حالت معین و از پیش تنظیم شده در لحظه‌ی شروع کار مدار برسند، از دو ورودی مستقل Preset (به معنای "۱" کردن خروجی) و Clear (به معنای پاک کردن وضعیت Q) استفاده می‌کنند.

۴-۷-۲ مدار شکل ۴-۱۰ را بیندید.

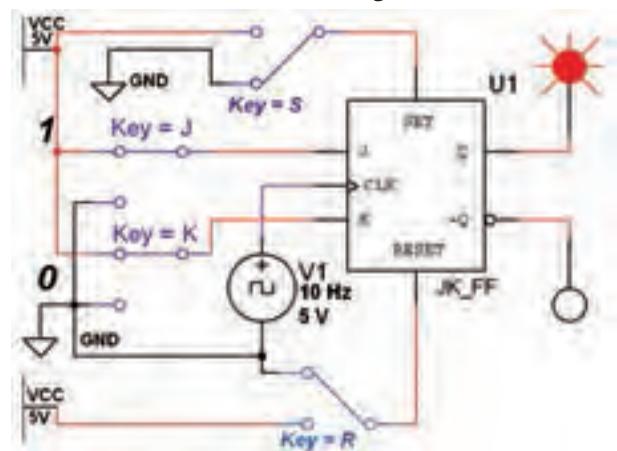


شکل ۴-۱۰ مدار عملکرد ورودی‌های Preset و Clear

۴-۷-۳ در آی‌سی‌های فلیپ‌فلاب، پایه‌ی Preset با set و Clear را با Reset مشخص می‌کنند. ورودی‌های مدار شکل ۴-۱۰ را مطابق جدول ۴-۸ تغییر دهید. وضعیت خروجی‌های Q و \bar{Q} را مشاهده کنید و در جدول بنویسید.

جدول ۴-۸ جدول صحیح فلیپ‌فلاب
با ورودی‌های Pr و CL

Pr=S	CL=R	CP	J	K	Q(t)	$\bar{Q}(t)$
.	.	X	X	X		
.	1	X	X	X		
1	.	X	X	X		
1	1	-	X	X		
1	1		0	0		
1	1		0	1		
1	1		1	0		
1	1		1	1		

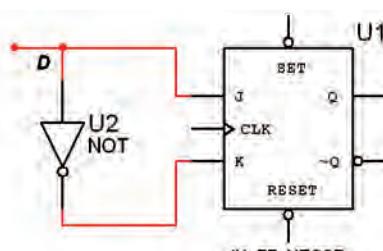


شکل ۴-۱۱ فلیپ‌فلاب D

۴-۸-۲ فلیپ‌فلاب D را از نوار Component و Misc Digital انتخاب کنید و آن را بر روی میز کار بیاورد.


۴-۹ آزمایش ۹: فلیپ‌فلاب T

۴-۹-۱ حرف T در فلیپ‌فلاب نوع T ابتدای کلمهToggle به معنی تغییر وضعیت است. در صورتی که دو ورودی J=K فلیپ‌فلاب JK را به هم اتصال دهیم فلیپ‌فلاب نوع T ساخته می‌شود، شکل ۴-۱۳.

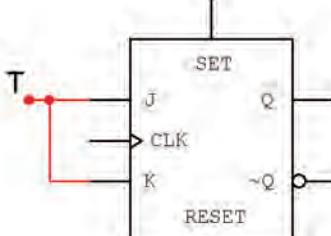

شکل ۴-۱۳ فلیپ‌فلاب T

۴-۹-۲ فلیپ‌فلاب T را طبق شکل ۴-۱۴ بر روی میز کار نرم‌افزار بیندید.

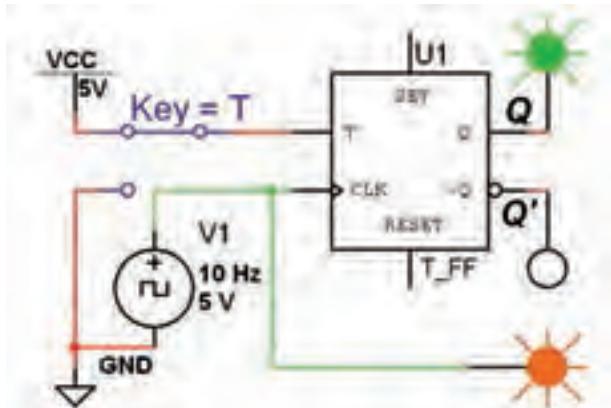


شکل ۴-۱۴ مدار فلیپ‌فلاب T

۴-۹-۳ با تغییر کلید T وضعیت خروجی‌ها را بررسی کنید و جدول ۴-۱۰ را کامل نمایید.

جدول ۴-۱۰ جدول صحت فلیپ‌فلاب T

cp	T	Q(t)
۰	۰	
۱	۱	

۴-۸-۳ مدار شکل ۴-۱۲ را بر روی میز کار بیندید.

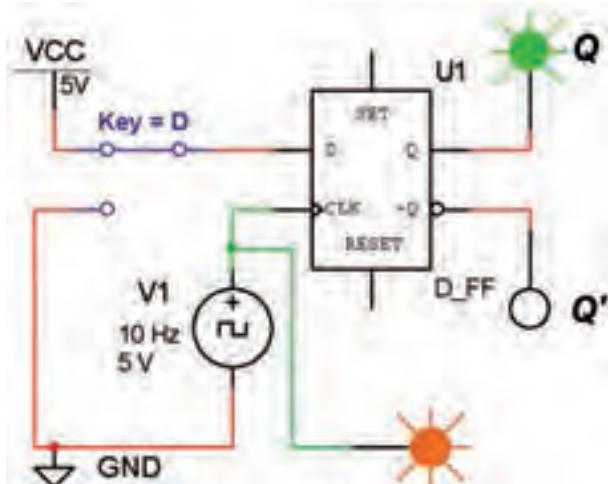

شکل ۴-۱۲ مدار فلیپ‌فلاب D

۴-۸-۴ کلید ورودی D را تغییر وضعیت دهید و حالت خروجی را پس از مشاهده در جدول ۴-۹ یادداشت کنید.

جدول ۴-۹ جدول صحت فلیپ‌فلاب D

cp	D	Q(t)	$\bar{Q}(t)$
۰	۰		
۱	۱		

سؤال ۱۴: اگر D=۱ باشد بعد از پنج پالس ساعت خروجی در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟ شرح دهید.



.....

.....

.....


.....

.....

سوال ۱۵: چنانچه $T=1$ باشد، برای خروجی Q چه اتفاقی می‌افتد؟ این حالت چه نام دارد؟ شرح دهید.



۴-۱۰-۳ در دستگاه اسیلوسکوپ چهار کاناله یک کلید انتخاب کانال‌های ورودی وجود دارد که با قرار دادن مکان نما روی سلکتور و کلیک کردن روی موس، کانال مورد نظر فعال می‌شود. در این حالت Time/Div, (Scale) Volt/Div و تغییر مکان عمودی برای آن فعال می‌شود، کانال قابل تنظیم است، در شکل ۴-۱۶ کلید انتخاب کانال نمایش داده شده است.

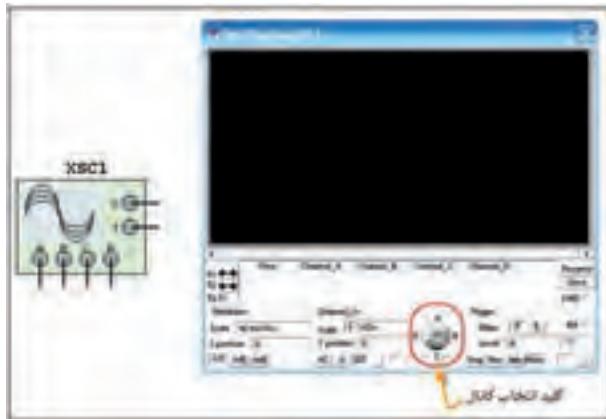


شکل ۴-۱۶ کلید انتخاب کانال در اسیلوسکوپ چهار کاناله

۴-۱۰-۴ برای اندازه‌گیری فرکانس خروجی مدارهای الکترونیکی و دیجیتالی از دستگاه فرکانس‌متر استفاده می‌کنند. این دستگاه را می‌توانید مطابق شکل ۴-۱۷ از نوار Instruments انتخاب کنید. این دستگاه یک ورودی دارد و اگر به ورودی یا خروجی مدار اتصال داده شود، فرکانس را اندازه می‌گیرد.



شکل ۴-۱۷ موقعیت فرکانس‌متر در نوار ابزار

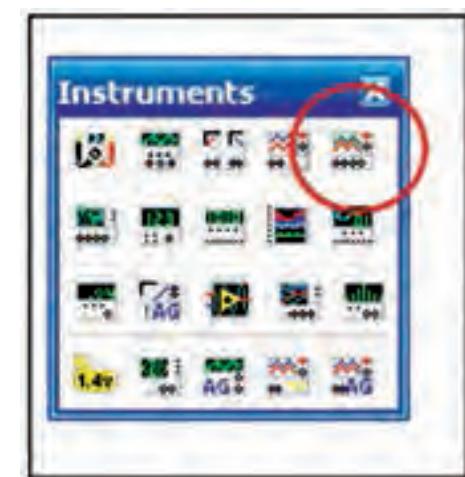۴-۱۵ محل قرار گرفتن دستگاه اسیلوسکوپ چهار کاناله در نرم‌افزار




۴-۱۰ آزمایش ۱۰: کاربرد T-FF

۴-۱۰-۱ در مدارهای دیجیتالی برای تقسیم فرکانس از T-FF استفاده می‌شود. برای انجام آزمایش تقسیم فرکانس نیاز به یک دستگاه اسیلوسکوپ چهار کاناله داریم.

۴-۱۰-۲ دستگاه اسیلوسکوپ چهار کاناله را از نوار Instruments ببردارید و آن را مطابق شکل ۴-۱۵ بر روی میز کار نرم‌افزار بیآورید.


۴-۱۰-۵ مدار شکل ۴-۱۸ را با دقت بر روی میز کار نرم افزار بیندید. فرکانس ورودی را روی ۱۶۰ هرتز تنظیم کنید.

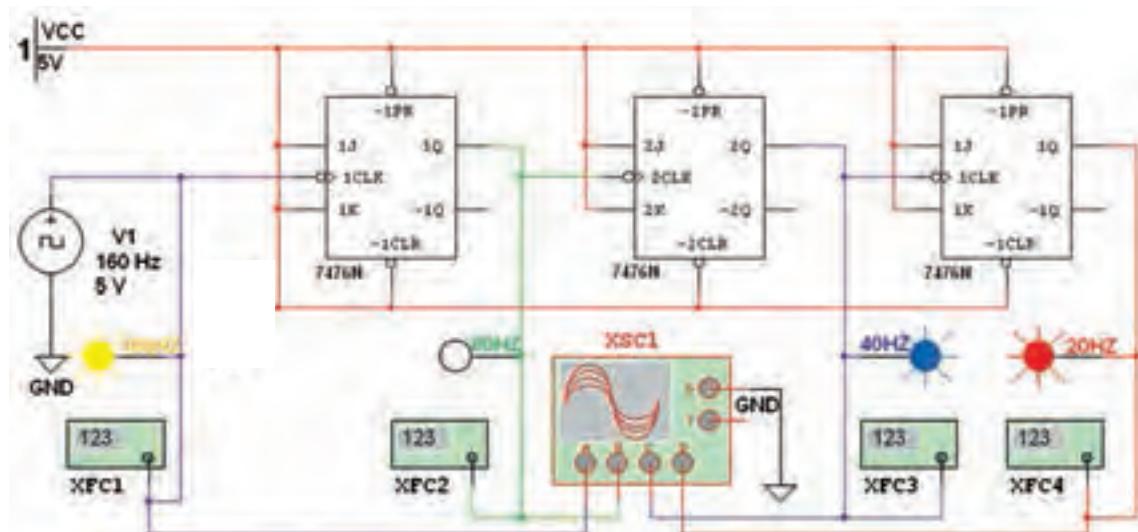

شکل ۴-۱۸ مدار تقسیم‌کننده‌ی فرکانس بر ۲، ۴، ۸ با استفاده از فلیپ‌فلاب نوع T

۴-۱۰-۶ با تنظیم Time/Div (Time Base) کلید

برای هر شکل موج با استفاده از شکل ۴-۱۹ فرکانس را اندازه‌گیری کنید.

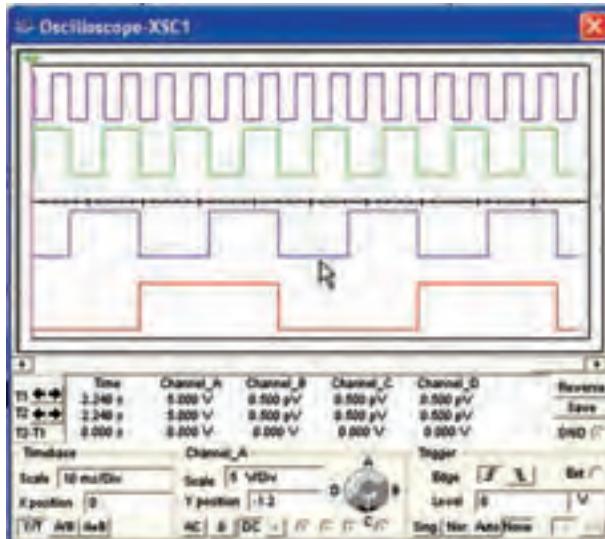


شکل ۴-۱۹ تنظیم اسیلوسکوپ چهار کاناله برای نمایش پالس ساعت ورودی و خروجی‌های مدار شکل ۴-۱۸

۴-۱۰-۷ مدار را راهاندازی کنید، باید لامپ‌های پروب لاجیک زرد، سبز، آبی و قرمز مناسب با فرکانس خاموش و روشن شود. بیشترین تغییر حالت خاموش و روشن مربوط به لامپ زرد (۱۶۰ Hz) و کمترین تغییر مربوط به لامپ قرمز است. در صورتی که مدار راهاندازی نشد، یک بار پوشه‌ی مدار را بیندید و دوباره باز کنید. پس از راهاندازی مجدداً اگر باز هم راهاندازی نشد، نقشه‌ی مدار را باز بینی کنید و اشکال آن را بر طرف نمایید. پس از راهاندازی، اسیلوسکوپ را روشن کنید.

۴-۱۰-۸ ولوم تغییر مکان عمودی (y Position)

برای هر کanal به گونه‌ای تنظیم کنید تا به ترتیب شکل موج پالس‌های ۲۰ Hz، ۴۰ Hz، ۸۰ Hz و ۱۶۰ Hz را از بالا به پایین نشان دهد.

۴-۲۰ با کلیک کردن روی فرکانس مترها پالس ساعت ورودی و خروجی هر یک از فلیپ فلامپ ها را مطابق شکل ۴-۱۸ اندازه گیری کنید.

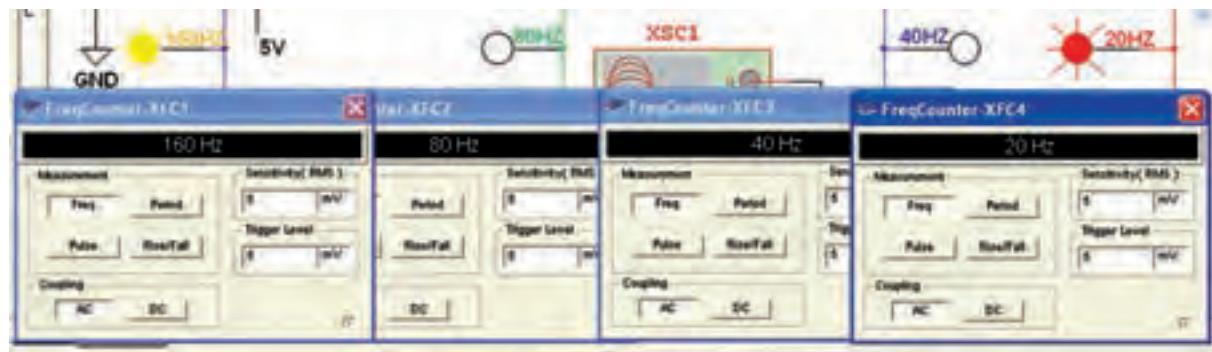

شکل ۴-۲۰ اندازه گیری فرکانس پالس ساعت ورودی و فرکانس های خروجی فلیپ فلامپ های مدار شکل ۴-۱۸ با استفاده از فرکانس متر