

## «فصل پنجم»

### تقویت کننده‌های قدرت

( مطابق فصل پنجم کتاب الکترونیک عمومی ۲ )

#### هدف کلی:

اجرای نرم‌افزاری تقویت کننده‌های قدرت در کلاس‌های A, B, AB و C توسط نرم افزار مولتی سیم

#### هدف‌های رفتاری:


در پایان این آزمایش که با استفاده از نرم‌افزار مولتی سیم اجرا می‌شود از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :

- ۱- مدار تقویت کننده‌های قدرت در کلاس A با بار اهمی را بینند و شکل موج خروجی را مشاهده کند.
  - ۲- ولتاژ‌های DC تقویت کننده‌ی کلاس A را اندازه بگیرد.
  - ۳- توان خروجی تقویت کننده‌ی کلاس A را محاسبه کند.
  - ۴- بازدهی تقویت کننده‌ی کلاس A با بار اهمی را اندازه بگیرد.
  - ۵- مدار تقویت کننده‌های قدرت کلاس A با بار ترانسفورماتوری را بینند و شکل موج خروجی را مشاهده کند.
  - ۶- ولتاژ‌های DC تقویت کننده‌ی کلاس A را اندازه بگیرد.
  - ۷- توان خروجی تقویت کننده‌ی کلاس A با بار ترانسفورماتوری را محاسبه کند.
- ۸- بازده تقویت کننده‌ی کلاس A با بار ترانسفورماتوری را اندازه بگیرد و با بازده تقویت کننده‌ی کلاس A با بار اهمی مقایسه کند.
- ۹- مدار تقویت کننده‌های قدرت در کلاس B را بینند و شکل موج خروجی را مشاهده کند.
- ۱۰- بازده تقویت کننده‌ی کلاس B را اندازه بگیرد.
- ۱۱- مدار تقویت کننده‌های قدرت در کلاس AB را بینند.
- ۱۲- شکل موج خروجی در تقویت کننده‌ی کلاس AB را مشاهده کند.
- ۱۳- مدار تقویت کننده‌های قدرت در کلاس C را بینند.
- ۱۴- شکل موج خروجی در تقویت کننده‌ی کلاس C را مشاهده کند.

**سوال ۱:** چرا اختلاف فاز ورودی و خروجی در مدار شکل ۵، برابر با ۱۸۰ درجه است؟ توضیح دهید.



**۵-۱-۳** ولتاژ پایه‌های ترانزیستور تقویت کننده‌ی قدرت کلاس A مدار شکل ۱-۵ را مطابق شکل ۳-۵ اندازه‌گیری کنید.

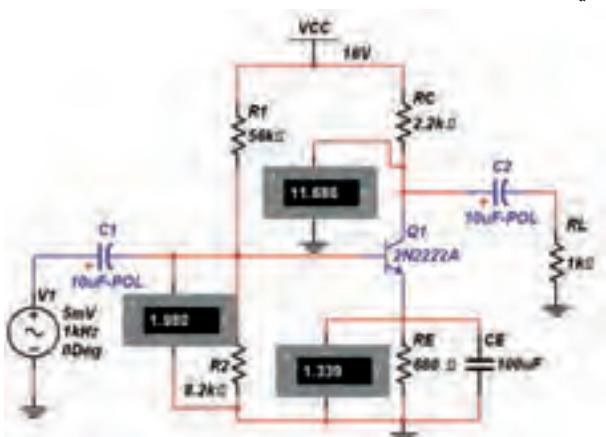

شکل ۳-۳ نحوه اندازه‌گیری ولتاژ پایه‌های ترانزیستور

$$V_B = \dots \text{V} \quad V_B = \dots \text{V}$$

$$V_C = \dots \text{V} \quad A_V = \frac{V_{C_{P-P}}}{V_{B_{P-P}}} = \dots$$


**سوال ۲:** بهره‌ی ولتاژ مدار تقویت کننده‌ی کلاس A چقدر است؟ محاسبه نمائید و نتیجه را بنویسید.



**۵-۱-۴** در مدار شکل ۱-۵ جریان خروجی را اندازه‌گیری کنید و توان ورودی و خروجی مدار را محاسبه نمائید. برای


## ۵-۱ آزمایش ۱: تقویت کننده‌ی قدرت کلاس A

**۵-۱-۱** مدار تقویت کننده‌ی قدرت کلاس A با بار اهمی شکل ۱-۵ را بیندید. در مدار تقویت کننده‌ی کلاس A هر دو نیم سیکل ورودی تقویت می‌شود.

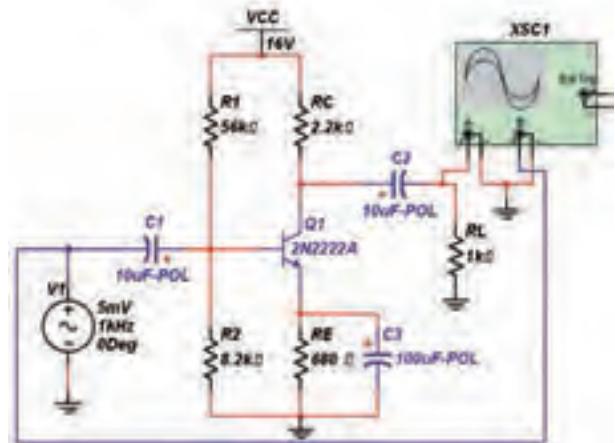

شکل ۱-۵ مدار تقویت کننده‌ی کلاس A

**۵-۱-۲** دستگاه اسیلوسکوپ را به پایه‌های ورودی و خروجی مدار تقویت کننده‌ی قدرت کلاس A وصل نمایید و شکل موج‌های مدار را مطابق شکل ۲ مشاهده کنید.

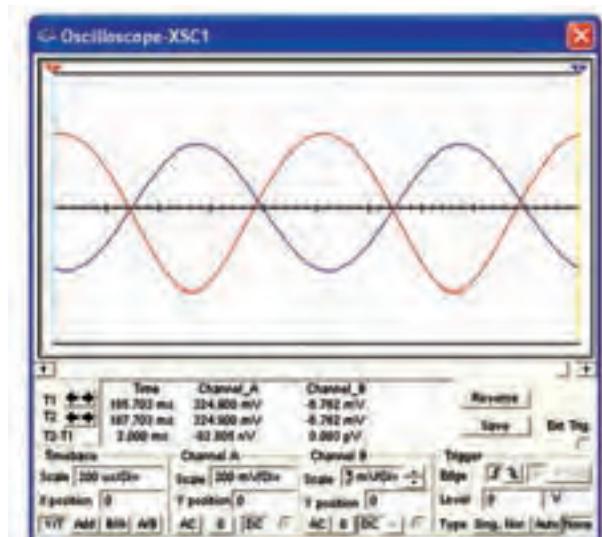


شکل ۵-۲ شکل موج‌های ورودی و خروجی مدار شکل ۱

نکته :

در تقویت کننده‌ی قدرت کلاس A تمام


سیکل ورودی تقویت می‌شود.

**۵-۱-۷** دستگاه اسیلوسکوپ را به خروجی و ورودی مدار وصل کنید. در این حالت می‌توانید شکل موج‌های ورودی و خروجی را در شکل ۵-۵ مشاهده کنید.

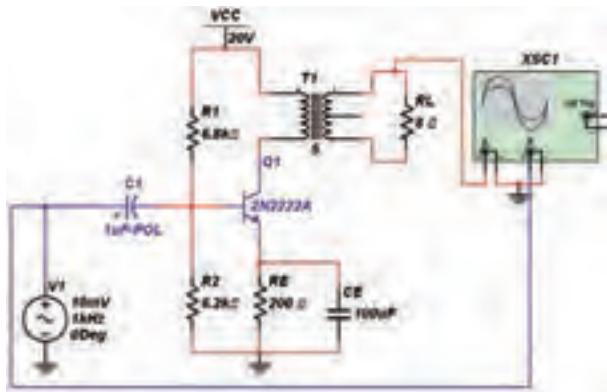


شکل ۵-۵ مشاهده موج‌های ورودی و خروجی در مدار تقویت‌کننده‌ی کلاس A

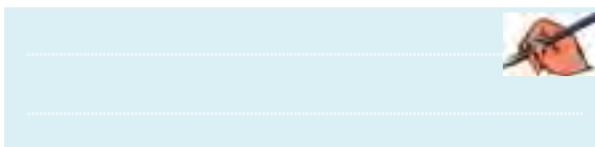**سوال ۴:** آیا در تقویت‌کننده‌ی قدرت کلاس A با بار ترانسفورماتوری تمام شکل موج ورودی در خروجی تقویت شده است؟ توضیح دهید.



**۵-۱-۸** ولتاژ پایه‌های ترانزیستور تقویت‌کننده‌ی قدرت کلاس A مدار شکل ۵-۴ را مطابق شکل ۶-۵ اندازه‌گیری کنید.

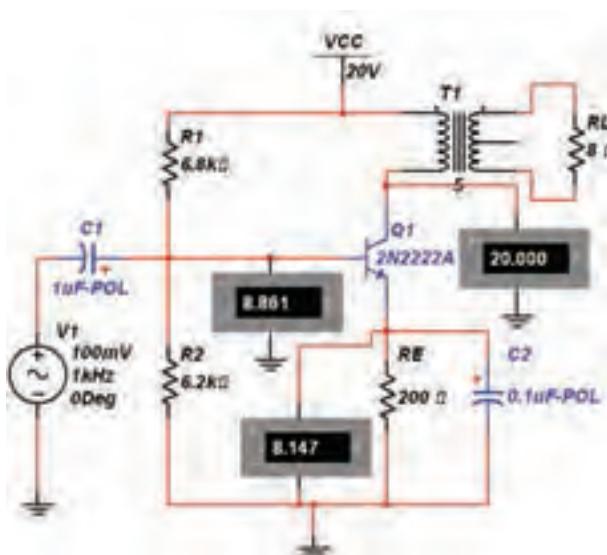

شکل ۵-۶ نحوه‌ی اندازه‌گیری ولتاژ پایه‌های ترانزیستور

محاسبه‌ی توان‌های مدار از روابط زیر استفاده کنید:

$$P_{dc} = V_{CC} \cdot I_{CQ}, \quad P_L = \frac{1}{\lambda} \times \frac{V^2_{CC}}{R_C}$$

$$I_C = \dots \text{mA}$$

$$P_{dc} = \dots \text{mW}$$

$$P_L = \dots \text{mW}$$

**۵-۱-۵** با توجه به مقادیر توان ورودی و خروجی به دست آمده، بازده (راندمان) مدار تقویت‌کننده‌ی قدرت کلاس A را محاسبه کنید.


$$\eta = \frac{P_L}{P_{dc}} \times 100 = \dots$$

**سوال ۳:** آیا راندمان تقویت‌کننده‌ی کلاس A با بار اهمی به مقدار تئوری که در مباحث نظری خوانده‌اید، نزدیک است؟ توضیح دهید.

۱۹۰




**۵-۱-۶** مدار شکل ۵-۴ تقویت‌کننده‌ی قدرت کلاس A با بار ترانسفورماتوری را بیندید.

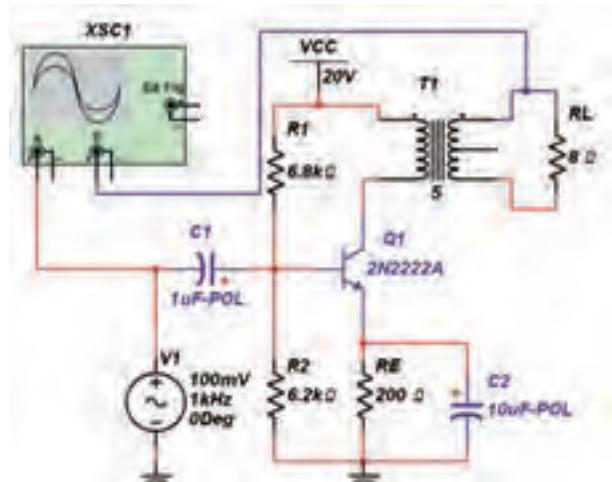

شکل ۵-۴ مدار تقویت‌کننده‌ی قدرت کلاس A با بار ترانسفورماتوری

۵-۷ را بینید.

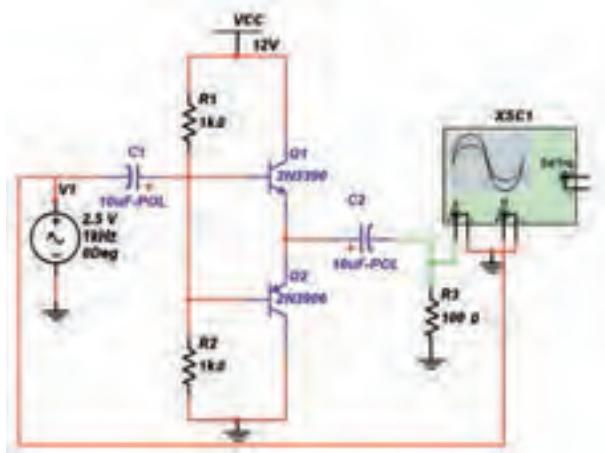

شکل ۵-۷ مدار تقویت‌کننده‌ی قدرت کلاس B

$$V_B = \dots\dots\dots V \quad V_E = \dots\dots\dots V$$

$$V_C = \dots\dots\dots V \quad A_V = \frac{V_C}{V_B} = \dots\dots\dots$$

**سوال ۵:** بهره‌ی ولتاژ مدار تقویت‌کننده‌ی کلاس A چقدر

است؟ محاسبه نمایند و نتیجه را بنویسید.



**۵-۹:** در مدار شکل ۶-۵ جریان خروجی را اندازه‌گیری

کنید و توان ورودی و خروجی مدار را محاسبه نمایند.

$$I_C = \dots\dots\dots mA$$

$$P_{dc} = \dots\dots\dots mW$$

$$P_L = \dots\dots\dots mW$$

**۵-۱۰:** با توجه به مقادیر توان ورودی و خروجی به

دست آمده، بازده (راندمان) مدار تقویت‌کننده‌ی قدرت

کلاس A را محاسبه کنید.

$$\eta = \frac{P_L}{P_{dc}} \times 100 = \dots\dots\dots$$

**سوال ۶:** آیا مقدار بازدهی این مدار با مدار ۱-۵ تفاوت

دارد؟ توضیح دهید.



**سوال ۷:** در کدام حالت از موارد بالا (مدار ۱-۵ و

۴-۵) بازده بیشتر است؟ شرح دهید.



شکل ۵-۸ شکل موج‌های ورودی و خروجی مدار تقویت‌کننده‌ی قدرت کلاس B

**سوال ۸:** در شکل موج خروجی مدار تقویت‌کننده‌ی کلاس B چه اشکالی وجود دارد؟ شرح دهید.



**۵-۲ آزمایش ۲:** مدار تقویت‌کننده‌ی کلاس B

**۵-۲-۱:** مدار تقویت‌کننده‌ی قدرت کلاس B شکل

$$\eta = \frac{P_L}{P_{dc}} \times 100 = \dots$$

**سؤال ۱۰:** آیا راندمان تقویت کننده‌ی کلاس B با مقدار

تئوري که در مباحث نظری خوانده اید، نزدیک است؟ توضیح دهید.




**سوال ۱۱:** راندمان در مدارهای کلاس A بیشتر است یا در کلاس B؟



### ۳-۵ آزمایش، ۳: مدار تقویت کننده، کلاس AB

۱-۳-۵ مدار تقویت کننده‌ی کلاس AB شکل ۱۰ را سندید.

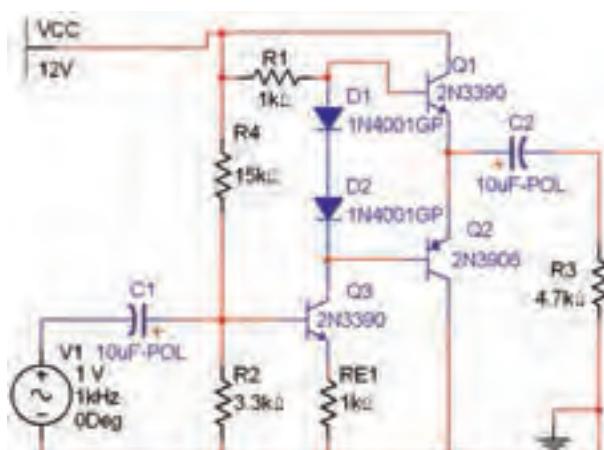


شکل ۱۰-۵ مدار تقویت‌کننده‌ی کلاس AB

**سوال ۱۲:** آیا می‌دانید در مدار تقویت کننده‌ی کلاس AB

چه تغییراتی ایجاد شده است تا اشکال مدار تقویت کننده‌ی قدرت کلاس B را بر طرف کند؟ تو پرسی دهد.



**۳-۲-۵** ولتاژ پایه‌های ترانزیستور تقویت کننده‌ی قدرت کلاس B مدار شکل ۷-۵ را مطابق شکل ۹-۵ اندازه‌گیری کنید.

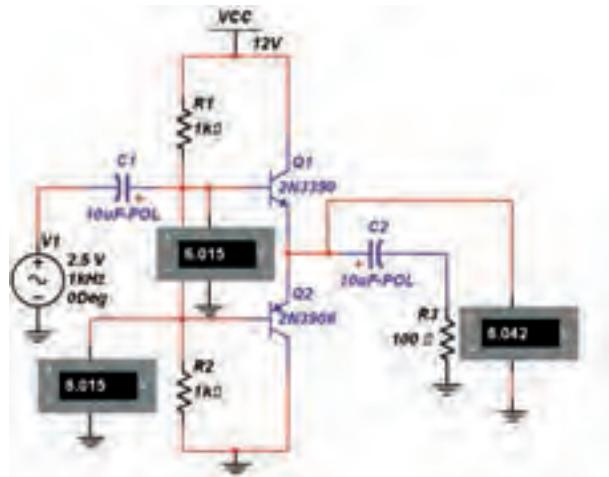

شکل ۹-۵ نحوه اندازه‌گیری ولتاژ پایه‌های ترانزیستور

$$V_{B_x} = \dots V \quad V_{B_y} = \dots V$$

$$V_E = \dots V A_V = \frac{V_E}{V_B} = \dots$$

**سؤال ۹:** بهره‌ی ولتاژ مدار تقویت کننده‌ی کلاس B

چقدر است؟ محاسبه نمائید و نتیجه را بنویسید.



**۴-۲-۵** در مدار شکل ۷-۵ جریان خروجی را اندازه گیری کنید و توان ورودی و خروجی مدار را محاسبه نمایید. برای محاسبه، ته اندیه‌ها، مدار آن، وابط ذب استفاده کنید:

$$P_{dc} = V_{CC} \frac{I_m}{\pi}, \quad P_L = \frac{1}{\zeta} \times V_m I_m$$


J = mA

$p_1 = \dots mW$

$$p_I = \dots mW$$


**۵-۲-۵** با توجه به مقادیر توان ورودی و خروجی به دست آمده، بازده (راندمان) مدار تقویت کننده‌ی قدرت کلاس B، امحاسبه کنند.

بیندید.

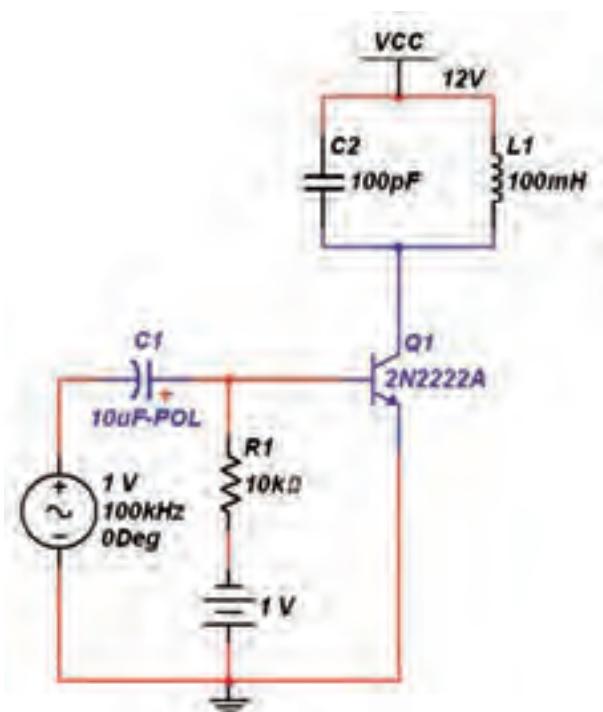



شکل ۵-۱۲ مدار تقویت‌کننده‌ی کلاس C

با اتصال دستگاه اسیلوسکوپ به ورودی و خروجی مدار شکل ۵-۱۲ شکل موج‌های آن را مطابق شکل ۵-۱۳ مشاهده کنید.

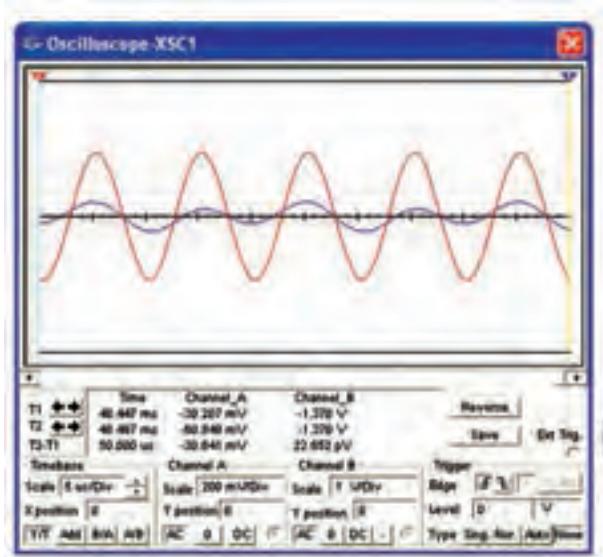

شکل ۵-۱۳ شکل موج‌های ورودی و خروجی کلاس C

۵-۳-۲ دستگاه اسیلوسکوپ را به ورودی و خروجی مدار تقویت‌کننده‌ی کلاس AB مطابق شکل ۵-۱۱ مشاهده کنید و شکل موج‌های ورودی و خروجی این مدار را مشاهده نمائید.

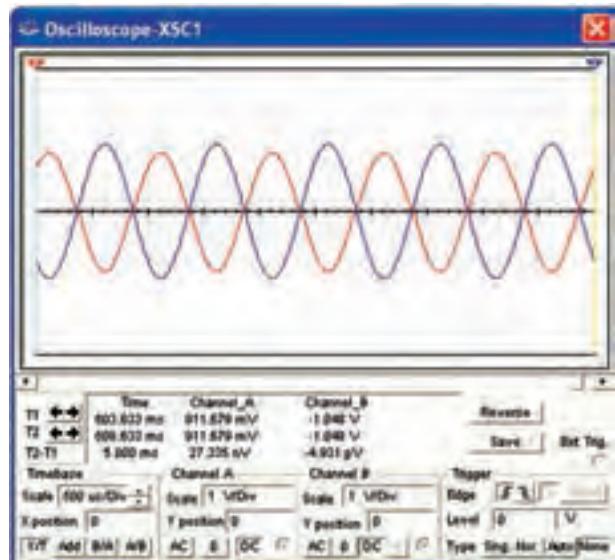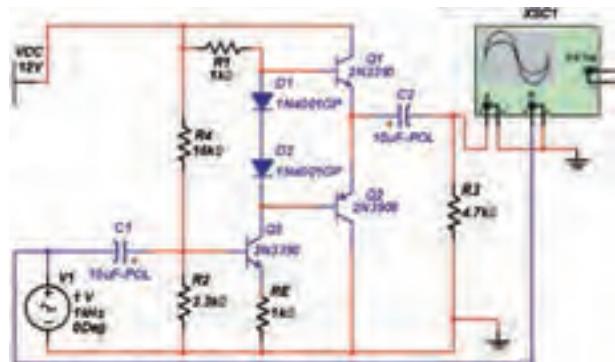

شکل ۵-۱۱ مدار تقویت‌کننده‌ی کلاس AB و شکل موج‌های ورودی و خروجی آن

**سؤال ۱۳:** در کدام یک از مدارهای شکل ۵-۷ و ۱۱-۵ شکل موج خروجی بدون اعوجاج است؟ شرح دهید.



۵-۴ آزمایش ۴: مدار تقویت‌کننده‌ی کلاس C

۵-۴-۱ مدار تقویت‌کننده‌ی کلاس C شکل ۵-۱۲ را