

فصل نهم

خازن در جریان متناوب


(مطابق فصل شانزدهم کتاب مبانی برق)

هدف کلی: آزمایش بررسی رفتار خازن در ولتاژ AC، سری و موازی کردن
خازن‌ها توسط نرم‌افزار مولتی‌سیم

هدف‌های رفتاری: در پایان این آزمایش که توسط نرم‌افزار مولتی‌سیم اجرا می‌شود، از فرآگیرنده انتظار می‌رود:

۴- خازن معادل را در مدار ترکیبی "سری - موازی" اندازه‌گیری کند.

- ۱- رفتار خازن را در مدار AC مورد آزمایش قرار دهد.
- ۲- خازن معادل را در مدار سری اندازه‌گیری کند.
- ۳- خازن معادل را در مدار موازی اندازه‌گیری کند.

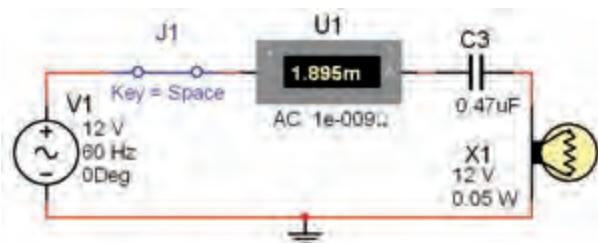

شکل ۹-۱ رفتار خازن در مدار AC


۹-۱ آزمایش ۱: بررسی رفتار خازن در مدار AC

۹-۱-۱ در صورتی که موج سینوسی به دو سر یک خازن بدهیم، در لحظه‌ای که خازن به حداکثر مقدار شارژ خود می‌رسد، جریان عبوری از آن صفر می‌شود. هم چنان در زمانی که ولتاژ دو سر خازن به صفر می‌رسد، مقدار جریان آن حداکثر می‌شود. به عبارت دیگر خازن در جریان متناوب به طور دائم شارژ و دشارژ می‌شود.

۹-۱-۲ مدار شکل ۹-۱ را بیندید. پس از راهنمایی نرم‌افزار، کلید زرা وصل کنید. به عملکرد مدار توجه نمایید. نور لامپ چه وضعیتی دارد؟ آیا با توجه به نور لامپ جریان مدار متناسب با شکل موج ورودی تغییر می‌کند؟ آیا به نظر می‌رسد که خازن شارژ و دشارژ می‌شود؟ توضیح دهید.

سوال ۱: به چه دلیل در مدار شکل ۹-۱ لامپ خاموش و روشن می‌شود؟ توضیح دهید.

۹-۱-۶ طبق شکل ۳-۹ توان لامپ را به ۱۲۵ وات برسانید. نرم افزار را راه اندازی و کلید $\text{Z}\text{رَا}$ وصل کنید.

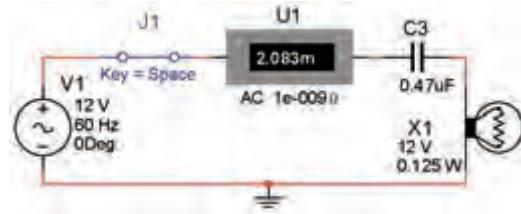


شکل ۳-۹ افزایش توان لامپ به ۱۲۵ وات

سوال ۳: به چه دلیل با وجود عبور جریان در حدود ۲ میلی‌آمپر، لامپ خاموش است؟ توضیح دهید.

۹-۱-۷ طبق شکل ۴-۹ فرکانس منبع را از 60 Hz به 50 Hz افزایش دهید. سپس مدار را راه اندازی کنید و کلید j_1 را وصل کنید.


سوال ۴: به چه دلیل در این مدار در مقایسه با مدار شکل ۹-۳ جریان افزایش یافته است و لامپ روشن می‌شود؟ توضیح دهید.

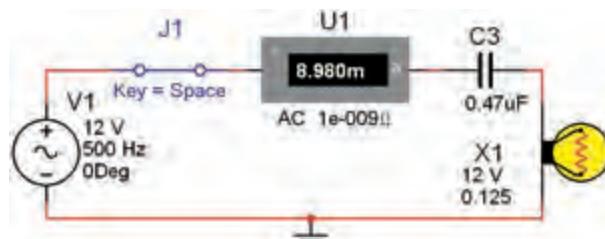

شکل ۹-۴ افزایش فرکانس ورودی

۹-۱-۸ طبق شکل های ۹-۵، ۹-۶ و ۹-۷ فرکانس منبع را روی 60 Hz و توان لامپ را روی 10 وات قرار دهید. سپس ظرفیت خازن را به ترتیب $100\mu\text{F}$ ، $10\mu\text{F}$ و $1\mu\text{F}$ مینماید.

۹-۱-۳ طبق شکل ۹-۲ یک ولت متر AC به مدار شکل ۹-۱ اضافه کنید و ولتاژ دو سر لامپ را اندازه بگیرید و مقدار آن را یادداشت کنید.

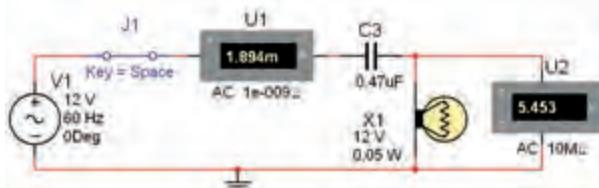

شکل ۲-۹ اندازهگیری ولتاژ AC دو سر لامپ

$$V_{AC\ Lamp} = \dots \text{Volts}$$

۹-۱-۴ با توجه با توان مجاز لامپ و ولتاژ کار آن،
مقدار مقاومت اهمی، لامپ را از رابطه زیر محاسبه کنید.


$$R_{Lamp} = \frac{V}{P} = \frac{(12)^2}{0.12} = \dots \text{K}\Omega$$

۹-۱-۵ مقدار جریان لامپ را با توجه به مقدار ولتاژ اندازه‌گیری شده در مرحله‌ی ۹-۱-۳ محاسبه کنید.


$$I_{\text{Lamp}} = \frac{V_{\text{AC Lamp}}}{R_{\text{Lamp}}} = \dots \text{mA}$$

$$I_{Lamp} = \dots \text{mA}$$


سؤال ۲: آیا مقدار جریان عبوری از لامپ با جریان
مدار حدوداً برابر است؟ توضیح دهید.

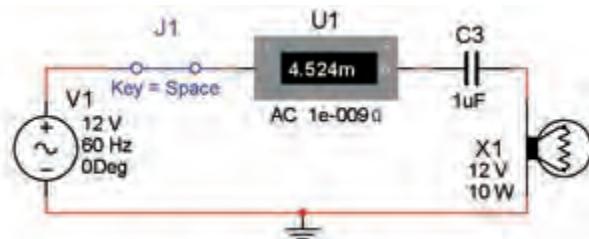


شکل ۹-۸ ۱۰ توان لامپ W

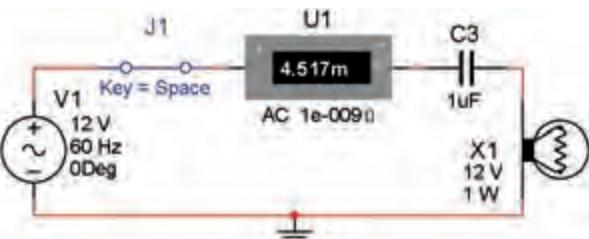

شکل ۹-۹ ۱ توان لامپ W

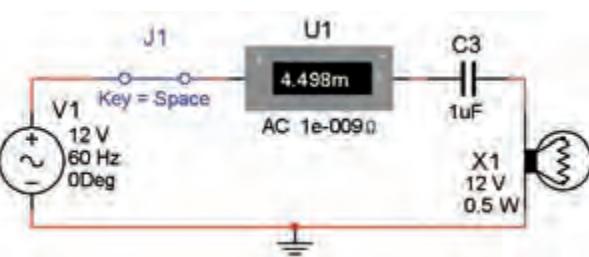


شکل ۹-۱۰ ۰/۵ توان لامپ W

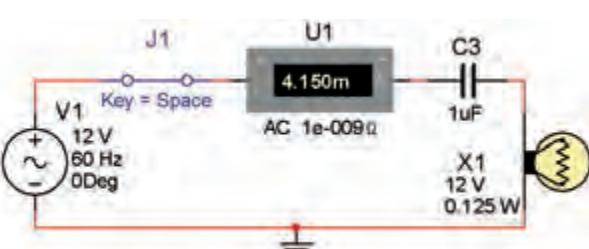


شکل ۹-۱۱ ۰/۱۲۵ توان لامپ W

سوال ۵: توضیح دهید به چه دلیل با کاهش توان لامپ، جریان مدار کاهش می‌یابد ولی در نهایت هنگامی که توان لامپ را به ۰/۱۲۵ وات تغییر می‌دهیم لامپ روشن می‌شود؟


و $۲۰\text{ }\mu\text{F}$ انتخاب کنید. در هر مرحله مدار را راه اندازی نمایید و در مورد نتایج حاصل شده توضیح دهید. به چه دلیل نور لامپ افزایش یافته است؟

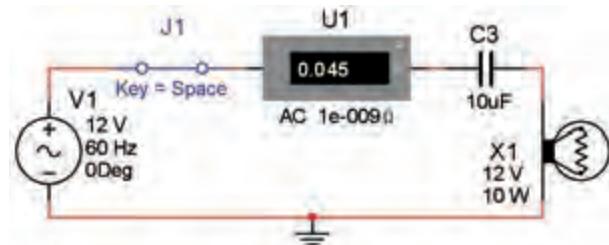

شکل ۹-۵ ظرفیت خازن $۱۰\text{ }\mu\text{F}$ و لامپ خاموش است

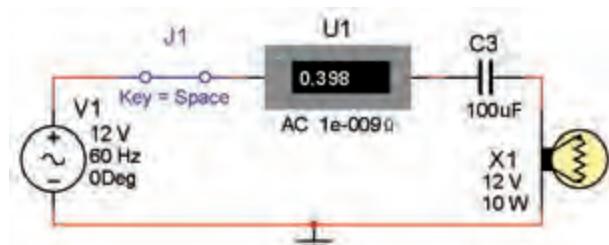

شکل ۹-۶ ظرفیت خازن $۱۰۰\text{ }\mu\text{F}$ و لامپ با نور معمولی روشن است

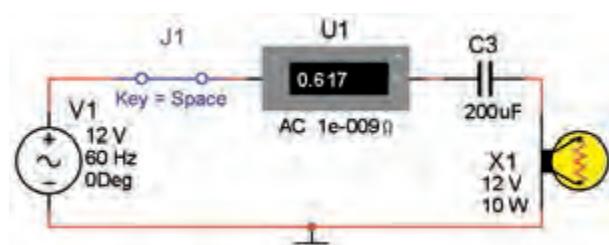

شکل ۹-۷ ظرفیت خازن $۲۰۰\text{ }\mu\text{F}$ و لامپ با نور بسیار زیاد روشن است

۹-۱-۹ طبق شکل‌های ۹-۸، ۹-۹، ۹-۱۰، ۹-۱۱ فرکانس و ظرفیت خارن را ثابت در نظر بگیرید و با تغییر توان لامپ نحوه عملکرد مدار را مشاهده کنید.


سوال ۸: در اثر تغییر فرکانس در مدار شکل ۹-۱۲ شدت جریان مدار افزایش پیدا کرده است یا کاهش؟ چرا؟
توضیح دهید.

سوال ۹: با افزایش فرکانس مدار شکل ۹-۱۲ نور لامپ چه تغییری می‌کند؟ با ذکر دلیل توضیح دهید.

سوال ۹-۱۲: مدار شکل ۹-۱۲ را مجدداً مورد بررسی قرار دهید. با توجه به مقادیر موجود در روی شکل، فکر کنید که، آیا می‌توانید مقاومت خازن را به دست آورید؟

سوال ۱۰: مقاومت خازنی مدار را به دست آورید و دربارهٔ نحوهٔ محاسبهٔ آن توضیح دهید.

سوال ۹-۱-۱۰: مقادیر خازن C_3 و مشخصات لامپ را طبق شکل ۹-۱۲ تغییر دهید.

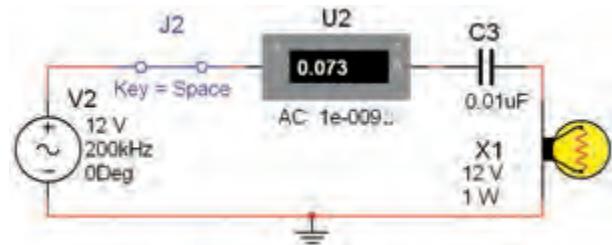

شکل ۹-۱۲ تغییر مقادیر ظرفیت خازن و توان لامپ

سوال ۹-۱-۱۱: فرکانس مدار را به ترتیب روی مقادیر 60Hz , 150KHz , 1MHz , 10MHz , 120Hz و 200KHz قرار دهید و در هر مرحله به جریان مدار، وضعیت روشن شدن لامپ، نور لامپ و سرعت چشمک زدن آن توجه کنید.

سوال ۹-۱۲: با توجه به اطلاعات به دست آمده در شکل و اطلاعات قبلی کدامیک از موارد زیر رخ داده است؟

- نور لامپ زیاد شده است؟


- سرعت چشمک زدن لامپ تغییر کرده است؟

نتایج به دست آمده را توضیح دهید.

سوال ۷: در زمانی که فرکانس مدار شکل ۹-۱۲ را ده برابر می‌کنید چه تغییراتی در عملکرد مدار ایجاد می‌شود؟ توضیح دهید.


نرم افزار را راه اندازی کنید و طبق شکل ۹-۱۴ کلید ۱ زرای روشن کنید. به جریان عبوری از مدار توجه نمایید.

یادآوری: راکتانس خازن از رابطه‌ی $X_C = 1/(2\pi f C)$ به دست می‌آید.

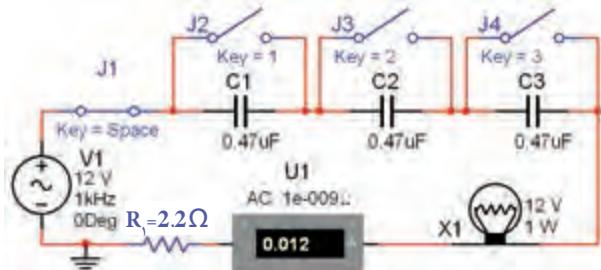


شکل ۹-۱۴ سه خازن C_1 ، C_2 و C_3 به صورت سری با لامپ

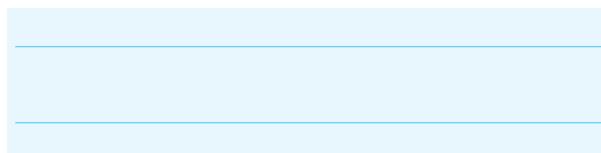۹-۲-۳ در مدار شکل ۹-۱۴ آیا لامپ روشن می‌شود؟
جریان مدار چقدر است؟



۹-۲-۴ طبق شکل ۹-۱۵ کلید ۲ زرای را بیندید. در این حالت خازن C_1 اتصال کوتاه می‌شود و خازن‌های C_2 و C_3 به صورت سری با لامپ قرار می‌گیرد. در این شرایط آیا لامپ روشن می‌شود؟

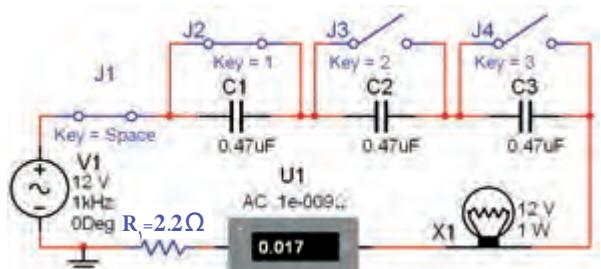


شکل ۹-۱۵ خازن‌های C_2 و C_3 به صورت سری با لامپ



سوال ۱۱: افزایش فرکانس چه تاثیری بر روی راکتانس خازنی مدار دارد؟ شرح دهید.

۹-۲ آزمایش ۲: سری و موازی کردن خازن‌ها

۹-۲-۱ مدار شکل ۹-۱۳ را بیندید. در این مدار سه خازن را به صورت سری با لامپ بسته‌ایم و در دو سر هر خازن یک کلید به صورت موازی قرار داده‌ایم.

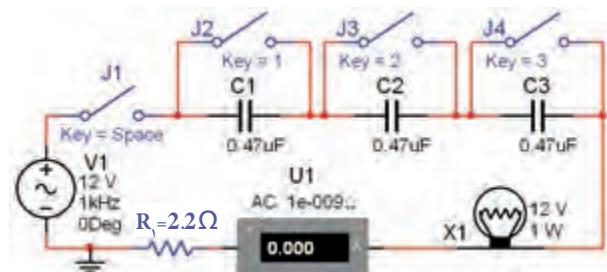

شکل ۹-۱۳ بررسی عملکرد خازن‌ها به صورت سری در مدار لامپی

نکته‌ی مهم: با دو بار کلیک کردن روی کلید می‌توانید فرمان مربوط به عملکرد کلید را با استفاده از صفحه کلید کامپیوتر تغییر دهید. در این مدار کلید ۱ زرای Space، کلید ۲ زرای J1، کلید ۳ زرای J2 با عدد (۲) و کلید ۴ زرای J3 با عدد (۳) عمل می‌کند.

۹-۲-۲ در این مدار می‌خواهیم اثر سری کردن خازن‌ها را روی نور لامپ بررسی کنیم طبق شکل ۹-۱۳ در مرحله‌ی اول کلیه‌ی کلیدها را در حالت خاموش قرار دهید.

سوال ۹-۲-۷ مراحل ۹-۲-۱ تا ۹-۲-۶ را آن قدر تکرار کنید تا کاملاً به عملکرد مدار مسلط شوید.

سوال ۹-۲-۸: در مدار سری اگر تعداد خازن‌های مساوی را در مدار افزایش دهیم، راکتانس خازنی مدار کاهش می‌یابد یا زیاد می‌شود؟ شرح دهید.

سوال ۹-۲-۹: اثر خازن‌های سری بر روی جریان مدار و نور لامپ را به اختصار توضیح دهید.


سوال ۹-۲-۱۰: راکتانس کل مدار از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟ شرح دهید.

سوال ۹-۲-۱۱: با تغییرات حالت کلیدهای J_2 ، J_3 و J_4 ، خازن‌ها را به ترتیب از مدار خارج کنید و اثر آن را روی نور لامپ و جریان مدار مورد بررسی قرار دهید.

سوال ۹-۲-۱۲: آیا در شرایطی که هر سه خازن C_1 ، C_2 و C_3 به صورت سری با لامپ قرار دارند لامپ روشن است؟ این حالت را با مرحله‌ی ۹-۲-۲ مقایسه کنید. با ذکر دلیل توضیح دهید.

سوال ۹-۲-۱۳: شدت جریان مدار شکل ۹-۱۵ نسبت به مدار شکل ۹-۱۴ چه تغییری کرده است؟ با ذکر علت توضیح دهید.

سوال ۹-۲-۱۴: طبق شکل ۹-۱۶ کلید J_3 را نیز فعال کنید و به عملکرد مدار توجه نمایید.

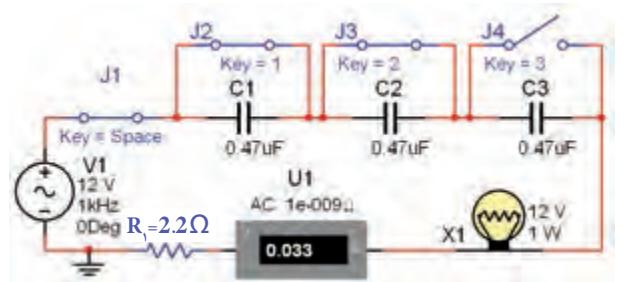

شکل ۹-۱۶ خازن C_3 به صورت سری با لامپ

سوال ۹-۲-۱۵: آیا در این شرایط لامپ روشن می‌شود؟ شدت جریان مدار شکل ۹-۱۶ نسبت به مدار شکل ۹-۱۵ چه تغییری کرده است؟ با ذکر علت توضیح دهید.

سوال ۹-۲-۱۶: کلید J_4 را نیز فعال کنید. در این حالت هیچ خازنی با لامپ به صورت سری قرار نمی‌گیرد.

سوال ۹-۲-۱۷: وضعیت نور لامپ و شدت جریان مدار را در این حالت بررسی کنید و در مورد آن توضیح دهید.

سوال ۹-۲-۱۱: کلید ۲ را فعال کنید در این حالت به نور لامپ و جریان مدار توجه نمایید.

سوال ۲۱: آیا در این حالت نور لامپ کمتر شده است؟ جریان مدار چه تغییری کرده است؟ با ذکر دلیل علت را توضیح دهید.

سوال ۹-۲-۱۲: کلیدهای ۴ و ۳ را به ترتیب فعال کنید و اثر آن را روی نور لامپ یا حالت‌های خاموش و روشن بودن آن و جریان مدار مورد مطالعه قرار دهید.


نکته: در هر مرحله که تغییری در مدار ایجاد می‌کنید نرمافزار را غیر فعال و سپس فعال کنید. همچنین کمی صبر کنید تا آمپرmetر، جریان مدار را نشان دهد.

سوال ۲۲: توضیح دهید به چه دلیل در شرایطی که جریان مدار زیاد می‌شود، لامپ به حالت خاموش می‌رود؟

سوال ۲۳: در مدار موازی اگر تعداد خازن‌های مساوی را اضافه کنیم، راکتانس خازنی مدار کاهش می‌یابد یا زیاد می‌شود؟ توضیح دهید.


سوال ۱۹: هنگامی که خازن‌ها را به ترتیب از مدار خارج می‌کنید، چه تاثیری روی جریان مدار و نور لامپ می‌گذارد؟
شرح دهید.

سوال ۹-۲-۹: مدار شکل ۹-۱۷ را بیندید. در این مدار سه خازن را با لامپ به صورت موازی بسته‌ایم. همچنین برای کنترل مدار با خازن یک کلید به صورت سری قرار دارد.

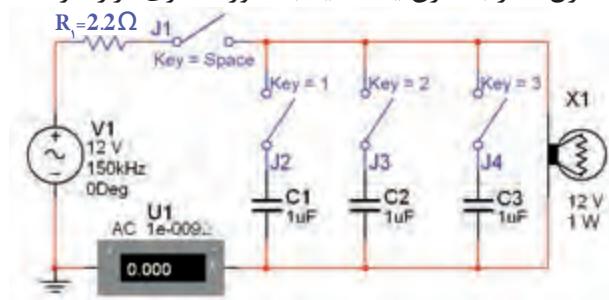


شکل ۹-۱۷: اتصال سه خازن به صورت موازی با لامپ

سوال ۹-۲-۱۰: طبق شکل ۹-۱۸ نرمافزار را فعال کنید و کلید ۱ را بیندید. به نور لامپ و جریان مدار توجه کنید.

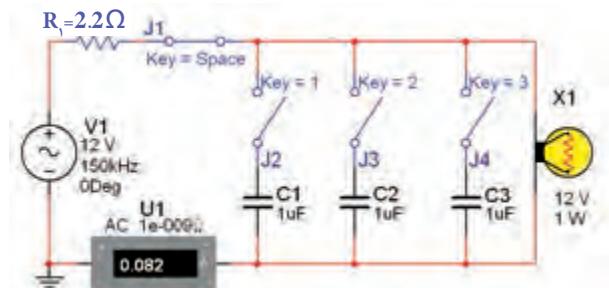

شکل ۹-۱۸: هیچ خازنی به صورت موازی با لامپ قرار ندارد.

سوال ۲۰: آیا لامپ با نور کافی می‌درخشد؟ توضیح دهید.

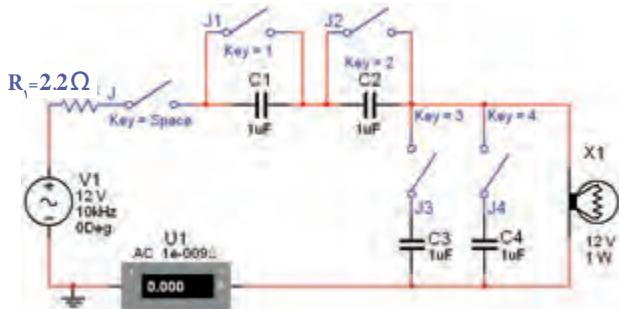

شکل ۹-۱۹ خازن‌ها به صورت سری و موازی با لامپ

۹-۲-۱۵ طبق جدول ۹-۱ کلیدهای را تغییر دهید و مقدار جریان مدار و وضعیت روشن شدن لامپ و میزان نور آن را در جدول مشخص کنید. توجه داشته باشید که در کلیهی حالات کلید ز در حالت بسته قرار دارد.
جدول ۱ تحلیل مدار از طریق فعال کردن کلیدهای

مرحله	کلید	میزان نور				Lamp		I (mA)
		J ₁	J ₂	J ₃	J ₄	ON	OFF	
۱	ON	ON	ON	ON	ON			
۲	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			
۳	OFF	OFF	ON	ON				
۴	ON	ON	OFF	OFF				
۵	ON	OFF	ON	OFF				
۶	OFF	ON	ON	ON				
۷	ON	OFF	OFF	OFF				
۸	OFF	ON	ON	OFF				

۹-۲-۱۶ در شکل ۹-۱۹ حالت مربوط به مرحله‌ی ۲ و در شکل ۹-۲۰ حالت مربوط به مرحله‌ی ۵ و در شکل ۹-۲۱ حالت مربوط به مرحله‌ی ۶ را مشاهده می‌کنید.

۹-۲-۱۳ فرکانس منبع را در مدار شکل ۹-۱۸ تغییر دهید. شدت جریان مدار چه تغییری می‌کند؟ شرح دهید.

سوال ۲۴: راکتانس خازنی مدار در اثر افزایش فرکانس کاهش می‌یابد یا زیاد می‌شود؟ با ذکر دلیل توضیح دهید.


سوال ۲۵: راکتانس خازنی کل مدار از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟ شرح دهید.

یادآوری: راکتانس خازنی در مدار سری خازن‌ها افزایش می‌یابد و در موازی کردن آن‌ها کاهش پیدا می‌کند.


۹-۲-۱۴ مدار شکل ۹-۱۹ را بیندید. در این مدار چهار خازن وجود دارد که دو تای آن به صورت سری با لامپ و دو تای آن به صورت موازی با لامپ قرار گرفته است. برای کنترل مدار برای هر یک از خازن‌ها یک کلید جداگانه تعیین شده است.

۹-۲-۱۷ فرکانس مدار ۹-۲۱ را تغییر دهید. تاثیر

آن را بر روی جریان، راکتانس خازنی و شدت نور لامپ بنویسید.

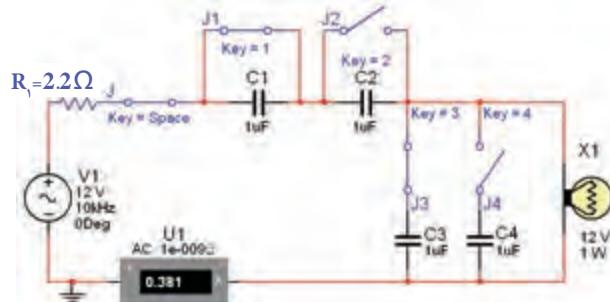

شکل ۹-۲۰ کلیدهای ۱، ۲، ۳ و ۴ روشن و ۵، ۶ و ۷ خاموش

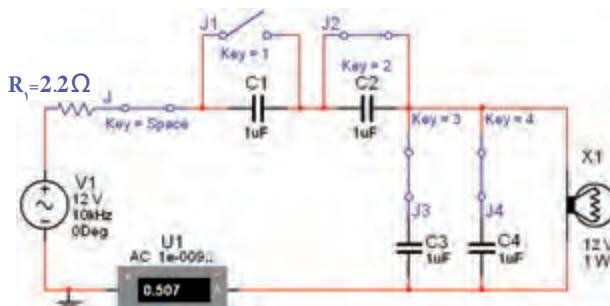

شکل ۹-۲۱ کلیدهای ۱، ۲، ۳ و ۴ روشن و ۵، ۶ و ۷ خاموش

سوال ۲۶: نتایج به دست آمده از مرحله‌ی ۹-۲-۱۵ را توضیح دهید.

۹-۲-۱۸ برای تمرین و تسلط بیش‌تر تعدادی از

مدارهای این فصل را با نرمافزار ادیسون نیز اجرا کنید و نتیجه‌ی آزمایش‌ها را با هم مقایسه نمایید و درباره‌ی آن توضیح دهید.

توجه: در مدار ترکیبی خازن‌ها به مقدار ولتاژ منبع دقت کنید.

سوال ۲۷: ولتاژ منبع را در مدار شکل ۹-۲۱ تغییر دهید. بررسی کنید در چه محدوده‌ای از ولتاژ لامپ روشن می‌شود؟ دلیل آن را توضیح دهید.