

## «فصل ششم»

### مدارهای منطقی پیشرفته

( مطابق فصل هفتم کتاب مبانی دیجیتال )

#### هدف کلی:

آشنایی با عملکرد تراشه‌ها و مدارهای پیشرفته

۹۲

#### هدف‌های رفتاری:

در پایان این آزمایش که با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم اجرا می‌شود از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :

- ۱- مدار شمارنده با آی‌سی ۷۴۱۹۳ را به صورت صعودی و نزولی بینند و نحوه راهاندازی آن را تجربه کند.
- ۲- مدار شمارنده با آی‌سی ۷۴۱۹۳ را طوری برنامه‌ریزی کند که از یک عدد خاص به صورت صعودی و نزولی
- ۳- مدار ساده‌ی مبدل دیجیتال به آنالوگ را بینند.
- ۴- مدار ساده‌ی مبدل آنالوگ به دیجیتال را بینند.

**۶-۱-۲** دو کلید موجود در مدار که با کلید Space فعال می‌شوند، در واقع یک کلید دو کنکات دوبل هستند. این کلیدها در هر حالت، از طریق دو کنکات متفاوت، سیگنال پالس ساعت و ولتاژ تعیین صعودی یا نزولی را به پایه‌های Up و Down آی‌سی اتصال می‌دهند.

#### نکته :


کلید R برای شروع، خاتمه و پاک کردن شمارش در مدار قرار گرفته است.

شمارنده‌ی ۷۴۱۹۳ توانایی شمارش یک تا شانزده را دارد. به همین دلیل از سون‌سگمنت هگزادسی مال استفاده شده است و نیازی به آی‌سی ۷۴۴۷ به عنوان رمزگشای BCD نیست.

**۶-۱-۳** کلید Space را در وضعیت Up قرار دهید و با

#### ۶-۱ آزمایش ۱: آی‌سی شمارنده‌ی برنامه‌پذیر ۷۴۱۹۳

آی‌سی ۷۴۱۹۳ یک شمارنده‌ی دودویی است که توانایی شمارش صعودی و نزولی را دارد. همچنین قابلیت برنامه‌ریزی عمل شمارش از یک عدد خاص را از طریق فعال کردن پایه‌ی LOAD دارد. مدار شکل ۶-۱ را بر روی میز کار مجازی بیندید.

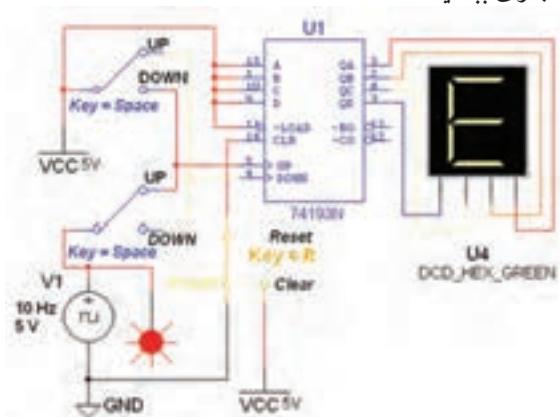

شکل ۶-۱ مدار شمارنده‌ی صعودی و نزولی با آی‌سی ۷۴۱۹۳

سون سگمنت را بینید و در جدول ۶-۲ یادداشت کنید.

جدول ۶-۲ جدول صحت شمارنده آی سی ۷۴۱۹۳  
در حالت Down

پالس ساعت	عدد هگزا دسی مال
اولین پالس	
دومین پالس	
سومین پالس	
چهارمین پالس	
پنجمین پالس	
ششمین پالس	
هفتمین پالس	
هشتمین پالس	
نهمین پالس	
دهمین پالس	
یازدهمین پالس	
دوازدهمین پالس	
سیزدهمین پالس	
چهاردهمین پالس	
پانزدهمین پالس	
شانزدهمین پالس	

### سؤال ۲:

عمل شمارش آی سی به چه صورت انجام

می شود؟ شرح دهید.



شمارش پالس ساعت، عدد نمایش داده شده را مشاهده کنید و در جدول ۶-۱ بنویسید.

جدول ۶-۱ جدول صحت شمارنده آی سی ۷۴۱۹۳  
در حالت Up

پالس ساعت	عدد هگزا دسی مال
اولین پالس	
دومین پالس	
سومین پالس	
چهارمین پالس	
پنجمین پالس	
ششمین پالس	
هفتمین پالس	
هشتمین پالس	
نهمین پالس	
دهمین پالس	
یازدهمین پالس	
دوازدهمین پالس	
سیزدهمین پالس	
چهاردهمین پالس	
پانزدهمین پالس	
شانزدهمین پالس	

### سؤال ۱:

عمل شمارش با توجه به جدول ۶-۱ به چه

صورت انجام می شود؟ شرح دهید.




۶-۱-۴ کلید R را فشار دهید تا شمارنده متوقف شود.  
کلید Space را در وضعیت Down بگذارید و دوباره کلید R را در حالت Start قرار دهید تا مدار شروع به کار کند. با شمارش پالس ساعت عدد نمایش داده شده روی

## ۶-۲ آزمایش ۲: مبدل دیجیتال به آنالوگ

۶-۲-۱ مداری که بتواند اطلاعات دودویی را به ولتاژ آنالوگ (Digital Analog Convertor) DAC تبدیل کند مدار

نامیده می‌شود. کاربرد این مدار در سیستم‌های کنترلی دیجیتالی است. برای مثال در شکل ۶-۴ سیگنالی که برای کنترل یک بازوی روبات از مدار دیجیتالی و پیشرفته صادر می‌شود، یک سیگنال صفر و یک منطقی است.

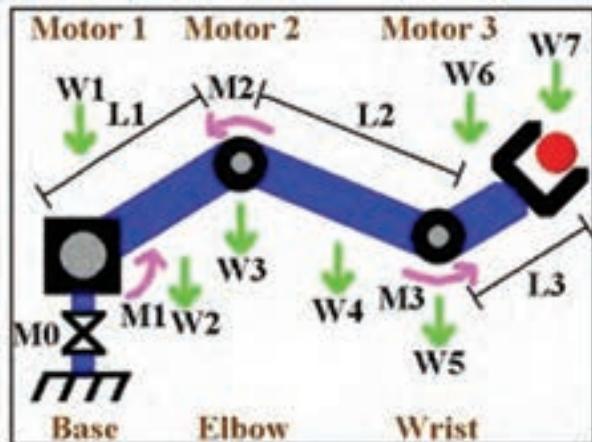


شکل ۶-۴ بازوی روبات

ولی برای حرکت بازوی روبات به وسیله‌ی یک موتور کوچک DC، نیاز به یک سیگنال آنالوگ مانند سیگنال دندانه‌ارهای داریم. مدار DAC به عنوان واسطه بین موتور و مدار کنترل دیجیتالی عمل می‌کند.

۶-۲-۲ آی سی مبدل سیگنال دیجیتالی به ولتاژ آنالوگ را از گروه Mixed مطابق شکل ۶-۵ انتخاب کنید و به میز کار انتقال دهید.

۶-۱-۵ برای اجرای عمل شمارش برنامه‌ریزی شده مدار شکل ۶-۲ را بیندید.

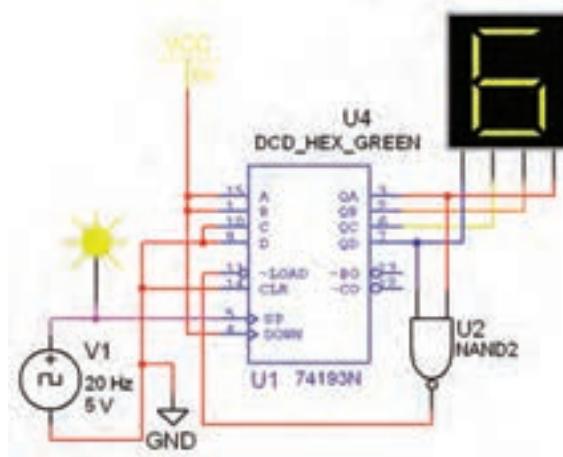


شکل ۶-۲ شمارنده‌ی برنامه‌ریزی شده با آی سی ۷۴۱۹۳

۶-۱-۶ عدد دهدھی ۳ که معادل ۰۰۱۱ دودویی است در ورودی‌های D, C, B, A قرار گرفته است. با شمارش پالس ساعت عدد خروجی شمارنده را مشاهده کنید.

**سؤال ۳:** عمل شمارش از چه عددی شروع می‌شود و به چه عددی ختم می‌شود؟



**تمرین ۱:** مدار شکل ۶-۳ را بیندید و عدد ابتدایی و انتهایی شمارش را مشخص کنید.

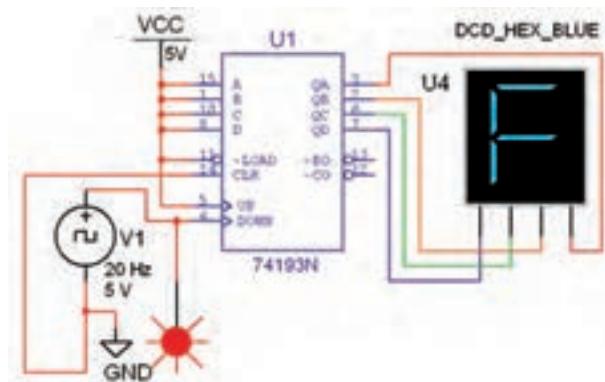

شکل ۶-۳ مدار شمارنده‌ی برنامه‌ریزی شده با آی سی ۷۴۱۹۳

جدول ۶-۳ جدول صحت مدار DAC


ردیف	D <sub>۷</sub>	D <sub>۶</sub>	D <sub>۵</sub>	D <sub>۴</sub>	D <sub>۳</sub>	D <sub>۲</sub>	D <sub>۱</sub>	D <sub>۰</sub>	V <sub>o</sub>
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱
۲	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
۳	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱
۴	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
۵	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	
۶	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
۷	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	
۸	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	
۹	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	
۱۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	
۱۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	
۱۲	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	
۱۳	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱	
۱۴	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	
۱۵	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	

**سوال ۴:** در برابر افزایش یک عدد باینری، ولتاژ خروجی چقدر افزایش می‌یابد؟ توضیح دهید.



### ۶-۳ آزمایش ۳: مبدل سیگنال آنالوگ به دیجیتال


**۶-۳-۱** مداری که سیگنال آنالوگ را به سیگنال دیجیتال تبدیل (Analog Digital Convertor) ADC می‌کند مدار ولتاژ خروجی را اندازه گیری کنید و در جدول بنویسید. برای مثال مداری که سیگنال صوتی یا تصویری می‌گویند.

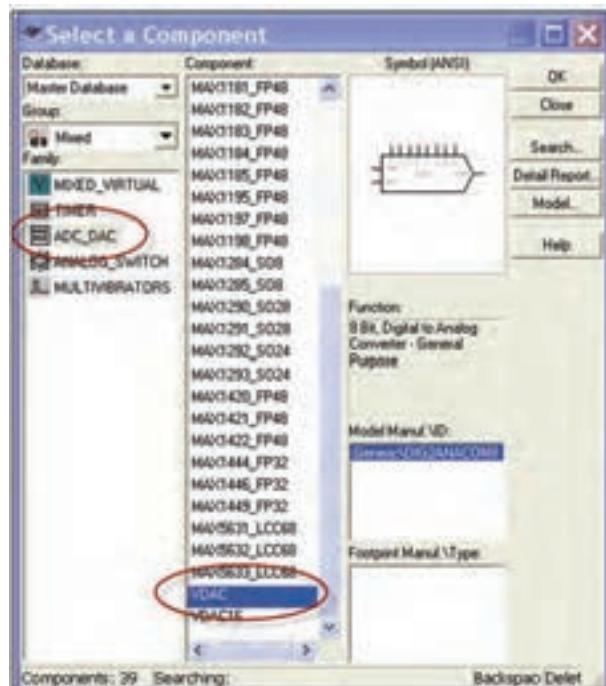

شکل ۶-۵ مسیر دسترسی به آی‌اسی DAC

### ۶-۲-۳ مدار شکل ۶-۶ که یک مبدل DAC هشت


بیتی است را بیندید.

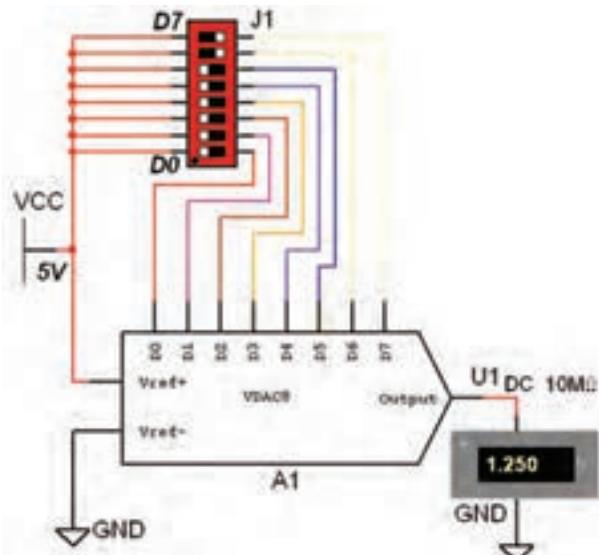

شکل ۶-۶ مدار DAC هشت بیتی مبدل سیگنال دیجیتالی به آنالوگ

### ۶-۲-۴ با تغییر کلیدهای D۰ تا D۷ مطابق جدول ۶-۳

مقدار ولتاژ خروجی را اندازه گیری کنید و در جدول بنویسید.

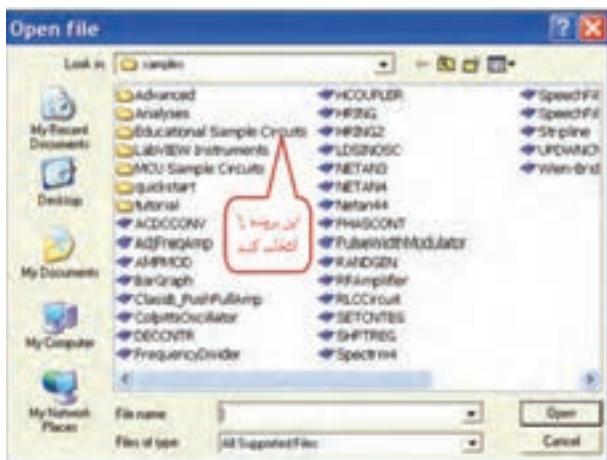


شکل ۶-۸ پروندهای مثال آموزشی نرم‌افزار

**۶-۳-۳** پس از باز کردن پروندهای Educational Sample Circuits پروندهای Applications Circuit را مطابق شکل ۶-۹ باز کنید.




**۶-۳-۴** شکل ۶-۹ مدارهای کاربردی در پروندهای مثال‌های آموزشی از داخل این پرونده با توجه به شکل ۶-۱۰ فایل مثال ADC example را اجرا کنید.

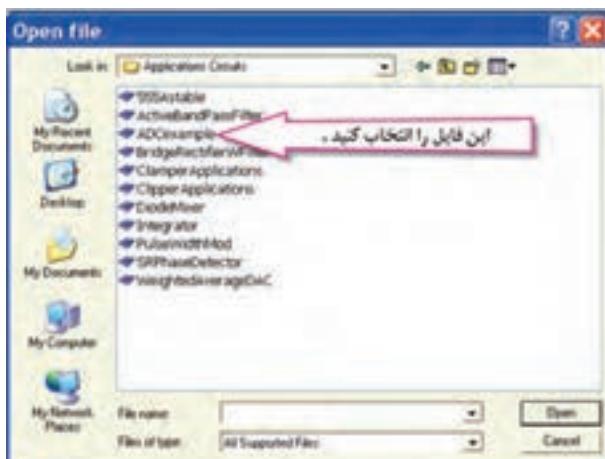

شکل ۶-۱۰ مثال مدار ADC نرم‌افزار

را به سیگنال ترکیبی صفر و یک تبدیل می‌کند یک مبدل ADC است. سیگنال خروجی ADC قابل ذخیره شدن در حافظه است. برای آشنایی با عملکرد مدار ADC می‌توانیم از مدارهای آماده شده در مثال‌های نرم‌افزار مولتی‌سیم استفاده کنیم. برای همین منظور مشابه شکل ۶-۷ از نوار منو، منوی Open Samples (File) را باز کنید و گزینه‌ی Open Samples را انتخاب کنید.

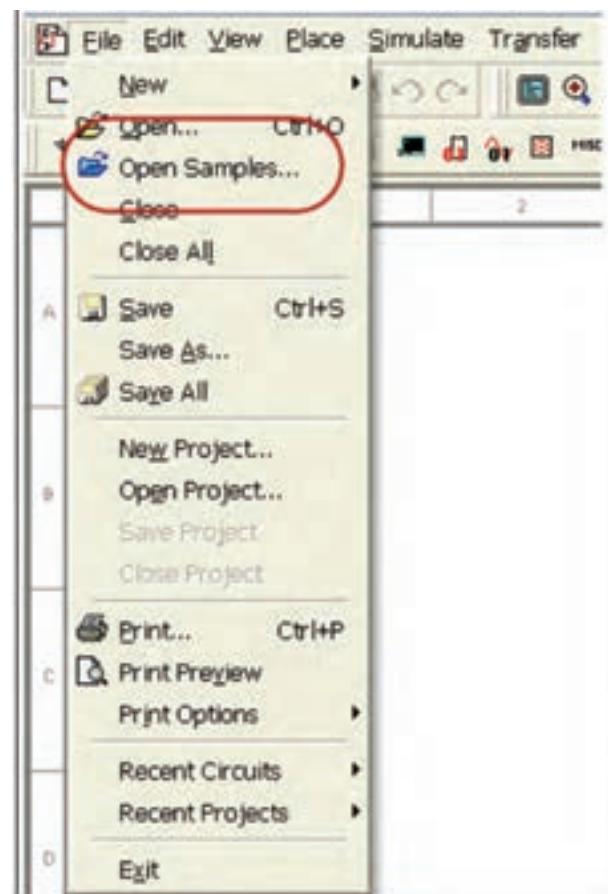


شکل ۶-۷ باز کردن پنجره‌ی مثال‌های نرم‌افزار مولتی‌سیم

**۶-۳-۲** پس از باز کردن پنجره‌ی مثال‌های اجرایی مطابق Educational Sample Circuits پروندهای شکل ۶-۸ را انتخاب کنید.

خروجهی ADC، اطلاعات هشت بیتی دودویی است که توسط ۸ عدد پرورب لاجیک یا دو عدد سونسگمنت هگزادرسیمیال قابل مشاهده است.

choose Simulate/Run to view the operation of the circuit using the animated and interactive components

97

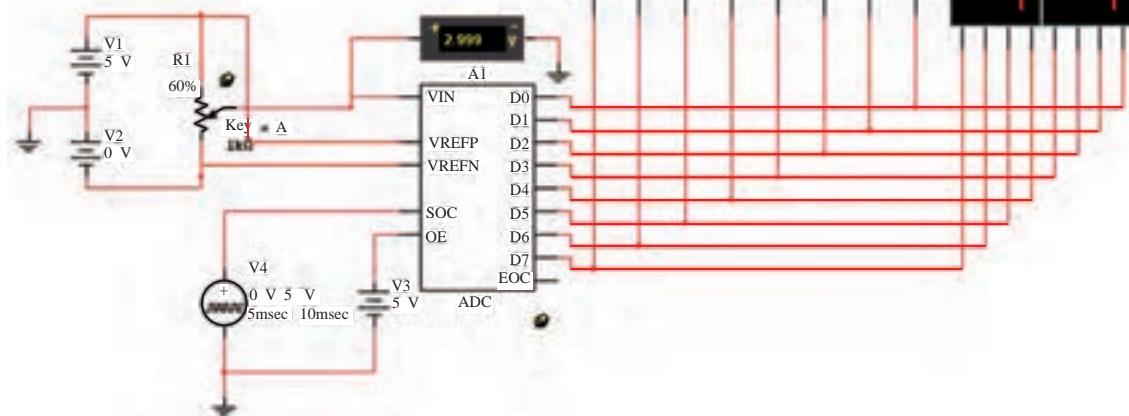

شکل ۱۱-۶ مدار ADC هشت بیتی با نمایشگر دودویی و هگزا دسیمال در خروجی

**سوال ۵:** در برابر افزایش هر ۲۵٪ ولت در ولتاژ آنالوگ ورودی در خروجی مدار چند عدد باینزی افزایش می‌یابد؟



**سوال ۶:** عدد خروجی مدار ADC در برابر ولتاژهای ورودی ۲/۵ ولت و ۵ ولت را بنویسید.



**تمرين ۲:** مقدار درصد افزایش پله های پتانسیومتر را با توجه به شکل ۶-۱۲ به یک تغیر دهید. سپس پتانسیومتر را در پله های ۵٪ ولت ورودی تنظیم کنید. عدد باینری و هگزادسمال خروجی را تعین کنید.

**۶-۳-۵** در مدار ADC ولتاژ آنالوگ ورودی بین دو سطح ولتاژ مرجع  $V_{+}$  و  $V_{-}$  - تغییر می کند. ولت متر مقدار این ولتاژ را نشان می دهد. در شکل ۶-۱۱ سیگنال

**۶-۳-۶** مقدار ولتاژ تغذیه‌ی  $V_2$  را صفر ولت و  $V_1$  را بدهید. به ترتیب مقدار ولتاژ ورودی را از صفر تا ۵ ولت طبق جدول ۶-۴ تنظیم و عدد بازنی و معادل هنگزادسی مال خروجی را در جدول بنویسید. برای تغییر ولتاژ، طبق شکل ۶-۱۲ پتانسیومتر را به صورت پله‌ای تغییر دهید.

## جدول ٤-٦ جدول تغييرات ولتاير آنالوگ به اطلاعات باينري و هگز ادسي، مال



شکل ۱۲-۶ تغییر درصد افزایش پله‌های پتانسیومتر مدار

**سؤال ۷:** کاربرد مدارهای DAC را بنویسید.