

«فصل پنجم» مدارهای RLC

(مطابق فصل ششم کتاب مدارهای الکتریکی)

هدف کلی:

آزمایش و بررسی رفتار مدارهای RLC سری ، موازی با استفاده از نرم افزار مولتی سیم

هدف های رفتاری:

در پایان این آزمایش که با استفاده از نرم افزار مولتی سیم اجرا می شود از فرآگیرنده انتظار می رود که :

- ۱- مدار RLC سری را بینند.
- ۲- منحنی های جریان و ولتاژ را در مدار RLC سری مشاهده کنند.
- ۳- اختلاف فاز مدار RLC سری را مشاهده و اندازه گیری کنند.
- ۴- فرکانس مدار RLC سری را اندازه گیری کنند.
- ۵- منحنی تغییرات جریان را در اثر تغییرات فرکانس برای مدار RLC سری مشاهده کنند.
- ۶- مدار RLC موازی را بینند.
- ۷- منحنی های جریان و ولتاژ را در مدار RLC موازی مشاهده کنند.
- ۸- اختلاف فاز مدار RLC موازی را مشاهده و اندازه گیری کنند.
- ۹- فرکانس مدار RLC موازی را اندازه گیری کنند.
- ۱۰- منحنی تغییرات جریان را در اثر تغییرات فرکانس برای مدار RLC موازی مشاهده کنند.

۱-۵ آزمایش ۱ : بررسی مدار RLC سری

۱-۱ در سیستم های مخابراتی از قبیل گیرنده رادیو و تلویزیون، فرستنده های رادیویی و تلویزیونی، مدارهای مکالمه ای تلفن و ترکیب های متنوعی از مدارهای RLC سری، موازی و مختلط (ترکیبی) وجود دارد.



دستگاه های ولت متر و آمپر متر را در حالت

قرار دهید.


۱-۵ مدار شکل ۱-۵ را بیندید. با استفاده از ولت متر ولتاژ دو سر مقاومت، سلف و خازن و با استفاده از آمپر متر جریان مدار را اندازه گیری کنید. مقادیر به دست آمده را یادداشت کنند.

۵-۱-۴ امپدانس مدار را از رابطه‌ی زیر نیز به دست آورید.

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$Z = \dots \Omega$$

سوال ۲: آیا مقادیر به دست آمده برای امپدانس از هر دو رابطه یکسان است؟ در صورت وجود تفاوت، علت را توضیح دهید.

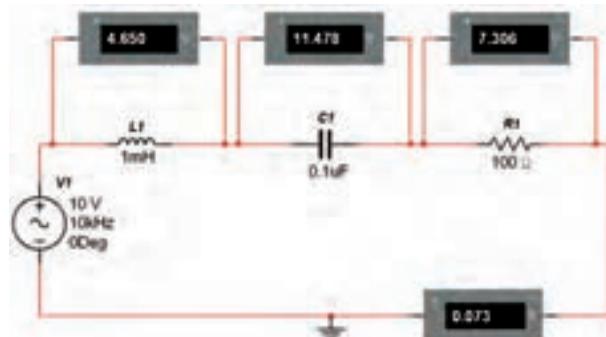

شکل ۱-۵ اندازه‌گیری جریان و ولتاژ در مدار RLC سری

۱۳۴

توجه: هنگام کار در آزمایشگاه به محدوده‌های فرکانس کار ولتمتر، آمپرmetr و وات‌متر در شرایط AC توجه کنید و دستگاهی را انتخاب نمایید که بتواند در فرکانس مورد نظر شما کار کند.

۵-۱-۵ فرکانس منبع ولتاژ را دو برابر کنید. چه تأثیری بر روی مقادیر راکتانس و ولتاژهای سلف و خازن می‌گذارد؟ در این حالت امپدانس مدار افزایش می‌یابد یا کم می‌شود؟ به طور کامل توضیح دهید.



$$I = \dots \text{mA} \quad V_C = \dots \text{V}$$

$$V_R = \dots \text{V} \quad V_L = \dots \text{V}$$


سوال ۱: چه رابطه‌ای بین ولتاژ کل و ولتاژ دو سر هر یک از قطعات مدار برقرار است؟ توضیح دهید.



۵-۱-۶ با استفاده از دستگاه اسیلوسکوپ منحنی‌های ولتاژ و جریان مدار را مشاهده کنید. شکل ۵-۲ منحنی‌های ولتاژ و جریان را روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ نشان می‌دهد.

۵-۱-۳ با استفاده از مقادیر جریان و ولتاژ کل مدار، امپدانس را به دست آورید.

$$Z = \frac{V}{I} = \dots \Omega$$

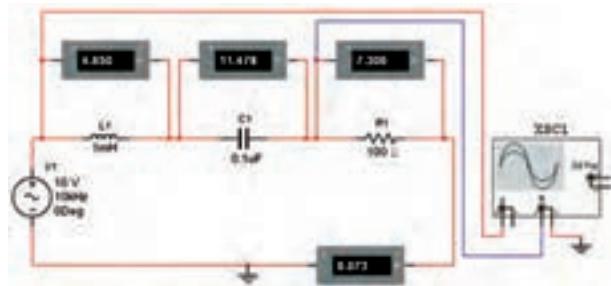


۵-۱-۸ حوزه‌ی Time/Div کار دکمه‌ی Time/Div اسیلوسکوپ مدار شکل ۵-۲ را در حالت A/B قرار دهید و اختلاف فاز مدار را از طریق ترسیمی (منحنی لیساژور) محاسبه کنید.

۱۳۵

$$\varphi = \dots$$

سؤال ۵: آیا اختلاف فاز به دست آمده از مرحله‌ی ۱-۸ با مقادیر حاصل شده از مراحل قبل برابر می‌کند؟ در صورتی که پاسخ منفی است علت را بنویسید.

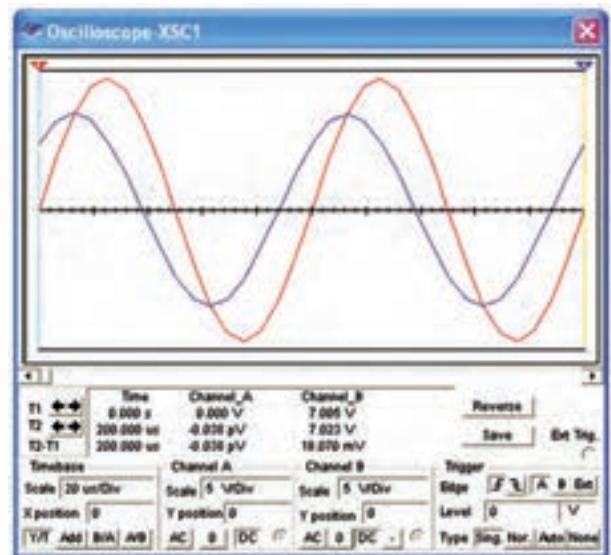

شکل ۵-۲ مدار و شکل موج‌های ولتاژ و جریان آن

۵-۱-۷ اختلاف فاز مدار شکل ۵-۲ را با استفاده از شکل موج‌های ولتاژ و جریان مدار به دست آورید.

$$\varphi = \dots$$

سؤال ۶: اختلاف فاز حاصل شده بین جریان یا ولتاژ چگونه است؟ (پیش‌فاز یا پس‌فاز)؟ چرا؟ شرح دهید.



سؤال ۳: آیا اختلاف فاز مدار شکل ۵-۲ را می‌توانید از

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z}$$

رابطه‌ی نیز به دست آورید؟ تجربه کنید و در

مورد آن توضیح دهید.



۵-۱-۹ فرکانس مدار شکل ۵-۲ را دو برابر کنید.
امپدانس مدار را محاسبه نمائید.

$$Z = \dots \Omega$$

سؤال ۴: مقادیر اختلاف فازی را که از مراحل ۵-۱-۷ و سؤال ۳ به دست آورده‌اید، با هم مقایسه کنید و نتیجه را بنویسید.

سمت چه خاصیتی میل می‌کند؟ با ذکر دلیل توضیح دهید.



نکته:

سوال ۱۰: تغییر امپدانس با شرایط جدید، چه تأثیری روی اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ می‌گذارد؟ شرح دهید.



نکته:

سوال ۱۱: $P_e = V_e I_e \cos \varphi$ توان مؤثر مدار را از رابطه‌ی: به دست آورید و با توان نشان داده شده توسط وات‌متر در شکل ۳-۵ مقایسه کنید و نتیجه‌ی حاصل از مقایسه‌ی دو حالت را بنویسید.



نکته:

دستگاه وات‌متر، علاوه بر نمایش توان مصرفی مدار، ضریب قدرت مدار ($\cos \varphi$) را نیز نشان می‌دهد. با استفاده از این قابلیت دستگاه می‌توانند نتیجه‌ی محاسبه‌ی توان سؤال ۱۱ را تحقیق کنند.



سوال ۱۲: با توجه به نتایج به دست آمده مدار دارای خاصیت سلفی است یا خازنی؟ چرا؟ شرح دهید.





نکته:

سوال ۱۳: آیا در این حالت امپدانس افزایش می‌یابد یا کم می‌شود؟ با ذکر دلیل توضیح دهید.




نکته:

۵-۱-۱: طبق شکل ۳-۵ با استفاده از وات‌متر، توان مدار را اندازه بگیرید.

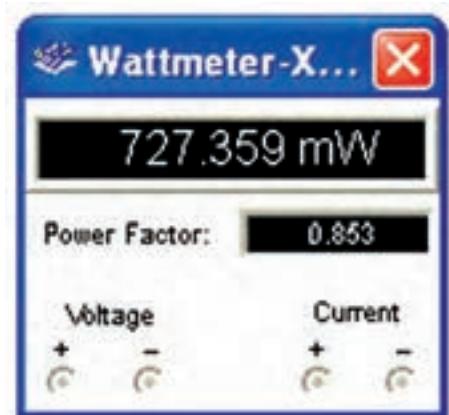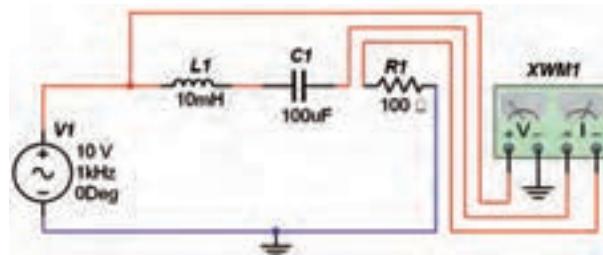

شکل ۳-۵ اندازه‌گیری توان مدار RLC سری

سوال ۹: آیا با توجه به منحنی‌های جریان و ولتاژ، در شرایط افزایش فرکانس مقدار جریان کاهش می‌یابد؟ مدار به

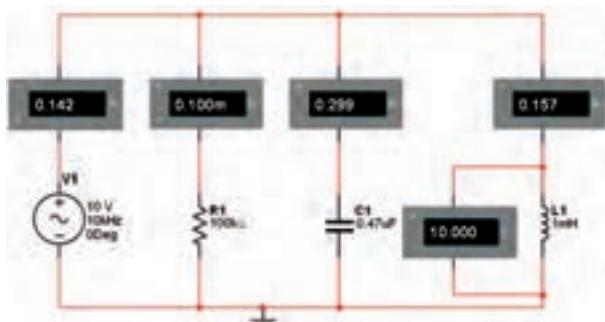

شکل ۵-۵ اندازه‌گیری جریان و ولتاژ مدار RLC موازی

$$V = \dots \text{V}$$

$$I_L = \dots \text{mA}$$

$$I_C = \dots \text{mA}$$

$$I_R = \dots \text{mA}$$

$$I_T = \dots \text{mA}$$

سؤال ۱۳: آیا مقادیر اندازه‌گیری شده با رابطه‌ی $I_C - I_L = 0$ تئوری جریان‌ها مطابقت دارد؟ برسی کنید و در مورد آن توضیح دهید.



۵-۲-۲ با استفاده از مقادیر جریان و ولتاژ کل مدار، امپدانس را به دست آورید.

$$Z = \frac{V}{I} = \dots \Omega$$

۵-۲-۳ امپدانس مدار را از رابطه‌ی زیر نیز به دست آورید.

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + \left(\frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C} \right)^2$$

$$Z = \dots \Omega$$


سؤال ۱۴: آیا در مدار شکل ۵-۵ رابطه‌ی $I_C - I_L = 0$ برقرار است؟ با ذکر دلیل توضیح دهید.



سؤال ۱۲: آیا می‌توانید توان غیر مؤثر (راکتیو) شکل ۳-۵ را محاسبه کنید؟ روش محاسبه را توضیح دهید.



۵-۱-۱۱ مقادیر مدار شکل ۳-۵ را به صورت مدار شکل ۴-۵ تغییر دهید. با استفاده از دستگاه وات‌متر، توان مصرفی مدار را اندازه‌گیری کنید.

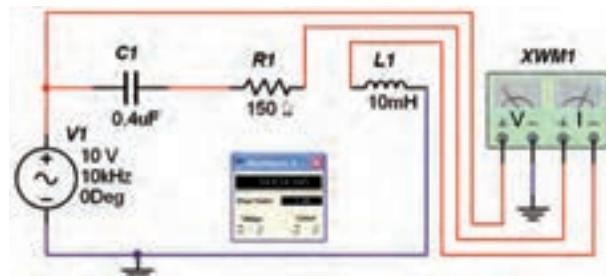

شکل ۵-۴ اندازه‌گیری توان مدار RLC سری

۵-۱-۱۲ مقدار توان مؤثر را با استفاده از روابط مربوطه به دست آورید و نتایج به دست آمده را با مرحله‌ی ۵-۱-۱۱ مقایسه کنید و نتیجه را توضیح دهید.



۵-۲ آزمایش ۲ : مدار RLC موازی

۵-۲-۱ مدار شکل ۵-۵ را بیندید. با استفاده از ولت‌متر ولتاژ کل مدار و با استفاده از آمپر مترهای جداگانه جریان عبوری از مقاومت، سلف، خازن و جریان کل مدار را اندازه‌گیری کنید. مقادیر اندازه‌گیری شده را بنویسید.

می‌دانیم : در مدار RLC موازی ولتاژ دو سر قطعات با هم مساوی و جریان کل از رابطه‌ی : به دست $I = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}$ می‌آید.

نکته :

برای مشاهده همزمان شکل موج ولتاژ و جریان در مدار RLC موازی مقاومت R_S (مقاومت فرضی به عنوان مقاومت داخلی منبع) را به مدار اضافه کردایم.

۵-۲-۴ فرکانس منع ولتاژ را دو برابر کنید. چه تأثیری بر مقادیر راکتانس سلفی و خازنی می‌گذارد؟ در این حالت امپدانس مدار افزایش می‌یابد یا کم می‌شود؟ به طور کامل توضیح دهید.



۵-۲-۶ اختلاف فاز مدار شکل ۵-۶ را از روی شکل موج‌های ولتاژ و جریان به دست آورید.


$$\varphi = \dots$$

سؤال ۱۵: مدار شکل ۵-۵ خاصیت سلفی دارد یا خازنی؟ با افزایش فرکانس مدار شکل ۵-۵ خاصیت مدار چه تغییری می‌کند؟ توضیح دهید.




۵-۲-۵ با استفاده از دستگاه اسیلوسکوپ، منحنی‌های ولتاژ و جریان مدار را مشاهده کنید. شکل ۵-۶ منحنی‌های ولتاژ و جریان را نشان می‌دهد.

۱۳۸

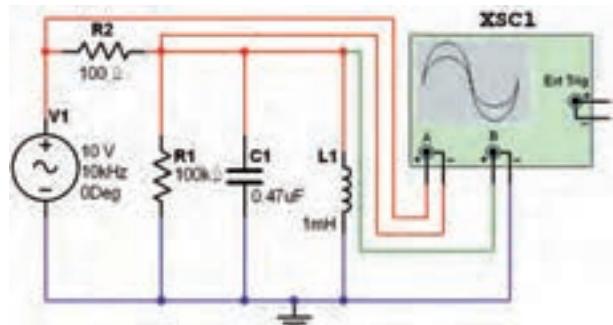

سؤال ۱۶: آیا مقادیر به دست آمده برای امپدانس در هر دو حالت یکسان است؟ در صورت وجود تفاوت، علت را با ذکر دلیل توضیح دهید.

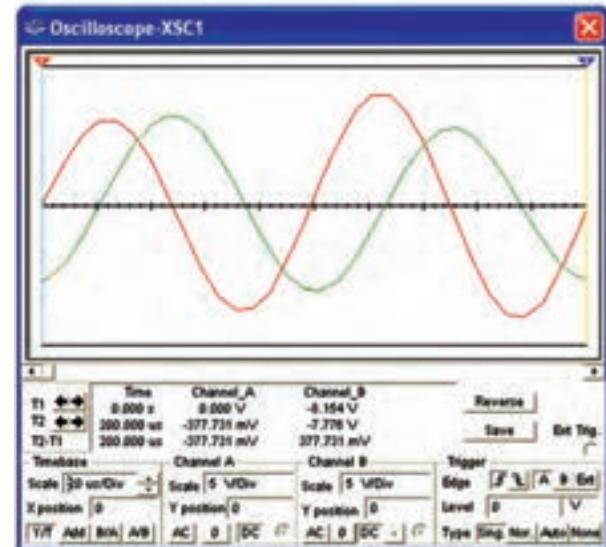

شکل ۵-۶ مدار و شکل موج‌های ولتاژ و جریان آن

سؤال ۱۷: آیا اختلاف فاز مدار شکل ۵-۶ را می‌توانید از رابطه $\cos \varphi = \frac{Z}{R}$ نیز به دست آورید؟ با ذکر مراحل

دهید.

توضیح دهید.



سوال ۲۰: ۵-۲-۸ فرکانس مدار شکل ۶-۵ را دو برابر کنید.
امپدانس مدار را محاسبه نمایید.

$$Z = \dots \Omega$$

۱۳۹

سوال ۲۱: آیا در این حالت امپدانس افزایش می‌یابد یا کم می‌شود؟ با ذکر دلیل توضیح دهید.




سوال ۲۲: در شرایط جدید که فرکانس دو برابر شده است، اختلاف فاز چه تغییراتی کرده است؟ با ذکر دلیل شرح دهید.



سوال ۲۳: طبق شکل ۷-۵ با استفاده از وات متر توان مدار را به دست آورید.


سوال ۱۸: اختلاف فازی را که از مرحله ۵-۲-۶ و سوال ۱۵ به دست آورده اید، با هم مقایسه کنید و نتیجه‌ی مقایسه را بنویسید.

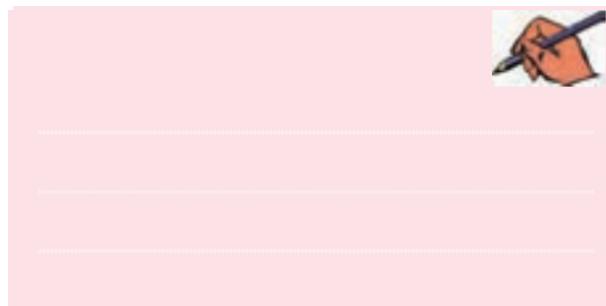

سوال ۲۴: ۵-۲-۷ حوزه‌ی کار دکمه‌ی Time/Div دستگاه اسیلوسکوپ مدار شکل ۶-۵ را در حالت A/B قرار دهید و اختلاف فاز مدار را با استفاده از منحنی لیسازور محاسبه کنید.

$$\Phi = \dots$$

سوال ۱۹: آیا اختلاف فاز به دست آمده از مرحله ۷-۲-۵ در مقایسه‌ی با مقادیر به دست آمده در مراحل قبل یکسان است؟ در صورتی که پاسخ منفی است، علت را بنویسید.

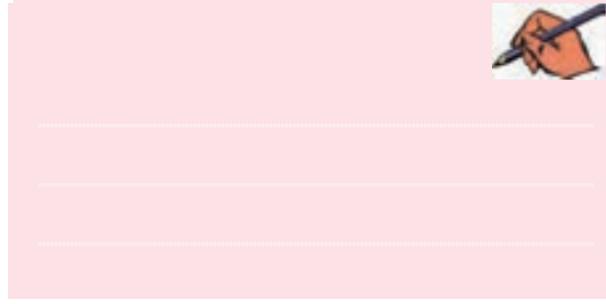


سوال ۲۰: با توجه به زاویه‌ی اختلاف فاز به دست آمده آیا جریان نسبت به ولتاژ پیش فاز است یا پس فاز؟ چرا؟ شرح

سؤال ۲۵: با استفاده از مقادیر فرکانس قطع بالا و فرکانس قطع پایین فرکانس رزنانس و پهنهای باند مدار را به دست آورید.



توجه: برای آشنایی با عملکرد قابلیت‌های دستگاه Bode Plotter می‌توانید به فصل فیلترها بخش مبانی مخابرات مراجعه کنید.

۵-۲-۱۱ مکان نما را در مدار شکل ۵-۸ تغییر دهید تا بر روی صفر dB قرار گیرد. فرکانس نشان داده شده بر روی کادر دستگاه، فرکانس رزنانس مدار است. آیا این مقدار $F_r = F_H - F_L$ با مقدار به دست آمده از رابطه‌ی: y کی است؟ توضیح دهید.

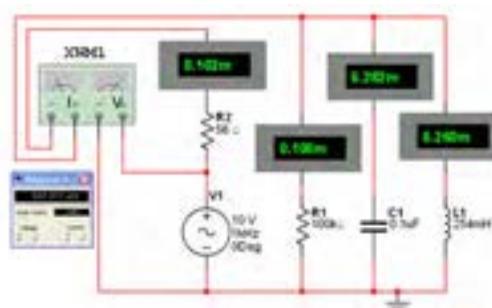

شکل ۵-۷ اندازه‌گیری توان مدار RLC موازی


سؤال ۲۳: توان مؤثر مدار RLC موازی را از رابطه‌ی تئوری آن نیز به دست آورید و با توان به دست آمده توسط وات‌متر مقایسه کنید و نتیجه‌ی مقایسه را با ذکر دلیل بنویسید.



سؤال ۲۴: آیا می‌توانید ضربیت کیفیت مدار را از رابطه‌ی: $Q = \omega RC$ به دست آورید؟ محاسبه کنید و مقدار آن را بنویسید.



۵-۲-۱۰ مدار شکل ۵-۸ را بندید. دستگاه Bode Plotter را به ورودی و خروجی مدار وصل کنید. با تغییر مکان نما منحنی در فرکانس -3dB ، فرکانس قطع پایین و فرکانس قطع بالا را اندازه بگیرید.

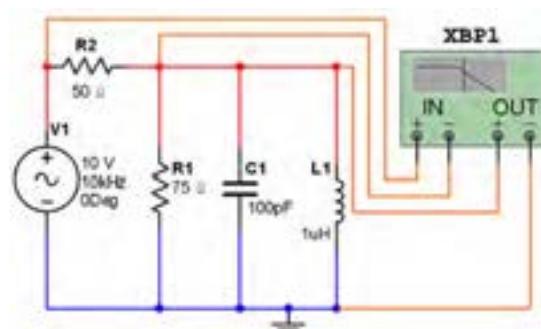

شکل ۵-۸ مدار RLC موازی و فرکانس قطع پایین



در دستگاه Bode Plotter در شرایطی که نسبت بین ولتاژ خروجی به ولتاژ ورودی برابر با یک شود مقدار دسی بل برابر با صفر خواهد شد. این موضوع در مورد منحنی های جریان و توان نیز صدق می کند. توجه داشته باشید که به دلیل وجود مقاومت سری R_S و موازی R_1 هیچگاه ولتاژ خروجی (دو سری RLC موازی) برابر با ورودی نخواهد شد. در این شرایط معمولاً مقدار به صورت دسی بل منفی نشان داده می شود. مثلاً در شکل ۵-۸ در زمانی که مکان نما روی ماکریم منحنی قرار می گیرد خروجی برابر با -7dB نشان داده می شود. حال برای به دست آوردن F_H و F_L با جایه جایی مکان نما به نقطه هی ترسیم که به اندازه هی -3dB است، -7dB اضافه شده مثلاً به -10dB برسد.

تمرین ۱: مدار RLC سری را بیندید و دستگاه Bode Plotter را به مدار متصل نمایید. مقادیر فرکانس رزنанс، فرکانس قطع بالا، فرکانس قطع پایین، پهنهای باند و ضریب کیفیت مدار را به دست آورید.

$$F_H = \dots \text{KHz}$$

$$F_L = \dots \text{KHz}$$

$$F_r = \dots \text{KHz}$$

$$BW = \dots \text{KHz}$$

$$Q = \dots$$

توجه: هنگام کار در آزمایشگاه به محدوده های فرکانس کار ولتمتر، آمپر متر و وات متر در شرایط AC توجه کنید و دستگاه هی را انتخاب نمایید که بتواند در فرکانس مورد نظر شما کار کند.