

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# برق تأسیسات

رشته تأسیسات

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۱۸۶۵

۶۹۶ خدادادی، شهرام

برق تأسیسات / مؤلفان: شهرام خدادادی، محمدحسن اسلامی، محمد قربانی، احمد آفازاده هریس.

۱۳۹۴ - تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.

۲۱۸ ص. : مصور. - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۱۸۶۵)

متون درسی رشته تأسیسات، زمینه صنعت.

برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا: کمیسیون برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی رشته

تأسیسات دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش وزارت آموزش و پرورش.

۱. تأسیسات. ۲. برق. الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیسیون برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های

درسی رشته تأسیسات. ب. عنوان. ج. فروست.



## وزارت آموزش و پرورش

### سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش  
نام کتاب : برق تأسیسات - ۹۴۲/۹

مؤلفان : شهرام خدادادی، محمدحسن اسلامی، محمد قربانی و احمد آقازاده هریس

اعضای کمیسیون تخصصی : داود بیطرфан، سیدحسن میرمنظری، محسن جعفر آبادی، امیر لیلاز مهرآبادی،  
حسن ضیغمی، محمد قربانی، رضا افساری نژاد و احمد آقازاده هریس

ویراستار ادبی : حسین داوودی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۰۶۱۱۶۱-۹، ۰۹۰۳۰۹۲۶۶، دورنگار : ۰۹۰۳۰۹۲۶۶، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب سایت : [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

مدیر امور فنی و چاپ : سید احمد حسینی

رسام فنی : محمد سیاحی، المیرا شیرین سخن و فاطمه رئیسیان فیروز آباد

طرح جلد : طاهره حسن زاده

صفحه آرا : معصومه پهره آرا ضیابری

حروفچین : فاطمه باقری مهر

مصحح : رضا جعفری، علیرضا کاهه

امور آماده‌سازی خبر : فاطمه پزشکی

امور فنی رایانه‌ای : حمید ثابت کلاچاهی، سیده‌شیوا شیخ‌الاسلامی


ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارویخش)

تلفن : ۰۹۰۸۵۱۶۱-۵، دورنگار : ۰۹۰۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۱۳۹-۳۷۵۱۵

چاپخانه : کارون

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ پنجم ۱۳۹۴

حق چاپ محفوظ است

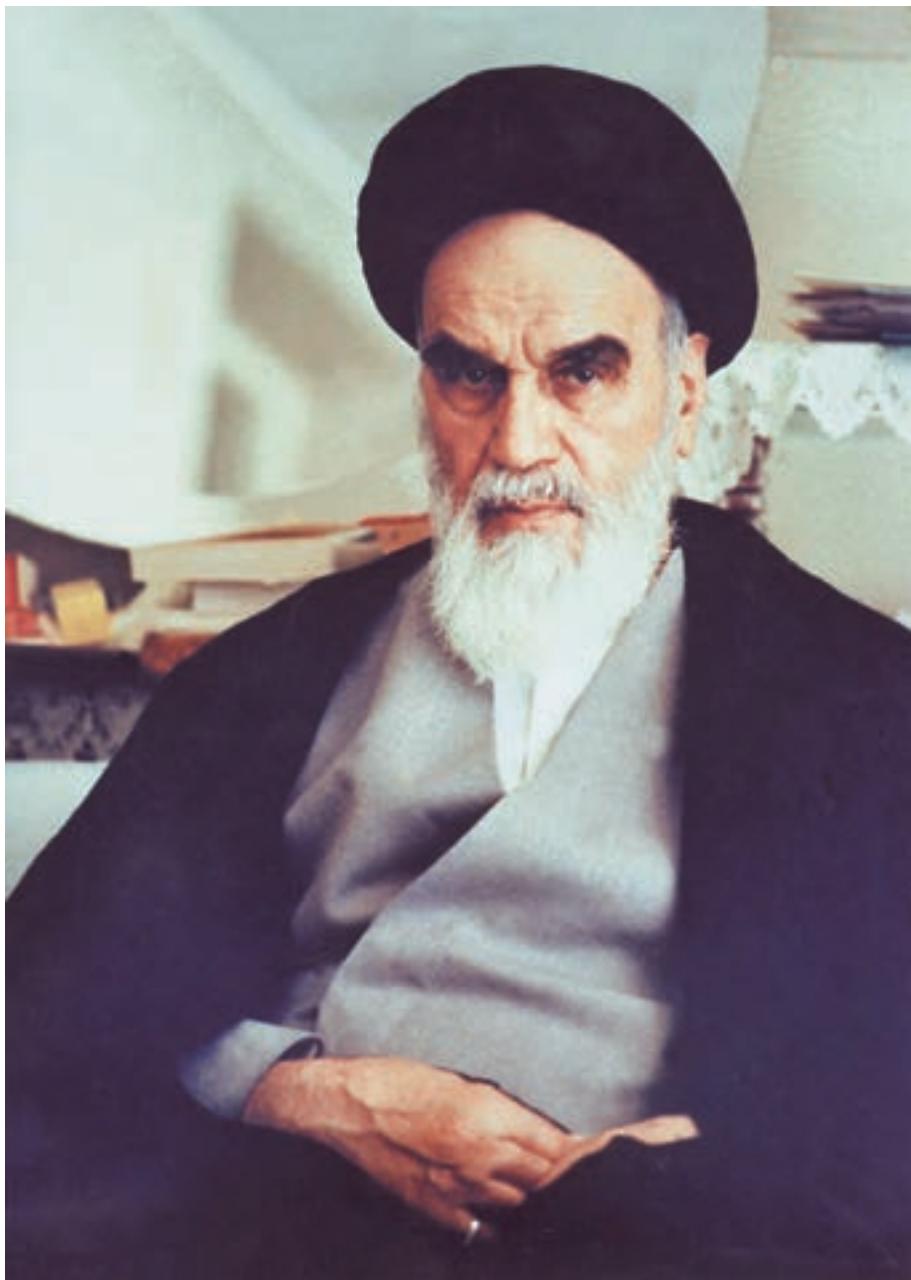

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات  
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل  
نشاید و از اتکای به اجانب بپرهیزید.  
امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

# فهرست

۱	فصل یکم — آشنایی با الکتریسیته
۳	۱-۱— ماده
۳	۱-۲— مولکول
۳	۱-۳— اتم
۴	۱-۴— مواد از نظر هدایت الکتریکی
۵	۱-۵— روش‌های تولید و مصرف الکتریسیته
۱۱	۱-۶— مصرف الکتریسیته
۱۱	۱-۷— انواع الکتریسیته جاری
۱۴	فصل دوم — کتیت‌های الکتریکی
۱۶	۲-۱— جریان الکتریکی
۱۷	۲-۲— پتانسیل الکتریکی (ولتاژ)
۱۸	۲-۳— مقاومت الکتریکی
۱۸	۲-۴— مقاومت الکتریکی سیم
۱۹	۲-۵— پیشوندهای واحدهای اندازه‌گیری
۲۰	۲-۶— مدار الکتریکی
۲۰	۲-۷— اجزای مدار الکتریکی
۲۱	۲-۸— مدار بسته و مدار باز
۲۲	۲-۹— قانون اهم
۲۳	۲-۱۰— اتصال کوتاه
۲۳	۲-۱۱— انواع مقاومت‌های اهمی
۲۸	فصل سوم — کار و توان
۳۰	۳-۱— کار الکتریکی
۳۰	۳-۲— توان الکتریکی
۳۳	۳-۳— ضرب بره (راندمان)
۳۴	۳-۴— ارتباط انرژی الکتریکی با گرما
۳۸	فصل چهارم — مدارهای الکتریکی «مقاومتی»
۴۰	۴-۱— اتصال سری
۵۱	۴-۲— اتصال موازی
۵۹	فصل پنجم — جریان متناوب
۶۲	۵-۱— چگونگی تولید جریان متناوب در ژنراتورها
۶۳	۵-۲— آشنایی با مشخصات جریان متناوب
۶۵	۵-۳— جریان متناوب سه فاز و تک فاز

۷۰	<b>فصل ششم — سِلف</b>
۷۲	۶-۱— مغناطیس و الکترومغناطیس
۷۴	۶-۲— بارهای مقاومتی و بارهای القابی
۷۴	۶-۳— سلف (سیم پیچ)
۷۵	۶-۴— ساختمان بوین
۷۵	۶-۵— عملکرد سلف
۷۷	۶-۶— اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ در مدار سلفی
۸۰	<b>فصل هفتم — خازن</b>
۸۲	۷-۱— خازن
۸۲	۷-۲— ساختمان خازن
۸۲	۷-۳— ظرفیت خازن
۸۳	۷-۴— عوامل فیزیکی مؤثر در ظرفیت خازن
۸۵	۷-۵— شارژ و دشارژ خازن
۸۶	۷-۶— ثابت زمانی خازن
۸۷	۷-۷— انتخاب خازن
۸۷	۷-۸— اتصال خازن‌ها
۹۱	۷-۹— عملکرد خازن
۹۳	۷-۱۰— انواع خازن
۹۴	۷-۱۱— کاربرد خازن‌ها
۹۹	<b>فصل هشتم — ترانسفورماتور</b>
۱۰۱	۸-۱— ترانسفورماتور تک فاز
۱۰۱	۸-۲— ساختمان ترانسفورماتور
۱۰۲	۸-۳— اساس کار ترانسفورماتور
۱۰۴	۸-۴— انواع ترانسفورماتورها
۱۰۸	<b>فصل نهم — موتورهای الکتریکی جریان متناوب</b>
۱۱۱	۹-۱— موتورهای الکتریکی
۱۱۲	۹-۲— ساختمان داخلی موتورهای آسنکرون
۱۱۵	۹-۳— آشنایی با پلاک مشخصات موتورهای سه فاز
۱۱۶	۹-۴— پلاک اتصالات موتور (تخته کلم)
۱۱۸	۹-۵— راه اندازی موتورهای سه فاز آسنکرون
۱۱۸	۹-۶— راه اندازی موتورهای سه فاز آسنکرون در شبکه تک فاز
۱۱۹	۹-۷— الکتروموتورهای تک فاز
۱۲۵	۹-۸— پلاک اتصال موتورهای تک فاز (تخته کلم)
۱۲۵	۹-۹— پلاک مشخصات الکتروموتورهای تک فاز



۱۲۸	فصل دهم — حفاظت الکتریکی
۱۳۰	۱۰— انواع حفاظت الکتریکی
۱۳۲	۱۰— انواع روش‌های حفاظت اشخاص
۱۳۷	۱۰— توصیه‌های ایمنی
۱۳۹	فصل یازدهم — الکترونیک
۱۴۱	۱۱— دیود
۱۴۳	۱۱— مدار یکسو کننده
۱۴۴	۱۱— ترمیستورها
۱۴۶	۱۱— ترازیستور
۱۴۸	۱۱— ترموستات دیجیتالی
۱۴۸	۱۱— ترانس دیوسر
۱۵۲	فصل دوازدهم — نقشه‌خوانی برق
۱۵۴	۱۲— علایم اختصاری و سایل الکتریکی
۱۵۷	۱۲— مدارهای الکتریکی
۱۵۸	۱۲— علایم اختصاری مدارهای صنعتی
۱۶۲	۱۲— نقشه مدارهای صنعتی
۱۶۹	فصل سیزدهم — دستگاه‌های الکتریکی تأسیسات مکانیکی ساختمان
۱۷۱	۱۳— نقشه‌های الکتریکی
۱۷۲	۱۳— کولر آبی
۱۷۶	۱۳— فن کویل
۱۸۶	۱۳— کوره هوای گرم
۱۸۸	۱۳— مشعل گازوئیل سوز
۱۹۱	۱۳— مشعل گازسوز (دمنه‌دار)
۱۹۴	۱۳— مدار برقی یک موتورخانه حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
۱۹۹	فصل چهاردهم — دستگاه‌های سرد کننده
۲۰۱	۱۴— الکتروموتورها
۲۰۲	۱۴— مدار الکتریکی الکتروموتورهای بسته
۲۰۳	۱۴— کنترل محافظ بار اضافی (اورلود)
۲۰۵	۱۴— تایمر دیفراست
۲۰۵	۱۴— الکتروموتور فن‌ها
۲۰۵	۱۴— گرم کن‌ها
۲۰۶	۱۴— ترموستات‌ها
۲۰۷	۱۴— یخچال خانگی
۲۰۹	۱۴— یخچال فریزر

# فصل ۱
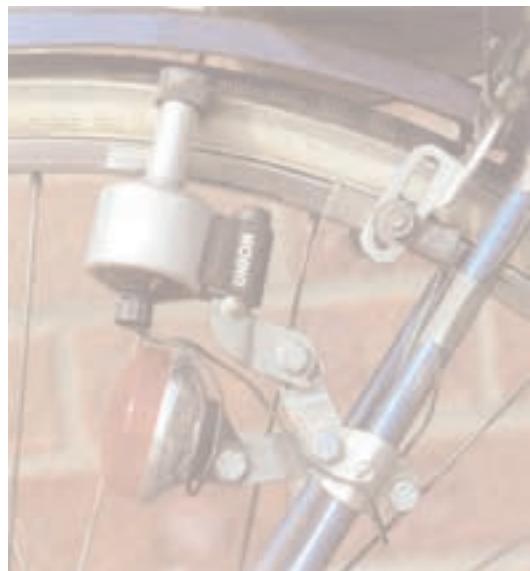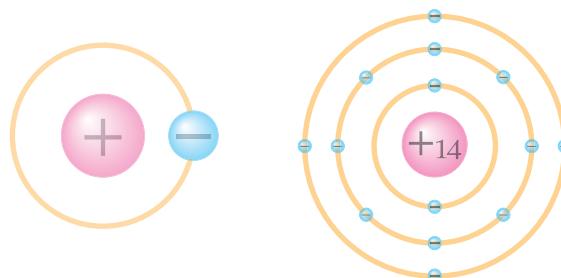
## آشنایی با الکتریسیته

هدف‌های رفتاری : در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- ماده، مولکول و اتم را تعریف کند.
- ۲- اجزای اتم را نام ببرد.
- ۳- بار الکتریکی ذرات تشکیل‌دهنده اتم را بیان کند.
- ۴- انواع مواد از نظر هدایت الکتریکی را با ذکر مثال توضیح دهد.
- ۵- روش‌های تولید الکتریسیته را شرح دهد.
- ۶- روش‌های مصرف الکتریسیته را نام ببرد.
- ۷- انواع الکتریسیته جاری را توضیح دهد.



## سیمای فصل ۱

— آشنایی با مفاهیم اولیه

— ماده

— مولکول


— اتم

— مواد از نظر هدایت الکتریکی

نیمه هادی‌ها

هادی‌ها

عایق‌ها

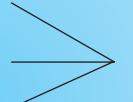

مالش

شیمیابی

فساری

حرارت

نور

مغناطیس

روش‌های تولید الکتریسیته

— مصرف الکتریسیته

— انواع الکتریسیته جاری



## آشنایی با دانشمندان



### کولن

(۱۷۳۸—۱۸۰۶/Coulomb, Charles Augustin)


او دانشمند فرانسوی است که حرفه‌اش مهندسی نظامی بود. به علوم و ریاضیات علاقه داشت.

کولن با ابداع ترازوی پیچشی خاصی توانست ثابت کند که نیروی الکتریکی بین توب‌های کوچک باردار از قانون عکس مجدد فاصله پیروی می‌کند. بررسی‌های او در این مورد مشابه کار کاوندیش در مورد گرانش بود. یکای مقدار الکتریسیته به احترام او کولن نامیده می‌شد.

# ۱- آشنایی با مفاهیم اولیه


## ۱-۱- مولکول

به کوچک‌ترین جزء یک ماده که خواص آن ماده را دارد «مولکول» گویند، مانند یک مولکول آب.

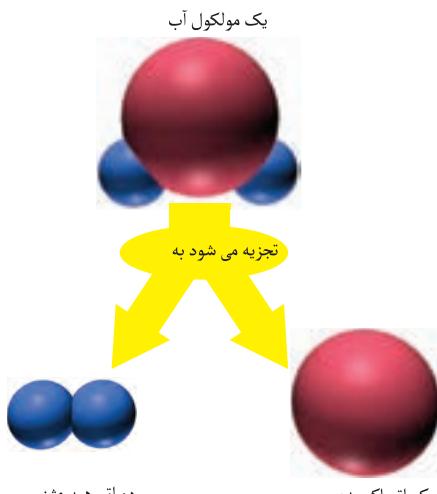

شکل ۱-۴

به طور کلی الکتریسیته در دو نوع ساکن و جاری تولید می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمینه کاربرد الکتریسیته جاری از الکتریسیته ساکن بسیار بیشتر است.

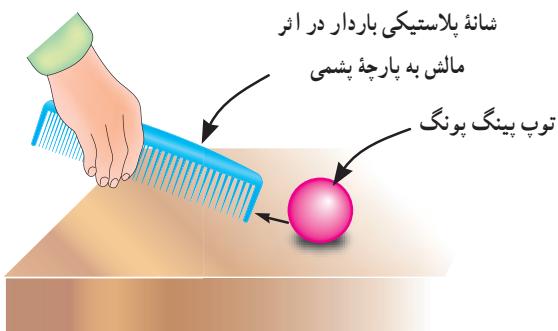


شکل ۱-۱

پایه و اساس تولید و کاربرد الکتریسیته الکترون است. برای آشنایی با چگونگی تولید الکتریسیته لازم است تا با مفاهیم زیر آشنا شویم.

## ۱-۲- اتم


به کوچک‌ترین اندازه‌ای که یک مولکول را می‌توان تقسیم کرد اتم گویند، مانند اتم هیدروژن و اتم اکسیژن که مولکول آب را تشکیل می‌دهند.

هر اتم از دو قسمت «هسته» و «مدارهای الکترونی (لایه‌ها)» تشکیل شده است. هسته اتم از ذرات پروتون با بار مثبت و نوترون با بار خنثاً تشکیل شده است. الکترون‌ها با بار منفی (مشابه شکل ۱-۵) بر روی مدارهای بیضی شکل، هم به دور خود و هم به دور هسته اتم می‌چرخند.

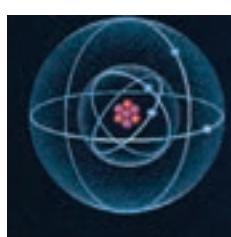

شکل ۱-۵

برای سهولت در بررسی، مدارهای هر اتم را به صورت دایره‌شکل نشان می‌دهند. در شکل ۱-۶ مدار اتمی مس و هیدروژن نشان داده شده است.

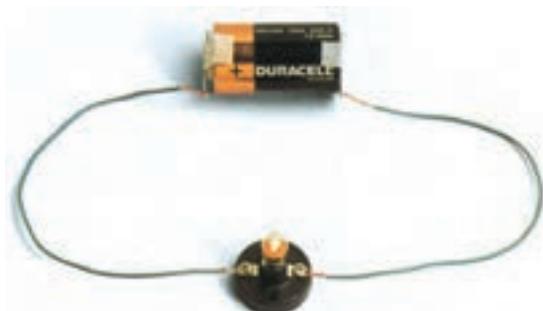

شکل ۱-۲

۱-۳- ماده

به هر جسمی که دارای جرم باشد و فضا را اشغال کند «ماده» گویند، مانند سنگ، آب، اکسیژن.




شکل ۱-۳




شکل ۱-۸

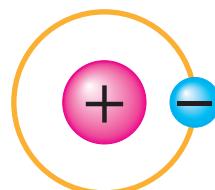**۱-۴-۱-هادی‌ها :** به ماده‌ای که الکترون‌های لایه آخر خود را به راحتی آزاد کند هادی گویند. به بیانی دیگر هادی‌ها موادی هستند که جریان الکتریکی را به راحتی از خود عبور می‌دهند. تعداد الکترون‌های لایه آخر هادی‌ها، ۲، ۳ یا ۲۹ الکtron است. از جمله هادی‌ها می‌توان به مس، نقره و طلا اشاره کرد (شکل ۱-۹).




الف) مدار اتمی هیدروژن

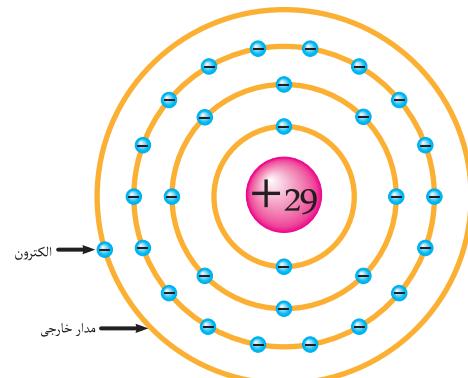


ب) مدار الکترونی اتم مس

شکل ۱-۶

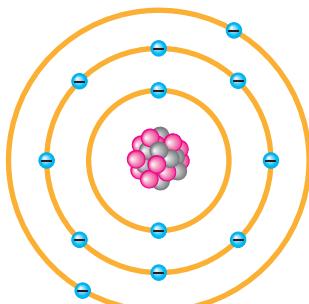

شکل ۱-۹-مدار الکترونی اتم منیزیم با ۲ الکترون در لایه آخر

#### ۱-۴-۲-عایق‌ها

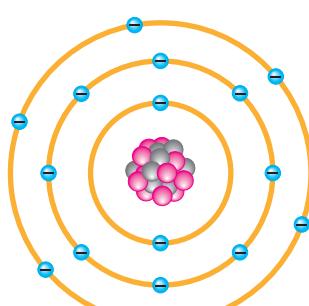

شکل ۱-۱۰-مدار الکترونی اتم گوگرد با ۶ الکترون در لایه آخر



شکل ۱-۷

در شکل ۱-۸ میله پلاستیکی جریان الکتریکی را از خود عبور نمی‌دهد و لامپ خاموش است می‌گوییم پلاستیک عایق الکتریسیته است.




شکل ۱۲-۱-روش های تولید الکتریسیته

به ماده‌ای که الکترون‌های لایه آخر خود را به راحتی آزاد نکند عایق گویند. به بیانی دیگر عایق‌ها موادی هستند که جریان الکتریکی را به راحتی از خود عبور نمی‌دهند. عایق‌ها موادی هستند که لایه آخر اتم آن‌ها ۵ تا ۸ الکtron دارد. از جمله عایق‌ها می‌توان به شیشه، چوب، پلاستیک کائوچو؛ میکا و گازهای بی اثر اشاره کرد. شکل ۱-۱۱ مدار اتمی گوگرد را نشان می‌دهد.

**۱-۴-۳-نیمه‌هادی‌ها:** به ماده‌ای که تعداد الکترون‌های لایه آخر آن‌ها ۴ الکtron است و جریان الکتریکی را به سختی و تحت شرایطی خاص از خود عبور می‌دهند نیمه‌هادی گفته می‌شود. از جمله نیمه‌هادی‌ها می‌توان به ژرمانیم و سیلیسیم اشاره کرد. شکل ۱-۱۱ مدار اتمی گوگرد را نشان می‌دهد.

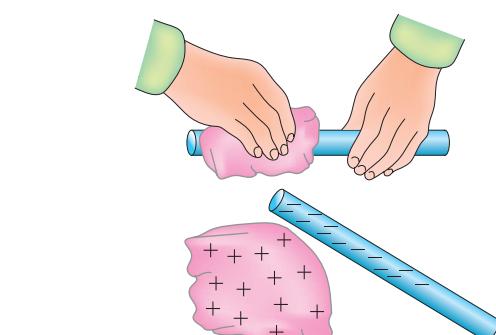
### ۱-۵-۱-الکتریسیته حاصل از اصطکاک (مالش) :

هرگاه میله شیشه‌ای را به ابریشم یا یک میله کائوچویی به پشم مالش دهیم، بار الکتریکی تولید می‌شود. به این بارها الکتریسیته ساکن می‌گویند. الکتریسیته ساکن هنگامی به وجود می‌آید که جسمی الکtron‌هایش را به جسم دیگر منتقل کند. سطح خارجی برخی از مواد الکtron آزاد دارند که می‌توانند به اجسام دیگر منتقل کنند و به همین دلیل عایق‌هایی مانند شیشه و کائوچو می‌توانند الکتریسیته ساکن را تولید کنند (شکل ۱-۱۳).




پس از مالش دادن یک میله کائوچویی به پشم، آن‌ها دارای بار الکتریکی می‌شوند.

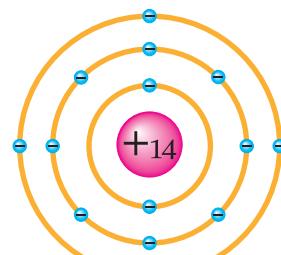شکل ۱-۱۳-الکتریسیته مالشی (تربیتوالکتریک)



الف) مدار اتمی سیلیسیم

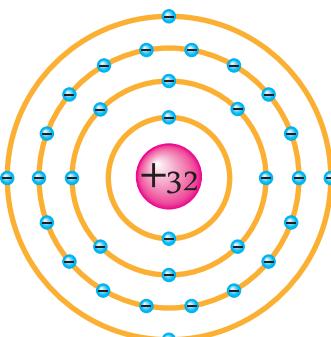


ب) مدار اتمی ژرمانیم

شکل ۱-۱۱

### ۱-۵-۱-روش‌های تولید و مصرف الکتریسیته

حرکت الکtron‌های آزاد را الکتریسیته گویند چون الکtron‌های لایه آخر بیش از سایر الکtron‌ها از هسته دورند و هم‌چنین بالاترین سطح انرژی را دارند، به آسانی آزاد می‌شوند. شکل ۱-۱۲ روش‌های تولید الکتریسیته را نشان می‌دهد.

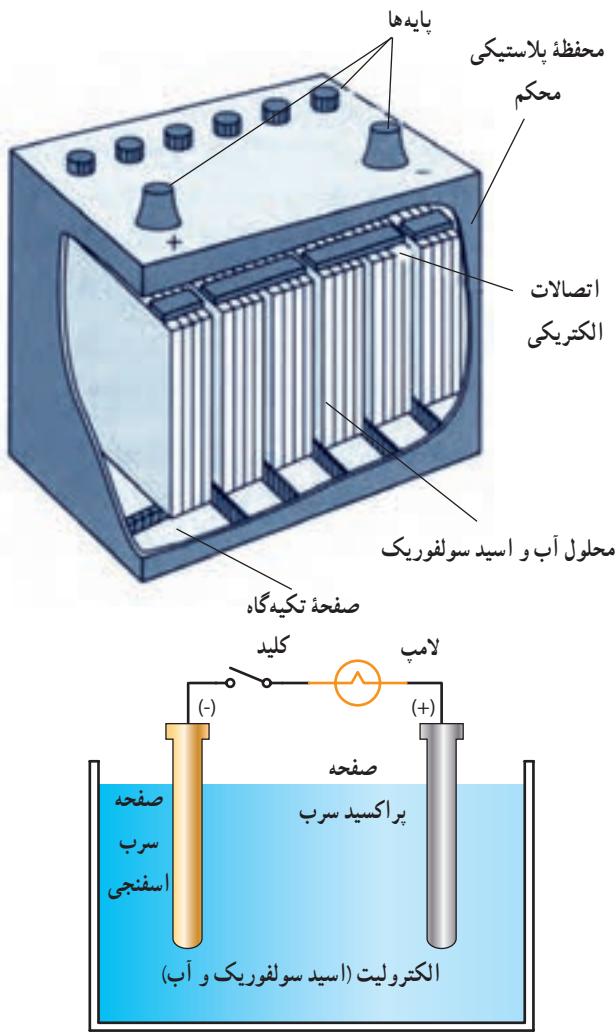

شکل ۱-۱۴- پیل شیمیابی سرب اسیدی (باتری)

و اکنش شیمیابی بین الکترودها و الکترولیت ادامه می‌یابد. در اثر این واکنش الکترون از الکترود مثبت گرفته شده به الکترود منفی داده می‌شود و جریان انرژی الکتریکی در مدار برقرار است. چون جریان الکتریکی پیوسته در یک جهت از الکترود منفی به الکترود مثبت است. این نوع انرژی الکتریکی به عنوان جریان مستقیم<sup>۱</sup> شناخته می‌شود.

انرژی الکتریکی یک باتری تازمانی است که در قطب مثبت الکترون آزاد تولید شود. تولید الکترون به تدریج موجب می‌شود که پراکسید سرب به سولفیت سرب تبدیل شود وقتی تبدیل الکترود

## ۱-۵-۲- الکتریسیتۀ حاصل از فعل و انفعالات

شیمیابی: نخستین نمونه از تبدیل واکنش شیمیابی به انرژی الکتریکی باتری مورد استفاده در ماشین‌ها، رادیو، ماشین حساب و... است. باتری‌ها به دو دسته «تر» مانند باتری اتومبیل و «خشک» مانند باتری ماشین حساب تقسیم می‌شوند.

باتری «تر» عبارت از یک ظرف پلاستیکی محتوی محلول اسید سولفوریک و آب است این محلول «الکترولیت» نامیده می‌شود. در این محلول صفحاتی از سرب اسفنجی و پراکسید سرب به صورت آویزان قرار گرفته‌اند به این صفحات «الکترود» می‌گویند. واکنش شیمیابی محلول اسید سولفوریک و آب موجب پیرون شدن الکترون از الکترود پراکسید سرب می‌شود و این الکترود با کاهش الکترون آزاد مواجه می‌شود و الکترود مثبت را به وجود می‌آورد.

پس از آن الکترون‌های آزاد روی الکترود سرب اسفنجی می‌نشینند. بدین ترتیب الکترودی با الکترون آزاد اضافی به وجود می‌آید که الکترودی منفی در مقایسه با الکترود پراکسید مثبت است و اختلاف پتانسیل یا اختلاف ولتاژی بین صفحات به وجود می‌آید.

شکل ۱-۱۴- یک باتری قابل شارژ را با یک مدار الکتریکی دارای یک لامپ و یک کلید کنترل در پیرون نشان می‌دهد. هنگامی که کلید بسته می‌شود الکترون از راه مدار کامل از الکترود منفی به طرف الکترود مثبت جریان می‌یابند. در لامپ انرژی الکتریکی به انرژی نورانی و حرارتی تبدیل می‌شود و باعث قرمز شدن لامپ می‌گردد.


نماید لذا برای تولید ولتاژ بالاتر از دو یا چند پیل الکتریکی استفاده می‌شود با تری ۶ ولت موتور از چهار پیل  $1/5$  ولت و با تری ۱۲ ولت اتومبیل از ۸ پیل  $1/5$  ولت ساخته می‌شود.

شکل ۱-۱۵- ساختمان یک باتری «خشک» را نشان می‌دهد. در این نوع باتری الکتروولیت خمیری شکل است و واکنش شیمیایی همان واکنش باتری «تر» است. باتری خشک به صورت قابل شارژ و غیرقابل شارژ ساخته می‌شوند.

به سولفیت سرب کامل شود واکنش متوقف می‌شود و باتری قادر به تولید انرژی الکتریکی نخواهد بود.

برای شارژ مجدد و به کار انداختن باتری می‌توان از یک منبع الکتریکی دیگر استفاده کرد. در این حالت انرژی الکتریکی در جهت عکس اعمال می‌شود به طوری که الکترون از الکترود منفی به الکترود مثبت برده می‌شود در نتیجه بار دیگر پراکسید سرب الکترود مثبت و سرب اسفنجی الکترود منفی می‌شود.

هر پیل به تنهایی می‌تواند  $1/5$  ولت فشار الکتریکی تولید

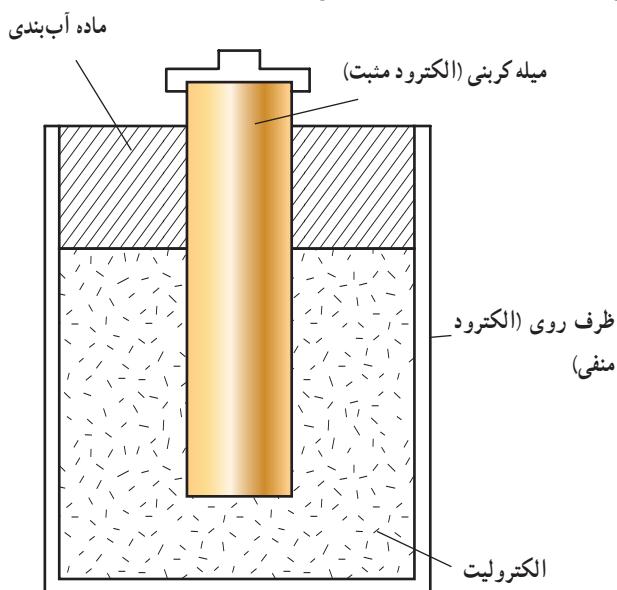

شکل ۱-۱۵- ساختمان باتری خشک

بیشتر در مورد کریستال‌ها و بعضی سرامیک‌های مخصوص خود را نشان می‌دهد. کریستال‌های پیزوالکتریک در بعضی میکروفون‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هر چه فشار اعمال شده بیشتر و زمان کوتاه‌تر باشد ولتاژ بوجود آمده بیشتر خواهد بود. افزایش تدریجی فشار باعث تولید اثر پیزوالکتریک نخواهد شد. فنک‌های مورد استفاده در وسائل گازسوز امروزی از نوع پیزوالکتریک هستند (شکل


۳-۱-۵- الکتریسیته حاصل از فشار مکانیکی : هنگامی که به بعضی اجسام فشار وارد می‌کنیم، الکترون‌های آن‌ها در جهت نیرو از مدار خارج می‌شوند. در نتیجه، الکترون‌ها یک طرف جسم را ترک می‌کنند و در طرف دیگر آن جمع می‌شوند. بنابراین، در دو جهت مخالف جسم بارهای مثبت و منفی به وجود می‌آیند. هنگامی که فشار قطع می‌شود، الکترون‌ها به مدارهای خود باز می‌گردند.

به اثر فشار برای تولید بارهای الکتریکی، اثر پیزوالکتریک<sup>۱</sup>

می‌گویند. پیزو یک کلمه یونانی به معنای فشار است. این اثر



(الف)

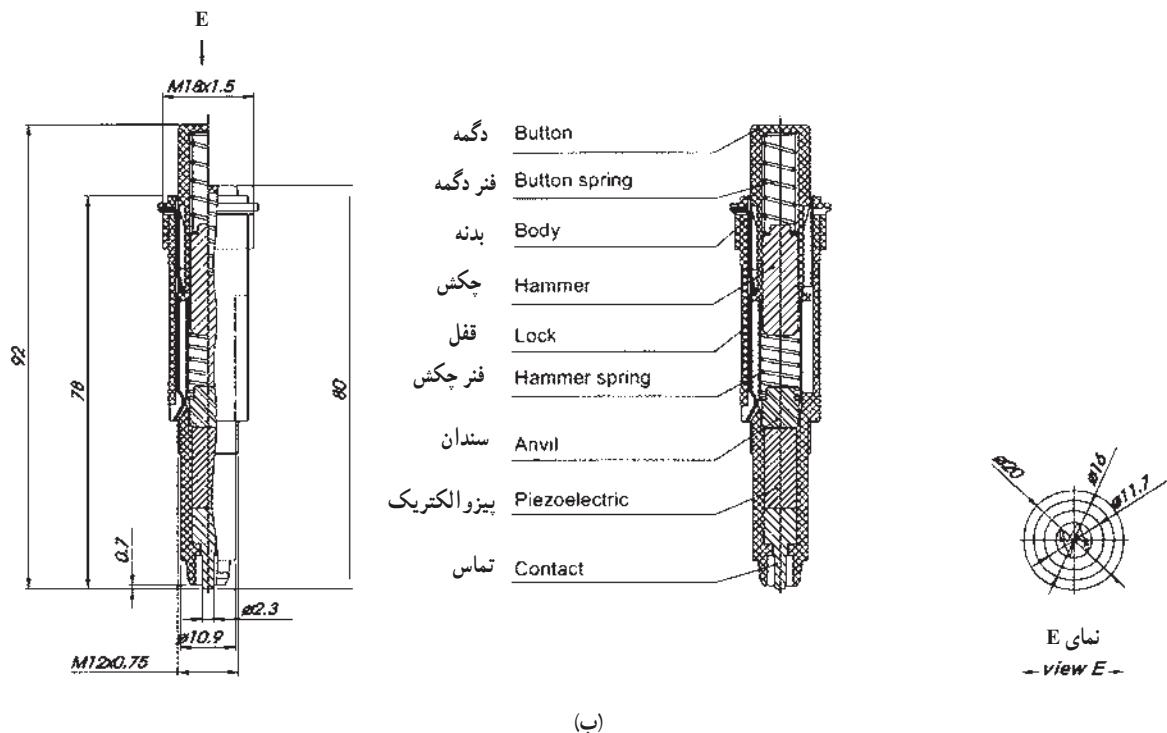


(ب)

شكل ۱-۱۶

الکترون‌ها از اتم مس خارج و به اتم روی وارد می‌شوند. درنتیجه، فلز روی الکترون‌های اضافی کسب می‌کند و به‌طور منفی باردار می‌شود و مس که الکترون‌های خود را از دست داده است، دارای بار مثبت می‌شود (شکل ۱-۱۷ الف و ب).

**۴-۵-۱- الکتریسیتۀ حاصل از حرارت:** در دو جسم غیر مشابه هنگام اتصال، انتقال الکtron صورت می‌گیرد. فلزات در درجه حرارت معمولی اتاق نیز می‌توانند الکtron آزاد کنند. برای مثال، اگر مس و روی را به یکدیگر متصل کنیم،

در شکل ۱-۱۹ کاربرد ترموکوپل در کنترل شعله یک وسیله گازسوز نشان داده شده است. تا هنگامی که شعله پیلوت روشن است ترموکوپل و جریان حاصل از آن شیر پیلوت را بازنگه می دارد اگر شعله خاموش شود مسیر گاز کلاً بسته می شود.

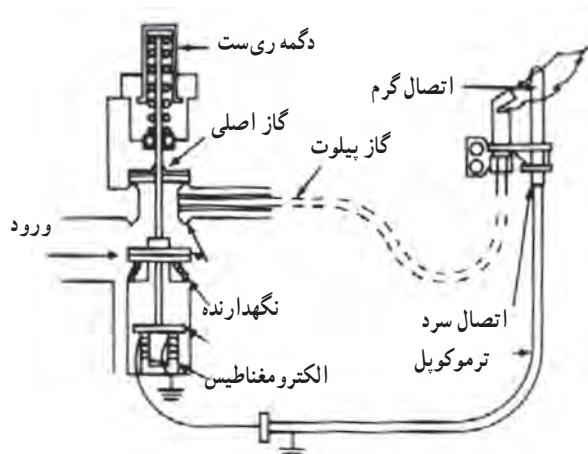


شکل ۱-۱۹- کاربرد ترموکوپل در کنترل وسایل گازسوز

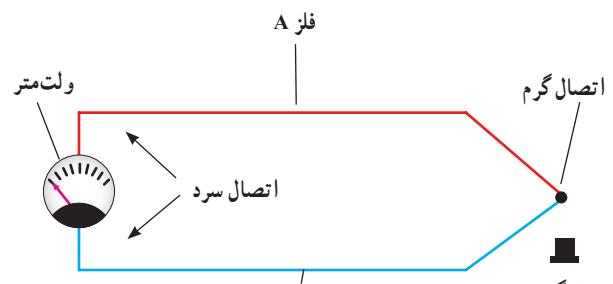**۱-۵-۵- الکتریسیته حاصل از نور : نور نوعی انرژی است که از ذرات حامل انرژی به نام فوتون به وجود می آید. هنگامی که فوتون های یک شعاع نوری با جسمی برخورد می کنند، انرژی خود را از دست می دهند. در بعضی اجسام، انرژی فوتون ها باعث آزادی الکترون ها می شود. اجسامی مانند پتاسیم، سدیم، ژرمانیم و سولفات سرب در مقابل نور الکترون از دست می دهند.**


یکی از روش های تولید الکتریسیته حاصل از نور روش فتوولتیک است. در این روش انرژی نورانی تابیده شده به یکی از دو صفحه متصل به هم باعث تخلیه الکترون از یکی به دیگری می شود. در نتیجه، مانند باتری در دو صفحه بارهای مخالف ایجاد می شود.

امروزه با استفاده از نور تابیده شده خورشید بر روی پیل های خورشیدی الکتریسیته تولید می شود. شکل ۱-۲۰ یک نمونه از این روش را نشان می دهد.



محل اتصال گرم نشده است و الکتریسیته ای تولید نشده است.

شکل ۱-۱۷-الف

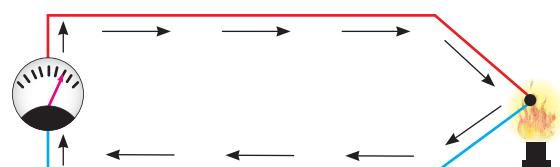

محل اتصال گرم شده است و الکتریسیته در مدار جریان یافته است.

شکل ۱-۱۷-ب - اثر ترموالکتریک

بارهایی که در درجه حرارت اتفاق تولید می شوند، کم هستند، زیرا انرژی حرارتی کافی برای آزاد کردن الکترون های بیشتر وجود ندارد ولی اگر محل اتصال دو فلز را حرارت دهیم، انرژی بیشتری تولید می شود و الکترون های بیشتری آزاد می گردند. به این روش ترموالکتریسیته گفته می شود. هرچه حرارت داده شده بیشتر باشد، بار بیشتری تولید می شود. به اتصال این دو فلز ترموکوپل می گویند. هنگامی که چندین ترموکوپل به یک دیگر متصل شوند، یک ترمومیل (باتری حرارتی) به وجود می آید. از ترموکوپل برای اندازه گیری درجه حرارت در کوره ها استفاده می شود (شکل ۱-۱۸).



شکل ۱-۱۸



الف) نیروگاه بادی



ب) نیروگاه کوچک خانگی خورشیدی

۱-۲۲


امروزه از محرک‌های مختلفی برای به حرکت درآوردن قسمت‌های متحرک مولدها یا تبدیل انرژی‌ها استفاده می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به باد در نیروگاه‌های بادی؛ سوخت و گاز در نیروگاه‌های گازی؛ جزر و مد در نیروگاه‌های مجاور دریاها؛ سلول‌های نوری در نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌نهفته در اتم در نیروگاه‌های اتمی اشاره کرد که به برخی از آن‌ها انرژی‌های نو اطلاق می‌شود (شکل ۱-۲۲). از جمله مولدهای ساده می‌توان به دینام دوچرخه اشاره کرد (شکل ۱-۲۳).



شکل ۱-۲۰- پیل خورشیدی

#### ۱-۵-۶- الکتریسیته حاصل از مغناطیس:

اگر یک سیم مسی را در میدان مغناطیسی حرکت دهیم، الکترون‌های داخل سیم آزاد می‌شوند و در یک جهت به حرکت در می‌آیند. اساس تولید الکتریسیته در ژنراتورها بر همین مبنای است (شکل ۱-۲۱).

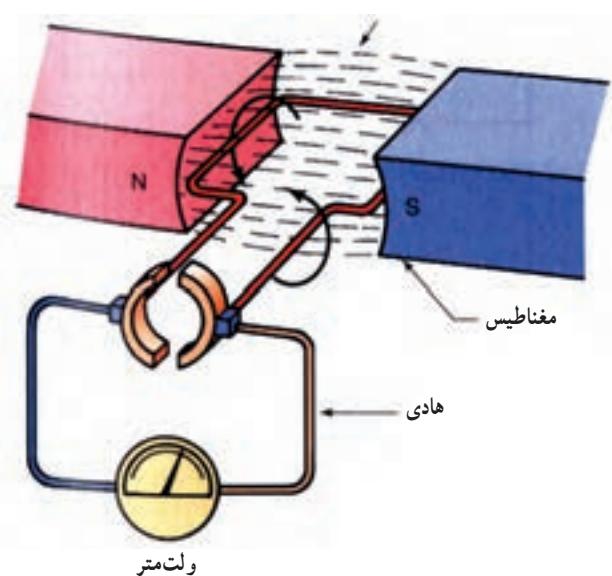


شکل ۱-۲۱- اساس تولید الکتریسیته در ژنراتورها

## ۱-۶ مصرف الکتریسیته

زمینه های مصرف الکتریسیته تقریباً در تمامی علوم به نوعی وجود دارد که در شکل ۱-۲۴ به چند نمونه آن اشاره شده است.



شکل ۱-۲۳- دینام دوچرخه

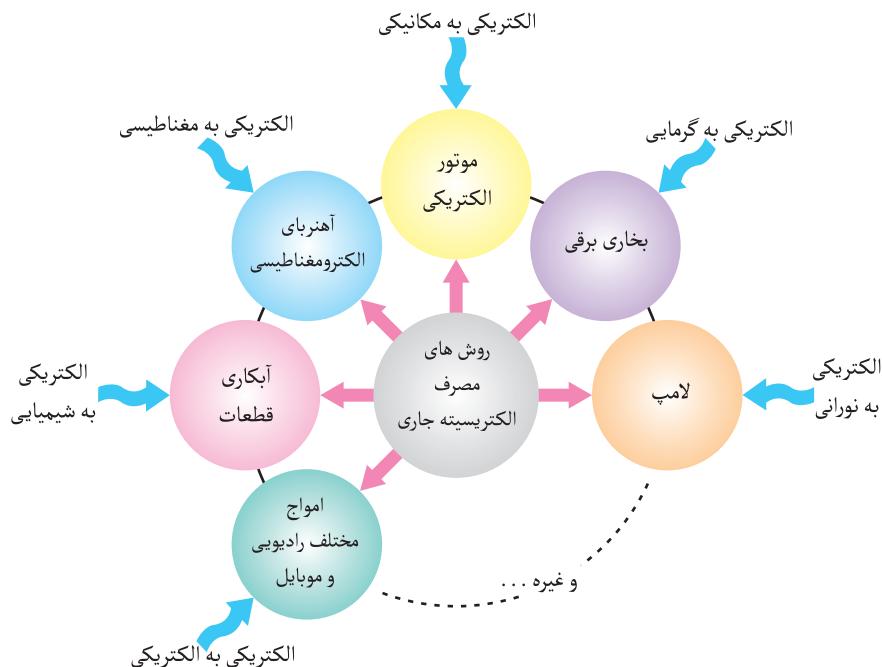

شکل ۱-۲۴

## ۱-۷ انواع الکتریسیته جاری

می شود. در شکل ۱-۲۵ تصویر واقعی، همراه علامت اختصاری الکتریسیته جاری در دو شکل کاملاً متفاوت جریان ژنراتور های جریان مستقیم و متناوب را مشاهده می کنید. ژنراتور مستقیم<sup>۱</sup> و جریان متناوب<sup>۲</sup> توسط منابع خود تولید می شوند. برق شهر از نوع جریان متناوب است. در شکل کلی به منابع الکتریسیته «مولد» یا «ژنراتور<sup>۳</sup>» گفته

۱-Direct Current – DC

۲- Alternative Current – AC

۳- Generator

**توضیح :** امکان ذخیره کردن الکتریسیته از نوع جریان متناوب نیست اما جریان مستقیم را می توان در قالب باتری ها ذخیره نمود و در صورت نیاز از آن ها استفاده کرد. شکل ۱-۲۶ تصویر چند نمونه باتری را نشان می دهد.




باتری خودرو



الف) زنراتور جریان مستقیم همراه علامت اختصاری



باتری قلمی

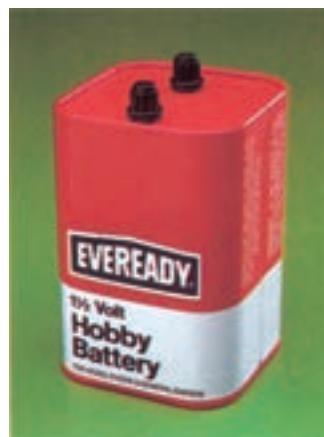

باتری کتابی



ب) زنراتور جریان متناوب به همراه علامت اختصاری

شکل ۱-۲۶ - تصویر چند نمونه باتری (مولدهای جریان مستقیم)

شکل ۱-۲۵

پرسش‌های فصل اول

◀ پرسش‌های چهار گزینه‌ای

۱- کوچک‌ترین جزء یک مولکول را ..... گویند.

- الف) مرکب      ب) ماده      ج) ترکیب      د) اتم

۲- کدام یک از ذرات اتم به ترتیب از راست به چپ دارای بار مثبت و منفی هستند؟

الف) پروتون - الکترون      ب) نوترون - الکترون      ج) نوترون - پروتون      د) الکترون - پروتون

پرسش‌های درست و نادرست

۳- به کوچک ترین جزء یک ماده، مولکول گفته می‌شود.

۴- هسته هر اتم از دو ذره کوچک به نام های پروتون و الکترون تشکیل شده است. درست □ نادرست □

۵- حکم الکترون‌ها به دور هسته اتم بر روی مدارهای دایره‌ای است.

۶- احسام، سانا، الکترون‌های، لایه‌آخ، اتم‌ها، اجت، آزاد، مشنه.

پرسنلی پر کردی

۷- دره بوبرون ..... انم فرار دارد و از نظر بار الکتریکی ..... است.

۸- الکترون‌ها در عایق‌ها ..... از مدار حود جدا می‌شوند.

٩- تعداد الكترون ها لايه اخر نيمه هاديها ..... الكترون است.

پرسش‌های تشریحی ◀

۱- انرژی الکتریکی موردنیاز منازل شما از چه نوعی است و از چه طریقی تامین می شود؟

۱۱- سه روش تولید الکتریسیته را مختصراً شرح دهید.

۱۲- پنج مورد از مصرف الکتریسیته (چگونگی تبدیل انرژی) را توضیح دهید.


\* در حد دو صفحه، تحقیقی از چگونگی تولید انرژی الکتریکی در نیروگاههای بادی؛ خورشیدی و اتمی تهیه

کنید و برای دوستان خود ارائه نمایید.
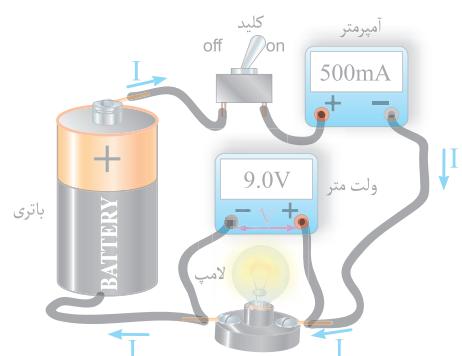
## کمیّت‌های الکتریکی

هدف‌های رفتاری : در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- جریان الکتریکی را تعریف کند.
- ۲- پتانسیل الکتریکی (ولتاژ) را تعریف کند.
- ۳- مقاومت الکتریکی را تعریف کند.
- ۴- مقاومت الکتریکی سیم را توضیح دهد.
- ۵- پیشوندهای واحدهای اندازه‌گیری را توضیح دهد.
- ۶- مدار الکتریکی را تعریف کند.
- ۷- اجزای اصلی و فرعی مدار الکتریکی را نام ببرد.
- ۸- مفاهیم مدار بسته و مدار باز را شرح دهد.
- ۹- قانون اهم را با ذکر رابطه توضیح دهد.
- ۱۰- مفهوم حالت اتصال کوتاه در مدارهای الکتریکی را شرح دهد.
- ۱۱- انواع مقاومت‌های اهمی را توضیح دهد.



## سیمای فصل ۲

- جریان الکتریکی
- پتانسیل الکتریکی (ولتاژ)
- مقاومت الکتریکی
- مقاومت الکتریکی سیم
- پیشوندهای واحدهای اندازه‌گیری
- مدار الکتریکی
- اجزای مدار الکتریکی
- مدار بسته
- مدار باز
- قانون اهم
- اتصال کوتاه
- انواع مقاومت‌های اهمی



### آشنایی با دانشمندان

اهم


(۱۷۸۷—۱۸۵۴ / Ohm, George Simon)



پدر این دانشمند آلمانی قفل‌ساز بود، ولی به مطالعه کتاب‌های علمی علاقه داشت و پسر را نیز تشویق می‌کرد. اهم در ۱۸ سالگی معلم ریاضی شد و پس از گرفتن دکترای ریاضی، استاد دانشگاه شهر کلن شد. در این زمان بود که با استفاده از تشابهی که میان انتقال گرما و الکتریسیته کشف کرد به اندازه‌گیری شدت جریان الکتریکی پرداخت و قانونی را ارائه داد که امروز به نام «قانون اهم» معروف است. انجمن سلطنتی انگلستان بزرگ‌ترین نشان علمی خود را به پاس کشف این قانون به او اهدا کرد. واحد مقاومت الکتریکی نیز به احترام او اهم نامیده می‌شود.

## ۲- کمیت‌های الکتریکی

### ۱- جریان الکتریکی

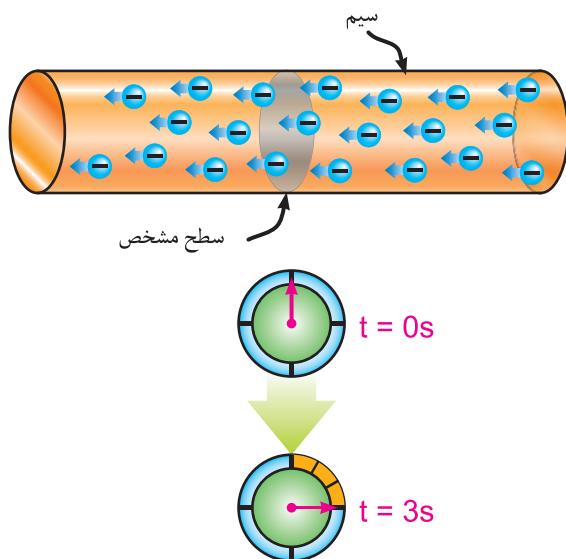

تعداد الکترون‌هایی که از سطحی مشخص در طی زمانی معین می‌گذرند.

شکل ۲-۱

وسیله‌ای که برای اندازه‌گیری شدت جریان به کار می‌رود (آمپر متر) نام دارد. آمپر متر در مدار به صورت سری بسته می‌شود. شکل ۲-۲ تصویر دو نمونه آمپر متر را به همراه علامت اختصاری آن‌ها نشان می‌دهد.

اگر بتوانیم با دادن انرژی الکترون‌های لایه آخر اتم را آزاد کنیم و در یک مسیر حرکت دهیم جریان الکتریکی به وجود می‌آید. به مقدار بار الکتریکی (الکترون‌های آزاد) که از یک سطح مشخص در طی مدت زمانی معین عبور کند، «شدت جریان الکتریکی» گفته می‌شود (شکل ۲-۱). شدت جریان الکتریکی را با حرف I نشان می‌دهند و واحد آن بر حسب «آمپر - A» بیان می‌شود. بنا به تعریف اگر در یک ثانیه از یک نقطه سیم یک کولن الکتریسیته عبور کند شدت جریان یک آمپر خواهد بود.

$$I = \frac{q}{t}$$

$I$  = شدت جریان بر حسب آمپر

$q$  = مقدار الکتریسیته بر حسب کولن <sup>۱</sup>

$t$  = زمان بر حسب ثانیه



آزمایشگاهی

(الف) تصویر دو نمونه آمپر متر


ب) علامت اختصاری آمپر متر



شکل ۲-۲

۱- یک کولن بار معادل ( $10^{18} \times 6$  الکtron) است.

«ولت-V» بیان می‌شود. طبق قرارداد، همیشه اختلاف پتانسیل از پتانسیل بیشتر (مثبت) به سمت پتانسیل کمتر (منفی) جاری می‌شود (شکل ۲-۵).

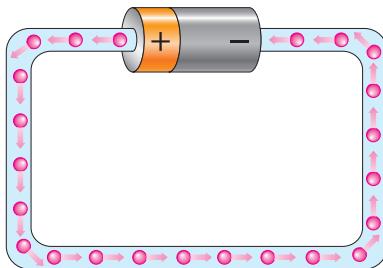

شکل ۲-۵

وسیله‌ای که برای سنجش اختلاف پتانسیل به کار می‌رود «ولت‌متر» نام دارد. در شکل ۲-۶ تصویر دو نمونه ولت‌متر به همراه علامت اختصاری آن‌ها نشان داده شده است. ولت‌متر در مدار به صورت موازی بسته می‌شود.




(الف) دو نمونه ولت‌متر



(ب) علامت اختصاری ولت‌متر


## ۲-۲- پتانسیل الکتریکی (ولتاژ)

به اختلاف بار الکتریکی در دو نقطه «اختلاف پتانسیل» می‌گویند. اختلاف پتانسیل (ولتاژ) باعث حرکت الکترون‌های آزاد می‌شود (شکل ۲-۳).

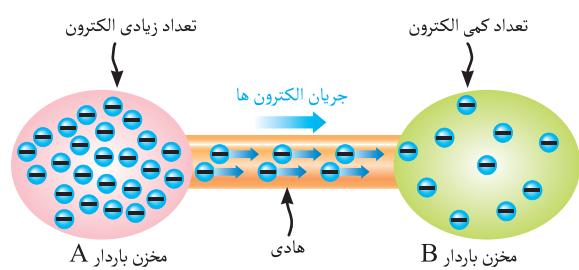

شکل ۲-۳

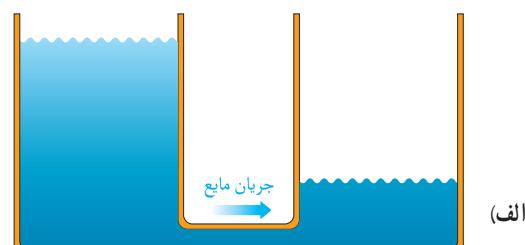اختلاف پتانسیل را می‌توان با اختلاف دما، که سبب انتقال گرمایشی می‌باشد، یا با اختلاف سطح مایع بین دو ظرف به هم پیوسته که سبب جاری شدن مایع بین دو ظرف می‌گردد، مقایسه کرد. همان‌طوری که اختلاف دما جهت انتقال گرمایشی و اختلاف فشار مایع جهت حرکت مایع را مشخص می‌کند، اختلاف پتانسیل نیز جهت جریان الکتریکی را نشان می‌دهد (شکل ۲-۴). اختلاف پتانسیل یا «ولتاژ» را با حرف V نشان می‌دهند و واحد آن بر حسب



اختلاف فشار مایع را جایبه جا می‌کند



اختلاف دما سبب انتقال گرمایشی می‌شود

شکل ۲-۴


جلوگیری از عبور جریان اضافی در مسیر وسائل الکتریکی استفاده می‌شود.

**۴-۲ مقاومت الکتریکی سیم**  
هرگاه بخواهیم براساس مشخصات داده شده شکل ۲-۹ مقاومت یک رشته سیم را به طول ۱ متر و سطح مقطع A میلی‌مترمربع از جنس مشخصی به دست آوریم می‌توانیم آن را از رابطه (۱) حساب کنیم.

$$R = \rho \frac{1}{A} \quad (1)$$

در این رابطه «ρ - ρ» نشان‌دهنده «مقاومت مخصوص»

است که برحسب  $\frac{\Omega \text{- mm}^2}{\text{m}}$  بیان می‌شود. مقدار مقاومت

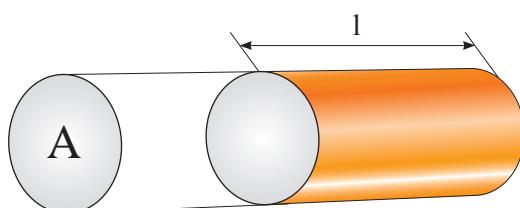

شکل ۲-۹

مخصوص برای جنس‌های مختلف متفاوت است.

مثال: مقاومت  $100 \Omega$  متر سیم مسی با سطح مقطع  $50 \text{ mm}^2$  چند  
اهم است؟

$$R = \rho \frac{1}{A}$$

$$R = 178 \times \frac{100}{25} = 712 \Omega \quad (\rho_{cu} = 178 \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}})$$

مثال: هرگاه برای برق‌رسانی به یک موتور الکتریکی که در فاصله ۱ کیلومتری از تابلوی برق قرار دارد، بخواهیم از سیم مسی با حداقل مقاومت  $20 \Omega$  استفاده کنیم، سطح مقطع سیم را باید چند میلی‌متر مربع انتخاب کنیم؟

از جمله منابع ولتاژ باتری خشک قلمی دارای ولتاژ  $1/5$  ولت، باتری اتومبیل دارای ولتاژ  $12$  ولت، برق شهر دارای ولتاژ  $220$  ولت و برق‌های صنعتی دارای ولتاژ  $380$  ولت را می‌توان نام برد. به اختلاف پتانسیل نیروی محرکه الکتریکی نیز می‌گویند.

### ۳-۲ مقاومت الکتریکی

به ایستادگی ذرات هادی در مقابل عبور جریان الکتریکی «مقاومت الکتریکی» گفته می‌شود. مقاومت الکتریکی را با حرف R نشان می‌دهند و برحسب «اهم - Ω» محاسبه می‌شود. علامت اختصاری مقاومت الکتریکی یکی از تصاویر نشان داده شده در شکل ۲-۷ است. وسیله‌ای که برای اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی به کار می‌رود «اهم متر» نام دارد، شکل ۸-۲ تصویریک نمونه اهم متر را به همراه علامت اختصاری آن نشان می‌دهد.  
از مقاومت‌های اهمی برای کنترل جریان الکتریکی و



شکل ۲-۷ - علامت اختصاری مقاومت




الف) یک نمونه اهم متر



ب) علامت اختصاری اهم متر

شکل ۸-۲

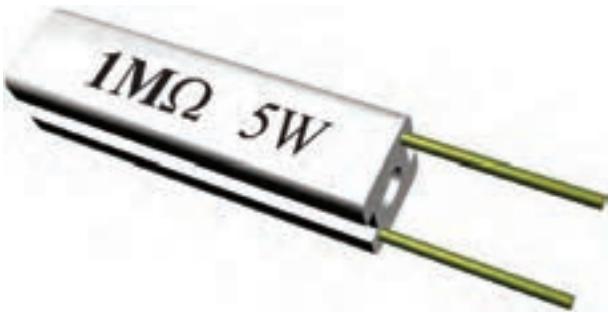

شکل ۲-۱۰

$$R = \rho \frac{L}{A} \Rightarrow R.A = \rho L$$


$$A = \rho \frac{1}{R} = 178 \times \frac{1000}{20}$$

$$A = 89 \text{ mm}^2$$

**مثال:** اگر جریان عبوری از لامپ در شکل ۲-۱۱ ۵ میکروآمپر باشد معادل چند آمپر است؟

$$I = \frac{5}{10^6} = 5 \times 10^{-6} \text{ A}$$

حل:

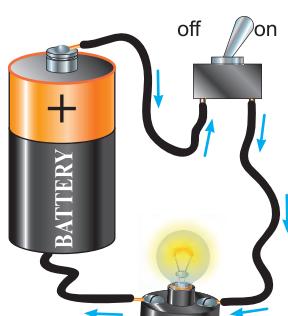


شکل ۲-۱۱

**مثال:** هرگاه ولتاژ بین سیم‌های دکل برق شکل ۲-۱۲ برابر ۴۰۰ کیلوولت باشد این ولتاژ معادل چند ولت و چند میکرو ولت است؟

حل:

$$V = 400 \times 10^3 \text{ V}$$

$$V = 400 \times 10^3 \times 10^6 = 4 \times 10^{11} \text{ V}$$

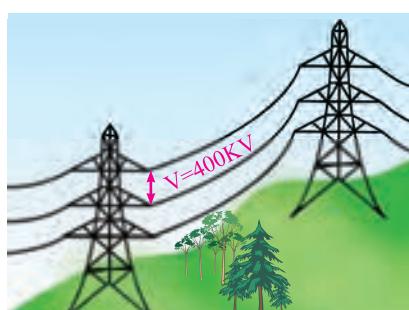

شکل ۲-۱۲

## ۲-۵- پیشوندهای واحدهای اندازه‌گیری

برای نشان دادن واحدهای بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از واحد اصلی از پیشوندهای استفاده می‌شود که در جدول ۲-۶ مفاهیم و مقدار (ضریب) آن‌ها آمده است. برای مثال یک مگاوات معادل یک میلیون وات یا  $10^6 \text{ W}$  است. یا یک میکروآمپر معادل یک میلیونیم آمپر یا  $10^{-6} \text{ A}$  است.

جدول ۲-۶- تبدیل واحد

مقدار ضریب	شكل نمایی ضریب	نام ضریب	حرف اختصاری
1,000,000,000,000	$10^{12}$	ترا	T
1,000,000,000	$10^9$	گیگا	G
1,000,000	$10^6$	مگا	M
1,000	$10^3$	کیلو	K
100	$10^2$	هکتا	H
10	$10^1$	دکا	da
1	$10^0$	واحد اصلی	
0/1	$10^{-1}$	دسی	d
0/01	$10^{-2}$	سانتی	c
0/001	$10^{-3}$	میلی	m
0/000,001	$10^{-6}$	میکرو	μ
0/000,000,001	$10^{-9}$	نانو	n
0/000,000,000,001	$10^{-12}$	پیکو	p

ضعاف

اجزاء

**مثال:** مقاومت نشان داده شده در شکل ۲-۱۰ چند اهم است؟


حل:

$$R = 1 \times 10^6 = 1,000,000 \Omega$$

گفته می شود. در شکل ۲-۱۳ مسیر جریان (مدار الکتریکی) چند
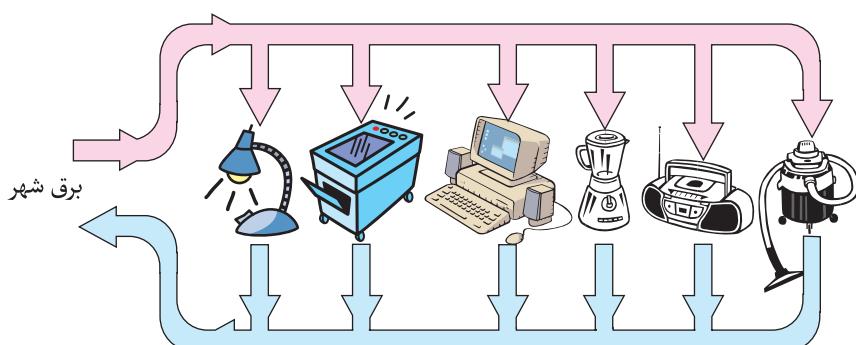
## ۶-۲- مدار الکتریکی

طبق تعریف به مسیر عبور جریان الکتریکی «مدار الکتریکی» وسیله الکتریکی را مشاهده می کنید.



مسیر عبور جریان الکتریکی (مدار) چند وسیله الکتریکی

شکل ۲-۱۳

## ۷-۲- اجزای مدار الکتریکی

به طور کلی اجزای مدار را به دو دسته کلی زیر می توان تقسیم کرد.

۱- اجزای اصلی

۲- اجزای فرعی

اجزای اصلی هر مدار به اجزایی گفته می شود که در یک مدار وجود آنها جهت جاری شدن جریان ضروری است و نمی توان آنها را نادیده گرفت و حذف کرد. اجزای اصلی مدار عبارتند از :

I. منبع تغذیه<sup>۱</sup> (مولد یا باتری)

II. سیم های رابط (سیم یا کابل)


III. مصرف کننده (بار)<sup>۲</sup> (لامپ، بخاری برقی و ...)

سیم رابط



(الف)



منبع تغذیه

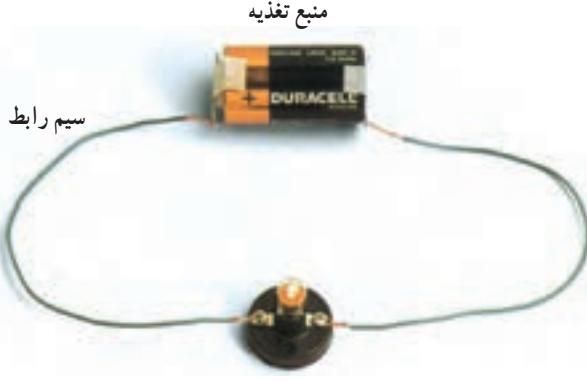


مصرف کننده (بار)

(ب)

شکل ۷-۲- تصویر مدار الکتریکی به همراه اجزای اصلی

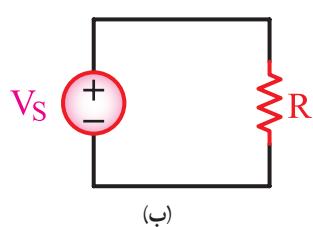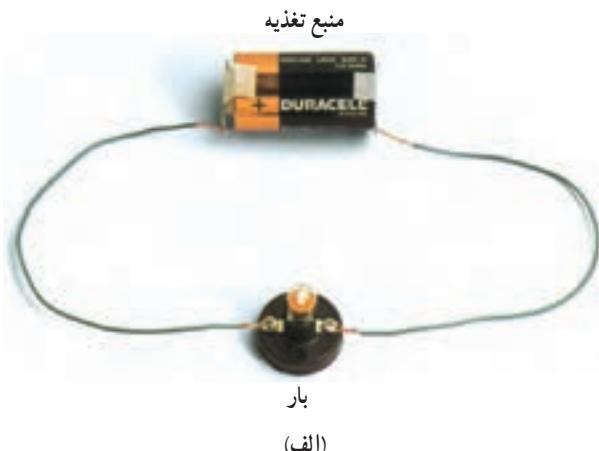

شکل ۲-۱۶

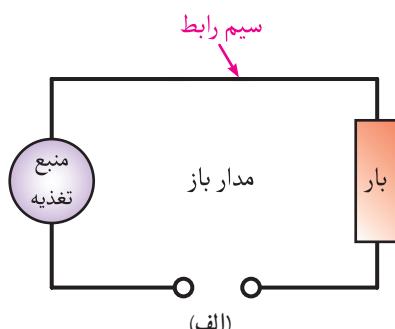


در هر مدار الکتریکی ممکن است علاوه بر اجزای اصلی از تجهیزات دیگری نیز استفاده شود که اصطلاحاً به آن‌ها «اجزای فرعی» گفته می‌شود. حضور اجزای فرعی در مدارهای الکتریکی ضرورت ندارد و در صورت نیاز نداشتن می‌توان از اتصال آن‌ها خودداری کرد. از جمله اجزای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

الف) وسایل اندازه‌گیری (مانند: آمپر متر، ولت متر، اهم متر و ...)

ب) وسایل حفاظتی (مانند: فیوز، رله‌های حفاظتی و ...)

ج) وسایل کنترلی (مانند: کلیدهای دستی، کلیدهای مغناطیسی و ...)

(...)

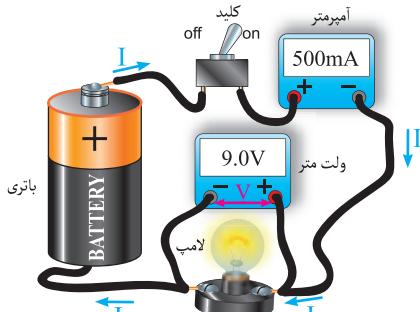

شکل ۲-۱۵- تصویر مدار الکتریکی به همراه اجزای فرعی مدار

## ۲-۸- مدار بسته و مدار باز

مدار بسته (کامل) به مداری گفته می‌شود که جریان الکتریکی در سیم‌های آن جاری باشد. در شکل ۲-۱۶ تصویر یک مدار بسته واقعی به همراه شکل ترسیمی آن نشان داده شده است.

مدار باز به مداری اطلاق می‌شود که جریان الکتریکی در سیم‌های آن جاری نباشد. این امر در صورتی اتفاق می‌افتد که مانند شکل ۲-۱۷ مدار در نقطه‌ای قطع شده باشد یا این که مشابه شکل ۲-۱۸ توسط کلیدی مدار قطع شده باشد.



شکل ۲-۱۷

فرمول فوق را به صورت‌های زیر نیز می‌توان نوشت:

$$R = \frac{V}{I}$$


گاهی اوقات باز شدن مدار به شکل ناخواسته صورت می‌گیرد، مانند باز شدن سیم‌های داخلی مصرف‌کننده.

$$V=IR$$


مثال: در مدار شکل ۲-۲۰ مقدار مقاومت چند اهم



است؟

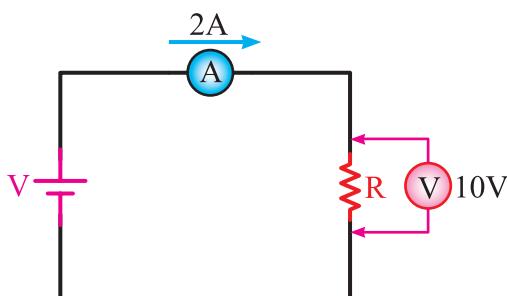

شکل ۲-۲۰

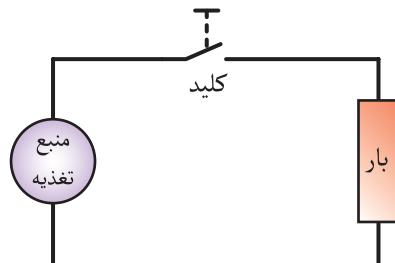

شکل ۲-۱۸

## ۲-۹ - قانون اهم


جرج سیمون اهم براساس تحقیقاتی که انجام داد توانست به بررسی ارتباط بین شدت جریان الکتریکی جاری در یک مدار با ولتاژ و مقاومت الکتریکی آن پردازد. وی نتایج خود را تحت عنوان «قانون اهم» بیان کرد.

$$R = \frac{V}{I} = \frac{10}{2} = 5\Omega$$


حل:

اهم، پس از آزمایش‌های زیاد، به این نتیجه رسید که هرگاه در یک مدار مطابق شکل ۲-۱۹ ولتاژ مدار را افزایش دهیم جریان عبوری از مدار نیز افزایش می‌یابد. هم‌چنین اهم به این نتیجه رسید که هرگاه مقاومت یک مدار را افزایش دهیم جریان عبوری از مدار کاهش می‌یابد. وی نتایج آزمایش‌های خود را چنین بیان کرد. در یک مدار جریان مستقیم جریان با ولتاژ نسبت مستقیم و با مقاومت نسبت عکس دارد.

$$I = \frac{V}{R}$$

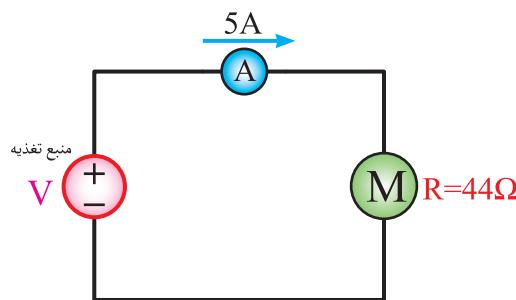

شکل ۲-۲۱

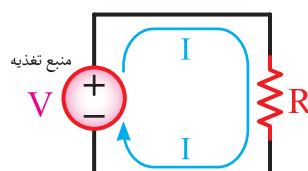


شکل ۲-۱۹


$$V = R \cdot I$$

حل:

$$V = 44 \times 5 = 220V$$

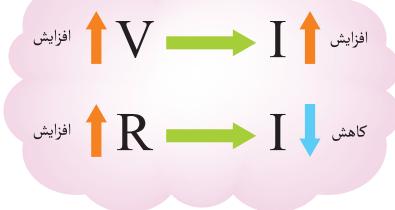مثال: در مدار شکل ۲-۲۲ آمپرmetر چند میلیآمپر را نشان می‌دهد؟



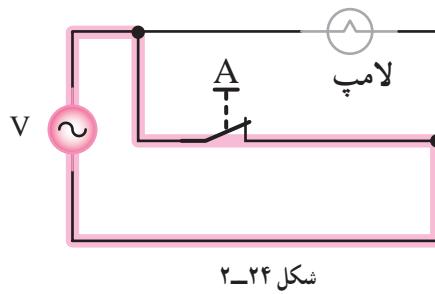

طبق قانون اهم داریم : (ب) نهایت)  
پس می توان نتیجه گرفت در این حالت که کلید دو سر  
لامپ را به هم متصل می کند مدار اتصال کوتاه می شود و جریان  
شدیدی از آن می گذرد.

## ۱۱-۲- انواع مقاومت های اهمی

مقادیر اهمی از نظر شکل استفاده به دو دسته کلی تقسیم  
می شوند.

(الف) مقاومت های ثابت

ب) مقاومت های متغیر

(الف) مقاومت های اهمی ثابت

به آن گروه از مقاومت های اهمی که مقدارشان همواره ثابت  
است مقاومت های ثابت گویند (شکل ۲-۲۵).



شکل ۲-۲۵

(ب) مقاومت های اهمی متغیر

مقاومت های متغیر به مقاومت هایی گفته می شود که مقدارشان

ثابت نباشد و قابل تغییر است.


این مقاومت ها در دو نوع زیر ساخته می شوند.

حل :

$$V = 100 \text{ mV} = \frac{100}{1000} = 0.1 \text{ V}$$

$$R = 1 \text{ k}\Omega = 1 \times 1000 = 1000 \Omega$$

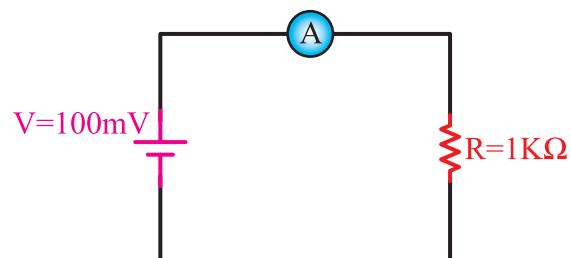
$$I = \frac{V}{R} = \frac{0.1}{1000} = 0.0001 \text{ A} \\ = 0.1 \text{ mA}$$


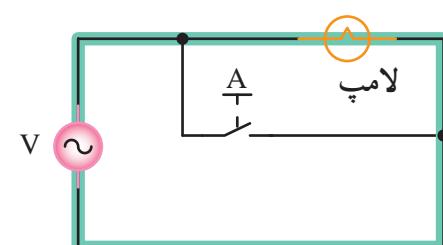
## ۱۰-۲- اتصال کوتاه

توجه : اصطلاحاً به شرایطی که مقاومت مدار به مقدار  
صفر برسد وضعیت «اتصال کوتاه مدار» گویند. در شکل ۲-۲۳  
اگر کلید A قطع باشد لامپ روشن است. مقدار جریان در این  
حالت طبق قانون اهم برابر است با :

$$I = \frac{\text{(ولتاژ مدار)} V}{\text{(مقاومت لامپ)} R}$$




حال اگر کلید A را مطابق شکل ۲-۲۴ در حالت وصل

قرار دهیم جریان از مسیر جدید عبور می کند. چرا که این مسیر  
هیچ گونه مقاومتی ندارد ( $R = 0$ ).

**۲— مقاومت‌های متغیر وابسته :** مقاومت‌های را که مقدار اهم آن‌ها به وسیله عوامل فیزیکی مختلف مانند حرارت، نور و ... تغییر می‌کند، مقاومت‌های متغیر وابسته گویند. در اینجا فقط به معرفی دو نوع از این مقاومت‌ها اشاره می‌شود.


**■ مقاومت‌های متغیر تابع حرارت :** مقدار مقاومت‌های تابع حرارت در اثر تغییر حرارت مقاومتشان تغییر می‌کند. اصطلاحاً به این گروه از مقاومت‌ها «ترمیستور<sup>۱</sup>» گفته می‌شود. به گروهی از ترمیستورها که با افزایش دما مقدار مقاومت آن‌ها افزایش می‌یابد بی‌تی‌سی (PTC)<sup>۲</sup> و نوعی که با افزایش دما مقدار مقاومت آن کاهش می‌یابد ان‌تی‌سی (NTC)<sup>۳</sup> گفته می‌شود. شکل ۲-۲۷ تصاویری از هر دو نوع ترمیستور را نشان می‌دهد.

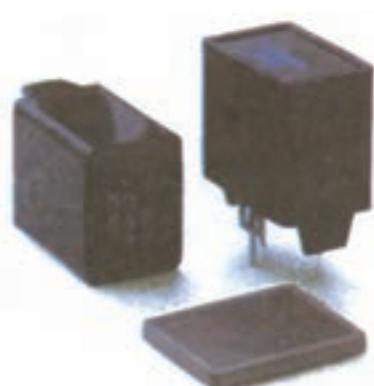**۱— مقاومت‌های متغیر قابل تنظیم دستی :** مقاومت‌هایی هستند که با تغییر لغزنه روی آن می‌توان مقدار اهم مورد نیاز را تنظیم نمود و از پایانه‌های خروجی آن دریافت کرد. شکل ۲-۲۶ تصویر چند مدل از آن‌ها را نشان می‌دهد.



الف) دو نمونه PTC

۲-۲۷ شکل

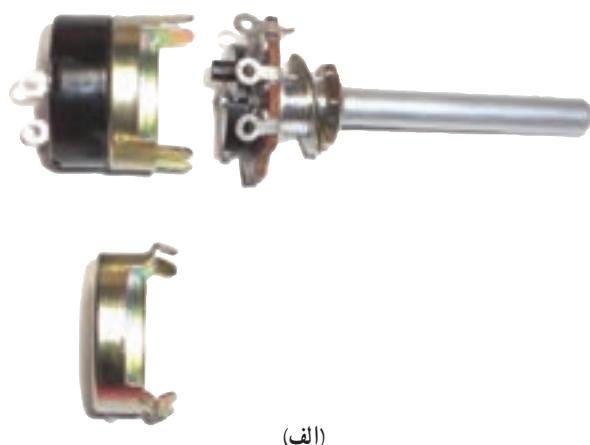

(الف)




۲-۲۶(b)  
شکل
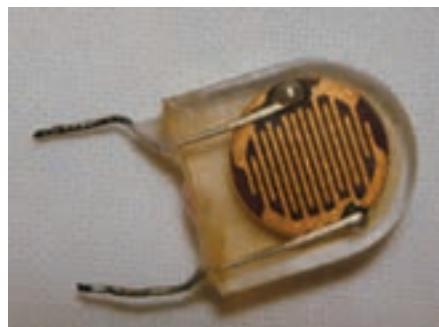
### ■ مقاومت‌های متغیر تابع نور: نوع دیگری از مقاومت‌های

متغیر وابسته وجود دارند که با تغییر مقدار نور تابیده شده به آن‌ها مقدار مقاومت آن‌ها تغییر می‌کند. اصطلاحاً به این گروه از مقاومت‌های وابسته‌الدی‌آر (LDR)<sup>۱</sup> گفته می‌شود.

شکل ۲-۲۸ تصویر دو نمونه از این نوع مقاومت‌ها را نشان می‌دهد.



(الف)



(ب)



ب) دو نمونه NTC

۲-۲۷ ادامه شکل

۲-۲۸

۱—LDR – Light D.Pendent Rsistor

## پرسش‌های فصل دوم

### ► پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۱- کدام گزینه تعریف جریان الکتریکی است؟

الف) تعداد الکترون‌ها در لایه خارجی یک هادی

ب) مقدار ارزی که به مدار والانس وارد می‌شود.

ج) کاری که روی اتم‌ها انجام می‌شود.

د) الکترون‌های آزاد که در یک مسیر حرکت می‌کنند.

۲- کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

الف) مقاومت با سطح مقطع رابطه مستقیم دارد.

ب) مقاومت مخصوص با طول رابطه معکوس دارد.

ج) مقاومت مخصوص با سطح مقطع رابطه معکوس دارد.

د) مقاومت با طول رابطه مستقیم دارد.

۳- کدام گزینه اجزای اصلی یک مدار را بیان می‌کند؟

الف) منبع تغذیه، فیوز، سیم‌های رابط

ب) منبع تغذیه، کلید، فیوز

ج) سیم‌های رابط، بار، منبع تغذیه

د) سیم‌های رابط، کلید، بار

۴- با توجه به قانون اهم، جریان یک مدار با مقاومت مدار رابطه ..... دارد.

الف) معکوس

ب) مجدوری

ج) مستقیم

د) نمایی

۵- در حالت اتصال کوتاه جریان مدار به ..... می‌رسد.

الف) بی‌نهایت

ب) نصف

ج) حداقل

د) صفر

۶- نحوه اتصال آمپر متر و ولت متر در مدارهای الکتریکی به ترتیب چگونه است؟

الف) موازی - موازی

ب) سری - سری

ج) موازی - سری

د) سری - موازی

## ◀ پرسش‌های درست و نادرست


- ۷- مقاومت‌هایی که دراثر افزایش دما مقدار مقاومتشان کاهش می‌یابد ان‌تی‌سی (NTC) نام دارد.
- درست  نادرست
- ۸- مقاومت مخصوص سیم‌های آلومینیومی و سیم‌های مسی برابر است.
- درست  نادرست
- ۹- اگر مقاومت یک مدار ثابت باشد، تغییرات جریان با تغییرات ولتاژ منبع رابطه معکوس است.
- درست  نادرست
- ۱۰- در حالت اتصال کوتاه مقاومت در مدار الکتریکی افزایش پیدا می‌کند.

## ◀ پرسش‌های پُرکردنی

- ۱۱- ترمیستوری را که مقاومت آن با افزایش دما نسبت مستقیم دارد، ..... گویند.
- ۱۲- در صورتی که مقدار اهم مقاومتی با تغییر مقدار نور تغییر کند مقاومت را ..... نامند.
- ۱۳- در یک مدار با ولتاژ ۱۲ ولت و مقاومت  $4\Omega$  جریانی برابر ..... آمپر از مدار عبور می‌کند.
- ۱۴- ۵ میکرو ولت معادل ..... نانولت است.

## ◀ پرسش‌های تشریحی

- ۱۵- در مدار شکل ۲-۲۹ جریان عبوری از مدار چند میکروآمپر است؟  
پاسخ:  $4000 \mu A$

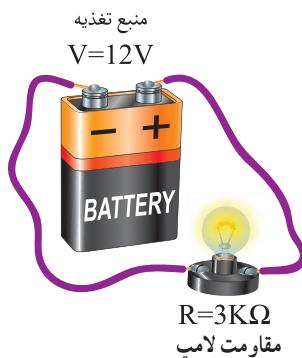

شکل ۲-۲۹

- ۱۶- سیم مسی به طول ۱۱۲ متر به سطح مقطع  $4mm^2$  مفروض است. مقاومت الکتریکی سیم چند اهم است؟

$$\rho = 178 \frac{\Omega mm^2}{m}$$

۱۷- دو نوع مقاومت متغیر وابسته را توضیح دهید.

۱۸- انواع مقاومت‌های اهمی را نام ببرید.


## کار و توان

هدف‌های رفتاری : در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- کار الکتریکی را با ذکر رابطه شرح دهد.
- ۲- توان الکتریکی را با ذکر روابط شرح دهد.
- ۳- ضریب بهره (راندمان) را با ذکر رابطه توضیح دهد.
- ۴- ارتباط انرژی الکتریکی با گرمای شرح دهد.

تلفات توان      توان ورودی      توان خروجی

$$\Delta P = P_1 - P_2$$

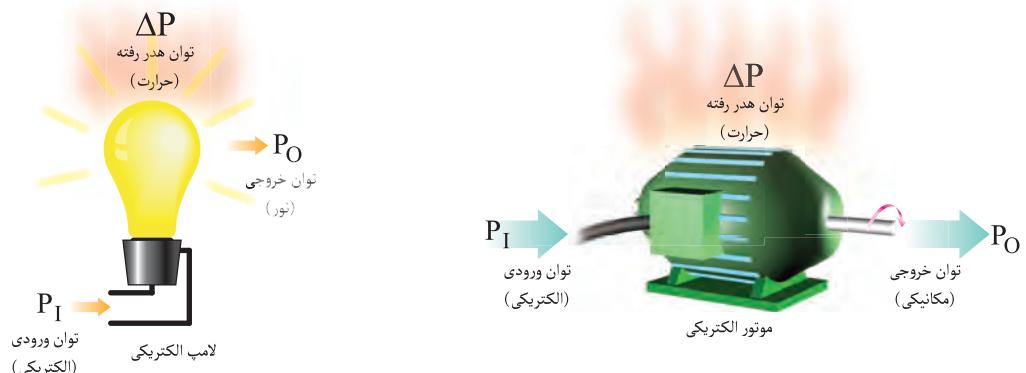

### سیمای فصل ۳

- کار الکتریکی
- توان الکتریکی
- ضریب بهره (راندمان)
- ارتباط انرژی الکتریکی با حرارت



### آشنایی با دانشمندان

وات

(Watt, James) ۱۷۳۶—۱۸۱۹



James Watt

وات در اسکاتلند به دنیا آمد و در بیرونگام چشم از جهان فروپشت. او از کودکی رنجور بود و زندگی اش با فقر و تهی دستی قرین بود. او در لندن با سختی تمام یک سالی را به کارآموزی گذرانید و با ابزار و اسباب مکانیکی آشنا شد. با بازگشت به اسکاتلند او در دانشگاه گلاسکو شغلی به دست آورد و همانجا بود که توانست برای اصلاح و تکمیل ماشین بخار راه حلی به دست آورد. وات ماشین بخار خود را که بازده و سرعت عمل بیشتری داشت در سال ۱۷۶۹ عرضه کرد. چند سال بعد ۵۰۰ دستگاه از ماشین‌های وات در سراسر انگلستان مشغول به کار بود. نتایج حاصل از ماشین بخار وات بیرون از حساب بود. با در دست داشتن ماشین‌های بخار که با زغال‌سنگ به کار می‌افتد حرکت چرخ‌های عظیم صنایع در هر نقطه آماده بود و دیگر لزومی نداشت که کارخانه‌ها برای گرداندن موتور از نیروی سقوط آب استفاده کنند و در واقع انقلاب صنعتی آغاز شده بود. دستگاه گریز از مرکز تنظیم بخار نیز از اختراعات او است. واحد توان به احترام او وات نامیده می‌شود.

### ۳- کار و توان

#### ۱-۳- کار الکتریکی

$$P = \frac{W}{t} \quad (2)$$

به دست آورده.

W- مقدار کار انجام شده بر حسب ژول [j]

- مدت زمان انجام کار بر حسب ثانیه [s]

P- توان (قدرت) بر حسب ژول بر ثانیه یا وات [W]

$$P = \frac{W}{t} = \frac{V \cdot I \cdot t}{t}$$

$$P = V \cdot I \quad (3)$$

اگر به جای کار انجام شده (W) معادل آن را قرار دهیم رابطه دیگری از توان که با کمیت‌های الکتریکی ارتباط دارد، به صورت رابطه (۳) به دست می‌آید. هرگاه با بهره‌گیری از قانون اهم به جای V در رابطه (۲) معادل آن را قرار دهیم شکل دیگری از رابطه توان به صورت رابطه (۴) نتیجه می‌شود.

(قانون اهم)  $V = R \cdot I$

$P = (R \cdot I) \cdot I$

$$P = R \cdot I^2 \quad (4)$$

برای حل مسائل مربوط به توان لازم است به اطلاعات داده شده توجه کرد و براساس آن یکی از روابط توان را به کار برد. توان را با واحد دیگری به نام «اسب بخار - hp» نیز می‌سنجند که معادل ۷۳۶ وات است.

$$1 \text{ hp} = 736 \text{ W}$$

از وسیله‌ای به نام وات‌متر برای اندازه‌گیری توان در مدارهای الکتریکی استفاده می‌شود.

در مباحث الکتریسیته کار الکتریکی بر پایه پارامترهای الکتریکی و لتاژ، جریان و زمان به صورت زیر تعریف می‌شود.  
هرگاه ولتاژی در یک مدار باز الکتریکی را جابه‌جا کند گفته می‌شود «کار الکتریکی» انجام داده است. اصطلاحاً به کار الکتریکی «انرژی الکتریکی» نیز گفته می‌شود و مقدار آن از رابطه (۱) محاسبه می‌گردد.

$$\begin{aligned} W &= V \cdot q \\ q &= It \\ W &= V \cdot I \cdot t \end{aligned} \quad (1)$$

q- بار الکتریکی بر حسب کولن [C]


V- اختلاف پتانسیل بر حسب ولت [v]

I- شدت جریان بر حسب آمپر [A]

t- مدت زمان مصرف بر حسب ثانیه [s]

W- کار (انرژی) الکتریکی بر حسب وات. ثانیه یا ژول [j]

وسیله‌ای که برای اندازه‌گیری انرژی الکتریکی به کار می‌رود «کنتور» نام دارد. شکل ۱-۳ علامت اختصاری کنتور را نشان می‌دهد.

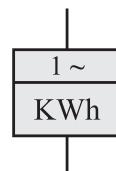


شکل ۱-۳

#### ۲- توان الکتریکی

تذکر : هرگاه (مطابق شکل ۲-۳) در یک مدار الکتریکی از چند وسیله به صورت همزمان استفاده شود، برای

طبق تعریف به مقدار کار انجام شده در واحد زمان «توان» یا «قدرت» گفته می‌شود که مقدار آن را مطابق رابطه (۲) می‌توان

ا- اصطلاحاً به حاصل ضرب کولن در ولت نیز ژول گفته می‌شود.

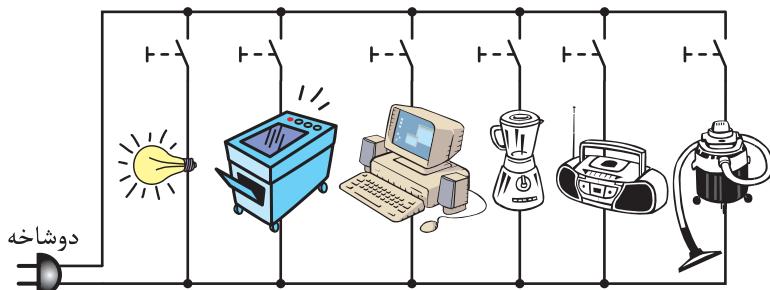

شکل ۳-۲

$$P = V \cdot I \Rightarrow I = \frac{P}{V} = \frac{368}{220} = 1.67 \text{ [A]}$$

$$t = 5 \text{ hours} \Rightarrow t = 5 \times 60 = 300 \text{ [S]}$$

$$P = \frac{W}{t} \Rightarrow W = P \cdot t = 368 \times 300 \text{ ...}$$

$$= 110400 \text{ [J]} = 1104 \text{ [kJ]}$$

محاسبه توان کل مدار باید حاصل جمع توان های تک تک وسایل را براساس رابطه (۵) به دست آورد.

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n \quad (5)$$

در این رابطه :

توان هر یک از وسایل بر حسب

وات [W]

توان کل بر حسب وات [W]  $P_T$

با کمی دقت در رابطه (۲) می توان نتیجه گرفت که برای محاسبه انرژی الکتریکی مصرفی دستگاهها یا مدار می توان از رابطه (۶) نیز استفاده کرد.

$$W = P \cdot t \quad (6)$$

در این رابطه :

- توان دستگاه (دستگاهها) بر حسب کیلووات

- زمان بر حسب ساعت

- انرژی الکتریکی بر حسب کیلووات ساعت

اگر توان بر حسب وات و زمان بر حسب ثانیه باشد انرژی

مصرفی بر حسب ژول محاسبه می شود.



شکل ۳-۳ - موتور الکتریکی

**تذکر :** اداره برق برای محاسبه انرژی الکتریکی از واحد kwh استفاده می کنند، یعنی مقدار توان مصرفی را که همان حاصل ضرب ولتاژ در جریان است بر حسب کیلووات و زمان را بر حسب ساعت در نظر می گیرند. درنتیجه از ضرب آنها واحد کیلووات ساعت برای انرژی الکتریکی در نظر گرفته می شود (شکل ۳-۴).

**مثال :** مقدار جریان و انرژی مصرفی یک موتور الکتریکی (شکل ۳-۳) با قدرت  $\frac{1}{2} \text{ hp}$  را که در شبکه ۲۲۰ ولتی به مدت ۵ دقیقه کار می کند، حساب کنید.



**حل :**

$$P = \frac{1}{2} \times 736 = 368 \text{ W}$$

مثال : در جدول زیر مقدار کار الکتریکی هر یک از وسائل یک منزل مسکونی و همچنین انرژی الکتریکی کل را به دست آورید.

زمان کارکرد (ساعت)	توان هر وسیله (وات)	تعداد	وسیله الکتریکی
۵	۱۰۰	۱۵	لامپ
۱۰	۲۰۰	۱	یخچال
۲	۱۲۰۰	۱	جارو برقی
۶	۳۰۰	۱	فریزر

حل :

$$W = \frac{100}{1000} = 0.1 \text{ kw}$$

$$W = \frac{200}{1000} = 0.2 \text{ kw}$$

$$W = \frac{1200}{1000} = 1.2 \text{ kw}$$

$$W = \frac{300}{1000} = 0.3 \text{ kw}$$

$$W = P \cdot t$$

$$W_1 = 0.1 \times 5 = 0.5 \text{ kwh}$$

$$W_2 = 0.2 \times 10 = 2 \text{ kwh}$$

$$W_3 = 1.2 \times 2 = 2.4 \text{ kwh}$$

$$W_4 = 0.3 \times 6 = 1.8 \text{ kwh}$$

$$W_T = W_1 + W_2 + W_3 + W_4$$

$$W_T = 0.5 + 2 + 2.4 + 1.8$$

$$W_T = 6.7 \text{ kwh}$$

$$\begin{aligned} W &= V \cdot I \cdot t \\ W &= P \cdot t \\ [KWh] &= [KW] \cdot [h] \end{aligned}$$

شكل ۴

مثال : مقدار انرژی الکتریکی (کار الکتریکی) یک موتور ۵ کیلوواتی که در هر روز حدود ۴ ساعت کار می کند چه قدر است؟

حل :

$$W = P \cdot t = 5 \times 4 = 20 \text{ kwh}$$

مثال : یک آب گرم کن الکتریکی ۶ لیتری (مانند شکل ۳-۵) در مدت ۳ ساعت آب را گرم می کند. در صورتی که توان المنت آب گرم کن ۲۰۰۰ وات باشد انرژی مصرفی چند کیلووات ساعت است؟ انرژی مصرفی هر لیتر آب گرم را حساب کنید.

حل :

$$W = p \cdot t$$

$$W = 2 \text{ kw} \times 3 \text{ h} = 6 \text{ kwh}$$

$$\text{انرژی الکتریکی برای هر لیتر}$$

$$W' = \frac{W}{6} = \frac{6}{6} = 1 \text{ kwh}$$



شكل ۵

### ۳-۳- ضریب بهره (راندمان)


به طور کلی در همه دستگاهها و در شرایط واقعی مقدار کاری که انجام می دهد با مقدار انرژی الکتریکی که از شبکه دریافت می کنند برابر نیست. به عبارت دیگر مقدار «توان خروجی  $P_2$  به اندازه توان ورودی  $P_1$ » نیست و همیشه مقدار  $P_2$  از  $P_1$  کمتر است. چرا که بخشی از توان به صورت های حرارت، اصطکاک

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100$$

(۱۱)


راندمان  
 (حروف یونانی که  
 اطاخوانده می شود)

و... هدر می رود (شکل ۳-۶). از رابطه (۱۰) می توان مقدار «توان هدر رفته» یا «تلفات توان» را محاسبه کرد. ضمناً شکل (۳-۷) نمونه هایی از زمینه های هدر رفتن بخشی از توان ورودی را نشان می دهد. اصطلاحاً به نسبت توان خروجی به توان ورودی هر وسیله «ضریب بهره» یا «راندمان» گفته می شود و مقدار آن مطابق رابطه (۱۱) محاسبه و معمولاً بر حسب درصد بیان می شود.

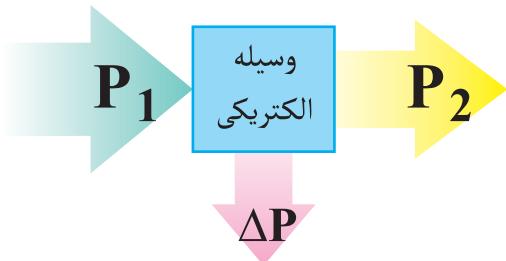

شکل ۳-۶

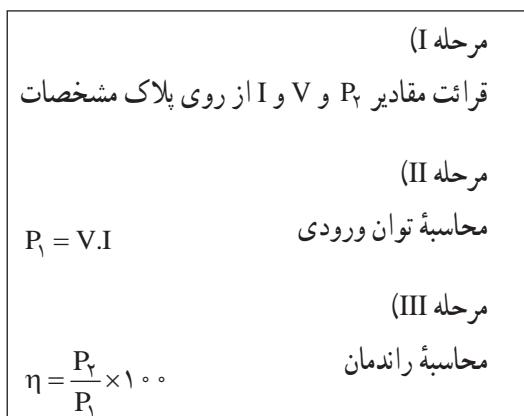در اکثر موارد مقدار راندمان وسائل الکتریکی روی بدنه آنها نوشته نمی شود. در صورتی که بخواهیم مقدار آن را به دست آوریم باید توان نوشته شده روی پلاک مشخصات وسیله الکتریکی را که نشان دهنده توان خروجی ( $P_o$ ) است، به همراه ولتاژ کار (V) و جریان مورد نیاز قراتت کنیم و مقدار  $P_1$  را که از حاصل ضرب V در I به دست می آید، محاسبه نماییم و سپس مقدار راندمان را به دست آوریم.



مثال : هرگاه توان حرارتی برای تولید بخار نیروگاه (شکل ۳-۸) معادل ۲MW و مقدار انرژی الکتریکی خروجی از نیروگاه  $8/8$  MW باشد، ضریب بهره (راندمان) این نیروگاه چند درصد و مقدار تلفات چند مگاوات است؟

حل :



$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100$$

$$\eta = \frac{8/8}{2} \times 100$$

$$\eta = 40\%$$

$$\Delta P = P_1 - P_2$$

(۱۰)

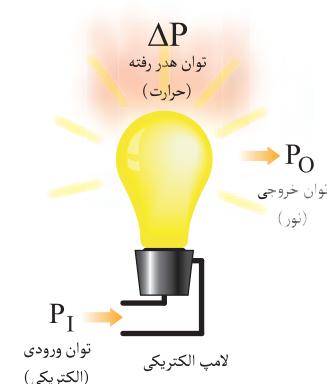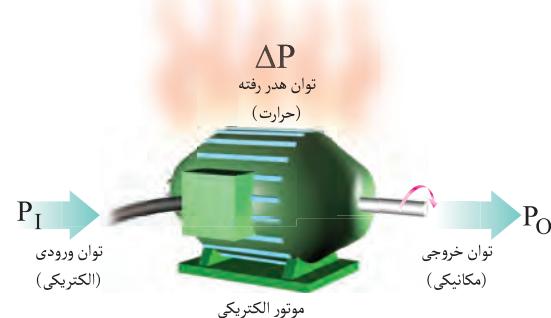

شکل ۳-۷

استفاده می شده که امروزه نیز استفاده از آن متداول است. یک کالری برابر  $\frac{4}{18} \text{ Joule}$  است.

$$1[\text{j}] = \frac{1}{\frac{4}{18}} \text{ cal} = 0.24 \text{ cal}$$

**مثال :** بر روی یک بخاری برقی (شکل ۳-۹) توان به صورت  $P = 2000 \text{ W}$  نوشته شده، مطلوب است.



شکل ۳-۹

- (الف) انرژی الکتریکی مصرفی بخاری طی یک ساعت کار روزانه
- (ب) محاسبه هزینه برق مصرفی در یک ماه (۳۰ روز) اگر قیمت هر کیلووات ۱۰۰۰ ریال باشد.
- (ج) مقدار حرارت ایجاد شده در اطراف بخاری طی یک ساعت کار بر حسب کالری و کیلوکالری



(الف)

$$W = P \cdot t$$

$$W = 2 \text{ kW} \times 1 \text{ h} = 2 \text{ kWh}$$


$$\text{ب) ریال } 1000 \times 2 \times 30 = 60000 = 60000 \text{ هزینه برق}$$

$$\text{ج) Joule} \\ W = P \cdot t = 2000 \times 3600 = 7200000 \\ W = 0.24 \times 7200000 = 1728000 \text{ cal}$$

$$= 1728 \text{ kcal}$$

$$\Delta P = P_1 - P_2 \quad \text{تلفات}$$

$$\Delta P = 2 - 0 / 8 = 1 / 2 \text{ MW}$$

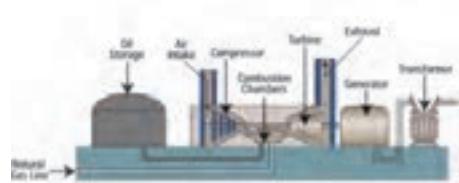

شکل ۳-۸

### ۴-۳- ارتباط انرژی الکتریکی با گرمای

جیمز ژول فیزیکدان انگلیسی نخستین کسی بود که رابطه میان گرمای و کار را مطالعه کرد. ژول در مطالعه اثر گرمایی جریان الکتریسیته نیز پیش گام بود. او بر پایه نتایج تجربی حاصل و فرمول بندی این نتایج، قانون موسوم به قانون ژول را چنین بیان کرد :

گرمای حاصل از عبور جریان در یک رسانا با مقدار مقاومت رسانا، محدود شد جریان و زمان عبور جریان نسبت مستقیم دارد.

$$W = P \cdot t = R \cdot I^2 \cdot t$$

در مقاومت تمام کار انجام شده توسط جریان به گرمای تبدیل می شود. پس انرژی الکتریکی مصرف شده با مقدار گرمای برابر است؛ یعنی :

$$W = Q$$

که در آن  $W$  انرژی الکتریکی بر حسب ژول  $[j]$ ؛  $Q$  مقدار گرمای تولید شده بر حسب ژول است.

برای اندازه گیری گرمای از واحد دیگری به نام کالری



مثال : برای این که آب در سماور برقی (شکل ۳-۱) در مدت نیم ساعت به جوش آید نیاز به ۴۳۲۰۰۰ کالری گرم کار دارد.

در صورتی که گرمای لازم توسط یک گرم کن برقی با ولتاژ ۲۲۰ ولت تأمین شود توان مقاومت گرم کن و جریان مصرفی را حساب کنید.

$$1J = {}^\circ / 24 \text{ cal} \Rightarrow \text{cal} = \frac{J}{{}^\circ / 24}$$

$$W = 432000 \text{ cal} = 432000 \times \frac{J}{{}^\circ / 24}$$

$$W = 180000 J$$

$$W = P \cdot t \quad [\text{ژول}]$$

$$W = {}^\circ / 24$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{180000}{{}^\circ \times 60} = 100 [W]$$

$$P = V \cdot I$$

$$I = \frac{P}{V} = \frac{100}{220} = 4 / 54 A$$

$$V = R \cdot I \Rightarrow R = \frac{V}{I}$$

$$R = \frac{220}{4 / 54} = 48 / 5 \Omega$$



شکل ۳-۱

### پرسش‌های فصل سوم

#### ► پرسش‌های چهار گزینه‌ای

- ۱- کدام وسیله برای اندازه‌گیری انرژی الکتریکی استفاده می‌شود؟
- (الف) وات‌متر      (ب) کتور      (ج) نیروسنجه
- ۲- ژول معادل کدام یک از واحدهای زیر است :
- (الف) وات ثانیه      (ب) کیلووات ساعت      (ج) اسب بخار      (د) کالری
- ۳- توان خروجی یک الکتروموتور دی سی (DC) با مشخصات پلاک نشان داده شده در شکل ۳-۱۱ چند وات است؟
- پلاک موتور

$$\boxed{\begin{array}{l} U = 220 \text{ V} \\ I = 5 \text{ A} \\ \eta = 90\% \end{array}}$$

شکل ۳-۱۱

- الف) ۹۹      ب) ۱۱۵      ج) ۴۴      د) ۱۲۲۲/۲
- ۴- راندمان منبع تغذیه‌ای با قدرت دریافتی  $W/6$  و توان خروجی معادل  $W/5$  چند درصد است؟
- (الف)  $5/1$       (ب)  $3/83$       (ج)  $1/45$       (د)  $2/60$

#### ► پرسش‌های پرکردنی

- ۵- نوعی انرژی که در اثر عبور جریان الکتریکی در سیم هدر می‌رود ..... نام دارد.
- ۶- برای اندازه‌گیری توان مصرفی در مدارهای الکتریکی از وسیله‌ای به نام ..... استفاده می‌شود.
- ۷- هرچه توان مصرف کننده بیشتر باشد مقدار جریان دریافتی آن از شبکه ..... است.


#### ► پرسش‌های درست و نادرست

- ۸- مبنای محاسبه برق مصرفی بر حسب کیلووات ساعت است.      درست       نادرست
- ۹- برای بیان میزان کارآیی هر وسیله از اصطلاح توان خروجی استفاده می‌شود.      درست       نادرست

#### ► پرسش‌های تشریحی (مسائل)

- ۱۰- در مدار شکل ۳-۱۲ اگر  $R$  نشان‌دهنده مقاومت المتن یک سماور برقی باشد، این مقاومت در مدت زمان ۱۰ دقیقه چند کالری گرمایی تولید می‌کند؟


پاسخ :  $17368/4$  کالری

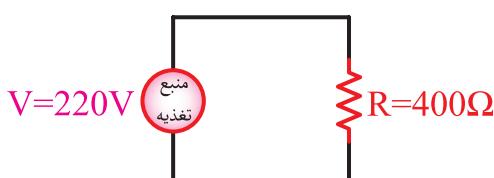

شکل ۳-۱۲

۱۱- اگر ده لامپ ۱۰۰ واتی (مطابق شکل ۳-۱۳) به مدت دو ساعت روشن باشد هزینه برق مصرفی آنها چه قدر است؟ در صورتی که بهای هر کیلووات ساعت ۱۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود.

پاسخ: ۲۰۰۰ ریال

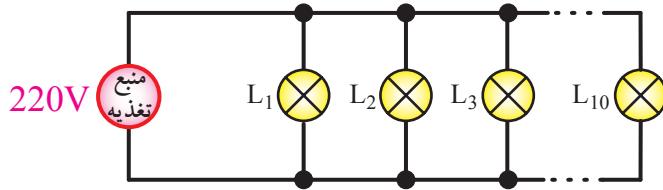

شکل ۳-۱۳

۱۲- مقدار انرژی مصرفی در یک لامپ ۱۰۰ وات را در مدت ۲ ساعت بر حسب زول حساب کنید. پاسخ:

۷۲۰۰۰۰

۱۳- شدت جریان مصرفی یک لامپ ۱۰۰ وات در شبکه ۲۲۰ ولتی را به دست آورید. پاسخ: ۰/۴۵ آمپر

۱۴- توان الکتروموتور یخچال خانگی  $\frac{1}{6}$  اسب بخار است. توان آن را بر حسب وات به دست آورید.

۱۵- بر روی گرم کن برقی (هیتر) یک سماور برقی عدد  $W = 1000$  نوشته شده است. اگر سماور گنجایش ۵ لیتر آب را داشته باشد، زمان لازم برای جوشیدن آب چند دقیقه است؟ (دماهی اولیه آب را ۱۵ درجه سانتی گراد فرض نمایید).

پاسخ: ۲۹/۷۵ دقیقه

$$C = 4186 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}$$

گرمای ویژه آب



$$\rho = 1 \frac{\text{kg}}{\text{Lit}}$$

جرم حجمی آب
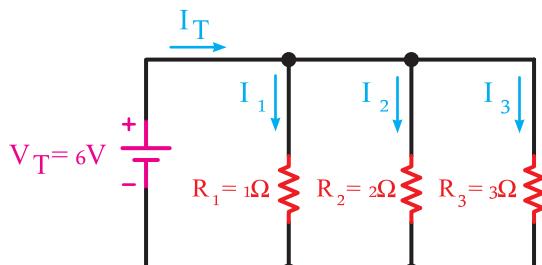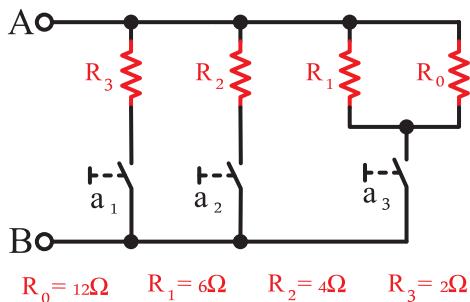
## مدارهای الکتریکی «مقاومتی»

هدفهای رفتاری : در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- اتصال سری را تعریف کند.
- ۲- خصوصیات مدارهای سری را شرح دهد.
- ۳- روابط ولتاژ، جریان و توان عناصر و کل در مدارهای سری را بنویسد.
- ۴- مقاومت معادل مدارهای سری را محاسبه کند.
- ۵- حالت اتصال کوتاه در مدارهای سری را شرح دهد.
- ۶- مسایل مربوط به مدارهای سری را حل کند.
- ۷- اتصال موازی را تعریف کند.
- ۸- خصوصیات مدارهای موازی را شرح دهد.
- ۹- روابط ولتاژ، جریان و توان عناصر و کل در مدارهای موازی را بنویسد.
- ۱۰- مقاومت معادل مدارهای موازی را محاسبه کند.
- ۱۱- حالت اتصال کوتاه در مدارهای موازی را شرح دهد.
- ۱۲- مسایل مربوط به مدارهای موازی را حل کند.



## سیمای فصل ۴

### اتصال سری

- تعریف مدار سری
- خصوصیات مدارهای سری
- حالت اتصال کوتاه در مدارهای سری

### اتصال موازی

- تعریف مدار موازی
- خصوصیات مدارهای موازی
- حالت اتصال کوتاه در مدارهای موازی



### آشنایی با دانشمندان

#### کرشُف

(۱۸۲۴—۱۸۸۷ / Kirchhoff, Gustav Robert)



شهرت اصلی کرشُف، فیزیک‌دان آلمانی، هنگامی آغاز شد که وی سمت استادی فیزیک دانشگاه هایدلبرگ را به عهده گرفت. او در پیشبرد طیف‌نمایی و طیف‌نگاری پژوهش‌های زیادی انجام داده است و در گسترش کاربردهای ریاضی در فیزیک سهم بسزایی دارد. این قانون که، هر جسم همان پرتوهایی را جذب می‌کند که خود می‌تواند گسیل کند، به نام او معروف است. او هم‌چنین با بررسی مدارهای الکتریکی توانست قانون‌های اول و دوم مدارها را که به قانون جریان‌ها و قانون اختلاف پتانسیل‌ها معروف است بیان کند.

## ۴- مدارهای الکتریکی (مقاومتی)

### مقدمه


هرگاه در یک مدار الکتریکی بیش از یک مقاومت وجود داشته باشد اتصال آنها می‌تواند به یکی از سه حالت زیر باشد:

- ۱- اتصال سری
- ۲- اتصال موازی
- ۳- اتصال سری-موازی (ترکیبی یا مختلط)<sup>۱</sup>

قبل از وارد شدن به بحث هر یک از مدارهای یاد شده، باید متذکر شد که برای دست یافتن به روابط اصلی این مدارها ضروری است به تفکیک، آنها را از نظر جریان ولتاژ مقاومت معادل و توان مورد بررسی قرار دهیم.

به همین دلیل هرگونه قطعی در مدار سری (قطع مصرف کننده


یا سیم‌ها) می‌تواند مسیر عبور جریان را قطع کند.  
در صورتی که خاصیت مقاومتی هر یک از لامپ‌ها را برابر  
R فرض کنیم در این صورت می‌توان مدار الکتریکی را براساس  
علایم اختصاری عناصر مدار مانند شکل ۴-۳ رسم کرد.

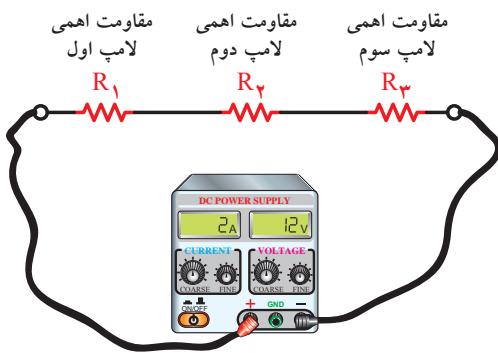

شکل ۴-۳

اگر آزمایش دیگری را مطابق شکل ۴-۴ بر روی همین مدار با قراردادن آمپرمهایی در مسیر هر یک از لامپ‌ها انجام

مانند شکل ۴-۱ به یک دیگر متصل شوند این نوع اتصال را «اتصال سری» گویند.

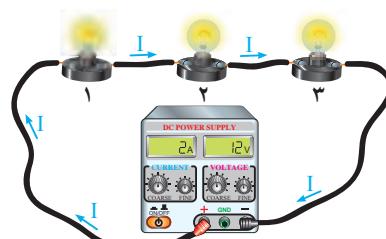


شکل ۴-۱

### ۱-۱-۴- تعریف مدار سری:

هرگاه دو یا چند لامپ مانند شکل ۴-۱ به یک دیگر متصل شوند این نوع اتصال را «اتصال سری» گویند.

الف) جریان الکتریکی: اگر یکی از لامپ‌ها را از مدار باز کنید مطابق شکل ۴-۲ مشاهده می‌شود سایر لامپ‌ها خاموش می‌شوند. از این آزمایش ساده می‌توان نتیجه گرفت که مدار سری دارای یک مسیر برای عبور جریان الکتریکی است.

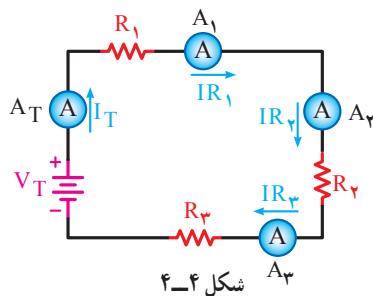


شکل ۴-۴



شکل ۴-۲

۱- آموزش این حالت در این کتاب ضروری نیست.

دهیم مشاهده خواهیم کرد همه آمپر مترها جریانی برابر را نشان می دهدن، چرا که مسیر عبور جریان آنها یکی است و می توان برای هر مدار سری چنین نوشت:

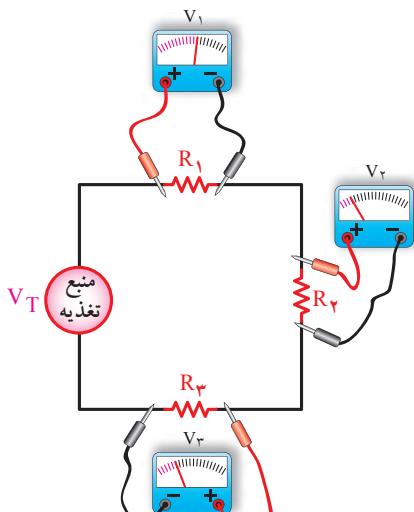

شکل ۴-۶


$$\begin{aligned} I_{R_1} &= I_{R_2} = I_{R_3} = I_T \\ I_1 &= I_2 = I_3 = I_T \end{aligned} \quad (1)$$

ب) ولتاژ الکتریکی: هرگاه مطابق تصاویر شکل ۴-۵ به کمک ولت متر و به صورت جداگانه، ولتاژ دو سر یک از لامپ های غیر مشابه ( مقاومت ها ) را اندازه گیری کنیم مشاهده


اهم کمک بگیریم و آن را مطابق روابط زیر محاسبه کنیم.

$$\begin{aligned} V_1 &= R_1 \cdot I_1 = R_1 \cdot I_T \\ V_2 &= R_2 \cdot I_2 = R_2 \cdot I_T \\ V_3 &= R_3 \cdot I_3 = R_3 \cdot I_T \end{aligned} \quad (2)$$

مثال: در مدار شکل ۴-۷ مقدار جریان عبوری از هر مقاومت و ولتاژ دو سر یک از آنها چه قدر است؟

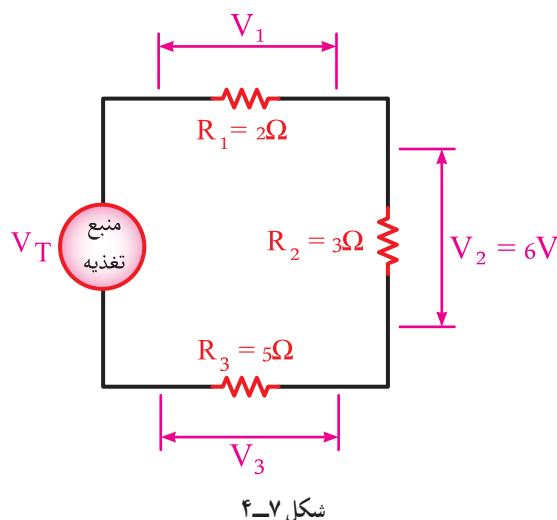

شکل ۴-۷

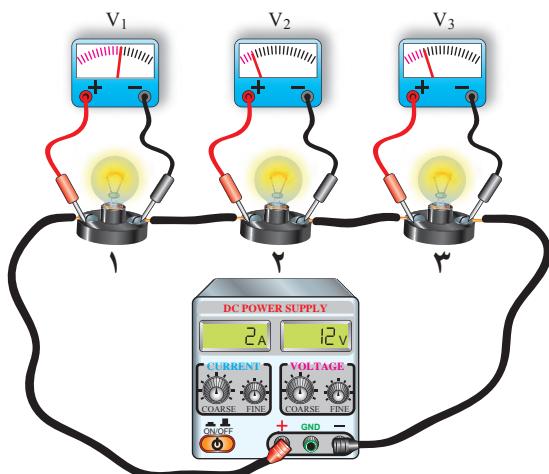

شکل ۴-۵


می شود که مقدار ولتاژ نشان داده شده دو سر هر یک از لامپ ها با ولتاژ کل برابر نیست. اما با کمی دقت می توان دریافت که ولتاژ کل به نسبت مقدار مقاومت اهمی عناصر مدار بین آنها تقسیم می شود (شکل ۴-۶). بر پایه همین مطلب می توان ولتاژ کل مدار را از حاصل جمع ولتاژ های دو سر هر لامپ ( مقاومت ) مطابق رابطه (۲) به دست آورد.

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3 \quad (2)$$

یادآوری می شود در صورتی که بخواهیم با روش محاسباتی ولتاژ هر یک از لامپ ها را به دست آوریم می توانیم از رابطه قانون

مقاومت معادل را اغلب به صورت  $R_{eq}$ <sup>۱</sup> یا  $Req$ <sup>۲</sup> در مدارها نشان می‌دهند.

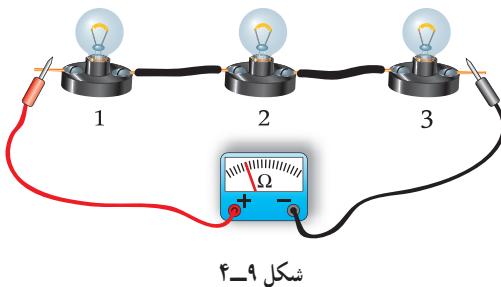
اندازه‌گیری مقاومت معادل به صورت عملی مشابه شکل ۴-۹ با استفاده از یک اهم متر، که به ابتدا و انتهای مدار وصل می‌شود، انجام می‌گیرد.



اما برای محاسبه مقدار مقاومت معادل باید از رابطه نهایی (۴) استفاده کرد.

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 \quad (4)$$

شکل ۴-۱۰ را در نظر بگیرید.

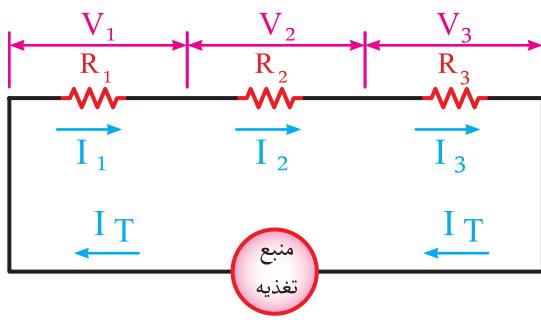

شکل ۴-۱۰

اگر تعداد مقاومت‌های مدار بیش از سه مقاومت باشد این رابطه را برای  $n$  مقاومت نیز به صورت زیر می‌توان گسترش داد.

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n \quad (5)$$


حل :  $I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = 2A$

در مدارهای سری  $I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = 2A$

$$V_1 = R_1 I_1 = 2 \times 2 = 4V$$

$$V_2 = R_2 I_2 = 5 \times 2 = 10V$$

مثال : مقادیر جریان عبوری، ولتاژ دو سر هر مقاومت و ولتاژ کل مدار شکل ۴-۸ را به دست آورید.

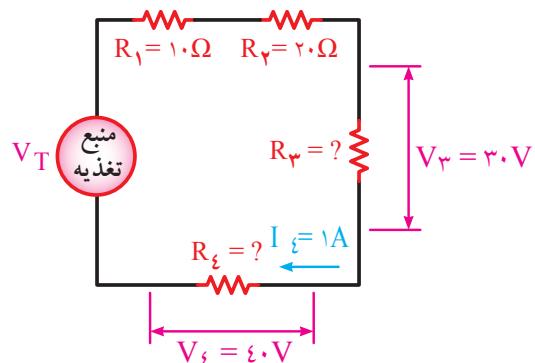

شکل ۴-۸

حل : در مدارهای سری جریان عناصر برابر است

پس :

$$I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = 1A$$

$$V_1 = R_1 I_1 = 1.0 \times 1 = 1.0V$$

$$V_2 = R_2 I_2 = 2.0 \times 1 = 2.0V$$

$$V_3 = 3.0V$$

$$V_4 = 4.0V$$

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3 + V_4$$

$$V_T = 1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0 = 10.0V$$

ج) مقاومت معادل : مقاومت معادل چند مقاومت به مقاومتی


گفته می‌شود که با جایگزینی آن به جای آن مقاومت‌ها، اثری مشابه و معادل با آن مقاومت‌های مدار از خود نشان می‌دهد. مقاومت معادل همه مقاومت‌های یک مدار را مقاومت کل نیز می‌گویند.

۱- t-R مخفف کلمه ToTal به معنای مجموع با معادل است.


۲- eq-Req مخفف کلمه equivalent به معنای معادل است.

۴-۱-۳- حالت اتصال کوتاه در مدارهای سری :  
مدار سری شکل ۴-۱۲ را در نظر بگیرید. هرگاه در این مدار

مثال : مقاومت معادل مدار شکل ۱۱-۴ چند اهم است؟

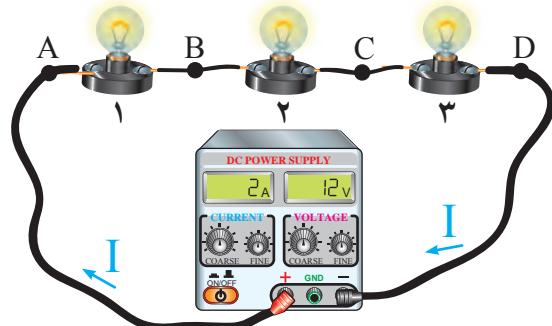


شکل ۴-۱۳

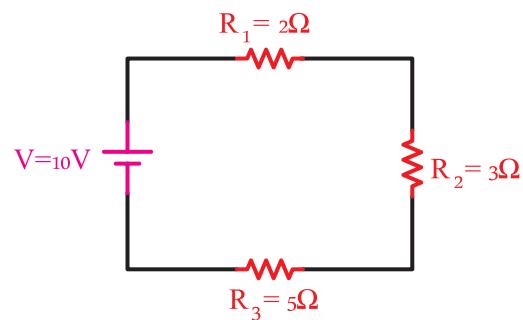

شکل ۱۱


توسط تکه سیمی دو نقطه A و B مطابق شکل ۴-۱۴ به یک دیگر اتصال داده شوند حالت اتصال کوتاه در لامپ ۱ پدید می‌آید، که در این صورت مسیر فرعی در دو سر لامپ ۱ به وجود می‌آید و جریان از داخل لامپ ۱ عبور نمی‌کند و خاموش خواهد بود. در همین حالت چون لامپ ۱ از مدار خارج می‌شود مقاومت کل مدار کاهش می‌یابد و درنتیجه جریان مدار و هم‌چنین شدت روشنایی دو لامپ دیگر افزایش می‌یابد.

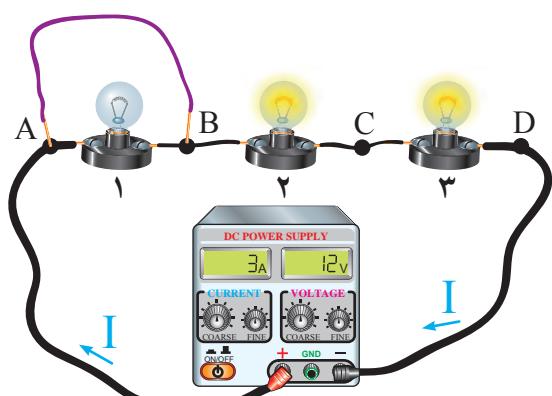

شکل ۴-۱۴

سوال : در صورتی که اتصال کوتاه بین نقاط زیر اتفاق بیفتد آن را بررسی کنید و شرح دهید .

مثال : اگر مقاومت معادل مدار شکل ۱۲-۴ ۱۶Ω باشد مقدار مقاومت R چند اهم است؟

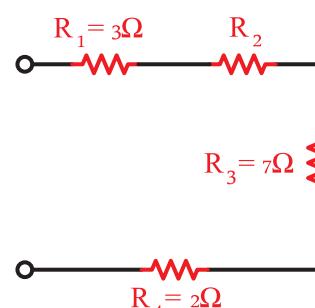

شکل ۱۲

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$$


$$16 = 3 + R_2 + 7 + 2$$

$$R_2 = 16 - (3 + 7 + 2) = 4\Omega$$



حل :

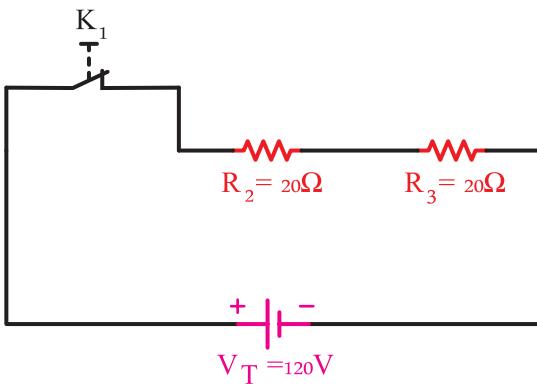
ب) اگر کلید  $K_1$  وصل و  $K_2$  قطع باشند در این صورت دو سر مقاومت  $R_1$  دارای اتصال کوتاه شده است و جریانی از آن عبور نمی‌کند در این حالت شکل مدار به صورت زیر خواهد شد :



$$R_T = n \cdot R = 2 \times 20 = 40 \Omega$$

$$I_T = \frac{V_T}{R_t} = \frac{120}{40} = 3A$$

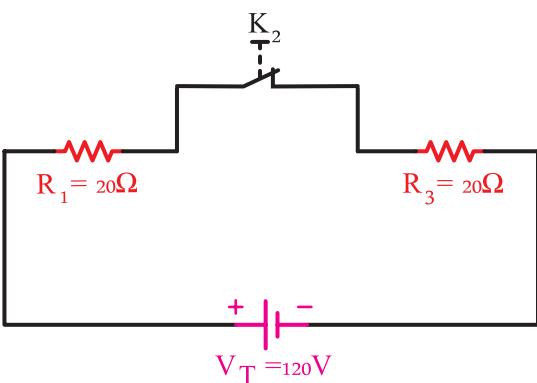ج) هرگاه کلید  $K_2$  وصل و  $K_1$  قطع باشد در این شرایط دو سر مقاومت  $R_2$  دارای اتصال کوتاه شده است و جریانی از آن عبور نمی‌کند. در این حالت شکل مدار به صورت زیر (شبیه) حالت ب) خواهد شد :



$$R_T = n \cdot R = 2 \times 20 = 40 \Omega$$

$$I_T = \frac{V_T}{R_t} = \frac{120}{40} = 3A$$

د) اگر هر دو کلید  $K_1$  و  $K_2$  وصل باشند در این حالت دو سر مقاومت‌های  $R_1$  و  $R_2$  دارای اتصال کوتاه شده است و فقط جریان از داخل مقاومت  $R_3$  مطابق شکل مدار می‌کند.


الف) بین دو نقطه A و C  
مثال : هرگاه سه مقاومت  $R_1$ ،  $R_2$  و  $R_3$  به همراه دو کلید  $K_1$ ،  $K_2$  مطابق شکل ۴-۱۵ متصل شده باشند مقاومت معادل و جریان کل مدار را در حالات زیر بدست آورید.

الف) کلید  $K_1$  و  $K_2$  قطع

ب) کلید  $K_1$  وصل و  $K_2$  قطع

ج) کلید  $K_1$  قطع و  $K_2$  وصل


د) کلید  $K_1$  و  $K_2$  وصل

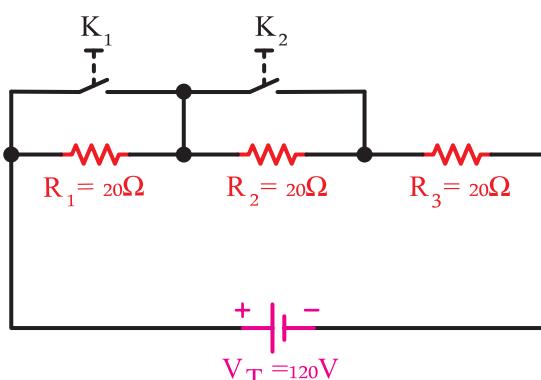

شکل ۴-۱۵

حل :

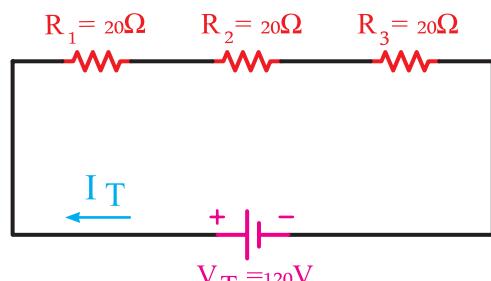الف) در صورت قطع بودن هر دو کلید  $K_1$  و  $K_2$  شکل مدار به صورت زیر است :



$$R_T = n \cdot R = 3 \times 20 = 60 \Omega$$

$$I_T = \frac{V_T}{R_t} = \frac{120}{60} = 2A$$

$$V_V = V_{R_V} = R_V \cdot I_V = 2 \cdot 2 = 4 \text{ V}$$

$$V_\varphi = V_{R_\varphi} = R_\varphi \cdot I_\varphi = 3 \cdot 2 = 6 \text{ V}$$

$$P_1 = V_1 \cdot I_1 = 2 \cdot 2 = 4 \text{ W}$$

(د)


$$P_V = V_V \cdot I_V = 4 \cdot 2 = 8 \text{ W}$$

$$P_\varphi = V_\varphi \cdot I_\varphi = 6 \cdot 2 = 12 \text{ W}$$

$$P_T = P_1 + P_V + P_\varphi$$

$$P_T = 4 + 8 + 12 = 24 \text{ W}$$

 مثال: در مدار شکل ۴-۱۷ اگر آمپریتر ۲A و ولت متر ۱۲V را نشان دهد و از طرفی توان مصرفی مقاومت  $R_4$  معادل باشد مقادیر کمیت های خواسته شده را محاسبه کنید.

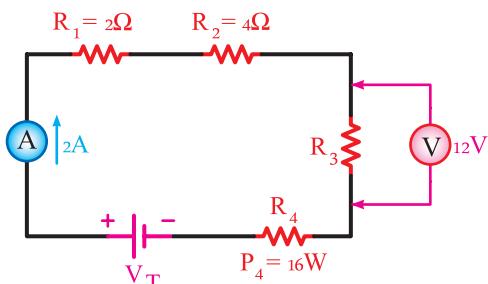

شکل ۴-۱۷

- (الف) مقدار مقاومت های  $R_3$  و  $R_4$   
 (ب) ولتاژ دوسر هر مقاومت  
 (ج) ولتاژ کل  $V_T$   
 (د) توان مصرفی کل مدار

 حل: با توجه به شکل و توضیحات سؤال داریم:


$$I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = I_T = 2 \text{ A}$$

طبق قانون اهم می توان نوشت:

$$R_3 = \frac{V_3}{I_3} = \frac{12}{2} = 6 \Omega$$

برای محاسبه  $R_4$  از مقدار داده شده برای توان کمک می گیریم.

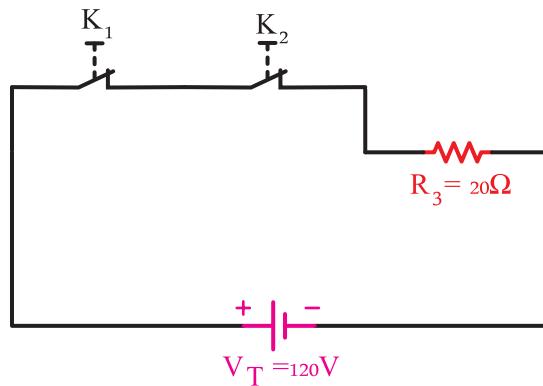
$$P_4 = R_4 \cdot I_4 \Rightarrow R_4 = \frac{P_4}{I_4}$$



$$R_T = R_3 = 2 \Omega$$

$$I_T = \frac{V_T}{R_T} = \frac{120}{2} = 6 \text{ A}$$

 مثال: مدار شکل ۴-۱۶ را در نظر بگیرید و مقادیر خواسته شده را به دست آورید.

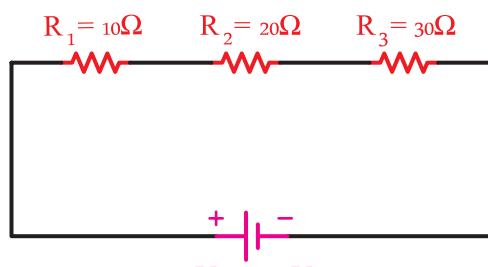

شکل ۴-۱۶

- (الف) مقاومت معادل  
 (ب) جریان کل  
 (ج) افت ولتاژ دوسر مقاومت های  $R_1$  و  $R_2$   
 (د) توان هر یک از مقاومت ها و توان کل مدار

 حل:

$$(الف) R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

$$R_T = 10 + 20 + 30 = 60 \Omega$$

$$(ب) I_T = \frac{V_T}{R_T} = \frac{120}{60} = 2 \text{ A}$$

چون مدار سری است پس می توان چنین نوشت:

$$I_T = I_1 = I_2 = I_3 = 2 \text{ A}$$

$$(ج) V_1 = V_{R_1} = R_1 \cdot I_1 = 10 \times 2 = 20 \text{ V}$$

$$V_r = 12$$

$$V_f = R_f \times I = 4 \times 2 = 8$$

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$$

$$R_T = 2 + 4 + 6 + 4 = 16 \Omega$$

$$V_T = R_T \cdot I_T = 16 \times 2 = 32 V$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P_T = V_T \cdot I_T = 32 \times 2 = 64 W \\ P_T = R_T \cdot I_T^2 = 16 \times (2)^2 = 64 W \end{array} \right.$$

$$R_4 = \frac{16}{(2)^2} = 4 \Omega$$

در این سؤال چون توان مصرفی و ولتاژ هیچ یک از مقاومت‌ها مورد نظر نیست به همین جهت ولتاژ کل و توان کل مدار را از طریق پارامترهای کل به دست می‌آوریم.

$$V_1 = R_1 \cdot I = 2 \times 2 = 4 V$$

$$V_f = R_f \cdot I = 4 \times 2 = 8$$

## پرسش‌های فصل چهارم (مدارهای سری)

### ◀ پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۱- کدام کمیت در بین عناصر یک مدار سری ثابت است؟

د) مقاومت کل

ب) توان

الف) ولتاژ

۲- مقاومت معادل پنج مقاومت  $1\Omega$  برابر چند اهم است؟

۲۵

ب) ۲

الف) ۱۰

ج) ۵

۳- کدام یک از روابط زیر در مدارهای سری صحیح نیست؟

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3$$

$$V_T = R_T \cdot I_T$$

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I_T = \frac{P_T}{V_T}$$

### ◀ پرسش‌های درست و نادرست

۴- در یک مدار سری جریان عبوری از آمپر متر اول (در ابتدای مدار) با جریان عبوری از آمپر متر آخر (در انتهای

مدار) یکسان است.  درست  نادرست

۵- مقاومت معادل چند مقاومت مساوی را، که به صورت سری بسته شده‌اند، از رابطه

$R_T = \frac{R}{n}$  می‌توان بدست آورد.

درست  نادرست

۶- به وجود آمدن حالت اتصال کوتاه در مدارهای سری موجب افزایش جریان مدار می‌شود.

درست  نادرست

### ◀ پرسش‌های پرکردنی

۷- در مدار سری از تقسیم ولتاژ کل مدار بر جریان کل مدار مقدار ..... به دست می‌آید.


۸- هرگاه یک لامپ در مدار سری بسوزد باعث می‌شود تا همه لامپ‌ها .....

۹- مقاومت معادل مدارهای سری از بزرگ‌ترین مقاومت موجود در مدار ..... است.

### ◀ پرسش‌های تشریحی (مسائل)

۱۰- مقاومت معادل مدار نشان داده شده در شکل ۴-۱۸ از دو نقطه A و B چند اهم است؟


پاسخ:  $13/2K\Omega$

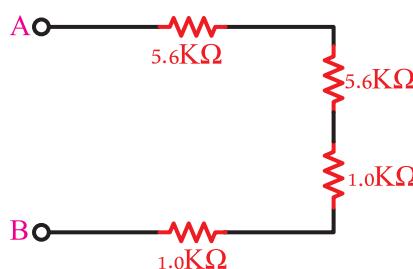

شکل ۴-۱۸

۱۱- مقاومت معادل مدار شکل ۴-۱۹ چند اهم است؟


پاسخ:  $159\Omega$

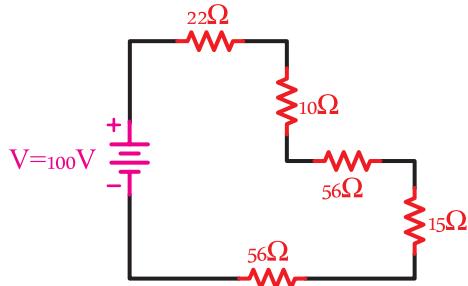

شکل ۴-۱۹

۱۲- در مدار شکل ۴-۲۰ مقاومت معادل و ولتاژ کل مدار ( $V_T$ ) را به دست آورید.


پاسخ:  $\Omega = 100$  و  $V_T = 100V$

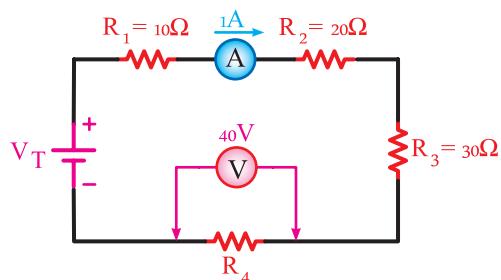

شکل ۴-۲۰


۱۳- در مدار شکل ۴-۲۱ مقدار ولتاژ باتری چند ولت است؟

پاسخ:  $24V$

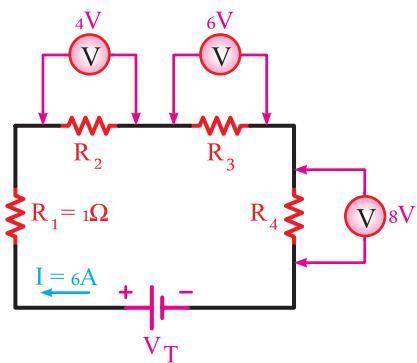


شکل ۴-۲۱

۱۴- در مدار شکل ۴-۲۲ هر یک از مقاومت‌ها و توان کل مدار را به دست آورید.  
پاسخ:  $60^\circ$  و  $18^\circ$  و  $36^\circ$  و  $6^\circ$

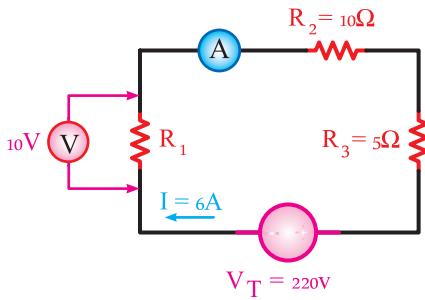

شکل ۴-۲۲

۱۵- مقاومت معادل، ولتاژ هر یک از مقاومت‌ها و جریان کل مدار شکل ۴-۲۳ را در شرایط زیر به دست آورید.

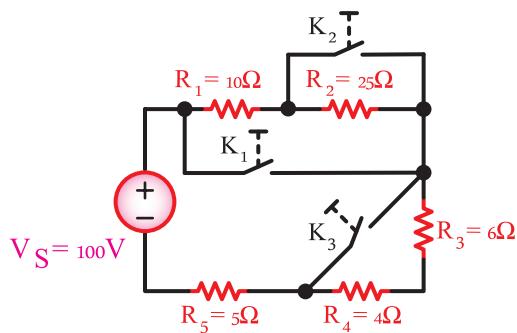


شکل ۴-۲۳

- الف) کلید  $K_1$  بسته و  $K_2$  و  $K_3$  باز
- ب) کلید  $K_2$  بسته و  $K_1$  و  $K_3$  باز
- ج) کلید  $K_3$  بسته و  $K_1$  و  $K_2$  باز
- د) همه کلیدهای  $K_1$  ،  $K_2$  ،  $K_3$  بسته
- ه) همه کلیدهای  $K_1$  ،  $K_2$  ،  $K_3$  باز

$I_{R_1}$ تا $I_{R_5}$	$V_{R_5}$	$V_{R_4}$ [V]	$V_{R_3}$ [V]	$V_{R_2}$ [V]	$V_{R_1}$ [V]	$R_T$ [ $\Omega$ ]	جواب‌ها
۶/۶						۱۵	قسمت (الف)
۳/۳						۲۵	قسمت (ب)
۲/۵	•	•		۲۵	۴۰		قسمت (ج)
۲۰					۵		قسمت (د)
۲					۵۰		قسمت (ه)

۱۶- در مدار شکل ۴-۲۴ مقدار مقاومت  $R_3$  چند اهم است؟


پاسخ:  $20\text{ K}\Omega$

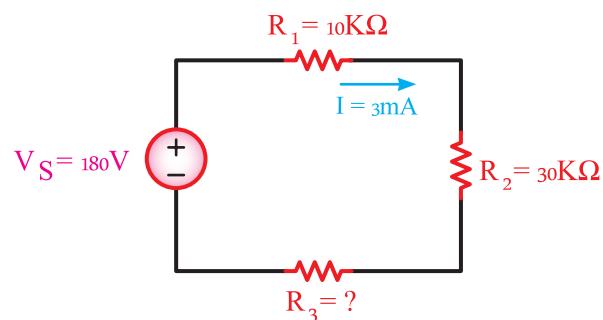

شکل ۴-۲۴

۱۷- در مدار شکل ۴-۲۵ مقدار افت ولتاژ دوسر مقاومت  $R_1$  چند اهم است؟


پاسخ:  $55\text{ V}$

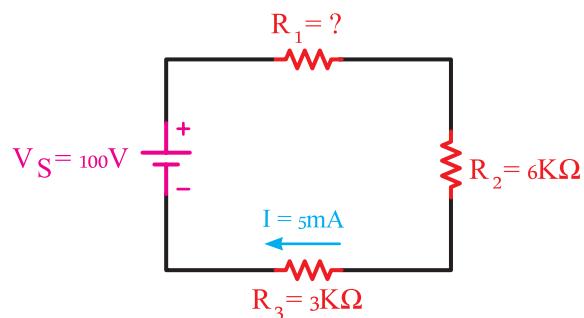

شکل ۴-۲۵


۲-۴- اتصال موازی

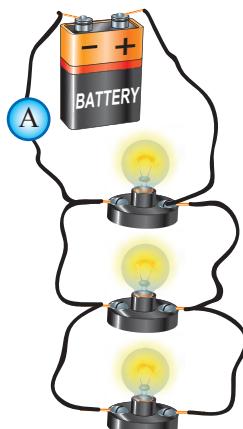به همین ترتیب اگر مطابق شکل ۲۸-۴ لامپ دوم را نیز از سریچ باز کنیم مشاهده می کنیم شدت روشنایی لامپ سوم تغییر نمی کند اما جریانی که آمپر متر نشان می دهد کاهش می باید. از آزمایش فوق نتیجه می گیریم که در یک مدار موازی اولاً جریان عبوری از هر مصرف کننده، مستقل از دیگری است. ثانیاً جریان دریافتی هر مصرف کننده در مقدار جریان کل دریافتی از منبع تغذیه مؤثر است.



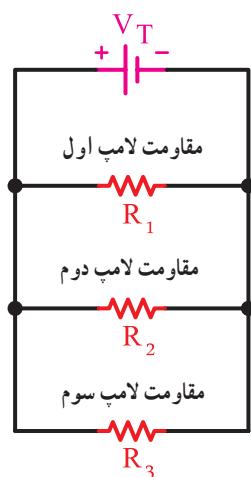۴-۲۸ شکل


در صورتی که بخواهیم مدار الکتریکی معادل برای مدار لامپی شکل ۴-۲۸ به صورت مقاومت اهمی نشان دهیم مداری مشابه شکل ۴-۲۹ را می‌توان رسم کرد.



۴-۲۹ شکل

۱-۲-۴-۱ تعریف مدار موازی: مدار موازی به مداری گفته می‌شود که یک طرف همه مصرف‌کننده‌ها مانند شکل ۱-۲۶ به یک دیگر یا به منبع<sup>۱</sup> تغذیه وصل شوند و طرف دیگر آن‌ها نیز به هم و یا به منبع وصل شوند.


در مدارهای موازی بیش از یک مسیر برای عبور جریان وجود دارد.

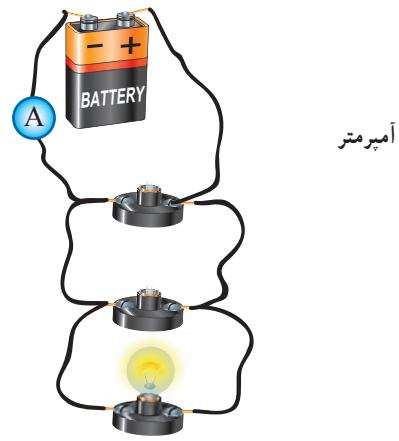

شکل ۲۶-۴


۲-۴- خصوصیات مدارهای موازی

**الف) جریان الکتریکی :** هرگاه مطابق شکل ۴-۲۷ لامپ اول را از مدار باز کنیم مشاهده می‌شود تغییری در شدت روشنایی دو لامپ دیگر حاصل نمی‌شود اما آمپرمتری که در سر راه جریان کل مدار است مقدار کمتری را نشان می‌دهد.

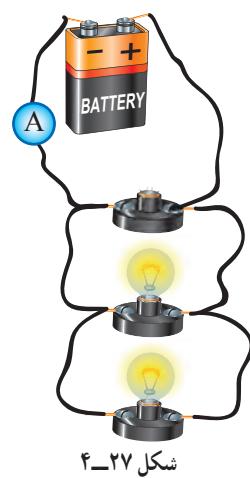

شکل ۲۷-۴


۱- منبع تعذیه به کار رفته در مدار می تواند  $22^{\circ}$  ولت برق شهر یا با تری قلمی یا کتابی باشد.

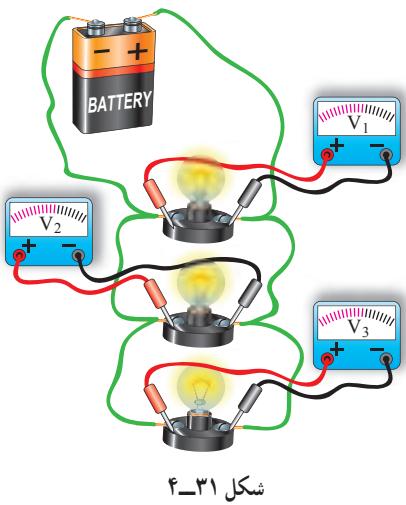

شکل ۴-۳۱


با توجه به آزمایش توضیح داده شده، می‌توان مدار الکتریکی معادل لامپ‌ها را به همراه ولت‌مترها به صورت شکل ۴-۳۲ رسم کرد و رابطه (۸) را برای مداری با سه مقاومت نوشت.

هرگاه جریان هریک از لامپ‌ها و جریان کل مدار هدف باشد و بخواهیم علاوه بر جریان کل، سهم هر مصرف‌کننده را تعیین کنیم در این صورت باید آمپرメترها را مانند شکل ۴-۳۰ به صورت سری در مسیر هریک از مقاومت‌ها و کل مدار قرار داد.

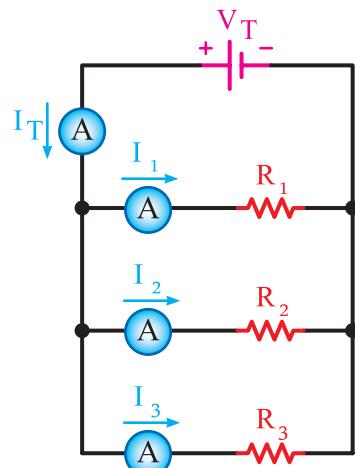

شکل ۴-۳۰

$$V_{R_1} = V_{R_2} = V_{R_3} = V_T \quad (\text{A})$$

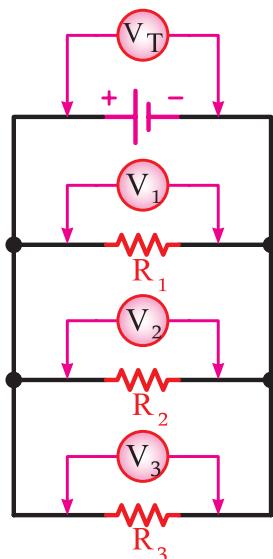

شکل ۴-۳۲

$$\begin{aligned} I_{R_1} &= I_1 = \frac{V_1}{R_1} \\ I_{R_2} &= I_2 = \frac{V_2}{R_2} \\ I_{R_3} &= I_3 = \frac{V_3}{R_3} \end{aligned} \quad (6)$$

از رابطه (۶)، که براساس قانون اهم نوشته می‌شود، می‌توان جریان هر مقاومت را حساب کرد. در مدارهای موازی، جریان هر شاخه به نسبت عکس مقاومت اهمی هر شاخه، تقسیم می‌شود یعنی در شاخه‌ای که مقدار مقاومت کم‌تر است جریان بیشتری جاری می‌شود. بر همین اساس رابطه (۷) را برای یک مدار با سه مقاومت می‌توان به کار برد.

$$I_T = I_{R_1} + I_{R_2} + I_{R_3} \quad (7)$$

**ب) ولتاژ الکتریکی :** هرگاه مطابق تصاویر نشان داده شده در شکل ۴-۳۱ ولت‌متر را به صورت جداگانه به دو سر هریک از لامپ‌ها اتصال دهیم مشاهده می‌کنیم مقادیری را که ولت‌مترها نشان می‌دهند با یک‌دیگر مساوی هستند.

**ب) ولتاژ الکتریکی :** هرگاه مطابق تصاویر نشان داده شده در شکل ۴-۳۱ ولت‌متر را به صورت جداگانه به دو سر هریک از لامپ‌ها اتصال دهیم مشاهده می‌کنیم مقادیری را که ولت‌مترها نشان می‌دهند با یک‌دیگر مساوی هستند.

$$V_1 = V_2 = V_3 = 220\text{V}$$

از آن جایی که هر سه لامپ مشابه هستند پس جریانی که هر لامپ می‌کشد برابر  $5/0$  آمپر است در این صورت جریان کل برابر


$$I_T = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I_T = 0/5 + 0/5 + 0/5 = 1/5\text{A}$$

است.


ج) مقاومت معادل : برای به دست آوردن مقاومت معادل

هر مداری به روش عملی باید منبع تغذیه را از مدار جدا نمود و سیپ اهمتر را مطابق شکل ۴-۳۵ به دو سر ابتداء انتهایی مدار وصل کنیم.

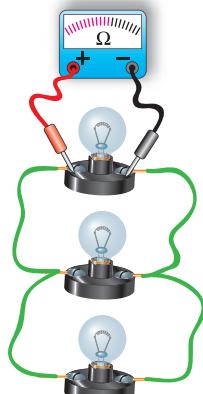


شکل ۴-۳۵

مقدار مقاومت معادل در مدارهای موازی را در حالت کلی برای مداری مانند شکل ۴-۳۶ به صورت رابطه (۹) می‌توان محاسبه کرد.

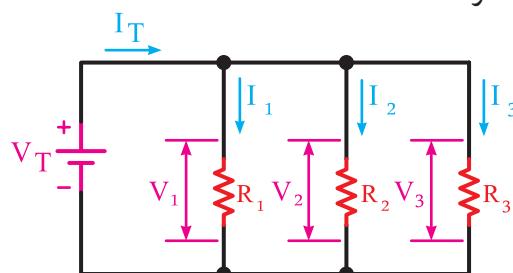

شکل ۴-۳۶

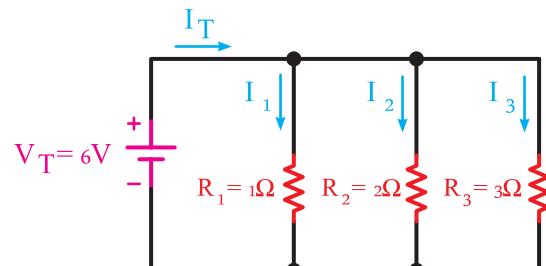

شکل ۴-۳۳

حل : چون مدار موازی است پس :


$$V_T = V_{R_1} = V_{R_2} = V_{R_3} = 6\text{V}$$

$$I_{R_1} = I_1 = \frac{V_{R_1}}{R_1} = \frac{6}{1} = 6\text{A}$$

$$I_{R_2} = I_2 = \frac{V_{R_2}}{R_2} = \frac{6}{2} = 3\text{A}$$


$$I_{R_3} = I_3 = \frac{V_{R_3}}{R_3} = \frac{6}{3} = 2\text{A}$$

مثال : هرگاه سه لامپ مشابه مطابق شکل ۴-۳۴ متصل شده باشند و ولت متر ولتاژ دو سری لامپ سوم را  $220\text{V}$  و آمپر متر عدد  $5/0$  آمپر نشان دهد ولتاژ و جریان کل مدار چه قدر است؟

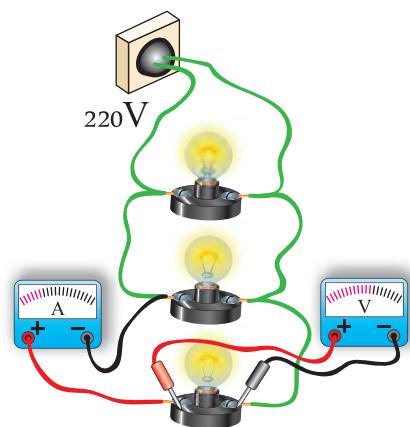

شکل ۴-۳۴

حل : چون لامپ ها موازی هستند پس ولتاژ دو سر همه آنها یکسان است یعنی :

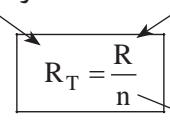
مقادیر مقاومت  
  

$$R_T = \frac{R}{n}$$
  
 تعداد مقاومت‌ها

(۱۰)

۴-۳۸) هرگاه دو مقاومت نامساوی مطابق شکل ۴-۳۸

به صورت موازی اتصال یابند مقاومت معادل آن‌ها را براساس رابطه زیر می‌توان محاسبه کرد. یعنی مقاومت معادل دو مقاومت موازی نامساوی برابر با حاصل ضرب دو مقاومت تقسیم بر مجموع آن‌ها است.

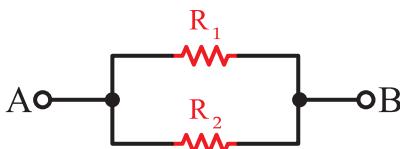


شکل ۴-۳۸

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots \quad (9)$$

با کمک رابطه (۹) مقادیر معکوس  $R_T$  به دست می‌آید.  
در صورتی که مقادیر  $R_T$  مد نظر باشد باید مقادیر آن را عکس کرد.

مثال : مقاومت معادل مدار شکل ۴-۳۷ چند اهم است؟

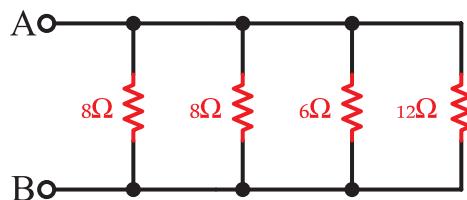

شکل ۴-۳۷

حل :

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$$

$$R_T = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad (11)$$

#### ۴-۲-۳- حالت اتصال کوتاه در مدارهای موازی :

در مدارهای موازی چون دو سر عنصر به هم وصل و همچنین مستقیماً به دو سر منبع تغذیه (باتری) متصل می‌شوند به همین دلیل حالت اتصال کوتاه در این مدارها خیلی خطناک‌تر از حالت سری است؛ چرا که با اتصال کوتاه شدن دو سر هر یک از مقاومت‌ها نه تنها آن مقاومت از مدار خارج می‌شود بلکه همه عنصر از مدار خارج می‌شوند. در حالت اتصال کوتاه مدارهای موازی، جریان شدیدی از مسیر اتصال کوتاه شده عبور می‌کند که می‌تواند برای وسایل و منبع تغذیه خطناک باشد. در مدار شکل ۴-۳۹ با اتصال کوتاه شدن لامپ ۳، هم لامپ ۳ و هم لامپ‌های

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{3+3+4+2}{24} = \frac{12}{24}$$

$$R_T = \frac{24}{12} = 2\Omega$$

$$R'_T = \frac{\lambda}{2} = 4\Omega$$

$$R''_T = \frac{12 \times 6}{12 + 6} = \frac{72}{18} = 4\Omega$$

$$R_T = \frac{4}{2} = 2\Omega$$

روش دوم

حالات خاص مدارهای موازی

(I) اگر  $n$  مقاومت مساوی به صورت موازی اتصال یابند مقاومت معادل آن‌ها را از رابطه زیر می‌توان به دست آورد.

حل:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12}$$

(الف)

$$\frac{1}{R_T} = \frac{3+2+1}{12} = \frac{6}{12}$$

$$R_T = \frac{12}{6} = 2\Omega$$


$$I_T = \frac{V_T}{R_T} = \frac{12}{2} = 6A$$

(ب)

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{V_T}{R_1} = \frac{12}{4} = 3A$$

(ج)

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{V_T}{R_2} = \frac{12}{6} = 2A$$

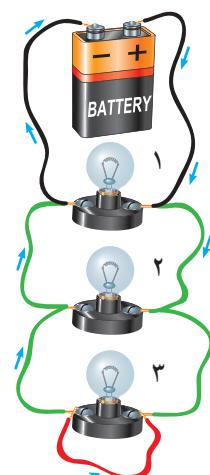

شکل ۴-۳۹

۱ و ۲ خاموش می‌شوند؛ چرا که با بروجود آمدن مسیر فرعی اتصال کوتاه شده جریانی از لامپ‌ها عبور نکرده و از طریق سیم‌ها طی مسیر کرده است (همان‌طوری که در شکل نشان داده شده) و از یک طرف منبع تغذیه، نسبت به دیگر منبع، جاری می‌شود.



مثال: در مدار شکل ۴-۴ مطلوب است مقادیر خواسته شده زیر

الف) مقاومت معادل

ب) جریان کل مدار

ج) جریان عبوری از مقاومت‌ها

د) توان هریک از مقاومت‌ها و توان کل

د) توان هر مقاومت را از روش‌های مختلف می‌توان محاسبه کرد.

$$P_1 = V_1 \cdot I_1 = 12 \times 3 = 36W$$


$$P_2 = R_2 \cdot I_2^2 = 6 \times (2)^2 = 24W$$

$$P_3 = \frac{V_T^2}{R_3} = \frac{(12)^2}{12} = 12W$$

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3$$

$$P_T = 36 + 24 + 12 = 72W$$

مثال: هرگاه شدت جریان و ولتاژ در شکل ۴-۴۱ به ترتیب  $8A$  و  $24V$  باشد، مقادیر خواسته شده صفحه بعد را به دست آورید.

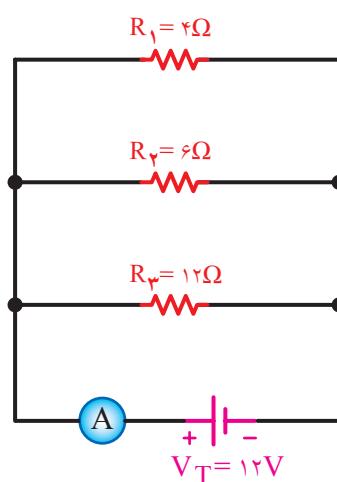

شکل ۴-۴۰

$$I_{R_1} = I_r = 1A$$

براساس قانون اهم می توان نوشت :

$$R_r = \frac{V_r}{I_r} = \frac{24}{1} = 24\Omega$$

$$I_r = \frac{V_r}{R_r} = \frac{24}{6} = 4A$$

چون در مدارهای موازی جریان کل از مجموع جریان های هر شاخه به دست می آید پس می توان جریان  $I_r$  را چنین حساب کرد.

$$I_T = I_1 + I_r + I_2$$


$$\Lambda = I_1 + 4 + 1$$

$$I_1 = \Lambda - (4 + 1) = 3A$$

$$R_1 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{24}{3} = 8\Omega$$

چون فقط توان مصرفی کل خواسته شده است پس از طریق پارامترهای کل به صورت زیر حساب می کنیم.

$$P_T = V_T \cdot I_T = 24 \times 8 = 192W$$

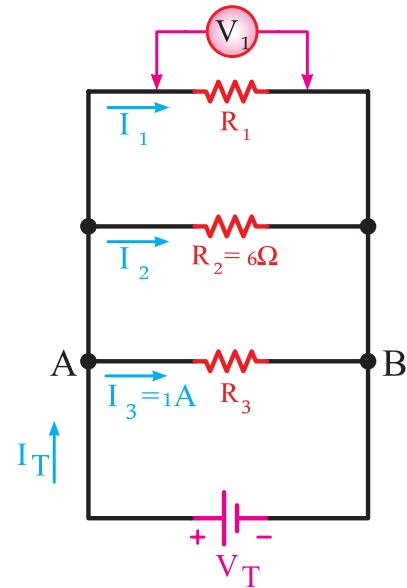

شکل ۴-۴۱

الف) مقدار مقاومت های  $R_1$  و  $R_3$

ب) جریان مقاومت های  $R_2$  و  $R_1$

ج) توان مصرفی کل مدار

حل :

براساس توضیحات و شکل داریم :

$$V_{R_1} = V_1 = V_2 = V_3 = V_T = 24V$$

## پرسش‌های فصل چهارم (مدارهای موازی)

### ► پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۱- کدام کمیت در بین عناصر مدار موازی ثابت است؟

- الف) توان      ب) جریان      ج) مقاومت معادل      د) ولتاژ

۲- مقاومت معادل چند مقاومت موازی مساوی از کدام رابطه محاسبه می‌شود؟

- د)  $\sqrt{n} \cdot R$       ج)  $n \cdot R$       ب)  $\frac{R}{n}$       الف)  $\frac{R}{\sqrt{n}}$

۳- قطع یک عنصر در مدار موازی که دارای سه لامپ است:

- الف) باعث سوختن سایر عناصر می‌شود.  
ب) سبب کم نورشدن دو لامپ دیگر می‌شود.  
ج) هیچ اثری در نور دو لامپ دیگر ندارد.

### ► پرسش‌های درست و نادرست

۴- با اضافه کردن یک مقاومت به مداری موازی مقدار مقاومت معادل مدار نسبت به حالت اول افزایش می‌یابد.

درست  نادرست

درست  نادرست

۵- ولتاژ کل مدار در بین عناصر مدار موازی تقسیم می‌شود.

درست  نادرست

۶- به وجود آمدن حالت اتصال کوتاه در یک مقاومت مدار موازی اثری روی کار سایر مقاومت‌ها ندارد.

درست  نادرست

درست  نادرست

۷- مقاومت معادل دو مقاومت  $6\Omega$  و  $12\Omega$  برابر  $3\Omega$  است.

### ► پرسش‌های پرکردنی

۸- توان کل مصرفی یک مدار موازی از ..... توان های عناصر مدار به دست می‌آید.


۹- اگر یک لامپ در مدار موازی بسوزد در کار سایر لامپ‌ها اخالی به وجود .....

۱۰- در مدار موازی جریان به نسبت ..... مقدار مقاومت‌ها در هر شاخه تقسیم می‌شود.

### ► پرسش‌های تشریحی (مسائل)


۱۱- مقاومت معادل چهار مقاومت  $5\Omega$  مطابق شکل ۴-۴۲ چند اهم است؟

پاسخ:  $5\Omega$

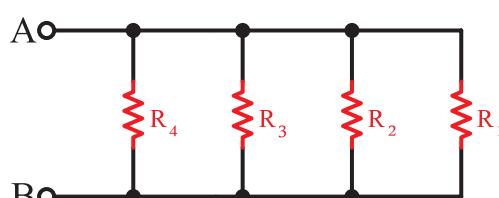


شکل ۴-۴۲

۱۲- اگر به ترتیب هر یک از کلیدهای  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$  را وصل کنیم مقاومت معادل مدار از دو نقطه A و B در هر مرحله را حساب کنید.  
پاسخ:  $1\Omega$ ,  $2\Omega$ ,  $4\Omega$

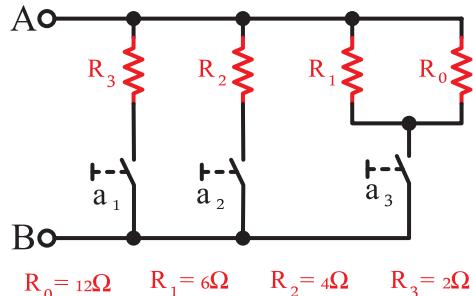


شکل ۴-۴۳

۱۳- در مدار شکل ۴-۴۴ مطلوب است:  
الف) مقاومت معادل  
ب) جریان‌های  $I_1$ ,  $I_2$  و  $I_3$   
ج) مقدار مقاومت  $R_1$   
پاسخ:  $6\Omega$  و  $1/0.5A$  و  $1/0.5\Omega$  و  $1/4A$

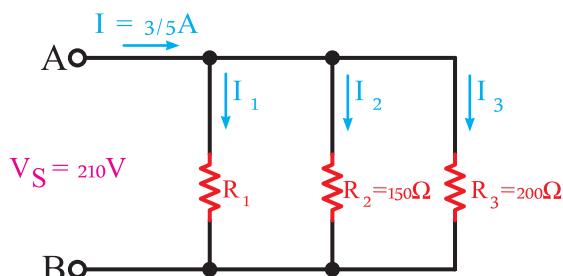

شکل ۴-۴۴

۱۴- در مدار شکل ۴-۴۵ مقدار مقاومت  $R_2$  چند اهم است؟  
پاسخ:  $72/3$


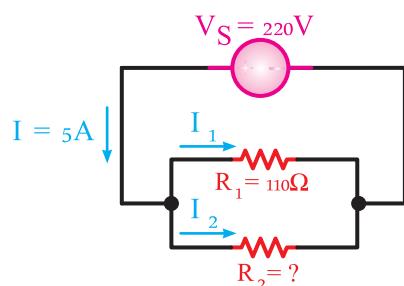


شکل ۴-۴۵
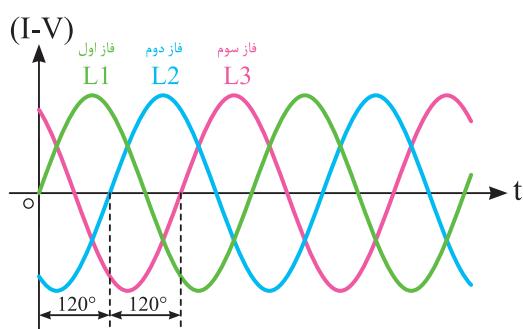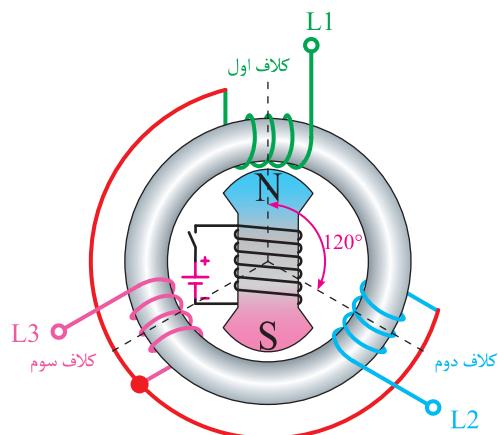
## جريان متناوب

هدف‌های رفتاری : در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- جریان متناوب را تعریف کند.
- ۲- چگونگی تولید جریان متناوب را شرح دهد.
- ۳- مشخصات جریان متناوب را توضیح دهد.
- ۴- چگونگی تولید جریان متناوب سه فاز را با رسم شکل موج مختصرًا توضیح دهد.
- ۵- حروف اختصاری فازها و ترتیب قرارگرفتن سیم‌ها در شبکه برق ایران را بیان کند.



## سیمای فصل ۵


- جریان متناوب
- چگونگی تولید جریان متناوب در ژنراتورها
- آشنایی با مشخصات جریان متناوب
- جریان متناوب سه فاز و تک فاز

### آشنایی با دانشمندان




#### تِسلا

(۱۸۵۶–۱۹۴۳ /Tesla, Nikola)

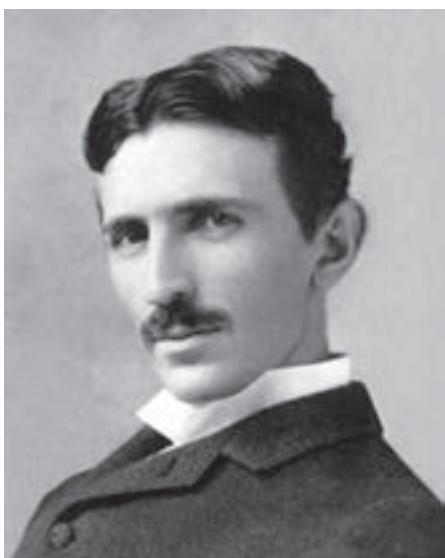


تِسلا در کرواسی، که اکنون قسمتی از کشور یوگسلاوی را تشکیل می‌دهد و در زمان او جزء امپراتوری اتریش-هنگری بود، به دنیا آمد. بعداً او به آمریکا مهاجرت کرد و مدتی با ادیسون همکاری نمود. ادیسون همواره با جریان برق مستقیم کار می‌کرد ولی تِسلا کارکردن با جریان برق متناوب و دارای ولتاژ زیاد را عملی ساخت. رابطهٔ او با ادیسون به علت استبداد رأی ادیسون خیلی زود به هم خورد. تِسلا از این که جریان برق متناوب برای اولین بار در صنعتی الکتریکی برای اعدام کردن مورد استفاده قرار گرفت شدیداً ناراحت بود. او هم‌چنین طراح تولید نیروی برق در آبشار نیاگارا بود. به پاس خدمات او یکای شدت میدان مغناطیسی در SI را با تِسلا نشان می‌دهند.

## ۵- جریان متناوب

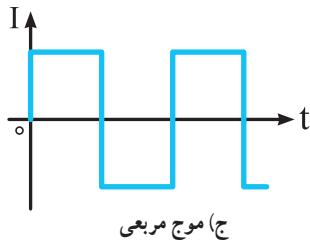


شکل ۵-۲

نمودار شکل ۵-۳ جریانی را نشان می‌دهد که اندازه و جهت آن تغییر نمی‌کند به چنین جریانی، جریان مستقیم<sup>۱</sup> می‌گویند.

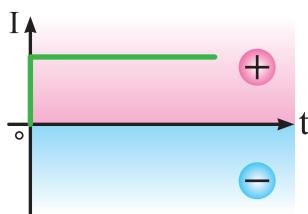


شکل ۵-۳

برهمین اساس هرگاه جریانی دارای شکل موجی به صورت شکل ۵-۴ باشد، که هم تغییر در اندازه و هم تغییر در جهت داشته باشد، به آن جریان متناوب<sup>۲</sup> گفته می‌شود.

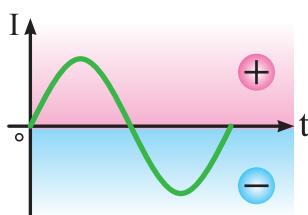


شکل ۵-۴

نکته: یک گروه از امواج هستند که مشابه شکل ۵-۵ نسبت به زمان دارای تغییرات اند اما در زیر محور افقی  $t$  (قسمت منفی موج) قرار نمی‌گیرند. اصطلاحاً به این امواج دی سی «ضربان دار» گفته می‌شود.

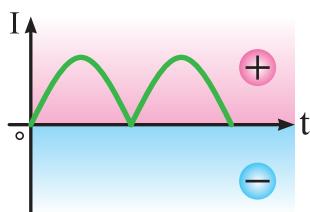


شکل ۵-۵


معمولًاً برای نشان دادن چگونگی تغییرات جریان یا ولتاژ از یک نمودار که دارای دو خط عمود بر هم است استفاده می‌شود (شکل ۵-۱).

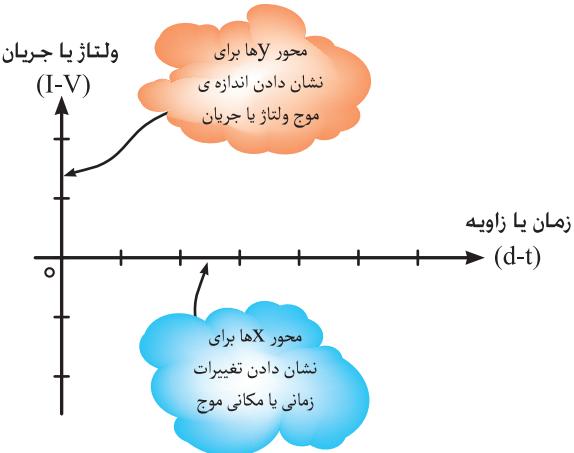

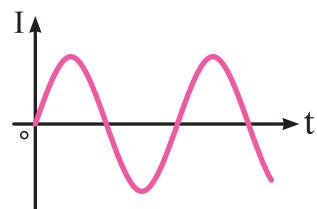شکل ۵-۱  
محور افقی برای نشان دادن تقسیمات زمانی یا مکانی و محور عمودی برای نشان دادن اندازه ولتاژ یا جریان در نظر گرفته می‌شود. موج جریان را در شکل‌های مختلف، مانند شکل ۵-۲، می‌توان رسم کرد.




(الف) موج سینوسی

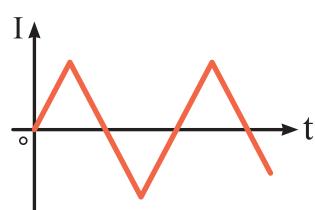

(ب) موج مثلثی

برهمن اساس اگر به جای یک رشته سیم از یک کلاف با چند رشته سیم در داخل میدان مغناطیسی استفاده کنیم، به طوری که بتوانیم کلاف را مانند شکل ۶-۵ در داخل میدان مغناطیسی به صورت دایره‌ای بچرخانیم، در واقع توانسته‌ایم یک مولّد ساده بازاریم. از آنجایی که نیروی محرکه القا شده در کلاف سیم به سینوس زاویه کلاف با میدان مغناطیسی بستگی دارد، شکل موج خروجی مولّد را سینوسی درنظر می‌گیرند.

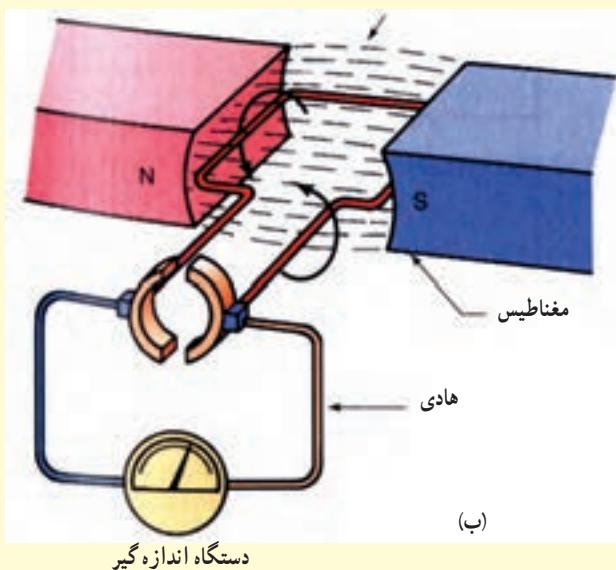
حرکت کلاف در داخل میدان مغناطیسی به صورت دایره‌ای است که می‌تواند از صفر تا  $360^\circ$  درجه باشد.



۶-۵-چگونگی تولید جریان متناوب در ژنراتورها

**۱-۵-چگونگی تولید جریان متناوب در ژنراتورها**  
طبق آزمایش‌هایی که فاراده انجام داد به این نتیجه رسید که در اثر حرکت سیم در داخل میدان مغناطیسی نیروی محرکه‌ای (مطابق شکل ۶-۵-الف) در دو سر سیم القا می‌شود.


ولتاژ القایی

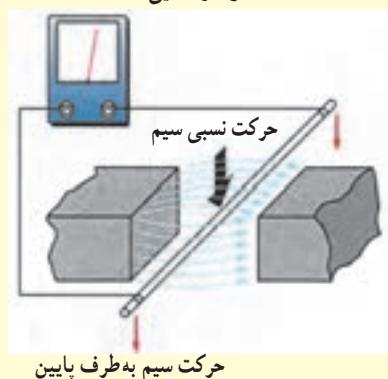

(الف) نحوه تولید جریان متناوب (حرکت سیم)


### ۵-۲-۳- زمان تناوب (T) : اصطلاحاً به مدت زمانی

که طول می کشد تا یک سیکل موج متناوبی طی شود به آن «زمان تناوب» گفته می شود و واحد اصلی آن ثانیه است (شکل ۵-۱).

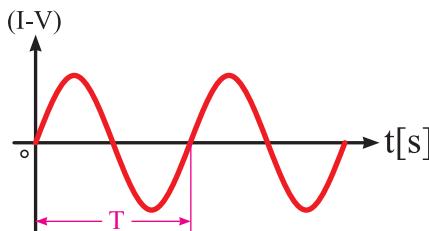

شکل ۵-۱

مثال : زمان تناوب شکل ۵-۱۱ چند ثانیه است؟

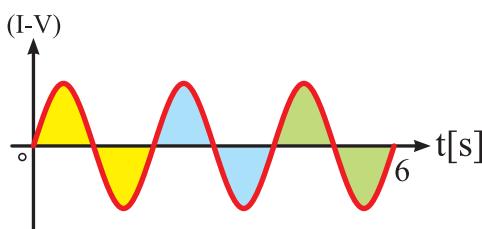

شکل ۵-۱۱

حل : همان‌طوری که در شکل مشاهده می‌شود سه سیکل طی ۶ ثانیه به وجود آمده است پس می‌توان زمان تناوب شکل را به صورت زیر محاسبه کرد.

$$T = \frac{6}{3} = 2\text{S}$$

مثال : زمان تناوب برق شهر کشور ایران چند ثانیه است؟



حل : چون فرکانس برق شهر در کشور ایران  $50\text{ Hz}$  است، لذا زمان تناوب آن معادل خواهد شد با :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02\text{S}$$

توجه :  $T$  و  $f$  عکس یک دیگر هستند.


۵-۲-۴- دامنه : مقدار موج در هر لحظه از زمان را «دامنه» گویند. در شکل ۵-۱۲ مقدار موج در لحظات مختلف

### ۵-۲-۵- آشنایی با مشخصات جریان متناوب

شکل موج جریان متناوب دارای یکسری مشخصات است که به بررسی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.

#### ۱-۵- سیکل<sup>۱</sup> : به شکل موجی که در اثر چرخش


یک دور کلاف در داخل میدان مغناطیسی به وجود می‌آید «سیکل» گفته می‌شود (شکل ۵-۷). به قسمت بالای محور سیکل «نیم سیکل مثبت» و به قسمت پایین محور زمان «نیم سیکل منفی» گفته می‌شود.

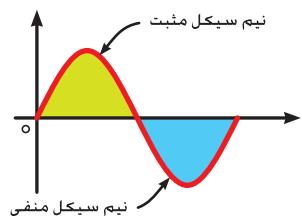

شکل ۵-۷


#### ۵-۲-۶- فرکانس (f)<sup>۲</sup> : به تعداد سیکل‌های زده

شده در طی مدت زمان یک ثانیه «فرکانس» گفته می‌شود (شکل ۵-۸).

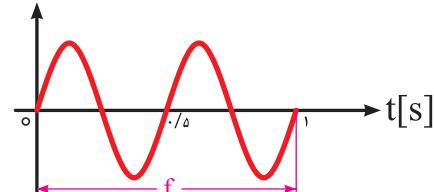

شکل ۵-۸


واحد فرکانس «هرتز - Hz» است. ضمناً فرکانس شبکه برق رسانی ایران  $50$  هرتز است. شکل ۵-۹ امواج شبکه‌ای را نشان می‌دهد که فرکانس آن  $4$  هرتز است.

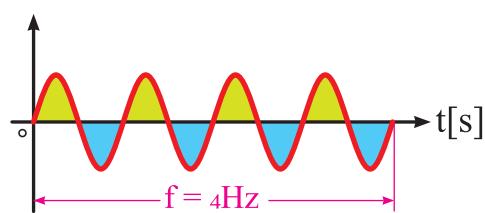


شکل ۵-۹

نشان داده شده است.

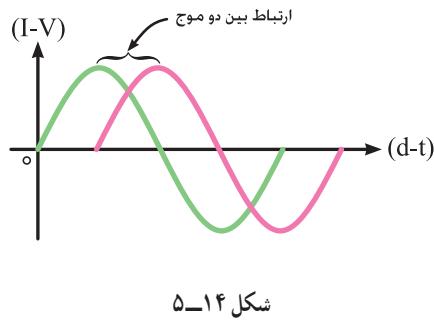
همان طوری که مشاهده می‌شود برای مثال در لحظه  $t_1$  و  $t_3$  جریان دارای مقدار  $I_1$  یا در لحظه  $t_2$  و  $t_4$  جریان دارای بیشترین مقدار نیم سیکل‌های مثبت و منفی موج است.



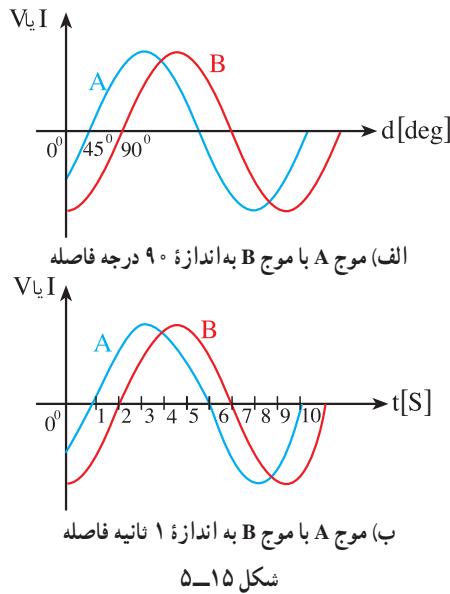
**۵-۲-۷ اختلاف فاز :** معمولاً برای مشخص کردن وضعیت دو موج متناوب نسبت به هم لازم است مقدار فاصله بین دو موج که اغلب بر حسب زمانی یا مکانی (درجه) است، بررسی شود. اندازه این فاصله، معمولاً از مقایسه دو نقطه مشابه از روی دو موج نسبت به نقطه صفر مختصات به دست می‌آید.



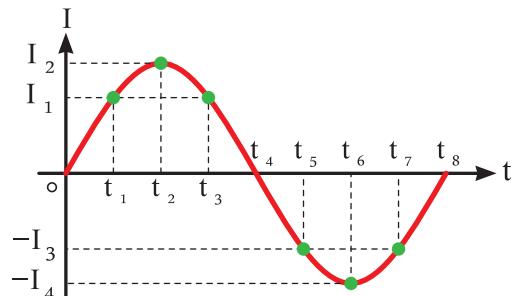برای این منظور ابتدا باید دو نقطه مشابه را از روی هر دو موج مانند نقاط A و A' (صفر مثبت) یا B و B' (ماکزیمم مثبت) یا C و C' (صفر منفی) یا D و D' (ماکزیمم منفی) شکل ۵-۱۶ را در نظر بگیریم. سپس مقدار اختلاف (فاصله) بین دو موج را از روی محور افقی بر حسب زمان (ثانیه) یا مکان (درجه) به دست آوریم (شکل ۵-۱۶).




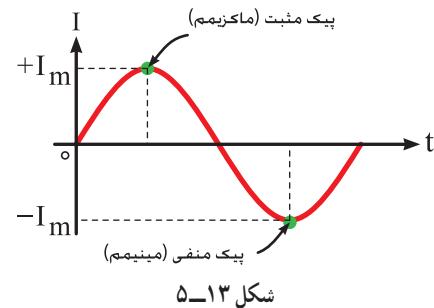**۵-۲-۵ مقدار حداکثر (m)**: اصطلاحاً به بیشترین مقدار یک موج در نیم سیکل مثبت «پیک مثبت» یا «حداکثر» و به حداکثر مقدار موج در نیم سیکل منفی «پیک منفی» یا «حداقل» گفته می‌شود. شکل ۵-۱۳ مقدار پیک مثبت و منفی را نشان می‌دهد.




**۵-۲-۶ فاز ۲** : کلمه فاز اصطلاحی است که برای نشان دادن رابطه زمانی (t) یا مکانی (درجه - d) بین دو شکل موج یا یک شکل موج متناوب نسبت به نقطه مبدأ (صفر) به کار می‌رود (شکل ۵-۱۴).

در این مولّد از سه‌گروه کلاف که با یکدیگر اختلاف فاز مکانی  $120^\circ$  درجه دارند در فضای داخلی و مسیر دایره‌ای مطابق شکل ۵-۱۸ استفاده می‌شود. این مولّد با چرخن میدان مغناطیسی تولید شده توسط سیم پیچ گردان، در هر لحظه که قطب N مقابل هر سیم پیچ ثابت قرار می‌گیرد ولتاژی در دو سر آن‌ها به وجود می‌آورد که به تولید شکل موج‌های به صورت شکل ۵-۱۹ در خروجی مولّد می‌انجامد.

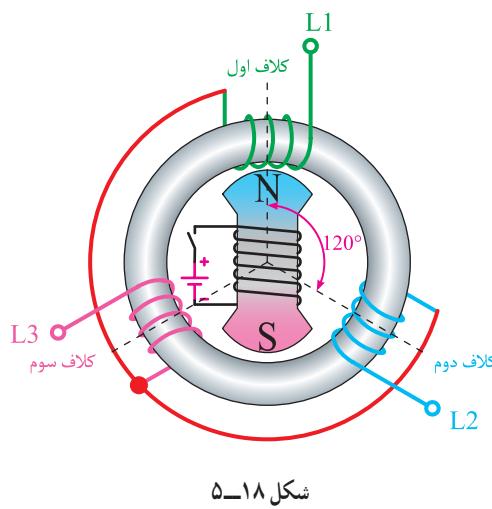


شکل ۵-۱۸

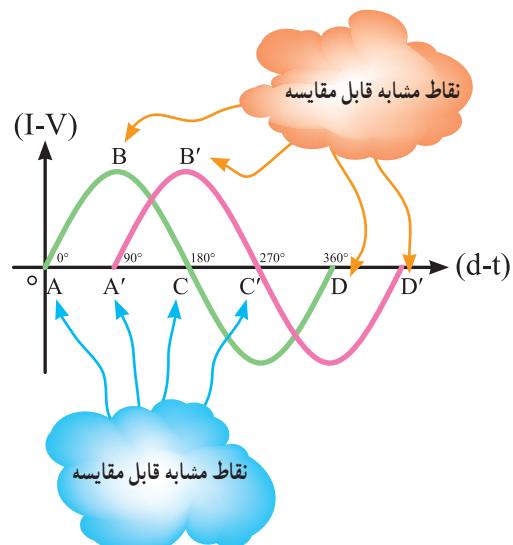


شکل ۵-۱۶

در نهایت دو نقطه A و A' را نسبت به نقطه صفر محور مختصات بررسی و مشخص می‌کنیم که کدام نقطه به نقطه صفر تزدیک‌تر است. در شکل ۵-۱۷ موج A نسبت به موج B پیش فاز است. موج B نسبت به موج A پس فاز است. اگر فاصله A و A' از نقطه صفر برابر باشد دو موج را هم فاز می‌گویند.

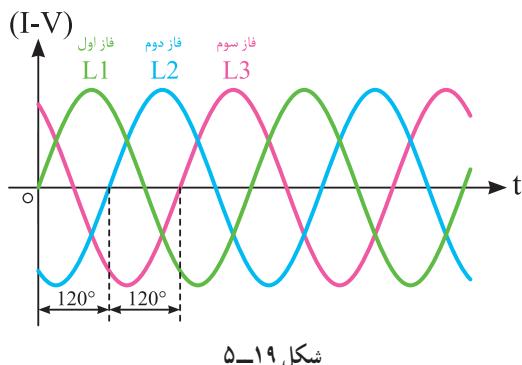

شکل ۵-۱۹

سه‌گروه سیم پیچی مولّد از داخل به صورت شکل ۵-۲۰ به یکدیگر متصل شده‌اند و از محل اتصال آن‌ها نیز سیمی خارج می‌شود. اصطلاحاً به سر سیم‌پیچ‌ها «فاز» گفته می‌شود. به سیمی که از محل اشتراک سیم‌پیچ‌ها خارج می‌شود سیم «نول» گفته می‌شود.

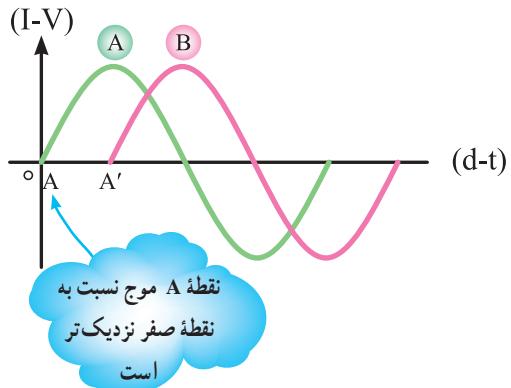


شکل ۵-۱۷

**۳-۵- جریان متناوب سه‌فاز و تک‌فاز**  
ولتاژ تولیدی جریان متناوب که برایه اصول الکترومغناطیس در مولّدها (ژنراتورها) تولید می‌شود اغلب به صورت سه‌فاز است.



شکل ۵-۲۲

شکل ۵-۲۳ تصویر یک نمونه موتور نصب شده روی مشعل را نشان می‌دهد.

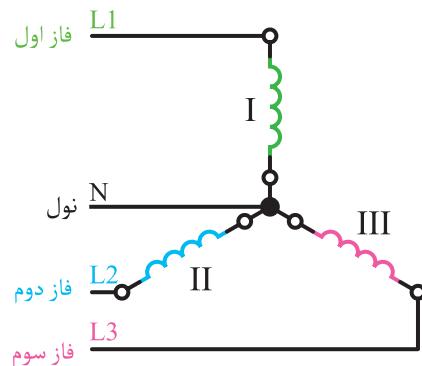

شکل ۵-۲۰

در شکل ۵-۲۱ ترتیب قرارگرفتن سیم‌های یک شبکه الکتریکی و حروف اختصاری هر یک از آن‌ها در دو استاندارد VDE و IEC نشان داده شده است.



شکل ۵-۲۳

در نقشه‌های الکتریکی، اغلب شبکه اصلی برق رسانی به همراه مشخصات آن‌ها و مطابق شکل ۵-۲۴ نشان داده می‌شود. منظور از ولتاژ خطی ( $V_L$ ) مقدار ولتاژ بین دو سیم فاز و ولتاژ فازی ( $V_p$ ) مقدار ولتاژ بین هر فاز و سیم نول است. در شبکه برق رسانی ایران اختلاف پتانسیل با ولتاژ خطی  $400$  ولت ولتاژ فازی  $230$  ولت است. شکل ۵-۲۵ نحوه اندازه‌گیری ولتاژهای خطی و فازی را نشان می‌دهد.

VDE استاندارد




IEC استاندارد




شکل ۵-۲۱

برای برق رسانی به یک مصرف کننده سه فاز مانند موتور یک سیستم موتورخانه مشابه شکل ۵-۲۲ استفاده می‌شود، فقط از سه سیم فازها یعنی  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$  استفاده می‌شود. در صورتی که بخواهیم به مصرف کننده‌های تک فاز مانند موتور مشعل برق رسانی کنیم باید از یکی از سیم‌های فاز  $L_1$ ,  $L_2$  یا  $L_3$  به همراه سیم نول استفاده کنیم.

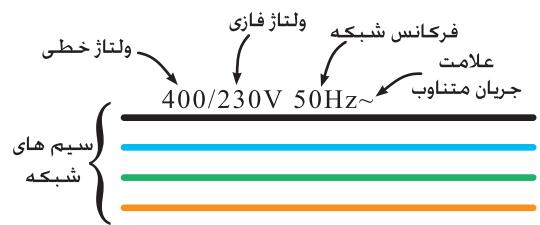

شکل ۵-۲۴


همان طوری که در شکل ۵-۲۵ مشاهده می‌شود به جریانی که از خطوط شبکه جاری است جریان خطی ( $I_L$ ) و به مقدار جریانی که هر یک از مصرف کننده‌ها از شبکه دریافت می‌کند و از مسیر سیم پیچ‌های آن‌ها عبور می‌کند جریان فازی ( $I_p$ ) گفته می‌شود.

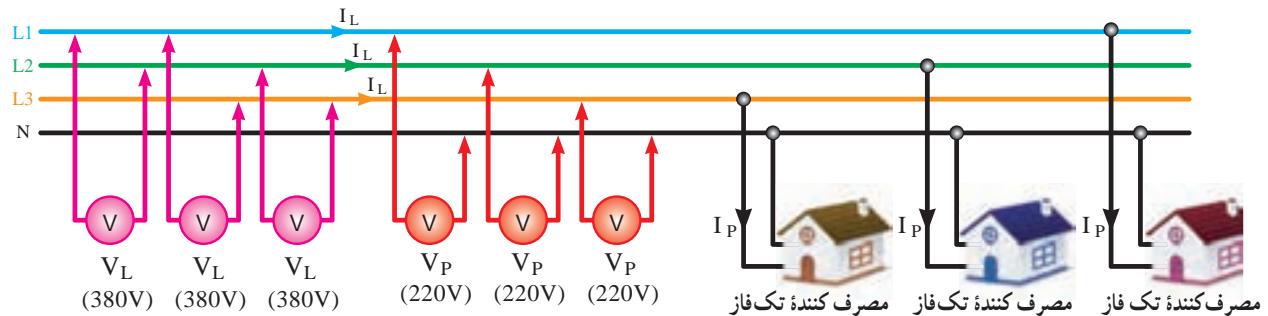

شکل ۵-۲۵

◀ پرسش‌های چهارگزینه‌ای


- ۱- در جریان مستقیم و در طی مدت زمان معین اندازه و جهت جریان چگونه تغییر می‌کند؟  
 الف) ثابت می‌ماند    ب) افزایش می‌باید    ج) کاهش می‌باید    د) ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌باید
- ۲- به شکل موجی که در اثر چرخش یک دور کلاف (سیم پیچ) در داخل میدان مغناطیسی به وجود می‌آید  
 می‌گویند.  
 الف) فرکانس    ب) دامنه    ج) فاز    د) سیکل
- ۳- زمان تناوب یک موجی که شش سیکل را در سه ثانیه می‌یابد چند ثانیه است?  
 الف) ۲    ب) ۱۸    ج) ۰/۵    د) ۳
- ۴- فرکانس شکل موج در شکل ۵-۲۶ چند هرتز است?  
 الف) ۰/۲۵    ب) ۴    ج) ۰/۵    د) ۵

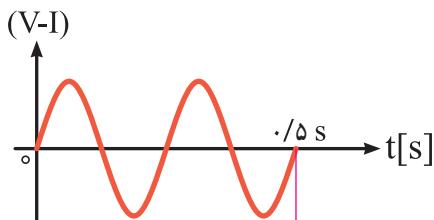

شکل ۵-۲۶

◀ پرسش‌های پُرکردنی

- ۵- جریان متناوب جریانی است که در آن ..... و ..... تغییر می‌کند.
- ۶- به تعداد سیکل‌های زده شده یک کلاف در میدان مغناطیسی در طی مدت زمان یک ثانیه ..... می‌گویند.
- ۷- مدت زمانی را که طول می‌کشد تا در یک سیکل موج متناوب به وجود آید ..... می‌گویند.
- ۸- فرکانس شکل موج نشان داده شده در شکل ۵-۲۷ برابر ..... هرتز است.

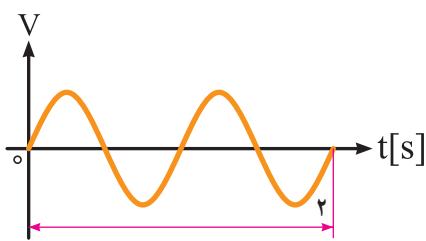

شکل ۵-۲۷

### ◀ پرسش‌های درست و نادرست

۹- در اثر حرکت سیم در داخل میدان مغناطیسی، نیروی محرکه‌ای در دو سر سیم القا می‌شود.

درست  نادرست

۱۰- مفهوم «فاز» برای نشان دادن رابطه زمانی یا مکانی بین دو شکل موج به کار می‌رود.

درست  نادرست

۱۱- زمان تناوب برق شهر در کشور ایران ۵ ثانیه است.

درست  نادرست


### ◀ پرسش‌های تشریحی

۱۲- ببروی شکل موج شکل ۵-۲۸ کمیت‌های فرکانس، زمان تناوب مقدار حداقل (ماکریم) را نشان دهید.

پاسخ:  $2\text{Hz}$ ,  $2\text{s}$ ,  $0.5\text{s}$


۱۳- جریان متناوب را تعریف کنید.

۱۴- مشخصات جریان متناوب را توضیح دهید.

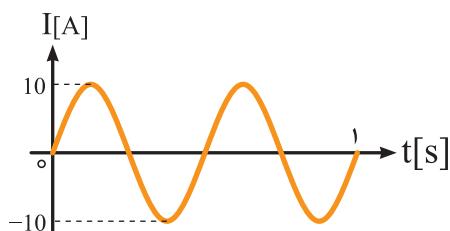


شکل ۵-۲۸

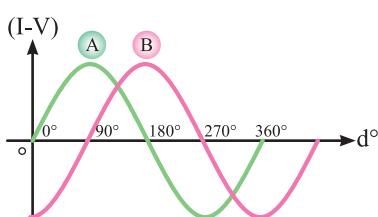
۱۵- اختلاف فاز شکل موج B نسبت به شکل موج A در تصاویر شکل ۵-۲۹ را تعیین کنید.



(ج)

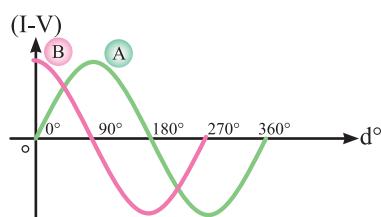

(ب)

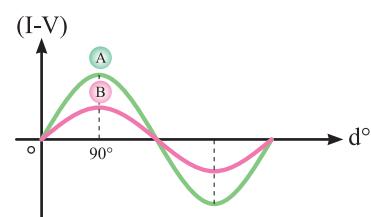

(الف)

شکل ۵-۲۹

پاسخ: (الف) شکل موج B نسبت به A،  $90^\circ$  درجه پس فاز است.



ب) شکل موج B نسبت به A،  $90^\circ$  درجه پیش فاز است.

ج) شکل موج B نسبت به A هم فاز است.
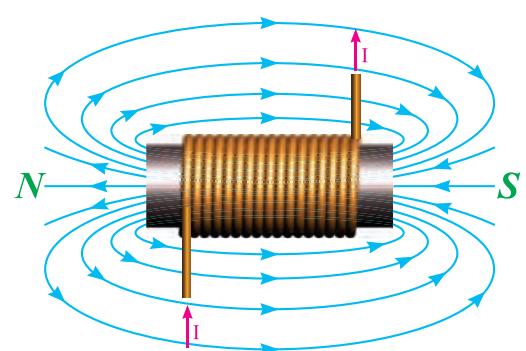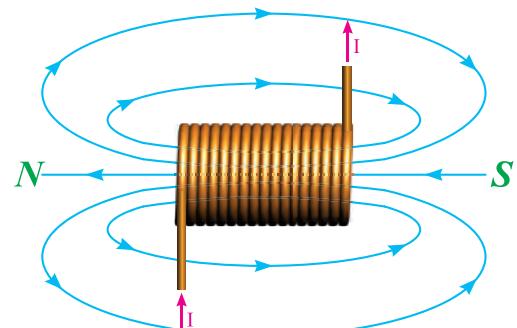
## سِلْف

هدف‌های رفتاری : در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- مغناطیس و الکترومغناطیس را توضیح دهد.
- ۲- بارهای مقاومتی و بارهای القایی را توضیح دهد.
- ۳- سلف را تعریف کند.
- ۴- ساختمان سلف را شرح دهد.
- ۵- عملکرد سلف را در جریان مستقیم و متناوب توضیح دهد.
- ۶- اختلاف فاز جریان و ولتاژ در مدار سلفی را با رسم شکل توضیح دهد.



## سیما فصل ۶

- مغناطیس و الکترومغناطیس
- بارهای مقاومتی و بارهای القایی
- سلف (سیم پیچ)
- ساختمان بوین
- عملکرد سلف
- سلف در جریان مستقیم
- سلف در جریان متناوب



### آشنایی با دانشمندان

#### هانری

(۱۷۹۷—۱۸۷۸ / **Henry, Joseph**)




*Prof. Joseph Henry.*

هانری در شهر آلبانی در ایالت نیویورک به دنیا آمد. او در خانواده فقیری می‌زیست و از جوانی ناگزیر به کار کردن بود. در نتیجه تحصیلات خود را با وقفه و نامرتب ادامه داد. از سیزده سالگی شاگرد ساعت سازی شد ولی شبانه به تحصیل نیز روی آورد و با کوشش بسیار توانست در یکی از مدارس روستایی به شغل معلمی پردازد. ضمن این که به تحصیل طب و مهندسی نیز علاقه مند بود و سرانجام به سمت استاد ریاضیات و فیزیک انتخاب گردید. او از سال ۱۸۶۸ تا پایان عمر ریاست آکادمی ملی علوم را عهده دار بود. او در خصوص الکترومغناطیس تجربیات زیادی کسب کرد. از جمله او با پیچیدن سیم‌های ظرف و عایق‌بندی شده به دور هسته‌های آهنی مغناطیس‌های الکتریکی پر قدرتی را به وجود آورد. سپس به کشف پدیده خودالقایی نائل آمد. او هم‌چنین یک موتور الکتریکی ساخت که بعداً در تلگراف بسیار مورد استفاده قرار گرفت. یکای ضرب خودالقایی به احترام او هانری نامیده می‌شود.

## ۶- سلف


### ۱-۶- مغناطیس و الکترومغناطیس

به خاصیت مغناطیسی که در اطراف یک آهنربای دائمی وجود دارد و بر اجسام مغناطیسی دیگر اثر می‌گذارد «مغناطیسی طبیعی» گفته می‌شود (شکل ۱-۶). مغناطیس از جمله مباحثی است که در بخش ماشین‌های الکتریکی کاربرد دارد. استفاده از مغناطیس به صورت مغناطیس طبیعی کاربرد زیادی ندارد.

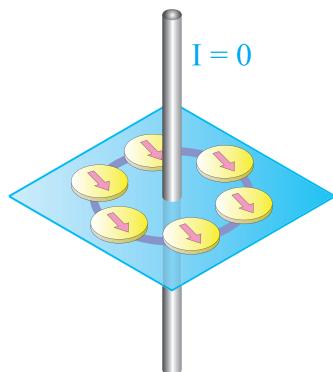

شکل ۳-۶


هرگاه از سیم مورد نظر مطابق شکل ۶-۴ جریانی برابر  $I$  آمپر عبور کند جهت عقره‌های مغناطیسی که در اطراف سیم قرار دارند تغییر می‌کند و همه آن‌ها در یک راستا و به صورتی قرار می‌گیرند که در دور سیم مسیر دایره‌ای شکل را به وجود می‌آورند.

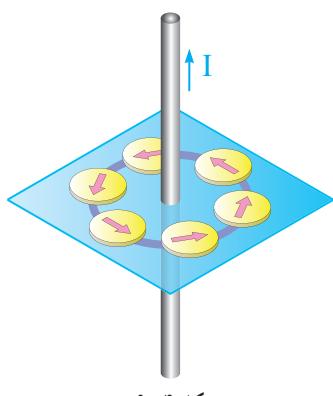

شکل ۴-۶

از این آزمایش می‌توان نتیجه گرفت چون عقره‌های مغناطیسی فقط در مقابل خاصیت مغناطیسی از خود عکس العمل نشان می‌دهند لذا تغییر وضعیت آن‌ها در این شرایط به سبب وجود خاصیت مغناطیسی‌ای است که در اثر عبور جریان در اطراف سیم به وجود آمده است.

براساس آزمایش‌های صورت گرفته هرگاه سیم صاف را به صورت چند حلقه درآورند میدان مغناطیسی به وجود آمده در اطراف حلقه‌ها باهم جمع می‌شوند و میدان قوی‌تری پیدا می‌آید (شکل ۶-۵).

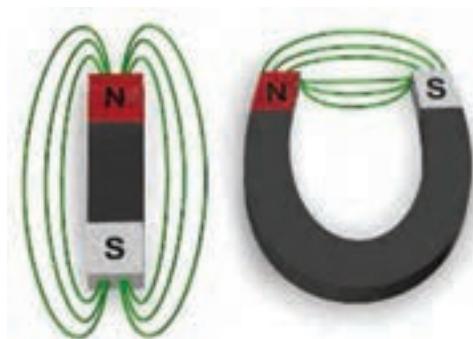

شکل ۱-۶



با عبور جریان الکتریکی از داخل یک سیم، خاصیت مغناطیسی در فضای اطراف آن سیم پدید می‌آید که اصطلاحاً به آن «خاصیت الکترومغناطیسی» می‌گویند (شکل ۶-۲).




شکل ۶-۲

با یک آزمایش ساده می‌توان از وجود میدان الکترومغناطیسی اطراف جسم اطمینان پیدا کرد. شکل ۶-۳ سیمی را نشان می‌دهد که از داخل صفحه‌ای مقواهی عبور کرده و روی آن چند عقره مغناطیسی (قطب نما) قرار گرفته است. در این حالت چون جریانی از سیم عبور نمی‌کند، لذا عقره‌ها همگی در یک جهت

۲- هرچه تعداد حلقه‌های بوین بیشتر باشد میدان مغناطیسی پدید آمده در اطراف بوین قوی‌تر است. شکل ۶-۶ میدان مغناطیسی اطراف دو سیم پیچ با تعداد دورهای متفاوت را شان می‌دهد.

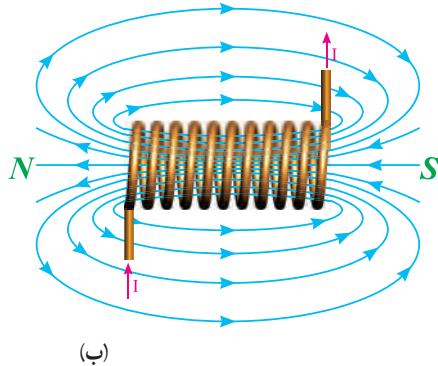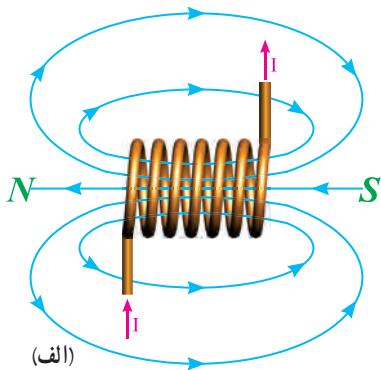


شکل ۶-۷

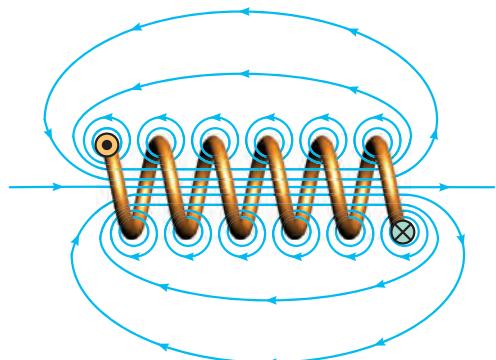


شکل ۶-۵

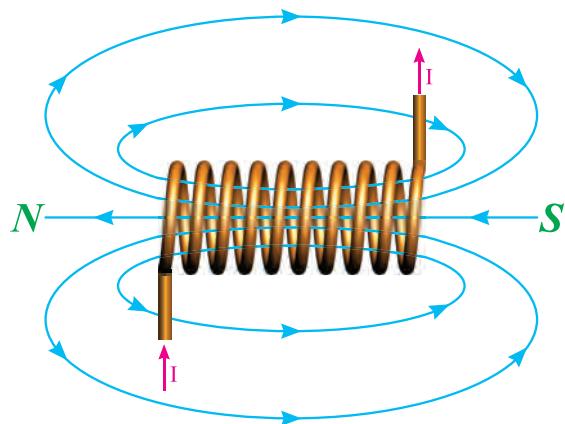
۱- هر چه شدت جریان عبوری از بوین بیشتر باشد میدان قوی‌تری به وجود می‌آید. شکل ۶-۶ میدان مغناطیسی اطراف دو سیم پیچ را با دو جریان کم و زیاد نشان می‌دهد.



(الف)

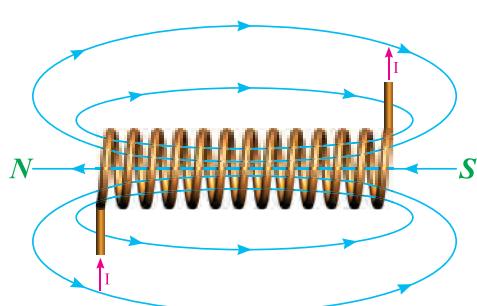

(الف)

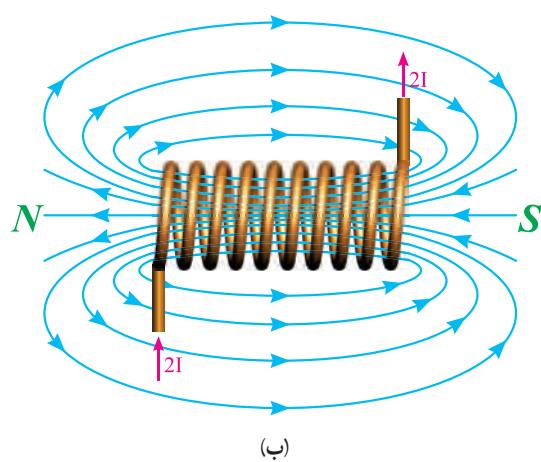

(ب)


شکل ۶-۶

که وقتی در سیستم جریان متناوب (ac) قرار گیرند مانند قرار گرفتن مقاومت‌ها در سیستم جریان مستقیم (dc) عمل می‌کنند. لامپ‌ها و هیترها در این گروه‌بندی واقع می‌شوند. شما می‌توانید مقاومت آن‌ها را با یک اهمتر اندازه‌گیری کنید و مقدار آمپر آن را وقتی به عنوان مصرف‌کننده در یک مدار هستند محاسبه کنید. این‌ها «بارهای مقاومتی» نامیده می‌شود.

بارهای دیگری هستند که متفاوت عمل می‌کنند این‌ها وسایلی هستند که تولید مغناطیسی جزی از کار آن‌هاست. شامل وسایلی است که از سیم پیچ استفاده می‌کند. موتورها نمونه‌ای از این نوع بار می‌باشد، بارهایی که در آن‌ها از سیم پیچ استفاده شده است «بارهای القایی» نامیده می‌شوند مقاومت مؤثر آن‌ها خیلی بیشتر از مقاومتی است که با اهمتر اندازه‌گیری می‌شود. جریانی که از سیم پیچ عبور می‌کند خطوط نیروی مغناطیسی تولید می‌کند. سیم‌های جانبی به طور مؤثری این خطوط نیرو را قطع می‌کنند و ولتاژی در جهت مخالف ولتاژ اعمال شده به سیم پیچ تولید می‌کنند. تولید ولتاژ مخالف عبور جریان را سخت می‌کند. به این خاصیت مقاومتی که تنها در صورت وجود یک سیم پیچ در یک مدار ایجاد می‌شود اندوکتانس (خودالقایی) گفته می‌شود و مقدار آن ضریب خودالقایی است. این ضریب با  $L$  نشان داده می‌شود و واحد آن هانزی است.


### ۶-۳ سلف (سیم پیچ)

اگر مقداری سیم به دور محور یا هسته‌ای پیچیده شود بوینی یا سیم پیچ به وجود می‌آید. این سیم پیچ می‌تواند ارزی الکتریکی را به صورت میدان مغناطیسی در خود ذخیره کند. در شکل ۶-۱۰ تصویر ظاهری چند نمونه بوینی به همراه علامت اختصاری آن نشان داده شده است از سیم پیچ‌ها یا سلف‌ها در ساخت انواع رله‌های مغناطیسی استفاده می‌شود.

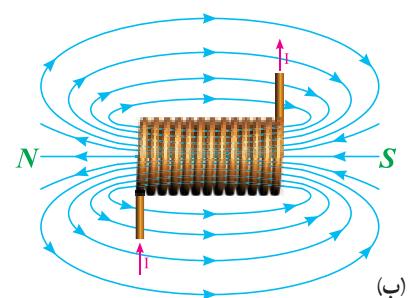


شکل ۶-۸

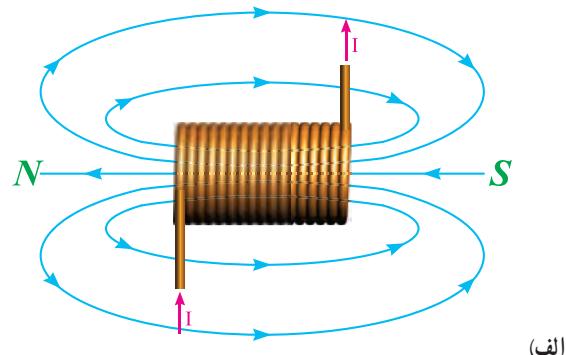۴- اگر هسته آهنی در داخل بوین قرار گیرد میدان مغناطیسی قوی‌تری در سیم پیچ، نسبت به سیم پیچی که بدون هسته است، به وجود می‌آید. شکل ۶-۹ تصویر دو سیم پیچ با هسته و بدون هسته را نشان می‌دهد.



(الف)

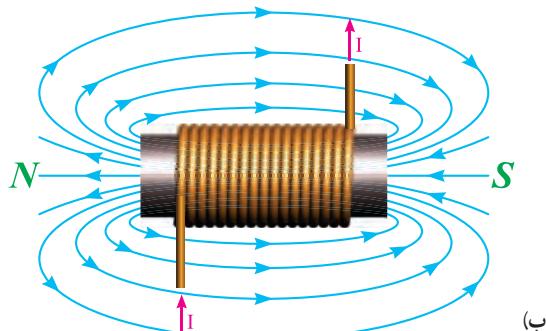

(ب)

شکل ۶-۹

۲-۶ بارهای مقاومتی و بارهای القایی<sup>۱</sup>  
وسایل الکتریکی (بارهای الکتریکی) زیادی وجود دارند



ب) علامت اختصاری بویین



الف) تصویر ظاهری چند نمونه بویین

شکل ۱۰-۶- چند نمونه سلف


#### ۴-۶- ساختمان بویین

یک بویین از دو قسمت اصلی تشکیل می شود.

الف) سیم پیچ : مقداری سیم با روکش عایق لاکی که بر روی یک فرقه پیچیده شده است.



شکل ۱۲-۶

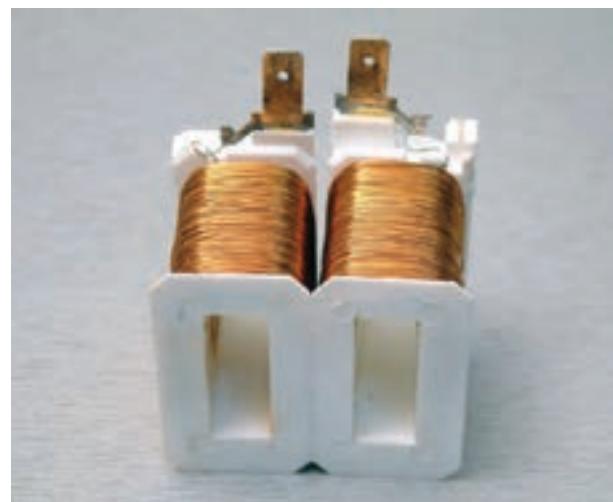

شکل ۱۱-۶

#### ۵-۶- عملکرد سلف

در شکل ۱۳-۶- الف در سلفی که به ولتاژ مستقیم وصل شده است، فقط مقاومت اهمی سلف ( $R$ )، جریان را محدود می کند. ولی در صورتی که آن را به یک منبع ولتاژ متناوب وصل کنیم، علاوه بر مقاومت اهمی مقاومت دیگری به نام «راکتانس سلفی» نیز از خود نشان می دهد. در نتیجه مقاومت کل سلف افزایش می یابد و نور لامپی که مطابق شکل ۱۳-۶- ب در مسیر

ب) هسته : جنس هسته معمولاً از مواد مغناطیسی ساخته می شود. مواد مغناطیسی، مانند آهن تمام خطوط میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ را به راحتی از خود عبور می دهد. نقش «هسته» تمرکز دادن به میدان مغناطیسی تولید شده توسط سیم پیچ است. هم چنین باعث می شود فوران مغناطیسی با تلفات کمتری از داخل سیم پیچ عبور کند. یک بویین می تواند با هسته و بدون هسته باشد. در شکل ۱۲-۶ یک نمونه هسته نشان داده شده است.

آن قرار گیرد، کاهش می‌یابد.



شکل ۶-۱۳


به مقاومتی که سلف در جریان متناوب از خود نشان می‌دهد مقاومت در این مدار صفر خواهد شد. «راکتانس سلفی» می‌گویند. این مقاومت به فرکانس وابسته است. راکتانس سلفی را با  $X_L$  نشان می‌دهند و مقدار آن از در نتیجه فقط در اتصال سلف با منبع جریان متناوب ظاهر می‌شود. رابطه زیر به دست می‌آید. و از آنجایی که فرکانس منبع جریان مستقیم صفر است مقدار این

$$X_L = 2\pi f L$$

راکتانس      فرکانس منبع تغذیه      ضریب خودالقایی

در این رابطه،  $X_L$  راکتانس سلفی بحسب اهم،  $f$  فرکانس ولتاژ یا جریان سینوسی بحسب هرتز و  $L$  ضریب خودالقایی سلف بحسب هانزی است.

 مثال: در مدار شکل ۶-۱۴ مقدار راکتانس سلفی را محاسبه کنید.

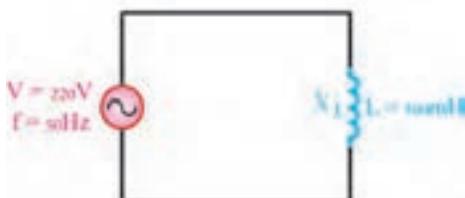


شکل ۶-۱۴

حل:  $X_L = L \cdot 2\pi f = 1 \cdot 10^{-3} \times 2\pi \times 50 = 31/4 \Omega$  جریان عبوری از مدار، با استفاده از قانون اهم به دست می‌آید. لذا داریم:

$$I = \frac{V}{X_L} = \frac{220}{31/4} = 7 A$$

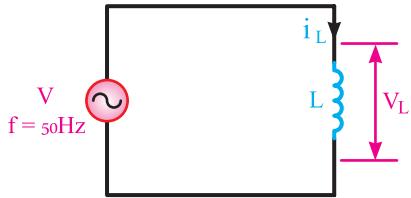
## ۶-۶- اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ در مدار سلفی



اگر در یک مدار الکتریکی با منبع جریان متناوب سینوسی، فقط یک سلف بدون مقاومت اهمی وجود داشته باشد، جریان در مدار به اندازه  $90^\circ$  درجه با ولتاژ دوسرانه آن اختلاف فاز پیدا می‌کند. در شکل ۱۵-۶ شکل موج جریان گذرنده از سلف و

شکل موج ولتاژ دوسرانه رسم شده است.

همان‌طور که از شکل ۶-۱۵ مشخص است جریان به اندازه  $90^\circ$  درجه از ولتاژ عقب‌تر است.

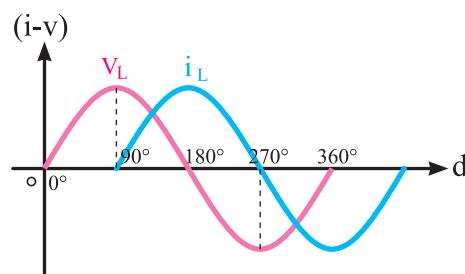

شکل ۱۵-۶- شکل موج ولتاژ و جریان سلف

## پرسش‌های فصل ششم

### ► پرسش‌های چهارگزینه‌ای

- ۱- به میدان مغناطیسی ایجاد شده در اطراف یک سیم حامل جریان میدان ..... گویند.  
الف) استاتیکی      ب) مغناطیسی      ج) الکتریکی      د) الکترومغناطیسی
- ۲- با تغییر شکل سیم راست به شکل سیم پیچ میدان الکترومغناطیسی چه تغییری می‌کند.  
الف) کاهش می‌باید      ب) افزایش می‌باید      ج) تغییر نمی‌کند      د) هیچ وابستگی ندارد
- ۳- خاصیت مقاومتی سلف در جریان متناوب را ..... سلفی گویند.  
الف) اندوکتانس      ب) راکتانس      ج) رزیستانس      د) کاپاسیتانس
- ۴- در صورت افزایش فرکانس در یک مدار سلفی، جریان مدار چه تغییری می‌کند؟  
الف) زیاد می‌شود      ب) کاهش می‌باید      ج) ثابت می‌ماند      د) هیچ کدام

### ► پرسش‌های پرکردنی

- ۵- با قرار دادن هسته آهنی در داخل یک سیم پیچ حامل جریان میدان مغناطیسی آن ..... می‌باید.
- ۶- اگر به یک لامپ که به سلفی به صورت سری متصل شده است ولتاژ متناوب دهیم نور آن نسبت به موقعی که به منبع جریان مستقیم وصل شده، ..... است.

### ► پرسش‌های درست و نادرست

- ۷- هرچه فشردگی بین حلقه‌های بویین بیشتر باشد میدان مغناطیسی کاهش می‌باید.  
درست       نادرست
- ۸- میدان مغناطیسی حاصل از یک سیم پیچ از میدان مغناطیسی حاصل از یک حلقه سیم قوی‌تر است.  
درست       نادرست
- ۹- مقاومت کل یک سلف در جریان مستقیم از جریان متناوب بیشتر است.  
درست       نادرست
- ۱۰- با افزایش L مقدار راکتانس سلفی کاهش می‌باید.  
درست       نادرست

### ► پرسش‌های تشریحی


- ۱۱- ساختمان سلف را شرح دهید.
- ۱۲- حاصل عبور جریان مستقیم از یک سیم راست و یک سلف چیست؟
- ۱۳- ضریب خودالقارا را توضیح دهید.
- ۱۴- عملکرد سلف در جریان متناوب را شرح دهید.

۱۵- اختلاف فاز بین جریان گذرنده از سلف و ولتاژ دوسر آن را رسم کنید.

۱۶- یک سلف با ضریب خودالقایی  $2 \text{ هاری}$  و مقاومت اهمی  $5\%$  اهمی به ولتاژ  $1/5$  ولت مستقیم وصل می‌کنیم. حداکثر جریانی که از سلف می‌گذرد چند آمپر است؟  
پاسخ: ( $3$  آمپر)

۱۷- از یک سلف با ضریب خودالقایی  $10 \text{ میلی هاری}$  جریان متناوبی با فرکانس  $5^\circ$  هرتز عبور می‌کند. مقاومت القایی سلف چند اهم است؟ اگر کیلو هرتز تغییر یابد، مقاومت القایی بین چند اهم می‌شود؟  
پاسخ: ( $2/14$  و  $62/8$ )

۱۸- در شکل ۱۶-۶، جریان  $i_L$  چند میلی آمپر است؟ از مقاومت اهمی سیم پیچ صرف نظر کنید.  
پاسخ: ( $159$  میلی آمپر)

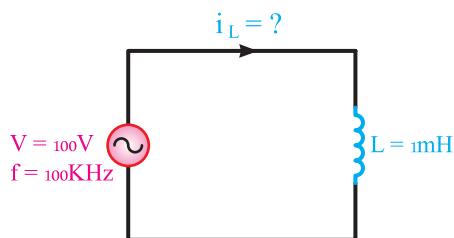


شکل ۱۶-۶

۱۹- مقاومت سیم پیچ اصلی یخچال را با اهمتر اندازه گیری کردیم عدد  $11$  اهم را نشان می‌دهد. یخچال در حین کار شدت جریان  $1$  آمپر را از شبکه دریافت می‌کند علت را توضیح دهید.
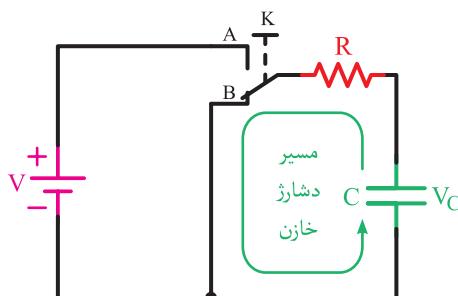
## خازن

هدف‌های رفتاری : در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- خازن را تعریف کند.
- ۲- ساختمان خازن را شرح دهد.
- ۳- ظرفیت خازن را تعریف کند.
- ۴- عوامل فیزیکی مؤثر در ظرفیت خازن را شرح دهد.
- ۵- ظرفیت خازن را محاسبه کند.
- ۶- مفهوم شارژ و دشارژ خازن را توضیح دهد.
- ۷- ثابت زمانی خازن را شرح دهد.
- ۸- مشخصات مهم در انتخاب خازن را بیان کند.
- ۹- ظرفیت خازن معادل مدارهای سری و موازی خازنی را محاسبه کند.
- ۱۰- عملکرد خازن را در جریان مستقیم و متناوب شرح دهد.
- ۱۱- راکتانس خازنی را در مدارات محاسبه کند.
- ۱۲- اختلاف فاز ولتاژ و جریان در مدار خازنی را با رسم شکل موج‌های ولتاژ و جریان و دیاگرام برداری تشریح کند.
- ۱۳- انواع خازن را نام ببرد.
- ۱۴- کاربرد خازن‌ها را در موتورهای الکتریکی شرح دهد.



## سیمای فصل ۷

– خازن

– ساختمان خازن

– ظرفیت خازن

– عوامل فیزیکی مؤثر در ظرفیت خازن

– شارژ و دشارژ خازن

– ثابت زمانی خازن

– انتخاب خازن

– اتصال خازن‌ها

– اتصال سری خازن‌ها

– اتصال موازی خازن‌ها

– عملکرد خازن

– خازن در جریان مستقیم

– خازن در جریان متناوب

– اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ در مدار خازنی

– انواع خازن

– کاربرد خازن‌ها



## آشنایی با دانشمندان

### فارادی

(Faraday, Michael) ۱۷۹۱–۱۸۶۷




فارادی، فیزیک‌دان و شیمی‌دان انگلیسی، شاگرد یک صحاف بود و به علوم علاقه زیادی داشت. او در کلاس‌های درس همفری دیوی، شیمی‌دان معروف آن زمان، حضور می‌یافت و با یادداشت‌هایی که آماده می‌کرد، چنان بر دیوی تأثیر گذاشت که از سوی استاد به عنوان دست‌یار در آزمایشگاه سلطنتی منصوب شد. سرانجام فارادی جانشین دیوی در مدیریت آزمایشگاه سلطنتی شد. اولین پژوهش‌های فارادی در شیمی بود. اما کمی بعد به الکتریسیته و مغناطیس روزی آورد و کمک زیادی به پیش‌برد آن علوم کرد. او با انجام آزمایش‌های منظم توانست پدیدهٔ القای الکترومغناطیسی را کشف کند. با این‌که فارادی در اصل یک آزمایشگر بود ولی با معرفی مفهوم میدان و تشخیص این‌که میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی را می‌توان توسط این خطوط نشان داد، کمک‌های زیادی به درک بهتر مفهوم میدان کرد. به پاس خدمات او یکای ظرفیت خازن را در سیستم بین‌المللی SI با فاراد (F) نشان می‌دهند.

## ۷- خازن

صفحات خازن معمولاً از رفته‌های نازک از جنس آلومینیوم،

روی یا نقره ساخته می‌شوند، عالیق به کار رفته بین صفحات خازن را دی الکتریک گویند. این ماده عالیق می‌تواند هوا، خلا، کاغذ، شیشه، میکا، روغن و ... باشد. معمولاً خازن‌ها را براساس ماده دی الکتریک آن نام‌گذاری می‌کنند، مانند خازن کاغذی، خازن روغنی، خازن الکترولیتی شکل ۷-۳ ساختمان ظاهری یک خازن الکترولیتی را نشان می‌دهد.

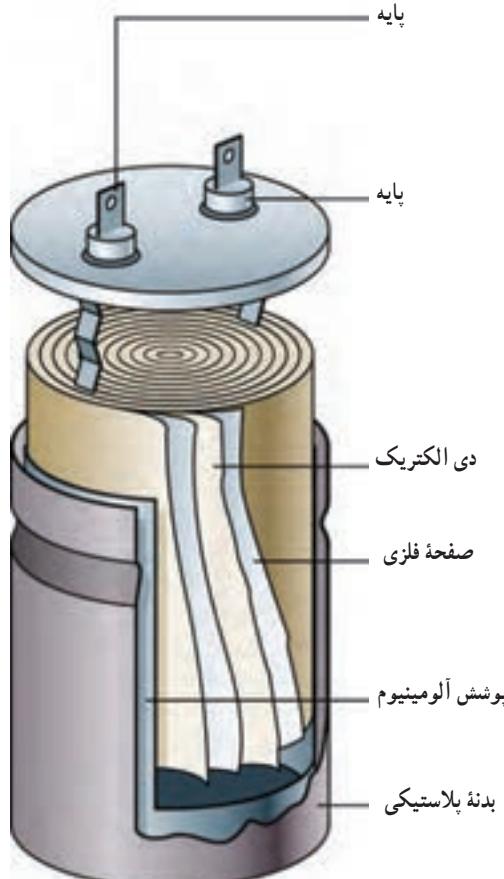

شکل ۷-۳- ساختمان ظاهری خازن

### ۷-۳- ظرفیت خازن

ظرفیت یک خازن که آن را با  $C$  نمایش می‌دهند، نشان دهنده میزان توانایی یک خازن در ذخیره کردن بار الکتریکی است. بنا به تعریف، ظرفیت خازن برابر است با مقدار باری که باید روی یکی از صفحات خازن ذخیره شود تا پتانسیل آن نسبت به صفحه

### ۱-۷- خازن<sup>۱</sup>


خازن وسیله‌ای است که می‌تواند مقداری الکتریسیته را به صورت بارهای الکتریکی در خود ذخیره کند، همان‌گونه که یک مخزن آب برای ذخیره کردن آب مورداستفاده قرار می‌گیرد. در شکل ۷-۱ تصویر ظاهری تعدادی از انواع خازن‌ها، که در تأسیسات برقی کاربرد زیادی دارند، نشان داده شده است.



شکل ۷-۱- نمونه‌های مختلف خازن

### ۲- ساختمان خازن

خازن‌ها به اشکال مختلف ساخته می‌شوند. متدائل‌ترین آن‌ها خازن‌های مسطحی هستند که از دو صفحه هادی، که بین آن‌ها عالیقی قرار دارد، تشکیل می‌شوند. صفحات هادی نسبتاً بزرگ هستند و در فاصله خیلی نزدیک از یکدیگر قرار دارند. شکل ۷-۲ طرح ساده یک خازن مسطح و علامت اختصاری آن را نشان می‌دهد.

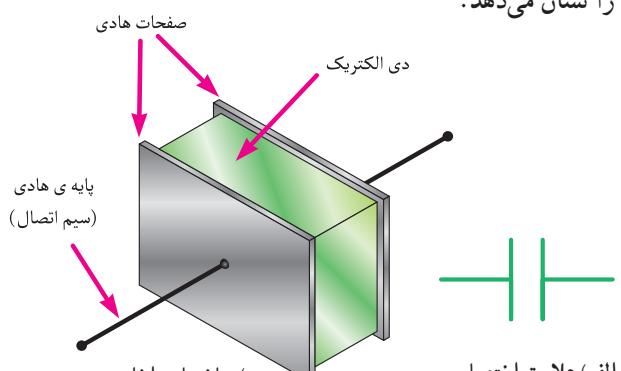

شکل ۷-۲- ساختمان داخلی و علامت اختصاری خازن

دیگر به اندازه یک ولت افزایش یابد. به عبارت دیگر خارج قسمت بار الکتریکی (Q) ذخیره شده روی هر یک از صفحات خازن بر ولت اتصال می‌دهیم. مقدار بار ذخیره شده چند کولن است؟ اختلاف پتانسیل (V) بین دو صفحه را «ظرفیت خازن» گویند.

بنابراین:

حل:

$$Q = C \times V = 40 \text{ } (\mu\text{F}) \times 50^{\circ}(\text{v}) = 200 \text{ } \mu\text{C}$$


$$2 \times 10^3 \mu\text{C} = 2 \times 10^3 \times 10^{-6} \text{C} = 2 \times 10^{-3} \text{C}$$

مثال: به دو سر یک خازن  $10 \text{ } \mu\text{F}$  میکروفاراد چه ولتاژی بدheim تا باری معادل  $1 \text{ } \mu\text{C}$  کولن در آن ذخیره شود؟

حل:

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{10 \text{ } (\mu\text{C})}{10 \text{ } (\mu\text{F})} \quad V = 1 \text{ } \text{ Volt}$$

$$C = \frac{Q}{V} \quad (1)$$

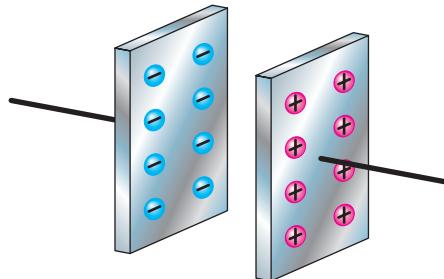


شکل ۷-۴

#### ۴-۷- عوامل فیزیکی مؤثر در ظرفیت خازن

در ظرفیت یک خازن عوامل زیر مؤثرند:

(الف) مساحت صفحات خازن (A): هر چه سطح صفحات بیشتر باشد، بار الکتریکی بیشتری در خود ذخیره می‌کند. در نتیجه ظرفیت آن نیز بیشتر خواهد بود. شکل ۷-۵ ظرفیت دو خازن الف و ب را باهم مقایسه می‌کند. چون سطح صفحات خازن ب، چهار برابر سطح صفحات خازن الف است، ظرفیت خازن ب چهار برابر ظرفیت خازن الف خواهد بود.

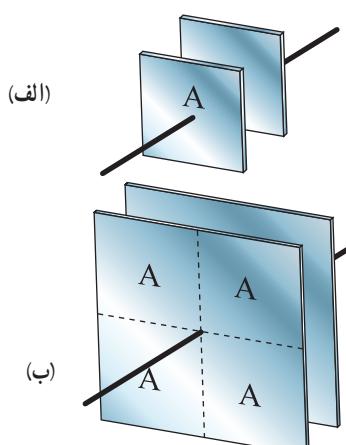

شکل ۷-۵- سطح صفحات خازن

که در آن:

C- ظرفیت خازن (بر حسب فاراد):

Q- مقدار بار الکتریکی ذخیره شده بر روی هر یک از

صفحات خازن (بر حسب کولن):

V- اختلاف پتانسیل بین دو صفحه خازن (بر حسب ولت) است.

واحد ظرفیت «فاراد» است. فاراد ظرفیت خازنی است که اگر به ولتاژ یک ولت متصل شود یک کولن بار الکتریکی روی صفحات آن ذخیره می‌شود. چون فاراد واحد بسیار بزرگی است، در عمل از واحدهای کوچک‌تر مانند میکروفاراد استفاده می‌شود، که آن را با  $\mu\text{F}$  نشان می‌دهند.

$$1 \mu\text{F} = 1 \times 10^{-6} \text{F}$$



مثال: اگر به دو سر یک خازن ولتاژ  $220$  ولت وصل کنیم باری معادل  $220$  کولن را ذخیره می‌کند. ظرفیت این خازن چند میکرو فاراد است؟


حل:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{220 \text{ } (\text{C})}{220 \text{ } (\text{V})} = 1 \text{ F} \quad 1 \text{ F} = 10^{+6} \mu\text{F}$$

۱- کولن واحد بار الکتریکی است و مقدار آن برای ۱ کولن برابر با  $10^{+18} \times 6/28$  الکترون است.

۷-۶ ظرفیت دو خازن الف و ب را با هم مقایسه می‌کند. چون فاصله صفحات خازن ب دو برابر صفحات خازن الف است، بنابراین ظرفیت خازن الف دو برابر ظرفیت خازن ب است.

ب) فاصله بین صفحات خازن (d) : ظرفیت خازن با فاصله صفحات آن رابطه عکس دارد. یعنی هر چه فاصله بین صفحات خازن بیشتر باشد، ظرفیت خازن کمتر است. شکل

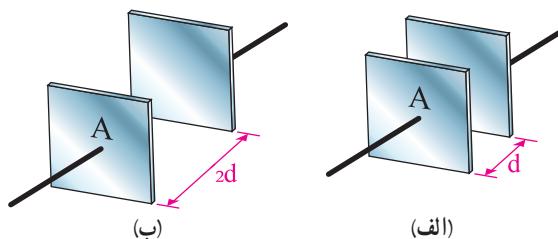

شکل ۶-۷- فاصله بین صفحات خازن

بر ظرفیت خازن اثر دارد. هر چه ماده به کار رفته عایق تر باشد ظرفیت خازن بیشتر خواهد شد. در جدول ۱-۷ ضریب دیالکتریک عایق مورد استفاده در ساخت خازن آمده است.

امروزه خازن‌هایی با فاصله بسیار کوچک ساخته می‌شود که می‌توانند ولتاژهای بزرگی تا چند صد ولت را نیز تحمل کنند.  
ج) ضریب دیالکتریک (K) : جنس دیالکتریک

جدول ۱-۷- ضریب دیالکتریک چند نوع عایق

ضریب دیالکتریک K	نوع عایق
۱	هوای
۲	تفلون
۲/۵	کاغذ آغشته به پارافین
۴	روغن
۵	میکا
۷	اکسید آلومینیم
۷/۵	شیشه
۲۶	اکسید تانتالیم
۱۲۰۰	سرامیک

که در آن :

C : ظرفیت خازن بر حسب فاراد  
A : مساحت سطح صفحات بر حسب متر مربع<sup>۲</sup>

d : فاصله دو صفحه خازن بر حسب متر



K : ضریب دیالکتریک بر حسب

همان‌گونه که گفته شد ظرفیت خازن با سطح صفحات خازن با رابطه مستقیم و با فاصله بین صفحات رابطه عکس دارد، در نتیجه برای ظرفیت خازن می‌توان رابطه زیر را نوشت:

$$C = K \frac{A}{d}$$

وقتی خازن در حال شارژشدن است، الکترون‌ها از طریق

سیم رابط به طرف قطب مثبت باتری حرکت می‌کنند و وارد باتری می‌شوند و از قطب منفی خارج می‌گردند. وارد و خارج شدن الکترون‌ها از صفحات خازن، میدان الکتریکی ساکن را بالا می‌برد و سبب ایجاد ولتاژی در خلاف جهت ولتاژ اعمال شده به دو سر خازن می‌شود. ولتاژ ایجاد شده در خازن با ولتاژ باتری مخالفت می‌کند. هرچه ولتاژ دو سر خازن بیشتر می‌شود ولتاژ مؤثر مدار کمتر می‌شود و در نتیجه باعث کم شدن شدت جریان مدار می‌گردد. هرگاه ولتاژ خازن با ولتاژ باتری برابر شود، جریان در مدار متوقف می‌شود. صفر شدن جریان در مدار نشانه شارژ کامل خازن است (شکل ۷-۹).

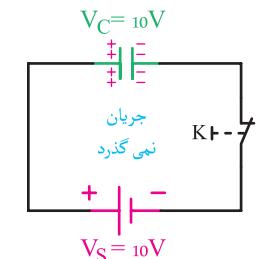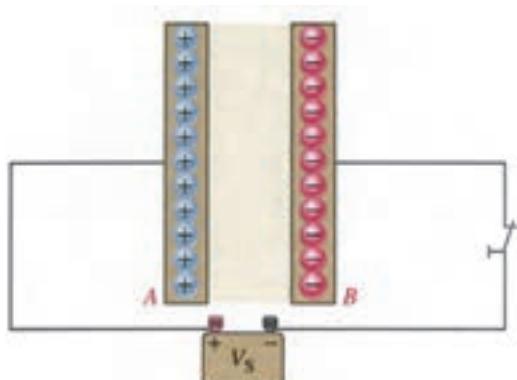


شکل ۷-۹- خازن در وضعیت شارژ کامل

ب) دشارژ: یک خازن شارژ شده باید دشارژ خود را

به مدت نامحدودی نگه دارد. در حالی که این گونه نیست و با جداشدن خازن از منبع تغذیه دیر یا زود خازن شارژ خود را از دست می‌دهد. عمل از دست دادن شارژ را دشارژ شدن می‌نامند. شکل ۷-۱۰ خازن را در وضعیت شارژ کامل نشان می‌دهد.



## ۷-۵- شارژ و دشارژ خازن

الف) شارژ: برای این که خازن شارژ شود، یعنی انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کند باید آن را به یک اختلاف پتانسیل (ولتاژ) وصل کرد. این ولتاژ به وسیله یک باتری تأمین می‌شود. قطب مثبت باتری به یک صفحه و قطب منفی باتری به صفحه دیگر خازن وصل می‌شود. قبل از اتصال صفحات خازن به باتری (وصل کلید)، این صفحات خستا هستند و هیچ انرژی‌ای در خازن ذخیره نخواهد شد (شکل ۷-۷).

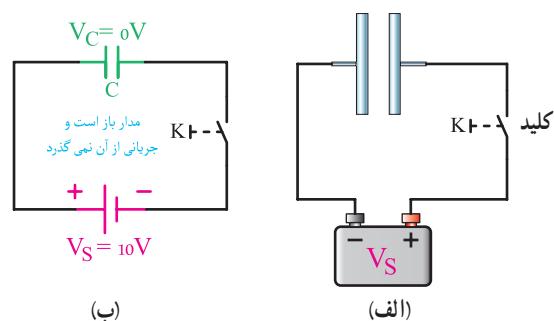


شکل ۷-۷- خازن قبل از اتصال به منبع ولتاژ خستاست.

با بستن کلید، الکترون‌ها از قطب منفی باتری به طرف صفحه‌ای جاری می‌شوند که به این قطب متصل است و در آن تراکم الکtron باز منفی ایجاد می‌کنند. در همین لحظه، قطب مثبت باتری همان تعداد الکترون را از صفحه‌ای جذب می‌کند که به این قطب متصل است. این صفحه کم بود الکترون یا بار مثبت پیدا می‌کند (شکل ۷-۸).

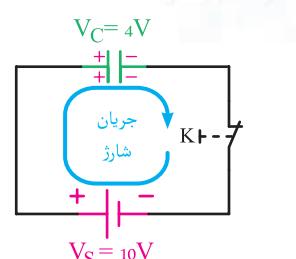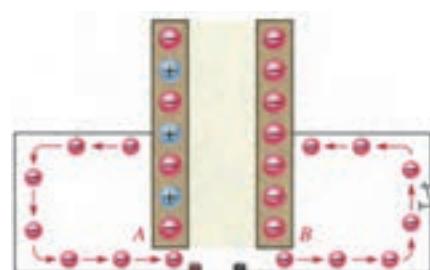


شکل ۷-۸- خازن در حال شارژ شدن

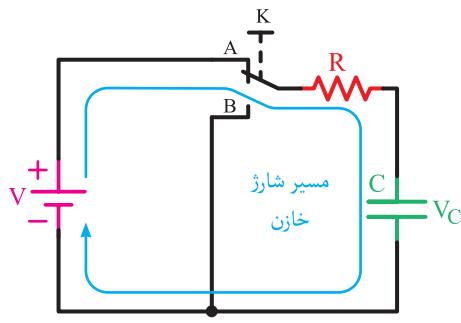


شکل ۷-۱۲- مسیر شارژ خازن دشارژ

هم چنین اگر پایه‌های یک خازن شارژ شده را به وسیلهٔ یک مقاومت اهمی به یکدیگر وصل کنیم شکل ۷-۱۳. خازن به یک باره دشارژ (حالی) نمی‌شود و مدت زمانی طول می‌کشد. این زمان به مقدار مقاومت سری شده با خازن ( $R$ ) و ظرفیت خازن ( $C$ ) بستگی دارد.

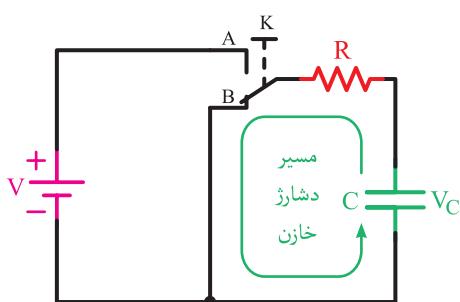


شکل ۷-۱۳- مسیر دشارژ خازن

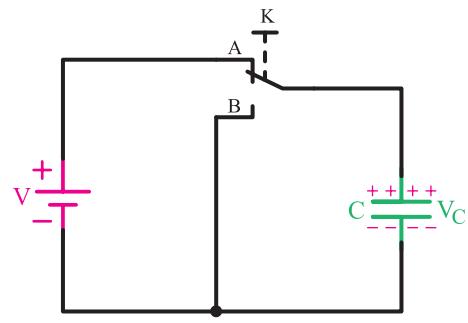

شکل ۷-۱۰- خازن در وضعیت شارژ کامل جریان نمی‌گذرد

برای دشارژ سریع خازن لازم است که پس از جدا کردن منبع ولتاژ از خازن، یک مسیر هادی بین دو صفحهٔ خازن ایجاد شود. با ایجاد این مسیر الکترون‌های صفحهٔ منفی به طرف پتانسیل مثبت در صفحهٔ مثبت جاری می‌شوند و تبادل الکترون آن قدر ادامه می‌باشد تا صفحات خستا شوند. در شکل ۷-۱۱ با تغییر وضعیت کلید و قرارگیری آن در حالت B در شکل ۷-۱۱ با تغییر وضعیت یکدیگر اتصال پیدا می‌کنند و عمل دشارژ انجام می‌گیرد.

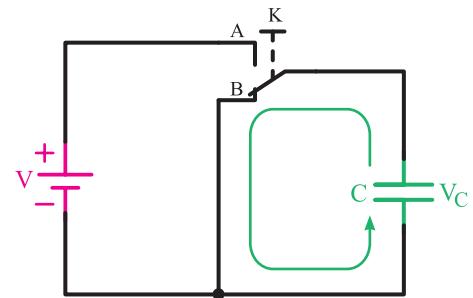

شکل ۷-۱۱- خازن در حال دشارژ

**کاربرد:** کاربردهای شارژ و دشارژ خازن می‌توان به ایجاد شوک الکتریکی در اتاق عمل یا فلاش دوربین‌های عکاسی اشاره کرد.

## ۶-۷- ثابت زمانی خازن

اگر مداری شامل یک مقاومت اهمی و یک خازن را مطابق شکل ۷-۱۲، که به صورت سری بسته شده‌اند، به یک منبع ولتاژ DC وصل کنیم، خازن فوراً (شارژ) نمی‌شود و مدت زمانی طول می‌کشد. زمان شارژ به مقدار مقاومت ( $R$ ) سری شده با خازن و ظرفیت خازن ( $C$ ) بستگی دارد.

خازن دیگر قابل استفاده نخواهد بود، مقدار ولتاژ کار را روی خازن می نویسند ( $45^{\circ}$  VAS) یا توسط کارخانه سازنده در برگه مشخصات (کاتالوگ) آن درج می کنند.

به مدت زمانی که طول می کشد تا خازن شارژ کامل یا دشارژ کامل شود «ثابت زمانی خازن» می گویند. که از حاصل ضرب  $R$  در  $C$  به دست می آید.



شکل ۷-۱۵

ج) **تُلِرانس** : به حداقل انحراف مجاز مقدار ظرفیت خازن نسبت به ظرفیت اسمی آن **تُلِرانس** گویند. همان‌طور که در شکل ۷-۱۶ مشاهده می‌کنید ظرفیت این خازن  $25\text{ }\mu\text{F}$  میکرو فاراد است اما برای عواملی چون دما ممکن است مقدار ظرفیت تغییر کند. برای مثال در این خازن تُلِرانس  $5$  درصد است؛ یعنی ممکن است ظرفیت به مقدار  $5$  درصد افزایش یابد ( $26/25 = 1.04$ ) یا  $5$  درصد کاهش یابد ( $23/25 = 0.92$ ).



شکل ۷-۱۶

## ۷-۷-۱ انتخاب خازن

در انتخاب یک خازن توجه به مشخصه‌های زیر لازم است :

**الف) ظرفیت** : اولین موردی که در انتخاب یک خازن باید به آن توجه کرد ظرفیت آن است. مقدار ظرفیت بر روی بدنه خازن نوشته می‌شود. در شکل ۷-۱۴ مقدار ظرفیت خازن ( $25\text{ }\mu\text{F}$ ) توسط کارخانه سازنده بر روی بدنه آن حک شده است. بسیار اتفاق می‌افتد که مقدار ظرفیت خازن مورد نیاز ما در حوزه خازن‌های استاندارد موجود در بازار نیست. به همین دلیل باید به کمک چند خازن، مقدار ظرفیت خازن معادل را بسازیم. توجه به ظرفیت خازن در انتخاب و ساختن خازن معادل بسیار مهم است.



شکل ۷-۱۴

**ب) ولتاژ کار** : به حداقل ولتاژی که می‌توان به خازن اعمال کرد، به‌طوری که عایق دی الکتریک آن آسیب نمیند، «ولتاژ کار خازن» می‌گویند. توجه به مقدار این ولتاژ بسیار مهم است. مقدار ولتاژ اعمال شده به خازن باید مساوی یا کمتر از مقدار ولتاژ کار خازن باشد. زیرا اعمال ولتاژ بیشتر از این مقدار باعث شکستن مولکول‌های عایق دی الکتریک می‌شود و به ایجاد قوس الکتریکی بین صفحات خازن و دی الکتریک منجر خواهد شد و


## ۷-۸-۱ اتصال خازن‌ها

اگر خازنی مورد نیاز باشد که در محدوده ظرفیت‌های


$$C_T = \frac{Q_T}{V_T} \quad (3)$$

**۷-۸-۱ اتصال سری خازن‌ها :** هرگاه دو یا  $n$  خازن مانند شکل ۷-۱۷ به صورت متواالی اتصال یابند این نوع اتصال را «سری» گویند (مانند اتصال سری مقاومت‌ها).

استاندارد نباشد، می‌توان با متصل کردن چند خازن به صورت سری، موازی یا ترکیبی، خازن مورد نظر را بدست آورد. اصطلاحاً به خازنی که می‌تواند جایگزین تمام خازن‌های مدار شود «خازن معادل» گویند، که با استفاده از رابطه (۳) می‌توان آن را بدست آورد.

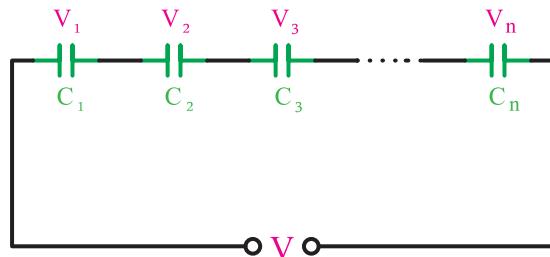

شکل ۷-۱۷

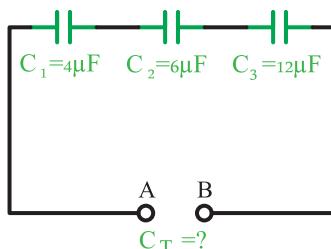

شکل ۷-۱۸

روابط حاکم بر خازن‌های سری به صورت زیر است :

الف) در خازن‌های سری بارهای خازن‌ها یکسان است.

$$Q_T = Q_1 = Q_2 = Q_3 = \dots = Q_n \quad (4)$$

ب) در مدار سری ولتاژ منبع تغذیه برابر ولتاژ مجموع تک تک عناصر آن است.

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n \quad (5)$$

ج) ظرفیت خازن معادل در مدار سری را از رابطه (۶) می‌توان بدست آورد.

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n} \quad (6)$$

ظرفیت خازن معادل در مدارهای سری، مانند رابطه مربوط به مقاومت‌های موازی است. پس لازم است در پایان محاسبه، مقدار  $\frac{1}{C_T}$  را معکوس نمود تا ظرفیت  $C_T$  را بدست آورد.


$$\text{حل : } \frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{3+2+1}{12} = \frac{6}{12}$$

$$C_T = \frac{12}{6} = 2 \mu F$$



مثال : ظرفیت خازن معادل از دو نقطه A و B در شکل ۷-۱۸ چند میکروفاراد است؟

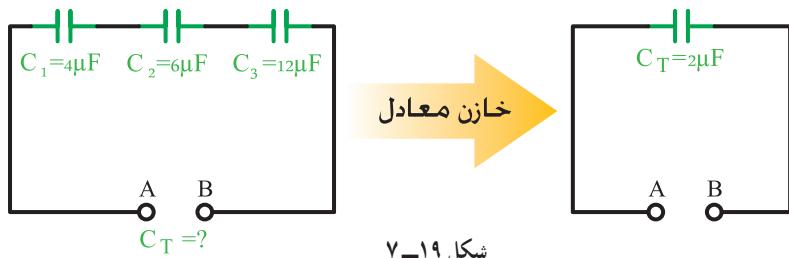

شکل ۷-۱۹

### نتایج

- با اتصال سری سه خازن ۴، ۶ و ۱۲ میکروفارادی می‌توان خازن ۲ میکروفارادی به دست آورد.
- در اتصال سری خازن‌ها ظرفیت معادل از ظرفیت کوچک‌ترین خازن کم‌تر است.

حل : به دلیل این که ظرفیت خازن‌ها مساوی

است ظرفیت یکی از آن‌ها را به تعداد خازن‌ها تقسیم می‌کنیم.

$$C_T = \frac{C}{n} = \frac{12}{4} = 3 \mu F$$


۲ - اگر دو خازن به طور سری بسته شوند می‌توانیم از رابطه ساده‌شدهٔ نهایی به صورت زیر استفاده کنیم.

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow \frac{1}{C_T} = \frac{C_1 + C_2}{C_1 \times C_2}$$

$$C_T = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2} \quad (۸)$$

توجه : در صورت به کار گیری خازن‌های الکتروولیتی، در موقع اتصال آن‌ها به قطب‌های خازن توجه کنید. ضمناً این خازن‌ها را پیش از اتصال در مدار، ابتدا تخلیه (دشارژ) کنید.


۳ - اتصال موازی خازن‌ها : هرگاه دو یا n خازن مطابق شکل ۷-۲۲ به یکدیگر وصل شوند این اتصال را «موازی» گویند.

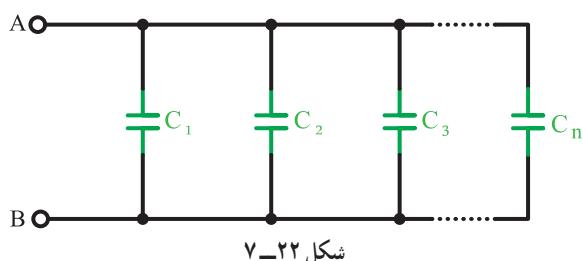

شکل ۷-۲۲
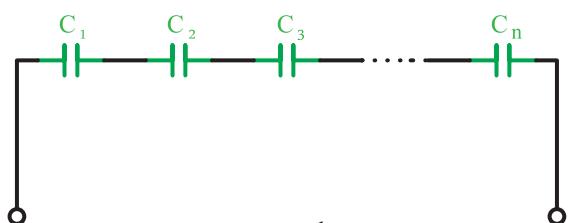
### \* حالات خاص خازن‌های سری

۱ - اگر n خازن با ظرفیت‌ها مساوی به طور سری قرار گیرند ظرفیت معادل آن به صورت زیر محاسبه می‌شود.




$$C_T = \frac{C}{n} \quad (۹)$$

C - ظرفیت یک خازن n - تعداد خازن‌ها

C<sub>T</sub> - ظرفیت خازن معادل


مثال : ظرفیت خازن معادل از دو نقطه A، B مدار شکل ۷-۲۱ چند میکرو فاراد است؟

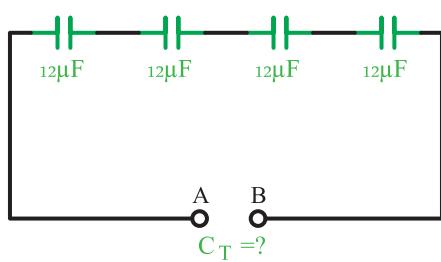

شکل ۷-۲۱




روش اول : می توانیم طبق شکل مقابل دو خازن ۱ و ۳ میکروفارادی را با هم موازی کنیم. در نتیجه داریم :

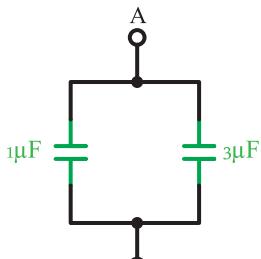

شکل ۷-۲۴

روش دوم : می توانیم طبق شکل زیر دو خازن ۱۲ و ۶ میکروفارادی را با هم سری کنیم. در نتیجه داریم :

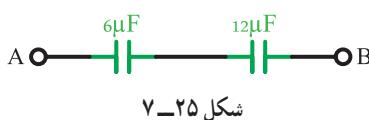


شکل ۷-۲۵

$$C_T = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2} = \frac{6 \times 12}{6 + 12} = 4 \mu F$$

همان‌گونه که از حل دو روش ملاحظه می‌کنید، نتیجه دو روش یکسان است.

#### ✿ حالت خاص خازن‌های موازی

- اگر  $n$  خازن با ظرفیت‌های مساوی به‌طور موازی قرار گیرد ظرفیت معادل آن به صورت زیر محاسبه می‌شود.

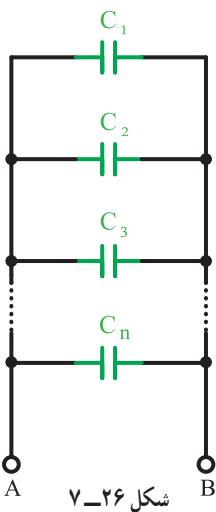

شکل ۷-۲۶

روابط حاکم بر این مدارها به صورت زیر است.

الف) در خازن‌های موازی بار کل برابر مجموع بار تک تک خازن‌هاست.

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots + Q_n \quad (9)$$

ب) در مدار موازی ولتاژ همه عناصر برابر ولتاژ منبع تغذیه است.


$$V_T = V_1 = V_2 = V_3 = \dots = V_n \quad (10)$$

ج) ظرفیت خازن معادل در مدار موازی را از رابطه می‌توان بدست آورد.

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n \quad (11)$$

همان‌گونه که از رابطه نهایی مشخص است ظرفیت خازن معادل در مدارهای موازی مانند رابطه مربوط به مقاومت‌های سری است.

مثال : ظرفیت خازن معادل از دو نقطه A و B در شکل ۷-۲۳ چند میکروفاراد است؟

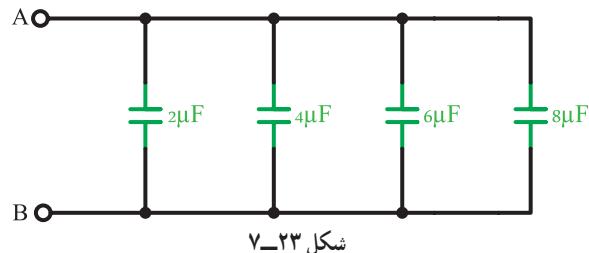

شکل ۷-۲۳



$$C_T = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 = 2 + 4 + 6 + 8 = 20 \mu F$$

مثال : خازن‌های ۱ و ۱۲ و ۶ و ۳ میکروفارادی موجود است اما خازن مورد نظر ما با ظرفیت ۴ میکروفاراد در دسترس نیست. چگونه از میان این خازن‌ها، خازن معادل را می‌سازید؟



می‌رسد. برای مشاهده عینی این پدیده می‌توانید یک لامپ کوچک را با خازن به صورت سری قرار دهید و وضعیت لامپ را پس از وصل کلید بررسی کنید (شکل ۷-۲۷-ب). عملکرد مدار به این صورت است که پس از وصل کلید جریان زیادی از مدار عبور می‌کند و لامپ برای یک لحظه کوتاه روشن و سپس خاموش می‌شود. علت خاموش شدن لامپ این است که پس از وصل کلید خازن در زمان کوتاهی شارژ کامل می‌شود و ولتاژ دو سر آن برابر ولتاژ باتری ( $V_b$ ) می‌شود. در آن حالت چون اختلاف پتانسیل بین خازن و منبع تغذیه وجود ندارد جریان عبوری از مدار صفر خواهد شد.

$$C_T = n \cdot C \quad (12)$$


– ظرفیت یک خازن

$n$  – تعداد خازن‌ها

$C_T$  – ظرفیت خازن معادل

## ۷-۹-عملکرد خازن


۷-۹-۱ خازن در جریان مستقیم: همان‌گونه که گفته شد، اگر یک خازن را مطابق شکل ۷-۲۷-الف به ولتاژ مستقیم وصل کنیم مشاهده می‌کنیم پس از بسته شدن کلید  $K$ ، خازن بلا فاصله شارژ می‌شود، یعنی ولتاژ دو سر آن برابر ولتاژ منبع تغذیه می‌گردد. در نتیجه جریان گذرنده از آن به صفر

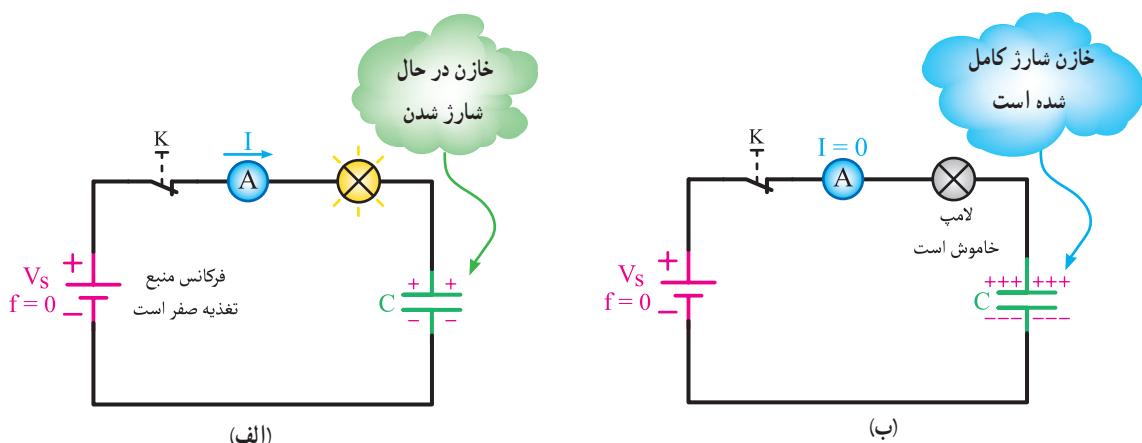

شکل ۷-۲۷

اصلی خود، روشن می‌شود. از این مطلب می‌توان نتیجه گرفت که عملکرد خازن در جریان متناوب نسبت به جریان مستقیم متفاوت است و در واقع خازن در جریان متناوب می‌تواند جریان عبوری از مدار را محدود کند (شکل ۷-۲۸).


۷-۹-۲ خازن در جریان متناوب: اما اگر همین کار را توسط منبع ولتاژ متناوب سینوسی در دو سر خازن انجام دهیم، مشاهده می‌کنیم پس از وصل کلید آمپر متر مقدار صفر را نشان نمی‌دهد و لامپ نیز خاموش نیست اما با نور کمتری، نسبت به نور

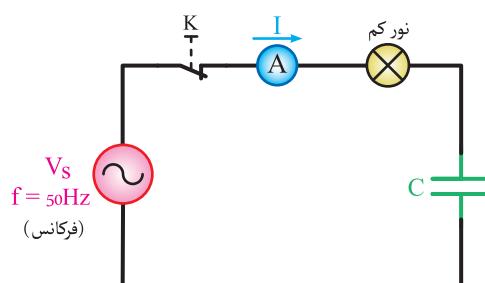

شکل ۷-۲۸

متناوب می‌شود. راکتانس خازنی را با  $X_C$  نشان می‌دهند و مقدار آن از رابطه زیر به دست می‌آید.

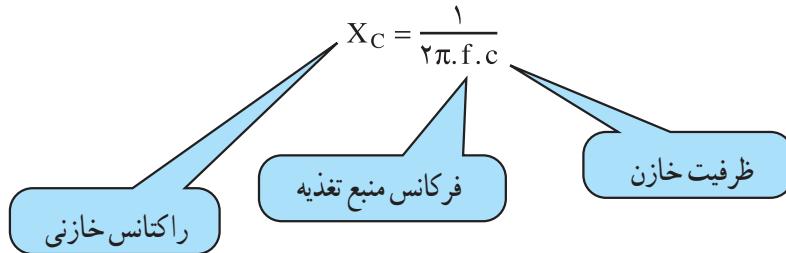به مقدار مقاومتی که خازن در مقابل عبور جریان متناوب از خود نشان می‌دهد، «راکتانس (عكس العمل) خازنی» می‌گویند. این مقاومت باعث محدود شدن جریان مدارهای خازنی در جریان



**کلید در وضعیت a:** در این حالت خازن  $100\text{ m}\Omega$  میکروفاراد به منبع تغذیه  $100\text{ V}$  ولتی متصل است. برای بدست آوردن جریان، ابتدا باید مقدار راکتانس خازنی را محاسبه نمود:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 100 \times 10^{-6}} = 31/8\Omega$$

با استفاده از قانون اهم، مقدار جریان به صورت زیر محاسبه

$$I = \frac{V}{X_C} = \frac{100}{31/8} = 31/4\text{ A}$$

می‌شود:

**کلید در وضعیت b:** مشابه وضعیت قبل، راکتانس خازنی و مقدار جریان را در این حالت نیز محاسبه می‌کنیم. در این حالت خازن  $100\text{ m}\Omega$  میکرو فارادی دو سر منبع تغذیه قرار می‌گیرد، لذا داریم.

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 100 \times 10^{-6}} = 31/8\Omega$$

با استفاده از قانون اهم، مقدار جریان به صورت زیر محاسبه


$$I = \frac{V}{X_C} = \frac{100}{31/8} = 31/4\text{ A}$$

می‌شود:

در رابطه فوق  $X_C$  راکتانس خازن بر حسب اهم،  $f$  فرکانس ولتاژ یا جریان متناوب بر حسب هرتز،  $C$  ظرفیت خازن بر حسب فاراد است.




**مثال:** در مدار شکل زیر مقدار مقاومت خازنی را بدست

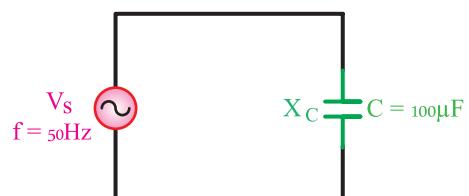

شکل 7-۲۹




**مثال:** جریان عبوری از مدار زیر در کدام حالت کلید (a) یا (b) بیشتر است؟

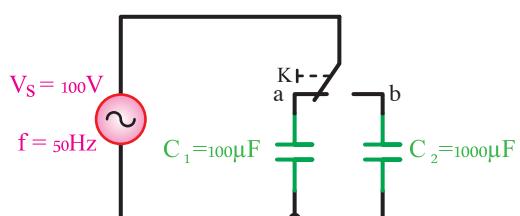

شکل 7-۳۰

**7-۹-۳ اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ در مدار خازنی:** اگر در یک مدار الکتریکی با منبع جریان متناوب، فقط یک خازن وجود داشته باشد جریان عبوری از مدار به اندازه  $90^\circ$  درجه از ولتاژ دو سر آن جلوتر (بیش فاز) خواهد افتاد. در شکل 7-۳۱ منحنی جریان گذرنده از خازن و ولتاژ دو سر خازن رسم


**(الف) خازن ثابت :** در خازن‌های ثابت، ظرفیت ثابت است و مقدار آن را پس از ساخت نمی‌توان تغییر داد. خازن‌های ثابت را معمولاً با جنس دیالکتریک آن نام‌گذاری می‌کنند. شکل ۷-۳۲ چند نمونه خازن ثابت را نشان می‌دهد.

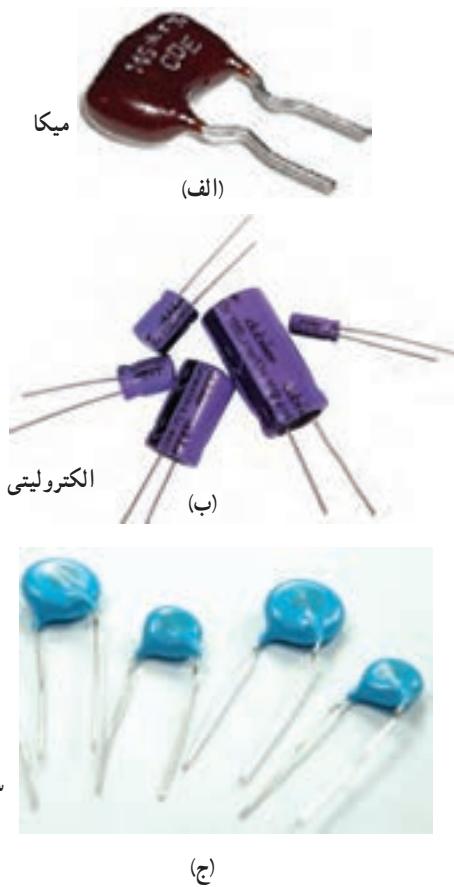

شکل ۷-۳۲-۷-چند نمونه خازن ثابت

**(ب) خازن متغیر :** خازن متغیر خازنی است که ظرفیت آن را در هر لحظه می‌توان تغییر داد و ظرفیت موردنظر را تنظیم نمود. اساس کار خازن متغیر بر مبنای تغییر سطح مشترک صفحات یا تغییر ضخامت دیالکتریکی است. شکل ۷-۳۳ چند نمونه خازن متغیر را نشان می‌دهد.


شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود برای تعیین میزان اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان خازن باید دو نقطه مشابه از روی دو موج انتخاب کنیم (مانند دو نقطه A و B) و سپس اختلاف بین این دو نقطه شروع (صفر) را در نظر گرفت.

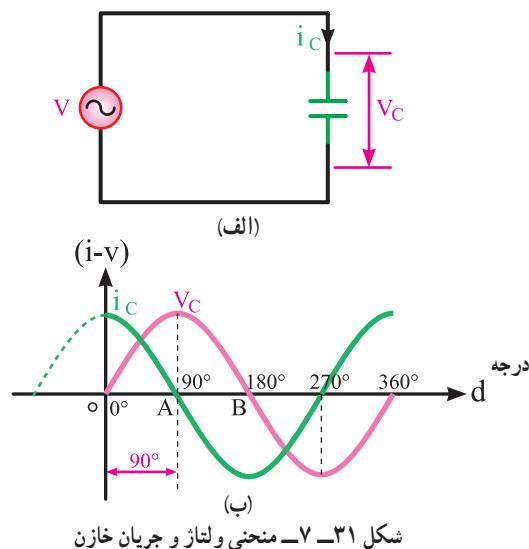

شکل ۷-۳۱-۷-منحنی ولتاژ و جریان خازن
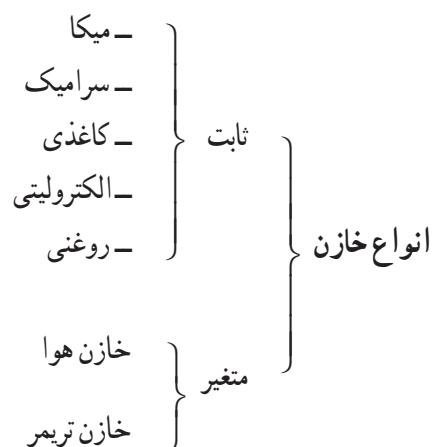
## ۷-۱۰- انواع خازن

خازن‌ها انواع گوناگونی دارند و از لحاظ شکل و اندازه با یکدیگر متفاوت‌اند بعضی از خازن‌ها از روغن پرشده و حجمی‌اند. برخی دیگر بسیار کوچک و به اندازه دانه‌عدس‌اند. خازن‌ها بر حسب ثابت‌بودن یا نبودن ظرفیت به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:



### الف) الکتروموتور تک فاز با خازن راه انداز : خازن های

به کار رفته در این گونه موتورها برای کار به مدت فقط چند ثانیه در هر دفعه راه اندازی طراحی شده اند. پس از این زمان، کلیدی (تابع دورا) که با آن سری شده است، باز می شود و خازن را از مدار خارج می کند. به این خازن ها که فقط در طول مدت راه اندازی در مدار هستند خازن راه انداز می گویند. خازن راه انداز الکترولیتی است. این خازن روی بدنه موتور نصب می شود و استوانه ای شکل است. شکل ۷-۳۴ یک الکتروموتور با خازن راه انداز را نشان می دهد.



(الف)



(ب)



شکل ۷-۳۴—الکتروموتور با خازن راه انداز

این گونه الکتروموتورها در کمپرسورها، سیستم های تهویه مطبوع، پمپ ها و سردخانه ها کاربرد دارند.

### ب) الکتروموتور تک فاز با خازن دائم : در این

الکتروموتورها کلیدی برای خارج کردن خازن وجود ندارد و خازن به صورت دائم در مدار باقی می ماند. دی الکتریک این خازن روغن است. ظرفیت خازن های روغنی به کار رفته در این گونه الکتروموتورها ۲ تا ۴۰ میکروفاراد بوده که نسبت به خازن الکترولیتی چند صد میکروفاراد کمتر است. قرار داشتن خازن به صورت دائم در مدار، باعث کاهش اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان موتور می شود و در نتیجه ضربیب قدرت موتور را افزایش می دهد. همچنین باعث افزایش راندمان موتور خواهد شد. شکل ۷-۳۵ یک الکتروموتور با خازن دائم کار را نشان می دهد.



(ج)

شکل ۷-۳۳—چند نمونه خازن متغیر

## ۱۱-۷—کاربرد خازن ها

از خازن ها در زمینه های مختلفی همچون راه اندازی الکتروموتورها، کاهش زاویه اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان (اصلاح ضربیب قدرت)، مدارهای الکترونیکی مانند صافی ها استفاده می شود. در زیر به دو نمونه کاربرد خازن در الکتروموتورها اشاره شده است.

از این الکتروموتور در پنکه‌ها، ماشین‌لباسشویی و آب‌میوه‌گیری استفاده می‌شود.



شکل ۷-۳۵—الکتروموتور با خازن دائم کار

## پرسش‌های فصل هفتم

### ► پرسش‌های چهار گزینه‌ای

- ۱- وضعیت جریان عبوری از مدار یک خازن در شرایط شارژ کامل چگونه است؟  
الف) حداکثر      ب) صفر      ج) دو برابر      د) حداقل
- ۲- اگر ده خازن  $1\text{ میکرو فاراد}$  را به صورت سری بینیم ظرفیت معادل چند میکروفاراد است؟  
الف)  $1\text{ میکرو فاراد}$       ب)  $100\text{ میکرو فاراد}$       ج)  $10\text{ میکرو فاراد}$       د)  $1/10\text{ میکرو فاراد}$
- ۳- دشارژ کردن سریع خازن یعنی:  
الف) قطع و وصل کلید موجود در مدار خازن  
ب) اتصال کوتاه کردن دوپایه خازن  
ج) اعمال ولتاژ به دوسر خازن  
د) تخلیه میدان مغناطیسی صفحات خازن
- ۴- ذخیره بار الکتریکی در خازن به این معنی است که بار:  
الف) در آن حرکت می‌کند.  
ب) پس از قطع برق از بین می‌رود.  
ج) در صفحات آن تخلیه می‌شود.  
د) پس از قطع برق باقی می‌ماند.
- ۵- ظرفیت یک خازن عبارت است از:  
الف) توانایی مقدار باری که خازن می‌تواند ذخیره کند؛  
ب) میزان سطح مشترک صفحات خازن،  
ج) توانایی عمل مقدار ولتاژی که به خازن وصل می‌شود،  
د) میزان جریانی که از خازن عبور می‌کند.
- ۶- اگر ولتاژ دو سر خازن با ولتاژ منبع تعذیب برابر شود یعنی خازن ..... و جریان مدار ..... است.  
الف) شارژ شده - حداکثر  
ب) دشارژ شده - حداکثر  
ج) شارژ شده - صفر  
د) دشارژ شده - صفر

### ► پرسش‌های پرکردنی


- ۷- ظرفیت خازن معادل در مدار سری از ظرفیت خازن‌های موجود در مدار ..... است.
- ۸- مقدار بار الکتریکی ذخیره شده در خازن از رابطه ..... به دست می‌آید.

### ► پرسش‌های درست و نادرست

- ۹- هر چه ضریب دی الکتریک ماده عایق به کار رفته در خازن زیادتر باشد ظرفیت خازن بیشتر است.  
درست  نادرست
- ۱۰- ظرفیت یک خازن با فاصله بین صفحات آن رابطه مستقیم دارد.  
درست  نادرست
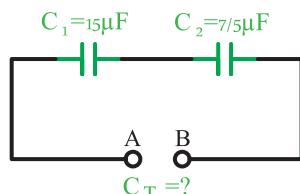
## ◀ پرسش‌های تشریحی

- ۱۱- ساختمان خازن را شرح دهید.
- ۱۲- شارژ و دشارژ خازن را توضیح دهید.
- ۱۳- ظرفیت خازن به چه عوامل فیزیکی بستگی دارد؟
- ۱۴- ثابت زمانی خازن را تعریف و رابطه آن را بنویسید.
- ۱۵- مشخصات مهم در انتخاب خازن را بیان کنید.
- ۱۶- عملکرد خازن را در جریان متناوب شرح دهید.
- ۱۷- راکتانس خازنی چیست؟ رابطه آن را بنویسید.
- ۱۸- در مدار شکل ۷-۳۶ مقدار ظرفیت کل را محاسبه کنید.




۷-۳۶

پاسخ‌ها :

الف)  $5\mu F$

۱۹- در مدار شکل ۷-۳۷ مقدار ظرفیت کل چند میکرو فاراد است؟

پاسخ :  $1\mu F$

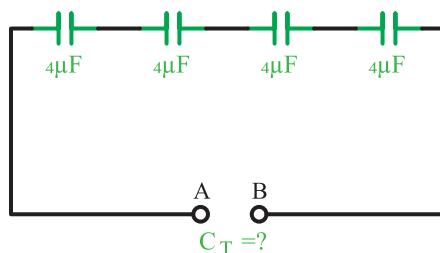

۷-۳۷

۲۰- در یک خازن،  $34\mu F$  کولن بار الکتریکی ذخیره شده است. اگر ولتاژ دو سر خازن  $10V$  باشد، ظرفیت آن چند

میکرو فاراد بوده است؟


پاسخ :  $3/4\mu F$

۲۱- اگر یکی از صفحات خازن را به اندازه  $\frac{d}{2}$  به صفحه دیگر تزدیک کنیم، ظرفیت آن چه تغییری می‌کند؟

پاسخ : دو برابر می‌شود،  $C_r = 2C$

۲۲- در شکل ۷-۳۸ آمپر متر  $1/256$  آمپر را نشان می دهد. فرکانس منبع چند هرتز است؟ ( $\pi = 3/14$ )


پاسخ:  $100 \text{ Hz}$

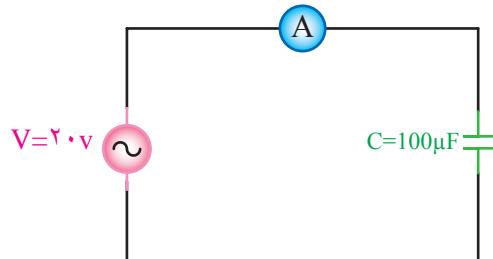

شکل ۷-۳۸

۲۳- در شکل ۷-۳۹ اگر ظرفیت خازن دو برابر شود، جریان مدار و نور لامپ چه تغییری می کند؟ ( $\pi = 3$ )

پاسخ: نور لامپ افزایش می یابد،  $I = 0.2 \text{ A}$

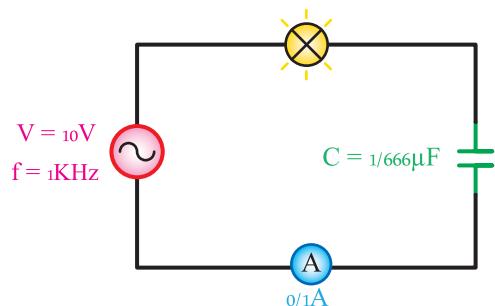


شکل ۷-۳۹
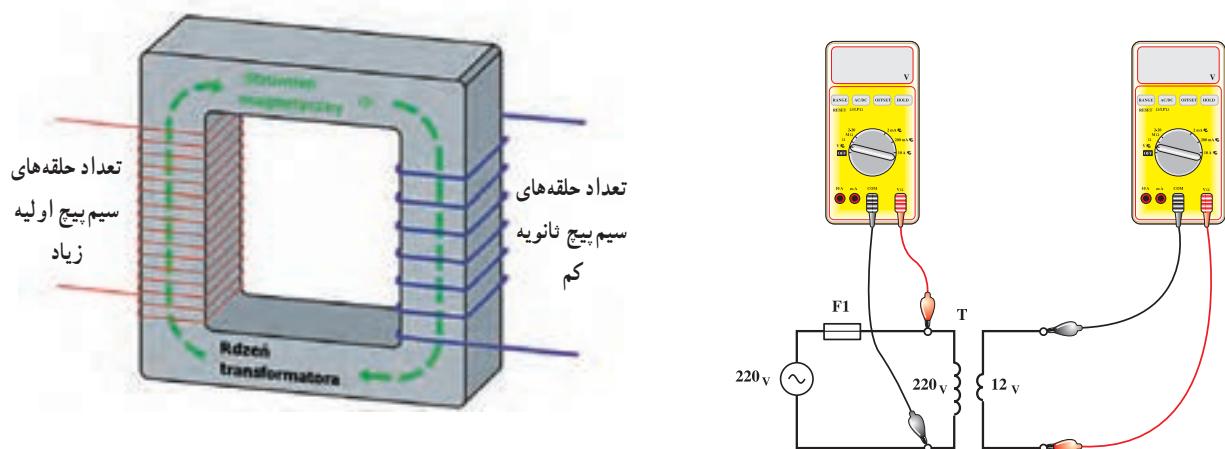
## ترانسفورماتور

هدف‌های رفتاری : در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- ترانسفورماتور را تعریف کند.
- ۲- ساختمان ترانسفورماتورهای تک فاز را شرح دهد.
- ۳- اساس کار ترانسفورماتور را شرح دهد.
- ۴- انواع ترانسفورماتورهای تک فاز را نام ببرد.



## سیمای فصل ۸

- ترانسفورماتور تک فاز
- ساختمان ترانسفورماتور
- سیم پیچ
- هسته
- اساس کار ترانسفورماتور
- انواع ترانسفورماتورها
- کاهنده
- افزاینده



### آشنایی با دانشمندان

#### هنریج لنز


(۱۸۰۴-۱۸۶۵)

هنریج لنز در سال ۱۸۰۴ در شهر «تارکو» اسکونیا (روسیه فعلی) به دنیا آمد. او استاد دانشگاه سن پترزبورگ بود که پس از «فارادی» آزمایشات بسیاری را انجام داد. قانون الکترومغناطیسی که قطبیت ولتاژ دو سر یک سیم پیچ که به واسطهٔ تغییر جریان به وجود می‌آید، به افتخار او تحت عنوان قانون لنز نامیده شده است. از دوران اولیهٔ زندگی او اطلاعات کمی در دست است، اما تصور می‌شود که او در ابتدا برای کشیش شدن مطالعه می‌کرده است.



## ۸- ترانسفورماتور

نیست. سیم پیچی که به منبع ولتاژ متصل می شود «سیم پیچ اولیه»<sup>۱</sup> نام دارد. این سیم پیچ انرژی الکتریکی را تحت ولتاژ  $V_1$  و جریان  $I_1$  دریافت می کند. سیم پیچی که به مصرف کننده متصل می شود «سیم پیچ ثانویه»<sup>۲</sup> نامیده می شود. این سیم پیچ انرژی الکتریکی را تحت ولتاژ  $V_2$  و جریان  $I_2$  در اختیار مصرف کننده قرار می دهد (شکل ۸-۲).

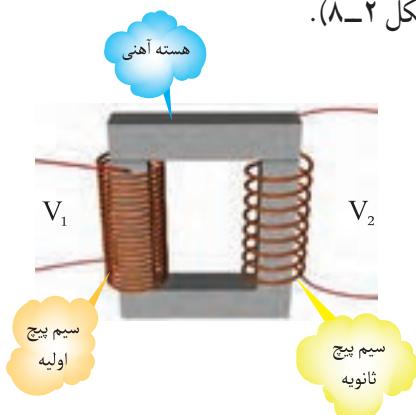

شکل ۸-۲- ساختمان ترانسفورماتور

در شکل ۸-۳ علامت اختصاری ترانسفورماتور را مشاهده می کنید.




شکل ۸-۳- علامت اختصاری ترانسفورماتور

۱-۸- سیم پیچ ترانسفورماتور: سیم پیچی ترانسفورماتور معمولاً از جنس مس پیچیده می شود. سطح مقطع سیم های ترانس مناسب با جریان مورد نیاز مصرف کننده محاسبه می شود. سیم پیچ های ترانسفورماتورها را معمولاً با استفاده از سیم های لakkی با مقطع گرد و بر روی فرقه های پلاستیکی (ترموپلاست) می پیچند. تعداد (دور حلقه های) سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتورها را به ترتیب با حروف  $N_1$  و  $N_2$  نشان می دهند. شکل ۸-۴ نمونه فرقه های خالی و شکل ۸-۵ نمونه فرقه سیم پیچی شده را نشان می دهند.

۱-۸- ترانسفورماتور تک فاز ترانسفورماتور، یک ماشین الکتریکی مبدل (تبدیل کننده) است که از آن در شبکه ها و وسائل الکتریکی و الکترونیکی استفاده می شود. ترانسفورماتور در نوع انرژی الکتریکی تغییری ایجاد نمی کند و فقط انرژی الکتریکی را با مقادیر ولتاژ و جریانی مشخص دریافت می کند و آن را با مقادیر ولتاژ و جریانی دیگر تحويل می دهد.


نمونه هایی از ترانسفورماتور را در شکل ۱-۸ مشاهده می کنید.

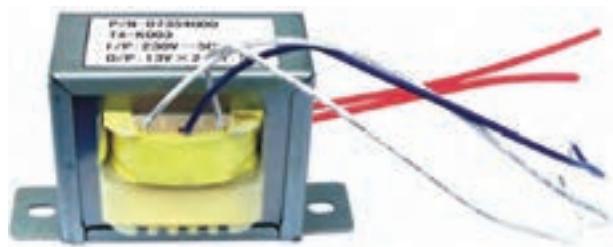

شکل ۱-۸- نمونه هایی از ترانسفورماتور

### ۲- ساختمان ترانسفورماتور


ترانسفورماتور از یک هسته آهنی تشکیل می شود که بر روی آن دو سیم پیچ قرار دارد. این دو سیم پیچ نسبت به یکدیگر و نسبت به هسته آهنی عایق اند و هیچ ارتباط الکتریکی بین آن ها برقرار

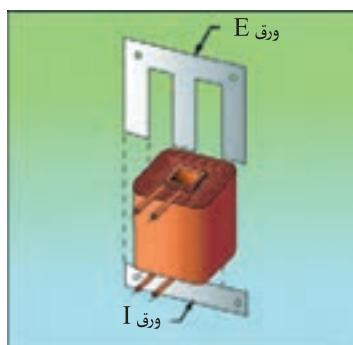

شکل ۶-۸-۶ هسته ترانسفورماتور



شکل ۶-۸-۷ قرقره بدون سیم پیچی

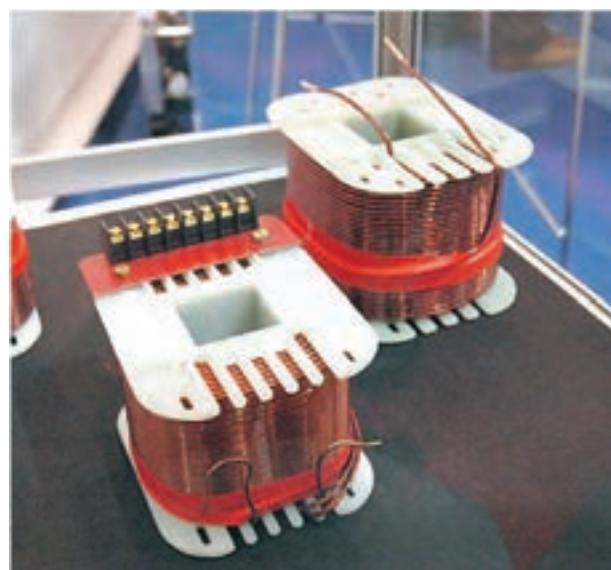

شکل ۶-۸-۸ قرقره سیم پیچی شده



**۶-۸-۲ هسته ترانسفورماتور : جنس هسته ترانسفورماتور آهن نرم سیلیس دار است، که اصطلاحاً به آن «دیناموبیلش» می‌گویند. برای کاهش تلفات در ترانسفورماتورها باید هسته آن‌ها به صورت ورق ورق ساخته و نصب شود. ورق‌های I و E از جمله ورق‌های پرکاربرد در زمینه ساخت ترانسفورماتورها هستند. در شکل ۶-۸-۶ هسته ترانس و چند نمونه از ورق‌های مختلف نشان داده شده است.**

### ۶-۸-۳ اساس کار ترانسفورماتور

اساس کار ترانسفورماتور بر مبنای اثر میدان‌های مغناطیسی (القای متقابل) بین سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه است. هرگاه سیم‌پیچ اولیه ترانسفورماتوری را مطابق شکل ۶-۷ به یک منبع ولتاژ متناوب با ولتاژ V وصل کنیم، جریانی از آن عبور می‌کند و در


فضای اطراف سیم پیچ اولیه تولید میدان مغناطیسی می کند. این میدان، پس از عبور از هسته ترانس، سیم پیچ های ثانویه را قطع می شود جریان  $I_2$  در آن جاری می شود. در یک ترانسفورماتور مطلوب (ایدهآل) رابطه (۱) همواره و ولتاژ  $V_2$  را در آنها القا می کند.

ترانسفورماتور مصرف کننده (بار) قرار گیرد چون مسیر آن بسته در یک ترانسفورماتور مطلوب (ایدهآل) رابطه (۱) همواره و ولتاژ  $V_2$  را در آنها القا می کند. اگر در سیم پیچ های ثانویه

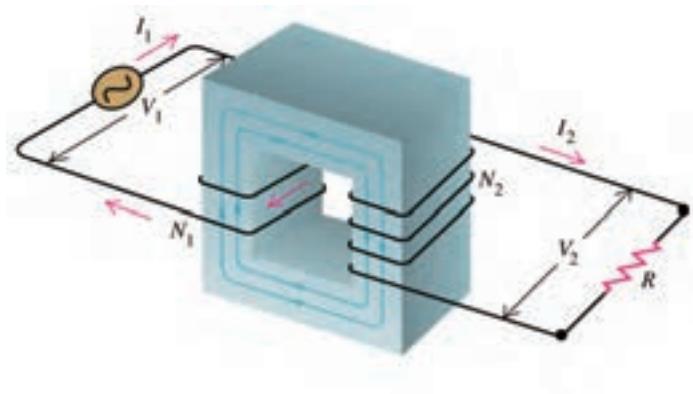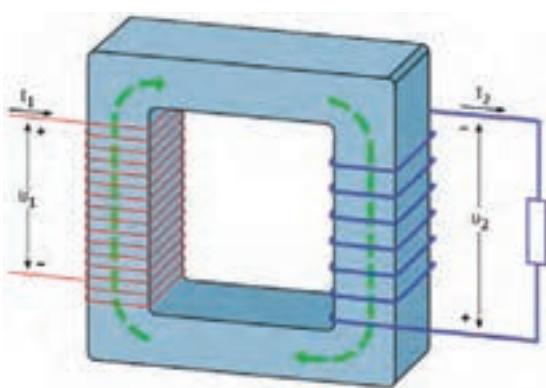

شکل ۷-۸-۸—اساس کار ترانسفورماتور

**حل :** از رابطه اساسی ترانسفورماتور داریم :

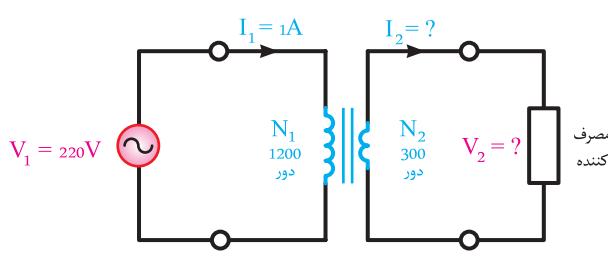

شکل ۸-۸

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} \Rightarrow \frac{V_2}{1} = \frac{220}{55}$$

$$\Rightarrow V_2 = 300 \times \frac{220}{1200} \Rightarrow V_2 = 55V$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} \Rightarrow \frac{I_2}{1} = \frac{220}{55}$$

$$\Rightarrow I_2 = 1 \times \frac{220}{55} \Rightarrow I_2 = 4A$$

صادق است، که به آن رابطه اساسی ترانسفورماتور می گویند.

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} \quad (1)$$

کمیت های به کار رفته در این رابطه عبارت اند از :

$V_1$ —ولتاژ منبع تغذیه

$N_1$ —تعداد حلقه های اولیه

$I_1$ —جریان سیم پیچ اولیه


اصطلاحاً به  $a$  ضریب تبدیل ترانسفورماتور گفته می شود

چرا که به کمک آن می توان نسبت تبدیل ولتاژها، جریان ها و

تعداد دور سیم پیچی ترانسفورماتور را حساب کرد.

**مثال :** در یک ترانسفورماتور مطلوب (ایدهآل) سیم پیچ اولیه دارای  $1200$  حلقه و سیم پیچ ثانویه دارای  $300$  حلقه است. اگر سیم پیچ اولیه را به منبع تغذیه  $220$  ولت متصل کنیم ترانسفورماتور در خروجی خود چند ولت تحويل می دهد؟ اگر ترانسفورماتور از منبع تغذیه  $1$  آمپر جریان دریافت کند، چه جریانی به مصرف کننده تحويل می دهد؟

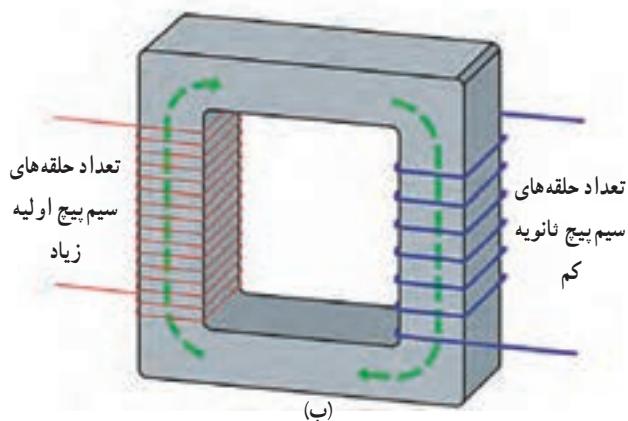۱—ترانسفورماتور مطلوب (ایدهآل) ترانسفورماتوری است که هیچ گونه تلفاتی نداشته باشد یعنی  $P_1 = P_2$  توان خروجی توان ورودی



## شکل ۹-۸- ترانسفورماتور کاهنده

ترانس‌های جوش‌کاری و ترانسفورماتورهایی که در دستگاه‌های جوش‌کاری و لوازم خانگی مانند رادیو—ضبط به کار می‌روند. در برخی آداتورها نیز از این نوع ترانسفورماتور استفاده می‌شود.

**۴-۸- ترانسفورماتور افزاینده :** ترانسفورماتور افزاینده ترانسفورماتوری است که ولتاژ ثانویه آن بیشتر از ولتاژ اولیه است؛ یعنی

$$V_1 > V_2$$

با توجه به تعریف فوق و رابطه ضریب تبدیل، می‌توان نتیجه گرفت که در ترانسفورماتور افزاینده تعداد دور سیم پیچ‌های ثانویه از سیم پیچ‌های اولیه بیشتر است؛ یعنی

$$N_r > N_s$$

شکل ۸-۱۰ تصویری از این ترانسفورماتورها را نشان می‌دهد. همان‌طوری که از شکل مشاهده می‌شود، سمتی که ولتاژ بیشتری دارد (ثانویه) دارای تعداد دور سیم پیچ بیشتری است. از این ترانسفورماتورها در مواردی که مصرف کننده به ولتاژ بیشتر از ولتاژ منبع تغذیه (شبکه برق) نیاز داشته باشد، استفاده می‌شود. از جمله این موارد می‌توان ترانسفورماتورهای انتقال انرژی الکتریکی در شبکه‌های برق یا ترانسفورماتور جرقه مشغل‌های گازوئیلی را نام برد. در مشعل گازوئیلی ترانس جرقه، ولتاژ ۲۲۰ ولت را تا حدود ۱۰۰۰۰ ولت افزایش می‌دهد در شکل ۸-۱۱ یک نمونه ترانس جرقه نشان داده شده است.

سطح مقطع سیم پیچ های ترانسفورماتور نشان دهنده مقدار جریان قابل تحمل آن هاست. هر چه سطح مقطع سیم پیچ بزرگتر باشد، جریان بیشتری می توان از آن عبور داد. بدیهی است سیم پیچ با سطح مقطع سیم کوچکتر تحمل جریان عبوری کمتری دارد.

## ۴- انواع تر انسفو، ماتورها

ترانسفورماتورها را از نظر مقدار ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ ورودی به دو دسته می‌توان تقسیم کرد.

الف) تأسفه، ماته، كاهنده

ب) توانسته، ماته، افزاينده

**۱-۸-۴- ترانسفورماتور کاهنده :** ترانسفورماتور کاهنده به ترانسفورماتوری گفته می‌شود که ولتاژ ثانویه آن کمتر از ولتاژ اولیه است؛ یعنی


$$V_r < V_i$$


بر پایه این تعریف و رابطه ضرب تبدیل می‌توان نتیجه گرفت که در ترانسفورماتور کاوهنده تعداد دور سیم پیچ‌های ثانویه از سیم پیچ‌های اولیه کمتر است؛ یعنی

$$N_r < N_s$$


شکل ۸-۹ الف و ب تصاویری از ترانسفورماتور کاہنده را نشان می دهد. همان طوری که از شکل مشاهده می شود، سمتی که ولتاژ بیشتری دارد (اولیه) دارای تعداد دور سیم پیچ بیشتری است.

معمولًا از این ترانسفورماتورها زمانی استفاده می‌شود که ولتاژ کار مصرف‌کننده از ولتاژ منبع تغذیه کم‌تر باشد، مانند

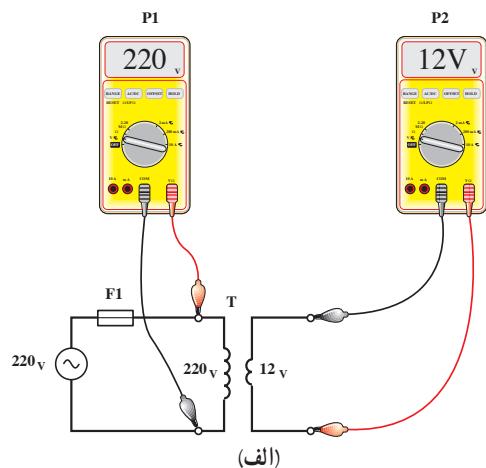

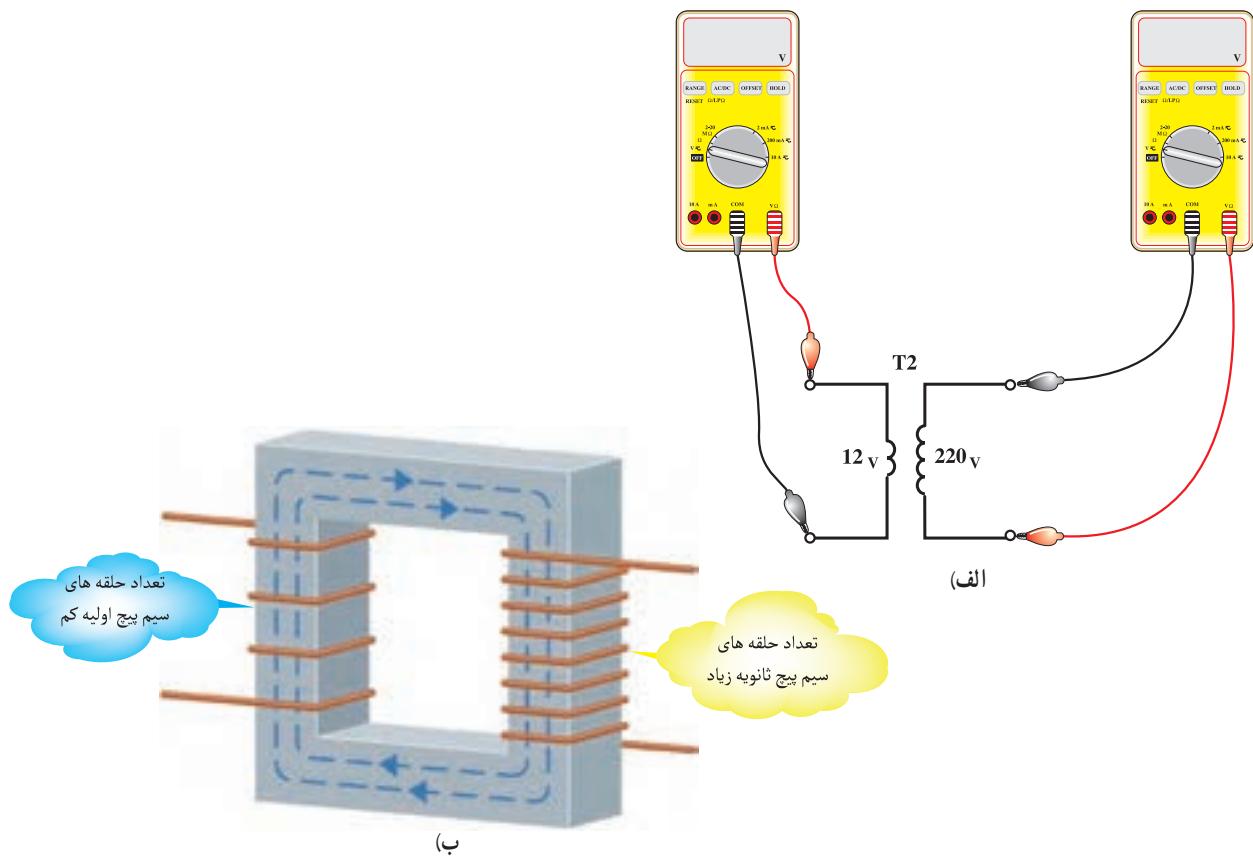

شکل ۱۰-۸-۱- ترانسفورماتور افزاینده

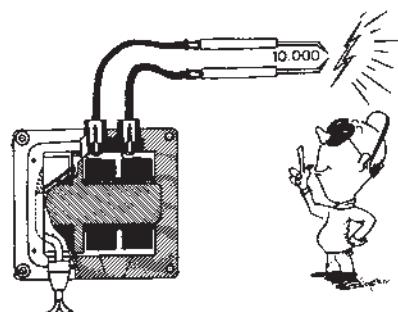

شکل ۱۱-۸-۱- ترانس جرقه در مشعل گازوئیلی

## پرسش‌های فصل هشتم

### ► پرسش‌های چهار گزینه‌ای

۱- کدام یک از روابط زیر، رابطه اساسی ترانسفورماتور است؟

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_1}{I_2}$$

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_2}{I_1}$$

۲- کدام یک از گزینه‌های زیر برای ترانس‌کاهنده صادق نیست؟

د)  $I_1 = I_2$

ب)  $I_1 < I_2$

ج)  $N_2 > N_1$

۳- کدام یک از گزینه‌های زیر نمونه ترانس‌کاهنده نیست؟

الف) آداپتور

ب) ترانس جوش کاری

ج) ترانس رادیو ضبط

د) ترانس جرقه مșعل گازوئیل

### ► پرسش‌های پرکردنی

۴- به جنس هسته ترانسفورماتور اصطلاحاً ..... می‌گویند.

۵- اساس کار ترانسفورماتور بر مبنای اثر ..... بین سیم‌پیچ همان اولیه و ثانویه است.

۶- در مشعل گازوئیلی ترانس جرقه، ولتاژ  $220^{\circ}$  ولت را به حدود ..... می‌رساند.

### ► پرسش‌های درست و نادرست

۷- در ترانسفورماتور یک به یک ولتاژ خروجی از ولتاژ ورودی بیشتر است.

درست  نادرست

۸- سطح مقطع سیم‌های ترانسفورماتور متناسب با جریان مورد نیاز مصرف کننده محاسبه می‌شود.

درست  نادرست

۹- ترانسفورماتور در نوع انرژی تغییری ایجاد نمی‌کند.

درست  نادرست

### ► پرسش‌های تشریحی

۱۰- ترانسفورماتور را تعریف کنید.

۱۱- ساختمان ترانسفورماتورهای تک فاز را شرح دهید.

۱۲- انواع ترانسفورماتورهای تک فاز را نام ببرید.

۱۳- اساس کار ترانسفورماتور و چگونگی القا را شرح دهید.

۱۴- رابطه ضریب تبدیل ترانسفورماتور را بیان کنید.

۱۵- ترانسفورماتور کاهنده و افزاینده را بیان کنید.

۱۶- ارتباط بین ولتاژها، جریان‌ها و تعداد دور سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتور را بیان کنید.

۱۷- یک ترانسفورماتور ایده‌آل تعداد  $1200$  دور سیم‌پیچ در اولیه و  $100$  دور در ثانویه خود دارد. اگر سیم‌پیچ اولیه آن را به شبکه برق ایران متصل کنیم، چه ولتاژی در خروجی آن ظاهر می‌شود؟

پاسخ:  $18/237$


۱۸- برای تبدیل ولتاژ  $220$  ولت به  $24$  ولت از یک ترانسفورماتور کاهنده استفاده شده است. نسبت تعداد دورهای سیم‌پیچ ثانویه به اولیه این ترانسفورماتور چه قدر است؟

پاسخ:  $\frac{6}{55}$

۱۹- در شکل ۸-۱۲ هر یک از ولتسنج‌ها چه عددی را نشان می‌دهند؟

پاسخ:  $V_1 = 220$  V

$V_2 = 11$  V

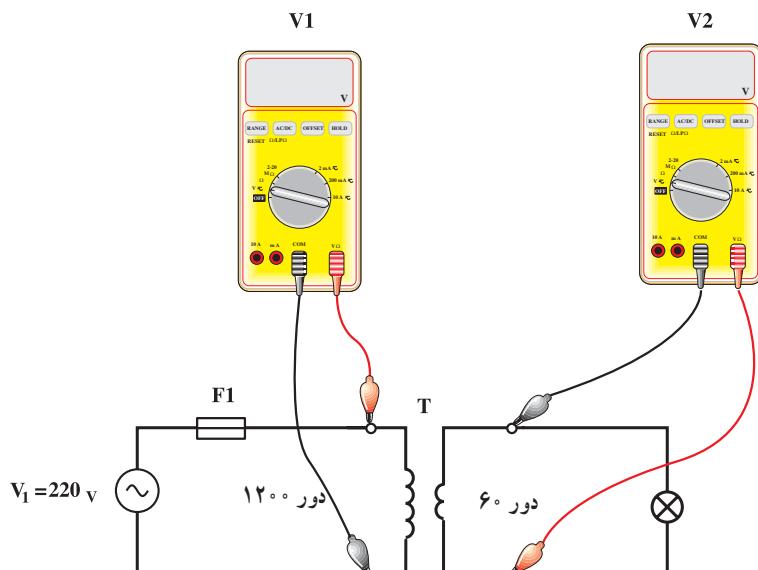


شکل ۸-۱۲
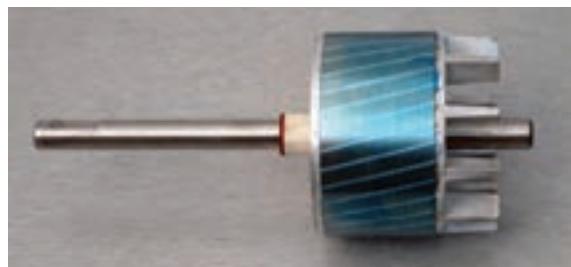
## موتورهای الکتریکی جریان متناوب

هدف‌های رفتاری : در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- انواع موتورهای الکتریکی از نظر نوع جریان الکتریکی را نام ببرد.
- ۲- انواع موتورهای جریان متناوب را از نظر نحوه عملکرد نام ببرد.
- ۳- ساختمان داخلی و اصول کار موتورهای آسنکرون (القایی) را شرح دهد.
- ۴- اطلاعات روی پلاک مشخصات الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون را توضیح دهد.
- ۵- اتصالات ستاره و مثلث را از نظر شکل اتصال، حروف اختصاری روی تخته کلم با هم مقایسه کند.
- ۶- روش‌های راهاندازی موتورهای سه فاز آسنکرون در شبکه سه فاز را توضیح دهد.
- ۷- چگونگی راهاندازی موتورهای سه فاز آسنکرون در شبکه تک فاز را شرح دهد.
- ۸- ساختمان داخلی و اصول کار موتورهای القایی تک فاز را شرح دهد.
- ۹- چگونگی راهاندازی و کاربرد انواع موتورهای تک فاز را شرح دهد.
- ۱۰- پلاک اتصالات (تخته کلم) موتور تک فاز را شرح دهد.



## سیمای فصل ۹

- موتورهای الکتریکی
- ساختمان داخلی موتورهای آسنکرون
- استاتور
- روتور
- روتور ففسی
- روتور سیم پیچی
- موتورهای آسنکرون سه فاز
- آشنایی با پلاک مشخصات موتورهای سه فاز
- نکاتی درباره انتخاب موتورهای الکتریکی
- راه اندازی موتورهای سه فاز آسنکرون
- راه اندازی به صورت مستقیم
- راه اندازی به صورت ستاره - مثلث
- راه اندازی موتورهای سه فاز آسنکرون در شبکه تک فاز
- آشنایی با الکتروموتورهای تک فاز
- ساختمان موتورهای تک فاز
- اصول کار موتورهای تک فاز
- انواع موتورهای تک فاز
- پلاک اتصال موتورهای تک فاز
- آشنایی با پلاک مشخصات الکتروموتورهای تک فاز



## آشنایی با دانشمندان

### ماکسول

(1831—1879 / Maxwell, James Clerk)



ماکسول در اسکاتلند به دنیا آمد. او از کودکی بسیار کنجکاو و دقیق بود و به بازی با ماشین و دستگاه‌های مکانیکی علاقهٔ زیادی داشت. هنگامی که ۹ ساله بود مادرش در اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. همین بیماری ۳۹ سال بعد او را نیز از پای درآورد. رفته‌رفته علاقه و توجه او به ریاضیات زیادتر شد و در این زمینه استعداد فوق العاده‌ای از خود نشان داد. او در ۱۴ سالگی موفق به اخذ مدالی در ریاضیات شد و سال بعد مقاله‌ای در مورد ترسیم منحنی‌های بیضوی کامل به انجمن سلطنتی ادینبورو ارائه داد. او پس از مدتی تحصیل در دانشگاه ادینبورو وارد دانشگاه کیمبریج شد و سپس سمت استادی دانشگاه ابردین را به دست آورد. او مدتی را به تحقیق دربارهٔ حلقه‌های زحل پرداخت و سپس با نبوغ و استعداد فوق العاده خود در ریاضیات توانست با روش‌های آماری توزیع سرعت مولکول‌های گاز در یک دمای خاص و فاصلهٔ متوسط ذرات بین دو برخورد را به دست آورد. مهم‌ترین دستاوردهای ماکسول ابداع معادله‌هایی است

که پدیده‌های الکتریکی و مغناطیسی را توجیه می‌کند و آن‌ها را به طرزی غیرقابل تفکیک به هم مرتبط می‌سازد. او ثابت کرد که همه موج‌های الکترومغناطیسی با سرعت نور حرکت می‌کنند و در واقع نور دیدنی فقط جزء کوچکی از گسترۀ وسیع موج‌های الکترومغناطیسی است.

## ۹- موتورهای الکتریکی جریان متناوب

### ۱-۹- موتورهای الکتریکی

مقدمه

موتورهای الکتریکی از نظر نوع جریان مصرفی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱- موتورهای جریان متناوب (AC)

۲- موتورهای جریان مستقیم (DC)

بیشتر موتورهایی که در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند از نوع موتورهای با جریان متناوب (AC) هستند. موتورهای جریان متناوب خود به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند:

● موتورهای سنکرون

● موتورهای آسنکرون

برای راه اندازی موتورهای آسنکرون از یک منبع جریان متناوب استفاده می‌شود. ولتاژ متناوب به سیم پیچی استاتور اعمال می‌شود و در آن میدان مغناطیسی دور تولید می‌کند در اثر نیروی وارد شده از طرف میدان دور به روتور (قسمت گردان) موجب حرکت آن می‌شود.

در موتورهای سنکرون از دو منبع ولتاژ استفاده می‌شود به سیم پیچ های استاتور منبع ولتاژ متناوب و به سیم پیچ های روتور منبع ولتاژ مستقیم اعمال می‌شود.

موتورهای آسنکرون به دلیل سادگی ساختمان بیشتر از موتورهای سنکرون در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

موتورهای آسنکرون به دو دسته کلی زیر تقسیم می‌شوند:

● موتورهای سه فاز

● موتورهای تک فاز

در شکل های ۹-۲ نمونه هایی از موتورهای سه فاز و تک فاز را مشاهده می کنید.

موتورهای الکتریکی می‌توانند برای به کار انداختن انواع و اقسام وسایل به کار روند، به طوری که می‌توان گفت در کمتر خانه یا تأسیساتی است که از موتورهای الکتریکی استفاده نشود. به همین جهت داشتن اطلاعات کافی در زمینه اصول کار، ساختمان داخلی و طرز کار موتورها برای ما تقریباً یک امر ضروری است. آشنایی با این موارد ما را در رفع عیوب ساده، تعویض قطعات یا انتخاب موتور مناسب با کار مورد نظر در تأسیسات الکتریکی یاری می‌کند. شکل ۹-۱ چند نمونه کاربرد موتور را نشان می‌دهد.



شکل ۹-۱- موتور الکتریکی

## ۹-۲- ساختمان داخلی موتورهای آسنکرون

ساختمان این موتورها از دو قسمت اصلی تشکیل شده است :

(الف) استاتور (ساکن) : استاتور عبارت از یک استوانه تو خالی است که از کنار هم قرار گرفتن ورقه های آهنی نازک، که نسبت به هم عایق هستند، ساخته شده است. در داخل این استوانه شیارهایی تعبیه شده است که سیم پیچ ها درون آن قرار می گیرند. معمولاً قبل از سیم پیچی، داخل شیارها را با کاغذ مخصوص مشابه شکل ۹-۳ ب می پوشانند. برای حفاظت سیم پیچ و ورق های استاتور، کل مجموعه در داخل یک پوسته قرار می گیرد. در شکل ۹-۳-الف و ۹-۳-ج تصویر پوسته و سیم پیچ های درون شیار



الف) موتور تک فاز



الف)



ب)




ج)  
شکل ۹-۳



ب) موتور سه فاز

شکل ۹-۲

را مشاهده می‌کنید.

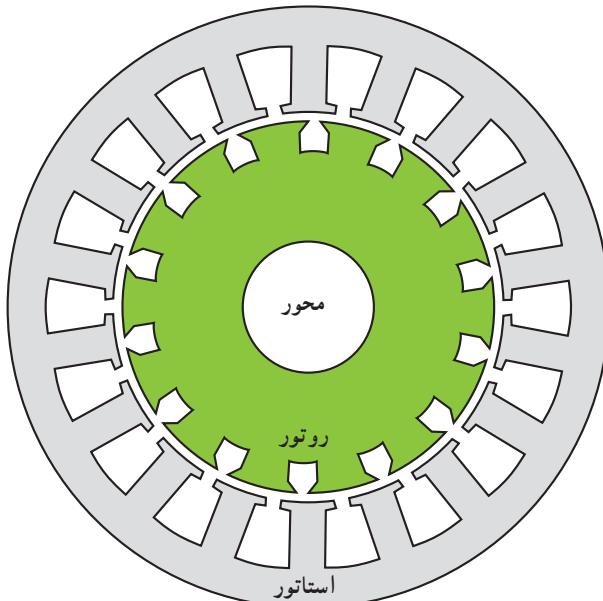

شکل ۹-۵

موتور آسنکرون را مشاهده می‌کنید.  
موتورهای سه فاز آسنکرون براساس نوع روتور به دو دسته کلی زیر تقسیم می‌شوند :

● روتور قفسی

● روتور سیم پیچی

**۱— روتور قفسی :** در نوع روتور قفسی تعدادی میله از جنس آلومینیوم یا آلیاژهای دیگر در درون شیارهای روتور قرار می‌گیرد. این میله‌ها از هر دو طرف به دو حلقه انتهایی متصل‌اند. چون شکل به دست آمده برای این روتور، شبیه یک قفس فلزی شکل ۹-۶ است<sup>۱</sup>، به همین دلیل این گونه موتورهای القایی را «روتور قفسی» می‌گویند. حدود ۹۰٪ موتورهای الکتریکی جریان متناوب از نوع روتور قفسی هستند.

**۲— روتور سیم پیچی :** در نوع روتور سیم پیچی به جای استفاده از میله‌های آلومینیومی، از سه دسته سیم پیچی که داخل شیارهای روتور قرار گرفته است استفاده می‌شود (شکل ۹-۷).

ب) روتور (گردنه) : روتور موتورهای آسنکرون از جنس آهن و به شکل استوانه ساخته شده که بر روی محوری قرار گرفته است (شکل ۹-۴). در داخل این استوانه توپر




شکل ۹-۴


شیارهایی تعییه شده که هادی‌های روتور در آن قرار می‌گیرد. در شکل ۹-۵ تصویر واقعی و شماتیک استاتور و روتور




۱— از آنجایی که شکل روتور شبیه قفس سنجاب است، در برخی کتاب‌ها به آن روتور قفس سنجابی می‌گویند.

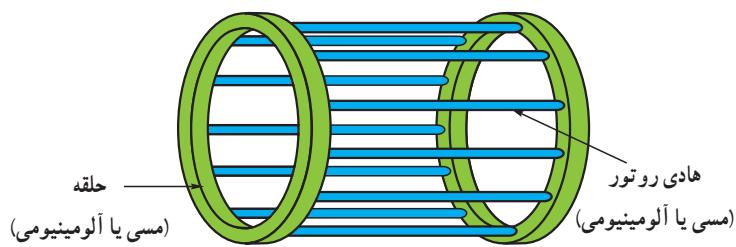

شکل ۹-۶

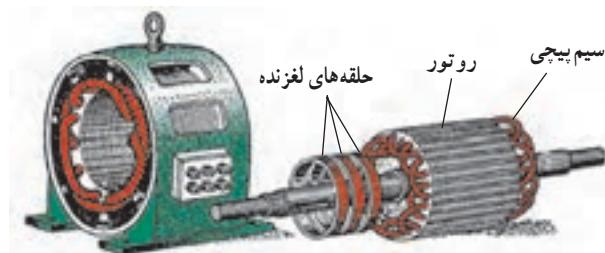

شکل ۹-۷

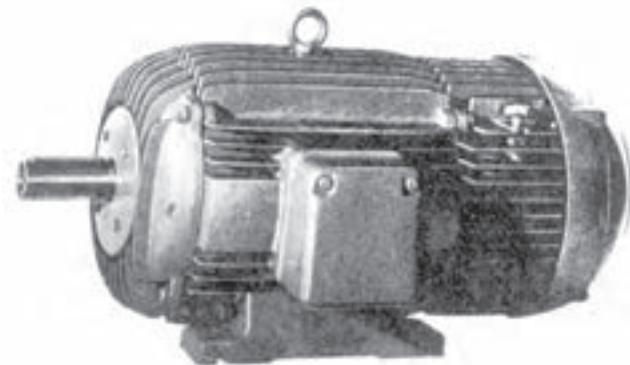


در شکل ۹-۸ نمای برش خورده دو موتور سه فاز

به هم عایق شده‌اند، برای دادن جریان به سیم پیچی‌های روتور

بر روی محور این روتورها از سه حلقه (رینگ)، که نسبت

آسنکرون نشان داده شده است.

استفاده می‌شود.

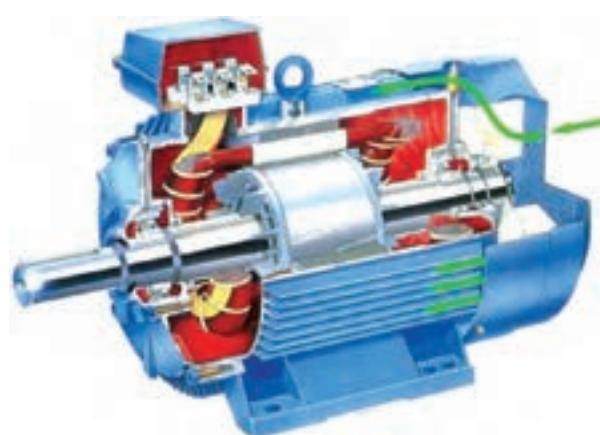

شکل ۹-۸


### جدول ۹-۱

اطلاعات داده شده بر روی پلاک	شماره
نام کارخانه سازنده	۱
مدل (تیپ ماشین)	۲
قدرت موتور (بر حسب اسپ بخار)	۳
قدرت موتور بر حسب کیلووات	۴
ولتاژ کار موتور (مقدار ولتاژ موتور بر حسب ولت)	۵
نوع اتصال	۶
جريان (مقدار جريان موتور بر حسب آمپر)	۷
کلاس عایقیت	۸
نوع حفاظت	۹
سرعت موتور (بر حسب دور در دقیقه)	۱۰
تاریخ ساخت	۱۱
وزن بر حسب کیلوگرم	۱۲
فرکانس کار موتور (بر حسب هرتز)	۱۳

در این موتورها هیچ وقت سرعت روتور نمی تواند با سرعت میدان دوار برابر باشد و همیشه کمتر (یا عقبتر) از سرعت میدان دوار است. به همین دلیل این موتورها به موتورهای «آسنکرون» معروفاند.

### ۹-۳ آشنایی با پلاک مشخصات موتورهای سه فاز

برای انتخاب صحیح و مناسب موتور سه فاز باید به توضیحات روی پلاک مشخصات موتور کاملاً توجه نمود. شکل پلاک موتورهای سه فاز، همچنین اطلاعات نوشته شده روی آنها متفاوت است. شکل ۹-۹ یک نمونه پلاک موتور سه فاز را نشان می دهد. در جدول ۹-۱ توضیحات مربوط به قسمت های مختلف پلاک آمده است.

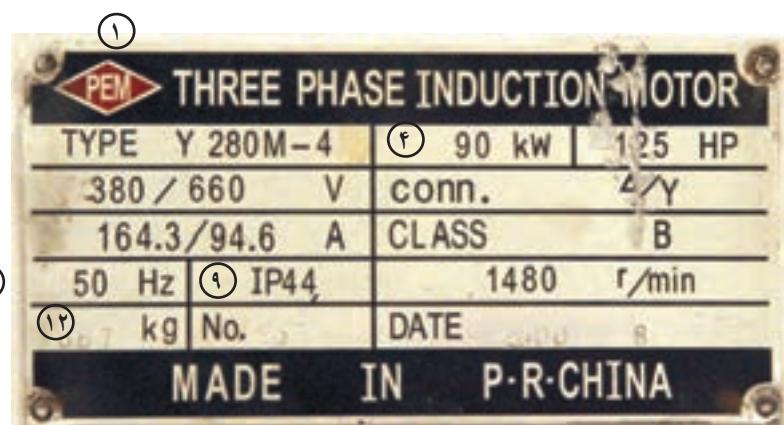

شکل ۹-۹

## تحقیق کنید

پلاک چند نوع موتور الکتریکی موجود در تأسیسات موتورخانه را بررسی و مشخصات آن را یادداشت کنید.

### ۹-۴ پلاک اتصالات موتور (تخته کلم)

برای اتصال سیم‌پیچ‌های موتور سه‌فاز، سر سیم‌ها از داخل به ترمینال موتور هدایت می‌شوند، که اصطلاحاً به آن «تخته کلم» می‌گویند (شکل ۹-۱۱).



شکل ۹-۱۱



معمولًاً سر و ته کلاف‌های یک موتور سه‌فاز در داخل تخته کلم با حروف و اعداد نشان داده می‌شود. در استاندارد VDE<sup>۱</sup> به ترتیب برای نشان دادن سرکلاف‌های اول تا سوم از حروف U، V و W و برای ته کلاف‌ها به ترتیب از حروف Y، X و Z استفاده می‌شود. اما در استاندارد IEC<sup>۲</sup> به ترتیب

 توجه: در ردیف نهم جدول ۹-۱ که نوع محافظت (ایمنی) به کار رفته در مقابل تماس و نفوذ اجسام خارجی و آب بیان می‌شود از دو حرف IP (حفظاًت بین‌المللی – International Protection) و دورقم کد استفاده می‌شود. اولین رقم درجه ایمنی را در مقابل تماس و نفوذ اجسام خارجی و دومنی رقم درجه ایمنی در مقابل نفوذ آب را نشان می‌دهد. برای مثال اگر بر روی پلاک موتوری IP44 نوشته شده باشد بیانگر آن است که این موتور در مقابل اجسام خارجی بزرگ‌تر از قطر 1mm و همچنین در مقابل پاشیده شدن آب، حفاظت شده است. جدول حفاظت بین‌المللی (IP) در ضمیمه کتاب آمده است.

در شکل ۹-۱۰ تصویر دو نمونه پلاک موتور نشان داده شده است.



شکل ۹-۱۰

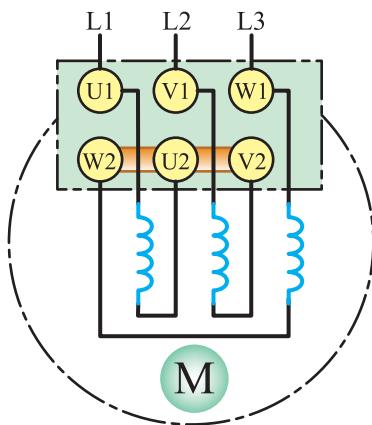
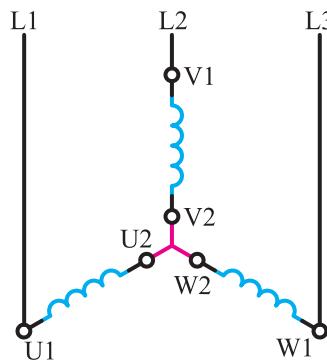


شکل ۹-۱۳-۹ اتصال ستاره سیم پیچ های موتور

شکل ۹-۱۳ تصویری از اتصال ستاره را به صورت مداری و همچنین با استفاده از تسممهای مسی بر روی تخته کلم در استاندارد آی ای سی (IEC) ت Shank می دهد.

شکل های ۹-۱۴ چگونگی ایجاد اتصال ستاره را با استفاده از تسممهای مسی بر روی تخته کلم با حروف اختصاری جدید نشان می دهد.

سرکلاف ها با حروف (U1, V1, W1) و ته کلاف ها با حروف (U2, V2, W2) مشخص می شود. نحوه قرار گرفتن سرسیم ها در زیرپیچ های تخته کلم مطابق شکل ۹-۱۲ است.

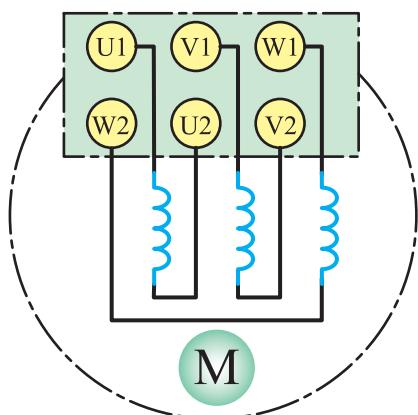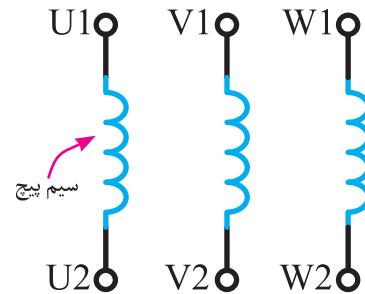

شکل ۹-۱۲

در اغلب موارد برای راه اندازی موتورهای سه فازه سه گروه، سیم پیچی آن را به صورت ستاره ( $Y$ )، مثلث ( $\Delta$ ) یا ترکیب ستاره - مثلث ( $Y/\Delta$ ) اتصال می دهند. این اتصال ها اغلب توسط کلیدهای دستی یا کلیدهای مغناطیسی (کنتاکتورها) صورت می گیرد.

## ۵-۹- راه اندازی موتورهای سه فاز آسنکرون

در شبکه سه فاز، نحوه اتصال موتورهای سه فاز آسنکرون به شبکه الکتریکی را اصطلاحاً «راه اندازی» می‌گویند. موتورهای سه فاز معمولاً با یکی از روش‌های زیر راه اندازی می‌شوند:

(الف) راه اندازی به صورت مستقیم: در این روش کابل خروجی از موتور مستقیماً به شبکه برق سه فاز متصل می‌شود.

(ب) راه اندازی به صورت ستاره مثلف: در موتورهای با توان بالا در لحظه راه اندازی، جریان خیلی زیادی (حدود ۴ تا ۷ برابر جریان نامی موتور) از سیم پیچی‌های موتور عبور می‌کند و می‌تواند صدماتی به موتور وارد کند. لذا در آغاز موتور را به صورت ستاره راه اندازی می‌کنند اتصال موتور را به مثلث تغییر می‌دهند.

جدول ۹-۲ محدوده توان موتورهای سه فازه در ولتاژهای مختلف را برای راه اندازی به روش‌های یادشده نشان می‌دهد.



جدول ۹-۲ طرز اتصال موتورهای سه فاز به شبکه

روش‌های راه اندازی	قدرت نامی	
	در شبکه ۲۳۰ V	در شبکه ۴۰۰ V
راه اندازی به صورت مستقیم	۳ kw تا ۱/۵ kw	۴ kw تا ۲/۲ kw
راه اندازی به صورت ستاره مثلف	۵/۵ kw تا ۳ kw	۱۱ kw تا ۴ kw

امروزه برای راه اندازی موتورهای با توان زیاد، از راه اندازهای الکترونیکی معروف به راه انداز نرم استفاده می‌شود. در فصل الکترونیک این روش به اختصار توضیح داده شده است.

## ۶-۹- راه اندازی موتورهای سه فاز آسنکرون در شبکه تک فاز

در صورت دسترسی نداشتن به شبکه سه فازه، می‌توان یک موتور سه فاز آسنکرون را در شبکه تک فاز راه اندازی کرد.

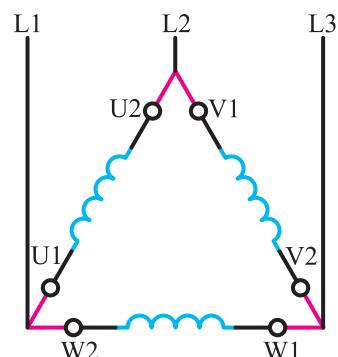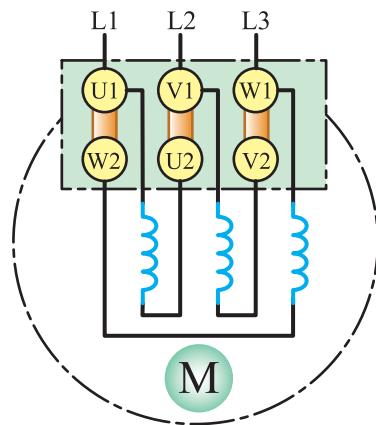

شکل ۹-۱۴- اتصال مثلث سیم پیچ‌های موتور

شکل‌های ۹-۱۴ نیز تصویری از اتصال مثلث را به صورت مداری و هم‌چنین با استفاده از تسمه‌های مسی بر روی تخته کلم نشان می‌دهد.

## ۹-۷-۶- الکتروموتورهای تک فاز

۹-۷-۱- ساختمان : ساختمان داخلی این موتورها از یک قسمت ساکن (استاتور) و یک قسمت گردان (روتور) تشکیل شده است. قسمتهای ساکن و گردان این موتورها شبیه موتورهای سه‌فاز آسنکرون گردان قفسی است. با این تفاوت که در قسمت ساکن آن‌ها دو نوع سیم‌پیچی، «سیم‌پیچ اصلی» و «سیم‌پیچ راهانداز یا کمکی» وجود دارد. موتورهای تک فاز برای راهاندازی به جریان متناوب تک فاز ( $L_1$  و  $N$ ) نیاز دارند. این موتورها در اندازه‌های کوچک تا حدود ۵ اسب بخار ساخته می‌شوند. شکل ۹-۱۶ تصویر یک نوع مotor تک فاز را نشان می‌دهد.




شکل ۹-۱۶

برای این که شرایط موتور دارای قدرت و گشتاور راهاندازی مناسب باشد، معمولاً از یک خازن روغنی در مدار سیم‌پیچی استاتور استفاده می‌شود. ظرفیت خازن مناسب را می‌توان از جدول ۹-۳ محاسبه کرد.


جدول ۹-۳- ظرفیت خازن روغنی راهانداز موتور سه‌فاز در شبکه تک فاز

ظرفیت خازن به ازای هر کیلووات توان	ظرفیت خازن به ازای هر اسب بخار توان
۷۰ میکروفاراد	۵ میکروفاراد

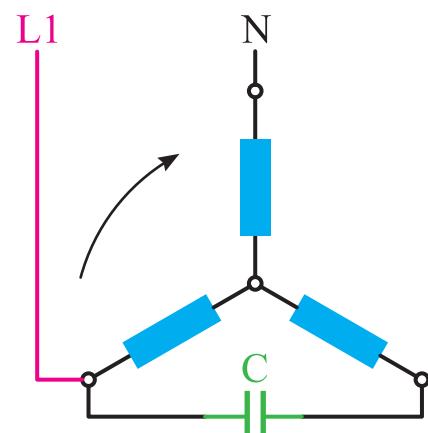نحوه قرار گرفتن خازن در مسیر سیم‌پیچی‌های موتور نیز به دو صورت می‌تواند باشد. شکل ۹-۱۵ وضعیت اتصال خازن به سیم‌پیچ‌های موتور را نشان می‌دهد.



الف) موتور راست‌گرد

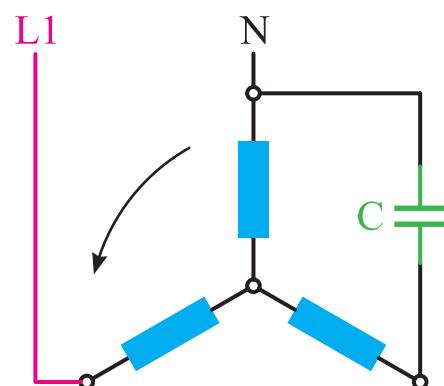

ب) موتور چپ‌گرد

شکل ۹-۱۵

راهاندازی به صورت زیرمی‌توان طبقه‌بندی کرد :

(الف) موتورهای القایی (فاز شکسته - خازن دار - قطب چاک دار)


(ب) موتورهای اونیورسال

### ۱- موتور با فاز شکسته : در موتورهای القایی تک‌فاز

با فاز شکسته، یک سیم پیچ اصلی و یک سیم پیچ کمکی در موتور وجود دارد. این دو سیم پیچ باهم به صورت موازی قرار می‌گیرند. سیم پیچ راهانداز پس از راهاندازی و رسیدن سرعت موتور به  $75\%$  سرعت نامی به وسیله کلید تابع دور (کلید گریز از مرکز)، از مدار خارج می‌شود. قدرت این موتورها معمولاً بین  $\frac{1}{2}$  تا  $\frac{1}{3}$  اسب بخار است. در شکل ۹-۱۸، شکل ظاهری و اتصال سیم‌پیچی‌های موتور نشان داده شده است.



الف) شکل ظاهری موتور کولر آبی

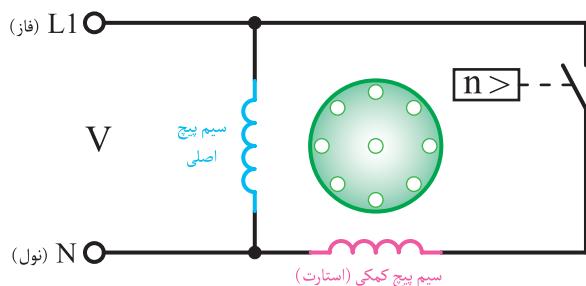

ب) مدار الکتریکی


شکل ۹-۱۸

### ۲-۹-۷-۲- اصول کار موتورهای تک‌فاز : اصول

کار اغلب موتورهای تک‌فاز مانند موتورهای سه‌فاز بر خاصیت القایی استوار است. در نتیجه برای به حرکت درآمدن به میدان دووار نیاز دارند. این موضوع در موتورهای سه‌فاز به دلیل وجود سه سیم‌پیچ و سه جریان میدان دووار به وجود نمی‌آید. به همین دلیل برای راهاندازی موتورهای تک‌فاز از یک سیم‌پیچ دیگر برای کمک به سیم‌پیچ اصلی و ایجاد میدان مغناطیسی دیگری استفاده می‌شود. به این سیم‌پیچ «سیم‌پیچ کمکی» می‌گویند.

در برخی از موتورهای تک‌فازه این سیم‌پیچ کمکی تا پایان کار موتور به همراه سیم‌پیچ اصلی در مدار باقی می‌ماند اما در برخی دیگر از موتورهای تک‌فازه این سیم‌پیچ پس از راهاندازی از مدار خارج می‌شود. هرگاه سیم‌پیچ کمکی در نقش راهانداز موتور به کار گرفته شود اصطلاحاً به آن «سیم‌پیچ راهانداز» یا «استارت» می‌گویند. این سیم‌پیچ قادر است در لحظه راهاندازی، گشتاور قابل قبولی به محور روتور اعمال کند و باعث چرخش آن شود.

معمولًاً در موتورهایی که سیم‌پیچ کمکی نقش راهانداز را دارد از یک کلید تابع دور (گریز از مرکز)، که در مسیر آن به صورت سری مطابق شکل ۹-۱۷ است استفاده می‌شود. وظیفه کلید گریز از مرکز خارج کردن سیم‌پیچ کمکی پس از راهاندازی است.

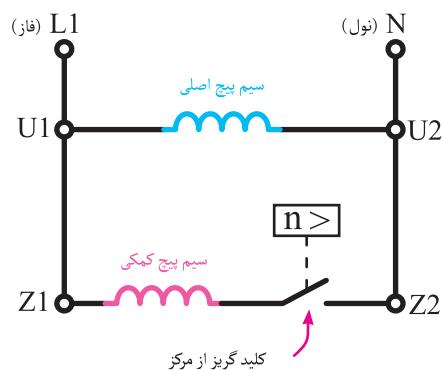

شکل ۹-۱۷

### ۳-۹-۷-۲- انواع موتورهای تک‌فاز

موتورهای تک‌فاز را براساس ساختمان داخلی و روش

استفاده می‌شود در شکل ۹-۱۹ تصویر یک موتور آب‌سردکن و پنکه را مشاهده می‌کنید.


کاربرد: از موتورهای فاز شکسته در پمپ‌ها، بادزن‌ها، کولرهای آبی هوایی، یخچال‌های خانگی و دستگاه‌های کپی



شکل ۹-۱۹

سمت داخل بکشد. در این حالت تیغه متصل به آن باعث بسته شدن مدار می‌شود. در نتیجه در ابتدای راهاندازی، سیم پیچ استارت در مدار قرار می‌گیرد. پس از راهاندازی جریان کاهش می‌یابد و در نتیجه میدان مغناطیسی ضعیفتر می‌شود. در این حالت تیغه‌ای که بسته شده بود به وضعیت اول خود باز می‌گردد و سیم پیچ راهانداز از مدار خارج می‌شود.


در برخی موارد مانند یخچال خانگی، برای خارج کردن سیم پیچ کمکی از مدار بهجای استفاده از کلید تابع دور از یک رله به نام رله جریان استفاده می‌شود. همان‌طوری که در (شکل ۹-۲۰) مشاهده می‌کنید، در ابتدای راهاندازی به دلیل جریان بالای موتورهای القایی، میدان مغناطیسی زیادی در اطراف سیم پیچ این رله به وجود می‌آید که باعث می‌شود هسته آهنی را به

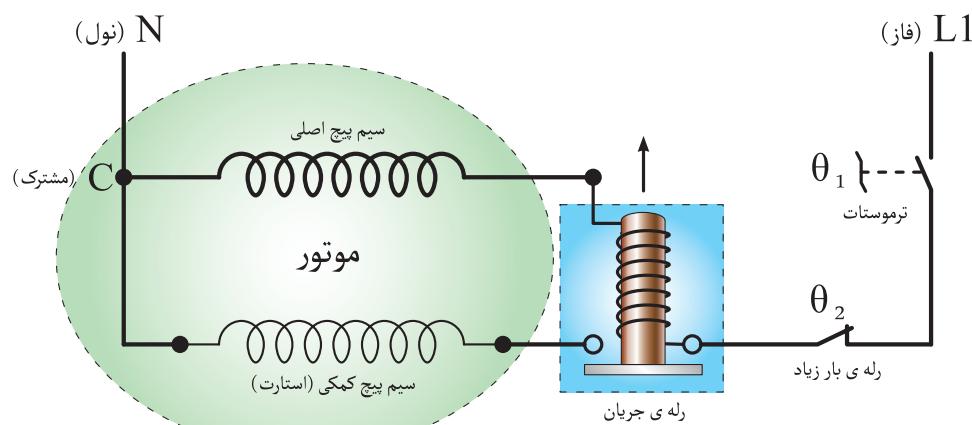

شکل ۹-۲۰



الف) وضعیت ظاهری الکتروپمپ آب

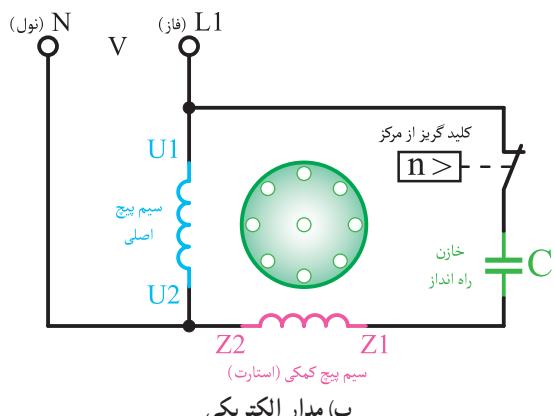

ب) مدار الکتریکی

شکل ۹-۲۱

حروف R و S و C، بروی سه سر سیمی که از کمپرسور بچال بیرون می‌آید، نوشته شده است.

۲- موتور با راهانداز خازنی : در موتورهای تک فاز با راهانداز خازنی برای افزایش گشتاور موتور در لحظه راهاندازی، از خازن به صورت سری با سیم پیچ کمکی استفاده می‌شود. خازن موردنظر از نوع الکتروولتی با ظرفیت بالاست و معمولاً به صورت جداگانه روی بدنه موتور نصب می‌شود. در مدار سیم پیچ راهانداز با خازن از یک کلید گردیز از مرکز (تابع دور) نیز استفاده می‌شود، که سیم پیچ کمکی و خازن را در  $\frac{75}{8}$  دور نامی موتور از مدار خارج می‌کند. این موتورها از قدرت  $\frac{1}{8}$  اسب بخار به بالا رینج‌های استاندارد در صنعت ساخته می‌شوند.

شکل ۹-۲۱ وضعیت ظاهری و مدار الکتریکی موتور تک فاز را با راهانداز خازنی نشان می‌دهد.

**کاربرد :** موتورهای با خازن راهانداز در مشعل گازوئیلی، کمپرسورها، سیستم‌های تهویه مطبوع، پمپ‌ها و سردخانه‌ها کاربرد دارند در شکل ۹-۲۲ تصویر یک موتور تک فاز با خازن راهانداز کولر نشان داده شده است.



ب) تصویر گستردۀ موتور کولر آبی

شکل ۹-۲۲




الف) کولر دستی

## تحقیق کنید

مشخصات خازن چند مشعل، گازوئیلی موجود در موتورخانه را یادداشت و به کلاس گزارش کنید.

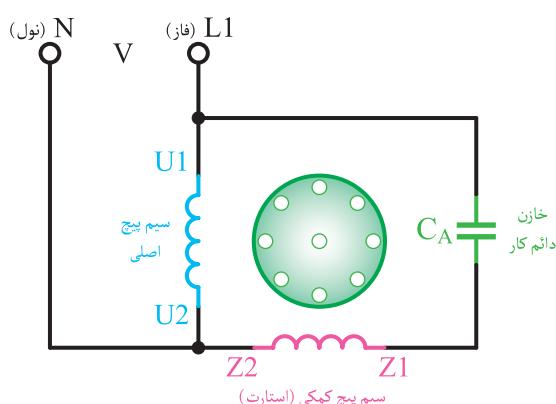۹-۲۳ مدار الکتریکی موتور تک فاز با خازن دائم کار را به همراه شکل ظاهری یک نمونه از این نوع موتورها نشان می‌دهد. قرار داشتن خازن به صورت دائم در مدار، گشتاور در حالت کار را افزایش می‌دهد.

۳- موتور با خازن دائم کار: در این موتورها از یک خازن روغنی، که با سیم پیچ راه انداز سری شده است، استفاده می‌شود. این موتورها کلید تابع دور ندارند و سیم پیچ راه انداز به همراه خازن پس از راه اندازی نیز در مدار باقی می‌مانند. شکل



ب) مدار الکتریکی



الف) شکل ظاهری

۹-۲۳




الف) موتور پنکه سقفی

کاربرد: از این موتورهای دمنده‌ها، پنکه‌های سقفی، پمپ آب ماشین لباس‌شویی و پنکه رومیزی، مشعل تک فاز استفاده می‌شود. شکل ۹-۲۴ تصویری از این موتورها را نشان می‌دهد.



ج) هوکش

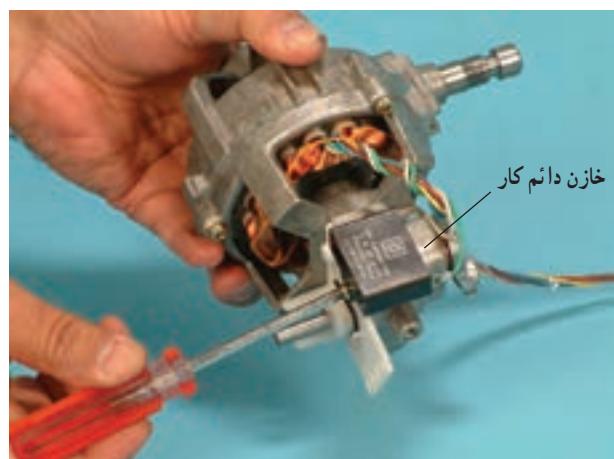


ب) پنکه رومیزی

۹-۲۴

**کاربرد:** از این موتورها در بالابرها، کمپرسورها، یخچال‌های صنعتی و بهترور کلی در مواردی که بخواهیم بارهای سنگین را راهانداز کنیم استفاده می‌شود.


**۵—موتور قطب چاک‌دار:** قسمت ساکن (استاتور) این موتورها به صورت برجسته (آشکار) و قسمت گردان (روتور) آن از نوع قفسی است. برای ایجاد میدان دوار، از یک حلقه اتصال بسته (کوتاه شده) که در روی هسته جاسازی می‌شود و همان نقش سیم پیچ راهانداز را دارد، استفاده می‌شود. شکل ۹-۲۶ تصویر قسمت ساکن و حلقه اتصال کوتاه را نشان می‌دهد.

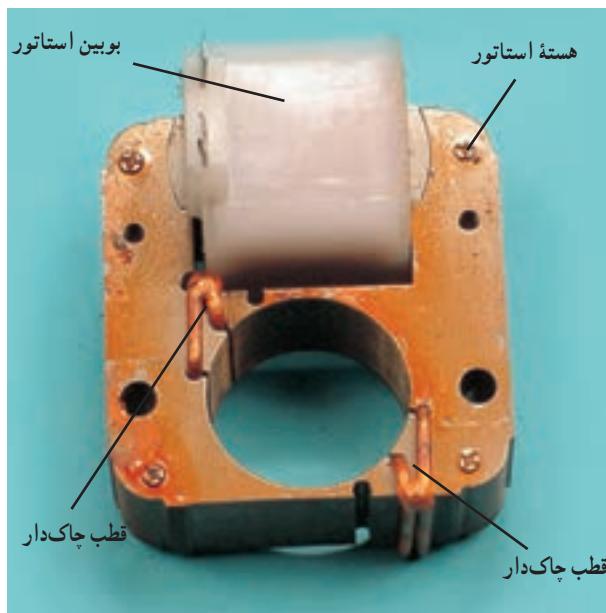


شکل ۹-۲۶

**حلقه اتصال کوتاه تحت تأثیر میدان مغناطیسی سیم پیچ**  
اصلی قرار می‌گیرد و در آن جریان الکتریکی می‌شود. در نتیجه، این جریان القایی در اطراف حلقه، میدانی ایجاد می‌کند که نتیجه اثر این دو میدان برهم باعث می‌شود میدان اصلی به یک سمت منحرف شود. در نتیجه، یک سمت دچار تضعیف میدان مغناطیسی و سمت دیگر دچار تقویت آن می‌شود. بنابراین، درستی که تقویت میدان به وجود آمده است گشتاوری بر روی گردان (روتور) ایجاد می‌شود که باعث چرخش آن خواهد شد.

**۴—موتور تک‌فاز دو خازنی:** در این موتورها از یک خازن به صورت لحظه‌ای و یک خازن به صورت دائم کار استفاده می‌شود. این دو خازن با یکدیگر به صورت موازی و هردو با سیم پیچ راهانداز به صورت سری قرار گرفته‌اند. پس از راهاندازی و رسیدن دور موتور به ۷۵٪ دور نامی خازن راهانداز توسط کلید گریز از مرکز از مدار خارج می‌شود ولی خازن دائم کار به همراه سیم پیچ راهانداز در مدار باقی می‌ماند. خازن راهانداز از نوع الکتروولتی و خازن دائم کار از نوع رونگی است. این موتورها ترکیبی از خصوصیات دو نوع موتور قبل را دارند؛ یعنی هم دارای گشتاور راهاندازی و هم گشتاور کار مناسبی هستند. شکل ۹-۲۵ مدار الکتریکی چگونگی اتصال خازن‌ها با سیم پیچ اصلی و کمکی و شکل ظاهری یک نمونه را نشان می‌دهد.

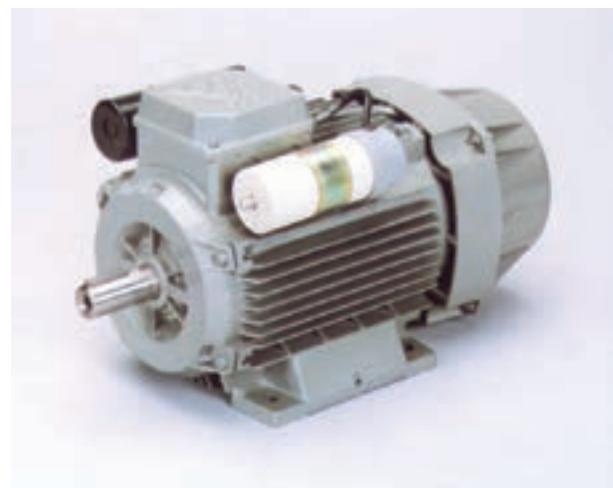

الف) شکل ظاهری

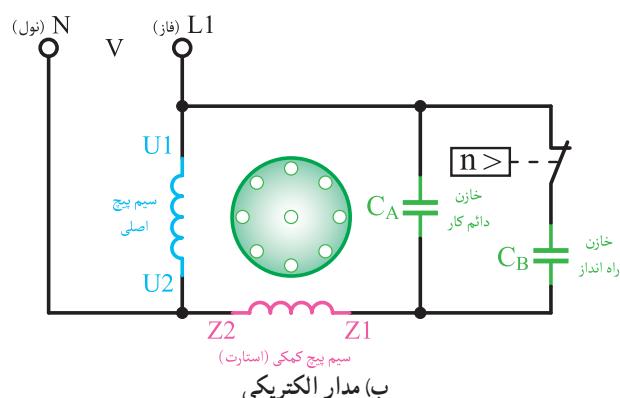


شکل ۹-۲۵



ب) نقشه انفجاری پمپ آب کولر

شکل ۹-۲۸

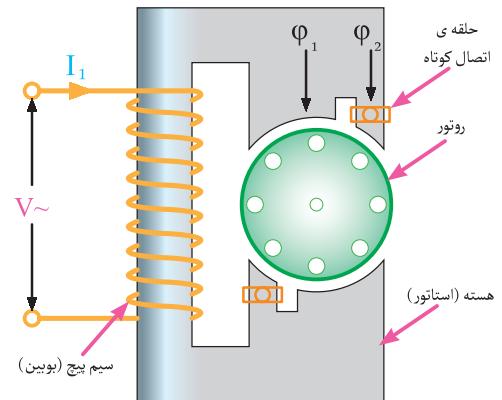


شکل ۹-۲۷

**۹-۸-پلاک اتصال موتورهای تک فاز (تخته کلم)**  
به طور کلی، بر روی تخته کلم موتورهای تک فاز استاندارد وی دی ای (VDE آلمان) از حروف U و V برای مشخص کردن سرو ته سیم پیچ اصلی و از حروف W و Z برای سیم پیچ کمکی استفاده می شد. اما در استاندارد آی ای سی (IEC) از حروف U۱ و U۲ برای نشان دادن سرهای سیم پیچ اصلی و حروف Z۱ و Z۲ برای مشخص کردن سرهای سیم پیچ کمکی استفاده می شود (شکل ۹-۲۹).

موتورهای با قطب چاک دار در اندازه های کوچک از  $\frac{1}{250}$  تا  $\frac{1}{6}$  اسب بخار ساخته می شوند و از نظر ساختمان، ساده و ارزان اند. گشتاور راه اندازی و اضافه بار این موتورها کم است. کاربرد: این گونه موتورها در پنکه های رومیزی، موتور اکثر فن کویل ها، پمپ آب کولر، انواع بادیز نهاد، تابلوها و ویترین های تبلیغاتی گردان و ساعت های الکتریکی کاربرد دارند.  
شکل ۹-۲۸ تصویر چند نمونه موتور قطب چاک دار را نشان می دهد.

**۹-۹-پلاک مشخصات الکترو موتورهای تک فاز**  
برای استفاده صحیح از موتورها لازم است تا پلاک مشخصات آنها را مورد توجه قرار دهیم. در شکل ۹-۳۰،

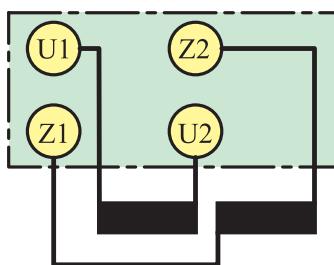


شکل ۹-۲۹

پلاک مشخصات یک موتور تک فاز را مشاهده می کنید، که توضیحات آن در جدول ۹-۴ آمده است.



الف) شکل ظاهری پمپ آب کولر

## جدول ۹-۴

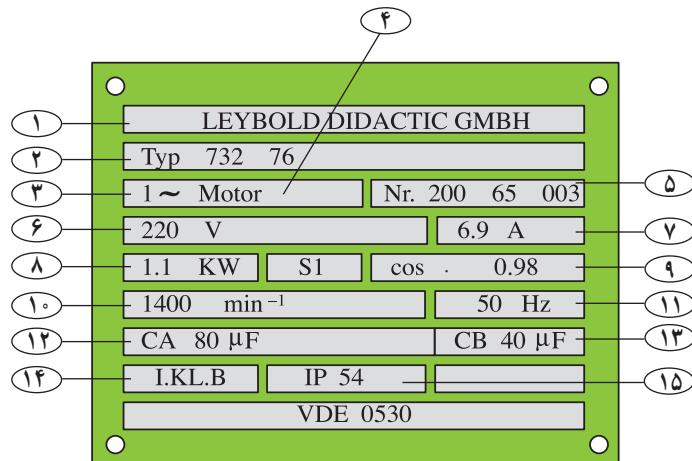

شکل ۹-۳۰

اطلاعات داده شده	شماره
نام کارخانه سازنده	۱
شماره نوع ماشین (تیپ ماشین)	۲
نوع جریان	۳
نوع ماشین (موتوری یا مولدی)	۴
شماره تولید ماشین	۵
ولتاژ نامی	۶
جریان نامی	۷
توان نامی	۸
ضریب توان نامی	۹
سرعت نامی	۱۰
فرکانس نامی (فرکانس کار)	۱۱
ظرفیت خازن راه انداز (الکترولیتی - $C_A$ )	۱۲
ظرفیت خازن دائم کار (روغنی - $C_B$ )	۱۳
کلاس عایقی	۱۴
نوع محافظت موتور	۱۵

## پرسش‌های فصل نهم

### ◀ پرسش‌های چهار گزینه‌ای

- ۱- عدد ۴۴ در IP۴۴ بروی پلاک یک موتور الکتریکی به چه معناست؟
- الف) حفاظت موتور در برابر اجسام خارجی      ب) حفاظت موتور در مقابل پاشیدن آب
- ج) گزینه‌های الف و ب      د) حفاظت موتور در برابر جریان زیاد
- ۲- از روش راهاندازی ستاره مثلث به چه منظور استفاده می‌شود؟
- الف) کاهش سروصدای افزایش جریان راهاندازی      ب) کاهش جریان راهاندازی
- ج) هیچ‌کدام      د) افزایش جریان راهاندازی
- ۳- در موتورهای تک‌فاز سیم‌پیچ کمکی با سیم‌پیچ اصلی به چه صورت اتصال می‌یابد؟
- الف) سری      ب) سری - موازی      ج) موازی      د) ستاره

### ◀ پرسش‌های پرکردنی

- ۴- حدود ۹۰٪ از موتورهای الکتریکی جریان متناوب از نوع ..... است.
- ۵- در حالت ستاره، توان موتور ..... توان نامی موتور است.
- ۶- موتورهای کولر آبی، یخچال خانگی و دستگاه‌های کپی از نوع ..... هستند.

### ◀ پرسش‌های درست و نادرست

- ۷- در موتورهای آسنکرون سرعت روتور با سرعت میدان دوران برابر است.      درست       نادرست
- ۸- در اتصال ستاره جریان راهاندازی موتور سه برابر می‌شود.      درست       نادرست
- ۹- برای راهاندازی یک موتور سه‌فاز در شبکهٔ تک‌فاز از یک خازن الکترولیتی استفاده می‌شود.      درست       نادرست
- ۱۰- در موتورهای تک‌فاز نوع خازن راهانداز، از خازن روغنی استفاده می‌شود.      درست       نادرست
- ۱۱- موتورهای مشعل گازوئیلی، کمپرسورها، سیستم‌های تهویه مطبوع، پمپ‌ها و سرددخانه‌ها از نوع موتور با خازن راهانداز است.      درست       نادرست


### ◀ پرسش‌های تشریحی

- ۱۲- دلیل استفاده از خازن در موتورهای الکتریکی چیست؟
- ۱۳- تفاوت انواع موتورهای تک‌فاز در چیست؟
- ۱۴- نوع خازن راهانداز و دائم کار در موتورهای الکتریکی را تعیین کنید.
- ۱۵- مقدار ظرفیت خازن راهانداز و دائم کار را در موتورهای الکتریکی با یکدیگر مقایسه کنید.
- ۱۶- ساختمان موتورهای الکتریکی را تشریح کنید.
- ۱۷- موتورهای سه‌فاز آسنکرون چگونه راهاندازی می‌شوند؟
- ۱۸- طرز کار موتور الکتریکی تک‌فاز را شرح دهید.
- ۱۹- چگونه می‌توان یک موتور الکتریکی سه‌فاز را با برق تک‌فاز راه اندازی نمود؟
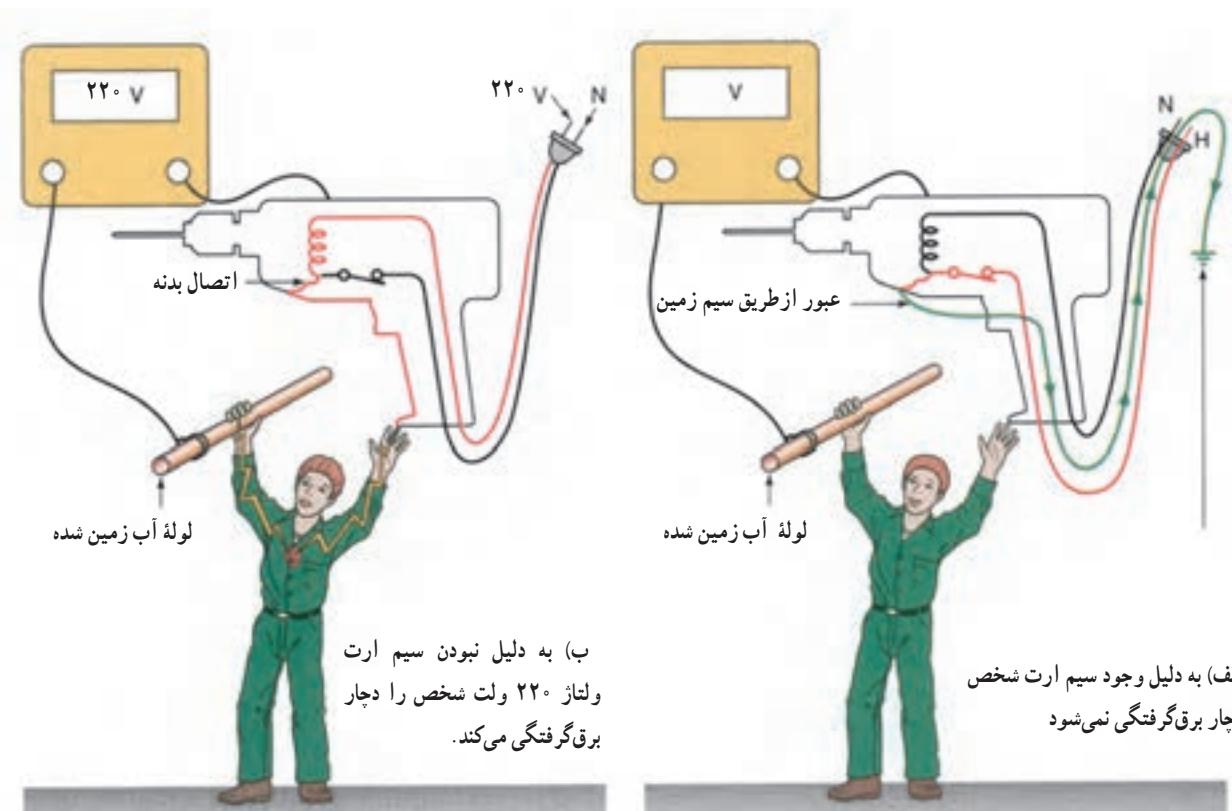
## حفظه الکتریکی

هدفهای رفتاری : در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- حفاظت الکتریکی را تعریف کند.
- ۲- انواع حفاظت الکتریکی را توضیح دهد.
- ۳- هریک از انواع حفاظت شخص را توضیح دهد.
- ۴- توصیه‌های ایمنی مربوط به استفاده از وسایل الکتریکی را بیان کند.



## سیمای فصل ۱۰

- حفاظت الکتریکی
- انواع حفاظت الکتریکی
- حفاظت سیم و کابل
- حفاظت مصرف‌کننده‌ها و دستگاه‌های الکتریکی
- حفاظت اشخاص
- برق گرفتگی
- انواع روش‌های حفاظت اشخاص
- حفاظت توسط سیم زمین
- حفاظت توسط عایق‌کاری
- حفاظت توسط ولتاژ کم
- حفاظت توسط کلید محافظه‌جان
- توصیه‌های ایمنی



### آشنایی با دانشمندان

آمپر

(Andre Marie Ampere ۱۷۷۵ – ۱۸۳۶)



آندره ماری آمپر در سال ۱۷۷۵ در شهر لیون فرانسه به دنیا آمد. او کودک نابغه‌ای بود که تا سن ۱۲ سالگی تمام ریاضیات را آموخته بود. او در سال ۱۸۰۱ به عنوان استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه بورگ مشغول به کار شد و در سال ۱۸۰۹ به عنوان استاد ریاضیات در دانشگاه پلی‌تکنیک ایکل شروع به کار کرد. آمپر در اوایل سال ۱۸۲۰، فرضیه الکتریسیته و خاصیت آهن‌ربایی را مطرح کرد که مبنای پیشرفت این فرضیه در قرن نوزدهم شده است. او اولین کسی بود که دستگاه اندازه‌گیری جریان الکتریکی را ساخت. واحد جریان الکتریکی به احترام او به نام «آمپر» نامیده شده است.

## ۱۰- حفاظت الکتریکی



(الف) مینیاتوری



(ب) فشنگی



(ج) اتوماتیک

شکل ۱۰-۱

۱۰-۱-۲- حفاظت مصرف‌کننده‌ها و دستگاه‌های الکتریکی : مصرف‌کننده‌ها و دستگاه‌های الکتریکی باید در مقابل خطاها احتمالی، از قبیل اتصال کوتاه و اضافه جریان، حفاظت شوند. برای حفاظت این دستگاه‌ها معمولاً قبل از مصرف‌کننده، از فیوزها و رله‌های حرارتی طوری استفاده می‌شود که در صورت بروز خطأ مصرف‌کننده به طور کلی از برق جدا شود. کلیدی که

به اقداماتی که باید در تأسیسات الکتریکی انجام داد تا خطرات ناشی از جریان برق باعث صدمه زدن به اشخاص و دستگاه‌های الکتریکی نگردد، «حفاظت الکتریکی» می‌گویند.

### ۱۰-۱- انواع حفاظت الکتریکی


۱۰-۱-۱- حفاظت سیم‌ها و کابل‌ها : وقتی برای مدت زمانی از سیم‌ها جریان پیش از حد طبیعی (جریان اضافی) و یا در مدت زمان بسیار کمی جریان بسیار شدیدی (جریان اتصال کوتاه) عبور کند، سیم‌ها گرم می‌شوند. این گرمای پیش از حد باعث صدمه دیدن عایق آن‌ها می‌شود و می‌تواند باعث آتش‌سوزی و خسارت‌های زیادی به تأسیسات الکتریکی شود برای حفاظت سیم می‌توان از رله و فیوزها استفاده نمود.

#### فیوز


در همه تأسیسات الکتریکی برای جلوگیری از صدمه دیدن و معیوب شدن وسایل و نیز برای قطع کردن دستگاه معیوب از شبکه برق، از فیوز استفاده می‌شود. این وسیله باید طوری انتخاب شود که در اثر اتصال کوتاه، در کوتاهترین زمان ممکن و قبل از این که صدمه‌ای به سیم‌ها و تأسیسات الکتریکی برسد، مدار را قطع کند. در شکل ۱۰-۱ چند نمونه فیوز را مشاهده می‌کنید. فیوزها از نظر زمان قطع به دو نوع کندکار و تندکار تقسیم می‌شوند.

(الف) فیوز تندکار : این فیوز در کوتاهترین زمان، برق مصرف‌کننده را قطع می‌کند. به همین دلیل در مصارف روشناهی استفاده می‌شود.

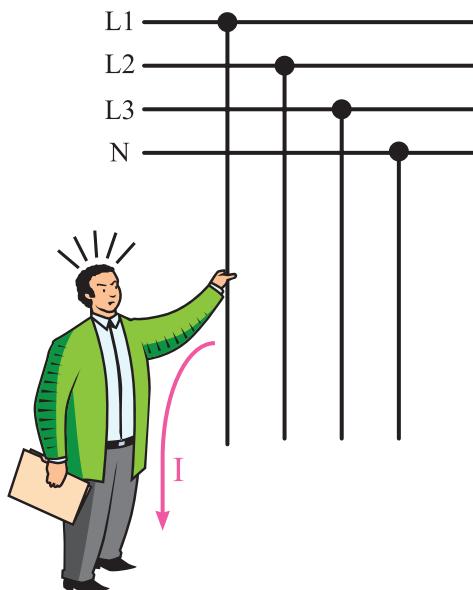(ب) فیوز کندکار : زمان قطع فیوز نسبت به فیوز تندکار بیشتر است و برای راهاندازی موتورهای الکتریکی استفاده می‌شود (زیرا موتورها در ابتدای راهاندازی جریان زیادی می‌کشند و پس از آن جریان به حالت عادی خود برمی‌گردد).




الف) تماس مستقیم با سیم برق

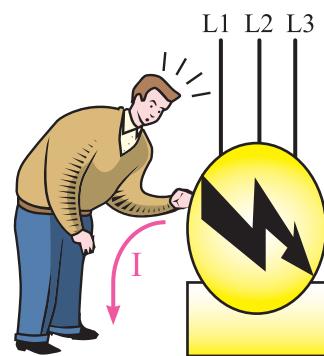

ب) تماس با بدن فلزی دستگاه که اتصال بدن پیدا کرده است.

شکل ۱۰-۳

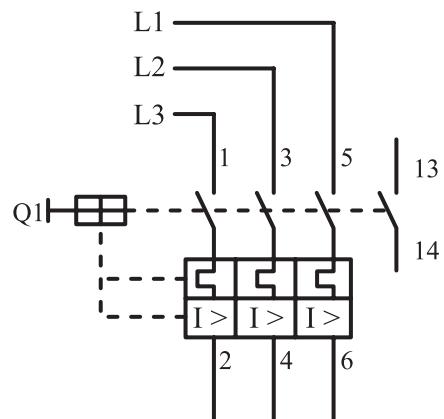

به طرف مصرف کننده

شکل ۱۰-۲-۱. شکل ظاهری کلید محافظ موتور و نحوه اتصال آن به شبکه برق

تحقیقات نشان می‌دهد که پنجاه درصد از برق‌گرفتگی‌ها در اثر تماس مستقیم با سیم حامل برق در حمام، استخر، حیاط، زیرزمین، پارک‌ها یا مکان‌های مرطوب بوده که جریان برق مستقیماً از بدن افراد عبور کرده است. بقیه برق‌گرفتگی‌ها به علت فرسودگی سیم‌ها، عایق نبودن صحیح دستگاه‌های برقی صنعتی و خانگی و سیم‌کشی‌های غلط اتفاق افتاده است.

در صورت اتصال یک سیم به بدن فلزی دستگاه، ولتاژی بین بدن دستگاه و زمین بوجود می‌آید. حال اگر شخصی بدن دستگاه را لمس نماید، بین محل تماس بدن و زمین ولتاژی به

۱۰-۳-۱-۱-۱. حفاظت اشخاص: برق‌گرفتگی یک تحریک ناگهانی و اتفاقی سیستم عصبی بدن بر اثر عبور جریان الکتریکی است. به عبارتی دیگر عبور جریان برق از بدن را برق‌گرفتگی می‌گویند. برق‌گرفتگی در شخص زمانی به وجود می‌آید که شخص در مسیر عبور جریان برق قرار گیرد. شکل ۱۰-۳-۱-۲-۱. دو نوع برق‌گرفتگی را نشان می‌دهد.

ج) حفاظت توسط ولتاژ کم  
د) حفاظت توسط کلید محافظ جان (FI)  
هر کدام از انواع حفاظت شخص دارای خصوصیاتی هستند، که به شرح آن‌ها می‌پردازیم:

#### ۱۰-۲-۱ - حفاظت توسط سیم زمین: در این

روش قسمت‌های فلزی بدن دستگاه‌های برقی توسط یک سیم موسوم به سیم ارت به زمین وصل می‌شود. در این صورت اگر دستگاهی اتصال بدن پیدا کند، جریان برق به جای عبور از بدن شخص از طریق سیم ارت به زمین متصل می‌شود. زیرا مقاومت سیم زمین (سیم ارت) بسیار کم‌تر از مقاومت بدن شخص است (شکل ۱۰-۴).


وجود می‌آید (ولتاژ تماس) که اگر مقدارش از ۶۵ ولت بیش‌تر باشد برای او خطرناک خواهد بود. همچنین جریان خطرناک برای انسان ۵٪ آمپر است. مقاومت بدن انسان حدود ۱۳۰۰۰ تا ۱۳۰۰۱ اهم است.

#### ۱۰-۲-۱-۱ - انواع روش‌های حفاظت اشخاص

برای کاهش امکان برگرفتگی افراد از سیستم‌های ایمنی استفاده می‌شود. سیستم‌های ایمنی بسیار متنوع‌اند. متدالوی ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

الف) حفاظت توسط سیم زمین

ب) حفاظت توسط عایق‌کاری

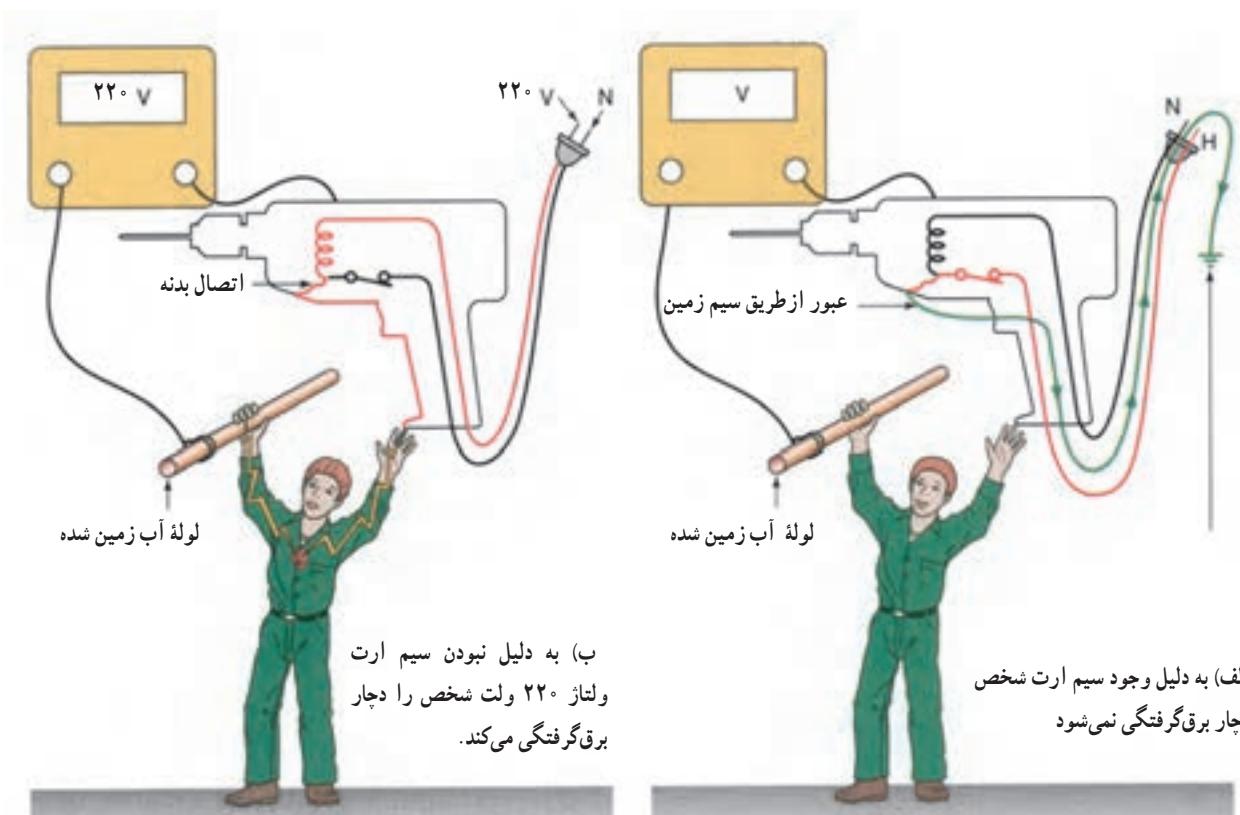


شکل ۱۰-۴

که عمق آن در مناطق مختلف به دلیل خصوصیات خاک منطقه متفاوت است. ولی بهترین چاه آن است که به قسمت نمناک و

سیستم اتصال زمین (چاه ارت): برای این‌که سیم اتصال بدن دستگاه را به زمین متصل کنند، چاهی حفر می‌شود

با مواد کاهنده مقاومت مانند زغال و نمک و خود چاه را با ماسه پرمی کنند. سیم خروجی از این چاه را به بدنه فلزی دستگاهها متصل می کنند (شکل ۱۰-۵).

مرطوب زمین رسیده باشد. زیرا چنین خاکی دارای مقاومت الکتریکی کمتری است. سپس صفحه یا تسمه موسوم به الکترود را در انتهای چاه قرار دهن و آن را با یک سیم مسی قطره با مقاومت الکتریکی کم به بیرون چاه هدایت کنند. اطراف صفحه را

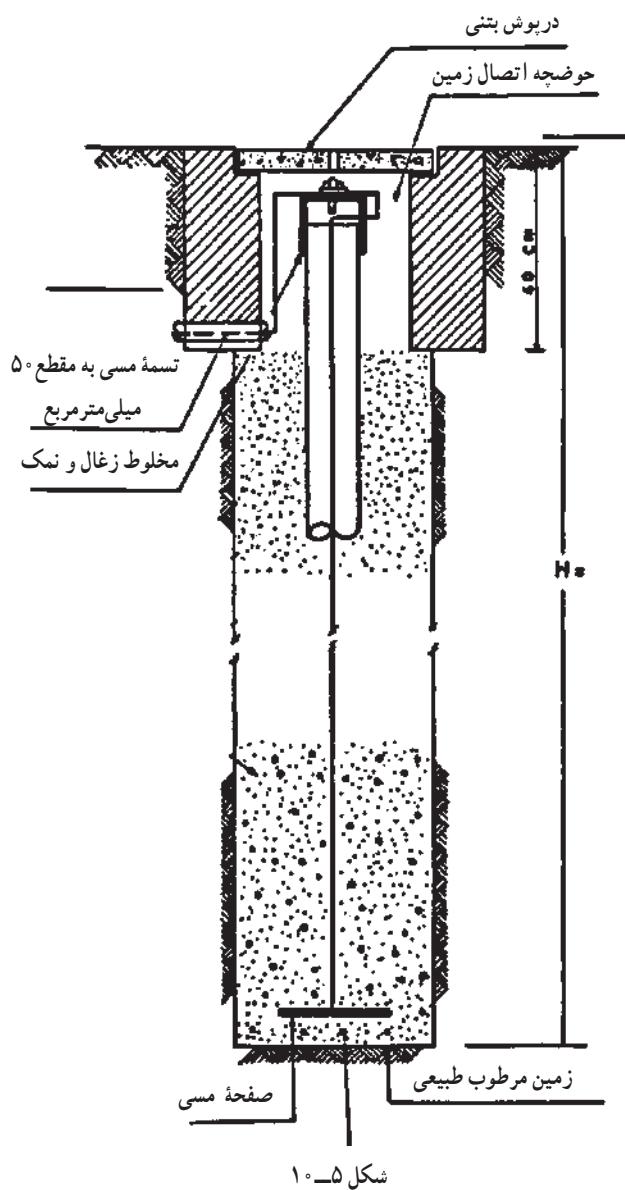

شکل ۱۰-۵

ج) میله‌ها یا لوله‌های مسی یا فولادی قلع‌اندود شده به شکل‌های شبکه‌ای، حلقه‌ای یا شعاعی.

شکل ۱۰-۶ انواع الکترودهای زمین را نشان می‌دهد.

الکترودها در انواع مختلف ساخته می‌شوند.

الف) صفحات فلزی قلع‌اندود

ب) نوارهای تاییده شده مسی (در مکان‌هایی که به علت

سفتی زمین دستیابی به عمق زمین غیرممکن یا سخت است).

عامل زمین نواری			عامل زمین لوله‌ای	عامل زمین صفحه‌ای
شعاعی	حلقوی	شبکه‌ای		

شکل ۶-۱۰- انواع الکترودهای زمین

- لوازم خانگی برقی مانند سماور، پلویز، بخاری برقی، ماشین لباسشویی، کولرو و سایر لوازم فلزی آشپزخانه
- پریزهای منازل و کارگاهها؛
- ماشینآلات در صنایع و وسایل دیگر الکتریکی؛
- دستگاههای بیمارستان و اتاق عمل.

وسایلی که اتصال سیم ارت به آنها الزامی است عبارت اند از :

- چراغ و پایه چراغهای حیاط و روشنایی پارکها، وسایل فلزی از قبیل پل و ترده و غیر آنها در معابر عمومی و وسایل تفریحی در پارکها.

### تحقیق کنید

از سیستم اتصال زمین هنرستان خود یا یک مرکز صنعتی بازدید کنید و گزارش آن را به کلاس ارائه دهید.

رنگ استاندارد روکش سیم ارت سبز و زرد است و در وسایل الکتریکی این سیم به بدنه دستگاهها پیچ می‌شود (شکل ۷-۱۱).



(ج)



(ب)




(الف)

شکل ۷-۱۱- اتصال سیم ارت به بدنه دستگاهها و در شاخه

**۱۰-۲-۳- حفاظت توسط ولتاژ کم :** در این روش از ولتاژهای کمتر از ۵۰ ولت، که برای انسان خطرناک نیست، برای حفاظت استفاده می‌شود. این ولتاژ توسط یک ترانسفورماتور کاهنده با دو سیم پیچ جداگانه ایجاد می‌شود. کاربرد این روش در دستگاههای پزشکی، اسباب بازی‌های الکتروموتوری و ... کاربرد دارد (شکل ۱۰-۱۰).

380/220V 50Hz

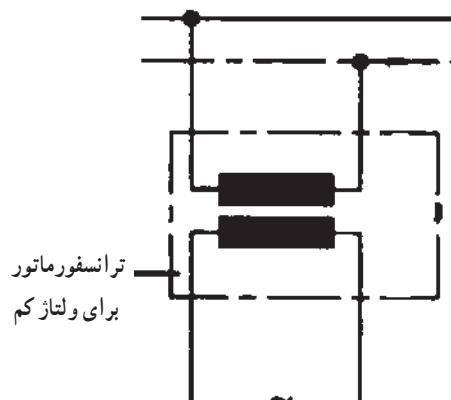

شکل ۱۰-۱۰- ترانس کاهنده ولتاژ

همچنین کلیه وسایل الکتریکی پس از تولید، تست عایقی می‌شوند تا هیچ‌گونه ارتباط الکتریکی بین سیم‌های هادی آن با بدنه فلزی دستگاه وجود نداشته باشد (شکل ۸-۸).




شکل ۸-۸- تست اتصال بدنه

**۱۰-۲-۴- حفاظت توسط کلید محافظ جان (FI) :** اساس کار این کلید بر پایه اختلاف جریان بین سیم‌های رفت و برگشت یک دستگاه الکتریکی است. طبق شکل ۱۱-۱ در صورت کار عادی دستگاه، اختلاف جریانی بین سیم‌های رفت و برگشت وجود ندارد. اما در صورتی که دستگاه اتصال بدنه پیدا کند، اختلاف جریانی بین سیم‌های رفت و برگشت به وجود می‌آید که میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند و به رله فرمان می‌دهد تا مدار را قطع نماید.


این وسیله به اندازه‌ای حساس است که می‌تواند جریان‌های نشستی کوچک را، که باعث عملکرد فیوز نمی‌شود ولی می‌تواند برای شروع یک آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی کافی باشد، حس نماید و منع تغذیه را در چند دهم یا صدم ثانیه قطع کند.

**۱۰-۲-۵- حفاظت توسط عایق‌کاری :** در این روش

تمام قسمت‌هایی را که امکان اتصال برق با بدنه انسان دارد عایق می‌کنند. در مورد دستگاههایی که ساکن هستند، می‌توان کف زمین را عایق‌کاری نمود. ولی در دستگاههای قابل حمل یا متحرک مانند دریل برقی، ریش‌تراش و جاروبرقی، کارخانه سازنده برای جلوگیری از برق‌دار شدن بدنه فلزی آن‌ها، آن دستگاه را با یک لایه اضافی دیگر عایق می‌کند. در این روش نیازی به اتصال زمین وجود ندارد (شکل ۹-۹). این نوع حفاظت دارای علامت مشخصه روی وسایل الکتریکی است.

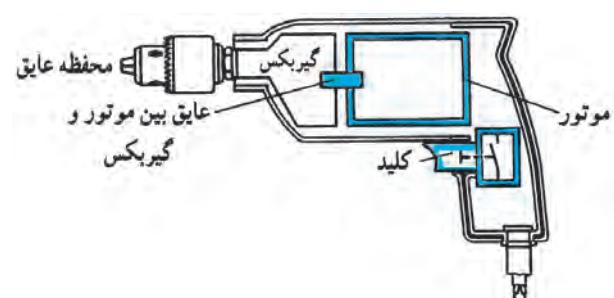

شکل ۹-۹- عایق مضاعف در دستگاه‌های متحرک

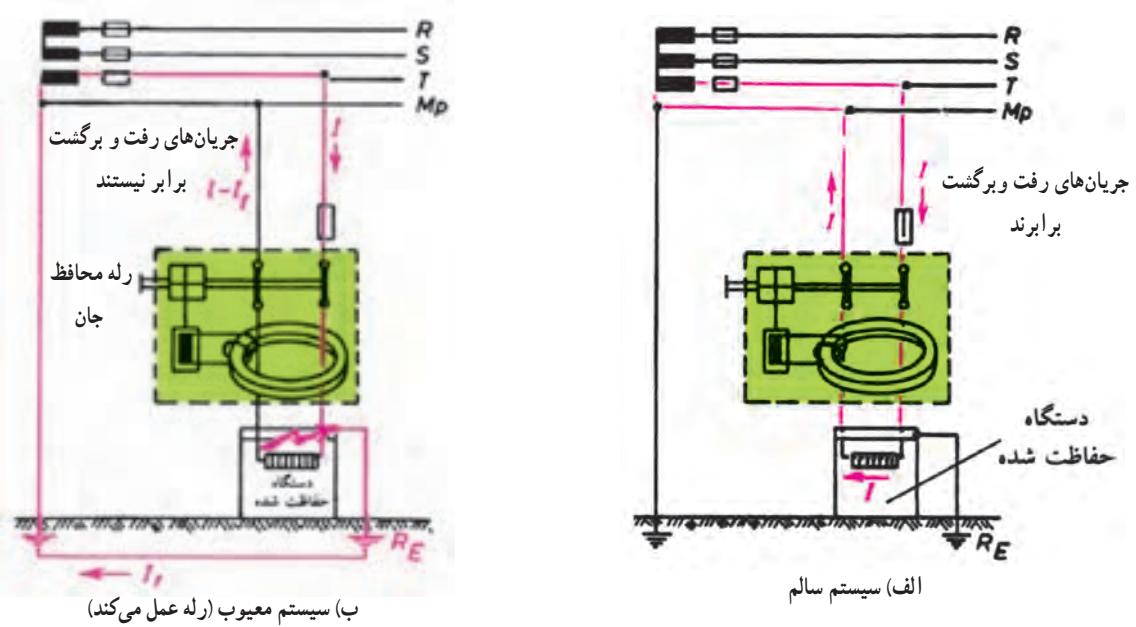

شکل ۱۱-۱۰- مدار الکتریکی کلید محافظ جان

در شکل ۱۲- ۱۰ تصویر ظاهری کلید محافظ جان نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۱۰- شکل ظاهری کلید محافظ جان

### ۳-۱۰- توصیه‌های ایمنی



شکل ۱۰-۱۴



- ۱- هرگاه بر روی تابلو برق علامت را مشاهده کردید از باز کردن در تابلو و دست زدن به قسمت‌های داخلی آن خودداری کنید.
- ۲- در حال کار با برق دقیق کنید که دست‌ها و زیرپایتان مرتضوب نباشد (از چوب خشک یا مواد پلاستیکی که عایق خوبی هستند، استفاده کنید).

- ۳- اگر دو شاخه یک وسیله برقی شکسته است هرچه سریع‌تر سالم آن را تهیه کنید (شکل ۱۰-۱۳).



شکل ۱۰-۱۳



شکل ۱۰-۱۵

- ۹- در هنگام طوفان و رعد و برق، لوازم برقی حساس مثل تلویزیون، یخچال و کامپیوتر را خاموش و از پریز جدا کنید.
- ۱۰- از یک پریز برق برای چند وسیله برقی استفاده نکنید.

(شکل ۱۰-۱۵).

- ۱۱- سیم‌های پوسیده و زخمی وسایل الکتریکی را تعویض کنید (شکل ۱۰-۱۶).



شکل ۱۰-۱۶

- ۱۲- هنگام تعویض لامپ سوخته یا شکسته حتماً کلید چراغ را خاموش کنید و با استفاده از فازمتر از قطع جریان برق مطمئن شوید.

- ۱۳- در محیط‌های مرتضوب مانند حمام و دستشویی از وسایلی مثل بخاری برقی، سشوار، ریش تراش یا ماشین لباس‌شویی استفاده نکنید.

- ۱۴- هنگام شستشوی کف آشپزخانه وسایل برقی را از برق جدا کنید و سعی کنید آب روی کلیدها و پریزها و همچنین وسایل برقی پاشیده نشود.

- ۱۵- سیم‌های برق باید دارای رویش عایق باشد و از پیچیده شدن آن‌ها به دور اشیای تیز و برنده جلوگیری کنید (شکل ۱۰-۱۴).

## پرسش‌های فصل دهم

### ► پرسش‌های چهار گزینه‌ای

۱- کدام یک از گزینه‌های زیر جزء حفاظت الکتریکی است؟

- الف) حفاظت سیم و کابل  
ب) مصرف‌کننده  
ج) حفاظت شخص  
د) همه موارد

۲- کلید محافظ موتور مصرف‌کننده را در برابر چه خطاهایی حفاظت می‌کند؟

- الف) اتصال کوتاه      ب) اضافه‌بار      ج) گزینه‌های الف و ب      د) هیچ‌کدام

۳- در کدام یک از انواع روش‌های حفاظت شخص، ولتاژ کمتر از ولتاژ خطرناک برای انسان است؟

- الف) حفاظت توسط سیم زمین  
ب) حفاظت توسط عایق کاری  
د) حفاظت توسط کلید محافظ جان (FI)  
ج) حفاظت توسط ولتاژ کم

### ► پرسش‌های پرکردنی

۴- فیوزهای کند کار برای مصارف ..... به کار می‌رود.

۵- مقاومت بدن انسان حدود ..... تا ..... اهم است.

۶- رنگ استاندارد روکش سیم ارت ..... است.

۷- حفاظت توسط عایق کاری دارای علامت مشخصه ..... روی وسایل الکتریکی است.

### ► پرسش‌های درست و نادرست

۸- فیوزهای تندکار برای راهاندازی موتورهای الکتریکی به کار می‌رود.      درست  نادرست

۹- ولتاژ ۶۵ ولت و جریان ۵٪ آمپر برای انسان خطرناک است.      درست  نادرست

۱۰- اساس کار کلید محافظ جان بر پایه اختلاف جریان بین سیم رفت و برگشت یک دستگاه الکتریکی است.

درست  نادرست

### ► پرسش‌های تشریحی

۱۱- روش‌های حفاظت الکتریکی را نام ببرید.

۱۲- برق‌گرفتگی را تعریف کنید.

۱۳- انواع حفاظت شخص را نام ببرید.

۱۴- سیستم اتصال زمین را شرح دهید.

۱۵- انواع اتصال زمین را نام ببرید و توضیح دهید.


۱۶- نحوه کار رله محافظ جان در حفاظت شخص را بیان کنید.

۱۷- چرا تماس شخصی با بدنه دستگاهی که دارای سیم ارت می‌باشد، خطرآفرین نیست؟
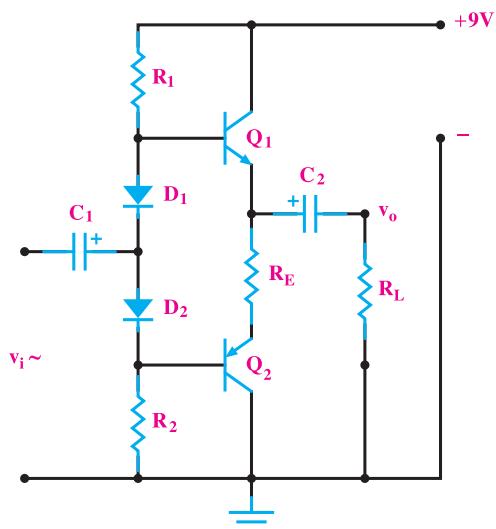
## الكترونيک

هدفهای رفتاری : در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- نحوه عملکرد دیود را در مدار الکتریکی توضیح دهد.
- ۲- مدار یکسوکننده را شرح دهد.
- ۳- ترمیستور و کاربرد آن را توضیح دهد.
- ۴- ترانزیستور و کاربرد آن را توضیح دهد.
- ۵- ترانس دیوسر و کاربرد آن را شرح دهد.



## سیمای فصل ۱۱

— دیود

— یکسوکننده

— ترمیستوری

— محافظه بار ترمیستوری

— شیر انساط ترمیستوری

— رله استارت ترمیستوری

— ترانزیستور

— ترانس دیوسر



### آشنایی با دانشمندان

#### ولتا


(۱۷۴۵–۱۸۲۷ / Alessandro Volta)

آلساندرو به سال ۱۷۴۵ در شهر کوموی ایتالیا به دنیا آمد. او فیزیک‌دانی بود که دستگاه تولید کننده الکتریسیته ساکن را اختراع و گاز متان را کشف کرد. او به سال ۱۷۷۸ به عنوان استاد فلسفه طبیعی در «پاویا» منصوب شد. او از دوست خود «لوییچی گالوالانی» الهام گرفت و در زمینه واکنش‌های میان فلزات ناهمگن (متفاوت) تحقیقاتی را انجام داد و در سال ۱۸۰۰ اولین باتری را اختراع کرد. امروزه نام او به عنوان واحد پتانسیل الکتریکی یعنی ولت به کار می‌رود. همچنین به احترام او، پتانسیل الکتریکی بیشتر به نام ولتاژ شناخته می‌شود.




۱۱۔ الکترونیک

از این رو اغلب با ترکیب عناصری خاص با این نیمه‌هادی‌ها در شرایطی قرار می‌گیرند که در حالت ناپایدار برای گرفتن یا از دست دادن الکترون آماده هستند. اصطلاحاً به نیمه‌هادی‌های ناخالص شده نیمه‌هادی‌های نوع P (نیمه‌هادی آماده برای جذب الکترون)، نیمه‌هادی نوع N (نیمه‌هادی آماده برای از دست دادن الکترون) گفته می‌شود.

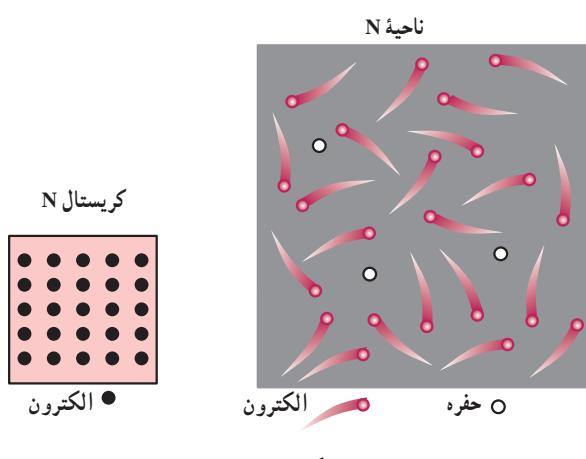

شکل ۱۱-۲

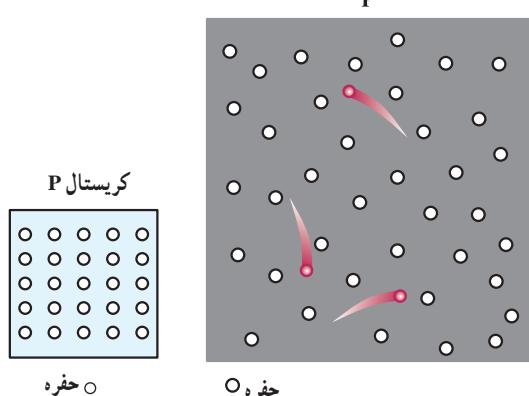

شکار

۱۱-دبه د


از اتصال این دو نوع نیمه‌هادی ناچالص شده ( $N$  و  $P$ ) قطعه‌ای به نام «دیود» ساخته می‌شود. اصطلاحاً به پایه نیمه‌هادی نوع  $P$  (آند) و به پایه نیمه‌هادی  $N$  (کاتد) گفته می‌شود.




شکل ۱۱-۴

با توجه به پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی و گستردگی سهم علم الکترونیک و تلفیق آن با اکثر رشته‌ها، مشاهده می‌شود بسیاری از دستگاه‌ها و سیستم‌های الکترومکانیکی دیگر به صورت الکترونیکی ساخته می‌شوند و به بازار عرضه می‌گردند. در این بین دستگاه‌های تأسیساتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و بسیاری از آن‌ها الکترونیکی شده‌اند. لذا تکنیسین‌های تأسیسات برای نصب، راهاندازی، عیب‌یابی و تعمیر و نگهداری این سیستم‌ها و دستگاه‌ها باید با مبانی علم الکترونیک آشنایی داشته باشند. این فصل به اختصار شما را با برخی مفاهیم و قطعات اساسی به کار رفته در این رشته آشنا می‌کند.

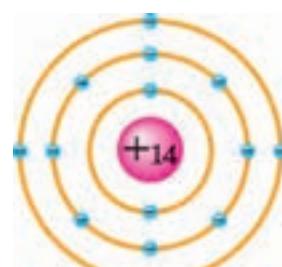نیمه‌هادی‌ها پایه و اساس صنعت الکترونیک را تشکیل می‌دهند. از جمله نیمه‌هادی‌های مهم و پرکاربرد در الکترونیک می‌توان به سیلیسیم (Si) و زرمانیم (Ge) اشاره کرد. در شرایط عادی نیمه‌هادی‌ها تمایلی به هدایت جریان الکتریکی ندارند. برای این‌که بتوانیم از این عنصر در ساخت قطعات الکترونیکی و هدایت جریان استفاده کنیم لازم است تا آن‌ها را ناخالص کنیم.




الف) سیلیسیم

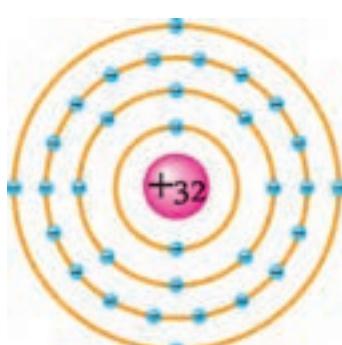


ب) ژرمانیہ

شکل ۱۱-۱

در صورتی که مشابه شکل ۱۱-۷ قطب مثبت باتری به آند و قطب منفی به کاتد دیود وصل شود دیود مشابه کلید وصل عمل می‌کند و باعث جاری شدن جریان در مدار می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت دیود وسیله‌ای است که فقط در یک جهت جریان الکتریکی را از خود عبور می‌دهد. از دیود در زمینه‌های مختلف استفاده می‌شود. یکی از آن‌ها مدارهای مبدل جریان متناوب به جریان مستقیم است، که آن‌ها را «یکسوکننده‌ها» یا «رکتیفایر» می‌نامند. در شکل کلی علامت اختصاری مدارهای یکسوساز مطابق شکل ۱۱-۸ است.

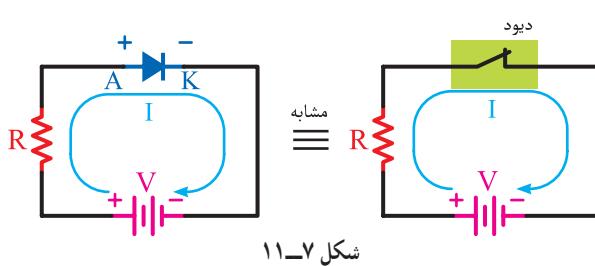


در شکل ۱۱-۵ تصویری از اتصال P-N علامت اختصاری دیود را مشاهده می‌کنید.

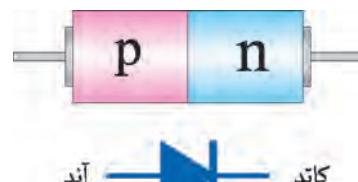


شکل ۱۱-۵

عملکرد دیود شبیه یک کلید است. شکل ۱۱-۶ مدار دیود در جریان مستقیم را نشان می‌دهد.


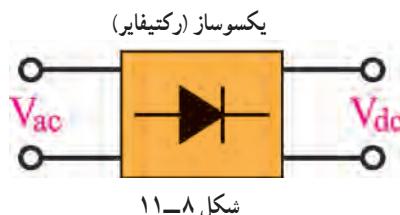
همان‌طور که مشاهده می‌شود هرگاه قطب منفی باتری، مانند شکل ۱۱-۶ ب به آند و قطب مثبت به کاتد دیود وصل شود دیود مانند یک کلید قطع عمل کند و مدار را در حالت باز نگه می‌دارد.



تصویر چند نمونه دیود را در شکل ۱۱-۹ مشاهده می‌کنید.

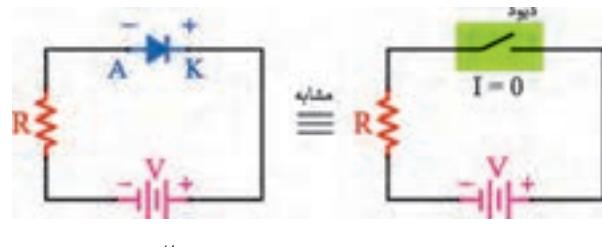

شکل ۱۱-۶

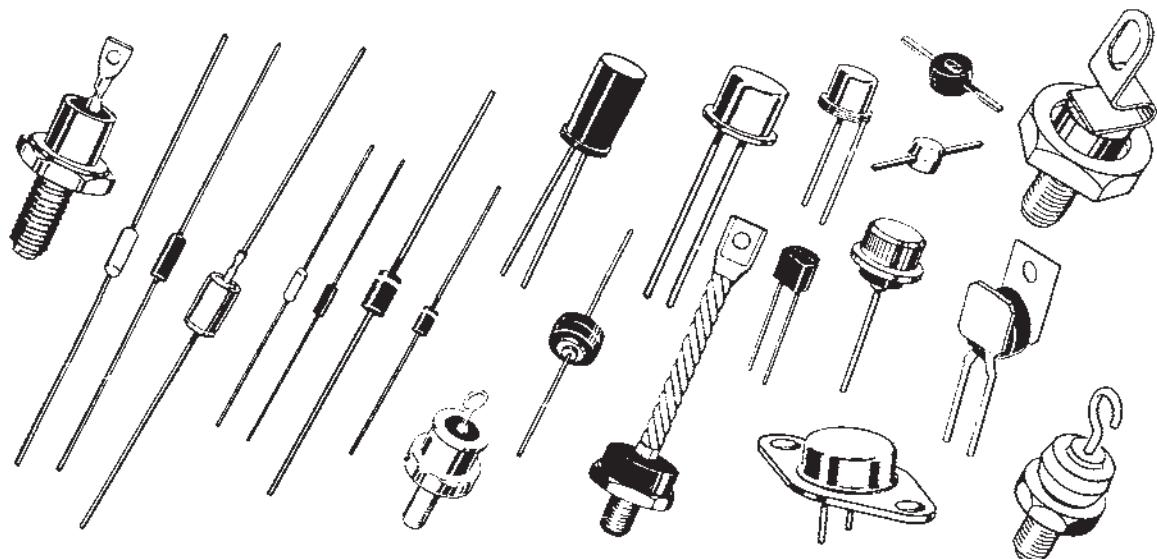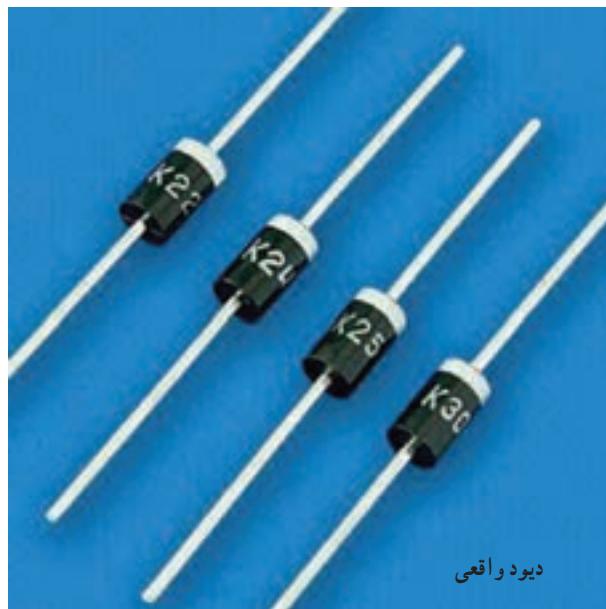

شکل ۱۱-۹

۱۱-۱). همان‌طوری که می‌دانید موج DC (جریان مستقیم)

به امواجی گفته می‌شود که در طول مدت زمان استفاده از آن‌ها

مدار الکتریکی حذف کنیم، اصطلاحاً به موج به دست آمده «موج

یکسوزده» و به مدار آن «مدار یکسوساز» گویند (شکل


## ۱۱-۲- مدار یکسوساز

۱۱-۱۰). همان‌طوری که می‌دانید موج DC (جریان مستقیم)

به امواجی گفته می‌شود که در طول مدت زمان استفاده از آن‌ها

مدار الکتریکی حذف کنیم، اصطلاحاً به موج به دست آمده «موج

یکسوزده» و به مدار آن «مدار یکسوساز» گویند (شکل

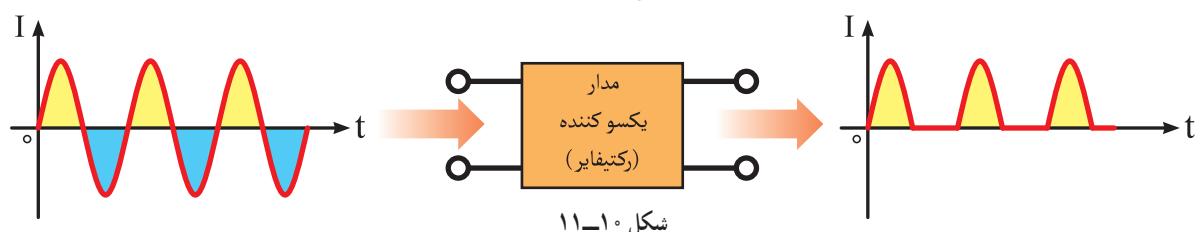

شکل ۱۱-۱۰

### ۱۱-۳- ترمیستورها

به نوعی از مقاومت‌ها گفته می‌شود که به درجه حرارت حساس هستند. مقاومت ترمیستور با تغییر دما تغییر می‌کند. دونوع ترمیستور وجود دارد. نوع PTC که در آن افزایش دما موجب افزایش مقاومت ترمیستور می‌شود. نوع NTC که در آن افزایش دما موجب کاهش مقاومت ترمیستور می‌گردد (شکل ۱۱-۱۴).




شکل ۱۱-۱۴- جند نمونه ترمیستور

**۱۱-۳-۱- محافظه بار اضافی ترمیستوری :** یکی از کاربردهای ترمیستور حفاظت موتور در مقابل بار اضافی است ترمیستور در میان سیم‌پیچی‌های موتور قرار می‌گیرد. هنگامی که دمای سیم‌پیچی از مقدار تعیین شده تجاوز می‌کند، مقاومت ترمیستور تغییر می‌کند. این تغییر مقاومت در یک مدار محافظه الکترونیک باعث باز شدن مدار موتور می‌شود. در شکل ۱۱-۱۵




شکل ۱۱-۱۱

با کمی دقت در شکل ۱۱-۱۲-الف مشاهده می‌شود که شکل موج یک مدار یکسوساز گرچه دارای جهت ثابت (بالای محور افقی) است اما مقدار آن دائمًا در حال تغییر است. اصطلاحاً به شکل موج‌های مشابه شکل ۱۱-۱۲- ب موج دی‌سی (DC) ضربانی گفته می‌شود.

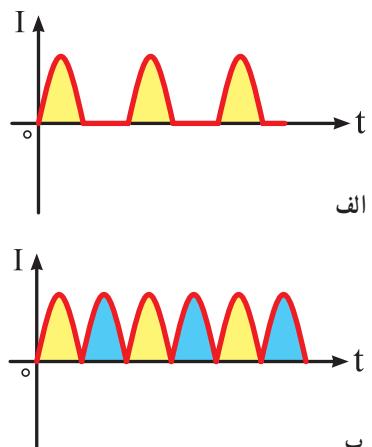

شکل ۱۱-۱۲- شکل موج‌های DC ضربانی

برای حذف نوسان‌های (ضربانها) یک موج DC ضربانی و تبدیل آن به یک موج DC ثابت باید از مدار یا عنصر دیگری غیر از یکسوکننده‌ها استفاده کرد. در الکترونیک به این عناصر «مدارهای صافی» یا «فیلتر» گفته می‌شود در اغلب مدارهای یکسوکننده از یک خازن که به صورت موازی با مصرف‌کننده قرار می‌گیرد برای صاف کردن موج‌های ضربانی استفاده می‌شود.

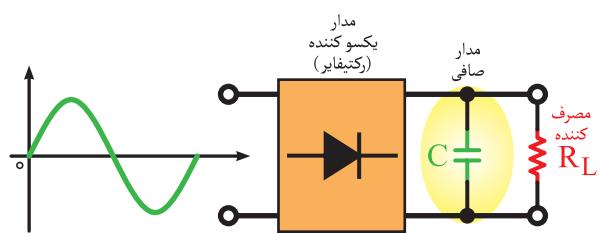


شکل ۱۱-۱۳


**۱۱-۳-۲-شیر انبساط ترمیستوری<sup>۱</sup> : کاربرد دیگر**  
 ترمیستور استفاده از آن در ساختمان شیرهای ترمومتریک است که به جای بالب ترمومتریک در خروجی اوپراتور، یک ترمیستور قرار گرفته است در شکل ۱۱-۱۶ از یک هیتر روی شیر انبساط استفاده شده است که در مدار الکتریکی آن یک ترمیستور سری شده است این ترمیستور در محل خروجی اوپراتور قرار گرفته است. اگر دمای گاز خروجی از اوپراتور (سوپرهیت) کم شود مقاومت ترمیستور زیاد می‌شود و جریان کمتری از هیتر عبور می‌کند و سوزن شیر در جهت بسته شدن عمل می‌کند و مقدار ماده سرمایزی ورودی به اوپراتور کاهش می‌یابد. اگر دمای گاز خروجی از اوپراتور یعنی سوپرهیت زیاد شود مقاومت ترمیستور کم می‌شود جریان عبوری از هیتر بیشتر شده سوزن شیر باز شده باز شدن مسیر عبور ماده سرمایزا عمل کرده ماده سرمایزی بیشتری وارد اوپراتور می‌شود.

لازم به تذکر است به جای هیتر می‌توان از کویل مغناطیسی استفاده کرد.

یک ترمیستور در بین پیچی‌های الکتروموتور قرار گرفته است وقتی دمای سیم‌پیچی از حد معین بیشتر می‌شود مقاومت آن کم شده، باعث عبور جریان بیشتر از یک بویین مغناطیسی می‌شود و با افزایش میدان مغناطیسی کنتاکتی را قطع می‌کند که باعث قطع جریان بویین کنتاکتور می‌شود قطع جریان بویین موجب باز شدن کنتاکت کنتاکتور شده و برق الکتروموتور قطع می‌شود.

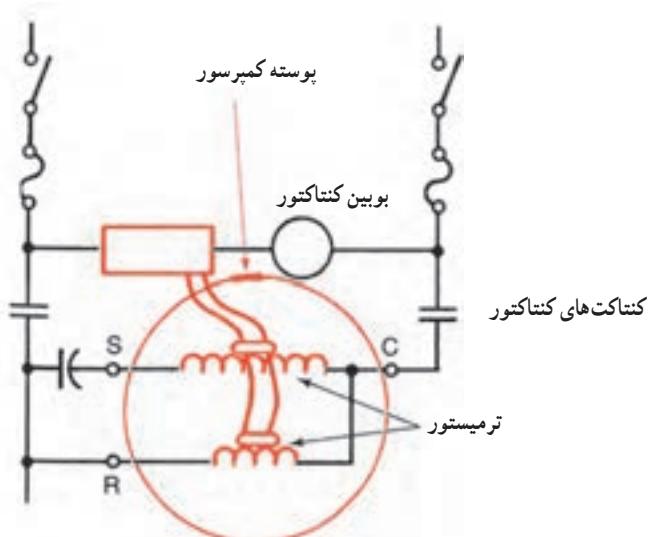


شکل ۱۱-۱۵-محافظه‌گرماهی اضافی کمپرسور

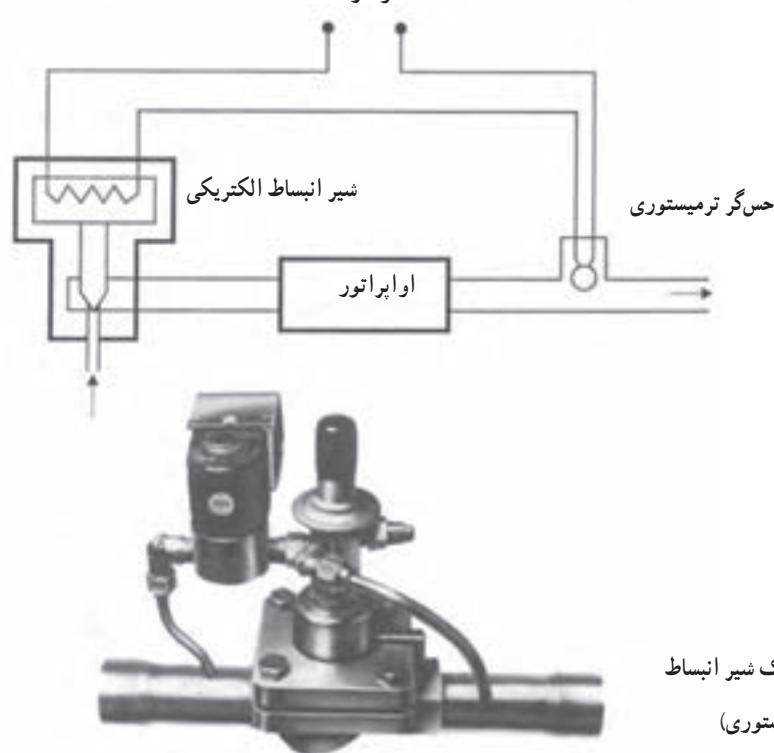


شکل ۱۱-۱۶-شماتیک شیر انبساط  
الکتریکی (ترمیستوری)

همزان برق دار می شوند و کمپرسور راه اندازی می شود در چند ثانیه جریانی که از سیم پیچ استارت و رله عبور می کند باعث گرم شدن بیش از حد رله می شود در نتیجه مقاومت ترمیستور خیلی زیاد شده و مانند کلید باز عمل می کند و سیم پیچ استارت را از مدار خارج می کند.

**۱۱-۳-۳ رله استارت ترمیستوری:** شکل ۱۷-۱۱ رله ترمیستوری و مدار الکتریکی آن را نشان می‌دهد. وقتی کمپرسور بیکار است رله سرد است و مقاومت بسیار کم شبهیه کلید بسته (وصل) است و قدری ولتاژ اعمال می‌شود سیم پیچ استارت و سیم پیچ اصلی

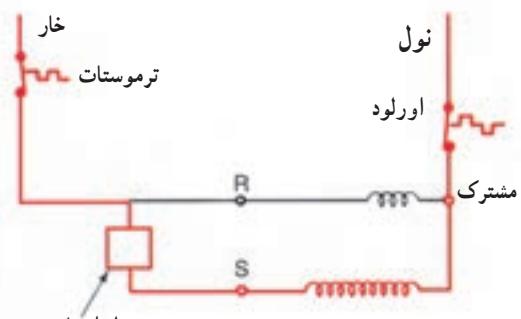

شکل ۱۷-۱۱- رله استارت تر میستوری، (رله سنگی)، کمتر سور بخ حال

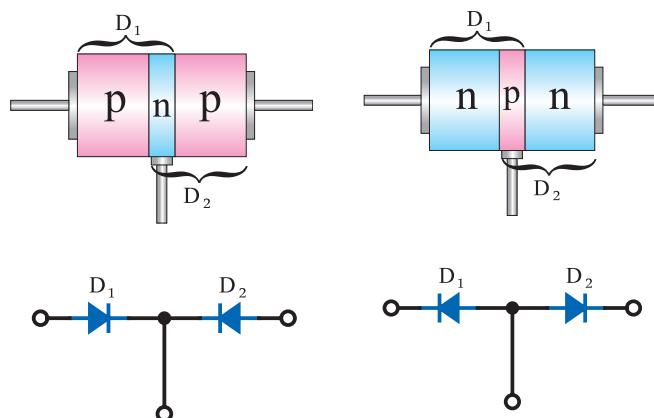


شکل ۱۹-۱۱

همان طوری که قبلاً نیز اشاره شد از اتصال P و N یک دیود ساخته می‌شود. بر همین اساس می‌توان برای هر نوع ترازیستور یک مدار معادل دیودی مطابق شکل ۱۱-۱۹ رسم کرد.

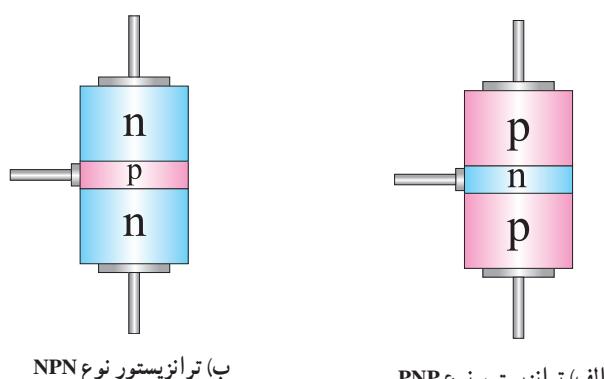
۱۱-۴ ترانزیستور

از اتصال سه نیمه هادی نوع P و N ترانزیستور ساخته می شود. نحوه قرار گرفتن نیمه هادی های P و N در کنار هم به دو صورت است. از این رو می توان نتیجه گرفت دو نوع ترانزیستور NPN و PNP مطابق شکل ۱۱-۱۸ می توان ساخت.



۱۸-۱۱

شکل ۱۱-۲۰ تصویری از وضعیت پایه‌های ترانزیستور به همراه علامت اختصاری هر دو نوع آنها را نشان می‌دهد.

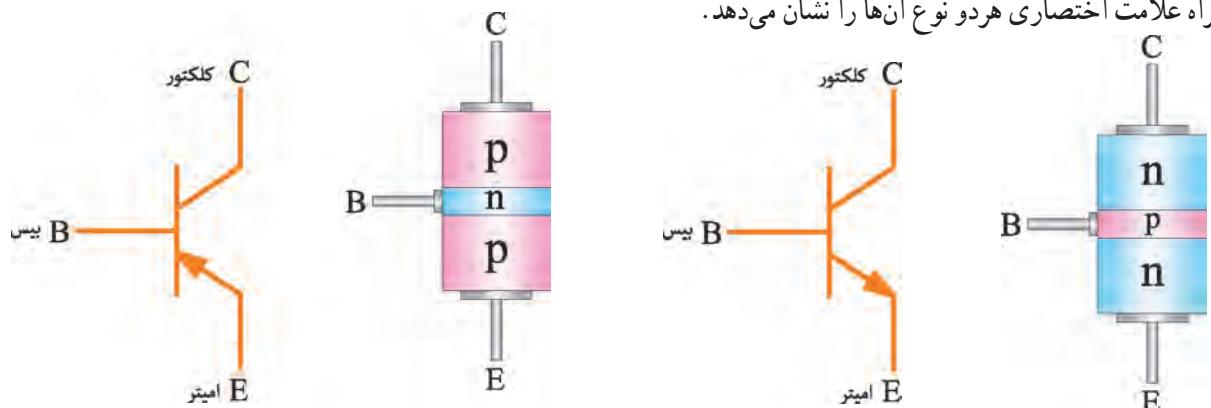


شکل ۱۱-۲۰

شکل ۱۱-۲۲-الف یک نمونه نقشه الکترونیکی و شکل

۱۱-۲۲-ب تصویر یک نمونه برد الکترونیکی شوافازهای دیواری را نشان می‌دهد.

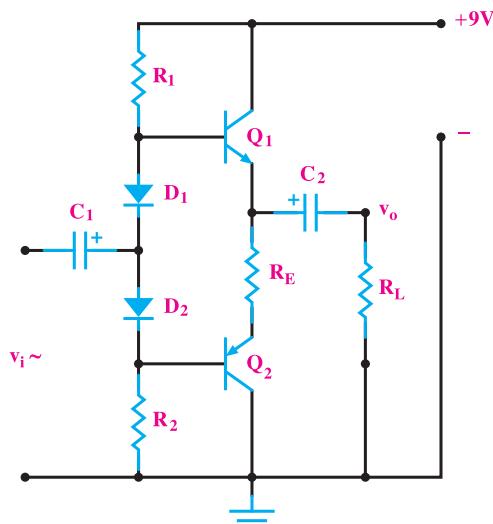از ترانزیستور در مدارهای الکترونیکی به صورت تقویت کننده جریان؛ ولتاژ یا هر دو عامل و همچنین قطع و وصل مدارها استفاده می‌شود. در شکل ۱۱-۲۱ تصویری از چند نوع ترانزیستور مشاهده می‌کنید.



الف - نقشه یک مدار الکترونیکی به همراه قطعات



ب - برد الکترونیکی شوافاز دیواری

شکل ۱۱-۲۲



الف




ب  
شکل ۱۱-۲۱

## ۱۱-۵- ترموموستات دیجیتالی (Digital Thermostat)

در این ترموموستات سنسور درجه حرارت همان ترمیستورها مقاومت‌های تابع حرارت) می‌باشند که در مدار یک کیف الکترونیکی قرار می‌گیرند شکل ۱۱-۲۳ نمونه‌ای از مدار آن را نشان می‌دهد.

ترموستات‌های دیجیتالی در مدارهای فرمان سیستم‌های سرمایش و یا گرمایش اطاق و محلی که بایستی درجه حرارت آن کنترل گردد استفاده می‌شوند.

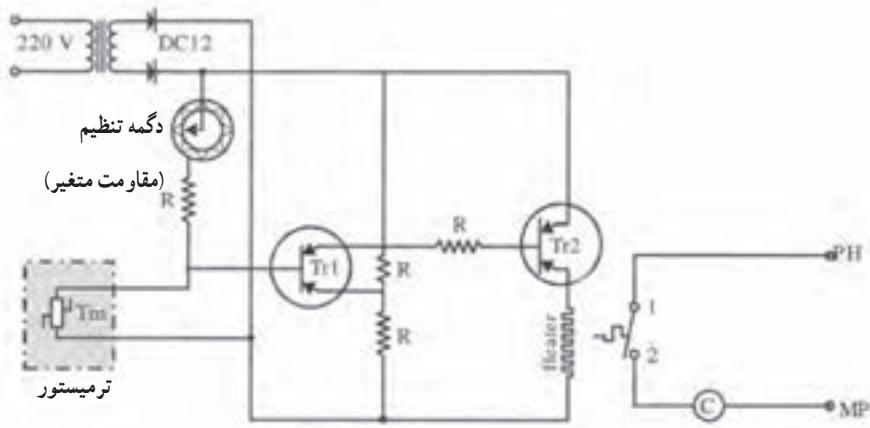

شکل ۱۱-۲۳- مدار داخلی ترموموستات دیجیتالی


## ۱۱-۶- ترانس دیوسر

ترانس دیوسر به وسائل مختلفی اطلاق می‌شود که در مقابل تغییرات یک نوع انرژی حساس‌اند و از این حساسیت آن‌ها می‌توان برای کنترل نوع دیگری از انرژی استفاده نمود. ترانس دیوسرها ممکن است تحت تأثیر فشار، درجه حرارت، حرکت سیال‌ها، ارتعاش، ولتاژ الکتریکی و سایر انواع انرژی کار کند.

یک جریان متغیر ضعیفی را که از ترانس دیوسر می‌گذرد می‌توان توسط یک تقویت‌کننده تقویت نمود و سپس این جریان تقویت شده را برای به کار انداختن یک نشان‌دهنده یا یک مدار کنترل کننده به کار برد. یک نمونه کاربرد ترانس دیوسر در شکل ۱۱-۲۴ نشان داده شده است. در این مورد یک ترانس دیوسر حساس به فشار در کنار لوله A که حامل مایع تحت فشار است کار گذاشته شده است. ترانس دیوسر B تغییرات فشار را به تغییرات جریان الکتریکی تبدیل می‌کند. در تقویت‌کننده C جریان الکتریکی تقویت می‌شود و سپس به D که یک رله است

در مدار فوق یک ترمیستور حسکننده درجه حرارت (TM) برای کنترل دمای اطاق به کار رفته است. کنترل کننده دما روی درجه حرارت دلخواه تنظیم می‌شود. هرگاه دمای اطاق بالاتر از میزان تنظیم ترموموستات برسد مقاومت ترمیستور کم شده و جریان بیشتری از آن عبور می‌کند و این جریان به ترانزیستورهای Tr<sub>1</sub> و Tr<sub>2</sub> رفته و از آنجا تقویت می‌گردد و در نهایت به هیتر رسیده و آن را گرم می‌کند. با گرم شدن هیتر کنتاکت حرارتی ۱ به ۲ بسته شده و مدار بوین C کامل می‌گردد که این بوین می‌تواند به یک موتور کمپرسور یا یک موتور فن کویل فرمان دهد و آن را روشن نماید. و زمانی که درجه حرارت اطاق به میزان کافی پایین آمد، مقاومت ترمیستور افزایش می‌یابد و برق هیتر قطع می‌گردد و دو کنتاکت ۱ به ۲ باز شده و مدار بوین نیز قطع می‌گردد و نهایتاً مدار کمپرسور یا فن کویل نیز قطع می‌شود. ترمیستور سنسوری بسیار حساس است و درجه حرارت فضای اطاق را در حد معینی ثابت نگه می‌دارد و دقت آن در حدود کسری از یک درجه حرارت می‌باشد.

- وارد می‌گردد و رله مزبور تغییرات ضعیف فشار را به یک ثبات نشان‌دهنده فشار، لامپ، اسیلوسکوپ یا نشان‌دهندهای دیگر منتقل می‌کند.
- A – لوله حامل مایع تحت فشار
- B – ترانس‌دیوسر
- C – کریستال
- D – تقویت‌کننده
- E – وسیله ثبت‌کننده یا نشان‌دهنده فشار

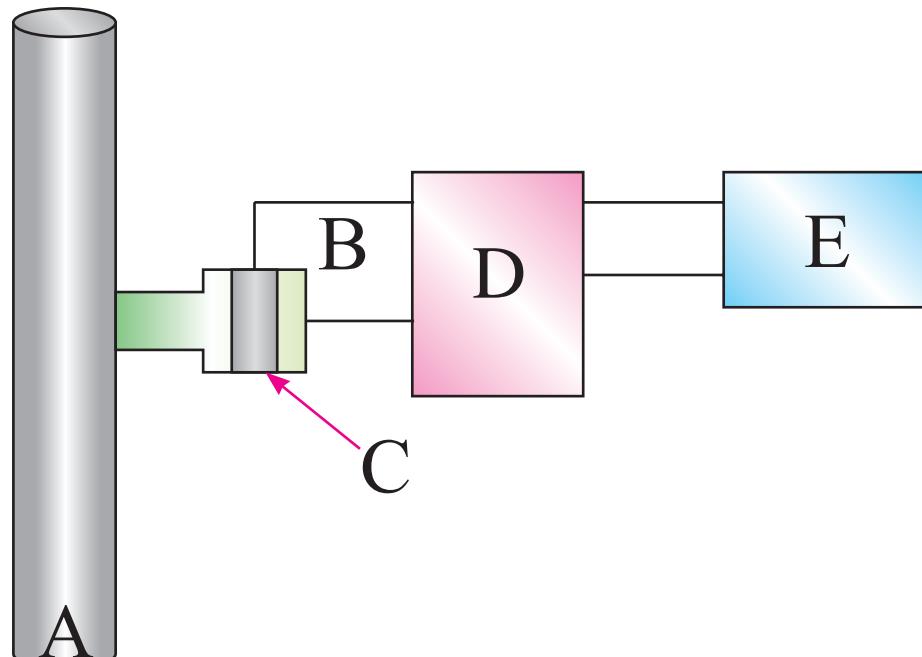

شکل ۱۱-۲۴- یک مورد نمونه کاربرد ترانس‌دیوسر

در طرفین دیافراگم با ارسال پیام به برد الکترونیک، وضعیت شیر سهراهه موتوری آب را تغییر داده باعث هدایت آب گرم رادیاتور به مبدل گرمایی شده و امکان استفاده از آب گرم مصرفی را فراهم می‌آورد.

سنسور فشار در پکیج شوفارز دیواری یکی از کاربردهای ترانس‌دیوسر است که از آن برای تشخیص زمان بهره‌برداری از شیر آب گرم مصرفی استفاده می‌شود. هنگام باز شدن شیر آب گرم و عبور آب سرد از محل نصب این سنسور و ایجاد اختلاف فشار

## پرسش‌های فصل یازدهم

### ◀ پرسش‌های چهارگزینه‌ای

- ۱- برای حذف نوسان‌های موج DC شده در یک سوسازها خازن چگونه اتصال می‌باید؟  
الف) سری                  ب) موازی                  ج) سری-موازی                  د) ستاره
- ۲- در کدام یک افزایش دما موجب افزایش مقاومت می‌شود؟  
الف) ترانزیستور                  ب) ترمیستور                  ج) ترانس دیوسر                  د) دیود
- ۳- کدام یک از موارد زیر زمینه کار برای ترانزیستور نیست؟  
الف) تقویت ولتاژ                  ب) تقویت فرکانس                  ج) تقویت جریان                  د) قطع و وصل مدارها

### ◀ پرسش‌های پرکردنی

- ۴- در دیودها به پایه نیمه‌هادی نوع P ..... و به پایه نیمه‌هادی نوع N ..... گفته می‌شود.
- ۵- برای حذف نوسان‌های یک موج دی‌سی (DC) ضربانی از مدارهای ..... یا ..... استفاده می‌شود.

- ۶- از اتصال سه نیمه‌هادی نوع N و P به صورت pnp یک ..... ساخته می‌شود.
- ۷- از ترانزیستور در ..... شوفاز دیواری استفاده شده است.

### ◀ پرسش‌های درست و نادرست

- ۸- نیمه‌هادی‌های نوع P آماده برای جذب الکترون و نیمه‌هادی‌های نوع N آماده برای از دست دادن الکترون هستند. درست  نادرست
- ۹- هرگاه قطب منفی باتری به آند و قطب مثبت آن به کاتد دیود وصل شود، دیود مانند یک کلید وصل عمل می‌کند. درست  نادرست
- ۱۰- از دیودها برای تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم استفاده می‌شود. درست  نادرست
- ۱۱- در ترمیستور نوع PTC افزایش گرما باعث افزایش مقاومت می‌شود. درست  نادرست

### ◀ پرسش‌های تشریحی


- ۱۲- دو مدار الکتریکی ترسیم کنید که در یکی از آن‌ها دیود جریان برق را هدایت کند و در مدار دیگر جریان برق را هدایت نکند.
- ۱۳- ترانزیستور چگونه ساخته می‌شود؟ انواع آن را با رسم شکل نشان دهید.
- ۱۴- ترانس دیوسر چیست؟ چند نمونه آن را نام ببرید.
- ۱۵- چگونگی استفاده از ترمیستور برای حفاظت از جریان زیاد را توضیح دهید.

- ۱۶- ترمیستور و انواع آن را شرح دهید.
- ۱۷- شیر انساط ترمیستوری را از روی شکل توضیح دهید.
- ۱۸- رله استارت ترمیستوری را از روی مدار توضیح دهید.
- ۱۹- کاربرد ترانس دیوسر در شوفار دیواری را توضیح دهید.
- ۲۰- کاربرد ترانس دیوسر را از روی شکل ۱۱-۲۴ توضیح دهید.

نقشه‌خوانی برق

**هدف‌های رفتاری** : در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود :

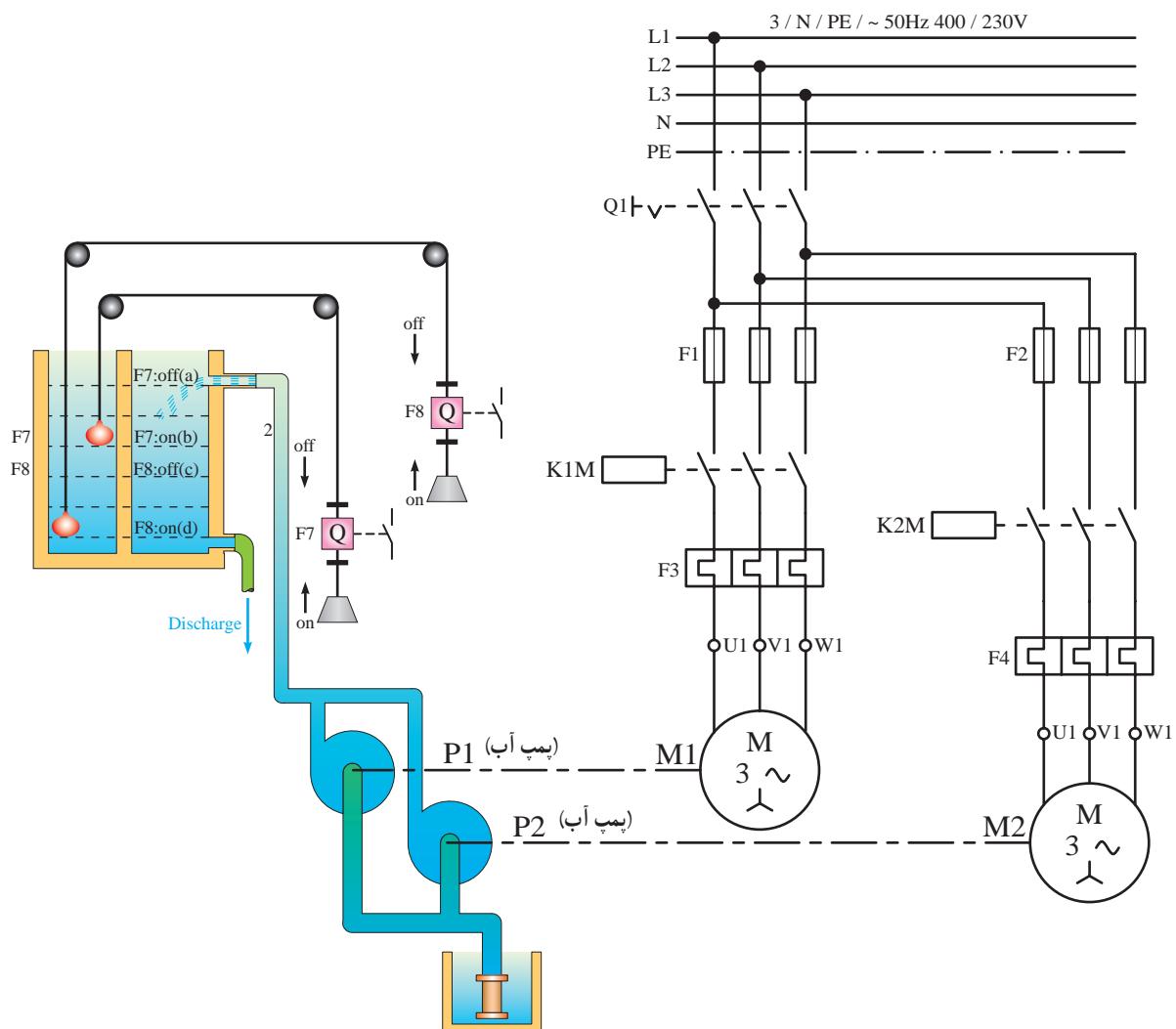- ۱- علایم اختصاری وسایل الکتریکی را بیان کند.
  - ۲- مدارهای الکتریکی را شرح دهد.
  - ۳- علایم اختصاری مدارهای صنعتی را معرفی کند.
  - ۴- نقشه‌های مدارهای صنعتی را شرح دهد.
  - ۵- مدارهای داده شده را شریح کند.



## سیمای فصل ۱۲

- علایم اختصاری وسائل الکتریکی
- مدارهای الکتریکی
- شمای حقیقی
- شمای فنی
- شمای مسیر جریان
- علایم اختصاری مدارهای صنعتی
- نقشه مدارهای صنعتی



### آشنایی با دانشمندان

#### هرتز

(۱۸۵۷–۱۸۹۶ / Heinrich Rudolf Hertz)



هنریچ رودولف هرتز یک فیزیک‌دان آلمانی بود که در سال ۱۸۵۷ به دنیا آمد، او اولین شخصی بود که امواج الکترومغناطیسی (رادیویی) را دریافت و پخش کرد. بین سال‌های ۱۸۸۹ تا ۱۸۸۵ که وی استاد فیزیک بود، توانست امواج الکترومغناطیسی را در آزمایشگاه تولید و طول موج و سرعت آنها را اندازه‌گیری کند. او ثابت کرد که ماهیت انعکاس و شکست امواج الکترومغناطیسی مشابه امواج نور است. واحد فرکانس به احترام او به نام «هرتز» نامیده شد.

## ۱۲—نقشه‌خوانی برق

۱—مدارهای روشنایی الکتریکی و لوازم خانگی :  
مدارهایی که برای اتصال آن‌ها از شبکه تک فاز  $220^{\circ}$  ولت استفاده می‌شود؛ مانند لامپ و یخچال.

۲—مدارهای صنعتی : مدارهایی که برای اتصال آن‌ها از شبکه سه فاز  $380^{\circ}$  ولت استفاده می‌شود؛ مانند پمپ یک موتورخانه.

۱۲—علایم اختصاری و سایل الکتریکی  
در جدول ۱۲-۱ علامت اختصاری چند وسیله الکتریکی که در مدارهای روشنایی یا لوازم خانگی به کار می‌روند، نشان داده شده است.  
در جدول ۱۲-۲ علامت اختصاری چند وسیله الکتریکی که در مدارهای روشنایی کاربرد دارند در دو استاندارد VDE و IEC نشان داده شده است.

در این بخش هدف، آشنایی با نقشه‌خوانی مدارهای الکتریکی است. برای رسیدن به این مهم لازم است تا با علایم اختصاری و مبنای ترسیم و نقشه‌خوانی مدارهای الکتریکی آشنا شویم.





در مباحث الکتریکی نقشه‌ها اغلب در دو استاندارد V.D.E، استاندارد برقکاران آلمان) و آی.ای.سی (I.E.C، کمیته بین‌المللی الکترونیک) ترسیم می‌شوند. اما از آنجایی که استاندارد آ.إن.اس.آی (A.N.S.I، مؤسسه استاندارد بین‌المللی آمریکا) در گرایش تأسیسات مکانیکی کاربرد بیشتری دارد به همین جهت در تشریح مطالب و علایم این قسمت هر سه استاندارد درنظر گرفته است.

نظر به این که وسایل الکتریکی با ولتاژهای کارگوناگون وجود دارند به همین دلیل نقشه مدارهای الکتریکی آن‌ها را به دو دسته کلی زیر می‌توان تقسیم کرد.

جدول ۱-۱۲- علایم اختصاری

علایم الکتریکی	نام و سیله	علایم الکتریکی	نام و سیله
	لامپ سیگنال		زنگ از نوع چکشی
	لامپ رشته‌ای		بی‌زر، ویبراتور
	زنگ اخبار		دربازکن
	لامپ فلورسنت		دهنی (میکروفون)
	سیم زیرکار		گوشی
	سیستم توکار		بلندگو
	جبهه تقسیم		آلام (بوق)
	ماشین لباس‌شویی		بخاری برقی
	ماشین ژرف‌شویی		فتوسل
	اجاق برقی		مقاومت (المت گرمکن)
	آب گرم کن		سِلف (سیم پیچ)
	بریز دوبل با کنتاکت محافظ		خازن
	بریز سه فاز با کنتاکت محافظ	- - - - -	سیم سیگنال
	بادبرن	- - - - - - - -	سیم تلفن
	یخچال		لامپ احتیاط
	فریزر		چراغ خطر
	باتری به طور کلی		لامپ قابل قطع


جدول ۱۲-۲ - عالم اختصاری وسائل الکتریکی

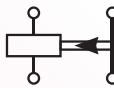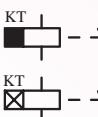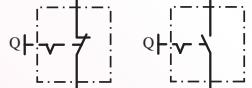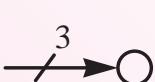شماره حقیقی VDE	شماره حقیقی IEC	شماره فنی	نام وسیله
			کلید تبدیل
			کلید صلیبی
			رله زمانی
			ترانسفورماتور
			کلید یک پل
			کلید گروهی
			کلید دوبل
			لامپ رشته‌ای با بدن زمین (حفظ شده)
			پریز با کن tact محفوظ (پریز شوکو)
			انشعاب یا جعبه تقسیم با تعزیز از سمت چپ

## ۱۲-۲- مدارهای الکتریکی


مدارهای روشنایی را در سه شکل (نقشه) مختلف به شرح زیر نشان می‌دهند.

### ۱۲-۲-۱- شمای حقیقی: نقشه‌ای که از آن برای

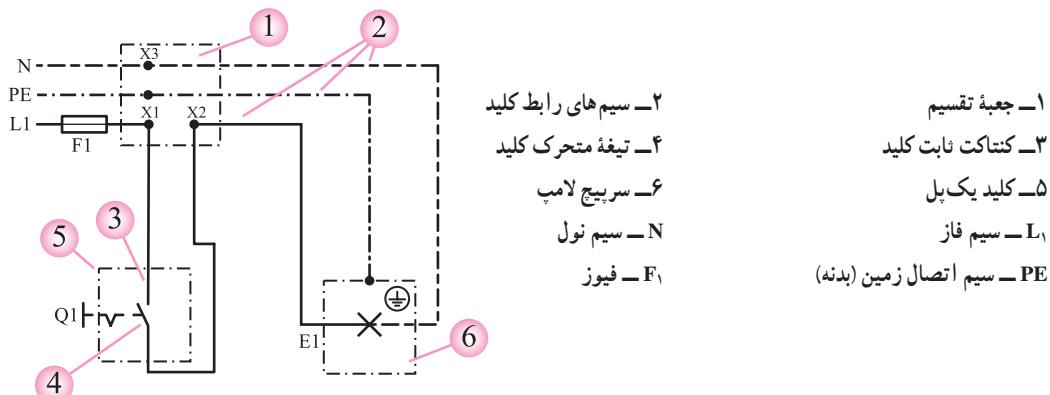


شکل ۱۲-۱- شمای حقیقی کلید یک پله

تمامی نقشه‌های تابلوی برق تأسیسات مکانیکی با شمای فنی نشان داده می‌شوند. شکل ۱۲-۳ نقشه شمای فنی تابلوی برق یک منزل مسکونی را نشان می‌دهد.

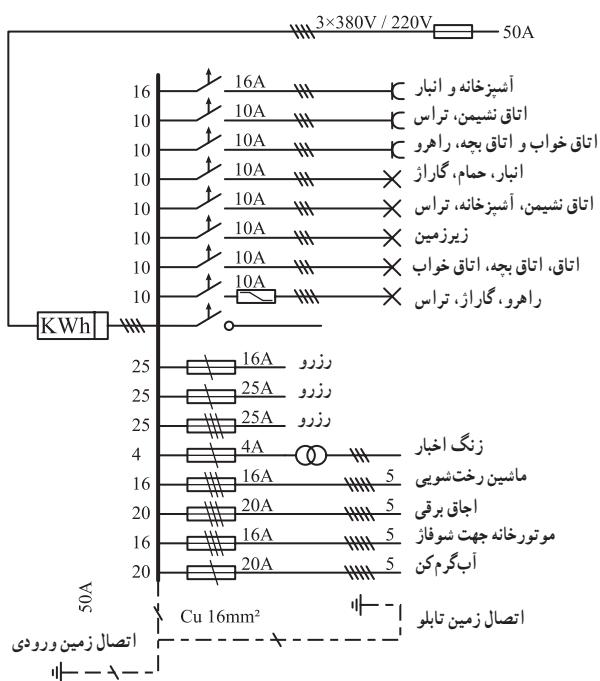

شکل ۱۲-۳

۱۲-۲-۲- شمای فنی (نقشه تک خطی): شمای فنی، نقشه ساده یک خطی است که نحوه اتصال قسمت‌های اصلی مدار را بدون سیم‌های کمکی و چگونگی سیم‌کشی نشان می‌دهد. در واقع شمای فنی لوله‌های سیم‌کشی رابط بین اجزای مدار را به همراه تعداد سیم‌هایی که از داخل لوله می‌گذرد، نشان می‌دهد. تعداد سیم‌های داخل لوله اغلب با یک خط کوتاه مایل، که روی قسمت‌های مختلف گذاشته می‌شود، تعیین می‌گردد. اگر تعداد سیم‌های عبوری بیش از دو سیم باشد با عدد نشان داده می‌شود. شکل ۱۲-۲ تصویر شمای فنی مدار کلید یک پله قبل را نشان می‌دهد.

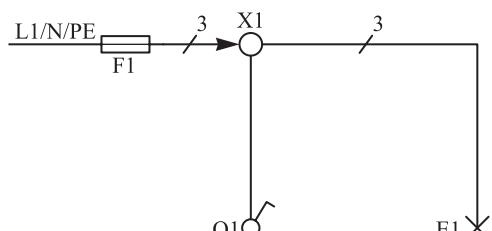


شکل ۱۲-۲- شمای فنی

### ۱۲-۳- علایم اختصاری مدارهای صنعتی

برای آشنایی با نوعه ترسیم و نقشه‌خوانی مدارهای صنعتی نیز لازم است تا با علایم اختصاری آن‌ها آشنایی داشته باشیم. جدول ۱۲-۳ علامت اختصاری چند نمونه قطعات صنعتی را نشان می‌دهد.

### ۱۲-۴- شمای مسیر جریان : نقشه‌ای که در آن

مسیرهای عبور و جریان برق رسانی به وسائل الکتریکی به صورت عمودی نشان داده می‌شود. در این نقشه مدار از سیم فاز شروع و پس از عبور از وسائل، به سیم نول ختم می‌شود. شکل ۱۲-۴ تصویر شمای مسیر جریان مدار کلید یک پل را نشان می‌دهد.

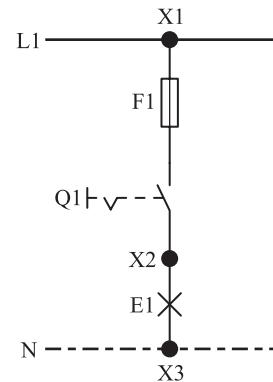

شکل ۱۲-۴- شمای مسیر جریان

جدول ۳-۱۲ - علایم اختصاری

نام و سیله یا قطعه	علامت اختصاری VDE	علامت اختصاری IEC	علامت اختصاری ANSI
شبکه سه فاز	R 380V / 220V / 50Hz~ S T	L1 400V / 230V / 50Hz~ L2 L3	L1 L2 L3
سیم نول	MP	N	N
سیم ارت	SL	PE	PE
اتصال بدن			
فیوز			
کلید فیوز (فیوز مینیاتوری)			
کلید موتوری			کلید سه فاز با قطع کننده حرارتی
موتور الکتریکی			سه فاز تک فاز
سیم پیچی موتور تک فاز (تحته کلم)			سیم پیچی موتور سه فاز (تحته کلم)
آمپر متر			آمپر متر

ادامه جدول ۳-۲- علامت اختصاری

علامت اختصاری ANSI	علامت اختصاری IEC	علامت اختصاری VDE	نام و سیله یا قطعه
			ولت متر
			وات متر
			مبدل جریان
	۱۷-۶-۶-۶-۶-۶ نک فاز سه فاز		کلید قطع و وصل
			کن tact بسته
			کن tact باز
			کن tact دو حالت (بسته و باز)
			کن tact بسته با تأخیر در باز شدن
			کن tact باز با تأخیر در بسته شدن
	E-		شستی استاپ (دگمه فشاری پوش باتن)
	E-		شستی استارت (دگمه فشاری پوش باتن)
	E-		شستی استاپ - استارت
			بی متال
کن tact باز 	کن tact باز 	کن tact باز 	کن tact باز
کن tact بسته 	کن tact بسته 	کن tact بسته 	کن tact بسته
			کنترل کننده محدوده حرکت (لیمیت سوئیچ - میکروسوئیچ)


ادامه جدول ۳ - علامت اختصاری

علامت اختصاری ANSI	علامت اختصاری IEC	علامت اختصاری VDE	نام وسیله یا قطعه
			کنترل کننده ارتفاع سیال (فلوئر سوئیچ)
			کنترل کننده فشار (تابع فشار)
			کنترل کننده دما (ترموستات)
			شیر برقی
		</	

## ۱۲-۴- نقشه مدارهای صنعتی

نقشه مدارهای صنعتی که اغلب برای راه اندازی موتورهای الکتریکی به کار می روند در چند شکل نشان داده می شوند. در این قسمت به دو نقشه پر کاربرد این گروه از مدارها اشاره شده است.


**۱- نقشه مدار قدرت :** به نقشه ای که انرژی الکتریکی را از شبکه سه فاز دریافت و به مصرف کننده منتقل می کند، نقشه «مدار قدرت» گفته می شود. شکل ۱۲-۵ تصویر یک نمونه مدار قدرت را نشان می دهد.

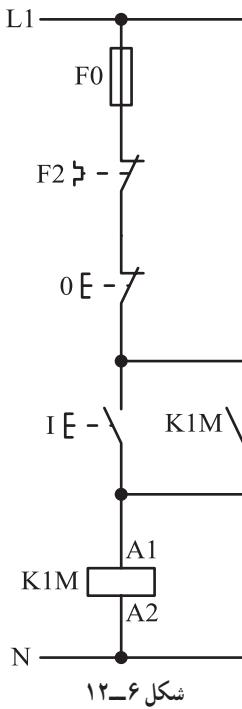

شکل ۱۲-۶


در ترسیم یا نقشه خوانی مدارهای فرمان صنعتی به نکات زیر باید توجه کرد :

۱- در تمامی مدارهای الکتریکی ضروری است از یک فیوز که به صورت سری با کل مدار قرار می گیرد، جهت حفاظت مدار در مقابل اتصال کوتاه استفاده کرد (قطعه ۱ در شکل ۱۲-۷).

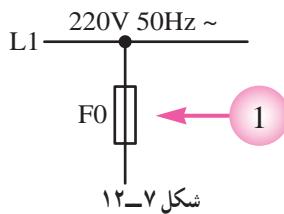


شکل ۱۲-۷

۲- در برخی مدارهای الکتریکی صنعتی روی حفاظت مدار در برابر اضافه بار احتمالی از عنصری به نام بی متال، بعد از فیوز در مدارهای فرمان، استفاده می شود (قطعه ۲ در شکل ۱۲-۸).

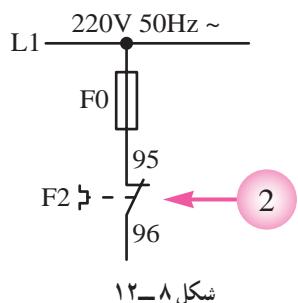

شکل ۱۲-۸

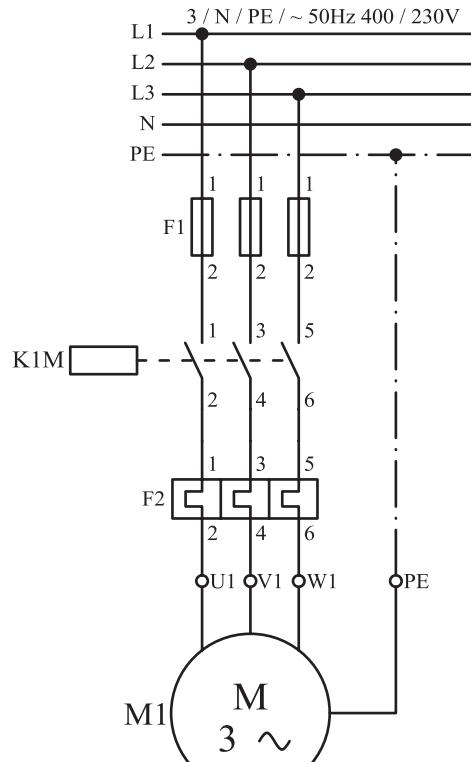


شکل ۱۲-۵

**۲- نقشه مدار فرمان :** به نقشه ای که از آن برای ارسال نحوه عملکرد یا تعیین مدت زمان کارکرد مدار قدرت استفاده می شود، نقشه «مدار فرمان» گویند.

ولتاژ کار اغلب مدارهای فرمان شبکه تک فاز است.

شکل ۱۲-۶ تصویر یک نمونه مدار فرمان را نشان می دهد.


۵- در انتهای هر مسیر ساده جریانی اگر از وسائل و تجهیزات دیگری استفاده شود باید بوین رله‌های عملگر، مانند بوین کنتاکتورها را قرار داد. برای این که راحتی کار در زمان سیم‌کشی و عملگر معمولاً یک طرف بوین کنتاکتورها به سیم نول وصل می‌شود و در نتیجه با وصل کلیدها یا شستی‌های مدار، سیم فاز به سمت دیگر بوین کنتاکتور وصل می‌شود و پس از مغناطیس شدن آن، کنتاکت‌های آن عمل می‌کند (قطعه ۵ در شکل ۱۲-۱۱). براساس توضیحات داده شده می‌توان نقشه مدار

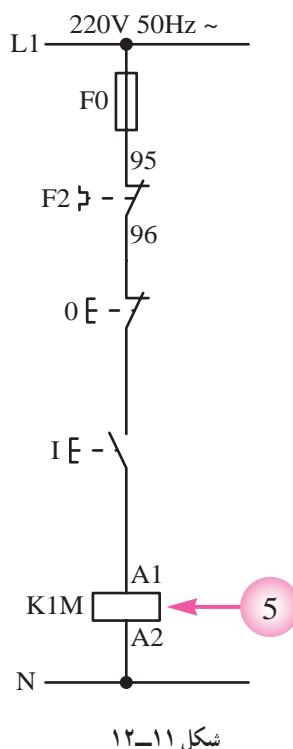


قدرت و فرمان راهاندازی یک موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی را با استفاده از کلید یک پل به صورت شکل ۱۲-۱۲ نشان داد.



اگر بخواهیم با فشار بر شستی، مدار فرمان به صورت لحظه‌ای کار کند کافی است به جای کلید یک پل از یک شستی استارت مطابق شکل ۱۲-۱۳ استفاده کرد.

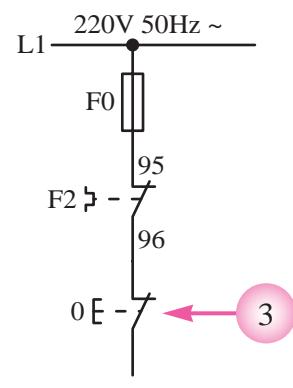۳- یکی از قطعاتی که در مدارهای صنعتی نقش قطع کننده مدار را دارد، شستی استپ است. اگر هدف استفاده از شستی استپ قطع کل مدار باشد، باید آن را همیشه به صورت سری پس از بی‌متال در مدار قرار داد. در صورتی که هدف قطع یک قسمت از مدار باشد شستی استپ را باید فقط در مسیر آن وسیله قرار داد (قطعه ۳ در شکل ۱۲-۹).





۴- برای شروع به کار هر مدار فرمانی باید از یک وسیله وصل کننده مانند یک کلید یا شستی استارت استفاده کرد، که محل قرار گرفتن آن پس از شستی استپ مدار است (قطعه ۴ در شکل ۱۲-۱۰).

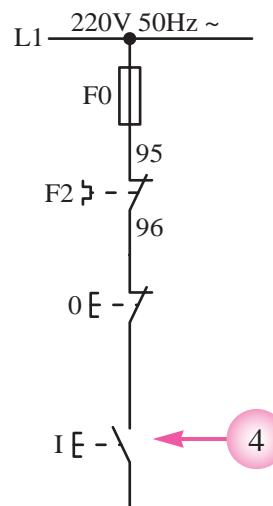

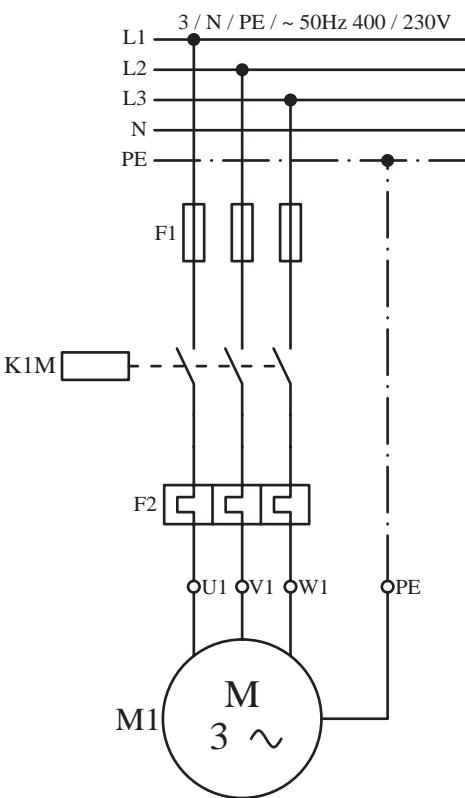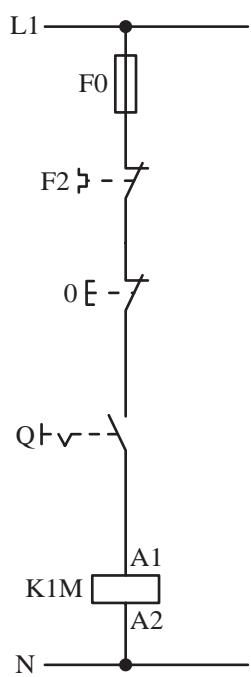

شكل ١٢-١٢

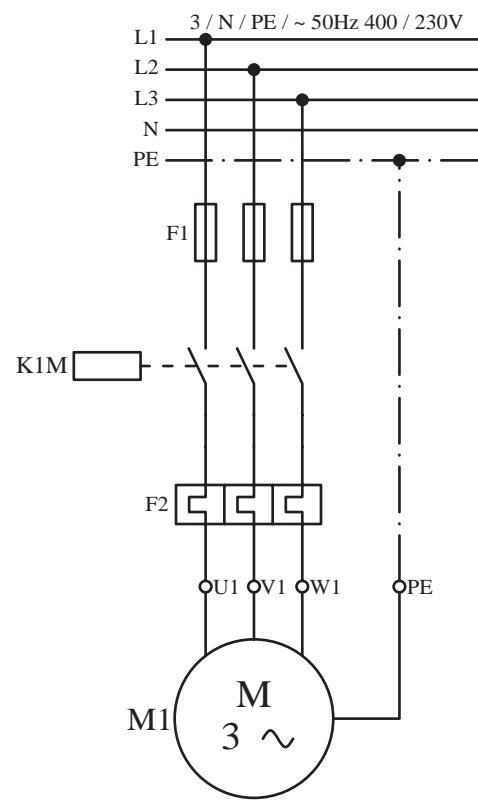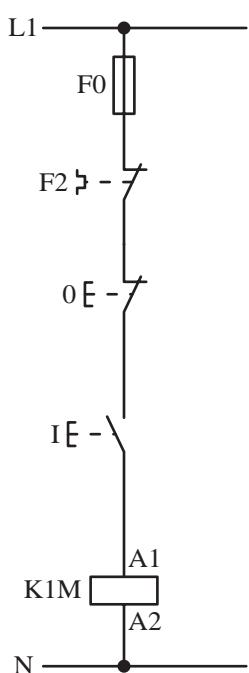


شكل ١٢-١٣

و استپ یک مدار راه اندازی موتور سه فاز را به صورت دایم کار طراحی کنیم، کافی است یکی از کنتاکت‌های باز کنتاکتور را به صورت موازی با شستی استارت قرار دهیم. چون تیغه باعث می‌شود تا مدار در شرایط پایدار باقی بماند به همین دلیل به این کنتاکت «تیغه خود نگهدارنده» نیز گفته می‌شود.

نحوه عملکرد مدار فرمان در سه وضعیت (قبل از زدن شستی، لحظه وصل شستی و پس از قطع شستی) را در شکل ۱۲-۱۴ مشاهده می‌کنید.

همان‌طور که در نقشه مدار فرمان مشخص است جریان از طرق فیوز ( $F^0$ )، بی‌متال ( $O$ )، استپ ( $I$ ) تا استارت ( $S$ ) آمده است. هرگاه شستی استارت وصل شود جریان به بوبین کنتاکتور می‌رسد و آن را مغناطیس می‌کند. درنتیجه تیغه‌های آن که در مدار قدرت قرار دارند وصل می‌شود و جریان سه فاز به سرهای  $U_1$ ,  $V_1$ ,  $W_1$  موتور می‌رسد و تا زمانی که دست ما روی شستی باشد، کار می‌کند. هرگاه دست را از روی شستی برداریم برق بوبین قطع می‌شود و درنتیجه موتور خاموش می‌گردد.


درصورتی که بخواهیم با استفاده از شستی‌های استارت

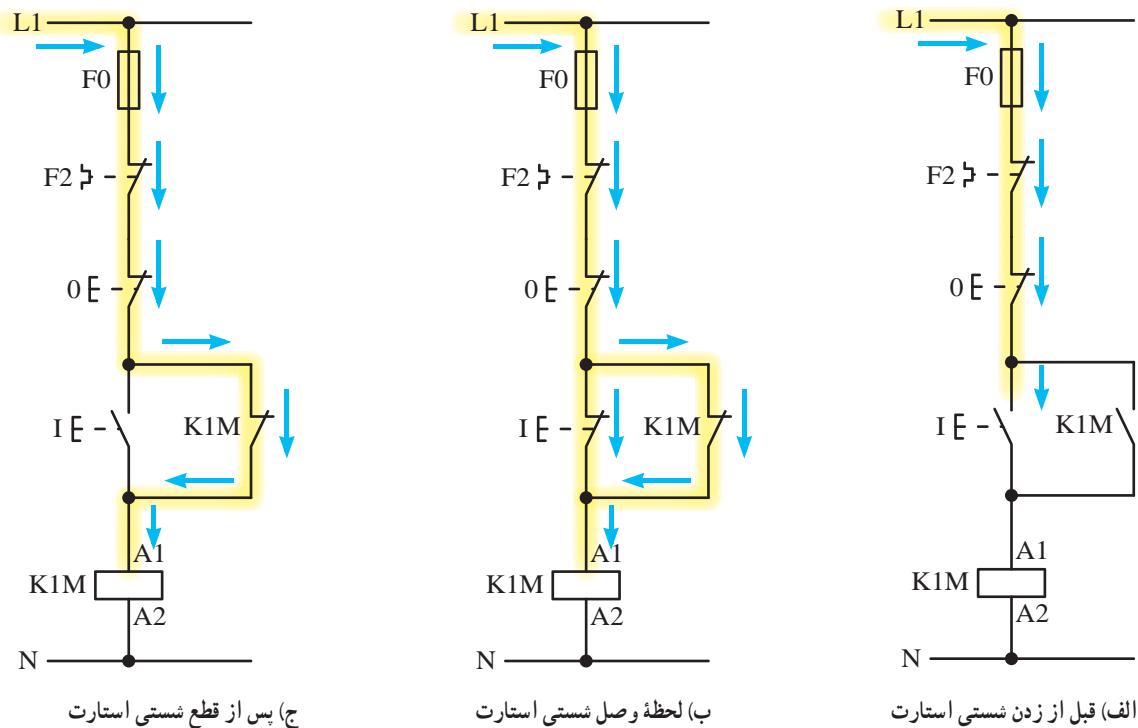

شکل ۱۲-۱۴

سؤال : با مشاهده تصاویر مدار فرمان (نشان داده شده در


شکل ۱۲-۱۴) نقشه‌خوانی مدار فرمان و قدرت شکل ۱۲-۱۵

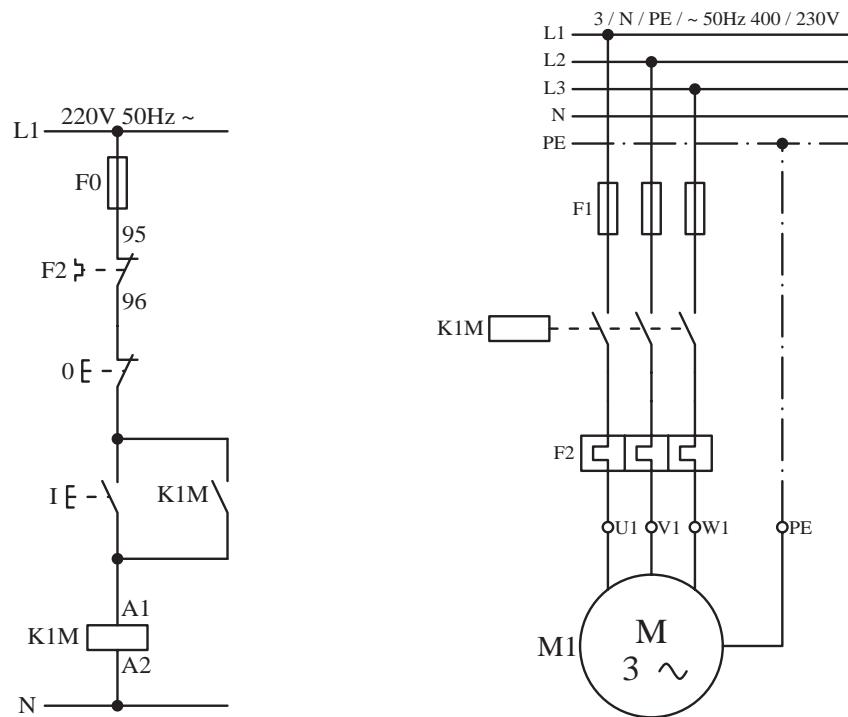


شکل ۱۲-۱۵

در شکل ۱۲-۱۶ نقشهٔ مدار قدرت و فرمان راهاندازی نشان داده شده است.

سه موتور که به صورت یکی پس از دیگری راهاندازی می‌شوند،

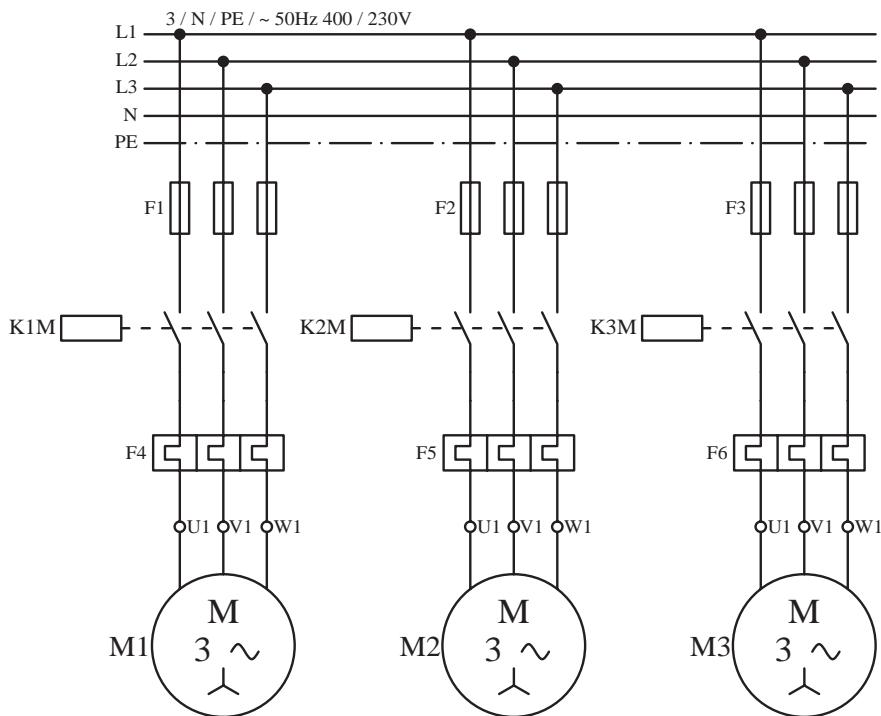

شکل ۱۲-۱۶

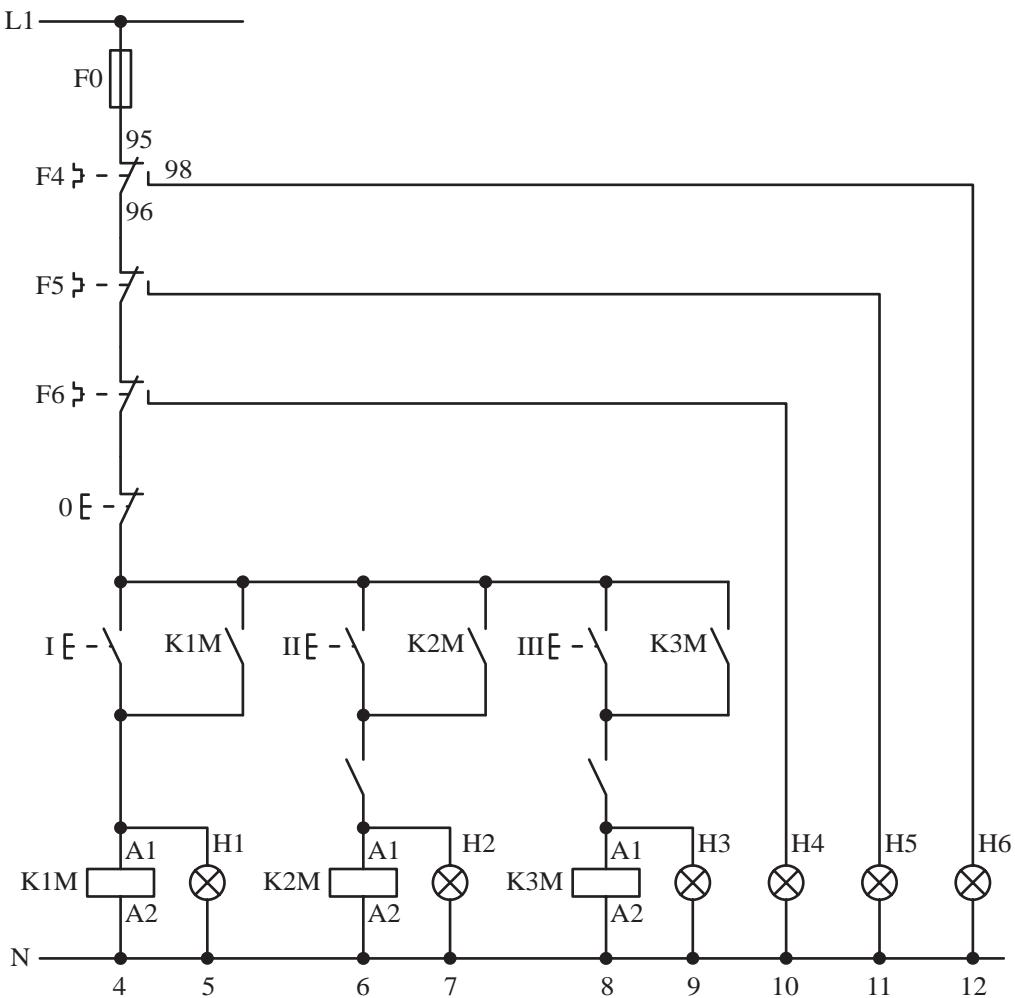

ادامه شکل ۱۶-۱۲




همانگونه که در نقشه مدار فرمان مشخص است با زدن شستی استارت (I) که در مسیر جریان ۴ قرار دارد جریان به بوینن کنتاکتور K<sup>3</sup>M به لامپ H<sup>3</sup> می‌رسد و هر دو در وضعیت روشن قرار می‌گیرند. با کمی دقت در مدار فرمان شکل ۱۶-۱۲ مشاهده می‌شود در این مدار از سه لامپ سیگنال دیگر به نام‌های H<sup>4</sup> و H<sup>5</sup> و H<sup>6</sup> استفاده شده است که به ترتیب در مسیر تیغه فرمان بی‌متال‌های مربوط به موتورهای M<sub>1</sub>، M<sub>2</sub> و M<sub>3</sub> قرار گرفته‌اند. در صورت بروز اضافه بار بر روی هریک از موتورها، که باعث قطع بی‌متال مربوطه می‌شود، لامپ سیگنال (خبردهنده) روشن می‌شود و مشخص می‌کند کدام موتور تحت بار قرار گفته است.

همانگونه که در نقشه مدار فرمان مشخص است با زدن کنتاکتور K<sup>1</sup>M که در مسیر جریان ۵ قرار دارد جریان به بوینن کنتاکتور K<sup>3</sup>M شدن کنتاکتور K<sup>1</sup>M لامپ سیگنال H<sup>1</sup> نیز روشن می‌شود. در این حالت مدار از طریق تیغه خود نگهدار M<sup>1</sup> مسیر ۵ در شرایط پایدار باقی می‌ماند. همچنین تیغه باز K<sup>1</sup>M که در مسیر جریانی ۶ قرار دارد بسته جریان به بوینن کنتاکتور K<sup>2</sup>M می‌رسد و ضمن وصل شدن کنتاکت‌های کنتاکتور لامپ سیگنال H<sup>2</sup> نیز مشابه H<sup>1</sup> برای نشان دادن وضعیت موتور (M<sub>1</sub>) روشن می‌شود. همچنین در این حالت کنتاکت باز K<sup>2</sup>M مسیر ۸ نیز وصل

## پرسش فصل دوازدهم

### پرسش تشریحی

– مدارهای فرمان داده شده در شکل ۱۲-۱۷ را در نظر بگیرید و با بررسی نقشه‌ها (نقشه‌خوانی) عملکرد هریک از آن‌ها را توضیح دهید.

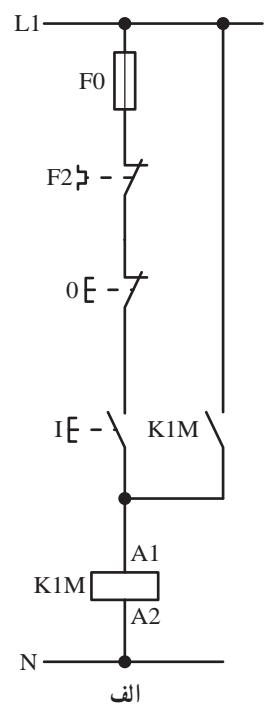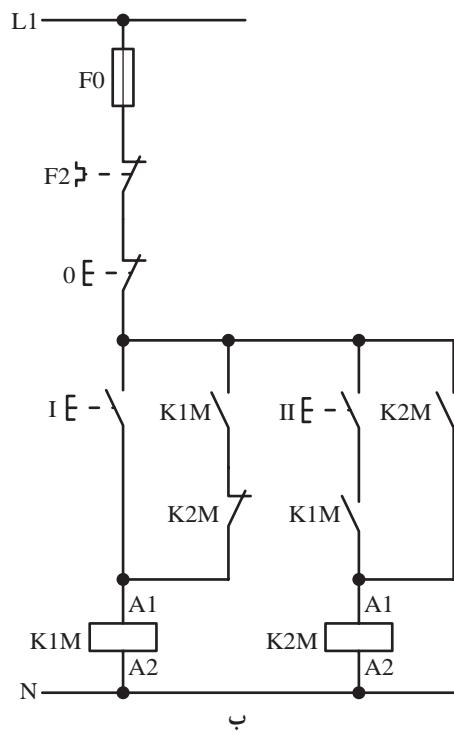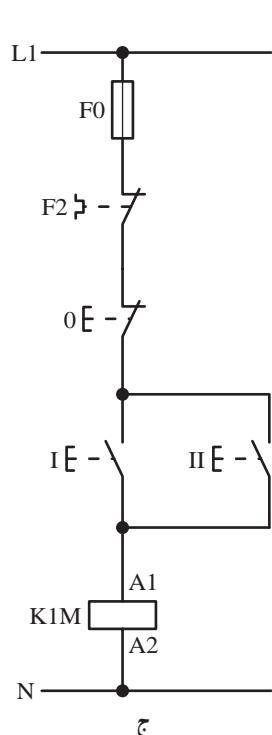

شکل ۱۲-۱۷

## دستگاه‌های الکتریکی تأسیسات مکانیکی ساختمان

هدف‌های رفتاری : پس از پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- روش‌های ترسیم نقشه‌های الکتریکی را شرح دهد.
- ۲- وسایلی الکتریکی کولر آبی را شرح دهد.
- ۳- وسایل الکتریکی فن کویل را شرح دهد.
- ۴- وسایل الکتریکی کوره هوای گرم را شرح دهد.
- ۵- وسایل الکتریکی مشعل گازوئیل سوز را شرح دهد.
- ۶- وسایل الکتریکی مشعل گازسوز را شرح دهد.
- ۷- مدار الکتریکی تابلو برق موتورخانه را توضیح دهد.



## سیمای فصل ۱۳

— دستگاه‌های الکتریکی تأسیسات مکانیکی

ساختمان

کولر آبی

— الکتروموتور بادزن

— الکتروموتور پمپ آب

— مدار برقی

فن کویل

— مشخصات فن کویل

— الکتروموتور

— ترمومترات اتاقی

— مدار الکتریکی فن کویل

— شیر موتوری سه راهه

— مدار الکتریکی با شیر سه راهه موتوری

— مدار الکتریکی فن کویل سقفی

کوره هوای گرم  
مشعل گازوئیل سوز  
— الکتروموتور  
— شیر برقی  
— ترانسفورماتور جرقه  
— چشم الکتریک  
— رله مشعل  
مشعل گاز سوز

— میله یونیزاسیون  
— کلید کنترل فشار گاز  
— کلید کنترل فشار هوا  
— رله مشعل  
تابلو برق موتور خانه

— دستگاه‌های الکتریکی تأسیسات مکانیکی

ساختمان

کولر آبی

— الکتروموتور بادزن

— الکتروموتور پمپ آب

— مدار برقی

فن کویل

— مشخصات فن کویل

— الکتروموتور

— ترمومترات اتاقی

— مدار الکتریکی فن کویل

— شیر موتوری سه راهه

— مدار الکتریکی با شیر سه راهه موتوری

— مدار الکتریکی فن کویل سقفی



## آشنایی با دانشمندان

### لرد کلوین

ویلیام تامسون نخستین بار ون کلوین (۱۸۲۴ – ۱۹۰۷) که

بیشتر با نام «لرد کلوین» مشهور است، ریاضیدان، فیزیک‌دان و

مهندس بریتانیایی که از پیشگامان مهم علوم طبیعی بود.

او به خاطر پیشنهاد مقیاس «دماهی مطلق» معروف است که به افتخار

او «مقیاس دماهی کلوین» نام گرفته است. صفر کلوین پایین‌ترین


دماهی ممکن است که با هیچ فرآیند فیزیکی نمی‌توان به آن رسید اما

می‌توان به آن تردیک شد.

انتقال اطلاعات به آن سوی اقیانوس اطلس از طریق کابل‌های

زیردریایی، تحلیل ریاضی الکتریسیته و ترمودینامیک و وحدت

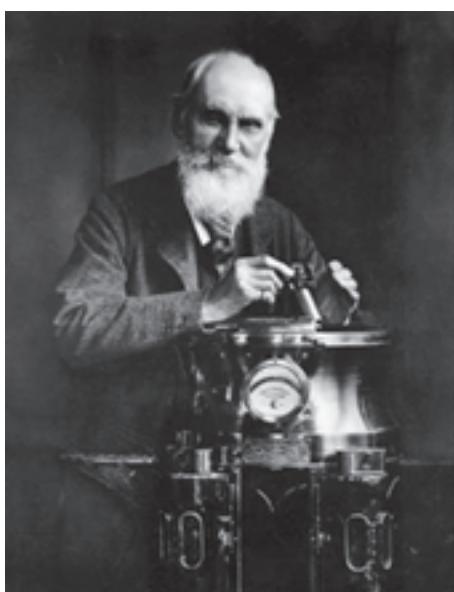بخشیدن به حوزه‌های مختلف فیزیک از دلایل شهرت اوست.




## ۱۳- دستگاه‌های الکتریکی تأسیسات مکانیکی ساختمان

دیاگرام تصویری<sup>۱</sup> ترسیم می‌شوند.

**۱۳-۱- دیاگرام نرdbانی:** در روش نرdbانی ترسیم نقشه‌های الکتریکی، مدارها به صورت خطوط موازی (معمولًاً افقی) ترسیم می‌شوند که به دو خط عمودی در دو طرف متصل می‌شوند. معمولًاً خط عمودی سمت راست نول و خط عمودی سمت چپ فاز است. اگر خطهای موازی به صورت عمودی ترسیم شوند به دو خط افقی متصل می‌شوند، که خط افقی بالا فاز و خط افقی پایین نول خواهد بود. در روش ترسیم نرdbانی نقشه‌ها تحلیل، بررسی و تعقیب مدار آن‌ها از روش ترسیم تصویر آسان‌تر است.

**۱۳-۲- دیاگرام تصویری:** در مدارهای تصویری شکلی را که تقریباً شبیه قرار گرفتن وسایل الکتریکی است ترسیم می‌کنند. نقاط اتصال را همان‌گونه که در وسایل وجود دارد نشان می‌دهند و ارتباط بین نقاط اتصال را نقطه به نقطه ترسیم می‌کنند. در روش دیاگرام تصویری چون ارتباط نقطه به نقطه مدار نشان داده شده است اجرا و تعمیر آسان‌تر صورت می‌گیرد.


مدار راه اندازی یک یخچال خانگی در شکل ۱-۱۳-الف به صورت نرdbانی و شکل ۱-۱۳-ب به صورت تصویری نشان داده شده است.

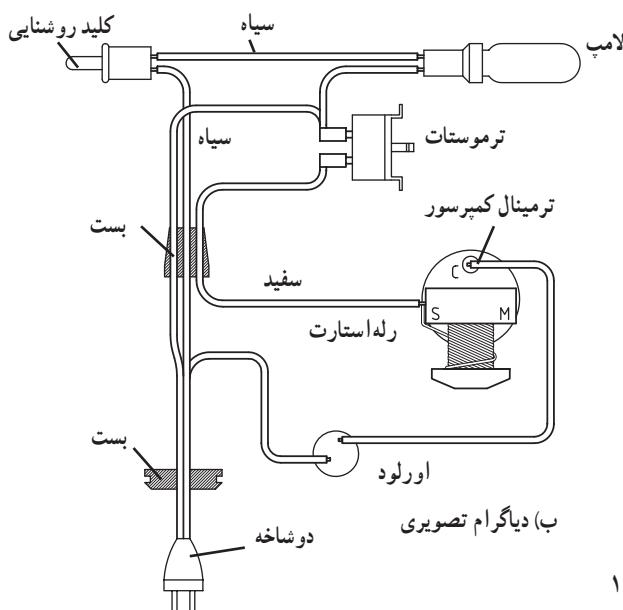

شکل ۱-۱۳
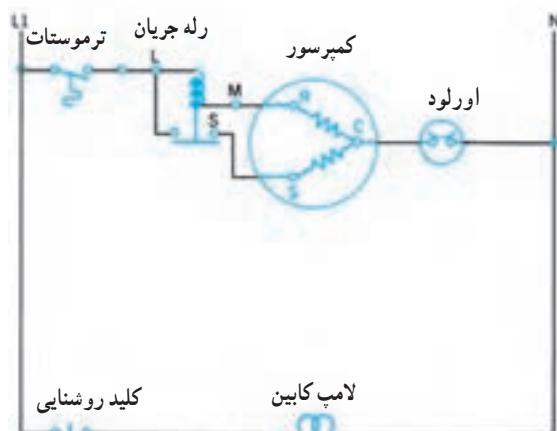
### ۱- نقشه‌های الکتریکی

نقشه‌های الکتریکی به دو صورت دیاگرام نرdbانی<sup>۱</sup> و



الف) دیاگرام نرdbانی

دستگاه‌های تأسیسات مکانیکی ساختمان مانند پمپ‌ها، مشعل‌ها، فن کویل‌ها، کولرها و... انرژی محركة خود را از دستگاه‌های الکتریکی دریافت می‌کنند. بنابراین آشنایی با مبانی الکتریسیته و وسایل الکتریکی و آشنایی با مدارهای الکتریکی دستگاه‌های مکانیکی برای کسانی که با آن‌ها سروکار دارند و وظیفه راه اندازی، سرویس و نگهداری آن‌ها را بر عهده گرفته‌اند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.


در فصل‌های گذشته کتاب با مبانی الکتریسیته و وسایل الکتریکی، مانند مقاومت، سلف، خازن، و الکتروموتور... آشنا شدید. در این فصل دستگاه‌های الکتریکی مورد استفاده در تأسیسات مکانیکی معرفی و شرح داده می‌شود تا توانایی لازم را در راه اندازی، سرویس، نگهداری و احیاناً تعمیر آن‌ها، کسب نمایند. قسمتی از اشکالات که در تأسیسات مکانیکی به وجود می‌آید از نوع الکتریکی است. آشنایی و تسلط به دستگاه‌ها و مدارهای الکتریکی باعث می‌شود که اشکال موجود به آسانی شناسایی و برطرف گردد.

## ۱۳-۲- کولر آبی

این کولرهای مطابق شکل ۱۳-۲ دارای پوشالهای تبخیر و پمپ گردش آب برای بالا بردن آب از تشتک تا سیستم توزیع به پوشالها است. یک بادزن، هوا را از روی پوشالهای تبخیری مکش کرده به فضایی که باید سرد شود می‌فرستد. کولرهای آبی در اندازه‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ سی افام (فوت مکعب در دقیقه) ساخته می‌شوند.

لوله‌های پخش‌کننده آب

به بالای پوشالها

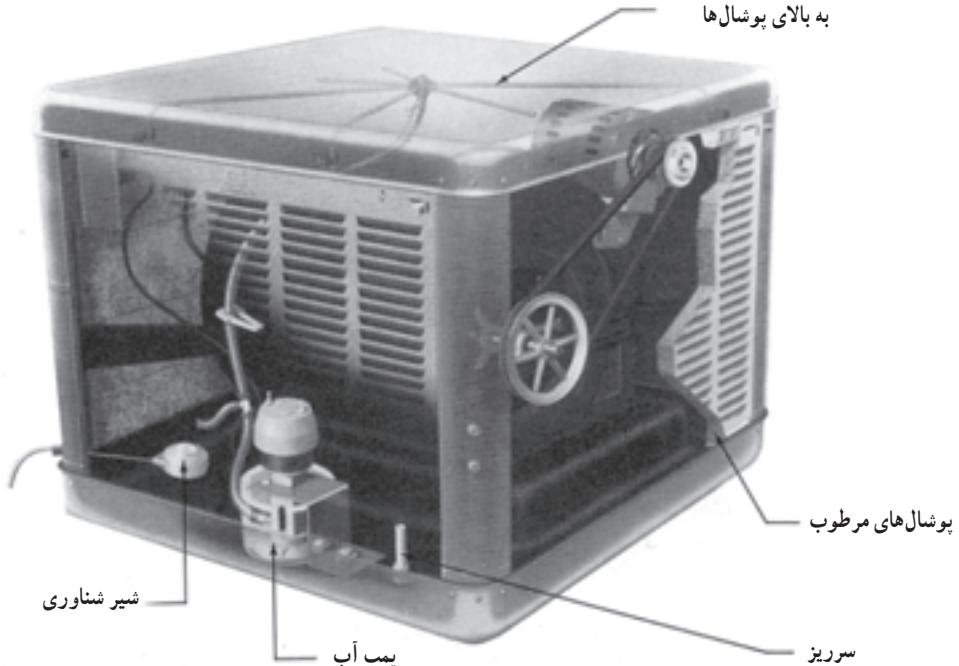

شکل ۱۳-۲- کولر آبی

۳- کولر مدل ۴۰۰۰ دارای طول و عرض ۸۷ سانتی‌متر و ارتفاع یک‌متر است. داشتن ابعاد کولر راهنمای خوبی برای انتخاب محل نصب است.

۴- الکتروموتور بادزن کولر از نوع تک‌فاز، دوسرعته بوده برای مدل‌های ۳۵۰۰ و ۴۰۰۰ از موتور با توان  $\frac{1}{3}$  اسب بخار و برای مدل ۶۵۰ از موتور با توان  $\frac{1}{4}$  اسب بخار استفاده می‌شود.

۵- الکترو پمپ آب از نوع تک‌فاز و یک سرعته برای تمام مدل‌ها دارای قدرت  $\frac{1}{6}$  اسب بخار حدود ۱۲ وات است.

در جدول ۱۳-۱ مشخصات یک نمونه کولر آبی آورده شده است. این جدول نشان می‌دهد:

- ۱- مدل کولرنشانده‌هوده‌هاده کولر بر حسب سی افام در دور زیاد است.

- ۲- یک کولر ۳۵۰۰ در شرایط معمولی می‌تواند فضایی به حجم ۱۸° متر مکعب را خنک کند. اگر ارتفاع فضای  $\frac{2}{8}$  متر در نظر بگیریم از تقسیم بر  $\frac{2}{8}$  عدد  $\frac{64}{3}$  به دست می‌آید و نشان می‌دهد که این کولر می‌تواند زیربنای ۶۴ متر مربعی را خنک کند.

### جدول ۱۳-۱ مشخصات یک نمونه کولر آبی

مشخصات الکتروویپ			مشخصات الکتروموتور فن			وزن	ارتفاع	طول عرض	مقدار مصرف آب در ۲۵° و ۲۰٪/ رطوبت	حجم مناسب برای استفاده در شرایط عادی	مقدار هوای خنک در دقیقه در متر مکعب	مقدار هوای خنک به فوت مکعب در دقیقه	مدل		
ولتاژ ولتاژ	سرعت سرعت	قدرت اسب بخار	ولتاژ ولتاژ	سرعت سرعت	قدرت اسب بخار	کیلوگرم	میلی متر	میلی متر	لیتر در ساعت	متر مکعب	دور زیاد دور کم	دور زیاد دور کم	دور کم		
۲۲۰	۱	$\frac{1}{6}$	۲۲۰	۲	$\frac{1}{3}$	۴۵	۸۵°	۷۳°	۲۴	۱۸°	۹۹	۶۶	۳۵۰۰	۲۳۵۰	۳۵۰۰
۲۲۰	۱	$\frac{1}{6}$	۲۲۰	۲	$\frac{1}{3}$	۶۵	۱۰۰۰	۸۷°	۳۳	۲۷°	۱۱۴	۷۶	۴۰۰۰	۲۷۰۰	۴۰۰۰
۲۲۰	۱	$\frac{1}{6}$	۲۲۰	۲	$\frac{1}{3}$	۸۳	۱۱۵°	۸۷°	۴۵	۳۸°	۱۸۵	۱۲۴	۶۵۰۰	۴۳۵۰	۶۵۰۰

راه اندازی از کلید تابع دور (کلید گریز از مرکز) استفاده می‌شود  
از نوع آسنکرون قفس سنجابی فاز شکسته با سیم پیچ استارت  
(شکل ۱۳-۳).

۱۳-۲-۱ الکتروموتور بادزن : الکتروموتور بادزن  
و دو دور است و برای خارج کردن سیم پیچ استارت پس از



الف) موتور کولر



ب) کلید گریز از مرکز

شکل ۱۳-۳


۱۳-۲-۲- پمپ آب : برای گردش آب بین تشتک و پوشال‌ها از یک الکتروویپ با قدرت کم استفاده می‌شود. الکتروموتور از نوع آسنکرون با قطب چاک دار است (شکل ۱۳-۴).




شکل ۱۳-۴- الکتروپمپ کولر

می‌گردد و با زدن پل دوم از کلید دوپل فاز L1 به پایه مشترک کلید تبدیل SW2 می‌رسد و الکتروموتور اصلی کولر، با توجه به وضعیت کلید تبدیل، با یکی از دورهای تندری یا کند راه‌اندازی می‌شود. برای تغییر دور موتور کولر وضعیت کلید تبدیل را تغییر می‌دهیم. به طور کلی کلیدهای کولر شامل یک کلید دوپل و یک کلید تبدیل است. شکل ۱۳-۵- ب مدار برقی کولر را به روش تصویری نشان می‌دهد.

۱۳-۲-۳- نقشه مدار برقی کولر آبی : نقشه برقی کولر : شکل ۱۳-۵- الف مدار برقی کولر آبی را به صورت شماتیک و با روش نزدبانی نشان می‌دهد. مصرف کننده‌های الکتریکی عبارت اند از : الکتروموتور کولر که با MTR1 و موتور پمپ آب که با MTR2 نشان داده شده است. مصرف کننده‌ها از یک طرف مستقیماً به نول وصل شده‌اند و فاز L1 پس از عبور از فیوز به پایه مشترک کلید دوپل می‌رسد. با زدن یک پل از کلید دوپل موتور پمپ MTR2 راه‌اندازی

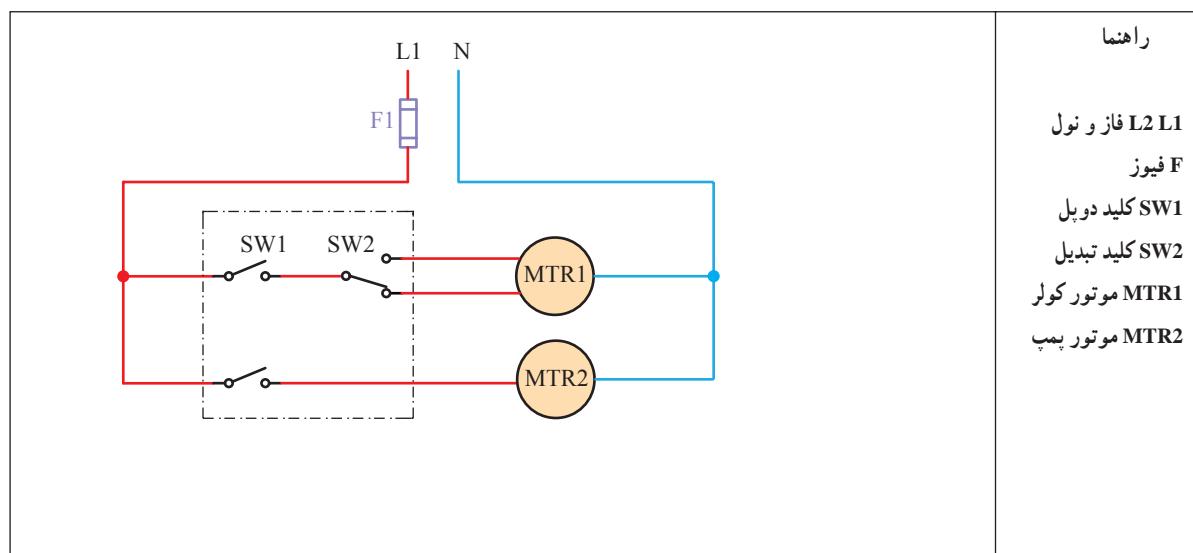

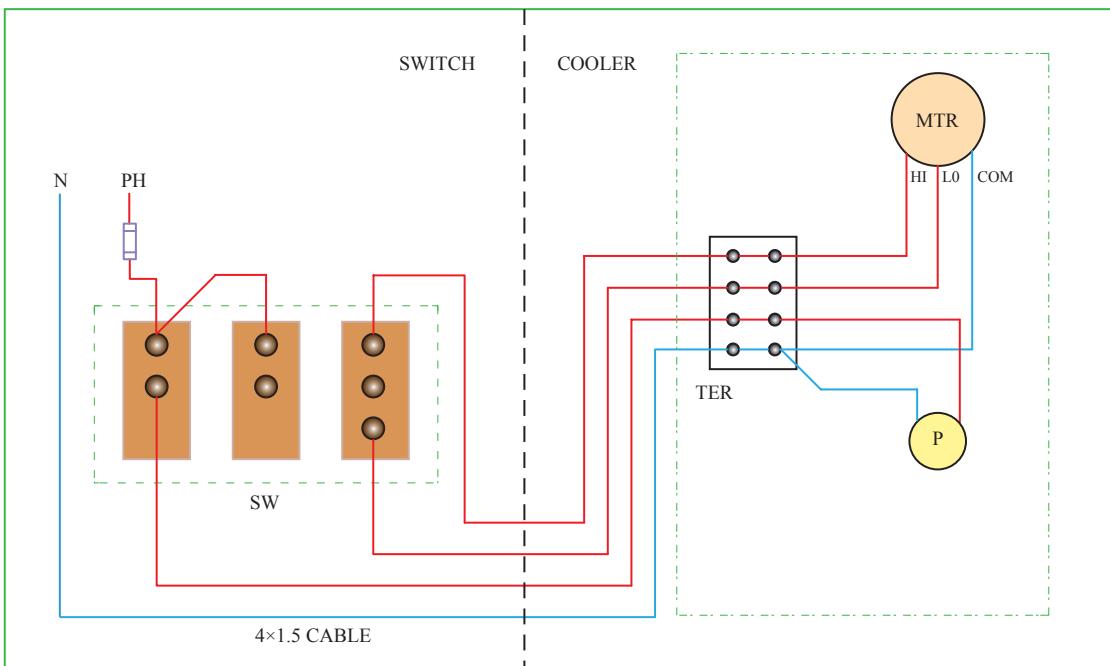

راهمنا :


TER	ترمینال کولر	موتور پمپ	فاز و نول N,ph
SW	کلید کولر	قسمت کلید	فیوز F
HI,Lo,COM	مشتراک کند، تند	قسمت کولر	موتورکولر MTR
4×1.5 CABLE			

ب) مدار برقی کولر به صورت تصویری و اجرایی


شکل ۱۳-۵
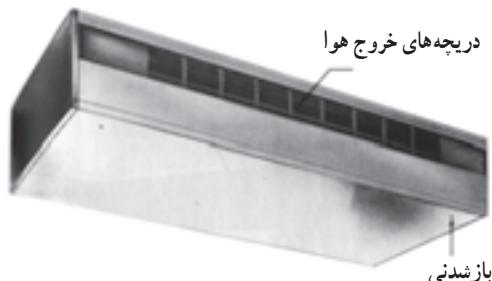
### ۱۳-۳ فن کویل


فن کویل ها را بر اساس مقدار هوادهی آنها بر حسب سی اف ام<sup>۱</sup> (فوت مکعب در دقیقه) درجه بندی می نمایند و در ظرفیت های ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ فوت مکعب در دقیقه در بازار موجود است. در جدول ۱۳-۲



الف) فن کویل سقفی

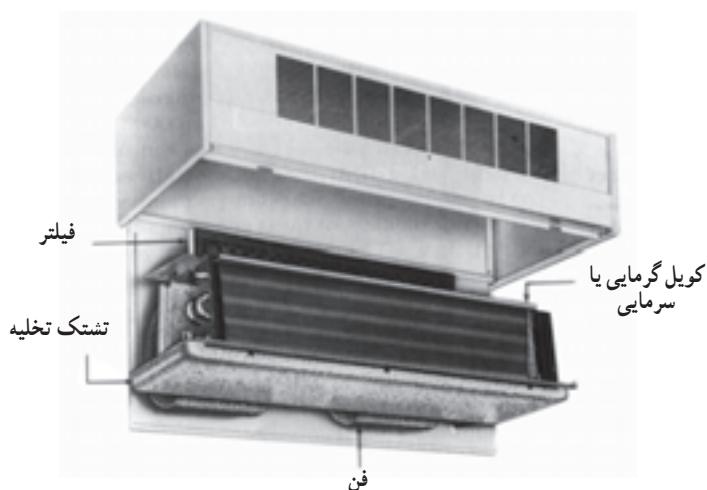

ب) فن کویل سقفی نمای داخلی

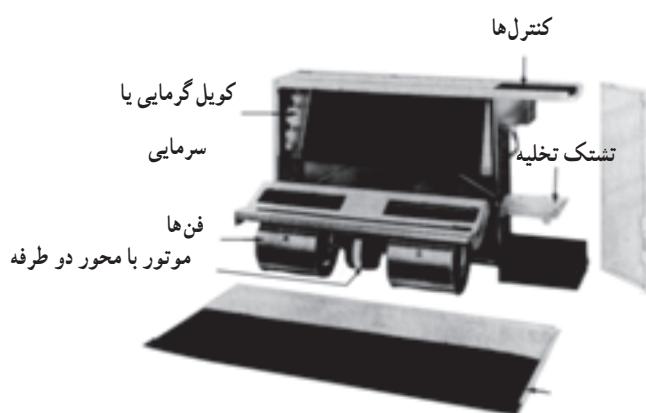

ج) فن کویل زمینی

شکل ۱۳-۶ فن کویل

<sup>۱</sup> Cubic Feet per Minute (CFM)

مدل فن کویل ها از یک شرکت تولیدی با ظرفیت گرمایی و سرمایی و مقدار آب جریانی معروفی می شود.

جدول ۱۳-۲ - ظرفیت نامی گرمایی و سرمایی فن کویل

Unit	Air flow rate gpm	Water flow		Net cooling cap. Btu/hr		Net heating cap. Btu/hr
		Cooling	Heating	Total	Sensible	
SF-02	200	1.6	2.1	7,800	5,300	20,100
SF-03	300	2.5	3.1	12,400	8,300	30,300
SF-04	400	3.2	4.1	16,100	10,800	39,500
SF-06	600	4.4	5.8	21,900	15,000	56,000
SF-08	800	6.0	7.7	30,000	20,300	74,700
SF-10	1000	7.5	9.6	37,500	25,300	93,500
SF-12	1200	9.5	11.8	47,400	31,600	114,600

در جدول ۱۳-۳ داده های مکانیکی و الکتریکی در مورد قدرت موتورهای الکتریکی مورد استفاده ، شدت جریان نامی و فن کویل ها آورده شده است. اطلاعاتی که در این جدول آمده دور تقریبی موتورها در حالت های کم، متوسط و بالا . است، عبارت اند از : سطح عبور هوا، تعداد فن ها، تعداد موتورها،

جدول ۱۳-۳ - داده های فیزیکی فن کویل

Unit Size	SF-02	SF-03	SF-04	SF-06	SF-08	SF-10	SF-12
Face Area (sq.ft.)	0.9	1.4	1.6	1.9	2.4	3.1	3.8
Number of Fans	1	2	2	2	3	4	4
Number of Motors	1	1	1	1	2	2	2
Nominal Motor HP	1/30	1/25	1/25	1/20	1/20	1/20	1/20
Total Name Plate-Amps	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.6
Approximate RPM							
High	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285
Medium	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Low	700	700	700	700	700	700	700

Note: Motor electrical characteristics are 220 V, 1 PH, 50 Cycles.

۵- سرعت موتورهای فن کویل در سه حالت کم، متوسط، زیاد چند RPM (دور در دقیقه است)؟

پاسخ :

### ۱۳-۳-۱ الکتروموتور : موتورهای چند سرعته

از روی تعداد زیاد سیم‌ها در محل اتصال الکتریکی موتور مشخص می‌شوند (شکل ۱۳-۷-الف و ب).

وقتی که مقاومت سیم پیچی موتور کاهش می‌باید سرعت موتور افزایش پیدا می‌کند. سرعت کم هنگامی است که هر سه مقاومت در مدار قرار گیرند.

برای آشنایی با این جدول به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

۱- در کدام یک از مدل‌های فن کویل از یک عدد فن و یک عدد موتور استفاده شده است؟

پاسخ :

۲- در کدام یک از مدل‌های فن کویل از یک عدد موتور و دو عدد فن استفاده شده است؟


پاسخ :

۳- کمترین و بیشترین قدرت الکتریکی موتورهای فن کویل چند اسب بخار و چند وات می‌باشد؟

پاسخ :

۴- حداکثر مصرف یک موتور فن کویل چند آمپر است؟

پاسخ :

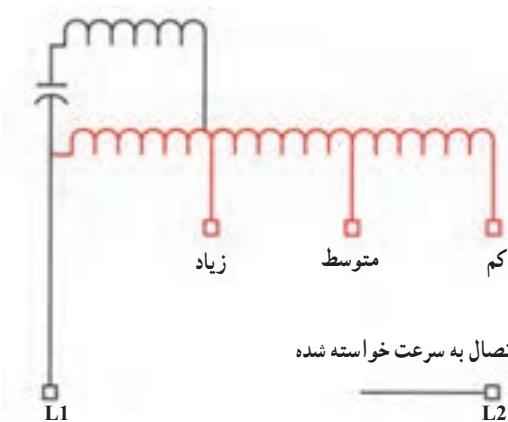



(الف)

(ب)

شکل ۱۳-۷- موتور سه سرعته فن کویل و نمودار سیم پیچی آن

۱۳-۳-۲- ترموموستات<sup>۲</sup> اتاقی : ترموموستات‌ها و سایلی که به تغییر درجه گرما (دما) حساس هستند و دمای هوای اتاق یا آب جریانی در سیستم‌های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع را کنترل می‌کنند. از خاصیت انبساط و انقباض جامدات، مایعات و گازها در ساختمان حس کننده‌های دما استفاده می‌شود.


موتور اکثر فن کویل‌ها از نوع قطب چاک دار است که در قدرت‌های کم ساخته می‌شوند. موتورها با قطب چاک دار بیشتر برای گرداندن فن‌ها در تهویه مطبوع مانند فن کندانسر، فن فن کویل‌ها و فن اوایپراتور به کار گرفته می‌شوند (شکل ۱۳-۸-الف و ب).

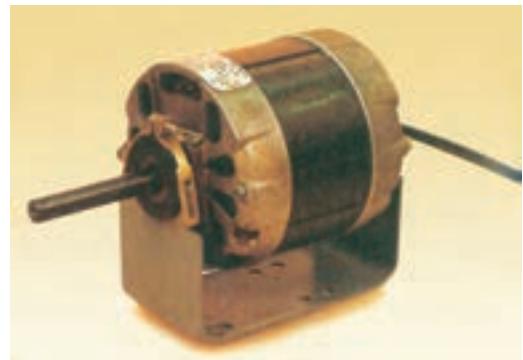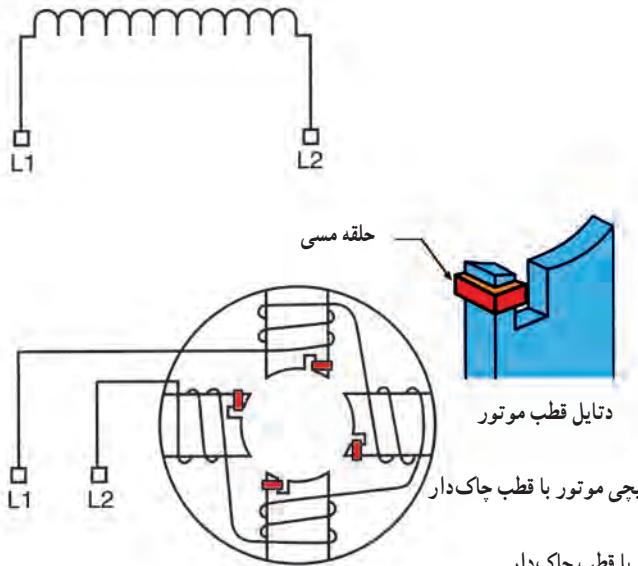

شکل ۱۳-۸ - موتور با قطب چاک دار



در شکل ۱۳-۹ چند نمونه از حسکننده‌های دما که در ساختمان ترمومترها استفاده می‌شود نشان داده شده است.

### مطالعه آزاد

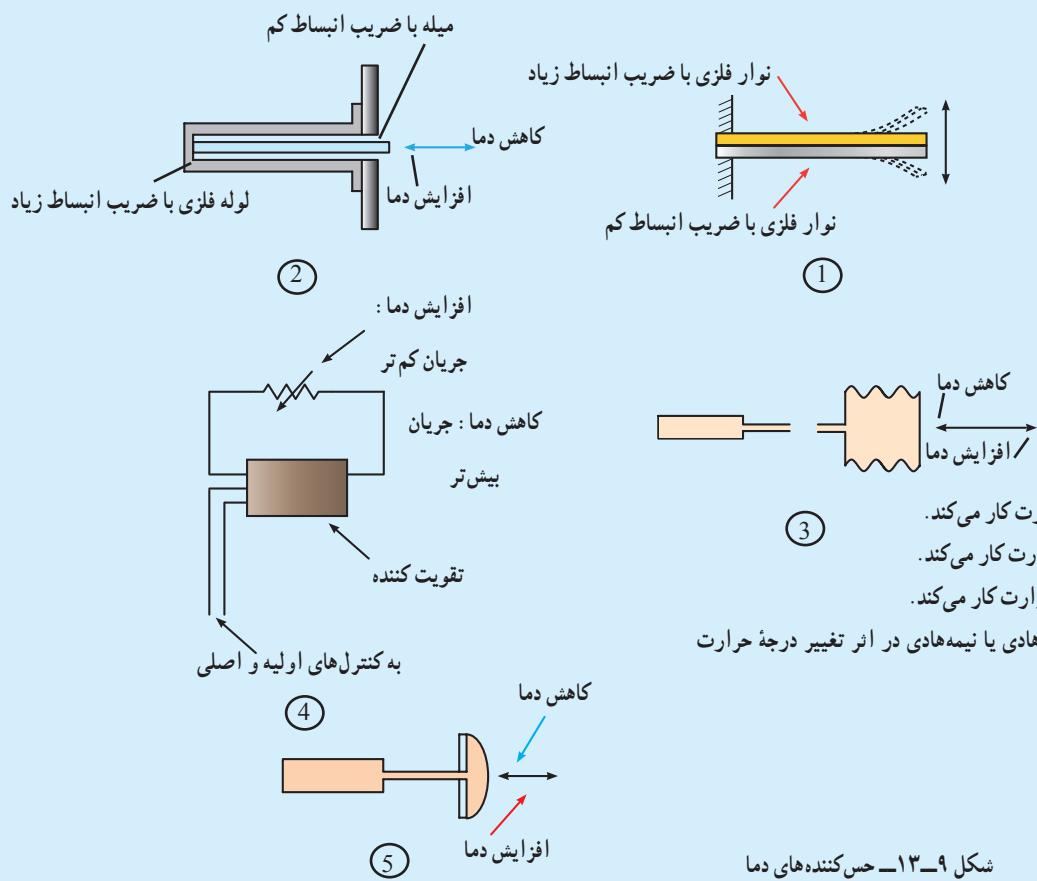

شکل ۱۳-۹ - حسکننده‌های دما

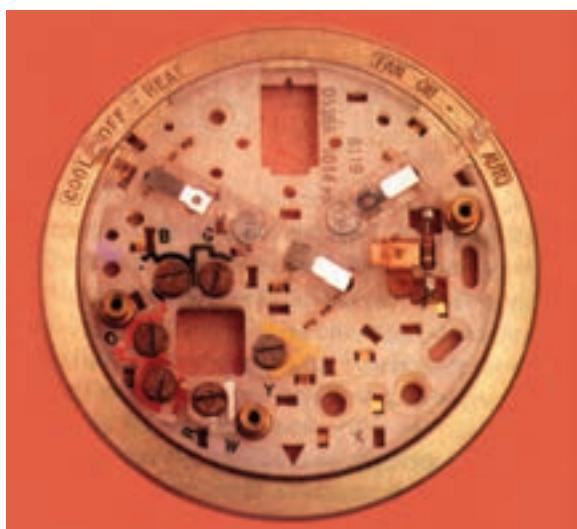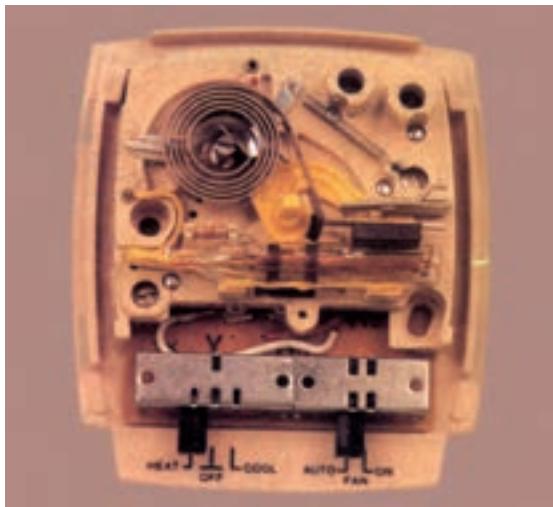- ۱- بر مبنی انبساط فلز در اثر حرارت کار می‌کند.
- ۲- بر مبنای انبساط فلز در اثر حرارت کار می‌کند.
- ۳- بر اساس انبساط گاز در اثر حرارت کار می‌کند.
- ۴- بر اساس تغییر مقاومت یک هادی یا نیمه‌هادی در اثر تغییر درجه حرارت کار می‌کند.
- ۵- دیافراگم



ترموستات اتاقی در سه نوع ساخته می‌شود.

#### ۱— ترموموستات تابستانی :


اثر پایین رفتن دما از حد تنظیم شده مدار را قطع می‌کند. این ترموموستات با علامت اختصاری  در مدارها نشان داده می‌شود. ترموموستاتی که بر روی دستگاه‌های سردکننده مانند یخچال، فریزر، کولرگازی و آب سردکن نصب می‌شود از این نوع است.

#### ۲— ترموموستات زمستانی :

اثر بالارفتن دما مدار را قطع می‌کند. این ترموموستات با علامت اختصاری  نشان داده می‌شود. این نوع ترموموستات

برای کنترل دستگاه‌های گرم کننده نصب می‌شود. ترموموستات دیگر، ترموموستات جداری و ترموموستات نصب شده بر روی فن کویل در زمستان از این نوع می‌باشد.

#### ۳— ترموموستات دو فصلی :

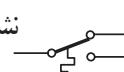دارای یک کلید تبدیل است. به طوری که می‌تواند هم در حالت تابستانی و هم در حالت زمستانی قرار گیرد چون فن کویل وسیله‌ای است که اغلب هم در تابستان و هم در زمستان از آن استفاده می‌شود، از این ترموموستات برای کنترل کار فن کویل استفاده می‌شود. ترموموستات دو فصلی با علامت اختصاری  نشان داده می‌شود.

ترموستات اتاقی شامل دو قسمت پایه ترموموستات و ترموموستات یکی از سوراخ‌های




است. پایه ترموموستات از آن جدا می‌شود و روی دیوار نصب می‌گردد. پایه ترموموستات شکل ۱۳-۱۰ شامل حباب جبوه‌ای - مقاومت جلوانداز و اهرم حرکت کننده برای تنظیم دما است. وقتی ترموموستات در حال کار است ترمومتر روی صفحه، دمای تنظیم شده را نشان می‌دهد. در پایه ترموموستات شکل ۱۳-۱۱ اهرم کلید انتخاب ON - FAN - OFF - cool HEAT - ملاحظه می‌شود و در شکل ۱۳-۱۱ دو نمونه پوشش تزیینی ترموموستات را مشاهده می‌کنید.

شكل ۱۳-۱۰— سه نمونه پایه ترموموستات



شکل ۱۳-۱۱- ترمومتر دو فصلی
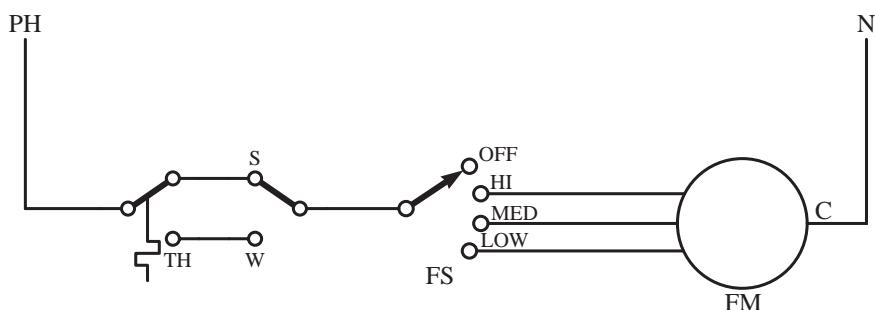
### ۱۳-۳-۳- مدار الکتریکی فن کویل با استفاده از ترمومتر دو فصلی قطع و وصل



راهنمای نقشه:		
S-۹ : تابستان	HI-۵ : دور زیاد	N-۱ : نول
W-۱۰ : زمستان	MED-۶ : دور متوسط	C-۲ : مشترک
TH-۱۱ : ترمومتر	LOW-۷ : دور کم	FM-۳ : موتور فن
PH-۱۲ : فاز	FS-۸ : کلید فن	OFF-۴ : خاموش

شکل ۱۳-۱۲- مدار الکتریکی فن کویل با ترمومتر دو فصلی

پایین تر رفت، ترمومتر مدار را قطع می کند و موتور خاموش می شود. در زمستان چنان چه کلید فصل را در حالت زمستانی گذاشته باشیم، اگر درجه حرارت محیط از عدد تنظیم شده بر روی ترمومتر کمتر باشد ترمومتر موتور فن کویل را روشن می کند (اگر کلید فن کویل وصل باشد). همچنین هنگامی که درجه حرارت محل از سینیگ ترمومتر بالاتر رفت، ترمومتر قطع می گردد و موتور فن کویل خاموش می شود (شکل ۱۳-۱۲).


شرح مدار: ترمومتر دو فصلی دارای یک کلید انتخاب فصل است که در زمستان باید کلید را روی W و در تابستان آن را بر روی S قرار داد. اگر کلید فصل را صحیح قرار داده باشیم (برای مثال در تابستان بر روی S) حال اگر درجه حرارت محیط از عدد تنظیم شده بر روی ترمومتر بیشتر باشد، ترمومتر مدار را وصل خواهد کرد و موتور فن کویل با همان سرعتی که بهوسیله کلید انتخاب می شود، شروع به کار می کند و هنگامی که درجه حرارت محل از عدد تنظیمی ترمومتر

نیاز به گرمای سرما داریم ترموموستات وصل است و توپی داخلی شیر در اثر کار موتور در حالتی قرار می‌گیرد که مسیر B بسته باشد. مسیر آب از AB به A باز است، آب وارد کویل شده و از مسیر برگشت خارج می‌شود. پس از رسیدن دمای اتاق به درجه تنظیم شده ترموموستات برق موتور را قطع می‌کند، توپی شیر بر اثر نیروی فرحرکت می‌کند و مسیر AB به A را قطع می‌کند و مسیر AB را باز می‌کند. در این حالت آب وارد کویل نمی‌شود و از B وارد لوله برگشت می‌شود.

**۱۳-۴-شیر موتوری سه راهه:** اگر از فن کویل برای گرم کردن یا خنک کردن اتاق استفاده شود برای کنترل دمای اتاق دو راه وجود دارد:


- ۱- خاموش کردن فن که اغلب به این روش عمل می‌شود.
- ۲- استفاده از شیر موتوری سه راهه در مسیر لوله کشی فن کویل.

در این روش فن خاموش نمی‌شود و ترموموستات در مسیر مدار الکتریکی شیر موتوری قرار می‌گیرد. چگونگی لوله کشی شیر موتوری در شکل ۱۳-۱۳ نشان داده است و در حالتی که

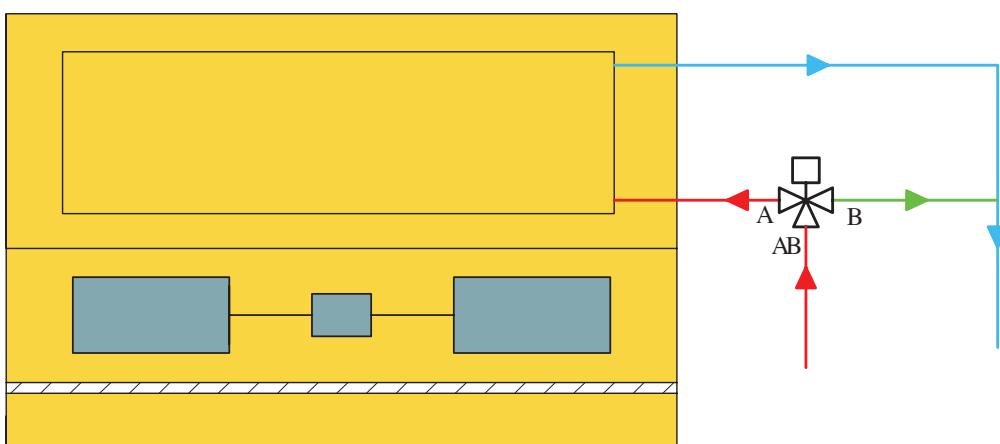


شکل ۱۳-۱۳- لوله کشی شیر موتوری سه راهی به فن کویل

در شکل ۱۳-۱۴ جزئیات و اندازه شیر موتوری نشان داده شده است.

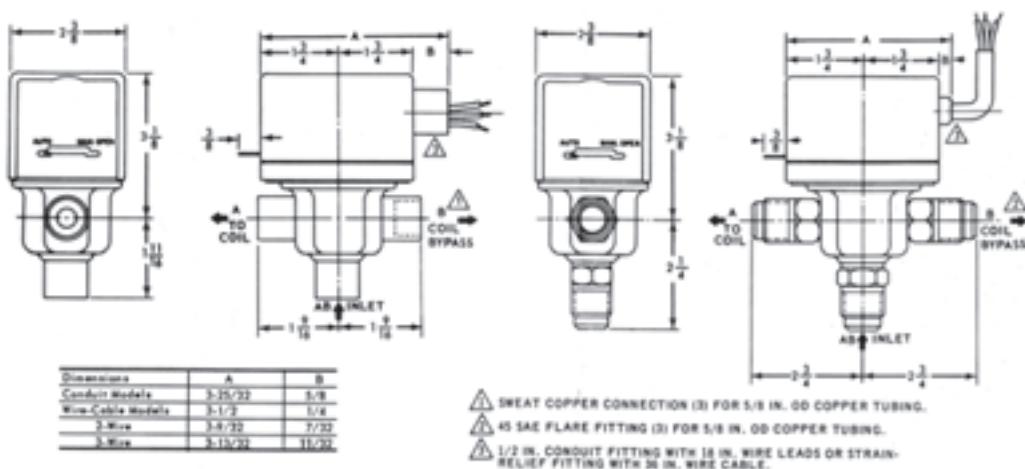


شکل ۱۴- جزئیات شیر موتوری

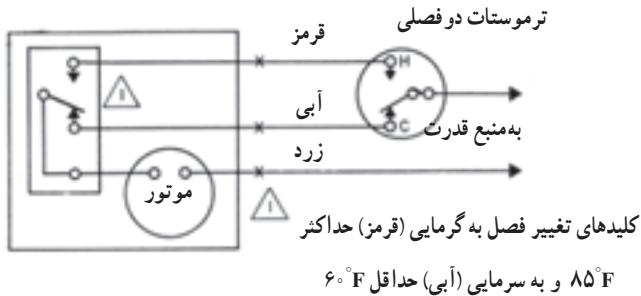در شکل ۱۳-۱۵ مدار الکتریکی و چگونگی فرمان ترموموستات به موتور الکتریکی شیر موتوری نشان داده شده است. با بودن کنترل تغییر فصل<sup>۱</sup> به طور خودکار ترموموستات در دمای  $85^{\circ}\text{F}$  در حالت زمستانی و در دمای  $6^{\circ}\text{F}$  در حالت تابستانی قرار می‌گیرد.




در شکل ۱۳-۱۶-الف و ب شکل ظاهری شیر موتوری به صورت فیتینگ فشاری (اتصال لاله‌ای) یا به صورت اتصال سه‌راهه نشان داده شده است. اتصال شیر سه‌راهه می‌تواند لحیم نرم باشد.

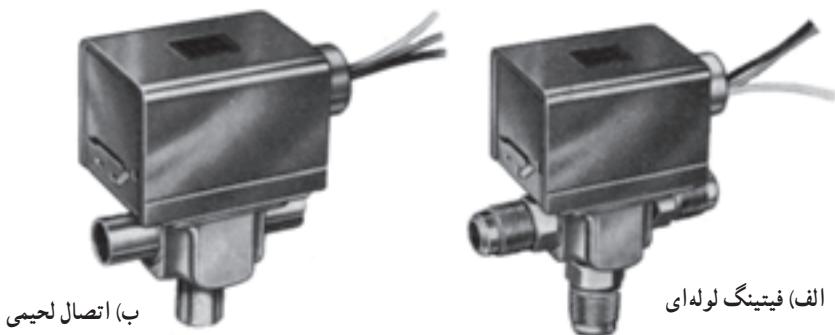

شکل ۱۳-۱۶- شیر سه‌راهه موتوری

### ۱۳-۳-۵ مدار الکتریکی فن کویل با ترموستات

دو فصلی و شیر سه راهه موتوری

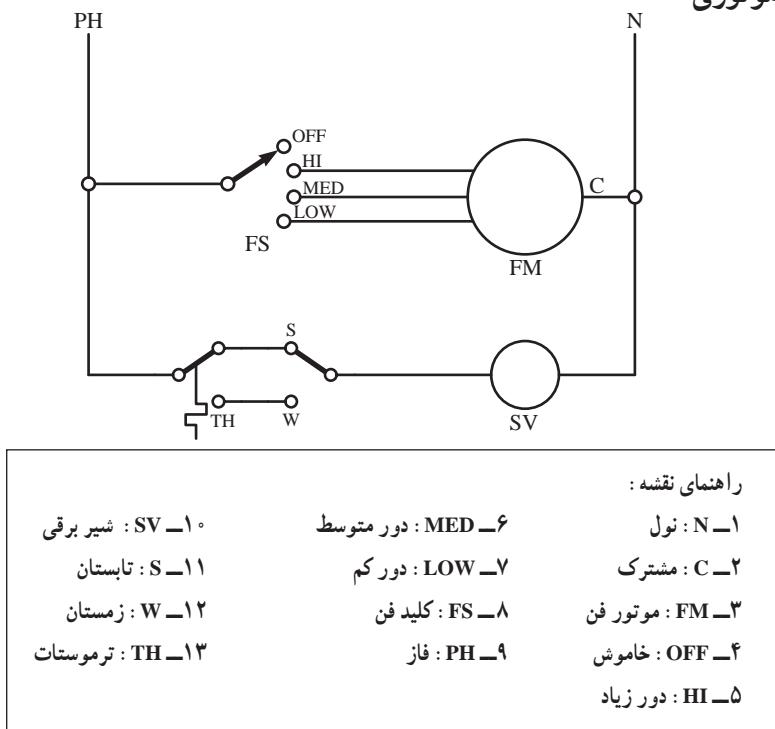

شکل ۱۳-۱۷ مدار الکتریکی یک فن کویل با ترموستات دو فصلی قطع و وصل و شیر سه راهه موتوری

شرح مدار: در این روش موتور فن همیشه روشن است کویل می‌گردد) و مسیر بای پاس نیز کاملاً بسته می‌شود. تا زمانی که درجه حرارت محل از عدد تنظیمی ترموستات بالاتر برود، ترموستات مدار را قطع می‌کند و شیر برقی مسیر ورود آب به داخل کویل را کاملاً می‌بندد و جریان آب به تمامی از طریق لوله بای پاس وارد لوله برگشت می‌شود (شکل ۱۳-۱۷).



۱۳-۳-۶ مدار ترموستات فن کویل سقفی به همراه دستگاه کنترل از راه دور (ریموت): ترموستات در ارتفاع حدود ۱۴۰ سانتی‌متری (داخل فضای تهویه شده روی بدنه دیوار، دور از برخورد مستقیم هوای فن کویل و همچنین دور از پنجره‌های خارجی) به صورت روکار نصب می‌شود. برق ۲۲۰ ولت وارد آن می‌شود و از آن جا تا محل استقرار فن کویل سقفی یا دیواری چهار عدد سیم کشیده می‌شود که یکی از آن‌ها سیم نول و سه تای دیگر برای دورهای کم، متوسط و زیاد است.

هرگاه بخواهیم، می‌توانیم از طریق ترموستات یا از طریق ریموت به فن کویل فرمان بدھیم. به این صورت که ابتدا فصل

و از طریق کلید کنترل می‌شود. در تابستان اگر درجه حرارت محل از عدد تنظیمی ترموستات بالاتر بود و کلید زمستانی - تابستانی هم در موقعیت تابستان قرار داشت، ترموستات مدار شیر برقی وصل می‌کند. در نتیجه مسیر ورود آب به داخل کویل کاملاً باز می‌شود (آب سرد وارد کویل می‌گردد) و مسیر بای پاس (راه انحرافی) صد درصد بسته می‌شود. تا زمانی که درجه حرارت محل از عدد تنظیم شده بر روی ترموستات پایین تر برود، ترموستات مدار را قطع می‌کند. هم‌چنان شیر برقی مسیر ورود آب را به داخل کویل کاملاً می‌بندد و تمام مقدار جریان آب از طریق لوله بای پاس وارد لوله برگشت می‌شود.

در زمستان اگر درجه حرارت محل از عدد تنظیم شده بر روی ترموستات کمتر و کلید فصل هم در حالت زمستان گذاشته شده باشد، ترموستات مدار شیر برقی را وصل می‌کند و مسیر ورود آب به داخل کویل کاملاً باز می‌شود (آب گرم وارد

مورد نظر را روی ترمومتر مشخص می‌کنیم. سپس دمای مورد نظر را برای تهویه تنظیم می‌کنیم. ترمومتر براساس نیاز خودش دو فن کویل را انتخاب می‌کند. این تنظیمات، هم روی ترمومتر و هم روی ریموت قرار دارد. شکل ۱۳-۱۸ چگونگی سیم‌کشی و مدار الکتریکی فن کویل سقفی را نشان می‌دهد.

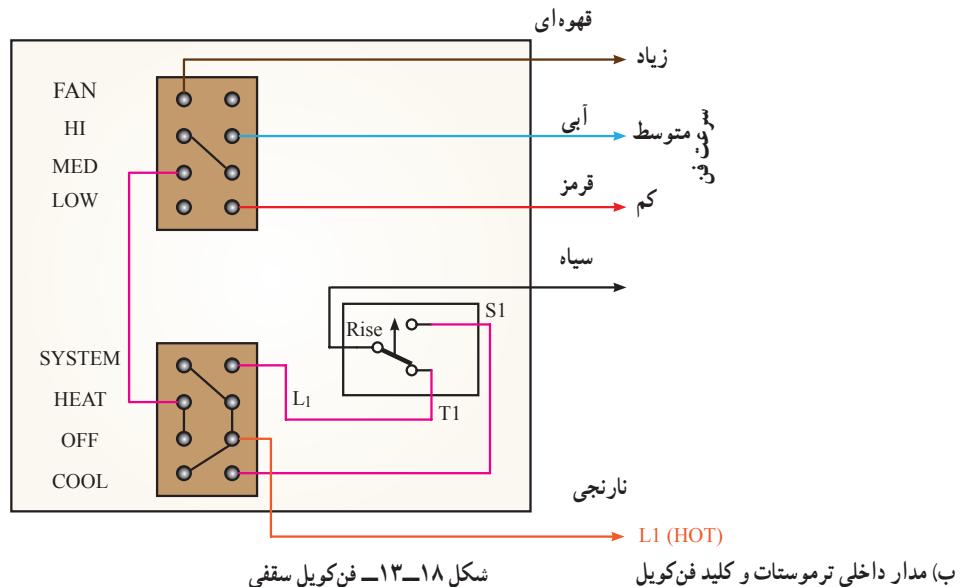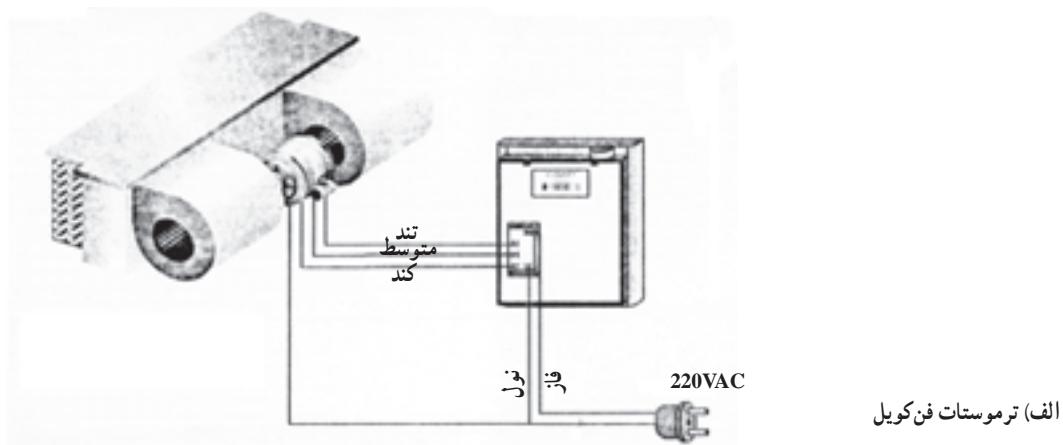

شکل ۱۳-۱۹ نمونه‌ای از این نوع ترمومتر را نشان می‌دهد که در آن می‌توان دور فن کویل را عوض کرد و هم‌چنین آن تحقیق کرده و گزارش تهیه کنید. دمای محل نیز نشان داده می‌شود.



شکل ۱۳-۱۹- ترموستات فن کویل


مبول حرارتی و بادزن تشکیل یافته است. گرمای تولید شده در

#### ۱۳-۴- کوره هوای گرم

در شکل ۱۳-۲۰ نمای ساده‌ای از کوره هوای گرم نشان

اتاق احتراق پس از عبور از جداره آن، به هوایی که در بیرون،

داده شده است. کوره هوای گرم از سه قسمت اصلی مشعل، وقتی دمای

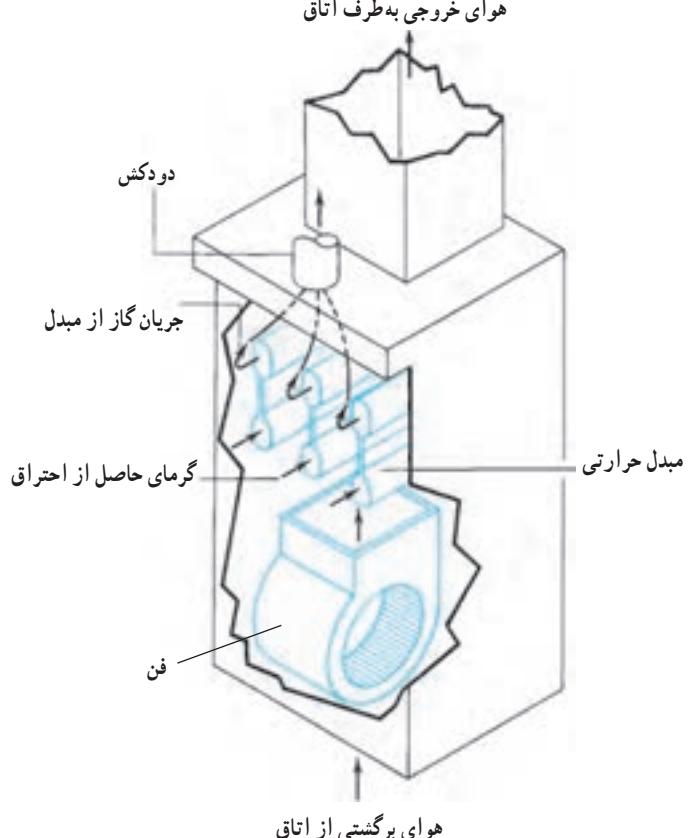

شکل ۱۳-۲۰- نمای ساده کوره هوای گرم


در شکل ۱۳-۲۱-ب کلید حد در مدار ۱۱۵ ولت نصب شده است. قطع شدن کلید حد موجب قطع شدن کل سیستم می‌شود.

شکل ۱۳-۲۱-پ سیم کشی کوره پایین زن یا افقی را نشان می‌دهد که دارای دو کلید حد و یک کلید کنترل استارت زمانی است. وقتی که ترموموستات سیم R (قلمز) را به سیم W (سفید) وصل می‌کند موجب تحریک شیرگاز و گرم کن مقاومتی در کنترل فن می‌شود. باز شدن شیر گاز و روشن شدن مشعل با راه اندازی فن همزمان نیست. پس از گذشت یک دقیقه گرم کن مقاومتی، بی‌متال کلید فن را به اندازه‌ای گرم می‌کند تا بتواند کلید فن را به حالت وصل درآورد و فن را راه اندازی کند.


یکی از کلیدهای حد در سمت خروجی جریان هوای کوره قرار می‌گیرد تا گرم شدن بیش از حد هوا در اثر روشن ماندن مشعل را حس کند. کلید حد دوم گرم شدن بیش از حد را در زمان جریان نداشتن هوا حس می‌کند.

هوای به دمایی معین مثلاً  $60^{\circ}\text{C}$  بر سرد فن شروع به کار می‌کند و هوا را از راه کanal کشی به اتاق می‌رساند.


در شکل ۱۳-۲۱-الف کوره هوای گرم توسط یک دوشاخه به پریز دیوار وصل می‌شود تا برق موتور فن و سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور را تأمین کند. ترانسفورماتور برق ۲۴ ولت در ثانویه را به وجود می‌آورد. وقتی ترموموستات اتاق وصل می‌شود، ولتاژ ۲۴ ولت بر مجموعه شیر گاز (GV) اعمال می‌شود و باعث باز شدن آن می‌شود (ترموکوپل شعله پیلوت روشن نگه داشته است). با باز شدن شیر، مشعل اصلی روشن می‌شود و دمای کوره بالا می‌رود. بالا رفتن دما توسط کلید فن حس می‌شود و وقتی دمای هوا به دمای تنظیم وصل کلید فن ( $120^{\circ}\text{F}$ ) بر سد، فن راه می‌افتد. دمای هوای کوره توسط کلید حد نیز حس می‌شود. اگر دمای کوره از حد تعیین شده برای کلید حد ( $190^{\circ}\text{F}$ ) بگذرد کلید حد شیر گاز را می‌بندد. فن به کار خود ادامه می‌دهد تا هوای گرم را از کوره خارج کند.

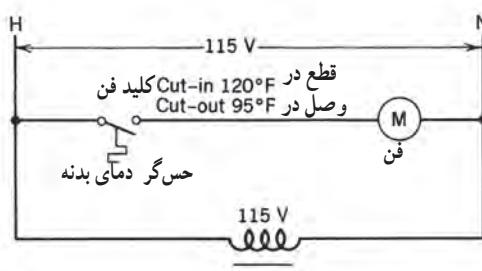

الف) کوره با ترموموستات در مدار شیر گاز

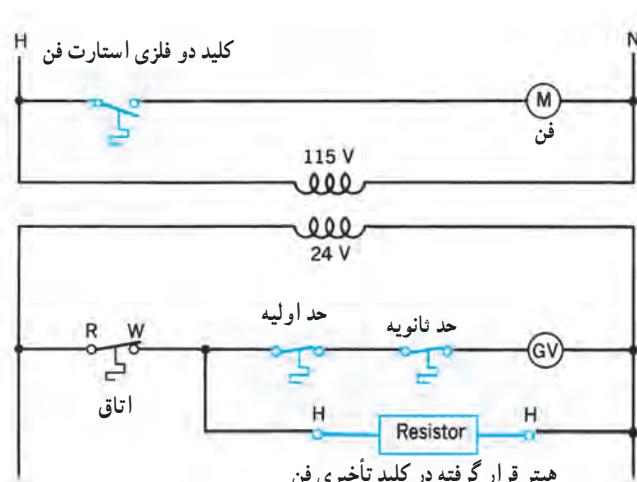

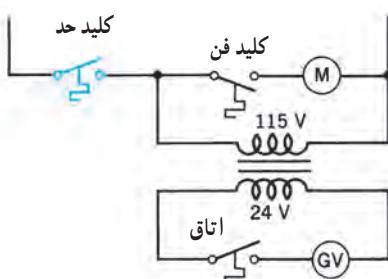ب) کوره سقفی با دو کلید حد و کلید زمانی راه انداز فن




ب) کوره با ترموموستات حد در خط ولتاژ

شکل ۱۳-۲۱-انواع مدار کوره هوای گرم


## ۱۳-۵-۲ مشعل گازوئیل سوز

قطعات الکتریکی مشعل گازوئیل سوز عبارتند از: الکتروموتور، شیربرقی، ترانسفورماتور و چشم الکتریکی

۱۳-۵-۱ الکتروموتور: الکتروموتور مشعل اعم از گازی و گازوئیلی از نوع آسنکرون با روتور قفس سنجابی است. استاتور دارای یک سیم پیچ اصلی و یک سیم پیچ راه انداز است که یک خازن با سیم پیچ راه انداز سری می شود و از نوع خازن دائم کار است. اتصال خازن ممکن است در کارخانه (۱۳-۲۲) (الف) یا در موقع راه اندازی توسط تکنسین مربوطه انجام شود (۱۳-۲۲-ب). وظیفه الکتروموتور گرداندن پمپ گازوئیل و بروانه بادزن است.

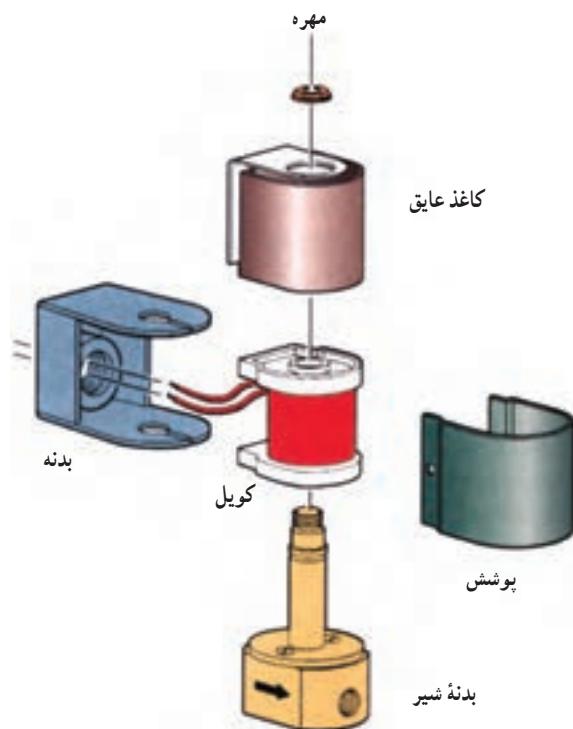

شکل ۱۳-۲۳-شیر برقی مشعل گازوئیلی

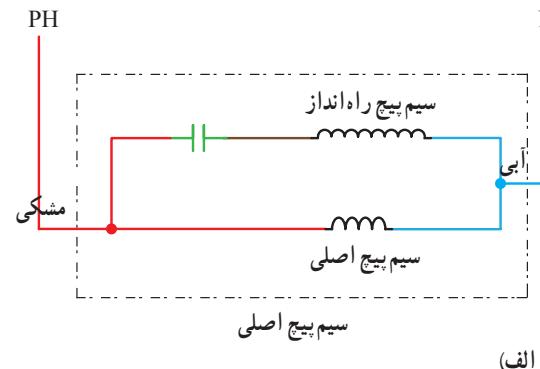

(الف)




(ب)

شکل ۱۳-۲۲-مدار الکتریکی موتور مشعل با خازن دائم کار

مورد استفاده باید بتواند ولتاژ  $220^{\circ}$  شهری را به ولتاژ  $10000$  ولت تبدیل کند. شکل ۱۳-۲۴ ترانس جرقه با الکترودهای جرقه را نشان می‌دهد.

بدنه ترانسفورماتور

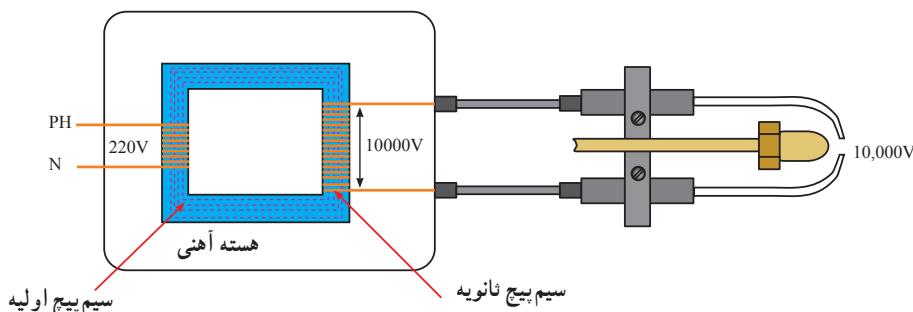


شکل ۱۳-۲۴—نمای ساده ترانسفورماتور جرقه و الکترودهای جرقه

می‌شود و به حدود  $600$  اهم می‌رسد بنابراین فتوسل می‌تواند به عنوان یک کلید قطع و وصل عمل کند، در صورت نبودن شعله مدار را قطع و با دیدن شعله مدار را وصل کند. شکل ۱۳-۲۵ جزئیات فتوسل اگر در مقابل نور قرار گیرد مقاومتش کم


استفاده در مشعل برای ایجاد ولتاژ زیاد است تا بتواند با ایجاد قوس الکتریکی در دو سر الکترودها، جرقه ایجاد کند. ولتاژ لازم برای ایجاد جرقه حدود  $10000$  ولت است و بنابراین ترانس جرقه

از جنس سولفید کادمیم و از مقاومت نوع تابع نور است. اگر نور تابد مقاومت زیادی حدود دو مگا اهم دارد و اهمتر بینهایت را نشان می‌دهد فتوسل اگر در مقابل نور قرار گیرد مقاومتش کم

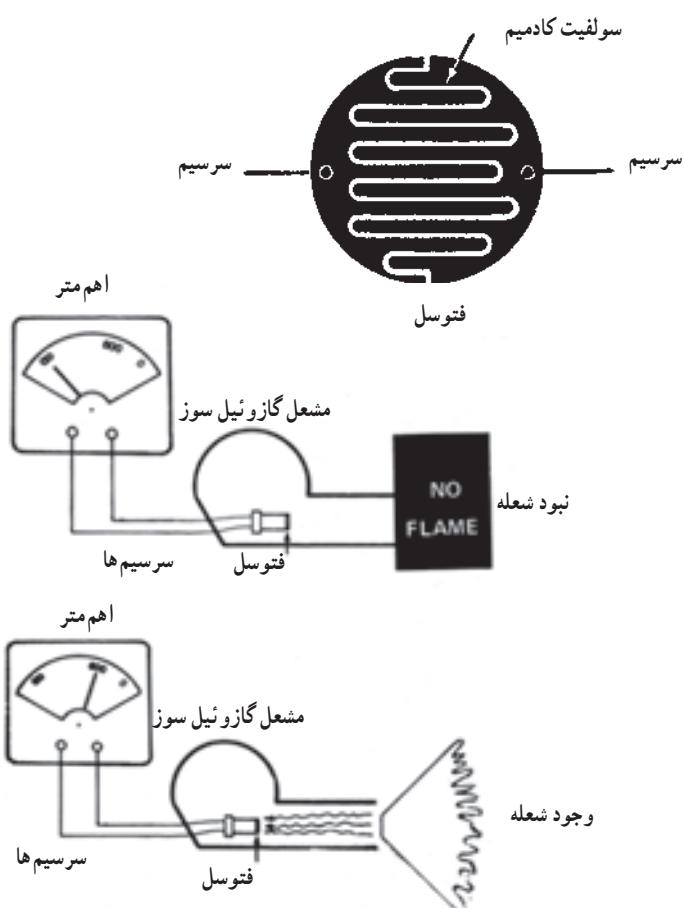


شکل ۱۳-۲۵—フトوسل و عملکرد آن

**۱۳-۵-۵** مدار الکتریکی رله مشعل : رله مشعل به وجود آمدن هر نوع اشکال در ایجاد و تداوم شعله، با خاموش یک کنترل کننده الکترونیک است که بر اساس طراحی و کردن مشعل از حادثه جلوگیری می‌کند. در شکل ۱۳-۲۶ مدار برنامه‌ریزی که دارد مشعل را با اینمی روشن می‌کند و در صورت برقی پایه رله یک مشعل گازوئیل سوز نشان داده است.

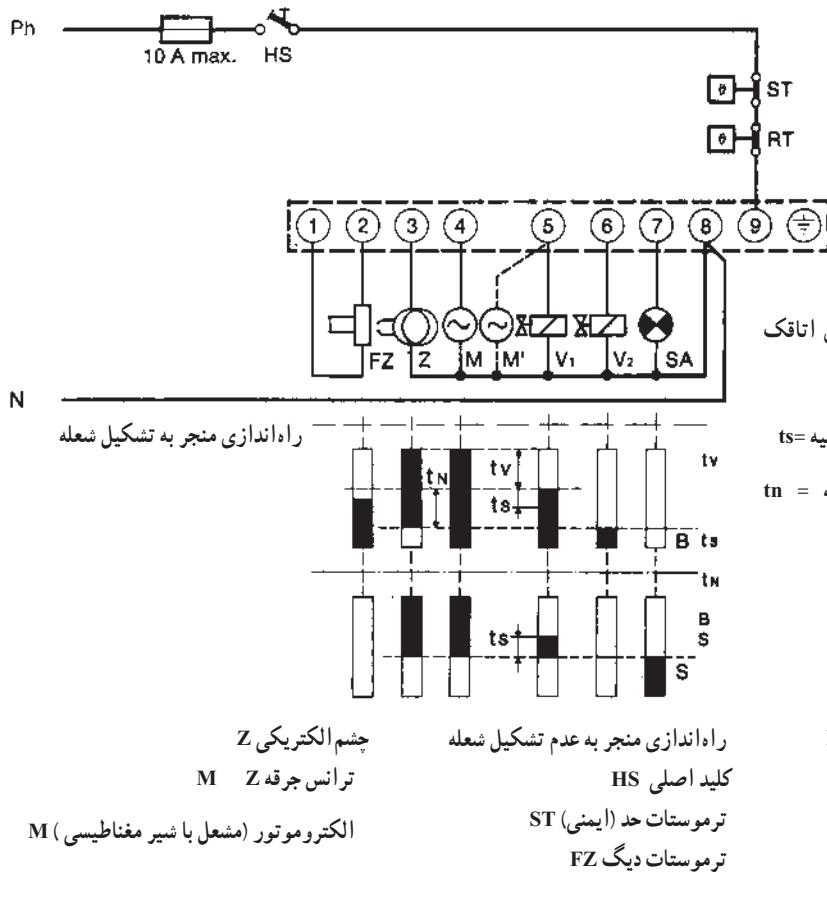


شکل ۱۳-۲۶- مدار برقی یک مشعل گازوئیلی

در شکل ۱۳-۲۷ مدار داخلی رله نشان داده است. چگونگی کار دستگاه‌های الکتریکی با بررسی مدار تشریح می‌شود.

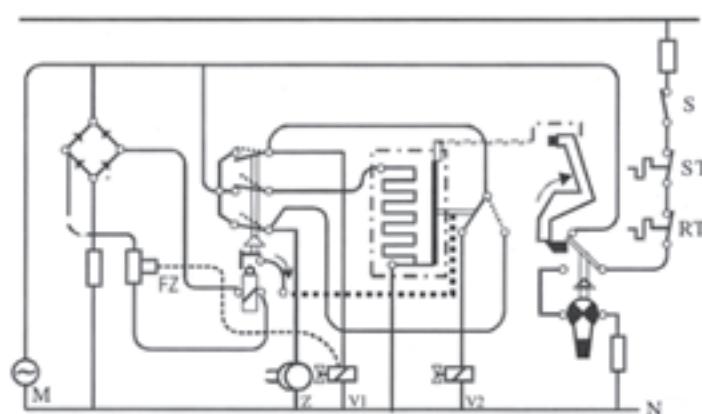


شکل ۱۳-۲۷- مدار داخلی یک رله مشعل گازوئیلی

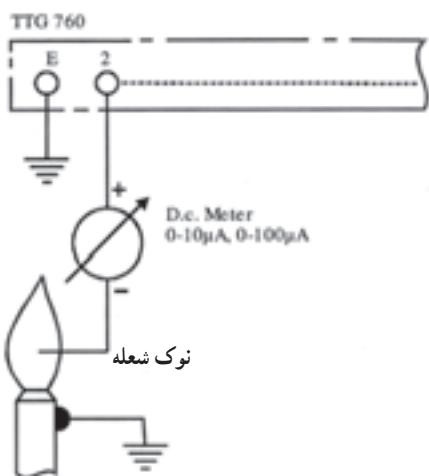

شکل ۱۳-۲۸—عملکرد میله یونیزاسیون

### ۱۳-۶-۲—کلید کنترل فشار گاز : فشار گاز ورودی

به مشعل نباید کمتر از حد معینی شود، برای اطمینان از کافی بودن فشار گاز از این کنترل استفاده می‌شود. کلید کنترل فشار گاز در مسیر فاز ورودی به مشعل قرار می‌گیرد. در محل اتصال الکتریکی این کنترل سه تیغه اتصال وجود دارد، یکی از آن‌ها مشترک (C) است. اتصال تیغه C به یکی از تیغه‌ها به صورت معمولاً بسته (NC) و به تیغه سوم به صورت معمولاً باز (NO) است که اتصال معمولاً باز در مدار مشعل قرار می‌گیرد.

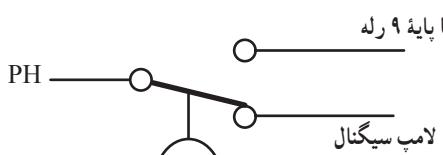

شکل ۱۳-۲۹—نمای ظاهری شیر کنترل فشار گاز را نشان می‌دهد.



شکل ۱۳-۲۹—شیر کنترل فشار گاز

✓—ابتدا الکتروموتور روشن شده و بادزن را با خود به حرکت درمی‌آورد. این مرحله را زمان پرج (تخلیه گازهای داخل کوره) می‌نامند.

✓—هم زمان با کار الکتروموتور مدار ترانس جرقه کامل شده و جرقه زدن آغاز می‌شود.

✓—پس از زمان پرج، شیر برقی شماره یک مسیر عبور سوخت را باز می‌کند، در این لحظه باید شعله تشکیل شود.

✓—در صورت تشکیل شعله، مقاومت الکتریکی فتوسل کم شده و عبور جریان از آن، رله مغناطیسی را تحریک کرده و موجب تغییر وضعیت تیغه‌ها می‌شود. در این لحظه جریان هیتر قطع می‌شود.

✓—در ادامه شیر برقی شماره دو وارد مدار می‌شود و هم زمان ترانس جرقه از مدار خارج می‌گردد.

✓—در صورت تشکیل نشدن شعله—هیتر هم چنان در مدار می‌ماند و به گرم کردن خود ادامه می‌دهد تا لامپ شاهد (آلارم) فعال می‌شود و یا اگر پس از تشکیل شعله به هر علتی شعله قطع شود مراحل فوق یکبار تکرار می‌شود و اگر شعله تشکیل نشود رله ریست می‌کند.

### ۱۳-۶—مشعل گازسوز (دمنه‌دار)



میله یونیزاسیون، کنترل فشار هوا، کنترل فشار گاز قطعات الکتریکی هستند که در مشعل گازوئیل سوز نیست.

۱-۱۳—میله یونیزاسیون : یک میله مقاوم در برابر گرما است که در فضای شعله مشعل نصب می‌گردد. طرف دوم آن به پایه شماره ۲ پایه رله مشعل بسته می‌شود. در فاصله ۳ تا ۵ میلی‌متری آن میله بدنه قرار می‌گیرد (شکل ۱۳-۲۸).

مولکول‌های هوای موجود در فاصله این میله در اثر شعله یونیزه شده دارای بار الکتریکی مثبت و منفی می‌شود. یون مثبت جذب بدنه و یون‌های منفی جذب میله یونیزاسیون می‌شوند. به این ترتیب یک جریان مستقیم در حد ۱۰ میکروآمپر ایجاد می‌شود. در داخل کنترل الکترونیک مشعل رله‌ای به نام «رله ناظر بر شعله» وجود دارد که با عبور این جریان مستقیم مغناطیس شده و مداری را در رله می‌بندد و اجازه ادامه کار به مشعل می‌دهد.

را توسط یک لوله به محل خروج هوا از بادزن مشعل وصل می‌کنند تا فشار هوا به زیر دیافراگم اثر کند و موجب تغییر حالت کن tact های آن شود – فشار هوا موقعی کافی خواهد بود که سرعت موتور به دور نامی رسیده باشد شکل ۱۳-۳ یک شیر کنترل فشار هوا را نشان می‌دهد.

**۱۳-۶-۳-کلید کنترل فشار هوا:** کافی نبودن هواموجب ناچ سوختن گاز یا خاموش شدن شعله می‌شود. برای اطمینان از وجود هوای کافی از کلید کنترل فشار هوا استفاده می‌شود. ساختمان این کلید مشابه کلید کنترل فشار گاز است. تفاوت آن در مقادیر فشار لازم است. در این کلید دهانه زیر دیافراگم

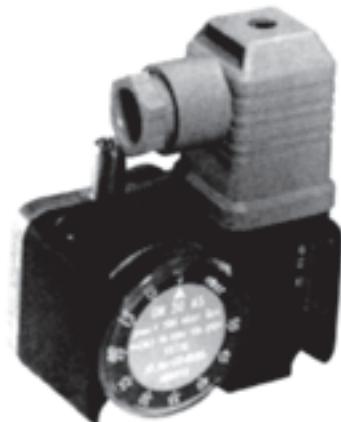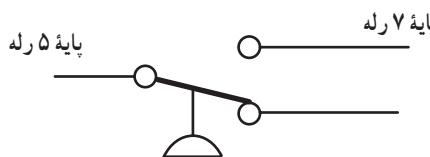

شکل ۱۳-۳- شیر کنترل فشار هوا


«IS» به ترمینال شماره «۲» وصل شده است.<sup>۱</sup> ترانس جرقه (Z) به پایه شماره «۳»، موتور مشعل (M) به پایه شماره «۴» شیر برقی شماره یک (V<sub>۱</sub>) و یک سیم کنترل فشار هوا به پایه شماره «۵»، شیر برقی شماره دو (V<sub>۲</sub>) به پایه شماره «۶»، و اتصال دیگر کنترل هوا به پایه شماره «۷» وصل شده است. ترمینال شماره «۸» محل اتصال نول مصرف کننده‌ها به کنترل رله است. ترمینال B روی پایه رله برای اتصال چراغ اخطار دهنده می‌باشد.

**۱۳-۶-۴- مدار کنترل الکترونیک مشعل گاز سوز دمنده‌دار :** در شکل‌های ۱۳-۳۱ مدار برقی و مراحل مختلف کار یک رله مشعل گازی دمنده‌دار نشان داده شده است.


سیم فاز پس از عبور از فیوز و کلید راه انداز دو شاخه می‌شود. یک شاخه به ترمینال شماره «۱» و دیگری پس از عبور از کنترل فشار گاز (GW) و ترموموستات حد (ST) و آکوستات اصلی به ترمینال شماره «۹» وصل گردیده است. میله یونیزاسیون

۱- اگر به جای میله یونیزاسیون از فتوسل حساس به اشعه ماوراء بنفس استفاده شود قطب مثبت فتوسلی به پایه شماره ۲ و قطب منفی به پایه شماره ۸ وصل می‌شود.

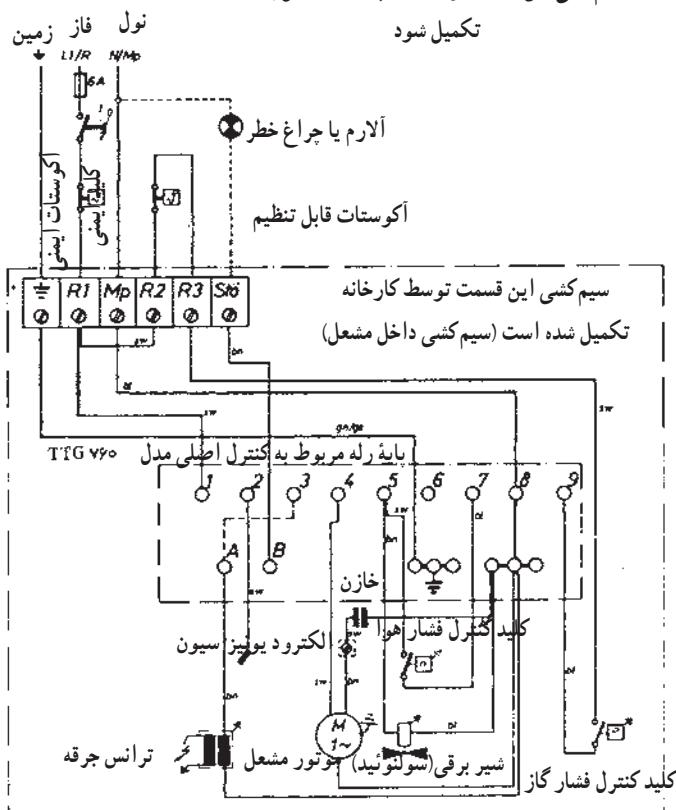سیم کشی این قسمت توسط نصب کننده مشعل باید



(الف)

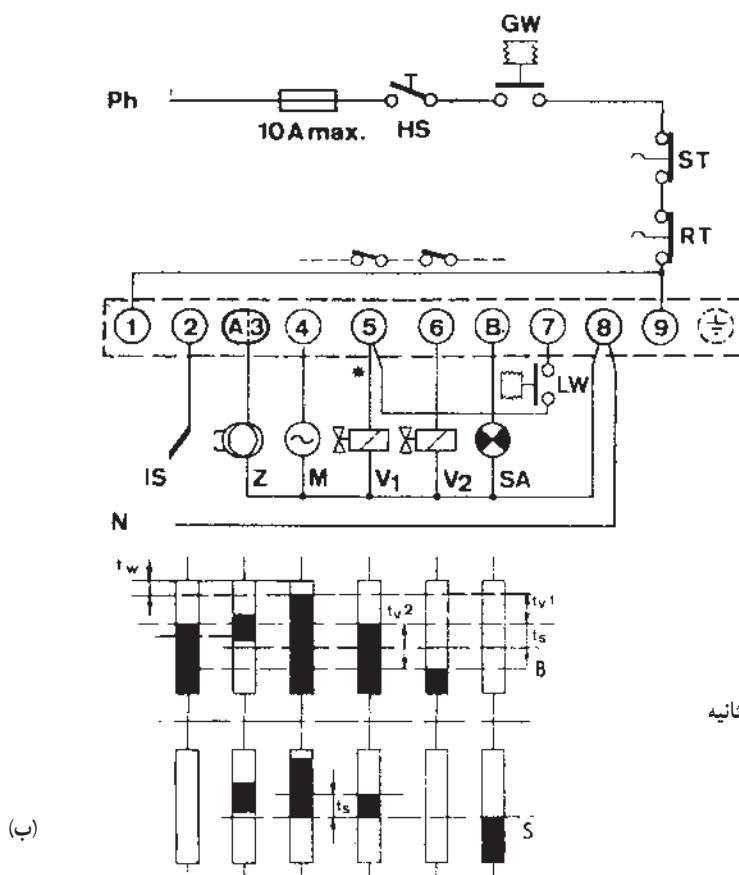

راهنمای نقشه (سکل های ۶ - C و ۶ - A)

$tV_1$ : زمان پرج حداقل ۳۰ الی ۶۰ ثانیه

$t_s$ : زمان اطمینان حداقل ۳ الی ۵ ثانیه

$tV_2$ : زمان وارد شدن شیر برقی دوم ۲۰ الی ۳۰ ثانیه

B : کار کرد مشعل

S : خاموش شدن مشعل

V2 : شیر اصلی گاز

LW : کلید کنترل فشار گاز

GW : کلید کنترل فشار گاز


$tW$ : زمان اطمینان برای شروع استارت ۱۰ الی ۸۰ ثانیه

SA : آلام

M : موتور

شکل ۱۳-۳۱-الف) مدار برقی یک مشعل گازی

٧-١٣- مدار برقی یک موتورخانه حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

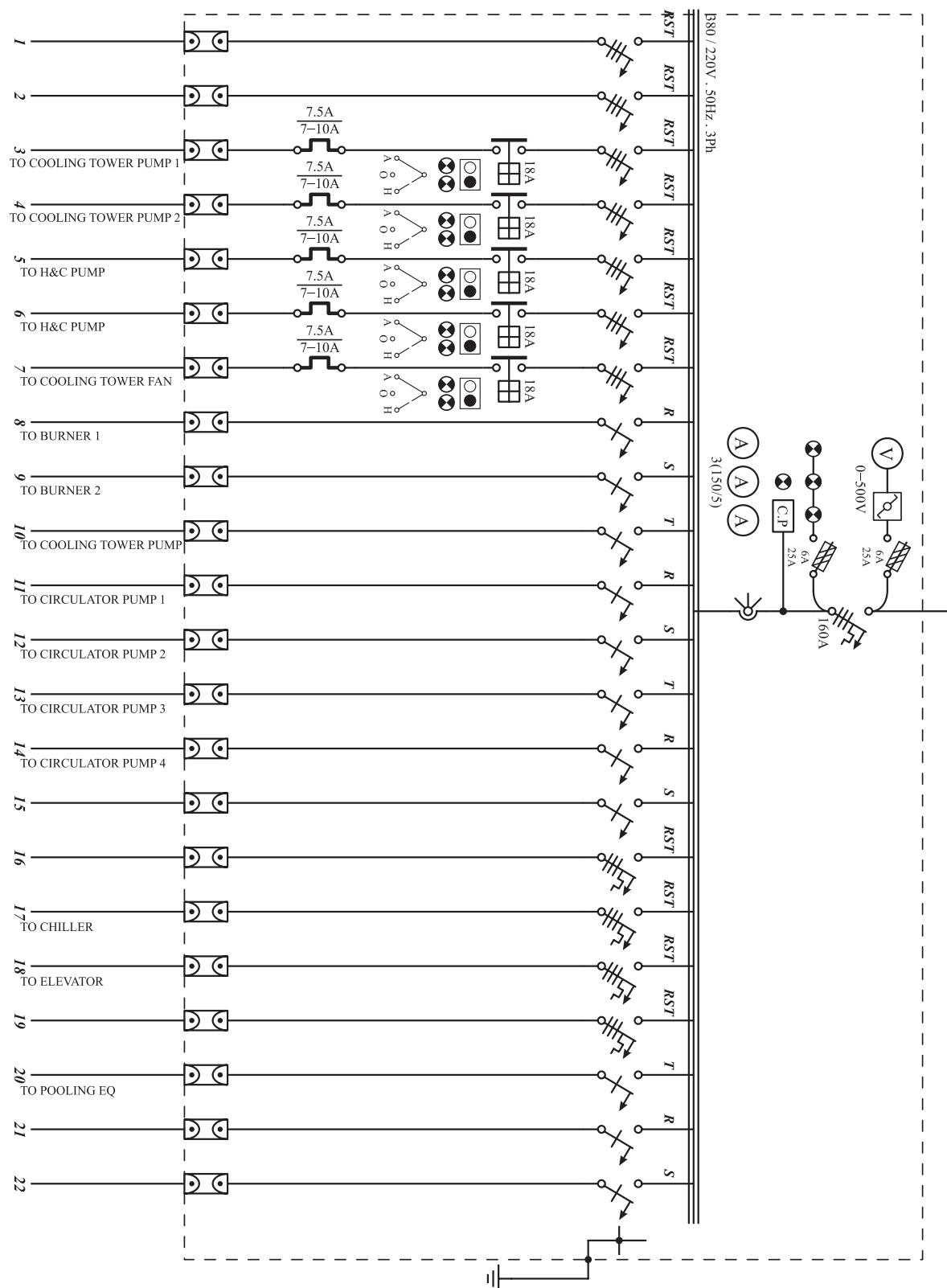

شكل ٣٢- ١٣- مدار الکتریکی یک موتورخانه حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

تک فاز تأمین می کنند.

خطوط ۱۰ تا ۱۳ به پمپ های سیرکوله آب گرم بین دیگ و منابع کویلی و همچنین به پمپ برگشت آب گرم مصرفی و یک دستگاه پمپ رزرو مربوط اند، که از مینیاتورهای تک فاز فرمان می گیرند. خطوط ۱۴ و ۱۵ رزروند.

خط ۱۶، برق تابلو چیلر را تأمین می کند. این خط از یک کلید اتوماتیک A<sup>۱۰۰</sup> فرمان می گیرد. خط ۱۷ به تابلوی آسانسور می رود و از کلید اتوماتیک A<sup>۴۰</sup> فرمان می گیرد. خط ۱۸ به همراه یک عدد کلید اتوماتیک A<sup>۴۰</sup> رزرو است. خط ۱۹، به تابلوی استخر و سونا و جکوزی می رود و از کلید اتوماتیک A<sup>۶۳</sup> فرمان می گیرد. خطوط ۲۰ تا ۲۲ رزروند و از آن ها برای روشنایی موتورخانه نیز استفاده می شود. کلید مینیاتورها در این تابلو به جز مینیاتور روشنایی همه از نوع کند کار با گروه C هستند. در تابلو، شینه های فاز و نول و ارت تعییه شده است. همچنین در خروجی تابلو ترمینال هایی متناسب با قطر سیم های خروجی نصب شده است. بدنه این تابلو به شینه ارت وصل شده است.

در شکل های ۱۲-۳۳-الف، ب و پ نمونه هایی از تابلو برق موتورخانه تأسیسات مکانیکی ساختمان آورده شده است. در شکل ۱۲-۳۳-الف یک نمونه تابلو برق تک فاز و در شکل ۱۲-۳۳-ب یک تابلو سه فاز را می بینید. در شکل ۱۲-۳۳-پ نمای داخلی تابلو برق دیده می شود.

شرح مدار : در ورودی این تابلو یک عدد کلید اتوماتیک

A<sup>۱۶</sup> نصب شده است. قبل از آن یک ولت متر به همراه کلیدگردان هفت حالت، که ولتاژ بین فازها و بین فازها با نول و حالت خاموش را نشان می دهد، قرار دارد. این ولت متر، با سه فیوز محافظت می شود. بعد از کلید اصلی سه عدد چراغ سیگنال قرار دارد که روشن بودن آن ها به معنای ورود برق به تابلو است. لامپ های سیگنال را نیز سه عدد فیوز محافظت می کنند. بعد از آن سه عدد آمپر متر وجود دارد که جریان های فازها را نشان می دهند. باید فازها را طوری تقسیم کنیم که آمپرهایی را که آمپر مترها نشان می دهند تزدیک به هم باشند، که اصطلاحاً می گویند بار متعادل باشد. خطهای ۱ و ۲ دو عدد کلید مینیاتوری سه فاز A<sup>۲۵</sup> به صورت spare یا رزرو هستند.

خطهای ۳ و ۴ پمپ های آب برج خنک کننده مربوط به دستگاه چیلرند، که در سر راه آن ها کلید مینیاتوری سه فاز کنتاکتور D18A، که به ۷/۵ آمپر معروف است، شستی های استارت استاپ لامپ های سیگنال کلید دو حالت AOH و همچنین بی متال قرار دارد. روی بی متال عبارت  $\frac{7.5}{7-1}$  نوشته شده یعنی رنج یا دامنه بی متال ۷ تا ۱۰ آمپر قابل تنظیم است که روی ۷/۵ آمپر تنظیم شده است. خطوط ۵ و ۶ به پمپ های آب سرد و گرم فن کویل ها مربوط اند، که بی متال آن ها روی A<sup>۵/۳</sup> تنظیم شده است.

خط ۷ به فن برج خنک کننده مربوط است، که بی متال آن روی ۳A تنظیم شده است.

خطوط ۸ و ۹، دو دستگاه دیگ چدنی را با مشعل های



الف) تابلو برق تک فاز



ب) تابلو برق سه فاز



پ) باز شده تابلو برق

شکل ۱۳-۳۳— نمونه‌هایی از تابلو برق موتورخانه

◀ پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۱- الکتروموتور کولر آبی ۶۵۰۰ چند اسپ بخار است؟

- الف) ۱      ب)  $\frac{1}{2}$       ج)  $\frac{1}{3}$       د)  $\frac{1}{4}$

۲- فن کویل‌ها اغلب دارای الکتروموتور ... سرعته هستند.

- الف) یک      ب) دو      ج) سه      د) چهار

۳- توان الکتریکی موتورهای فن کویل در حدود ..... وات است.

- الف) ۳۰      ب) ۳۰۰      ج) ۸      د) ۱۲۰

۴- حداکثر سرعت موتور فن کویل .... دور در دقیقه است

- الف) ۱۲۸۵      ب) ۱۴۵۰      ج) ۲۹۰۰      د) ۱۸۰۰

۵- تغییر فصل ترمومترات دو فصلی به صورت ..... انجام می‌شود.

- الف) دستی      ب) اتوماتیک با حسگری روی لوله آب

ج) مغناطیسی      د) اتوماتیک با حسگری روی بدنه فن کویل

◀ پرسش‌های درست و نادرست

۶- تغییر فصل ترمومترات فن کویل با قطعه‌ای به نام Change over انجام می‌شود.

- درست       نادرست

۷- در کوره هوای گرم مشعل و فن هم زمان راه اندازی می‌شوند.

- درست       نادرست

۸- خازن مورد استفاده در مشعل گازوئیلی تک فاز با سیم پیچ استارت موازی بسته می‌شود.

- درست       نادرست

۹- ترانسفورماتور جرقه از نوع افزاینده است.

- درست       نادرست

۱۰- کار میله یونیزاسیون در مشعل گازسوز مشابه کار فتوسل در مشعل گازوئیل سوز است

- درست       نادرست

◀ پرسش‌های پر کردنی

۱۱- در موتور کولر آبی برای خارج کردن سیم پیچ راه انداز از ..... استفاده می‌شود.

۱۲- موتور پمپ کولر آبی و موتور فن فن کویل‌ها از نوع ..... است.

۱۳- یک کلید کولر عبارت است یک کلید دوبل و یک کلید ..... است.

۱۴- با مراجعه به جدول معلوم می‌شود که فن کویل ۱۰۰۰ دارای ..... موتور به قدرت ..... اسپ بخار است.

- ۱۵- ترموموستات تابستانی با افزایش دما مدار را ..... می کند.
- ۱۶- شیر سه راهه موتوری در زمان قطع ترموموستات ورود آب به فن کویل ..... و مسیر ورود آب به ..... باز می کند.
- ۱۷- به وسیله ای که تغییر فصل ترموموستات فن کویل به طور خودکار انجام می دهد ..... یا ..... گویند.
- ۱۸- فن کوره هوای گرم ..... از مشعل راه اندازی می شود و ..... مشعل خاموش می شود.
- ۱۹- خروجی ترانسفورماتور جرقه ..... ولت است.
- ۲۰- وقتی به چشم الکتریک نور بتابد مقاومت آن ..... شده به حدود ..... اهم می رسد.
- ۲۱- در مشعل گازوئیل سوز ابتدا ..... و ..... به طور همزمان راه اندازی می شوند
- ۲۲- با توجه به مدار داخلی رله مشعل گازوئیل سوز اگر شعله تشکیل نشود یک ..... در مدار می ماند و فاز را قطع می کند.
- ۲۳- کن tact معمولاً ..... کلید کنترل فشار گاز در مسیر فاز ورودی به مشعل قرار می گیرد.
- ۲۴- کلید کنترل فشار هوا موقعی وصل می کند که موتور ..... رسیده باشد.

#### ◀ پرسش های تشریحی

- ۲۵- الکتروموتور فن و الکتروموتور پمپ کولر را توضیح دهید.
- ۲۶- نقشه مدار برقی نردبانی کولر آبی را از روی شکل تشریح کنید.
- ۲۷- نقشه مدار برقی کولر آبی را شرح دهید.
- ۲۸- مشخصات فنی فن کویل ۶۰ از روی جدول های داده شده توضیح دهید.
- ۲۹- مشخصات الکتروموتورهای فن کویل ها را شرح دهید.
- ۳۰- حسگرهای مورد استفاده در فن کویل را نام ببرید.
- ۳۱- ترموموستات زمستانی، تابستانی و دو فصلی را شرح دهید.
- ۳۲- مدار برقی راه اندازی فن را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۳۳- کار شیر موتوری سه راهه را توضیح دهید.
- ۳۴- مدار برقی راه اندازی فن کویل با شیر سه راهه موتوری را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۳۵- راه اندازی فن کویل سقفی را شرح دهید.
- ۳۶- مدارهای راه اندازی کوره هوای گرم را از روی شکل توضیح دهید.
- ۳۷- مدار برقی الکتروموتور مشعل را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۳۸- مدار برقی رله مشعل گازوئیل سوز را توضیح دهید.
- ۳۹- مدار داخلی رله مشعل گازوئیل سوز را از روی شکل تشریح کنید.
- ۴۰- مدار برقی رله مشعل گاز سوز را از روی شکل توضیح دهید.
- ۴۱- مدار تابلو برق موتورخانه را از روی شکل توضیح دهید.

### دستگاه‌های سردکننده

هدف‌های رفتاری : پس از پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- مشخصات و کاربرد الکتروموتور بسته را توضیح دهد.
- ۲- مدار الکتریکی الکتروموتور دستگاه سردکننده را توضیح دهد.
- ۳- کنترل محافظ بار اضافی (اورلود) را توضیح دهد.
- ۴- تایمر دیفراست دستگاه‌های سردکننده را شرح دهد.
- ۵- الکتروموتور فن دستگاه‌های سردکننده را شرح دهد.
- ۶- گرمکن‌های مورد استفاده در بدنه یخچال فریزرها را توضیح دهد.
- ۷- ترmostات‌های مورد استفاده در یخچال و فریزر را توضیح دهد.
- ۸- مدار الکتریکی یخچال خانگی را شرح دهد.
- ۹- یخچال فریزر و مدار الکتریکی آن را شرح دهد.



## سیمای فصل ۱۴

- دستگاه‌های سردکننده
- الکتروموتورهای بسته
- مدار الکتریکی
- محافظت بر اضافی (اولولد)
- تایمر دیفراست
- الکتروموتور فن‌ها
- گرمکن‌ها
- ترمومترات‌ها
- یخچال خانگی
- یخچال فریزر

## آشنایی با دانشمندان



### نیکولا سعدی کارنو (۱۸۳۲ – ۱۷۹۶ میلادی)

کارنو در یک خانواده برجسته و ممتاز فرانسوی به دنیا آمد. پدرش ریاضی‌دان انقلابی و طراح نقشه‌های جنگی بود که به علت ابداع روش‌های نوین و مؤثر جنگی در مقابله با دولت‌های اروپایی «طراح پیروزی» نام گرفته بود.

پدر کارنو به فرهنگ و ادب فارسی عشق می‌ورزید و به علت علاقه زیادش به سعدی، نام میانی فرزندش را سعدی نهاد. کارنو در شانتزه سالگی وارد مدرسه پلی تکنیک شد. گیلوساک، پواسون، آراغو و آمپر از جمله استادان او بودند. پس از اتمام تحصیلات در مدرسه پلی تکنیک وارد ارتش فرانسه شد. کارنو پس از تحقیقات زیاد به این نتیجه رسید که بیشترین بازدهی که می‌توان از هر نوع ماشین گرفت به اختلاف دمای دو چشمۀ سرد و داغ بستگی دارد. برای این کار او چرخه‌ای را معرفی کرد که اکون به افتخار او «چرخه کارنو» نامیده می‌شود. کارنو در جوانی و در اوج فعالیت علمی اش در سی و شش سالگی بر اثر ابتلا به بیماری وبا که در آن زمان همه‌گیر شده بود چشم از جهان فرو بست.



## ۱۴- دستگاه‌های سردکننده

$f$  = فرکانس برق شهر که در ایران  $50$  هرتز است.

$p$  = تعداد قطب‌های استاتور که می‌تواند  $2$  تا  $4$  تا باشد.

$N$  = تعداد دوران موتور در دقیقه

در موتور دو قطبی سرعت الکتروموتور برابر

$$N = \frac{120 \times f}{p} = 300 \text{ rpm}$$

در موتورهای چهار قطبی سرعت الکتروموتور برابر


$$N = \frac{120 \times f}{p} = 150 \text{ rpm}$$

در کمپرسورهای بسته توان الکتروموتور از  $\frac{1}{8}$  تا  $\frac{1}{24}$

اسب بخار متغیر است (شکل‌های ۱۴-۱).



(ب) برش کمپرسور بسته

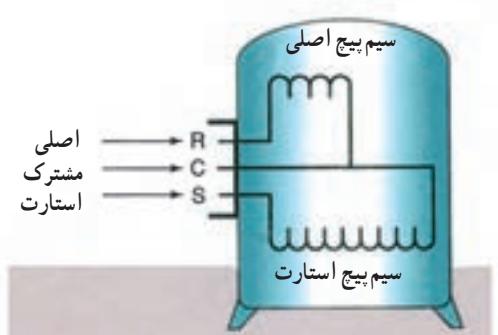

(ج) سیم پیچی

## ۱۴-۱ الکتروموتورها

در دستگاه‌های سردکننده خانگی و تجاری مانند یخچال، کولرگازی و... الکتروموتور و کمپرسور در داخل یک محفظه فولادی قرار می‌گیرد. محور الکتروموتور و محور کمپرسور یکی است و موتور مستقیماً کمپرسور را به حرکت در می‌آورد. مقدار سرعت الکتروموتورها را با توجه به تعداد قطب‌های استاتور می‌توان از فرمول زیر حساب کرد.

$$N = \frac{120f}{p}$$




(الف) کمپرسور بسته



(د) جعبه ترمینال موتور کمپرسور


شکل ۱۴-۱ الکتروموتورهای بسته سردکننده‌ها

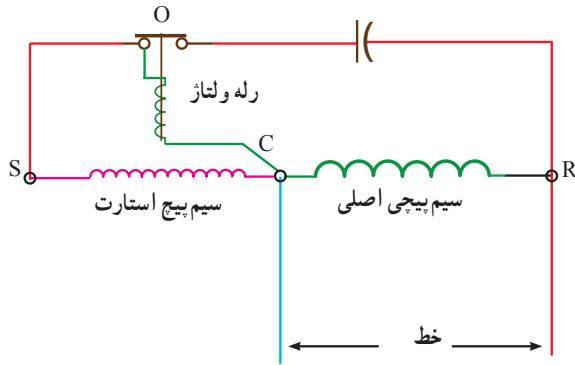

- C – پایانه اتصال مشترک (اتصال بدنه)
- R – پایانه اتصال سیم پیچ رانش
- S – پایانه اتصال سیم پیچ استارت
- O – کلید کنترل کننده رله

شکل ۱۴-۳ – مدار الکتریکی با رله پتانسیل

۳- در شکل ۱۴-۴ یک خازن با سیم پیچ استارت سری شده است، وجود خازن در مدار باعث اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان می شود. هر چه ظرفیت خازن بیشتر باشد اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان بیشتر بوده و نتیجه آن ایجاد گشتاور گرفته هست. در زمان راه اندازی با رسیدن موتور استارت الکتروموتور می شود. همچنین هر چه ظرفیت خازن سری شده بیشتر باشد شدت جریان در مدار بیشتر می شود و ممکن است خازن آسیب بیند. بنابراین با باز شدن کلید رله خازن و سیم پیچ استارت هر دو از مدار خارج می شوند. شکل ۱۴-۴-الف سیم کشی موتور استارت خازنی با رله جریان و شکل ۱۴-۴-ب سیم کشی موتور با استارت خازنی با رله ولتاژ را نشان می دهد.

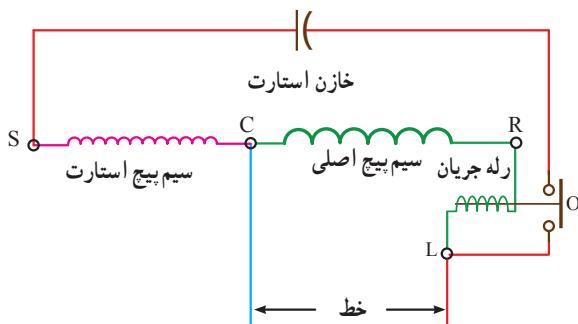

(الف) دیاگرام شماتیک سیم کشی یک موتور استارت خازنی رانش القابی که یک رله جریانی سر رله کلید باز شده و سیم پیچ استارت را از مدار خارج می کند در مدار آن قرار گرفته، در اینجا خازن در حالت کار نشان داده شده است.

- C – پایانه اتصال مشترک (اتصال بدنه)

- R – پایانه اتصال سیم پیچ رانش

- S – پایانه اتصال سیم پیچ استارت


- O – کلید کنترل رله

## ۱۴-۲- مدار الکتریکی الکتروموتورهای بسته

مدار الکتریکی الکتروموتور دستگاه سردکننده با کمپرسور بسته یکی از حالت های زیر را دارد.

۱- الکتروموتور دارای سیم پیچ اصلی و سیم پیچ استارت است. چون سیم پیچ استارت دارای سیم نازک و تعداد دور بیشتری است پس از راه اندازی الکتروموتور باید از مدار خارج شود.

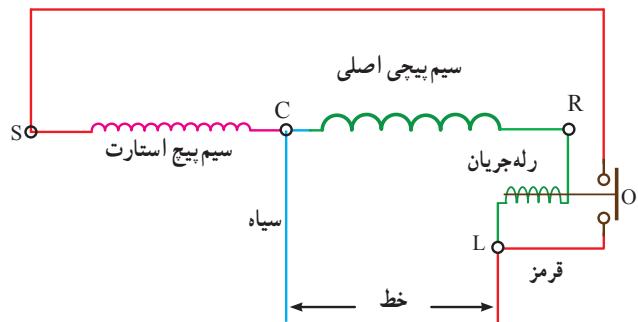در این حالت برای خارج کردن سیم پیچ استارت از مدار از یک رله جریان استفاده شده است که سیم پیچ آن با سیم پیچ اصلی به طور سری قرار گرفته و کلید قطع کننده آن با سیم پیچ استارت سری شده است. در زمان راه اندازی با رسیدن موتور به دور نامی، کلید رله باعث جدا شدن سیم پیچ استارت از مدار می شود (شکل ۱۴-۲).



- C – پایانه اتصال مشترک

- R – پایانه اتصال سیم پیچ اصلی


- S – پایانه اتصال سیم پیچ و مقاومت

- O – کلید رله

شکل ۱۴-۲- مدار الکتریکی با رله جریان

۲- در این حالت الکتروموتور دارای سیم پیچ اصلی و سیم پیچ استارت است. برای خارج کردن سیم پیچ استارت پس از راه اندازی از یک رله ولتاژ استفاده شده است. کلید رله ولتاژ در حالت خاموشی و عادی وصل است و سیم پیچ آن با سیم پیچ استارت موازی است. پس از راه اندازی در اثر افزایش ولتاژ دو

سر رله کلید باز شده و سیم پیچ استارت را از مدار خارج می کند در مدار آن قرار گرفته، در اینجا خازن در حالت کار نشان داده شده است. (شکل ۱۴-۳).

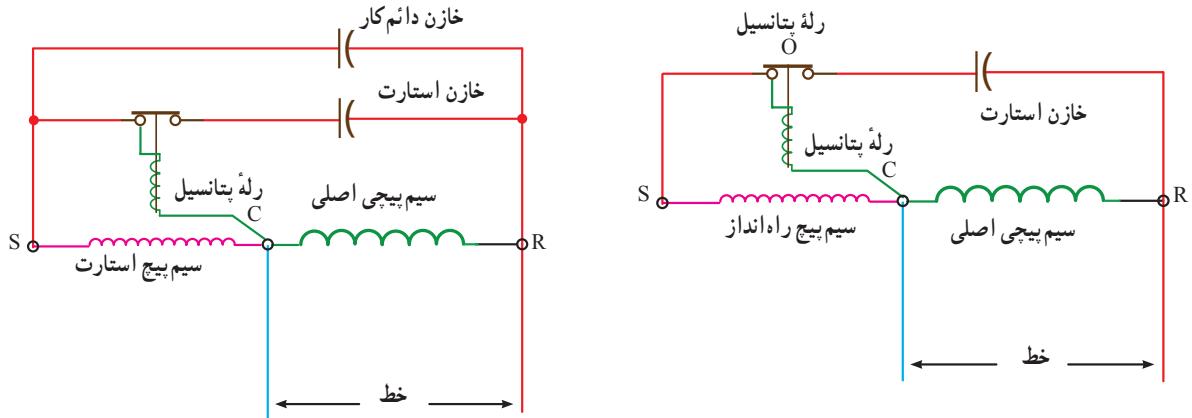

شکل ۱۴-۵- مدار الکتریکی یک دستگاه سردکننده با رله پتانسیل خازن

ب) دیاگرام شماتیک سیم کشی یک موتور استارت خازنی رانش القابی که یک رله و لذایز روی مدار آن نصب شده، در اینجا خازن در حالت استارت موتور نشان داده شده است.

C—پایانه اتصال مشترک (اتصال بدنه)

R—پایانه اتصال سیم پیچ رانش

S—پایانه اتصال سیم پیچ استارت

O—کلید کنترل رله



شکل ۱۴-۶

شکل ۱۴-۴- مدار الکتریکی با خازن استارت

۴- در این حالت از دو خازن موازی که با سیم پیچ استارت سری شده اند استفاده شده است. یکی از خازن‌ها خازن استارت بوده و پس از راه اندازی موتور از مدار خارج می‌شود. خازن دیگر خازن دائم کار بوده و دائمًا به صورت سری با سیم پیچ استارت در مدار می‌ماند.

موتور با خازن استارت دارای گشتاور راه اندازی خوبی است ولی راندمان به اندازه موتور با خازن دائم کار نمی‌باشد. موتور با خازن دائمی دارای راندمان کاری خوبی است ولی دارای ظرفیت کمی است و نیروی گشتاور استارت آن کمتر است. بنابراین در این مدار موتور هم دارای گشتاور راه اندازی خوبی است و هم راندمان خوبی دارد.

شکل ۱۴-۵ مدار الکتریکی یک دستگاه سردکننده با رله پتانسیل، خازن استارت و خازن دائم کار را نشان می‌دهد.


### ۱۴-۳- کنترل محافظه بار اضافی<sup>۱</sup> (اورلود)

اگر جریانی که از سیم پیچ موتور کمپرسور عبور می‌کند بیش از جریان نامی الکتروموتور جدول ۱۴-۷ باشد گرمای تولید شده در سیم پیچ زیاد می‌شود و ادامه عبور جریان زیاد به سوختن الکتروموتور می‌انجامد. برای جلوگیری از آن باید جریان برق را قطع و نسبت به رفع عیب اقدام نمود. برای قطع جریان به دو صورت عمل می‌شود.

<sup>۱</sup>- Overload protection

جدول ۱۴-۱- جریان نامی الکتروموتورها

	Motor HP		150	125	100	75	60	50	40	30	25	20	15	10	7½	5	3	2	1½	1	¾	½	
Single Phase	115 V	Full Load Current													100	80	56	34	24	20	16	13.8	9.8
		Power Factor %													89	88.5	87.5	86	84	83	80	77	73
		Starting Current													575	460	322	195	138	115	92	80	56
Three Phase	230 V	Full Load Current													50	40	26	17	12	10	8	6.9	4.9
		Power Factor %													89	88.5	87.5	86	84	83	80	77	73
		Starting Current													288	230	161	98	69	58	46	30	26
220 V	220 V	Full Load Current	353	293	223	180	144	120	103	75	64	52	40	27	22	15	9	6.5	5	3.5	2.8	2	
		Power Factor %	91.5	91.4	91.2	91	90.8	90.6	90.4	90.2	90.1	90	89.5	89	88.5	87.5	86	84	83	80	77	73	
		Starting Current	2118	1758	1308	1080	864	720	618	450	384	312	240	162	132	90	54	39	30	21	16.6	12	
440 V	440 V	Full Load Current	172	144	117	90	72	60	52	38	32	26	20	14	11	7.5	4.5	3.3	2.5	1.8	1.4	1	
		Power Factor %	91.5	91.4	91.2	91	90.8	90.6	90.4	90.2	90.1	90	89.5	89	88.5	87.5	86	84	83	80	77	73	
		Starting Current	1032	864	702	540	432	360	312	228	192	156	120	84	66	45	27	19.8	15	10.8	8.4	6	
550 V	550 V	Full Load Current	138	117	94	72	58	48	41	30	26	21	16	11	9	6	4	2.6	2	1.4	1.1	0.8	
		Power Factor %	91.5	91.4	91.2	91	90.8	90.6	90.4	90.2	90.1	90	89.5	89	88.5	87.5	86	84	83	80	77	73	
		Starting Current	828	702	564	432	348	268	246	180	156	126	96	66	54	36	24	15.6	12	8.4	6.6	4.8	

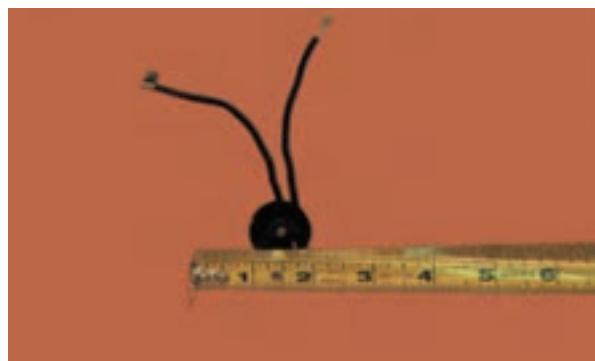


شکل ۱۴-۷- اورلود خارجی

۱- استفاده از اورلود خارجی

۲- استفاده از اورلود داخلی

اورلود خارجی در بیرون کمپرسور قرار می‌گیرد و عضو

حساس آن بی‌متالی است که ضمن قرارگیری در مسیر جریان کمپرسور با بدنه کمپرسور نیز تماس دارد، اگر جریان زیاد شود یا گرمای بدنه کمپرسور زیاد گردد برق کمپرسور را قطع می‌کند (شکل ۱۴-۷).

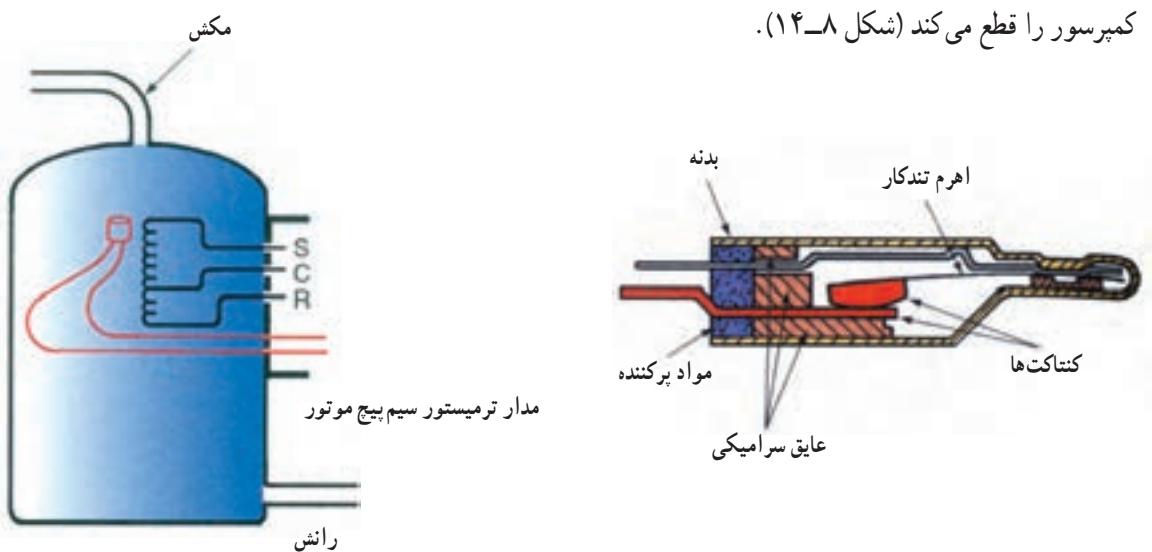

شکل ۱۴-۸- اورلود داخلی و قرارگیری آن در سیم پیچی

## ۱۴-۴- تایمر دیفراست


برای زمان بندی بر فک زدایی اوپرатор از یک تایمر دیفراست مانند شکل ۱۴-۹ استفاده می شود.



شکل ۱۴-۹- تایمر دیفراست



الف) الکتروفن کندانس

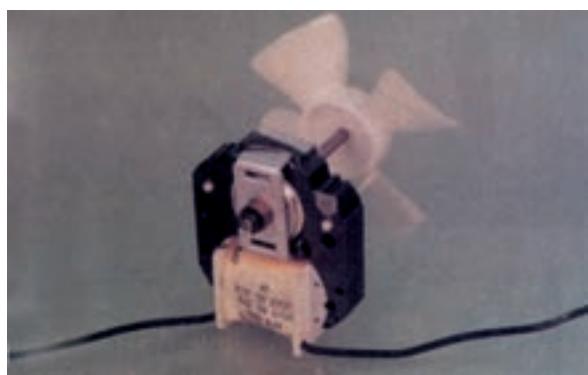

ب) الکتروفن اوپرатор

شکل ۱۴-۱۱

## ۱۴-۶- گرم کن ها


گرم کن جلوگیری از عرق کردن، گرم کن های سیمی عایق شده کوچکی هستند که در دیواره بدنه یخچال و محل بازشو در نصب می شوند. این گرم کن ها بدنه خارجی یخچال را در دمای بالای نقطه شبنم هوای بیرون نگه می دارند تا از تشکیل عرق روی بدنه یخچال جلوگیری نمایند. واقعیت این است که این عرق کردن قدرت سرمایی یخچال را کم نمی کند، اما رینش

برای جلوگیری از گرم شدن محفظه اوپرатор در زمان دیفراست از یک ترموموستات استفاده می شود که ترمودیسک نامیده می شود. حسگر این ترموموستات با بدنه اوپرатор تماس دارد، در صورتی که بدنه اوپرатор گرم شود مدار هیتر را قطع می کند در شکل ۱۴-۱۰ یک نمونه ترمودیسک را می بینید. همان طور که ملاحظه می کنید ترمودیسک دارای سه سیم است. یکی از سیم ها مشترک است از دو سیم دیگر یکی مربوط به حالتی است که با گرم شدن قطع می کند و به هیتر وصل می شود. سیم سوم مربوط به حالتی است که با سرد شدن قطع می کند.



شکل ۱۴-۱۰- ترمودیسک

آن روی کف یا بودن روی بدنه یخچال نوعی اذیت و آزار است و ممکن است موجب زنگزدگی نیز بشود، شکل ۱۴-۱۲ محل قرارگیری گرمکن‌ها را روی بدنه نشان می‌دهد. برخی از دستگاه‌های دارای کلید صرفه‌جویی در انرژی هستند تا در جاهایی که رطوبت اتاق کم است توسط کلید مذکور اقدام به قطع مدار گرمکن‌ها نمایند.

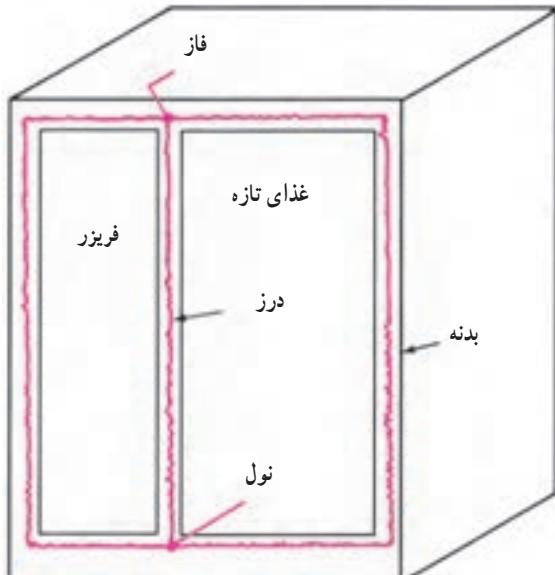

شکل ۱۴-۱۲- نمایش محل نصب هیترها

تحقیق: در مورد گرمکن‌های مورد استفاده در یخچال و توان مصرفی و ساختمان آن‌ها تحقیق کنید.

در سردکننده‌های خانگی و تجاری به کار می‌رود نشان داده شده

#### ۱۴-۷- ترموستات‌ها

در شکل ۱۴-۱۳ نمای ظاهری یک نوع ترموستات که است.



شکل ۱۴-۱۳- ترموستات سردکننده‌های خانگی و تجاری

کمپرسور روشن می‌گردد.


شکل ۱۴-۱۴-پ ترموموستات یخچال با دیفراست اتوماتیک است یعنی هر زمان که ترموموستات قطع کند هیتر در مدار قرار می‌گیرد و عمل دیفراست را انجام می‌دهد. ترموموستات به کلیدی مجهز است که اگر دگمه ترموموستات در وضعیت صفر قرار گیرد هیتر دیفراست را از مدار خارج می‌کند.

شکل ۱۴-۱۴-ت یک نوع ترموموستات فریزر است که اگر دما از حد معینی بالاتر رود یک لامپ را روشن می‌کند. دمای قطع آن در بالاترین حد سرما  $C^{34/5} - 34$  است.

شکل ۱۴-۱۴-الف ساده‌ترین نوع ترموموستات است.

برای انجام دیفراست باید دو شاخه یخچال را از پریز جدا کرد. در کمترین درجه سرما، ترموموستات در  $C^5 - 5$ -کمپرسور را خاموش می‌کند و در دمای  $C^{2/5} + 2/5$ -یخچال را روشن می‌کند. در بالاترین درجه در دمای  $C^{25} - 25$ -قطع و در دمای  $C^{13/5}$ -وصل می‌کند.

شکل ۱۴-۱۴-ب ترموموستاتی است که با فشار دادن دگمه عمل دیفراست آغاز می‌شود و پس از ذوب شدن برفک و رسیدن به دمای  $C^{+6}$ -به طور خودکار دیفراست قطع می‌شود و

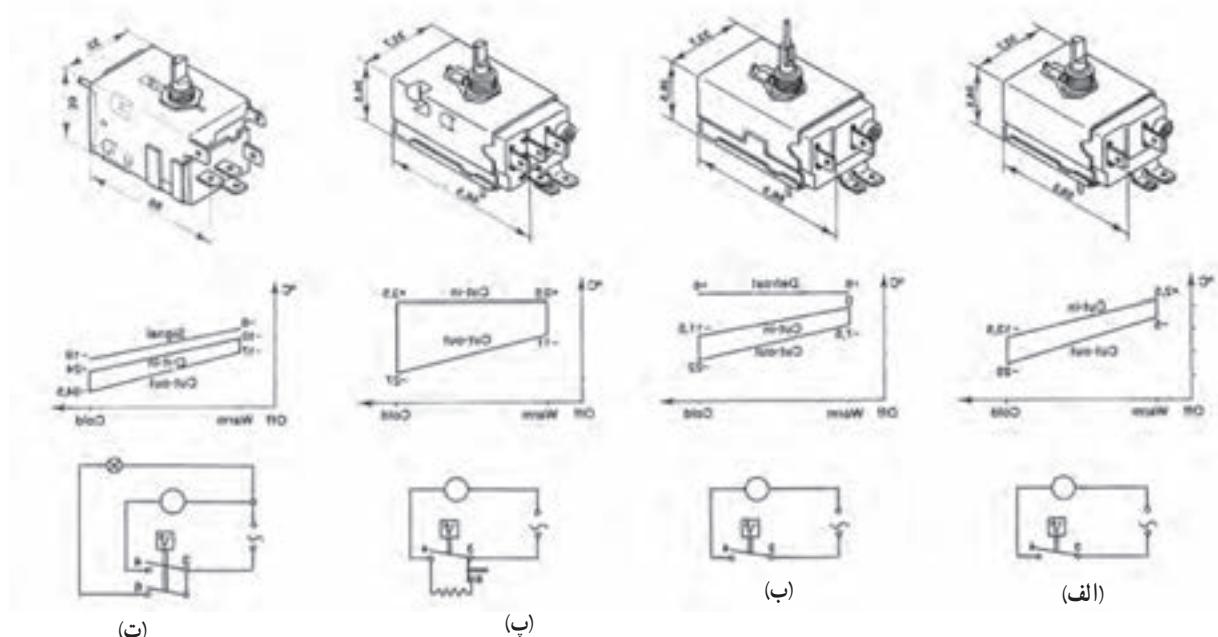


شکل ۱۴-۱۴-انواع ترموموستات سردکننده‌های خانگی

کمپرسور قرار دارد. برای کنترل دما از یک ترموموستات استفاده می‌شود و ذوب برفک در آن به طور دستی است. کندانسر و اوپراتور از نوع جریان طبیعی است. در شکل ۱۴-۱۵-الف و ب نمای ساده یک یخچال را می‌بینید.
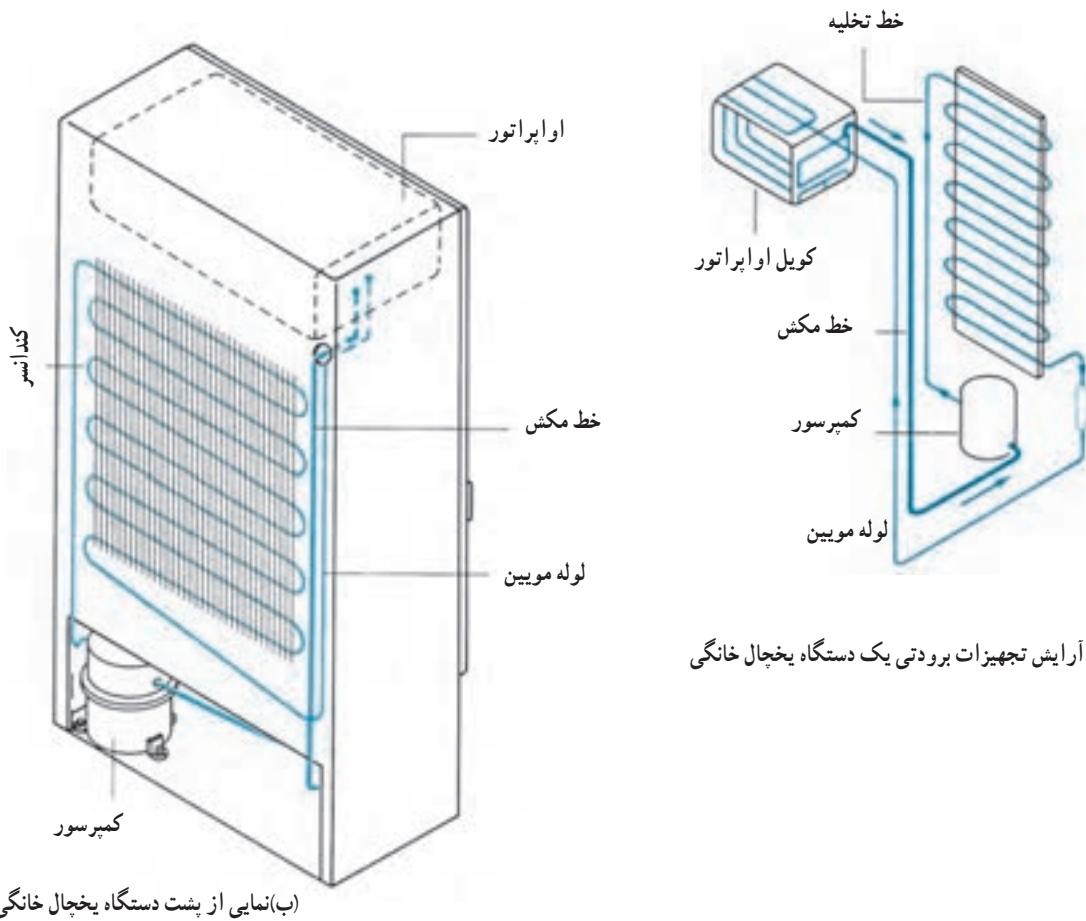
## ۸-۱۴-یخچال خانگی


الکتروموتور یخچال از نوع بسته بوده و معمولاً بدون خازن است برای خارج کردن سیم پیچ استارت از مدار از رله جریان استفاده می‌شود. اورلود از نوع بی‌متالی و در بیرون



(الف) نحوه آرایش تجهیزات برودتی یک دستگاه یخچال خانگی

شکل ۱۵-۱۴- نمای ساده یک یخچال

### - مدار الکتریکی یخچال خانگی

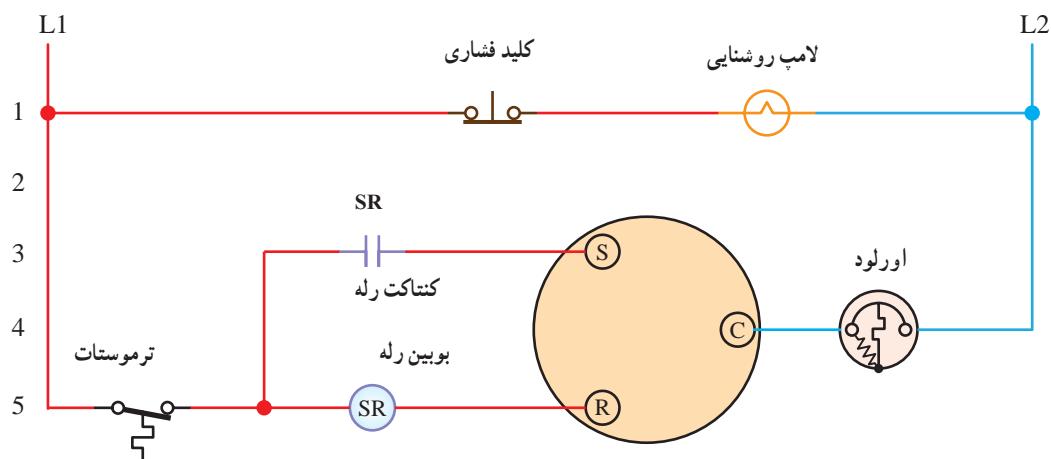

شکل ۱۶-۱۴- مدار الکتریکی یخچال خانگی


جريان برق به اتصال راهانداز (S) موتور کمپرسور می‌رسد و سیم پیچ استارت در مدار قرار می‌گیرد. موتور کمپرسور تحت تأثیر میدان‌های مغناطیسی سیم پیچ اصلی و راهانداز به کار می‌افتد. پس از چند لحظه که موتور درگرفت، شدت جریان کم می‌شود و شدت میدان مغناطیسی در رله نیز کاهش می‌یابد و رله باز می‌شود. باز شدن کن tact که موتور کمپرسور خارج شدن سیم پیچ راهانداز از مدار می‌شود و موتور کمپرسور تنها با سیم پیچ اصلی به کار خود ادامه می‌دهد. کار کمپرسور باعث ایجاد سرما در اوپراتور می‌شود. ترمومترات بر اثر سرد شدن و کاهش دمای یخچال مدار را قطع می‌کند و موتور کمپرسور خاموش می‌گردد. شدت جریان زیاد و گرم شدن زیاد بدنه کمپرسور باعث عمل کردن اولرلود، قطع مدار و خاموش شدن کمپرسور می‌گردد.

#### ۱۴-۹- یخچال فریزر

شکل شماتیک یخچال فریزر با دیفراست خودکار در شکل ۱۴-۱۷ آورده شده است.

شرح مدار : مطابق شکل ۱۴-۱۶ در خط ۱ فاز به کلید فشاری در یخچال می‌رسد. در صورت باز شدن در یخچال کلید وصل می‌شود، آن‌گاه جریان فاز به لامپ داخل یخچال می‌رسد. نول نیز از طرف دیگر به لامپ می‌رسد. در نتیجه لامپ روشن می‌شود. از خط ۵ فاز به ترمومترات یخچال می‌رسد و در صورت وصل بودن ترمومترات از آن عبور می‌کند و به رله می‌رسد. رله از نوع جریان است. جریان فاز از بویین رله عبور می‌کند و به اتصال R کمپرسور می‌رسد. فاز در خط ۳ به کن tact باز رله می‌رسد اما چون این کن tact از نوع معمولاً باز است از آن عبور نمی‌کند. از خط ۴ نول از طریق بی‌متال به اتصال C کمپرسور راه می‌یابد. اکنون بین اتصال R و C کمپرسور اختلاف پتانسیل موردنیاز وجود دارد. یعنی، کمپرسور با سیم پیچ اصلی برای راهاندازی تلاش می‌کند، اما قدرت لازم را ندارد. به همین علت شدت جریان زیادی از خط فاز و نول عبور می‌کند.

این شدت جریان از بویین رله جریان نیز عبور می‌کند و باعث ایجاد میدان مغناطیسی قوی‌تری در آن می‌گردد. در نتیجه کن tact معمولاً باز رله بسته می‌شود. با بسته شدن کن tact رله،

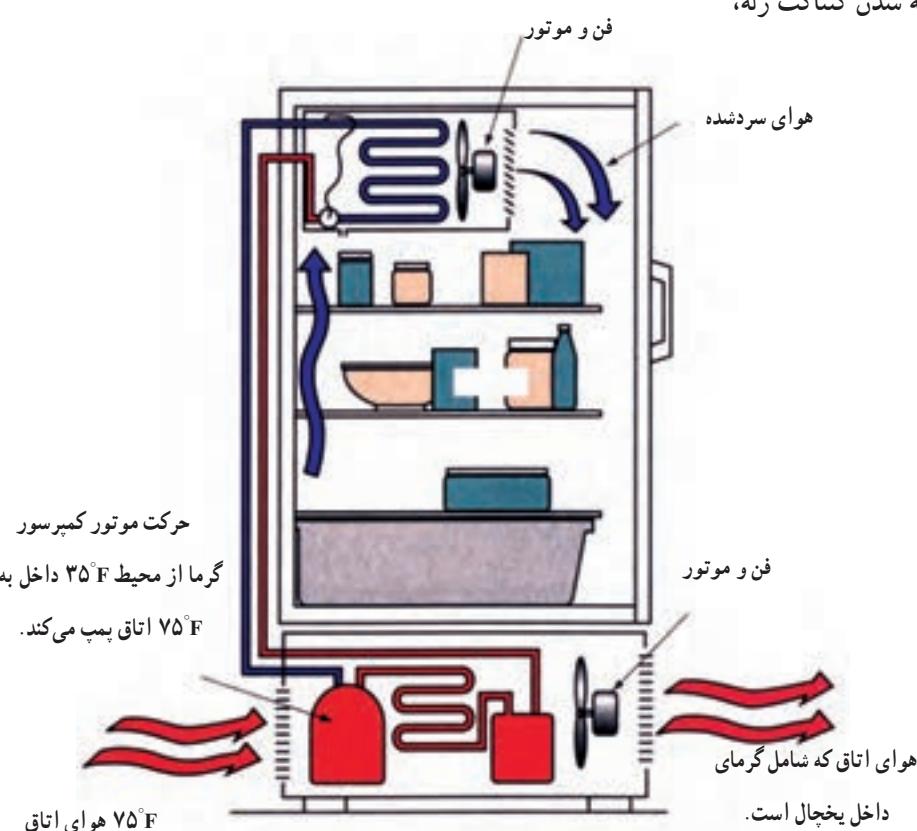

شکل ۱۴-۱۷- نمای ساده یخچال فریزر

موتور کمپرسور خاموش می‌شود و گرمکن دیفراست در مدار قرار می‌گیرد. بر اثر گرمای حاصل از کار گرمکن دیفراست، برفک‌های اوپرатор ذوب می‌شود، این عمل تازمانی ادامه دارد که تایمر دیفراست کنتاکت‌ها را از حالت دیفراست به حالت عادی برگرداند.

در صورتی که تایمر دیفراست در وضعیت دیفراست باشد و برفک‌ها نیز ذوب شده باشد کار کردن گرمکن دیفراست باعث افزایش دمای اوپرатор و در نتیجه سبب افزایش دمای محفظهٔ یخچال فریزر می‌شود. برای جلوگیری از این وضعیت در مسیر گرمکن دیفراست در خط ۱۴ از ترموموستات جلوگیری از گرمای اضافی<sup>۱</sup> OHT استفاده شده است که در صورت قطع کردن آن گرمکن دیفراست خاموش می‌شود.

کنترل دیفراست این یخچال فریزرها در هر ۲۴ ساعت چندین مرتبه برفک‌ها را ذوب می‌کند به طوری که عملاً برفکی بر روی اوپرатор نمی‌ماند.


در شکل چگونگی توزيع سرما در داخل یخچال نشان داده شده است. اوپرатор و کندانسور از نوع فن دار است.

برفک تشکیل شده بر روی اوپرатор در زمان دیفراست آب شده و در تستک اوپرатор جمع می‌شود و به بیرون هدایت می‌گردد.
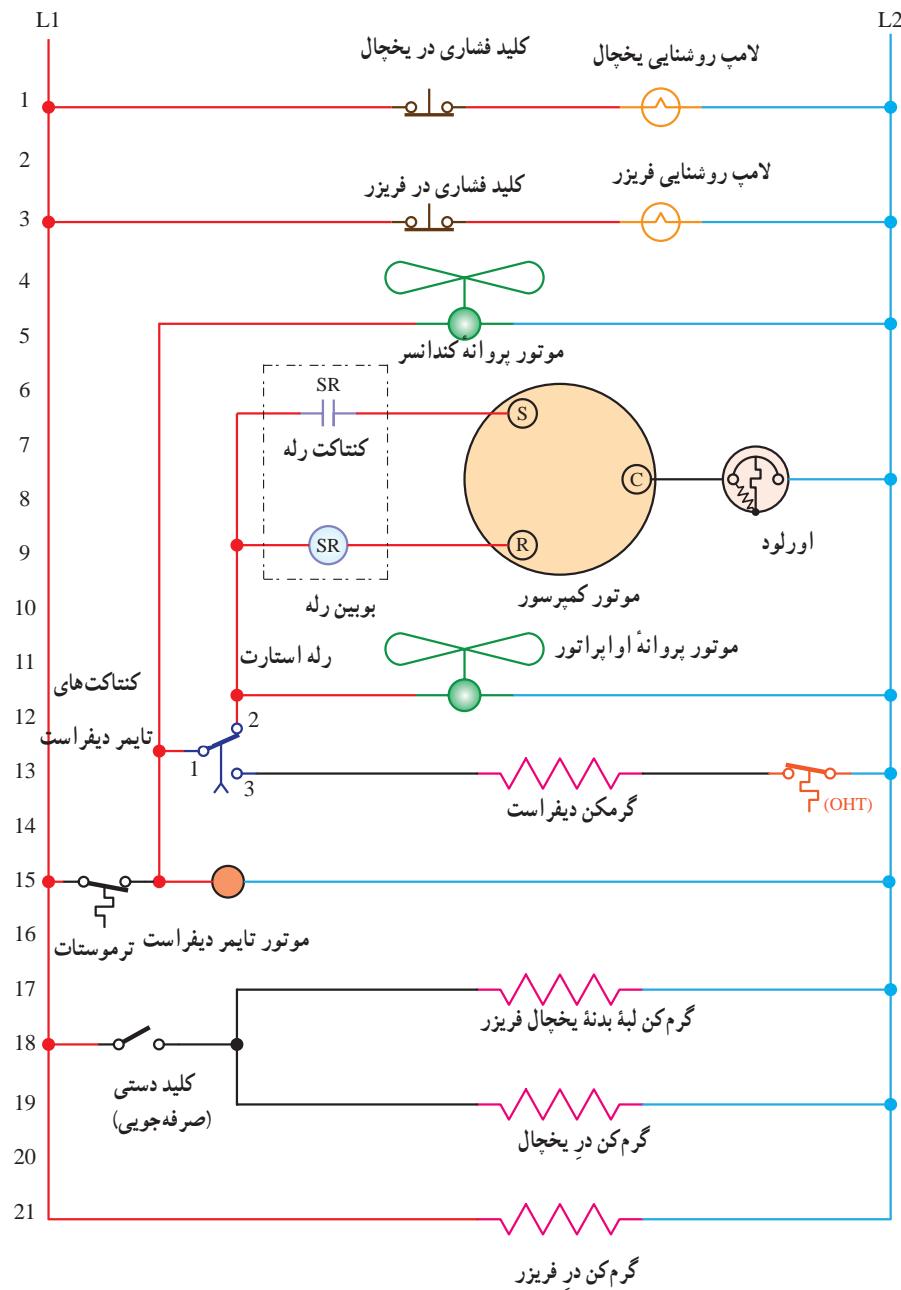
#### مدار الکتریکی یخچال فریزر با دیفراست خودکار

شرح مدار : به شکل ۱۸-۱۴ توجه کنید. تفاوت این مدار با مدار یخچال فریزر خانگی در مدار دیفراست آن است. در خط ۱۵ جریان فاز در صورت وصل بودن ترموموستات از آن عبور می‌کند و در همین خط به موتور تایمر دیفراست می‌رسد. از طرف دیگر نول نیز به آن می‌رسد و شروع به کار می‌کند.

فاز بعد از ترموموستات در خط ۱۳ به کنتاکت ۱ تایمر دیفراست می‌رسد و در زمان کار عادی دستگاه از طریق کنتاکت به موتور پروانه اوپرатор و موتور کمپرسور می‌رسد و دستگاه ایجاد سرما می‌کند. با کار موتور تایمر دیفراست و رسیدن زمان ذوب برفک اتصال کنتاکت ۱ از کنتاکت ۲ تایمر دیفراست قطع و به کنتاکت ۳ وصل می‌شود. در نتیجه موتور پروانه اوپرатор،



◀ پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۱- سرعت الکتروموتور چهارقطبی با برق  $50$  هرتز چند دور در دقیقه است؟

الف)  $1500$       ب)  $3000$       ج)  $1800$       د)  $3600$

۲- سیم پیچ رله راه انداز جریانی به طور ..... با سیم پیچ ..... بسته می‌شود.

الف) سری - اصلی

ب) سری - راه انداز

ج) موازی - اصلی

د) موازی - راه انداز

۳- در مدار یخچال خازن راه انداز با ..... به طور سری بسته می‌شود.

الف) سیم پیچ اصلی

ب) سیم پیچ راه انداز

ج) سیم پیچ رله جریان

د) سیم پیچ رله پتانسیل

۴- جریان نامی الکتروموتور تک فاز  $230$  ولت با توان یک اسب بخار چند آمیر است؟

الف)  $3/5$       ب)  $1/5$       ج)  $7/5$       د)  $1/6$

◀ پرسش‌های درست و نادرست

۵- از ترمودیسک برای برفک زدایی استفاده می‌شود.

درست       نادرست

۶- الکتروموتور فن کندانسر و اوپراتور از نوعی است که دارای سیم پیچ استارت نمی‌باشد.

درست       نادرست

۷- هیتر بدنه یخچال فریزر دارای کلید قطع و وصل برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی است.

درست       نادرست

۸- در ترموموستات نوع ب شکل ۱۴-۱۴ با قطع ترموموستات گرم کن ذوب برفک به کار می‌افتد.

درست       نادرست

◀ پرسش‌های پرکردنی

۹- توان کمپرسورهای بسته از ..... تا ..... اسب بخار است.

۱۰- سیم پیچ رله راه انداز جریانی با سیم پیچ ..... سری بسته می‌شود.

۱۱- کنتاکت رله راه انداز پتانسیل از نوع معمولاً ..... است.


- ۱۲- سیم پیچ رله راه انداز پتانسیل پس از راه اندازی از مدار خارج .....  
۱۳- جدول ۱۴- نشان می دهد که الکتروموتورهای تک فاز تا توان ..... اسب بخار ساخته می شوند.

#### ◀ پرسش های تشریحی

- ۱۴- روش مختلف راه اندازی کمپرسورهای بسته را از روی شکل توضیح دهید.  
۱۵- روش های مختلف جلوگیری از بار اضافی موتور کمپرسور را توضیح دهید.  
۱۶- گرمکن بدنه را توضیح دهید.  
۱۷- عملکرد ترموستات سرد کننده های خانگی را توضیح دهید.  
۱۸- عملکرد ترموستات سرد کننده ها را از روی مدار آن تشریح کنید.  
۱۹- مدار الکتریکی یخچال خانگی را با رسم آن توضیح دهید.  
۲۰- مدار الکتریکی یخچال فریزر با دیفراسیت خودکار را با رسم شکل توضیح دهید.

## جدول مقاومت‌های رنگی چهار نواری

١ ضميمة

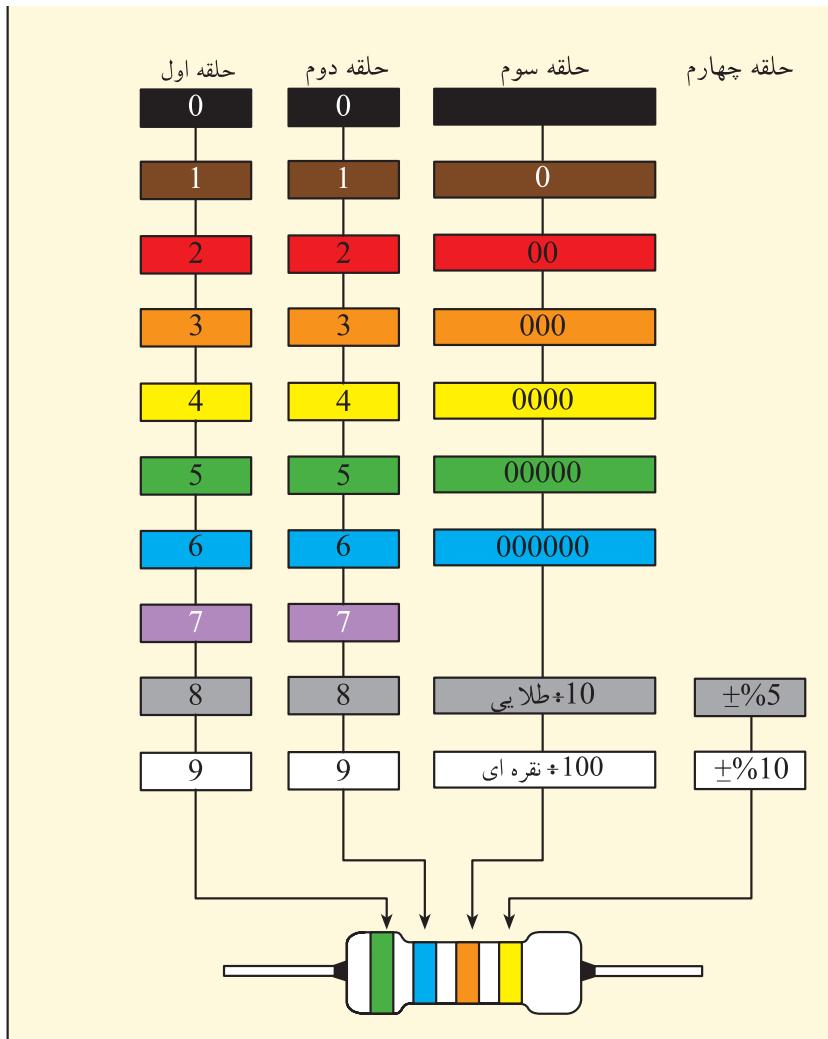

## نحوه خواندن مقاومت‌ها به کمک

نوارهای رنگی: در این روش برای تعیین مقدار اهم و ترانس مقاومت‌های اهمی از چهار یا پنج حلقه (نوار) رنگی بر روی بدنه مقاومت‌ها استفاده می‌شود.

- روش چهار نواری: در مقاومت‌هایی که با چهار نوار رنگی مشخص می‌شوند مفهوم نوارهای رنگی مطابق جدول مقابله است.

در این روش حلقه‌های رنگی اول و دوم معروف ارقام اول و دوم مقدار مقاومت، حلقه سوم نشان دهنده ضریب مقاومت و حلقه هم‌بین کننده تلمیز مقاومت است.

**توضیح:** اگر حلقة رنگی چهارم وجود نداشته باشد (بدون رنگ) مقدار ترانس در صد خطرا  $20\%$  در نظر می‌گیریم.

## توجهه: هیچگاه نوار رنگی سیاه به عنوان حلقة اول و حلقة سوم به کار


نیک روڈ

برای آشنایی بیشتر با این روش به ذکر حند مثال

می پردازیم:



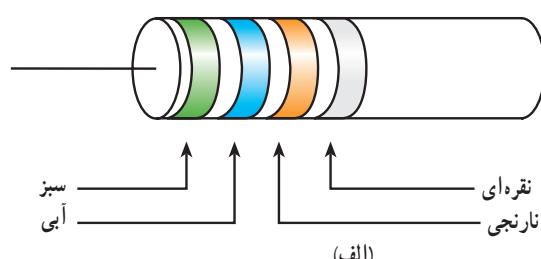مثال — نوارهای رنگی مقاومتی مطابق شکل (الف) است. مقدار مقاومت و تلانس آن چه قدر است؟



=

نقره‌ای - نارنجی - آبی - سبز

٥ ٦ ... ٪ ) 。

$$\Delta \varepsilon_{\text{add}}/\Omega = \Delta \varepsilon \times 10^{-3} \Omega + \%$$

W, 1970-82 = W, 1970-82 ± 7%

**مثال** — مقدار مقاومت و ترانس شکل (ب) را مشخص کنید.

کنید.

حل — با توجه به جدول نوارهای رنگی می‌توان نوشت:

طلایی—سیاه—بنفش—زرد

۴ ۷ ... ۵

$47 \Omega \pm 5\%$



مثال — مقدار اهم و میزان ترانس مقاومت شکل (ج)

طلایی—نقره‌ای—خاکستری—آبی

۶ ۸ ... ۱۵

$68 \times 10^{-15} = 0.68 \Omega \pm 5\%$



مثال — نوارهای رنگی مقاومت  $10 \Omega \pm 1\% \times 3/3 k\Omega$  را


تعیین کنید.



حل — با کمک جدول برای حلقه‌های اول تا چهارم رنگ آن‌ها را مطابق شکل (د) مشخص می‌کنیم.

نارنجی      قرمز نارنجی      قرمز

نقره‌ای

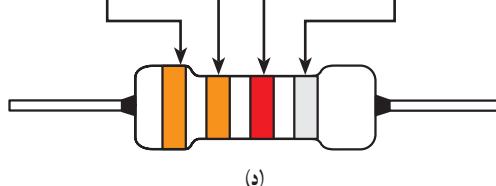

(د)

شکل ساخته‌مانی ماشینهای الکتریکی

علام IEC - کد	شكل	شرح	علام IEC - کد	شكل	شرح
ماشین برای وضعیت عمودی					
B5 IM 3001		با دو یاتاقان سیری و طوق (فلاتج) نصب	V4 IM 3211		مانند V3، اما سر آزاد محور در سمت پایین
B6 IM 1051		با دو یاتاقان سیری و یک سر آزاد محور، برای نصب روی دیوار	V5 IM 1011		با دو یاتاقان نمونه، پایه برای نصب روی دیوار، سر آزاد محور در سمت پایین
B7 IM 1061		مانند B6، اما سر آزاد محور در سمت چپ	V10 IM 4011		با دو یاتاقان سیری، طوق نصب و سر آزاد محور در سمت پایین
B8 IM 1071		مانند B6، اما برای نصب از سقف	V18 IM 3611		مانند V10، اما سطح نصب بر روی طرف پیشانی (جلو)
ماشین بدون یاتاقان و با یاتاقان مجرزا					
B10 IM 4001		با دو یاتاقان سیری و طوق (فلاتج) نصب	A2 IM 5510		بدون محور، بدنه دارای پایه
B14 IM 3601		با دو یاتاقان سیری و سطح نصب بر روی سمت پیشانی (جلو)	C2 IM 6010		با دو یاتاقان سیری و یک یاتاقان مجرزا
ماشین برای وضعیت عمودی					
V1 IM 3011		با دو یاتاقان نمونه و طوق نصب، سر آزاد محور در سمت پایین	D1 IM 7005		با یک یاتاقان مجرزا و محور طوق دار
V2 IM 3231		مانند V1، اما سر آزاد محور در سمت بالا	D9 IM 7201		با دو یاتاقان مجرزا، سر آزاد
V3 IM 3031		مانند V1، اما طوق نصب و سر آزاد محور در سمت بالا	W1 IM 8015		یاتاقان عرضی در بالا، طوق اتصال در پایین، نصب بر روی سنتون حامل، الوارچویی، حلقة چاه.

### ضمیمه ۳

بر روی پلاک برخی موتورهای الکتریکی در یک ردیف با نوشتگر حروف<sup>۱</sup> IP، که دو رقم را به دنبال خود دارند، نوع حفاظت به کار رفته در موتور، از نظر حفاظت در مقابل تماس (ضربه) و نفوذ اجسام خارجی و آب، نشان داده می‌شود. در جدول زیر مفهوم هر یک از اعداد به کار رفته بیان شده است.



نوع ایمنی	توضیح	نشانه
ایمنی تماس و ایمنی جسم خارجی		
IP0X	بدون ایمنی تماس، بدون ایمنی جسم خارجی	-
IP1X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از Ø 50mm	-
IP2X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از Ø 12mm	-
IP3X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از Ø 2.5 mm	-
IP4X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از Ø 1mm	-
IP5X	ایمنی در مقابل رسوب گرد و غبار مضر به داخل	1
IP6X	ایمنی در مقابل نفوذ گرد و غبار	2
ایمنی آب		
IPX0	بدون ایمنی آب	-
IPX1	ایمنی در مقابل ریزش عمودی قطرات آب	3
IPX2	ایمنی در مقابل ریزش مایل قطرات آب ( 150 نسبت به عمود)	3
IPX3	ایمنی در مقابل پخش آب	4
IPX4	ایمنی در مقابل پاشیدن آب	5
IPX5	ایمنی در مقابل فوران آب، مثلًاً از نازل	6
IPX6	ایمنی در مقابل جریان آب	7
IPX7	ایمنی در مقابل غوطه‌ور شدن	7
IPX8	ایمنی در مقابل غوطه‌وری کامل	8

نشانه انواع ایمنی (مفهوم را در جدول بالا ببینید)



## منابع و مأخذ

۱- اندرویدی، آلهتاوس ترجمه پرویز زمانی و سپانوس سلیمانی، اصول سردکننده‌ها، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۱۳۷۷

۲- خدادادی، شهرام، مبانی الکتریسیته، شرکت صنایع آموزشی (وابسته به آموزش و پژوهش)، ۱۳۸۵

۳- خدادادی، شهرام، راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز، دوره سه جلدی، شرکت صنایع آموزشی (وابسته به وزارت آموزش و پژوهش)، ۱۳۸۴

۴- نظریان، فتح الله، مقاومت، سلف و خازن در جریان مستقیم، شرکت صنایع آموزشی (وابسته به وزارت آموزش و پژوهش)، ۱۳۸۴

۵- قیطرانی، فریدون؛ احمدی، عین الله؛ مظفری، حسین؛ همتایی، محمود و تجلی بور، مسعود؛ مبانی برق، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۸۶

۶- خدادادی، شهرام و نصیری سوادکوهی، شهرام، الکترونیک کاربردی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران،

۱۳۸۷

۷- سید احمدی، پرویز و دیگران، مشخصات فنی عمومی و اجرای تأسیسات برقی کارهای ساختمانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۸۲

۸- رحمتی زاده، حسین، علومی، فریدون و نیکزاد، مسلم، کار کارگاهی، شرکت چاپ و نشر ایران، ۱۳۷۲

۹- محمد رضا کریمی، نعمت الله اعرابیان، سیستم‌های کنترل تأسیسات حرارتی و برودتی، انتشارات بهمن بنا

۱۰- ARI Refrigeration and Airconditioning; Uirconditioning and Refrigeration Istitute

۱۱- Robert Chatenever; Airconditioning and Refrigeration for Professional

۱۲- William C. Whitman; Refrigeration & Air conditioning Technology Delmar

