

آزمایش شماره‌ی ۶

زمان اجرا ۱۶ ساعت آموزشی




دروازه‌های منطقی

هدف کلی آزمایش



بررسی عملی دروازه‌های منطقی پایه

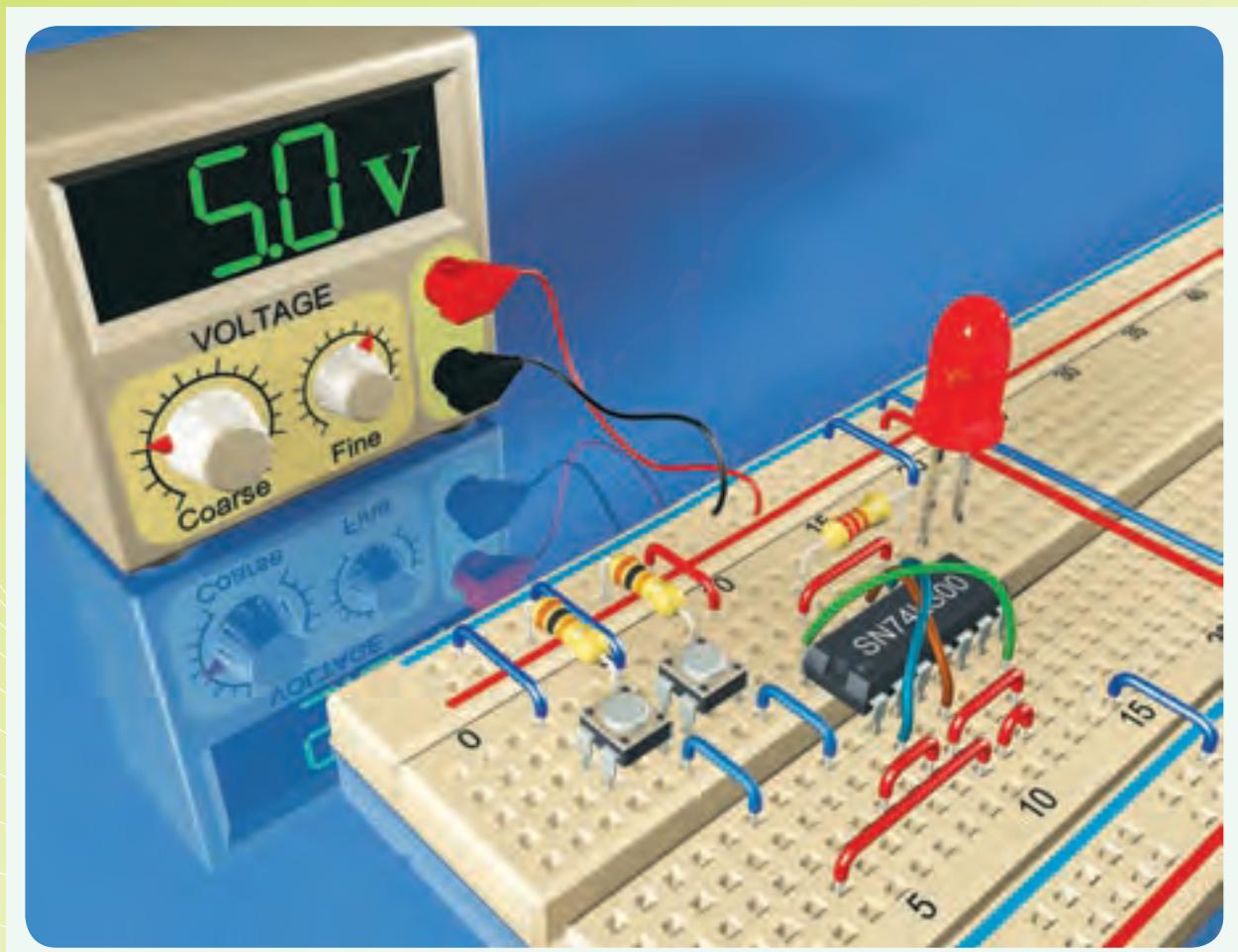

هدف‌های رفتاری

در پایان اجرای این آزمایش از فرآگیرنده انتظار می‌رود که:



- ۱- به سؤال‌های نظری کارگاهی آزمایش شماره‌ی (۵) پاسخ دهد.
 - ۲- مدارهای دیودی AND و OR را بیندد.
 - ۳- جدول درستی آن‌ها را تجزیه و تحلیل کند.
 - ۴- مدار ترانزیستوری گیت NOT را بیندد.
 - ۵- مشخصات جدول صحت گیت NOT را تجزیه و تحلیل کند.
 - ۶- تراشه‌های (AND) ۷۴۰۸ و (OR) ۷۴۳۲ (NOT) را تشریح کند.
 - ۷- مدارهای کلیدی OR، AND و NOT را بیندد.
 - ۸- جدول صحت گیت‌های بسته شده را به دست آورد.
 - ۹- ظرفیت ورودی دروازه‌های پایه را افزایش دهد (به صورت عملی).
 - ۱۰- اتحادهای اساسی منطقی را به کمک دروازه‌های پایه چند نمونه تراشه اجرا کند.
 - ۱۱- اثر ورودی‌های باز را بر خروجی دروازه‌های OR و AND تحلیل کند.
 - ۱۲- قضایای شرکت‌پذیری، جابه‌جایی و توزیع‌پذیری را با استفاده از دروازه‌های OR و AND تحلیل کند (به صورت عملی و نظری).
 - ۱۳- پایه‌های تراشه‌های صنعتی ۷۴۰۰ و ۷۴۰۲ را مشخص کند.
- ۱۴- مشخصات فنی تراشه‌های ۷۴۰۰ و ۷۴۰۲ را با استفاده از Data Sheet به دست آورد.
 - ۱۵- مدارهای NAND و NOR را با استفاده از تراشه‌های مختلف بیندد.
 - ۱۶- جدول صحت دروازه‌های منطقی NAND و NOR را تجزیه و تحلیل کند.
 - ۱۷- به کمک دروازه‌های NAND، دروازه‌های AND، دروازه‌های OR و NOT را بسازد.
 - ۱۸- به کمک دروازه‌های NOR، دروازه‌های AND و NOT را بسازد.
 - ۱۹- تابع «یای انحصاری» را اجرا کند.
 - ۲۰- تابع «یای انحصاری» (EX-OR) را با گیت NAND اجرا کند.
 - ۲۱- جدول صحت EX-OR را تحلیل کند.
 - ۲۲- تابع ساده‌ی منطقی را در فرم NAND-NAND اجرا کند.
 - ۲۳- کلیه‌ی آزمایش‌های مربوط به این قسمت را با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی کند.
 - ۲۴- اهداف تعیین شده در حیطه‌ی عاطفی که در آزمایش (۱) آمده است را اجرا کند.
 - ۲۵- گزارش کار مستند و دقیق بنویسد.
 - ۲۶- به سؤال‌های الگوی پرسش پاسخ دهد.

۱-۶- اطلاعات اولیه

توصیف کرد؛ برای مثال، «هوا بارانی است» یا «هوا بارانی نیست». «لامپ روشن است» یا «لامپ خاموش است». در اکثر حالت‌ها یک وضعیت، وارون وضعیت دیگر است.

تئوری منطقی نیز مربوط به متغیرهایی است که دو حالت ممکن دارند؛ بدین ترتیب که موضوع را می‌توان با استفاده از یکی از حالت‌های درست یا غلط تعریف کرد. ارتباط بین این دو حالت تابع قوانینی است و این قوانین را

مدارهای دیجیتال، ترکیبی از یک سری مدارهای الکترونیکی هستند که بین دو حد تعریف شده‌ی منطقی «صفر و یک» کار می‌کنند. این مدارها مانند همه‌ی سیستم‌های منطقی، تابع قوانین جبر بول هستند.

جبر بول نوعی دستگاه ریاضی است که براساس متغیرهایی بنا شده است که دارای دو حالت ممکن هستند. بسیاری از این مسائل را می‌توان با متغیرهای دو حالت



شکل ۱-۶- چند نمونه ابزار بیرون آوردن و نصب آی‌سی روی سوکت

۶-۲-۶- برخی از آی‌سی‌ها به بار الکترواستاتیک حساس هستند و در اثر تماس دست آسیب می‌بینند. در این شرایط از دستبند مخصوص اتصال زمین استفاده کنید.

۶-۳- اجرای نرمافزاری آزمایش

توجه کنید

مواردی که با علامت مشخص شده است را در کتاب گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی (جلد دوم کارگاه الکترونیک عمومی) درج نمایید.

۶-۳-۱- هدف کلی آزمایش را در کتاب گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی بنویسید.

۶-۳-۲- به مدارهای شبیه‌سازی شده که توسط مربی کارگاه ارائه می‌شود به طور دقیق توجه کنید و نحوه شبیه‌سازی را یاد بگیرید.

دانشمند انگلیسی به نام «جورج بول» براساس یک قاعده‌ی ریاضی بیان کرده است و به همین دلیل این سیستم به نام جبر بول شهرت یافته است.

در جبر بول دو حالت یک متغیر را با دو رقم «۰» و «۱» نشان می‌دهند.

متغیرهای بول را می‌توان با حروف A، B و ... نمایش داد؛ برای نمونه، اگر یک متغیر را با حرف A نشان دهیم، A می‌تواند مساوی «۰» یا مساوی «۱» باشد. در جبر بول عملیات ممکن بین متغیرها، به وسیله‌ی قوانین ساده‌ای نظم داده می‌شوند، این متغیرها در جبر بول فقط دارای دو مقدار «۰» و «۱» هستند؛ از این‌رو، تعداد حالات ممکن در عملیات جبری محدود است و می‌توان آن‌ها را در جدولی که به آن «جدول صحت» می‌گویند، خلاصه کرد. در این بخش با دروازه‌های منطقی پایه به‌طور عملی آشنا می‌شویم.

۶-۲- نکات ایمنی

۶-۲-۱- کلیه نکات ایمنی گفته شده در آزمایش یک را مجدداً مرور کنید و آن‌ها را در فرآیند اجرای آزمایش به کار ببرید.

۶-۲-۲- نکات ایمنی ذکر شده در آزمایش‌های ۳ و ۴ را مجدداً مطالعه کنید و آن‌ها را هنگام اجرای آزمایش به کار ببرید.

۶-۲-۳- برای این‌که آزمایش‌های شما کاملاً قابل اجرا باشد و پاسخ دهد، حتماً آی‌سی‌ها را روی سوکت که دارای پین‌هدر است نصب کنید.

۶-۲-۴- هنگام جازدن آی‌سی در داخل سوکت مراقب پایه‌های آن باشید تا خم نشوند.

۶-۲-۵- هنگام بیرون آوردن آی‌سی از سوکت از ابزار مخصوص بیرون آوردن آی‌سی که «آی‌سی‌کش» نامیده می‌شود استفاده کنید. در شکل ۱-۶- چند نمونه از این ابزارها را مشاهده می‌کنید.

- دستگاه مولد موج مربعی (پالسر Pulser) ۱ دستگاه
- دستگاه Logic Probe ۱ دستگاه
- شستی فشاری NO (در حالت طبیعی باز = ۳ عدد کلید یک پل کوچک مینیاتور)
- دیود ۱N4001 ۲ عدد
- بردبر ۱ قطعه
- تجهیزات ابزار و مواد عمومی

نکته‌ی مهم



اجرای نرمافزار در خارج از محیط کارگاه و به عنوان تکلیف منزل صورت می‌گیرد.


نکته‌ی مهم



در صورتی که منبع تغذیه، دستگاه پالسر و دستگاه Logic Probe را در اختیار ندارید می‌توانید به ضمیمه‌ی همین آزمایش مراجعه کنید و آن‌ها را بسازید.

۶-۵- مراحل اجرای آزمایش مدارهای کلیدی دروازه‌های منطقی


- مدار شکل ۶-۳ را روی بردبر ببندید. سپس شکل مدار را ترسیم کنید.

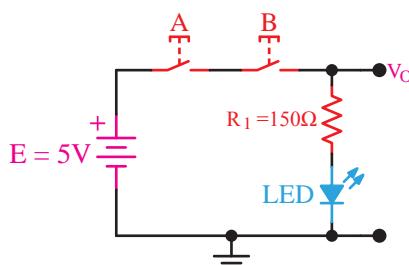

شکل ۶-۳- مدار کلیدی یک نمونه گیت

در شکل ۶-۴ مدار شکل ۶-۳ را که با نرمافزار

- ۶-۳-۳- با استفاده از نرمافزار مولتی‌سیم مدارها را شبیه‌سازی کنید و نقشه‌ی مدار شبیه‌سازی شده‌ی یک گیت AND با دو ورودی را در محل تعیین شده بچسبانید.
- ۶-۳-۴- فایل مدار شبیه‌سازی شده را در یک لوح فشرده ذخیره کنید و تحويل مرتبی کارگاه دهید.
- ۶-۳-۵- در شکل ۲-۶ یک نمونه مدار شبیه‌سازی شده با مولتی‌سیم را مشاهده می‌کنید.

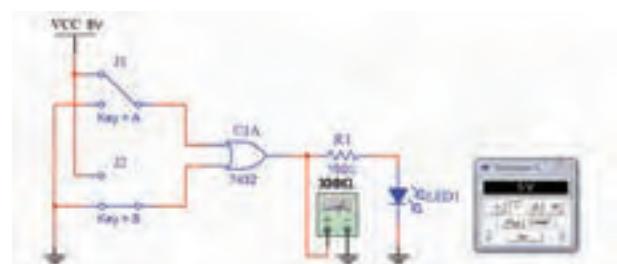

شکل ۶-۶- یک نمونه مدار شبیه‌سازی شده‌ی گیت OR

۶-۶- قطعات، مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

- | | |
|----------|--|
| ۱ عدد | آی‌سی ۷۴۰۰ |
| ۱ عدد | آی‌سی ۷۴۰۲ |
| ۱ عدد | آی‌سی ۷۴۰۴ |
| ۱ عدد | آی‌سی ۷۴۰۸ |
| ۱ عدد | آی‌سی ۷۴۳۲ |
| ۱ عدد | آی‌سی ۷۴۸۶ |
| ۲ عدد | دیود نوردهنده‌ی قرمز |
| ۲ عدد | مقاومت‌های 150Ω و $1K\Omega$ با توان $\frac{1}{4}W$ |
| ۱ دستگاه | منبع تغذیه‌ی ثابت ۵ ولت |

ادیسون شبیه‌سازی شده است ملاحظه می‌کنید.



شکل ۶-۶-۶- مدار شبیه‌سازی شده با نرم افزار ادیسون

۶-۵-۵- کلیدهای A و B را مطابق جدول ۶-۲


در کتاب گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی تغییر دهید، سپس جدول را کامل کنید.

۶-۵-۶- با توجه به اجرای مرحله‌ی ۶-۵-۵ مدار

مورد آزمایش با کدام یک از گیت‌های دیجیتالی مشابه دارد؟ نام گیت را بنویسید و در مورد آن توضیح دهید و جدول صحت آن رارسم کنید.

۶-۵-۷- مدار شکل ۶-۷ را روی برد برد

سپس نقشه‌ی مدار را مجدداً ترسیم کنید. توجه داشته باشید که در این مدار ولتاژ دو سر LED در حالت روشن برابر با تراز یک فرض شده است.

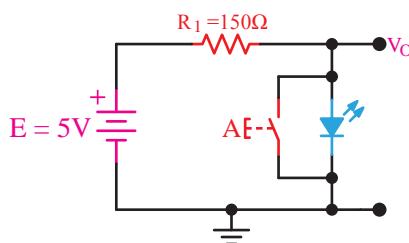


شکل ۶-۶-۷- مدار کلیدی نمونه‌ی دیگری از گیت دیجیتالی

مدار شبیه‌سازی شده شکل ۶-۷ را با نرم افزار ادیسون در شکل ۶-۸ ملاحظه می‌کنید.



شکل ۶-۸- مدار شبیه‌سازی شده شکل ۶-۷ با نرم افزار ادیسون

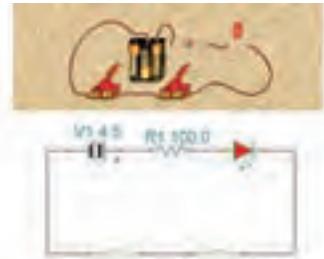

شکل ۶-۴- مدار شبیه‌سازی شده با نرم افزار ادیسون

۶-۵-۲- کلیدهای (شستی‌ها) A و B را مطابق


جدول ۱-۶ تغییر دهید و سپس جدول را کامل کنید.

۶-۵-۳- با توجه به اطلاعاتی که در مورد

گیت‌های دیجیتالی کسب کرده‌اید نام گیت را بنویسید و در مورد آن توضیح دهید و جدول صحت آن رارسم کنید.

۶-۵-۴- مدار شکل ۶-۵ را روی برد برد

سپس شکل آن را ترسیم کنید.

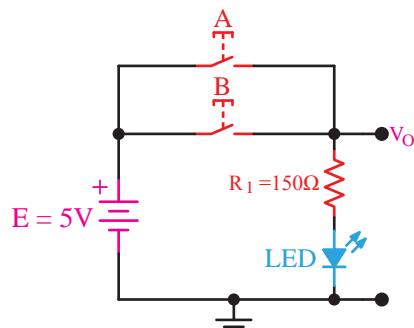

شکل ۶-۶- مدار کلیدی نمونه‌ی دیگری از گیت‌های دیجیتالی


در شکل ۶-۶ مدار شبیه‌سازی شده شکل ۵ را

با نرم افزار ادیسون مشاهده می‌کنید.



نکته‌ی عملی

برای اتصال کلیدها (یا شستی‌ها) به برد برد از فیبر سوراخ‌دار و پین هدر استفاده کنید و برای آن‌ها سوکت بسازید. در صورتی که این امر امکان‌پذیر نبود به پایه‌های کلید سیم تلفنی لحیم کنید.

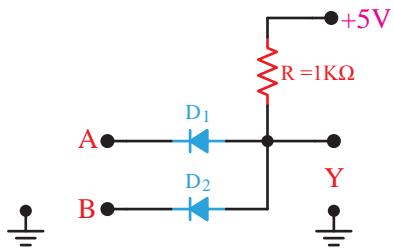

شکل ۶-۱۰- مدار مربوط به پرسش ۱۴

۶-۱۵☆- با اعمال ولتاژ به ورودی‌های A و B

در حالات مختلف براساس جدول صحت، ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید و در جدول صحت ۶-۵ بنویسید. در مورد نحوه عملکرد این گیت توضیح دهید.

۶-۱۶☆- نام گیت چیست و چه کاربردی

دارد؟

توجه کنید




- برای اینکه ۰ منطقی به ورودی گیت داده شود ورودی را زمین کنید.

- برای اینکه ۱ منطقی به ورودی گیت داده شود، آن را به V_{CC} وصل کنید.

۶-۱۷☆- مدار شکل ۶-۱۱ را روی برد برد

بندید. مدار را در کتاب گزارش کار رسم کنید.

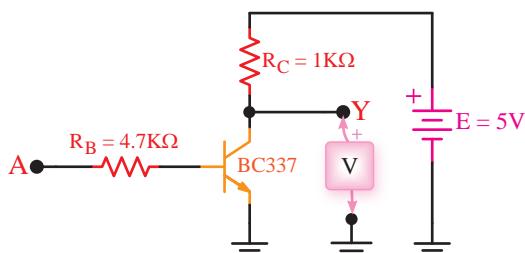

شکل ۶-۱۱- نمونه‌ای از گیت ترانزیستوری

۶-۱۸☆- ورودی A را به زمین وصل کنید

و مقدار ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید و سطح تراز ولتاژ

۶-۵-۸☆- وضعیت کلید A را در شکل ۶-۷ مطابق

جدول ۶-۳ در کتاب گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی تغییر دهید، سپس جدول را کامل کنید.

۶-۵-۹☆- مدار کلیدی ۶-۷ معادل چه گیتی

عمل می‌کند؟ جدول صحت مدار را بنویسید و در مورد آن توضیح دهید.


۶-۵-۱۰☆- آیا می‌توان مدارهای شکل ۳، ۶-۳،

و ۶-۶ را به عنوان گیتهای NOT، AND و OR در نظر گرفت؟ درباره آن توضیح دهید.

دروازه‌های منطقی با استفاده از دیود و ترانزیستور

۶-۵-۱۱☆- مدار شکل ۶-۹ که یک دروازه

منطقی OR است را روی برد بندید. سپس نقشه‌ی مدار را مجدداً ترسیم کنید.

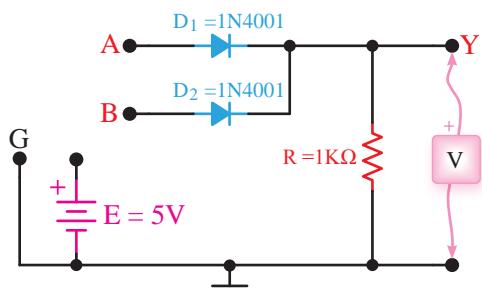

شکل ۶-۹- دروازه منطقی OR

۶-۵-۱۲☆- با اعمال ولتاژ به ورودی‌های D1 و D2 به صورت جداگانه و با هم ولتاژ دو سر مقاومت R را اندازه بگیرید و در جدول صحت ۶-۴ بنویسید. توجه داشته باشید که ولتاژ حدود ۴ ولت سطح High و ولتاژ صفر سطح Low در منطق مثبت است.

۶-۵-۱۳☆- در مورد نحوه عملکرد مدار شکل


۶-۹ توضیح دهید. آیا عملکرد این مدار مشابه عملکرد گیت OR است؟

۶-۵-۱۴☆- مدار شکل ۶-۱۰ را روی برد

بندید. سپس نقشه‌ی مدار را مجدداً ترسیم کنید.

۶-۵-۳۴★ - آی سی را مطابق شکل ۶-۱۴ روی برد بربندید. توجه داشته باشید که برای اتصال IC به برد بربند باید از سوکت مخصوص پین هدیر استفاده کنید. در صورتی که این سوکت را در اختیار ندارید آن را بسازید. همچنان قبل از شروع آزمایش از سلامت قطعات اطمینان حاصل نمایید.

مدار را در کتاب گزارش کار رسم کنید.

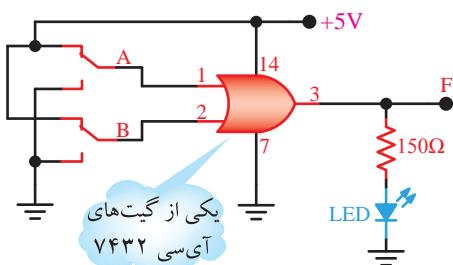

شکل ۶-۱۴- مدار گیت OR

نکته‌ی مهم

در صورتی که IC شما توانایی جریان دهی به LED را ندارد، با استفاده از یک مدار بافر خروجی گیت را تقویت کنید.

۶-۵-۳۵★ - کلیدهای تبدیل A و B را به طور جداگانه و با هم تغییر حالت دهید و نتایج حاصل را در جدول ۶-۸ بنویسید.

۶-۵-۳۶★ - با استفاده از جدول ۶-۸، جدول صحت گیت OR را در جدول ۶-۹ کامل کنید و در مورد آن توضیح دهید.

۶-۵-۳۷★ - با استفاده از دروازه‌های OR می‌توانید دروازه‌های ترکیبی OR با سه یا چند ورودی بسازید. مدار شکل ۶-۱۵ را روی برد بربندید. مدار را در کتاب گزارش کار مجددًا رسم کنید.

وی در زمینه‌ی نیمه‌هادی است. او با مشاهده‌ی انتشار نامنظم الکترون‌ها در لامپ‌های خلا در سال ۱۹۱۵ توانست اثر شاتکی را شناسایی و لامپ تetrode با شبکه پرده را اختراع نماید. بعدها این اثر تحت عنوان ظرفیت خازنی کم در دیودهای نیمه‌هادی شناسایی و دیود نیمه‌هادی شاتکی که یک دیود سریع با ظرفیت خازنی کم است اختراع گردید.

۶


۶-۵-۳۱★ - سه نمونه آی سی سری ۷۴ یا ۷۴۳۰ شماره ۶-۵-۳۰ را دریافت کنید و با مراجعه به مرحله‌ی ۶-۷ شماره ۶-۷ و برخی از مشخصات آن‌ها را استخراج و در جدول ۶-۷ یادداشت کنید.

آزمایش گیت‌های منطقی با آی سی

۶-۵-۳۲ - همان‌طور که گفته شد OR یک عمل منطقی است که دو یا چند متغیر را در بر می‌گیرد.

خروجی یک دروازه‌ی OR هنگامی «۱» می‌شود که حداقل یکی از ورودی‌های آن «۱» باشد. همچنان خروجی دروازه‌ی OR فقط زمانی «۰» می‌شود که همه‌ی ورودی‌های آن «۰» باشند. دروازه‌ی OR حداقل دو ورودی دارد. با سری کردن چند دروازه‌ی OR با دو ورودی می‌توان دروازه‌هایی با ۴، ۳ یا چند ورودی ساخت.


۶-۵-۳۳ - تراشه‌ی ۷۴۳۲ یک آی سی ۱۴ پایه است که در آن چهار دروازه‌ی OR (با دو ورودی) مطابق شکل ۶-۱۳ در آن جای دارد.

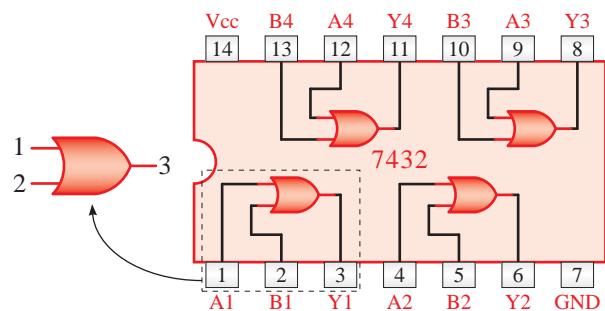

شکل ۶-۱۳- ساختار تراشه‌ی ۷۴۳۲ که ۴ گیت OR با دو ورودی دارد

۶-۵-۴۱★ با استفاده از آی سی ۷۴۰۸ مدار شکل

۶-۶-۱۷ را روی برد بیندید. در صورتی که جریان مورد نیاز بیشتر از جریان خروجی آی سی است از مدار بافر استفاده کنید. مدار را در کتاب گزارش کار مجدداً رسم کنید.

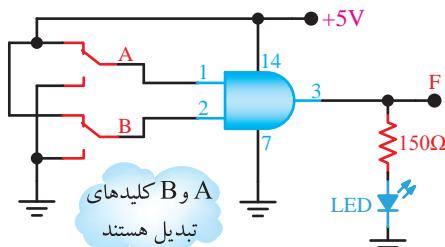

شکل ۶-۱۷- مدار گیت AND

۶-۵-۴۲★ کلیدهای A و B را به صورت جداگانه

یا با هم تغییر وضعیت دهید و به وضعیت روشن شدن LED توجه کنید. نتایج حاصل را در جدول ۶-۱۱ بنویسید.

۶-۵-۴۳★ با استفاده از جدول ۱۱


صحت ۶-۱۲ را کامل کنید و در مورد عملکرد مدار توضیح دهید.

۶-۵-۴۴ مشابه دروازه‌های OR می‌توان با استفاده


از چند دروازه‌ی AND، دروازه‌های ترکیبی به وجود آورد و تعداد ورودی‌ها را افزایش داد.

۶-۵-۴۵★ با استفاده از آی سی ۷۴۰۸ مدار

شکل ۶-۱۸ را روی برد بیندید. برای قرار دادن IC روی برد بُرد از سوکت مخصوص پین هدِر استفاده کنید. مدار ۶-۱۸ را در کتاب گزارش کار رسم کنید.

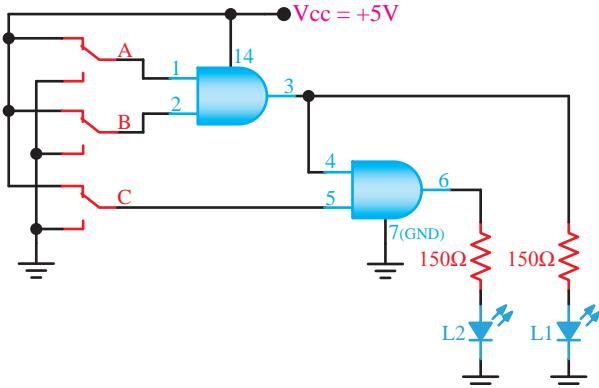

شکل ۶-۱۸- توسعه‌ی ورودی گیت AND

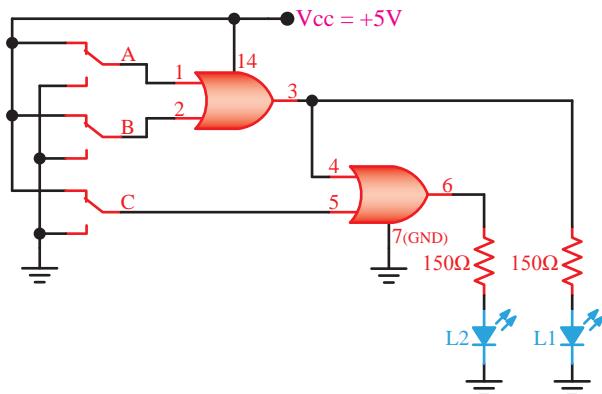

شکل ۶-۱۵- ترکیب دو گیت OR با دو ورودی جهت ساختن یک گیت OR با سه ورودی

۶-۵-۳۸★ با تغییر کلیدهای A، B و C به


صورت انفرادی و با هم، وضعیت روشن شدن LED را مشاهده کنید و جدول ۶-۱۰ را کامل کنید.

۶-۵-۳۹★ جدول ۶-۱۰ را بررسی کنید و در

مورد عملکرد آن توضیح دهید.


۶-۵-۴۰ همان‌طور که قبلًاً گفته شد، AND

یک عمل منطقی‌ای است که دو یا چند متغیر بول را در بر می‌گیرد. خروجی دروازه‌ی AND فقط هنگامی «۱» می‌شود که همه‌ی ورودی‌های آن «۱» باشند. در حالات دیگر خروجی آن «۰» خواهد بود. دروازه‌ی AND حداقل دو ورودی دارد. تعداد ورودی‌های دروازه‌ی AND را می‌توان با سری کردن چند دروازه به ۴، ۳ یا چند ورودی افزایش داد. تراشه‌ی ۷۴۰۸ یک آی سی ۱۴ پایه است که دارای چهار دروازه‌ی AND با دو ورودی است (شکل ۶-۱۶).

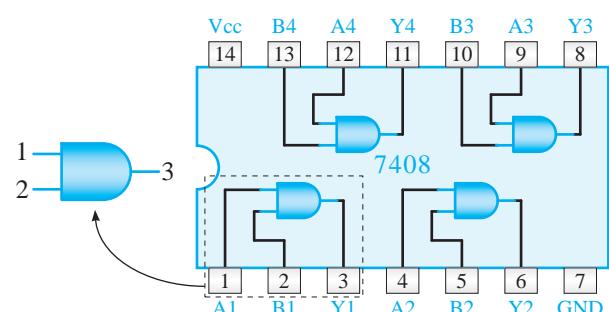


شکل ۶-۱۶- ساختار تراشه‌ی ۷۴۰۸

که داخل آن چهار دروازه NOR با دو ورودی، مطابق شکل ۶-۲۱ جای گرفته است.

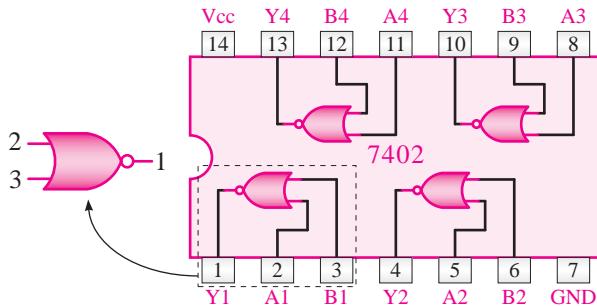

شکل ۶-۲۱- ساختار تراشه‌ی ۷۴۰۲

آی‌سی ۶-۵-۵۳★ را روی بردبرد نصب کنید و به کمک یکی از دروازه‌های داخل آن مدار شکل ۶-۲۲ را بیندید. مدار را در کتاب گزارش کار رسم کنید.

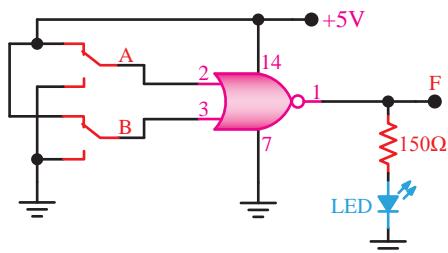

شکل ۶-۲۲- دروازه‌ی NOR

کلیدهای A و B را به طور جداگانه و به طور همزمان در وضعیت‌های مختلف قرار دهید و به حالت روشن و خاموش بودن LED توجه نمایید. با استفاده از نتایج مشاهده شده جدول صحت ۶-۱۶ را کامل کنید.

نتایج به دست آمده در جدول صحت ۶-۱۶ را تجزیه و تحلیل کنید و در مورد عملکرد گیت NOR توضیح دهید.

با استفاده از گیت‌های OR و NOT می‌توان هرتابع منطقی را اجرا کرد. اما به دلیل افزایش تعداد گیت‌ها، حجم مدار بسیار بزرگ و هزینه‌ی آن نیز گران می‌شود. برای غلبه بر این موضوع می‌توان از گیت‌های NOR و NAND استفاده کرد. به عبارت دیگر

۶-۵-۴۶★ - کلیدهای A، B و C را به طور جداگانه


یا با هم تغییر وضعیت دهید و به حالت روشن و خاموش بودن LED‌ها توجه کنید. نتایج حاصل را در جدول ۶-۱۳ بنویسید.

۶-۵-۴۷★ - جدول ۶-۱۳ را بررسی کنید و در

مورد عملکرد شکل ۶-۱۸ توضیح دهید.

۶-۵-۴۸ - آی‌سی ۷۴۰۴ یک آی‌سی ۱۴ پایه شامل


۶ دروازه‌ی NOT مطابق شکل ۶-۱۹ است.

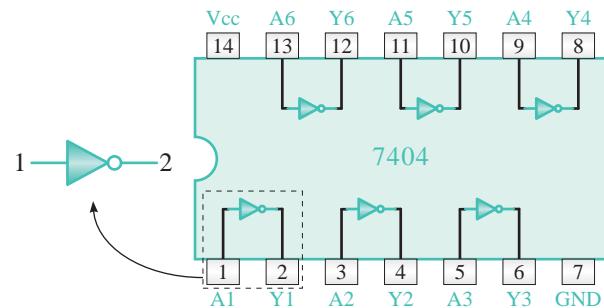

شکل ۶-۱۹- ساختار تراشه‌ی ۷۴۰۴

۶-۵-۴۹★ - با استفاده از تراشه‌ی ۷۴۰۴ مدار

شکل ۶-۲۰ را روی بردبرد بیندید و نقشه‌ی آن را در کتاب گزارش کار رسم کنید.

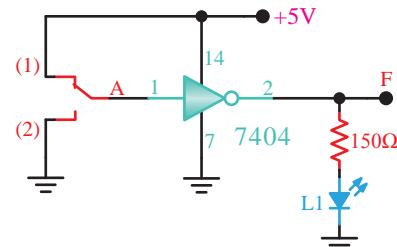

شکل ۶-۲۰- اتصال گیت NOT

۶-۵-۵۰★ - کلید A را تغییر وضعیت دهید

و به حالت روشن و خاموش شدن L₁ توجه کنید. نتایج مشاهدات را در جدول ۶-۱۴ بنویسید.

۶-۵-۵۱★ - جدول صحت گیت NOT را در


جدول ۶-۱۵ بنویسید و در مورد عملکرد آن توضیح دهید.

۶-۵-۵۲ - آی‌سی ۷۴۰۲ یک آی‌سی ۱۴ پایه است

هر یک از این گیت‌ها عمل دو گیت را انجام می‌دهند.
دو متغیر A یا B در حالت «۱» باشد. تراشه‌ی ۷۴۸۶ یک آی‌سی ۱۴ پایه با چهار دروازه‌ی NAND با دو ورودی مطابق شکل ۶-۲۳ است.


$F = A\bar{B} + \bar{A}B$

هنگامی «۱» می‌شود که منحصرًا یکی از آی‌سی ۱۴ پایه است که مطابق شکل ۶-۲۵ داخل آن چهار دروازه‌ی EX.OR گنجانده شده است.

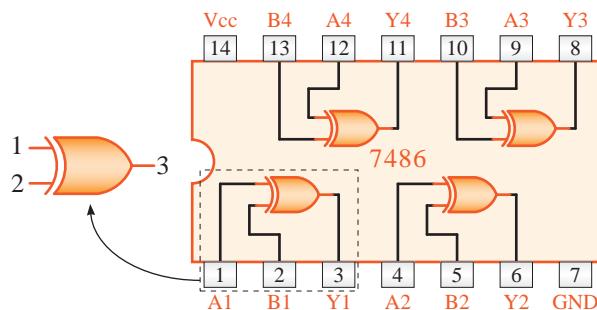

شکل ۶-۲۵- ساختار دروازه‌ی XOR

با استفاده از تراشه‌ی ۷۴۸۶ مدار شکل ۶-۲۶ را روی برد ببرد بیندید. مدار را در کتاب گزارش کار گزارش کار رسم کنید.

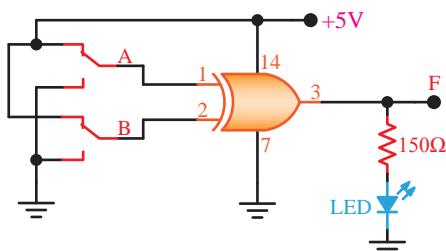


شکل ۶-۲۶- مدار گیت XOR

وضعیت کلیدهای A و B را به طور جداگانه و به طور همزمان تغییر حالت دهید و با مشاهده‌ی وضعیت روشن و خاموش بودن LED، جدول صحت ۶-۱۸ را کامل کنید.

جدول صحت ۶-۱۸ را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید و با استفاده از نتایج به دست آمده عملکرد گیت XOR را تشریح کنید.


تابع XOR را با استفاده از چهار دروازه‌ی NAND موجود در آی‌سی ۷۴۰۰ طبق شکل ۶-۲۷ روی برد ببرد بیندید و نقشه‌ی مدار را در کتاب

هر یک از این گیت‌ها عمل دو گیت را انجام می‌دهند.
دو متغیر A یا B در حالت «۱» باشد. تراشه‌ی ۷۴۰۰ یک آی‌سی ۱۴ پایه با چهار دروازه‌ی NAND با دو ورودی مطابق شکل ۶-۲۳ است.

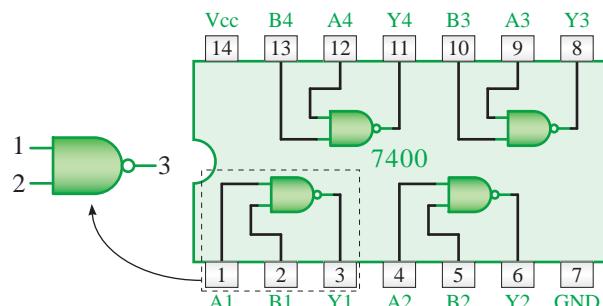

شکل ۶-۲۳- ساختار تراشه‌ی ۷۴۰۰

با استفاده از آی‌سی ۷۴۰۰ مدار شکل ۶-۲۴ را روی برد ببرد بیندید. مدار را در کتاب گزارش کار رسم کنید.

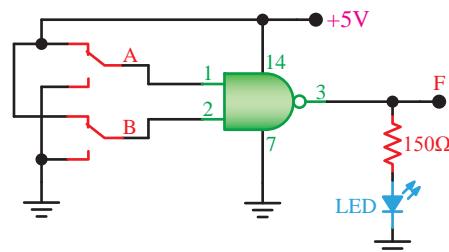

شکل ۶-۲۴- دروازه NAND

وضعیت کلیدهای A و B را به طور جداگانه و همزمان تغییر دهید و به حالت روشن و خاموش بودن LED توجه کنید. با استفاده از مشاهدات خود جدول صحت ۶-۱۷ را کامل کنید.


جدول صحت ۶-۱۷ را بررسی و تجزیه و تحلیل کنید و در مورد عملکرد گیت NAND توضیح دهید.

در اغلب مدارهای محاسباتی، مدارهای مقایسه‌گر و مدارهای تشخیص خطای تابعی به فرم $\bar{AB} + AB$ ظاهر می‌شود. این تابع را «یای انحصاری XOR-EXclusive OR» (XOR) می‌نامند. یعنی تابع

گزارش کار رسم کنید.

$$F = (A + B) \cdot (C + D)$$

مدار دیجیتالی تابع فوق مشابه شکل ۶-۲۸ خواهد بود.

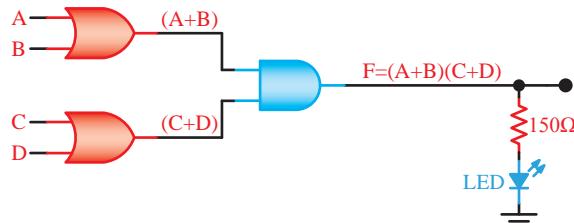


شکل ۶-۲۸- اجرای یک تابع حاصل ضرب مجموع ها

۶-۵-۶۸★- با استفاده از تراشه های ۷۴۰۸ و ۷۴۳۲ مدار شکل ۶-۲۸ را روی برد بیندید. توجه داشته باشید که کلیدهای A، B، C و D مشابه کلیدهای داده شده در مدارهای قبلی بسته می شوند. مدار را در کتاب گزارش کار رسم کنید.


۶-۵-۶۹★- وضعیت کلیدهای A، B، C و D را به طور جداگانه و هم زمان تغییر دهید و حالت روشن و خاموش بودن LED را مشاهده کنید. در صورتی که روشن باشد خسرو به مسافت می رود و اگر خاموش باشد خسرو نمی تواند به مسافت برسد. با استفاده از مشاهدات خود جدول صحت ۶-۲۱ را کامل کنید.

۶-۵-۷۰★- تحت چه شرایطی خسرو می تواند به کنار دریا برسد؟ شرح دهید.

۶-۵-۷۱★- مدار شکل ۶-۲۹ را روی برد بیندید، جدول صحت ۶-۲۲ را کامل کنید و در مورد آن توضیح دهید. مدار را در کتاب گزارش کار رسم کنید.

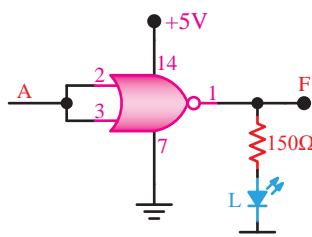

شکل ۶-۲۹- ترکیب ورودی های مدار گیت NOR

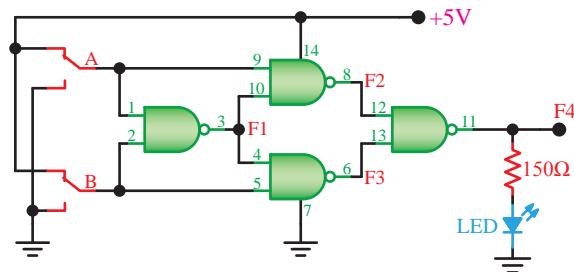

شکل ۶-۲۷- اجرای تابع XOR با دروازه های NAND

۶-۵-۶۵★- با تغییر کلیدهای A و B به طور

جداگانه و هم زمان، وضعیت روشن و خاموش بودن LED را مشاهده کنید و جدول صحت ۶-۱۹ را کامل نمایید.

۶-۵-۶۶★- در صورتی که در خروجی گیت

یک گیت NOT قرار دهید گیت XNOR شکل می گیرد. در صورت داشتن وقت اضافی این آزمایش را نیز انجام دهید و جدول صحت ۶-۲۰ را کامل کنید.

تابع ترکیبی

۶-۵-۶۷- با استفاده از دروازه های AND و OR

می توان بسیاری از عبارات منطقی را در شکل روابط بول بیان کرد. برای مثال، این عبارت را در نظر بگیرید:

«اگر خسرو از پدر یا مادرش اجازه بگیرد وارد شیر یا

بهمن با اتومبیل به سراغ او بیایند، به کنار دریا می رود».

این عبارت را می توان در شکل یک تابع بول بیان

کرد. متغیرهای این تابع را چنین تعریف می کنیم:

- خسرو به کنار دریا می رود

- پدرش به او اجازه می دهد

یا:

- مادرش به او اجازه می دهد

و:

- اردشیر با اتومبیل به سراغ او می آید ←


یا:

- بهمن با اتومبیل به سراغ او می آید ←

را می‌توان انجام داد؟ در مورد آن توضیح دهید.

٦-٥-٧٦★- مدار شکل ٦-٣٢ با کدام یک از روابط دمورگان مرتبط است؟ شرح دهید.

٦-٥-٧٧★- مدار شکل ٦-٣٣ را روی بردازد
بینید و جدول صحت ٦-٢٦ را کامل کنید و در مورد آن توضیح دهید. این مدار با کدام یک از روابط دمورگان مرتبط است؟ مدار را در کتاب گزارش کار رسم کنید.

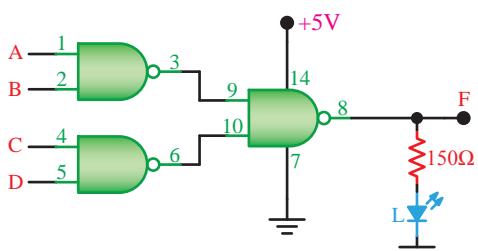

شکل ٦-٣٣- ترکیب چند گیت NAND


٦-٦- نتایج آزمایش ★

آن چه را که در این آزمایش آموخته‌اید به اختصار در ۸ سطر بنویسید.


الگوی پرسش

٦-٧- الگوی پرسش ★

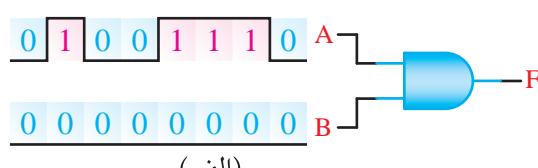٦-٧- شکل موج خروجی دروازه‌ی AND شکل ٦-٣٤-الف- ب و ج را در هر یک از حالات ورودی رسم کنید.




(الف)

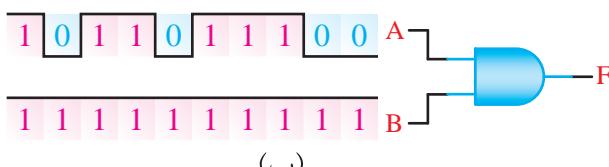

(ب)

٦-٥-٧٢★- مدار شکل ٦-٣٠ را روی بردازد


بینید. جدول صحت ٦-٢٣ را کامل کنید. این مدار کدام یک از قوانین دمورگان را تأیید می‌کند؟ در مورد آن توضیح دهید. مدار را در کتاب گزارش کار رسم کنید.

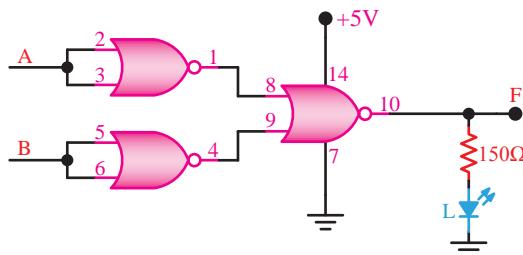

شکل ٦-٣٠- بررسی روابط دمورگان

٦-٥-٧٣★- مدار شکل ٦-٣١ را روی بردازد


بینید، جدول صحت ٦-٢٤ را کامل کنید. این مدار کدام یک از قوانین دمورگان را تأیید می‌کند؟ در مورد آن توضیح دهید. مدار را در کتاب گزارش کار رسم کنید.

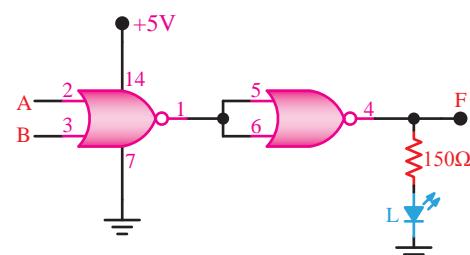

شکل ٦-٣١- بررسی روابط دمورگان

٦-٥-٧٤★- مدار شکل ٦-٣٢ را روی بردازد

بینید، در این مدار از سه دروازه‌ی NAND استفاده شده است. مدار را در کتاب گزارش کار رسم کنید.

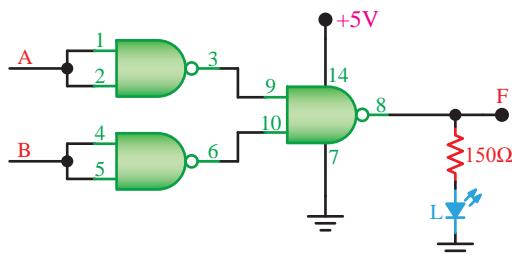

شکل ٦-٣٢- بررسی روابط دمورگان

٦-٥-٧٥★- با توجه به مدار شکل ٦-٣٢ ، جدول

صحت ٦-٢٥ را کامل کنید. با این مدار کدام عمل منطقی

ارزش‌یابی




۶-۸- ارزش‌یابی پایان هر آزمایش

پس از اتمام آزمایش و کامل کردن گزارش کار، در زمان تعیین شده برای ارزش‌یابی مراجعه کنید.

ضمیمه‌ی آزمایش شماره‌ی ۶ مدارهای کاربردی

منبع تغذیه‌ی ثابت


با استفاده از قطعات داده شده در مدار شکل ۶-۳۶ می‌توانید منبع تغذیه‌ی ثابت ۵ ولت DC مورد نیاز را روی بردبرد یا فیبر مدار چاپی و در داخل جعبه‌ی جداگانه بسازید و آن را مورد استفاده قرار دهید. به جای آی‌سی LM۳۰۹۰ می‌توانید از آی‌سی سری ۷۸۰۵ نیز استفاده کنید.

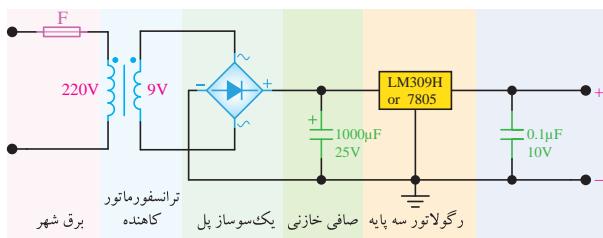

شکل ۶-۳۶- منبع تغذیه‌ی ثابت ۵ ولت

مدار پالس

با استفاده از مدار شکل ۶-۳۷ می‌توانید یک مولد موج مربعی (پالس) را بسازید. در این مدار از آی‌سی شماره‌ی ۷۴۰۰ استفاده شده است. مدار ساخته شده در انجام آزمایش‌های فلیپ فلاپ‌ها (Flip Flop) و شمارنده‌ها (Counter) کاربرد دارد. تغذیه‌ی مدار ۵ ولت DC است. به جای IC داده شده می‌توانید از هر آی‌سی دیگری که تعداد دو عدد گیت NAND دارد استفاده کنید.

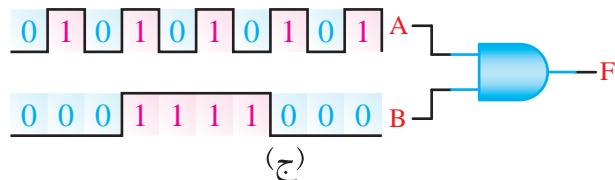

شکل ۶-۳۴- گیت AND با ورودی‌های مختلف

۶-۷-۲- با چند دروازه‌ی AND با دو ورودی می‌توانیم یک دروازه‌ی AND با چهار ورودی بسازیم؟
شرح دهید. شکل مدار رارسم کنید.

۶-۷-۳- یکی از سه ورودی یک دروازه‌ی NOR در حالت «۱» منطقی وضعیت ورودی‌های دیگر آن نامشخص است. خروجی این دروازه در کدام حالت زیر است؟


الف- حالت منطقی «۰۰» ب- حالت منطقی «۱۱»
علت را توضیح دهید.

۶-۷-۴- در یک هوایپیما ۴ سیستم اعلام خطر که عملیات آن‌ها مستقل از یکدیگر است کار گذاشته شده است. اعلام خطر با روشن شدن یک لامپ صورت می‌گیرد. چهار حالت خطرناک به شرح زیر است:

- الف- سیستم‌های A و B از کار بیفتند.
- ب- سیستم‌های A، C و D از کار بیفتند.
- ج- سیستم‌های B، C و D از کار بیفتند.
- د- سیستم‌های A و D از کار بیفتند.

تابع اعلام خطر F را بحسب متغیرهای A، B، C، D بنویسید و در مورد آن توضیح دهید.

۶-۷-۵- تابع منطقی مدار شکل ۶-۳۵ را به دست آورید؟

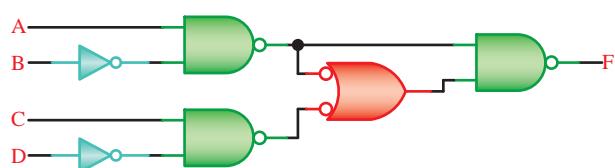


شکل ۶-۳۵- به دست آوردن تابع منطقی F بر حسب متغیرهای D، C، B، A

آزمایش‌ها را توسط آن انجام دهید. همچنین می‌توانید برای مدار فیبر مدار چاپی طراحی کنید و آن را در جعبه‌ای قرار دهید و از آن به عنوان یک دستگاه مستقل استفاده نمایید.

بحث و گفت و گو


زندگی شیخ بهایی را مطالعه کنید، دوران کودکی و نوجوانی وی چه وجود اشتراکی با زندگی شما دارد؟ آیا شما هم می‌توانید در آینده یک فردی مانند شیخ بهایی شوید؟ در مورد آن با خانواده‌ی خود و اطرافیان به بحث و گفتگو بنشینید.

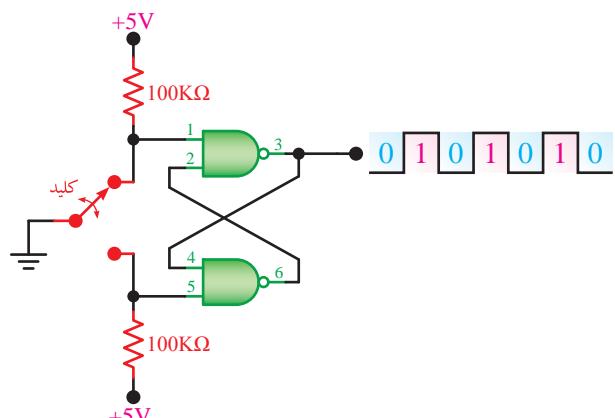

شکل ۶-۳۷- مدار پالس‌ر

مدار نشان‌دهنده‌ی وضعیت مدار یا Logic Probe

برای ساختن Logic Probe می‌توانید از مدار شکل ۶-۳۸ استفاده کنید.

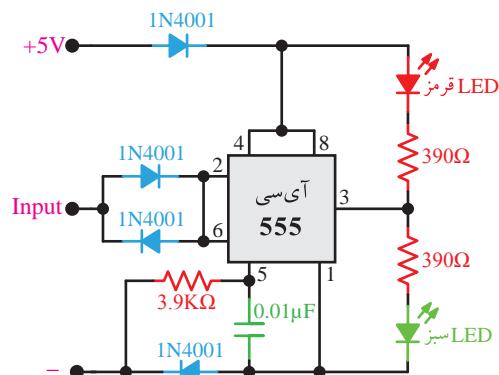

شکل ۶-۳۸- مدار Logic Probe

هرگاه سیم ورودی مدار نشان‌دهنده را به نقطه‌ی مورد نظر در مدار مورد آزمایش وصل کنید، اگر وضعیت منطقی آن نقطه در حالت «۱» باشد، LED قرمز روشن می‌شود و اگر این نقطه در حالت منطقی «۰» باشد LED سبز روشن می‌شود و چنانچه ورودی نشان‌دهنده را درست وصل نکرده باشد یا مدار اشکال داشته باشد، هر دو LED روشن خواهد شد. اگر می‌خواهید از این مدار استفاده کنید می‌توانید در اولین جلسه‌ی آزمایشگاه مدار آن را به طور تمیز و منظم در گوشش‌هی سمت راست برد بندید و