

فیلترها

هدف کلی آزمایش

بررسی عملی انواع فیلترهای بالاگذر، پایینگذر، میانگذر و حذف باند

هدف‌های رفتاری: در پایان این آزمایش، از فرآگیرنده انتظار می‌رود :

- یک نمونه فیلتر حذف باند را عملاً بینند و مشابه فیلتر میانگذر آن را آزمایش کند.
- f_۱, f_۲, f_۳, f_۴ و Q را از نظر تئوری محاسبه کند.
- f_۱, f_۲, f_۳, f_۴ و Q را به صورت عملی به دست آورد.
- یک نمونه فیلتر عبور باند مورد استفاده در رادیو را با قطعات رادیو روی برد بینند و آزمایش کند.
- یک نمونه فیلتر کریستالی را بینند و آزمایش کند.
- با استفاده از نرم افزارهای الکترونیکی، انواع فیلترها و منحنی پاسخ فرکانسی آن هارا در کلیه مراحل آزمایش، به صورت تدریجی، اجرا نماید.
- گزارش کار جامعی از آزمایش‌های اجرا شده تهیه کند.
- کلیه هدف‌های رفتاری در حیطه عاطفی را که در آزمایش شماره ۱ آمده است در این آزمایش نیز مورد توجه قرار دهد.
- به سوالات آزمون نظری و کارگاهی آزمایش شماره ۶ پاسخ دهد.
- مدار فیلتر پایینگذر را روی برد برد بینند.
- فرکانس قطع فیلتر را از نظر تئوری محاسبه کند.
- فرکانس قطع فیلتر را به صورت عملی اندازه بگیرد.
- مدار فیلتر بالاگذر را بینند.
- فرکانس قطع فیلتر را از نظر تئوری محاسبه کند.
- فرکانس قطع فیلتر را به صورت عملی اندازه بگیرد.
- مدار فیلتر میانگذر (BPF) سری یا موازی را روی برد آزمایشگاهی بینند.
- فرکانس رزونانس فیلتر را محاسبه کند.
- فرکانس رزونانس فیلتر را به صورت عملی اندازه بگیرد.
- منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر را ترسیم کند و بهنای باند فیلتر را به دست آورد.

۱-۷-۱- اطلاعات اوّلیه

در این حالت مقدار مقاومت را کناسی مدار برابر با مقاومت

اهمی می شود.

$$I \cdot R = I \cdot X_C \quad (7-1)$$

$$R = X_C \quad (7-2)$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F_C C} \quad (7-3)$$

$$F_C = \frac{1}{2\pi R C} \quad (7-4)$$

رابطه (۷-۴) فرکانس قطع فیلتر را نشان می دهد و برای فیلترهای RL نیز می توان از روش فوق استفاده کرد.
یادآور می شود که به علت راکناسی بودن مدار، ولتاژهای دو سر خازن و مقاومت به صورت برداری جمع می شود.

$$V_i^r = V_C^r + V_R^r \quad (7-5)$$

چنانچه $V_C = V_R$ شود داریم :

$$V_R = V_C = V_O \quad (7-6)$$

اگر رابطه (۷-۶) را در رابطه (۷-۵) قرار دهیم نتیجه می شود :

$$V_i^r = 2V_C^r = 2V_O \quad (7-7)$$

$$V_O = \frac{1}{\sqrt{2}} V_i = \circ / \sqrt{2} V_i \quad (7-8)$$

بنابراین، در مدارهای RL و RC ، در شرایط تطابق توان

مقدار ولتاژ خروجی $\frac{1}{\sqrt{2}}$ برابر ولتاژ ورودی است،
که در رابطه (۷-۸) نشان داده شده است.

۳-۱-۲- فیلترهای عبور باند و حذف باند

(میان‌گذر و میان‌نگذر) : در شکل ۷-۲ انواع فیلترهای عبور باند و حذف باند را ملاحظه می کنید. این فیلترها از نظر آرایش مدار در دو نوع سری و موازی ساخته می شوند. در این نوع فیلترها، مدار رزونانس، سری یا موازی به کار می رود. چنانچه مدار رزونانس به صورت سری با بار بسته شود، فیلتر از نوع سری و چنانچه به صورت موازی بسته شود، فیلتر از نوع موازی است.

فیلترها، مدارهای ویژه‌ای هستند که کاربرد وسیعی در دستگاه‌های الکترونیکی دارند. کمتر دستگاه مخابراتی یافته می شود که در آن از فیلتر استفاده نشده باشد. اصولاً کار فیلتر، حذف یا عبور باند فرکانسی معینی است. فیلترها را از نظر پاسخ فرکانسی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می کنند :

۱- فیلتر بالاگذر

۲- فیلتر پایین‌گذر



۳- فیلتر میان‌گذر (عبور باند)

۴- فیلتر حذف باند (میان‌نگذر)

۱-۷-۱-۱- فیلترهای بالاگذر و پایین‌گذر RC و RL

: در شکل ۱-۷-۱ انواع فیلترهای بالاگذر و پایین‌گذر RC و RL ترسیم شده است.

آزمایش ۷

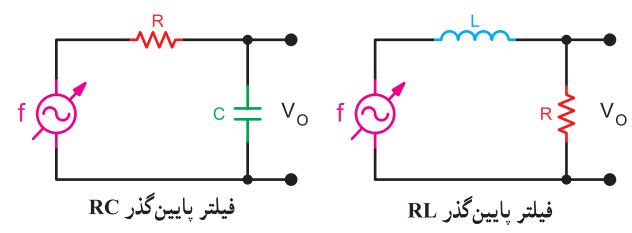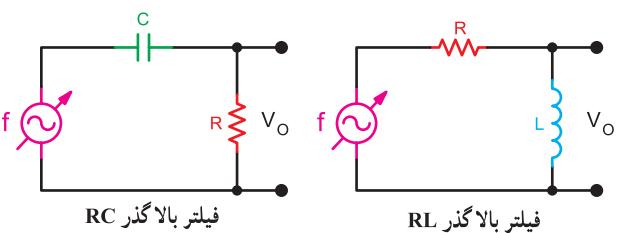

شکل ۱-۷-۱-۱- انواع فیلترهای بالاگذر و پایین‌گذر

۱-۷-۱-۲- فرکانس قطع فیلتر

فرکانس قطع فیلتر : فرکانس قطع فیلتر RC ، عبارت است از فرکانسی که در آن فرکانس، تطابق توان صورت می گیرد. به عبارت دیگر، مثلاً در یک فیلتر RC چون مدار به صورت سری بسته شده است و جریان مدار یکسان است، مقدار توان خروجی زمانی برابر با $\frac{1}{2}$ توان ورودی می شود که ولتاژ دو سر خازن و مقاومت با هم برابر شود.


پهنهای باند فیلتر عبور باند و حذف باند با تعیین فرکانس‌های قطع بالا (f_H) و قطع پایین (f_L) مشخص می‌شود.

نکته مهم

در مورد فیلترها با رزونانس موازی باید به این نکته توجه شود که مقدار مقاومت R_p و مقاومت داخلی سیم پیچ اهمیت دارد و باید همواره مقدار مقاومت R_p خیلی بزرگ‌تر از مقاومت داخلی سیم پیچ باشد تا فیلتر بتواند پاسخ فرکانسی قابل قبولی را ارائه کند. هم‌چنین در مدار رزونانس سری باید مقاومت داخلی سیم پیچ (R_s) خیلی کم باشد.


آزمایش ۷

در شکل ۷-۴ فیلتر میان‌گذر و پاسخ فرکانسی آن نشان داده شده است. در این فیلتر پهنهای باند $BW = f_r - f_L$ با BW برابر است.

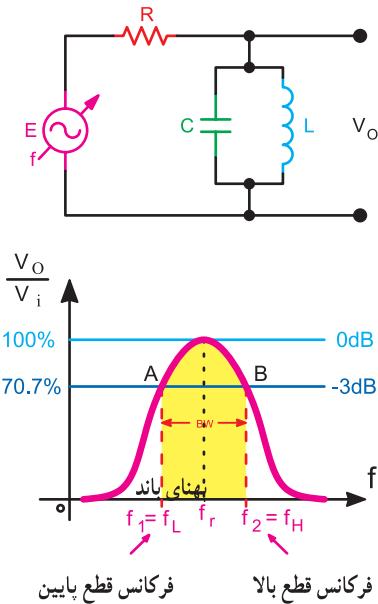

شکل ۷-۴- فیلتر عبور باند و پاسخ فرکانسی آن


در شکل ۷-۵ فیلتر حذف باند و پاسخ فرکانسی آن نشان داده شده است. در این فیلتر پهنهای باند عبوری شامل تمام فرکانس‌های از صفر تا بینهایت، به جز محدوده $f_r - f_L$ است.

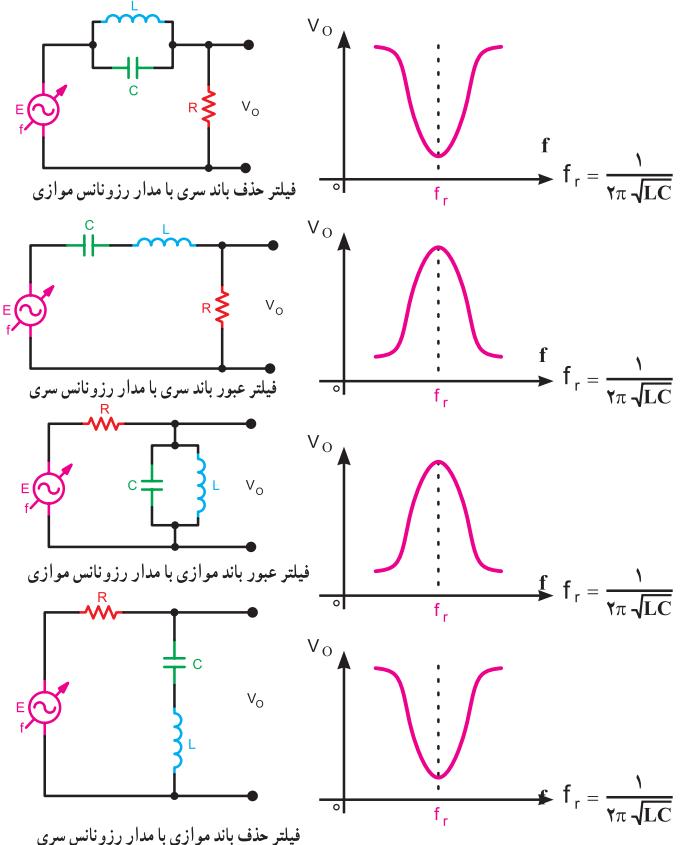

شکل ۷-۲- انواع فیلترهای عبور باند و حذف باند

۷-۱-۴ پهنهای باند فیلترهای عبور باند و حذف

باند: مقدار پهنهای باند در فیلترهای عبور باند، اساساً بستگی به R_s و R_p دارد. R_s مقاومت اهمی سیم پیچ یا هر مقاومت اهمی دیگری است که به صورت سری با آن در نظر گرفته می‌شود. R_p مقاومت معادل اهمی موازی شده با سیم پیچ است که در شکل ۷-۳ نشان داده شده است.

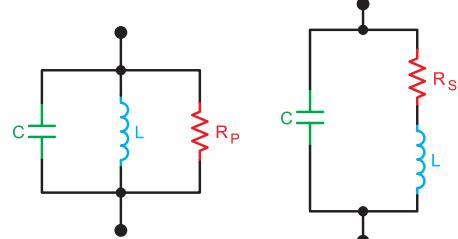

شکل ۷-۳- مقاومت R_s و R_p

استفاده از ابزار با دستهٔ عایق باعث حفاظت از جان فرد می‌شود و به دلیل اینمی بودن، مهارت تصمیم‌گیری صحیح را در او افزایش می‌دهد.


◀ از وسایل و دستگاه‌های موجود در آزمایشگاه، مانند وسایل شخصی خود، مراقبت کنید.

رعایت این توصیه مهارت دقتنظر، بالا رفتن سرعت کار و کیفیت آموزش را در فرد افزایش می‌دهد.

◀ هنگام کار در آزمایشگاه نظم و مقررات را کاملاً رعایت کنید.

◀ هنگام کار با بویین مراقب باشید که فاصلهٔ بین حلقه‌ها ثابت بماند (شکل ۷-۶).



پیشیدن نامنظم حلقه‌ها کنار یکدیگر باعث تلفات بیشتر می‌شود

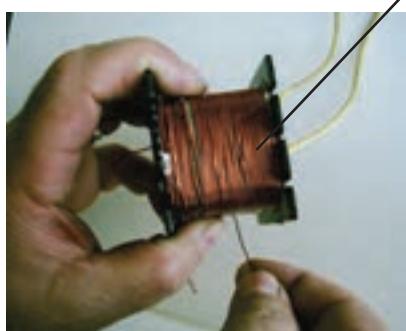

شکل ۷-۶- سیم را به طور منظم روی قرقه بپیچید

◀ هنگام استفاده از هر دو کanal اسیلوسکوپ، مراقب باشید که از طریق پروب‌ها اتصال کوتاه رخ ندهد.

حافظت از وسایل، مهارت ارزش‌گذاری بر ثروت عمومی را ایجاد می‌کند، هم‌چنین مسئولیت‌پذیری و توجه را نسبت به هزینه‌هایی که برای تحصیل هر فرد صرف می‌شود، بر می‌انگزید.

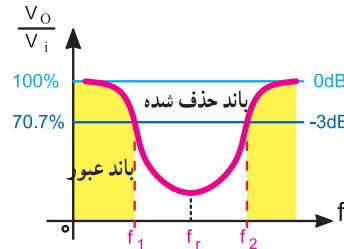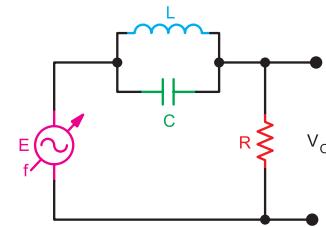

شکل ۷-۵- فیلتر حذف باند و پاسخ فرکانسی آن

برای اندازه‌گیری فرکانس‌های قطع بالا و پایین فیلترهای عبور باند و حذف باند، باید در فرکانس رزونانس دامنهٔ سیگنال خروجی را اندازه بگیریم، بعد فرکانس را تغییر دهیم تا دامنهٔ سیگنال خروجی به $70/7$ درصد مازکیم مقدار خود برسد. با افزایش فرکانس، f_r و با کاهش فرکانس، f_b اندازه‌گیری می‌شود.

۷-۲- دستورهای حفاظت و ایمنی

◀ وسایل و ابزار کار را به طور صحیح به کار ببرید.


استفاده بهینه از وسایل و تجهیزات، مهارت الگوی صحیح مصرف را در فرد ایجاد می‌کند و طول عمر وسایل را افزایش می‌دهد.

◀ هنگام کار با وسایل و مدارهای آزمایشگاهی، در شرایطی که مدار روشن است، مراقب باشید موقع استفاده از پروب و سایل اندازه‌گیری، اتصال کوتاه در مدار رخ ندهد.

این امر مهارت دقتنظر، افزایش کیفیت و سرعت کار را در فرد ایجاد می‌کند.

◀ حتماً از وسایل و ابزاری استفاده کنید که دستهٔ آن عایق باشد.

۱-۷-۴ مدار شکل ۷-۷ را بر روی محیط کار نرم افزار مولتی سیم بندید.

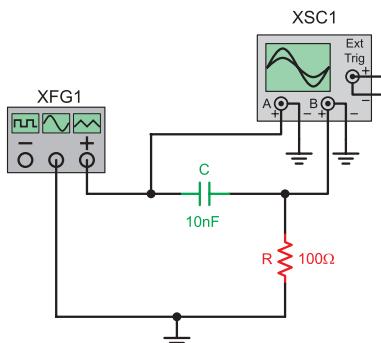

شکل ۷-۷ مدار فیلتر با استفاده از نرم افزار

فرکانس سیگنال ژنراتور را روی فرکانس ۱۵۹ کیلوهرتز آزمایش ۷ قرار دهید.

ولتاژ ورودی را روی ۴ ولت تنظیم کنید.

۱-۷-۴-۲* ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت

کنید.

۱-۷-۴-۳* فرکانس سیگنال ورودی را طبق جدول

۱-۷ تنظیم کنید و دامنه ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید و ثبت کنید. منحنی پاسخ فرکانسی آن را بکشید.

۱-۷-۴-۴* با توجه به مقادیر جدول پیشینه ولتاژ خروجی به ازای کدام سیگنال ورودی است؟ چرا؟ توضیح دهید.

توجه

با توجه به قطعات موجود در آزمایشگاه می توانید مقادیر سلف و خازن را در کلیه آزمایش های سخت افزاری تغییر دهید.

۱-۷-۴-۵* مدار شکل ۷-۸ را روی بردبرد بینید. این مدار چه نوع فیلتری است؟ چرا؟ شرح دهید.

نکته مهم

با توجه به امکانات موجود در آزمایشگاه می توانید مقادیر مربوط به قطعات را تغییر دهید و براساس قطعات موجود آزمایش ها را اجرا کنید.

۷-۳-۷-۳ قطعات و تجهیزات مورد نیاز

- سیگنال ژنراتور AF یک دستگاه
 - سیگنال ژنراتور RF یک دستگاه
 - اسیلوسکوپ دو کانال یک دستگاه
 - بردبرد یک عدد
 - بوین ۱۰ میلی هانزی یک عدد
 - خازن های ۱۰ nF و ۲۲ nF از هر کدام یک عدد
 - مقاومت های ۱۰۰ Ω و ۱KΩ و ۱۰KΩ از هر کدام یک عدد
 - رایانه و نرم افزار مولتی سیم یک دستگاه
- برای ساختن سلف ۱۰ میلی هانزی می توانید تعدادی حلقه سیم را به صورت تجربی دور یک هسته فریت یا فلزی بپیچید و با استفاده از پل LCR مقدار آن را اندازه بگیرید و با تغییر تعداد حلقه ها، اندوکتانس دلخواه را به دست آورید.

نکته مهم

اخيراً سلف هایی در بازار عرضه شده است که تعداد دور سیم آن کم و هسته آن از تسمه فلزی نامرغوب و به صورت مارپیچ است. این سلف ها به دلیل X_L ناشی از هسته عملاً قابل استفاده نیست. لذا توصیه می شود قبل از خرید سلف، حتماً یک نمونه آن را آزمایش کنید و از صحت عملکرد آن در مدار اطمینان حاصل نمایید.

در صورتی که اجرای آزمایش ها به صورت نرم افزاری در آزمایشگاه میسر نیست، بدون رعایت ترتیب ارائه شده، مواد نرم افزاری را در زمان دیگری در سایت کامپیوتر یا در منزل به اجرا درآورید. در ضمن توصیه می شود، عملکرد فیلتر و منحنی پاسخ فرکانسی آن به صورت نرم افزاری برای دانش آموزان نمایش داده شود.


۷-۴-۷-۴ مراحل اجرای آزمایش

مواردی که با ستاره (*) مشخص شده است و هدف کلی و آزمایش را در کتاب گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی بنویسید.

نکته مهم

در هر مرحله اندازه‌گیری باید دامنه ورودی ثابت باشد.

۷-۴-۱۱ مدار شکل ۷-۹ را بر روی محیط کار نرم افزار مولتی سیم بینید.

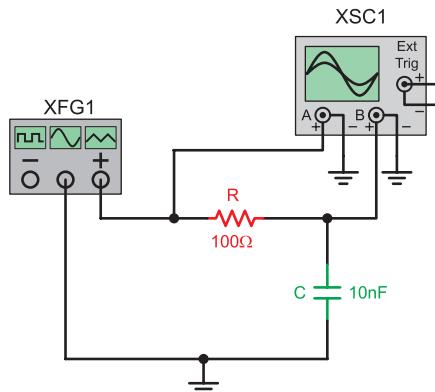



شکل ۷-۹ مدار فیلتر با استفاده از نرم افزار

۷-۴-۱۲* فرکانس سیگنال ژنراتور را روی فرکانس ۱۵۹ کیلوهرتز قرار دهید. ولتاژ ورودی را روی ۴ ولت تنظیم کنید.
۷-۴-۱۳* ولتاژ خروجی را اندازه‌گیرید و یادداشت کنید.

۷-۴-۱۴* فرکانس سیگنال ورودی را طبق جدول ۷-۳ تنظیم کنید و دامنه ولتاژ خروجی را اندازه‌گیرید.
۷-۴-۱۵* با توجه به مقادیر جدول، بیشینه ولتاژ خروجی دو برابر کدام سیگنال ورودی به وجود می‌آید؟ چرا؟ توضیح دهید.

نکته مهم

در صورتی که در خروجی شکل ۷-۱۰ (دو سر خازن)، یک مقاومت 100Ω اهمی را به عنوان بار قرار دهید. مدار مورد نظر به صورت فیلتر با پاسخ فرکانسی قابل قبول عمل نمی‌کند. در این حالت می‌گویند روی خروجی فیلتر بارگذاری شده است. در صورتی که تجهیزات آزمایشگاهی به گونه‌ای باشد که با بارگذاری بتواند جواب دهد. مقدار فرکانس کار فیلتر تغییر خواهد کرد.

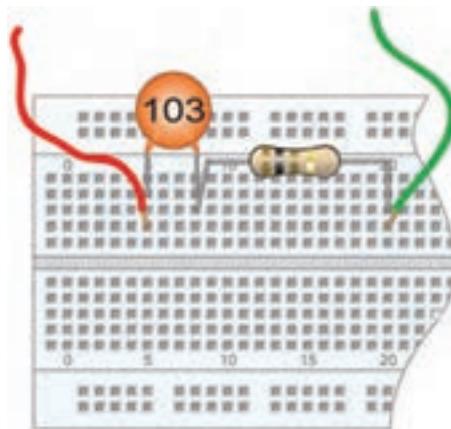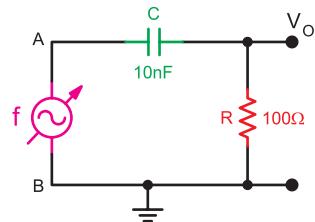

آزمایش ۷

شکل ۸-۷ نقشه فنی و مدار عملی فیلتر

۷-۴-۶ سیگنال ژنراتور AF را روشن کنید و روی فرکانس ۱۵۰ KHz سینوسی تنظیم کنید و خروجی آن را به AB اتصال دهید. پیک تا پیک سیگنال ولتاژ خروجی سیگنال ژنراتور را روی نصف حداکثر پیک تا پیک خروجی آن تنظیم کنید.


۷-۴-۷ ورودی AB را به یک کanal_۰ و خروجی را به کanal دیگر اسیلوسکوپ اتصال دهید و اسیلوسکوپ را روشن کنید.

۷-۴-۸* سیگنال‌های ولتاژ ورودی و خروجی مدار را به کمال اسیلوسکوپ روی نمودارهای ۷-۱ و ۷-۲ رسم کنید. مقادیر پیک تا پیک و فرکانس سیگنال‌ها را اندازه‌گیرید و یادداشت کنید.

۷-۴-۹* فرکانس سیگنال ژنراتور را روی ۱۵۹ کیلوهرتز قرار دهید. در این حالت دامنه ولتاژ خروجی را اندازه‌گیرید و یادداشت کنید.



۷-۴-۱۰* سیگنال ژنراتور را روی نصف دامنه ماکریم خروجی آن بگذارید و طبق جدول ۷-۲ فرکانس را تغییر دهید. در هر مرحله دامنه پیک تا پیک ورودی و خروجی را اندازه‌گیرید و یادداشت کنید.

سپس سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی، با پیک تا پیک ۴ ولت و فرکانس ۱۶KHz تنظیم کنید. در صورتی که مقاومت داخلی سیم پیچ زیاد است، مقدار R را تغییر دهید.

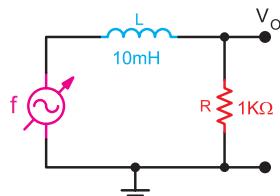

شکل ۷-۱۱- نقشه فنی مدار

۷-۱۵- مدار شکل ۸-۷ را طبق شکل ۷-۸ تغییر دهید.

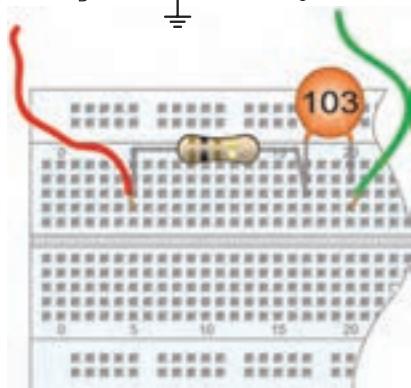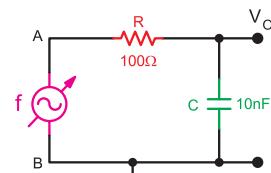

شکل ۷-۱۰- نقشه فنی و مدار عملی فیلتر

آزمایش ۷-۲۰* به کمک اسیلوسکوپ فرکانس قطع مدار را اندازه بگیرید و مقدار آن را یادداشت کنید.

$$F_o = \frac{R}{2\pi L} \quad ۷-۲۱*$$

فرکانس قطع مدار را محاسبه کنید و مقدار آن را بنویسید.


۷-۲۲* مقدار دامنه سیگنال خروجی را، در حالی که ورودی روی ۴ ولت پیک تا پیک قرار دارد، طبق جدول ۷-۷ با تغییر فرکانس ورودی اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۷-۲۳ مدار شکل ۷-۱۲ را بر روی محیط کار نرم افزار مولتی سیم بنویسید. سپس ولتاژ ورودی را روی ۴ ولت تنظیم کنید و فرکانس سیگنال ژنراتور را روی ۱۰ کیلوهرتز قرار دهید.

۷-۱۶* با تغییر فرکانس سیگنال ژنراتور، بیشینه دامنه سیگنال خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۷-۱۷* فرکانس سیگنال ژنراتور را آنقدر کاهش دهید تا دامنه سیگنال خروجی به ۷۰٪ درصد مرحله ۷-۱۶ برسد.

در این حالت فرکانس را اندازه بگیرید و نتیجه را یادداشت کنید.

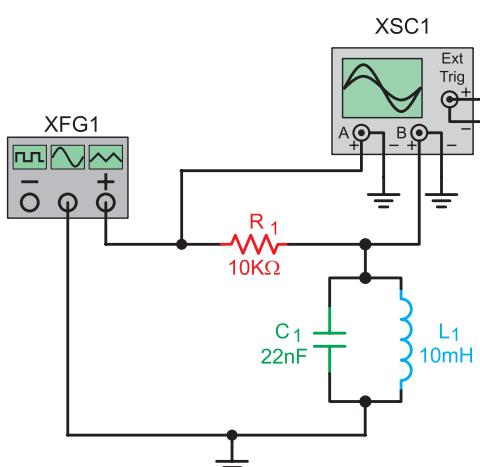


شکل ۷-۱۲- مدار فیلتر با استفاده از نرم افزار

نکته مهم

در این مرحله از اسیلوسکوپ دو کاناله استفاده کنید و هر دو سیگنال ورودی و خروجی را به طور همزمان روی اسیلوسکوپ ببینید و با هم مقایسه کنید سپس فرکانس را اندازه بگیرید.

۷-۱۸* با توجه به نتایج آزمایش‌های ۷-۱۶ و ۷-۱۷، فرکانس قطع مدار چند کیلوهرتز است؟ مقدار آن را بنویسید.

۷-۱۹ مدار شکل ۷-۱۱ را روی برد بینید.

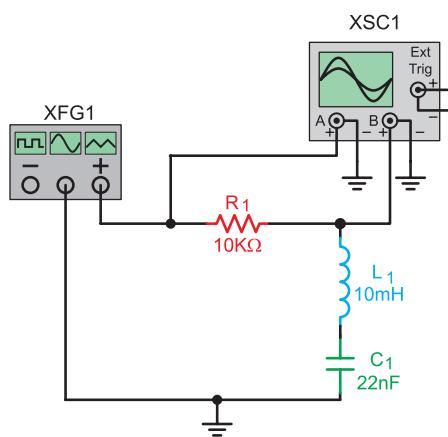

شکل ۷-۱۴- مدار فیلتر با استفاده از نرم افزار

۷-۴- ۲۴* فرکانس رزونانس (f_L)، فرکانس قطع پایین (f_H) و فرکانس قطع بالا (f_H) را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


۷-۴- ۲۵* مقدار فرکانس سیگنال ژنراتور را طبق جدول ۷-۵ موجود در کتاب گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی تغییر دهید و دامنه سیگنال خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۷-۴- ۲۶* مدار شکل ۷-۱۳ را روی برد بیندید و به کمک اسیلوسکوپ فرکانس های رزونانس (f_L) قطع پایین (f_H) و قطع بالا (f_H) را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. در صورتی که مقاومت داخلی سلف 1Ω میلی هانزی زیاد است مقدار مقاومت R را تغییر دهید.

آزمایش ۷

نکته مهم

با توجه به قطعات موجود در نرم افزار می توانید مقادیر سلف و خازن را تغییر دهید و جدول ۷-۷ را مطابق با مقادیر جدید به دست آمده تنظیم کنید.

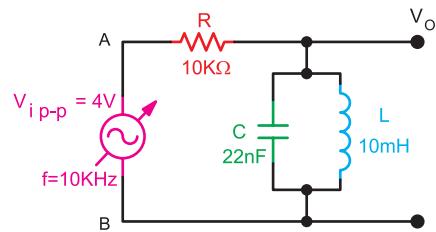

شکل ۷-۱۳- نقشه فنی مدار فیلتر

توجه

هنگام جایه جایی پروب اسیلوسکوپ به سیم اتصال زمین مشترک سیگنال ژنراتور و اسیلوسکوپ توجه کنید.

۷-۴- ۲۷* مقدار دامنه سیگنال خروجی را، در حالی که ورودی روی ۴ ولت پیک تا پیک قرار دارد، طبق جدول ۷-۶ با تغییر فرکانس ورودی اندازه بگیرید و یادداشت کنید. منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر را رسم کنید.

۷-۴- ۲۸* مدار شکل ۷-۱۴ را بر روی محیط کار نرم افزار مولتی سیم بیندید. آن گاه ولتاژ ورودی را روی ۴ ولت تنظیم کنید و فرکانس سیگنال ژنراتور را روی ۱۵ کیلوهرتز قرار دهید.

مراحل آزمایش بندهای ۷-۳۱ تا ۷-۳۴ را در صورت داشتن زمان اضافی انجام دهید.

۷-۴- ۳۱ مدار شکل ۷-۱۳ را، طبق شکل ۷-۱۵، تغییر دهید و خروجی V_o را به اسیلوسکوپ متصل کنید. در صورتی که مقدار مقاومت داخلی سیم پیچ 1Ω میلی هانزی زیاد است، مقدار مقاومت R را تغییر دهید.

فرکانس‌های f_1 و f_2 نسبت به مرحله ۷-۴-۳۲ تغییر می‌کند؟
چرا؟ نتیجه را یادداشت کنید.

۷-۴-۳۴* مقدار دامنه سیگنال خروجی را، در


حالی که ورودی روی ۴ ولت پیک قرار دارد، طبق جدول ۷-۸ و با تغییر فرکانس ورودی، اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۷-۴-۳۲* به کمک اسیلوسکوپ، دامنه و

فرکانس‌های f_1 و f_2 را که در خروجی ظاهر می‌شود اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۷-۴-۳۳* اگر شکل ۷-۱۵ را به فیلتر عبور

باند سری با مدار رزونانس سری تبدیل کنید آیا در این مرحله

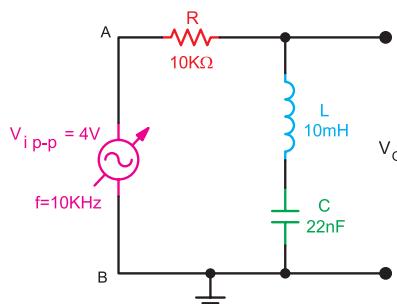

شکل ۷-۱۵- نقشه فنی مدار

ویژه هنرجویان علاقه‌مند

فعالیت فوق برنامه

منحنی پاسخ فرکانسی دو نمونه فیلتر را روی کاغذ نیمه لگاریتمی ترسیم کنید.

۷-۶-۳ با توجه به نتایج آزمایش ۷-۴-۳۲، پهنانی

باند فیلتر چند کیلوهرتز است؟

۷-۶-۴ به چه دلیل در فیلترهایی که در آن‌ها از بویین

استفاده می‌شود در فرکانس‌های بالا مقادیر توری و عملی تطبیق نمی‌کند؟ به طور کامل توضیح دهید.

۷-۵- نتایج آزمایش

آنچه را که در این آزمایش آموخته‌اید به اختصار در کتاب

گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی شرح دهید.

۷-۶- الگوی پرسش

با توجه به مراحل اجرای آزمایش به سوالات الگوی

پرسش، پاسخ دهید.

۷-۶-۱ در شکل ۷-۸، اگر ورودی AB و خروجی

دو سر خازن، باشد فرکانس قطع چند کیلوهرتز می‌شود؟

۷-۶-۲ با توجه به نتایج آزمایش ۷-۴-۲۶ و منحنی

پاسخ فرکانسی رسم شده پهنانی باند فیلتر چند کیلوهرتز است؟

صاحب نظران علم مدیریت معتقدند: اگر 20° درصد

زمان خود را صرف برنامه‌ریزی کنیم با اطمینان بیشتری

در مورد 80° درصد زمان باقی مانده قدم بر می‌داریم.

نکته مهم