

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# مبانی الکتریسیتیه

پایه دهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کارداش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: برق و رایانه

رشته‌های مهارتی: برق ساختمان، برق صنعتی، نصب و سرویس آسانسور،  
ماشین‌های الکتریکی، تعمیر لوازم خانگی برقی و تابلوسازی برق صنعتی  
نام استاندارد مهارتی مبانی: برق‌کار صنعتی درجه (۲)

کد استاندارد متولی: ۴/۲/۱۵/۵۵-۸

خدادادی، شهرام

مبانی الکتریسیتیه/مؤلف: شهرام خدادادی - تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۶  
صف: ۳۶۶. مصور - شاخه کارداش

۶۵۷

ح۵۵۶۱ /  
۱۳۹۶

متون درسی شاخه کارداش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی برق و رایانه، رشته‌های مهارتی برق  
ساختمان - برق صنعتی - نصب و سرویس آسانسور - ماشین‌های الکتریکی - تعمیر لوازم خانگی  
برقی - تابلوسازی برق صنعتی

برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش،  
۱. برق. الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش.  
ب. عنوان.




وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مبانی الکتروسیستمه ۳۱۰۱۵۳-  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی  
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش  
شهرام خدادادی (مؤلف) - سید محمود صموئی (ویراستار فنی) - مخصوصه سلطان رضوانفر (ویراستار ادبی)  
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی  
نسرين اصغری، الناز نفری (صفحه‌آرا) - حامد موسوی (طراح جلد) - محمد سیاحی، مسعود مرادخانی (رسامی)  
و گرافیک کامپیوتری  
تهران: خیابان ابرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)  
تلفن: ۰۲۶۶-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۰۸۸۳-۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹  
وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir  
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: هرگان- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش)  
تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۰۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹  
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»  
چاپ دوم: ۱۳۹۶

نام کتاب:  
پدیدآورنده:  
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تأثیف:  
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تأثیف:  
مدیریت آماده‌سازی هنری:  
شناسه افزوده آماده‌سازی:  
نشانی سازمان:  
ناشر:  
چاپخانه:  
سال انتشار و نوبت چاپ:

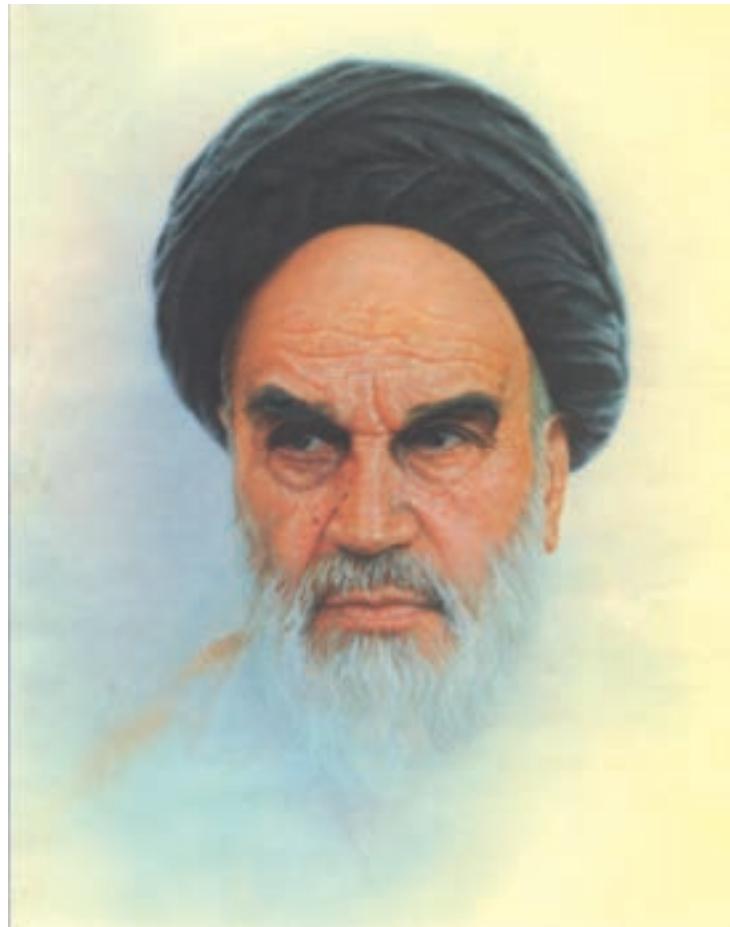کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش  
و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در  
پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و  
تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتكای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرہ الشریف»

**همکاران محترم:**

**پیشنهادها و نظرهای خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی:  
تهران - صندوق پستی شماره ۱۵/۴۸۷۴ دفتر تألیف کتاب‌های درسی  
فی و حرفه‌ای و کاردانش ارسال فرمایند.**

[tvoccd@roshd.ir](mailto:tvoccd@roshd.ir)

پیام‌نگار (ایمیل)

[www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir)

وب‌گاه (وب‌سایت)


محتوای این کتاب در سال ۱۳۸۹ برای انطباق با استاندارد مهارت برق‌کار صنعتی درجه ۲  
کد ۴۵/۲-۵۵ توسعه کمیسیون برنامه‌ریزی رشته الکترونیک مورد بازنگری قرار گرفت.

# فهرست

VIII	مقدمه
X	پودمان شماره (۱)
۲	پیش آزمون (۱)
۳	۱- تاریخچه
۳	۱- ساختمان ماده
۶	۱-۱- ویژگی های اتم و ذرات آن
۷	۲- چگونگی ایجاد جریان الکتریکی
۸	آزمون پایانی (۱)
۱۰	خودآزمایی عملی
۱۳	پیش آزمون (۲)
۱۴	۲- هادی ها، عایق ها و نیمه هادی ها
۱۴	۲-۱- هادی ها
۱۵	۲-۲- عایق ها
۱۵	۲-۳- نیمه هادی ها
۱۷	۲-۴- بار الکتریکی و اتم باردار
۱۸	۲-۵- قانون کولن
۱۹	۲-۶- میدان الکتریکی
۲۰	۲-۷- میدان الکتریکی یکنواخت
۲۲	آزمون پایانی (۲)
۲۴	خودآزمایی عملی
۲۶	پیش آزمون (۳)
۲۷	۳- کمیت های الکتریکی
۲۷	۳-۱- شدت جریان
۳۰	۳-۲- اختلاف سطح الکتریکی و چگونگی ایجاد آن به وسیله انرژی های مختلف
۳۲	۳-۳- روش های تولید و مصرف الکتریسیته
۳۲	۳-۳-۱- تولید الکتریسیته

فصل اول آشنایی  
با الکتریسیته

۱

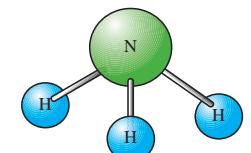



فصل دوم  
هادی ها، عایق ها،  
نیمه هادی ها

۱۳



فصل سوم  
آشنایی با قطعات  
و کمیت های  
الکتریکی

۲۶

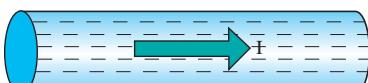
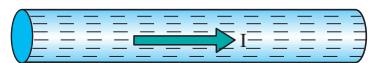


فصل سوم  
آشنایی با قطعات  
و کمیت های  
الکتریکی



فصل چهارم  
قصوانین اساسی  
الکتریسیته

۶۲

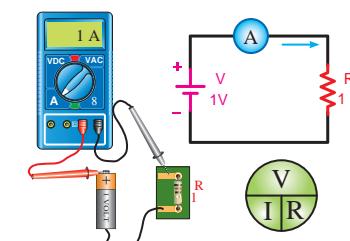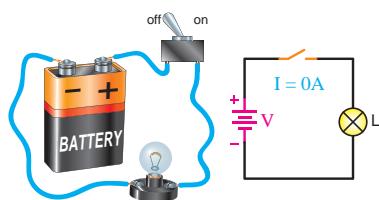

۳۶	۳-۳-۲ مصرف الکتریسیته
۳۷	۳-۳-۳ هدایت و مقاومت مخصوص
۳۸	۳-۴ مقاومت الکتریکی
۳۸	۳-۴-۱ عوامل فیزیکی مؤثر در مقدار مقاومت الکتریکی
۴۱	۳-۴-۲ عوامل الکتریکی مؤثر در مقاومت
۴۱	۳-۴-۳ چگونگی تبدیل واحدها به یکدیگر
۴۳	۳-۵ انواع مقاومت ها
۴۴	۳-۵-۱ مقاومت های ثابت
۴۴	۳-۵-۲ مقاومت های متغیر
۴۶	۳-۵-۳ مقاومت وابسته به حرارت
۴۸	۳-۵-۴ مقاومت وابسته به نور
۴۹	۳-۶ تکنیک ساخت مقاومت ها
۴۹	۳-۶-۱ مقاومت های توده کربنی (ترکیب کربن)
۵۰	۳-۶-۲ مقاومت های لایه ای
۵۱	۳-۶-۳ مقاومت های سیمی
۵۱	۳-۷ نحوه خواندن مقدار مقاومت ها
۵۲	۳-۷-۱ خواندن مقاومت های باروش مستقیم
۵۳	۳-۷-۲ خواندن مقاومت ها به کمک نوارهای رنگی
۵۵	۳-۸ استاندارد مقاومت ها
۵۷	۳-۹ توان مجاز مقاومت ها
۵۸	آزمون پایانی (۳)
۶۱	خودآزمایی عملی

۶۳	پیش آزمون
۶۵	۴- مدار الکتریکی
۶۸	۴-۱ قانون اهم
۷۰	۴-۱-۱ قوانین کیرشهف
۷۱	۴-۱-۲ تعریف شاخه
۷۱	۴-۱-۳ تعریف گره
۷۱	۴-۱-۴ تعریف حلقه
۷۳	۴-۲ قانون ولتاژها (KVL)
۷۴	۴-۳ قانون جریان ها (KCL)

۷۷	آزمون پایانی (۴)
۸۰	خودآزمایی عملی

۸۲	پیش آزمون (۵)
۸۴	۱-۵- اتصال مقاومت ها
۸۴	۱-۵-۱- اتصال سری مقاومت ها
۹۳	اطلاعات اولیه آزمایشگاهی
۱۰۶	۲- ۱- اتصال موازی مقاومت ها:
۱۱۹	۳- ۱- اتصال ترکیبی (سری - موازی) مقاومت ها
۱۲۴	۴-۲- افت ولتاژ در هادی ها
۱۲۷	۴-۳- انواع پیل ها
۱۲۷	۴-۳-۱- پیل های اولیه
۱۲۸	۴-۳-۲- پیل های ثانویه
۱۲۹	۴-۴- اتصالات پیل ها
۱۲۹	۴-۴-۱- اتصال سری پیل ها
۱۳۲	۴-۴-۲- اتصال متقابل پیل ها
۱۳۷	۴-۴-۳- اتصال موازی پیل ها
۱۴۴	۵- شدت جریان در مدارهای ترکیبی «سری - موازی»
۱۴۵	۶- ولتاژ در مدارهای ترکیبی «سری - موازی»
۱۵۵	آزمون پایانی (۵)

فصل پنجم:  
اصول محاسبات  
مدارهای ساده  
 مقاومتی در  
 جریان مستقیم

۸۱



۱۶۱	پیش آزمون (۶)
۱۶۳	۱- کار الکتریکی
۱۶۴	۲- حرارت ایجاد شده توسط الکتریسیته
۱۶۵	۳- توان الکتریکی
۱۷۱	۴- استاندارد توان در مقاومت های اهمی
۱۷۱	۵- محاسبه هزینه برق مصرفی
۱۷۳	۶- ضربی بهره (راندمان) الکتریکی
۱۷۶	آزمون پایانی (۶)
۱۷۸	خودآزمایی عملی

فصل ششم: کار و  
توان الکتریکی





۱۶۰



- ۱۸۰ پیش آزمون (۷)
- ۱۸۲ ۷- مغناطیس چیست؟
- ۱۸۴ ۷- خطوط نیروی مغناطیس و میدان مغناطیسی
- ۱۸۶ ۷- الکترومغناطیس
- ۱۸۶ ۷- قانون دست برای یک هادی جریان دار
- ۱۸۹ ۷- نیروی وارد بر دو هادی جریان دار
- ۱۸۹ ۷- کمیت های مغناطیسی
- ۱۸۹ ۷- نیروی محکه مغناطیسی
- ۱۹۰ ۷- شدت میدن مغناطیسی
- ۱۹۰ ۷- ضریب نفوذ مغناطیسی
- ۱۹۱ ۷- مقاومت مغناطیسی
- ۱۹۲ ۷- مدارهای مغناطیسی
- ۱۹۴ ۷- سلف (اندوکتانس -L)
- ۱۹۶ ۷- عوامل فیزیکی مؤثر در ضریب خودالقایی
- ۱۹۶ ۷- عملکرد سلف در جریان الکتریکی
- ۱۹۷ ۷- رفتار سلف در جریان مستقیم (CD)
- ۱۹۸ ۷- شارژ و دشارژ (ثابت زمانی سلفی)
- ۲۰۲ ۷- نیروی ضد محکه
- ۲۰۲ ۷- خودالقایی از نقطه نظر انرژی
- ۲۰۳ ۷- انرژی ذخیره شده در سلف
- ۲۰۴ ۷- القا متقابل
- ۲۰۸ آزمون پایانی (۷)
- ۲۱۲ خودآزمایی عملی
- ۲۱۷ پیش آزمون (۸)
- ۲۱۹ ۸- میدان الکتریکی
- ۲۲۰ ۸- ساختمان خازن
- ۲۲۰ ۸- ظرفیت خازن
- ۲۲۲ ۸- شارژ و دشارژ خازن در جریان مستقیم
- ۲۲۳ ۸- عوامل مؤثر در ظرفیت خازن
- ۲۲۳ ۸- سطح صفحات خازن (A)
- ۲۲۴ ۸- فاصله بین صفحات خازن (d)


فصل هفتم:  
مغناطیس و  
لکترومغناطیس

۱۷۹

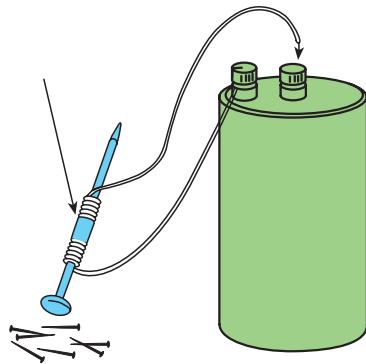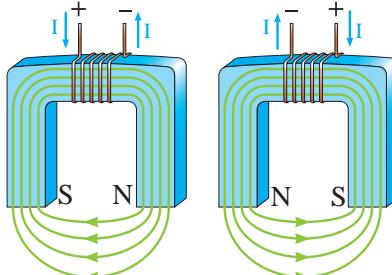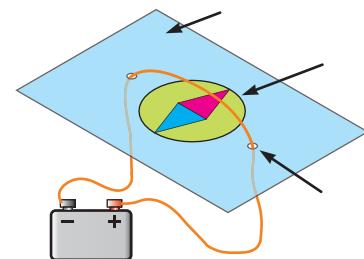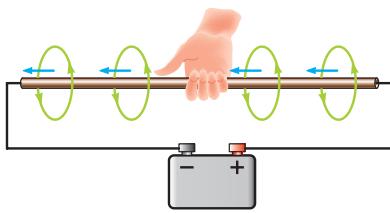


فصل هشتم:  
خازن

۲۱۶

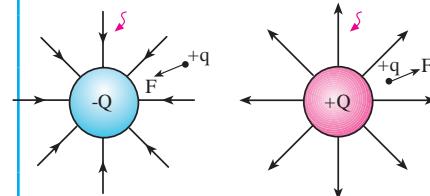


۲۲۴	۸-۵-۳- ماده عایق (دیالکتریک - K)	فصل هشتم: خازن
۲۲۴	۸-۶-۱- عملکرد خازن در جریان الکتریکی	
۲۲۴	۸-۶-۲- رفتار خازن در جریان مستقیم (DC)	
۲۲۵	۸-۶-۳- شارژ و دشارژ (ثابت زمانی خازنی)	
۲۲۸	۸-۷- خازن از نقطه نظر انرژی	
۲۲۸	۸-۸- انرژی ذخیره شده در خازن	
۲۲۹	۸-۹- ظرفیت نامی خازن	
۲۲۹	۸-۱۰- انواع خازن‌ها و کدهای رنگی آن‌ها	
۲۳۰	۸-۱۰-۱- خازن‌های ثابت	
۲۳۲	۸-۱۰-۲- اطلاعاتی در مورد خازن‌های الکترولیتی	
۲۳۳	۸-۱۰-۳- خازن‌های متغیر	
۲۳۴	۸-۱۰-۴- روش مقدار نویسی ظرفیت روی بدنه خازن‌ها	
۲۳۵	۸-۱۰-۵- روش نوارهای رنگی روی بدنه خازن‌ها	
۲۳۸	۸-۱۱-۱- به هم بستن خازن‌ها	
۲۳۸	۸-۱۱-۲- اتصال سری خازن‌ها	
۲۴۷	۸-۱۱-۳- اتصال موازی خازن‌ها	
۲۵۴	۸-۱۱-۴- اتصال ترکیبی خازن‌ها	
۲۶۰	آزمون پایانی (۸)	

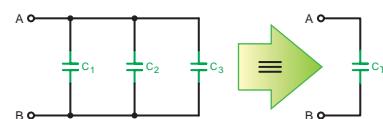


۲۶۵	پیش آزمون (۹)	فصل نهم: جریان متناوب
۲۶۷	۹-۱- جریان متناوب چیست؟	
۲۶۷	۹-۲- مقایسه جریان مستقیم و جریان متناوب در یک سیم	
۲۶۸	۹-۳- شکل موج‌ها در جریان متناوب	
۲۶۹	۹-۴- تولید جریان متناوب توسط ژنراتور	
۲۷۱	۹-۵- قانون دست راست در مورد ژنراتور	
۲۷۱	۹-۶- مشخصات جریان متناوب	
۲۷۱	۹-۶-۱- سیکل	
۲۷۲	۹-۶-۲- فرکانس (f)	
۲۷۲	۹-۶-۳- زمان تناوب (T)	
۲۷۲	۹-۶-۴- طول موج (λ)	




۲۷۳	۹-۶-۵- سرعت زاویه‌ای ( $\omega$ )
۲۷۳	۹-۶-۶- مقدار پیک یا ماکزیمم
۲۷۴	۹-۶-۷- دامنه
۲۷۴	۹-۶-۸- مقدار متوسط (ave)
۲۷۵	۹-۶-۹- مقدار مؤثر
۲۷۶	۹-۶-۱۰- فاز
۲۷۶	۹-۶-۱۱- اختلاف فاز
۲۷۷	۹-۷-۱- مدارهای جریان متناوب
۲۷۷	۹-۷-۲- مدارهای اهمی خالص
۲۷۸	۹-۷-۳- مدارهای خازنی خالص
۲۷۸	۹-۷-۳- مدارهای سلفی خالص
۲۸۱	۹-۷-۴- بردار
۲۸۱	۹-۷-۵- مدارهای ترکیبی جریان متناوب
۳۰۵	۹-۸- انواع توان در جریان متناوب تکفاز
۳۲۷	آزمون پایانی (۹)

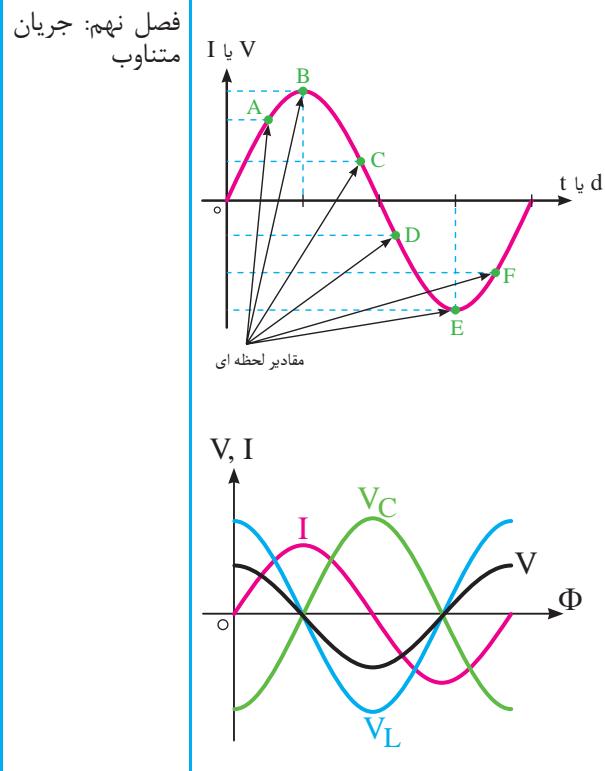

۳۳۵	پیش آزمون (۱۰)
۳۳۷	۱۰-۱- شناسایی اصول کار مولد جریان مستقیم
۳۴۱	آزمون پایانی (۱۰)

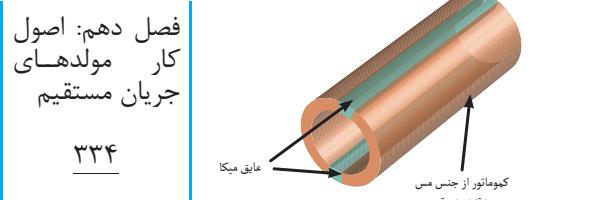

۳۴۴	پیش آزمون (۱۱)
۳۴۵	۱۱-۱- اتصالات آلترا ناتور سه فاز
۳۴۶	۱۱-۱-۱- اتصال کلاف‌ها: کلاف‌ها به دو صورت به هم اتصال داده می‌شوند.
۳۴۷	۱۱-۲- فرکانس خروجی آلترا ناتور
۳۴۸	۱۱-۳- جریان‌ها و ولتاژ‌ها در اتصالات ستاره و مثلث متعادل
۳۴۸	۱۱-۳-۱- مقدار ولتاژ و جریان در اتصال ستاره و مثلث
۳۵۰	۱۱-۳-۲- بار متعادل و نامتعادل
۳۵۰	۱۱-۴- انواع توان در مدارات سه فاز
۳۵۲	آزمون پایانی (۱۱)
۳۶۶	منابع و مأخذ

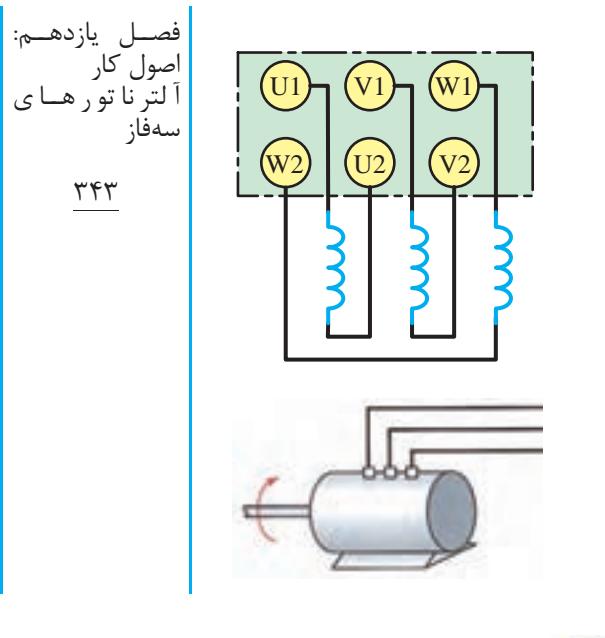



# مقدمه

یک کتاب درسی هنگامی که به صورت خودآموز در اختیار فراغیر قرار می‌گیرد می‌بایستی علاوه بر یکنواخت نمودن سطح آموزش فراغیران موجب هماهنگی بین محتوای درس شود.

نظر به تقاضای مکرر هنرآموزان و هنرجویان سراسر کشور مبنی بر عدم وجود کتاب درسی خاصی در شاخه کاردانش دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش با همکاری شرکت صنایع آموزشی درصد برآمد تا در زمینه استانداردهای مهارتی، کتاب‌های تخصصی تهیه و تألیف نماید. براساس این تصمیم موضوع به کمیسیون‌های برنامه ریزی رشته‌های مختلف ارجاع داده شد. در کمیسیون‌های مربوطه ابتدا استانداردهای مهارتی به واحدهای کوچک‌تری تقسیم‌بندی و سپس واحدهای هم خانواده مرتبط با هم در پیمانه‌های مهارتی (پودمان) دسته‌بندی شده به طوری که هر پیمانه مهارتی یک کتاب درسی کاردانش را تشکیل می‌دهد.

پیمانه مبانی الکتریسیته از جمله پیمانه‌هایی است که در تمام مهارت‌های برق وجود دارد، اما از نظر سرفصل تعریف شده در استانداردها، با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد. جدول زیر ساعات این پیمانه در مهارت‌های گوناگون را نشان می‌دهد. به همین دلیل تصمیم نهایی بر آن شد که کتابی با بیشترین زمان و سرفصل درسی مشترک تهیه شود که پس از تأمین نظرات کمیسیون تخصصی رشته برق این امر محقق شد. به این ترتیب کلیه رشته‌های مندرج در جدول می‌توانند از این کتاب برای آموزش مبانی الکتریسیته استفاده کنند. در این شرایط لازم است هنرآموزان و مربیان محترم با توجه به این محتوی و تعداد ساعات رشته و استاندارد مهارتی، قسمت‌هایی از کتاب که استاندارد را پوشش می‌دهد انتخاب کرده و آموزش دهند. یادآور می‌شود ارزشیابی پایانی می‌بایست با توجه به استاندارد مهارتی که آموزش داده شده است انجام پذیرد. روند کار نگارش این کتاب بدین صورت بود که پس از تهیه جداول پیمانه‌ها مؤلف موظف شد یک فصل را مطابق استاندارد



مهارتی مبنا نوشته و تحويل کمیته هماهنگی نماید. این کار انجام شد و کمیته هماهنگی براساس چک لیست ۲۱ ماده ای کار تهیه و نگارش سایر فصل ها ادامه یافت تا اینکه مجموعه تکمیل و تحويل کمیسیون تخصصی دفتر تألیف شد و طی مراحل مختلف نسخه دست نویس کتاب مورد بررسی، اصلاحات و ویراستاری فنی و ادبی قرار گرفت در نهایت مورد تصویب کمیسیون تخصصی نیز واقع شد.

جمع	ساعات تدریس		استاندارد مهارت و آموزش
	عملی	تئوری	
۱۴۲	۱۲	۱۳۰	برق صنعتی درجه ۲
۱۴۲	۱۲	۱۳۰	ماشین های الکتریکی درجه ۲
۱۵۰	۱۲	۱۳۸	برق ساختمان درجه ۲
۹۰	۱۰	۸۰	تعمیر کار لوازم خانگی برقی گردنده و حرارتی

همان گونه که اشاره شد چون مبنای تهیه کتاب ها از نظر کمیته هماهنگی تألیف کتاب های درسی شاخه کاردانش، استانداردهای مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و به روش پودمان تعیین شده بود، در این کتاب که مشتمل بر یازده فصل می باشد سعی شده تا این نکات رعایت شود. از آنجایی که هیچ اثری خالی از اشکال و ایراد نیست، امید است که صاحب نظران عزیز با ارائه پیشنهادها و انتقادهای خود برای رفع کتاب در چاپ های بعد، مؤلف را یاری فرمایند. در خاتمه وظیفه خود می دانم از اعضای کمیسیون تخصصی برق، کمیته هماهنگی و کلیه کسانی که به طرق مختلف در شکل گیری این کتاب، مرا یاری و راهنمایی کرده اند تشکر و قدردانی نمایم.

مؤلف

## پودمان شماره (۱)

(M<sub>۱</sub>)

### هدف کلی پودمان

پس از پایان این پودمان مهارتی فرآوری با:  
اصول مقدماتی الکتریسیته آشنا شده و توانایی انجام محاسبات و اجرای  
آزمایش‌های مربوطه را کسب می‌کند.

### واحد کار مبانی الکتریسیته

ساعت			عنوان توانایی	شماره توانایی	واحد کار
جمع	عملی	نظری			
۱۵۰	۱۲	۱۳۸	توانایی انجام محاسبات و آزمایش‌های مربوط به اصول مقدماتی الکتریسیته	۱۳	۸
۱۵۰	۱۲	۱۳۸	جمع کل		

## واحد کار مبانی الکتریسیته

### فصل اول: آشنایی با الکتریسیته

#### هدف کلی

آشنایی با الکتریسیته و خصوصیات آن

**هدف های رفتاری:** در پایان این فصل انتظار می‌رود که فرآگیر بتواند:

- ۱- ماده را تعریف کند و اجزای آن را نام ببرد.
- ۲- خصوصیات اجزای ماده را شرح دهد.
- ۳- نحوه ایجاد جریان الکتریکی را توضیح دهد.

ساعت		
جمع	عملی	نظری
۲	-	۲





- ۱- آیا پدیده رعد و برق آسمان تولید الکتریسیته است؟  
الف - بستگی به شدت روشنایی آن دارد.      ب - خیر  
ج - بستگی به وضعیت جغرافیایی منطقه دارد.      د - بله
- ۲- چرا در اثر تماس شانه مو تکه های کاغذ جذب آن می شوند؟  
الف - چون تکه های کاغذ سبک هستند.      ب - زیرا جنس شانه از پلاستیک است.  
د - بین شانه و کاغذ الکتریسیته جاری می شود.
- ۳- مفهوم بار الکتریکی چیست؟  
الف - مقدار الکتریسیته موجود در یک جسم  
ج - انرژی یک لامپ را روشن می کند.  
۴- نام دیگر الکتریسیته مالشی چیست؟  
الف - الکتریسیته جاری      ب - الکتریسیته مغناطیسی      ج - الکتریسیته ساکن      د - الکتریسیته متغیر
- ۵- انرژی الکتریکی موردنیاز برای روشنایی منازل از چه طریقی تأمین می شود؟  
الف - باتری      ب - مالش      ج - ژنراتور DC
- ۶- آیا تفاوتی بین الکتریسیته رعد و برق و الکتریسیته به کار رفته در یک لامپ وجود دارد؟  
الف - بلی      ب - خیر      ج - در برخی موارد      د - به نوع لامپ بستگی دارد
- ۷- علت به وجود آمدن جرقه بین دست و دستگیره در برابر تماس پا با موکت یا فرش چیست؟  
الف - به وجود آمدن الکتریسیته جاری      ب - به وجود آمدن الکتریسیته ساکن
- ج - بالا بودن میزان فشار پا روی موکت  
۸- چرا در ساختمان های مرتفع از میله ای به نام برقگیر استفاده می شود.  
الف - دریافت و ذخیره سازی الکتریسیته ساکن ناشی از رعد و برق  
ب - دریافت و انتقال اکتریسیته ساکن به زمین  
ج - دریافت امواج مغناطیسی مزاحم و حذف آن  
د - به کارگیری در ارتباطات مخابراتی ماهواره ای
- ۹- چرا در پشت ماشین های نفت کش بزرگ از یک زنجیر که با زمین در ارتباط است، استفاده می شود؟  
الف - برای ایجاد صدا و مشخص کردن نوع ماشین با توجه به بزرگی آن  
ب - برای علامت دادن به اتوبیل های پشت سر به منظور دقت در رانندگی  
ج - حذف جرقه ناشی از الکتریسیته ساکن و حفاظت تانکر از آتش سوزی  
د - به منظور انتقال گرمای ایجاد شده در اثر سایش لاستیک ها با زمین
- ۱۰- کدام یک از موارد زیر درباره الکتریسیته غلط است؟  
الف - برای تولید انرژی مکانیکی استفاده می شود.
- ب - در اثر اصطکاک بین یک میله پلاستیکی و پارچه پشمی می توان نوعی از آن را به وجود آورد.  
ج - از حرکت بارهای الکتریکی الکتریسیته به وجود می آید.  
د - در صنعت، الکتریسیته جاری کاربرد کمی دارد.

## ۱- تاریخچه



شکل ۱-۱- کهربا

الکتریسیته پدیده‌ای است که دیده نمی‌شود. ولی قادر است پدیده‌های فیزیکی بسیاری مانند: حرارت، روشنایی، حرکت، مغناطیس و ... را به وجود می‌آورد. الکتریسیته دو هزار سال پیش توسط یونانی‌ها کشف شد. آن‌ها در آن زمان پی بردنده وقتی یک کهربا<sup>۱</sup> به جسم دیگری مالش داده می‌شد، نیروی مرموز و خاصی در آن به وجود می‌آید که قادر است اجسامی مانند: برگ خشک و یا براده‌های چوب و ... را جذب کند. (شکل ۱-۱)

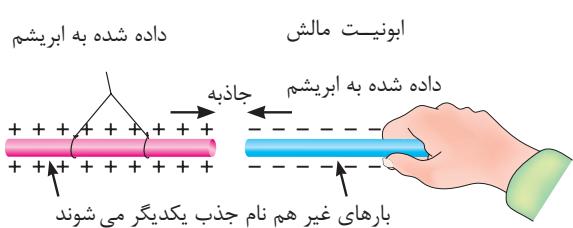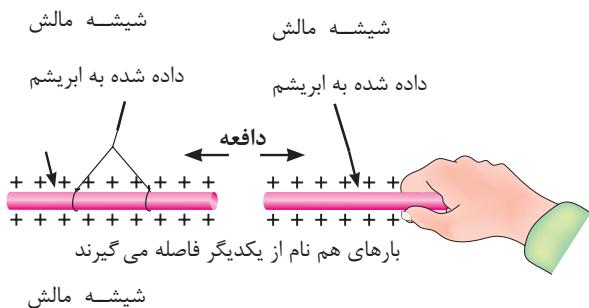

شکل ۱-۲- اثر بارهای استاتیکی بر یکدیگر

در ابتدا تمام اجسامی که مانند کهربا عمل می‌کردند «الکتریک» نام گرفتند. بعدها دریافتند که تعدادی از اجسام پس از مالش، یکدیگر را جذب و برخی دیگر یکدیگر را دفع می‌کنند. (شکل ۱-۲)

فرانکلین در اواسط سالهای ۱۷۰۰ میلادی این دو نوع الکتریسیته را که در دو جسم با جنس مختلف به وجود می‌آید، الکتریسیته «مثبت» و «منفی» نامگذاری کرد.




شکل ۱-۳- حالت‌های مختلف ماده

## ۱-۱- ساختمان ماده


به هر پدیده‌ای که فضا را اشغال نماید و جرم داشته باشد «ماده» گویند. در طبیعت ماده به سه شکل جامد، مایع و گاز وجود دارد. (شکل ۱-۳)

۱- کهربا: ماده‌ای زرد مایل به قهوه‌ای است که به صورت تکه‌های سخت مانند سنگ است.

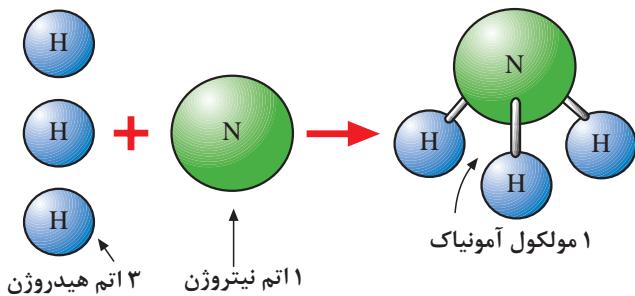


شکل ۱-۴- ترکیب عناصر

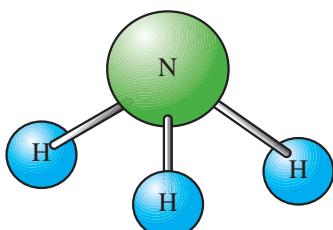مواد به هر شکلی که باشند به صورت ساده یا مرکب هستند. موادی را که از یک عنصر تشکیل شده باشند، «مواد ساده» می‌نامند. مانند: هیدروژن و موادی را که از دو یا چند عنصر تشکیل شده‌اند، «مواد مرکب» گویند. مانند: آمونیاک. مواد مرکب با استفاده از عمل ترکیب ساخته می‌شوند. (شکل ۱-۴)



الف - تشکیل یک مولکول

کوچک‌ترین جزء یک ماده مرکب که هنوز خواص آن ماده را دارد در اصطلاح «ملکول» می‌نامند. (شکل ۱-۵)  
الف) بر همین اساس به کوچک‌ترین جزء یک ماده ساده که هنوز خواص آن ماده را دارد نیز «اتم» گفته می‌شود.  
(شکل ۱-۵- ب).

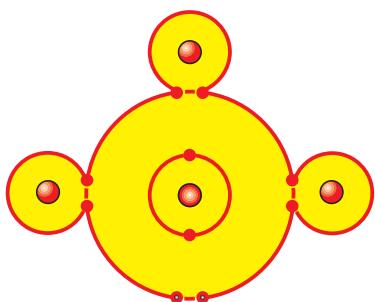


شکل ۱-۵- نحوه قرار گرفتن اتم‌ها در کنار یکدیگر

ساختمان اتم هر عنصر از دو قسمت تشکیل شده است:

الف - هسته

ب - مدارهای الکترونی

هسته هر اتم از دو ذره کوچک به نام‌های پروتون<sup>۱</sup> (بار مثبت  $P^+$ ) و نوترون<sup>۲</sup> (بدون بار  $N^0$ ) تشکیل شده است. (شکل ۱-۶)

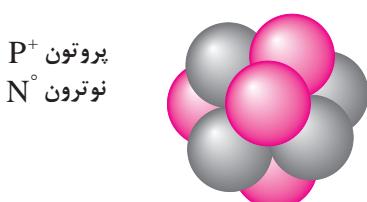


شکل ۱-۶- ذرات پروتون و نوترون


1- Proton

2 - Neutron


بر روی مدارهای الکترونی ذراتی به نام الکترون<sup>۱</sup> (با بار منفی  $e^-$ ) قرار دارند. شکل ۱-۷ یک قسمتی از یک اتم را نشان می‌دهد.

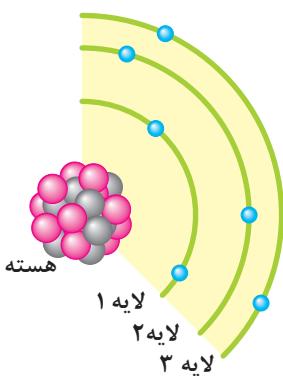


شکل ۱-۷- نحوه قرار گرفتن اتم‌ها روی مدارها و پروتون و نوترون در هسته

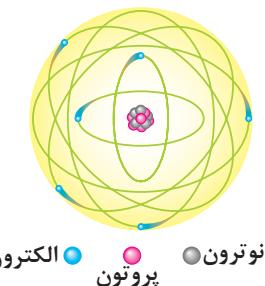

شکل ۱-۸- مدل اتمی

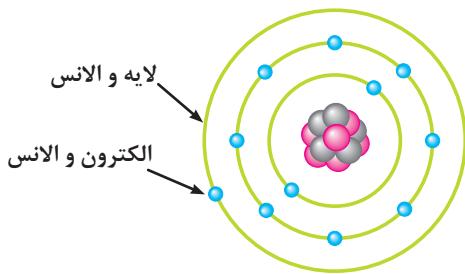

شکل ۱-۹- مدار والانس (ظرفیت)

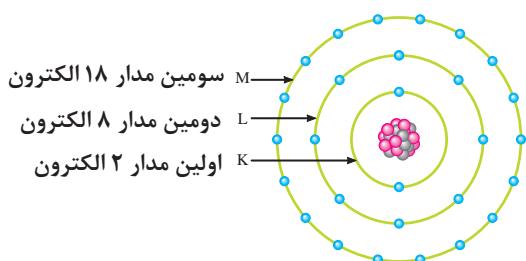

شکل ۱-۱۰- تعداد الکترون‌ها در هر مدار والانس


مدل اتمی عناصر مانند منظومه بسیار کوچک خورشیدی است که هسته اتم مانند خورشید و الکترون‌ها مانند سیارات بر روی مدارهایی حول هسته می‌چرخند. (شکل ۱-۸)

مدار خارجی هر اتم را در اصطلاح «لایه والانس» و الکترون‌های روی این مدار را «الکترون‌های والانس» یا «الکترون‌های ظرفیت» می‌نامند. (شکل ۱-۹) مدارهای الکترونی اتم‌ها را به ترتیب با حروف اختصاری O,N,M,L,K ... مشخص می‌کنند.

تعداد الکترون‌های روی هر مدار اتم از رابطه  $(2n^2)$  محاسبه می‌شود. در این رابطه  $n$  نشان‌دهنده شماره مدار است. مثلاً برای تعیین تعداد الکترون‌های مدار اول (K) می‌توان نوشت:

$$\text{الكترون} = 2 \times (1)^2 = 2$$

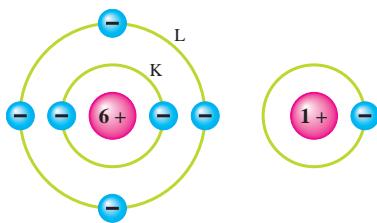بنابراین در مدار اول تعداد دو الکترون وجود دارد. به همین ترتیب تعداد الکترون‌های مدارهای دیگر قابل محاسبه است. (شکل ۱-۱۰)



تعداد الکترون‌های مدار والانس هر اتمی همیشه بین ۱ تا ۸ الکترون است. تعداد این الکترون‌ها نشان‌دهنده ظرفیت آن اتم است.  
(شکل ۱-۱۱)


الف- اتم هیدروژن با ظرفیت ۱      ب- اتم کربن با ظرفیت ۶

شکل ۱-۱۱- تعداد الکترون‌های مدار ظرفیت  
دو اتم مختلف

## ۱-۱-۱- ویژگی‌های اتم و ذرات آن

۱- جرم پروتون  $1.67 \times 10^{-27}$  مرتبه بیشتر از جرم الکترون است.

$$\text{جرم الکترون} = \frac{1}{1.67 \times 10^{-27}} \text{ جرم پروتون}$$

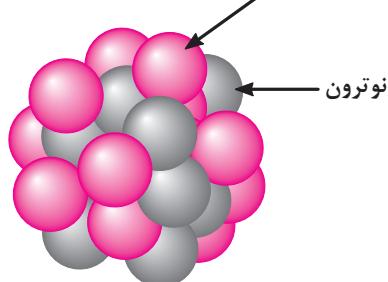

شکل ۱-۱۲- ساختمان هسته اتم

۲- قطر پروتون  $\frac{1}{3}$  قطر الکترون است.


$$\text{قطر پروتون} = \frac{5}{6} \times 10^{-15} \text{ متر} = \text{قطر الکترون}$$

۳- پروتون دارای بار مثبت و در هسته اتم قرار دارد.(شکل ۱-۱۲)


۴- نوترون بدون بار بوده و در هسته اتم قرار دارد.(شکل ۱-۱۲)

۵- الکترون دارای بار منفی است و روی مدارهای اطراف هسته  
می‌چرخد. (شکل ۱-۱۳)

۶- مدارهای الکترونی اطراف هسته بیضی شکل هستند.(شکل ۱-۱۳)

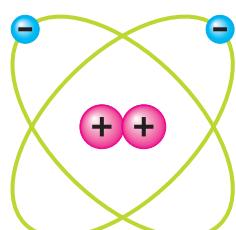

شکل ۱-۱۳- مدارها در اتم

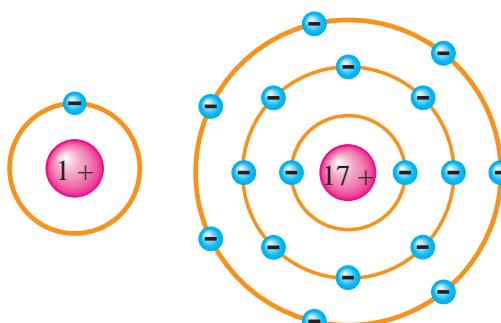


الف - ۱۷ الکترون، ۱ پروتون  
ب - ۱ الکترون، ۱ پروتون


۷- در شرایط عادی تعداد الکترون‌ها و پروتون‌های هر اتم با هم  
برابرند. (شکل ۱-۱۴)

۸- در طبیعت همه نیروهای مخالف مثبت و منفی موجود در اتم  
یکدیگر را خنثی می‌کنند و هیچ تأثیری روی هم ندارند. (شکل ۱-۱۴).

شکل ۱-۱۴

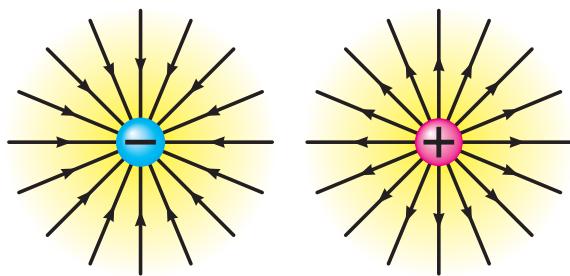

شکل ۱-۱۵- جهت خطوط نیرو در بارهای مثبت و منفی

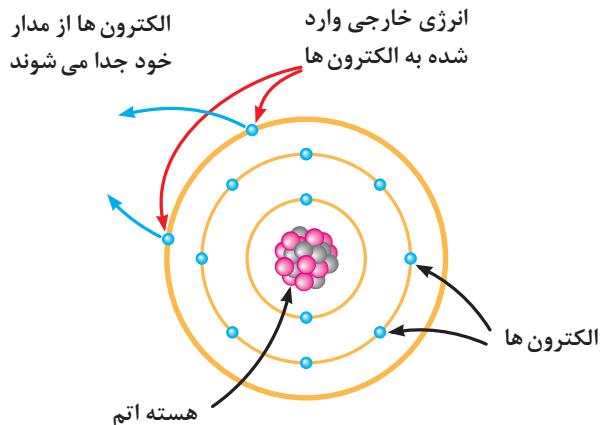

شکل ۱-۱۶- وضعیت قرارگیری اتم ها روی مدارها و چگونگی وارد شدن انرژی خارجی

۹- طبق قرارداد در ذرات باردار اتم جهت خطوط نیروی بارهای منفی به سمت داخل و در بارهای مثبت به سمت خارج است. (شکل ۱-۱۵)

## ۱-۲- چگونگی ایجاد جریان الکتریکی

برای تولید جریان الکتریکی لازم است که الکترون های والانس از اتم جدا و آزاد شوند. چون الکترون های مدار آخر نسبت به هسته اتم دورتر است لذا نیروی جاذبه کمتری از طرف هسته روی آن ها اثر می کند و بنابراین با وارد کردن مقدار کمی انرژی می توانند از مدار خود جدا شوند و به محل دیگری انتقال یابند.

شکل ۱-۱۶ نحوه وارد شدن انرژی به الکترون های والانس و جدا شدن آن ها از مدار خود را نشان می دهد.

## آزمون پایانی (۱)



۱- کوچک‌ترین جزء یک ماده ساده یا عنصر را ..... گویند.

- الف - مرکب      ب - ماده      ج - ترکیب  
د - اتم

۲- آمونیاک از ..... تشکیل شده و یک ..... است.

- الف - هیدروژن و نیتروژن - ماده  
ب - اکسیژن - ترکیب  
ج - نیتروژن - ماده  
د - هیدروژن و اکسیژن - ترکیب

۳- کدام یک از ذرات اتم به ترتیب از راست به چپ دارای بار منفی و مثبت هستند؟

- الف - پروتون - الکترون  
ب - نوترون - الکترون  
ج - نوترون - پروتون  
د - الکترون - پروتون

۴- مدار M چندمین مدار اتم است؟

- الف - ۲      ب - ۳      ج - ۴      د - ۵

۵- در ذرات باردار اتم خطوط نیروی بارهای ..... در تمام جهت‌ها است و مستقیماً ..... می‌شوند.

- الف - خنثی - به بار وارد  
ب - مثبت - از بار خارج  
ج - مثبت - به بار وارد  
د - منفی - از بار خارخ

۶- شرط تولید جریان الکتریکی آن است که:

- الف - مدارهای اتم بیضی شکل باشند.  
ب - الکترون‌ها به اولین مدار اتم اضافه شوند.  
ج - الکترونها از اتم جدا شوند.  
د - پروتون دارای بار الکتریکی مثبت باشد.

۷- جرم پروتون ..... از جرم الکترون و قطر آن ..... از قطر الکترون است.

- الف - بیشتر - کمتر      ب - کمتر - کمتر      ج - بیشتر - بیشتر  
د - کمتر - بیشتر



۸- در مدار ششم یک اتم حداکثر چند الکترون جای می‌گیرد؟

۷۲ - ۵

۱۸ - ج

۳۲ - ب

۵۰ - الف

۹- جمله «اتم‌ها در طبیعت خنثی هستند» یعنی چه؟

الف - الکترون‌ها و پروتون‌ها بدون بار هستند.

ب - الکترون‌ها و نوترون‌ها بار خود را از دست داده‌اند.

ج - بارهای مثبت و منفی یکدیگر را خنثی می‌کنند.

د - در شرایط عادی تعداد الکترون‌ها بیشتر از تعداد پروتون‌ها است.

۱۰- اگر اتمی دارای ۳۲ الکترون باشد در مدار والانس آن چند الکترون قرار می‌گیرد؟

۱ - ۵

۲ - ج

۴ - ب

الف - ۶

۱۱- بر روی کدام یک از مدارهای زیر حداکثر هشت الکترون جای می‌گیرد؟

۵ - د

۶ - ج

۷ - ب

الف - ۸

۱۲- کدامیک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

الف - جرم پروتون بیشتر از الکترون و قطر آن کوچک‌تر از قطر الکترون است.

ب - مدارهای اطراف هسته بیضی شکل هستند و قطر الکترون بزرگ‌تر از قطر پروتون است.

ج - در شرایط عادی تعداد الکترون‌ها و پروتون‌های هر اتم با هم برابرند.

د - پروتون دارای بار منفی است و روی مدارهای اطراف هسته می‌چرخد.

۱۳- تعداد الکترون‌های مدار والانس هر اتم نشان‌دهنده ..... آن اتم است.

غلط

۱۴- هسته هر اتم از دو ذره کوچک به نام‌های پروتون و الکترون تشکیل شده است. صحیح

غلط

۱۵- الکترون‌های هسته هر اتم را الکترون‌های والانس یا ظرفیت گویند. صحیح




# خودآزمایی عملی

۱- یک میله (شانه) پلاستیکی را با پارچه پشمی (یا موهای سرخود) مالش دهید. سپس موارد خواسته شده زیر را به طور جداگانه انجام داده و نتایج آن را ثبت کنید. (شکل ۱-۱۷ و ۱-۱۸)




شکل ۱-۱۷

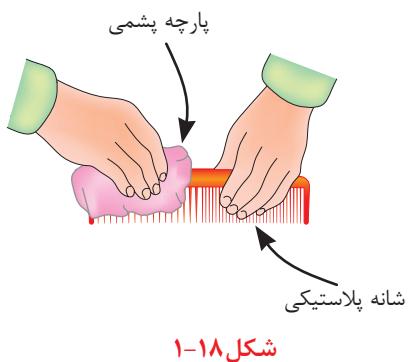

شکل ۱-۱۸



شکل ۱-۱۹

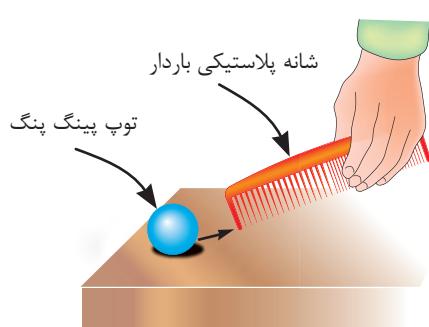

شکل ۱-۲۰

نتیجه



پس از انجام هر قسمت، شانه یا میله را مجدداً به پارچه یا موی سر مالش دهید.


الف - شیء پلاستیکی را به ذرات نمک نزدیک کنید.  
(شکل ۱-۱۹)

نتیجه

ب - شیء پلاستیکی را به توپ پینگ پنگ نزدیک کنید.  
(شکل ۱-۲۰)

نتیجه


ج - شیء پلاستیکی را به یک رشته نخ نایلونی نزدیک کنید. (شکل ۱-۲۱)

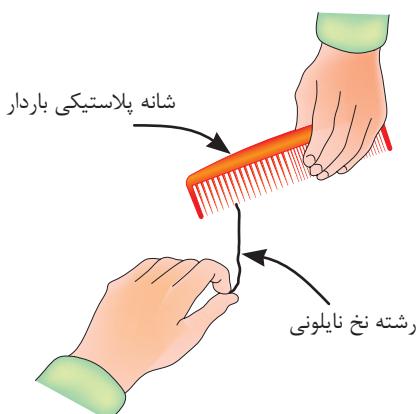

شکل ۱-۲۱




د - شیء پلاستیکی را به آب جاری که با فشار کم از شیر آب خارج می شود نزدیک کنید. (شکل ۱-۲۲)

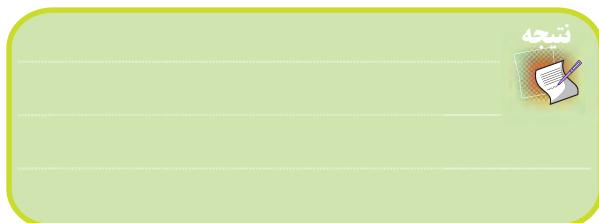

شکل ۱-۲۲

۲- از مجموعه آزمایش های فوق چه نتیجه ای می گیرید؟

شرح دهید.

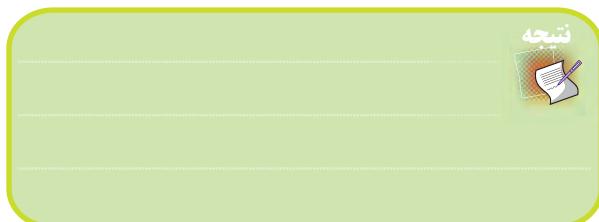

مطلوب مربوط به سؤالاتی را که نتوانسته اید پاسخ دهید مجدداً مطالعه و آزمون را تکرار کنید.

## واحد کار مبانی الکتریسیته

### فصل دوم: هادی‌ها، عایق‌ها، نیمه‌هادی‌ها

#### هدف کلی

آشنایی با هادی‌ها، عایق‌ها و نیمه‌هادی‌های الکتریکی



**هدف‌های رفتاری:** در پایان این فصل انتظار می‌رود که فراغیر بتواند:

- ۱- هادی، عایق و نیمه‌هادی را با ذکر نمونه‌هایی تعریف کند.
- ۲- هادی، عایق و نیمه‌هادی را از نظر الکترون‌های والانس مقایسه کند.
- ۳- در صورت داشتن عدد اتمی عنصری، نوع ماده را تشخیص دهد.

ساعت		
جمع	عملی	نظری
۲	-	۲



- ۱- چرا در مدارهای روشنایی از سیم استفاده می شود؟
- الف - چون وسیله دیگری وجود ندارد.  
ب - زیرا برق را خوب هدایت می کند.  
ج - چون استقامت سیم زیاد است.  
د - زیرا قدرت تحمل سیم زیاد است.
- ۲- جنس سیم های نصب شده بر روی تیرهای برق خیابان ها از چیست؟
- الف - مس      ب - آهن      ج - فولاد      د - روی
- ۳- چرا هنگام کار با برق باید از کفش لاستیکی و دستکش استفاده کرد؟
- الف - چون عایق هستند.  
ب - می توانند جریان مدار را کنترل کنند.  
ج - قدرت تحمل حرارتی زیادی دارند.  
د - می توانند برق را به زمین منتقل کنند.
- ۴- در مدارهای الکتریکی اگر به جای سیم مسی از رشته پلاستیکی استفاده کنیم نور لامپ ها:
- الف - کاهش می یابد.      ب - افزایش می یابد.      ج - تغییری نمی کند.      د - قطع می شود.
- ۵- اگر جریان الکتریکی را مشابه عبور جریان آب از لوله در نظر بگیریم، یک سیم خوب الکتریکی را مشابه کدام یک از موارد زیر می توان دانست؟
- الف - لوله آب با قطر کم  
ب - لوله آب با قطر زیاد  
ج - نمی توان مقایسه کرد.  
د - بستگی به ولتاژ دارد.
- ۶- کدام یک از مواد زیر می تواند جریان برق را عبور دهد؟
- الف - میله چوبی      ب - میله آلومینیومی      ج - میله کائوچوبی      د - میله لاستیکی
- ۷- چرا خاصیت هدایت الکتریکی مواد مختلف با هم تفاوت دارند؟
- الف - وضعیت اتم های آنها تفاوت دارند.  
ب - چون جریان تأمین کننده همه مواد بااتری ها هستند.
- ج - همه مواد در برابر جریان مقاومت نمی کنند.  
د - چون تحت تأثیر انرژی قرار نگرفته اند.
- ۸- به کوچک ترین جزء یک ماده مرکب ..... گفته می شود.
- الف - یون      ب - والانس      ج - اتم      د - ملکول
- ۹- کدام یک از اشکال زیر صحیح است؟

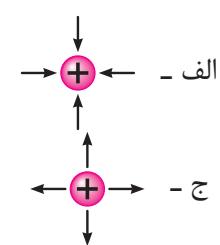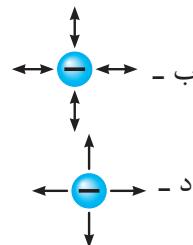


- ۱۰- ذره نوترон ..... اتم قرار دارد و از نظر بار الکتریکی ..... است.
- الف - روی مدارهای - منفی  
ب - در هسته - مثبت  
ج - در هسته - منفی  
د - روی مدارهای - خنثی



## ۲-هادی‌ها، عایق‌ها و نیمه‌هادی‌ها


در مباحث الکتریسیته تعداد الکترون‌های مدار والانس اتم‌ها اهمیت دارد. زیرا براساس آن‌ها مواد را از نظر هدایت الکتریکی به سه گروه تقسیم می‌کنند.

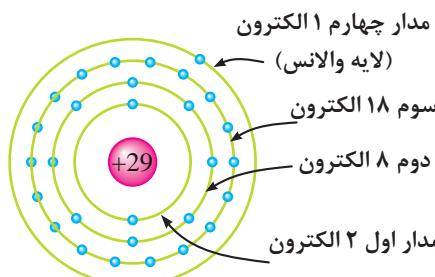

شکل ۲-۱- ساختمان اتمی عنصر مس

### ۲-۱- هادی‌ها

موادی را که الکترون‌های مدار والانس آن‌ها به راحتی آزاد می‌شود «هادی» یا «رسانا» می‌نامند. تعداد الکترون‌های والانس این مواد معمولاً ۱، ۲ یا ۳ الکترون است. (شکل ۲-۱)

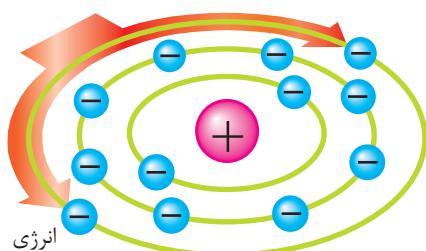

شکل ۲-۲- تقسیم انرژی بین الکترون‌های والانس

هرگاه به اتم‌های یک هادی انرژی داده شود بین الکترون‌ها تقسیم می‌شود. در این حالت چون تعداد الکترون‌های والانس کم است مقدار انرژی بیشتری به هر الکترون نسبت به حالتی که تعداد الکترون‌ها زیاد باشد می‌رسد. (شکل ۲-۲)




شکل ۲-۳- برقراری جریان الکتریکی در هادی‌ها

در یک هادی، الکترون‌ها به راحتی از یک اتم به اتم دیگر منتقل می‌شود. این عبارت را می‌توان به عنوان تعریف دیگری برای هادی در نظر گرفت. در شکل ۲-۳ بر اثر انتقال الکترون‌ها لامپ روشن شده است.


از هادی‌های خوب می‌توان نقره، مس، طلا و آلومینیوم را نام برد. در صنعت برق از سیم‌های مسی و آلومینیومی استفاده می‌شود زیرا این عناصر فراوان و مقرر به صرفه هستند.

## ۲-۲- عایق ها

به مفادی که الکترون های مدار والانس آن ها تمایل به ماندن در مدار خود را دارند و به راحتی جدا نمی شوند «عایق» یا «دی الکتریک» می گویند. این مواد در مدار والانس خود ۵، ۶، ۷ یا ۸ الکترون دارند. (شکل ۲-۴)

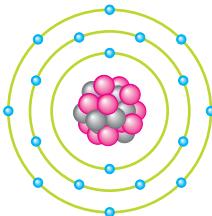

شکل ۲-۴- ساختمان اتمی یک عنصر عایق

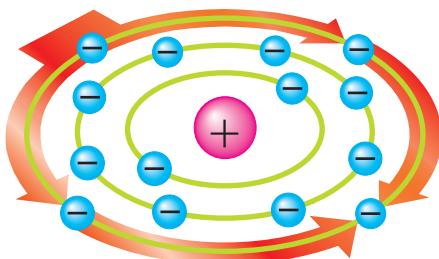

شکل ۲-۵- تقسیم انرژی بین الکترون های والانس هادی ها

در صورتی که به اتم یک دی الکتریک انرژی داده شود این انرژی بین الکترون های والانس آن تقسیم می شود. چون تعداد الکترون های والانس در عایق ها زیاد است، لذا مقدار انرژی بی که به هر الکترون می رسد، نسبت به هادی ها که تعداد الکترون والانس کمتری دارند کاهش می یابد. از عایق های خوب<sup>۱</sup> می توان شیشه، کاغذ، پلاستیک، هوای میکا را نام برد. (شکل ۲-۵)




شکل ۲-۶- عدم انتقال الکترون ها در یک میله پلاستیکی

شکل ۲-۶ تصویری را نشان می دهد که در آن چون میله پلاستیکی نمی تواند الکترون های لایه والانس خود را انتقال دهد، لامپ روشن نمی شود پس می توان نتیجه گرفت که ماده عایق نمی تواند جریان الکتریکی را عبور دهد.

## ۲-۳- نیمه هادی ها

موادی که از نظر آزاد کردن الکترون والانس در حد فاصل عایق ها و هادی ها قرار دارند «نیمه هادی»<sup>۲</sup> نامیده می شوند.


تعداد الکترون های والانس نیمه هادی ها معمولاً ۴ الکترون است. (شکل ۲-۷)

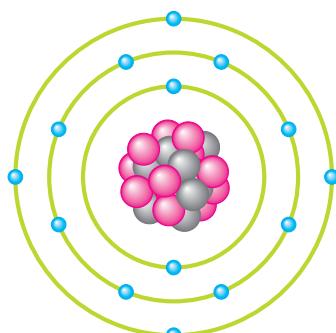


شکل ۲-۷- ساختمان اتمی نیمه هادی ها

۱- عایق هایی که در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند اغلب از ترکیب مواد مختلف به وجود می آیند.


2- Semiconductor

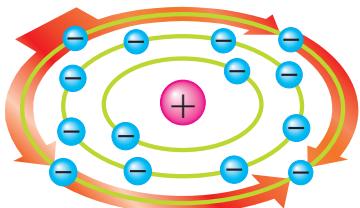

شکل ۲-۸- تقسیم انرژی بین الکترون های والنس در نیمه هادی ها

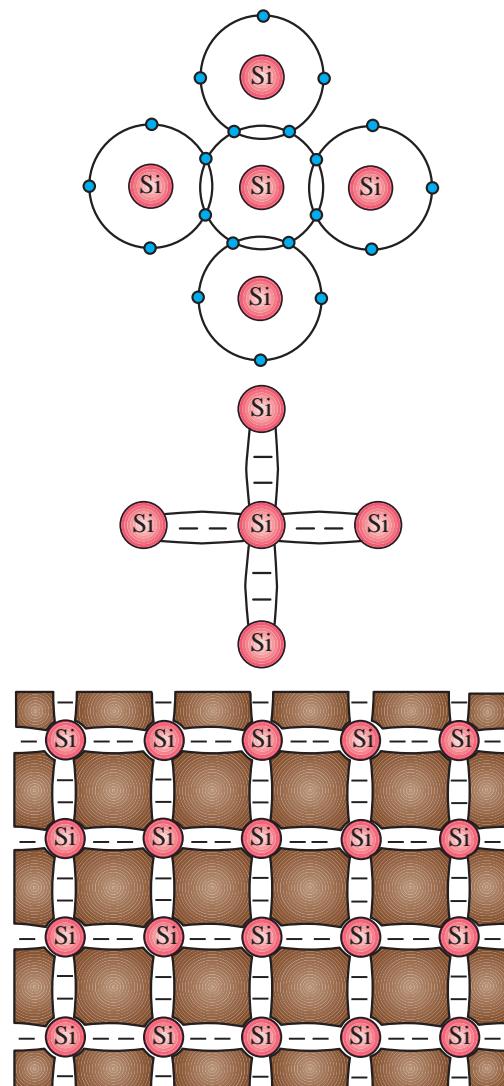

شکل ۲-۹- شبکه اشتراکی اتم های نیمه هادی

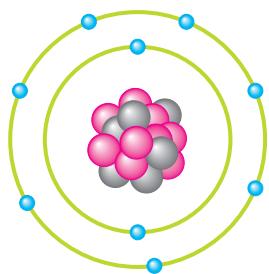

شکل ۲-۱۰- عدد اتمی این عنصر ۹ است  
 $Z = 9$

در شرایط عادی نیمه هادی ها تمایلی به دریافت کردن و یا از دست دادن الکترون والنس ندارند. اما در صورتی که انرژی خارجی به آن داده شود، می توانند الکترون آزاد کنند.

(شکل ۲-۸)

از نیمه هادی ها که در الکتریسته کاربرد دارند می توان ژرمانیم (Ge) و سیلیسیم (Si) را نام برد. نحوه قرار گرفتن اتم های نیمه هادی ها در کنار هم به صورت اشتراکی است. از اشتراک الکترون های والنس در نیمه هادی ها شبکه ای به وجود می آید که آن را در اصطلاح «شبکه کریستالی» گویند.

شکل ۲-۹ شبکه کریستالی و پیوند بین اتم های سیلیسیم را نشان می دهد. نیمه هادی ها از نظر الکتریکی خنثی هستند. برای اینکه بتوانیم میزان هدایت نیمه هادی ها را افزایش دهیم باید آن ها را با مواد دیگری ترکیب کنیم. عمل ترکیب نیمه هادی با عنصری دیگر را «ناخالص کردن» نیمه هادی می نامیم.

توضیح: به تعداد الکترون ها یا پروتون های یک عنصر «عدد اتمی»<sup>۱</sup> می گویند و آن را با حرف (Z) نمایش می دهند. (شکل ۲-۱۰)

با توجه به عدد اتمی می توان وضعیت هادی، عایق و نیمه هادی بودن جسم را تشخیص داد. مثال: عدد اتمی عنصری ۱۱ است، این عنصر از نظر هدایت الکتریکی چه وضعیتی دارد؟

۱- از مجموع تعداد نوترون ها و پروتون ها جرم اتمی بدست می آید.

حل: با استفاده از رابطه  $2n^2$  می‌توان الکترون‌های این عنصر را بر روی مدارها توزیع کرد.

$$K = 2n^2 \Rightarrow 2(1)^2 = 2 \quad (\text{مدار اول})$$


$$L = 2n^2 \Rightarrow L = 2(2)^2 = 8 \quad (\text{مدار دوم})$$

تعداد الکترون‌های باقیمانده  $= M$  (مدار سوم)


$$M = Z - (K + L) = 11 - (2 + 8)$$

الکترون ۱


چون تعداد الکترون‌های مدار آخر این عنصر کمتر از ۳ الکترون است، لذا از نظر هدایت به گروه هادی‌ها تعلق دارد. تعداد الکترون‌های هر مدار این اتم در شکل ۲-۱۱ نشان داده شده است.

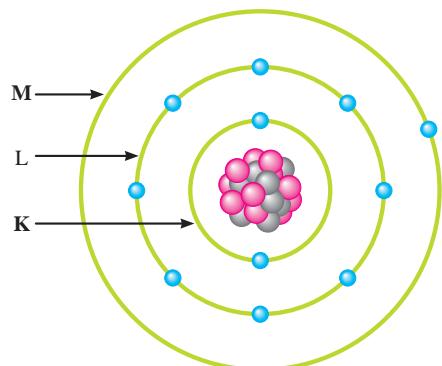


شکل ۲-۱۱- ساختمن اتمی عنصری با عدد اتمی ۱۱

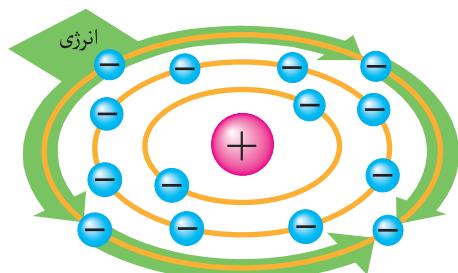

شکل ۲-۱۲

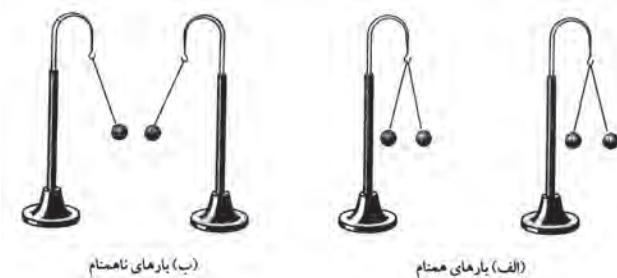

شکل ۲-۱۳- بارهای همنام همیگر را می‌رانند و بارهای نامنام یکدیگر را می‌ربایند

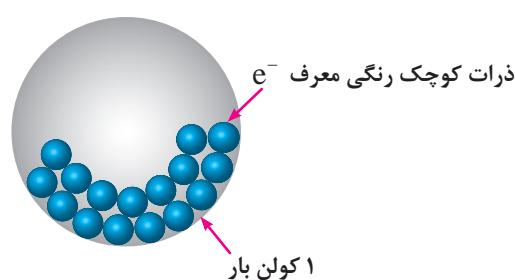

شکل ۲-۱۴

## ۲-۴- بار الکتریکی و اتم باردار:

همان گونه که اشاره شد عناصر می‌توانند به واسطه وارد شدن انرژی به لایه آخرشان دارای الکترون اضافی شده و یا الکترون والانس خود را از دست بدهند.

اصطلاحاً به عنصری که الکترون‌هایی از دست داده و یا گرفته «عنصر باردار» و به اتم‌های آن «اتم باردار» یا «یون» گفته می‌شود. از آنجایی که بررسی تعداد الکترون‌های دریافتی و یا از دست داده اتم‌ها در الکتریسیته کاربرد داشته دانشمندان مختلفی به بررسی اثرات ذرات باردار بر هم پرداخته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به «کولن» اشاره کرد. وی تحقیقات زیادی پیرامون بارهای الکتریکی داشته به همین خاطر به احترام وی واحد بار الکتریکی (Q) بر حسب کولن (C) نامگذاری شده است.

هر کولن بار الکتریکی معادل  $10^{18} / 28$  الکترون است. یعنی:

$$6280000000000000000 = 6 \times 10^{18} = 1 \text{ کولن}$$

کولن نتیجه تحقیقات خود را تحت عنوان قانونی به نام «قانون کولن» بیان کرد.

## ۲-۵- قانون کولن:

همان طوری که در فصول قبل اشاره شد دو جسم (دو ذره) باردار با بارهای هم نام یکدیگر را دفع و با بارهای غیرهم نام یکدیگر را جذب می کنند.

کولن بر پایه انجام آزمایش های زیاد با اجسام باردار نتیجه گرفت که نیروهای جاذبه و دافعه میان بارها از قانون خاصی پیروی می کنند. امروزه این قانون را به نام «قانون کولن» می شناسیم. این قانون بیان می کند:

نیروی بین دو بار الکتریکی با حاصل ضرب اندازه بارها نسبت مستقیم و با مجذور فاصله میان بارها نسبت معکوس دارد. ارتباط عوامل مؤثر با نیروی بین دو بار را با رابطه (۱)

$$F \propto \frac{q_1 q_2}{d^2} \quad (1)$$

با بهره گیری از یک ضریب ثابت که نشان دهنده خاصیت محیط در برگیرنده اجسام باردار است می توان رابطه قانون کولن را به صورت مقابله نوشت:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{d^2} \quad (2)$$

$q_1$  و  $q_2$  - مقدار بارهای الکتریکی بر حسب کولن [C]

$d$  - فاصله بین دو بار بر حسب متر [m]

$k$  - ضریب ثابت که تقریباً برابر  $9 \times 10^9$  بر حسب  $\frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$

$F$  - نیروی بین دو جسم باردار بر حسب نیوتون [N]


مثال: اندازه نیروی بین دو بار  $[C] = 0.02$  و  $0.05$  که در فاصله ۲ متر از یکدیگر قرار گرفته اند چند نیوتون است؟

$$F = k \frac{q_1 q_2}{d^2}$$

$$F = 9 \times 10^9 \frac{0.02 \times 0.05}{(2)^2} = \frac{9 \times 10^9}{4}$$

$$F = 22.5 \text{ [N]}$$


$$F = k \frac{q_1 q_2}{d^2} \Rightarrow d^2 = k \frac{q_1 q_2}{F}$$

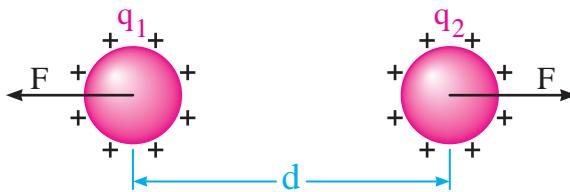


شکل ۲-۱۵

$$d = \sqrt{\frac{kq_1 q_2}{F}} = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \times 0.05 \times 0.004}{5}} = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^{-3}}{5}} = \sqrt{\frac{180 \times 10^4}{5}} = \sqrt{36 \times 10^4} = 6 \times 10^2 [m]$$

مثال: هرگاه نیروی بین دو جسم باردار  $0.0004$  و  $0.05$  کولنی برابر  $5$  نیوتون باشد فاصله بین این دو بار چند متر است؟

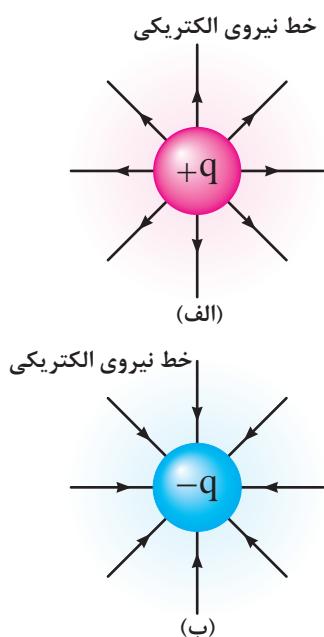

شکل ۲-۱۶- میدان الکتریکی اطراف یک کره باردار در فضا

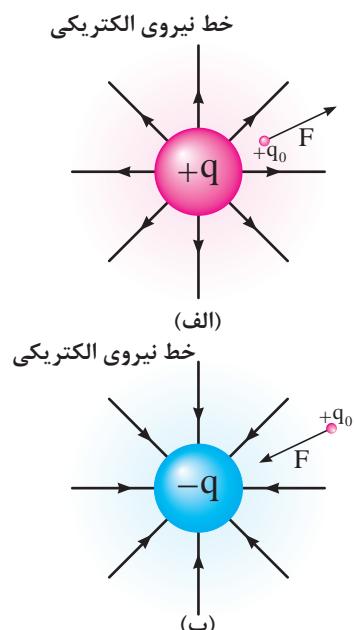

شکل ۲-۱۷- میدان الکتریکی اطراف یک کره باردار در فضا

## ۶-۲- میدان الکتریکی

هرگاه یک جسم باردار در فضای اطراف یک جسم باردار قرار گیرد طبق قانون کولن به آن نیرو وارد می شود این ناحیه که چنین خاصیتی دارد یک «میدان الکتریکی» است. بنابراین در یک ناحیه از فضا وقتی می توان گفت میدان الکتریکی وجود دارد که به بار الکتریکی واقع در آن ناحیه یک نیروی الکتریکی وارد می شود. شکل (۲-۱۶)

برای سنجش وجود میدان الکتریکی و تعیین اندازه آن از یک بار مثبت و کوچک به نام «بار آزمون -  $q_0$ » استفاده می شود که مقدار آن برابر واحد (یک) است. در شکل های (الف - ۲-۱۷) و (ب - ۲-۱۷) وضعیت خطوط نیروی وارد به بار آزمون برای هر دو بار هم نام و هم چنین دو بار غیر هم نام نشان داده شده است. هر خط نیرو نشان دهنده مسیری است که بار آزمون واقع در میدان الکتریکی تحت اثر نیروی ناشی از میدان طی می کند.

بنا به تعریف نیروی وارد بر بار الکتریکی آزمون (مثبت) در هر نقطه از میدان را شدت میدان الکتریکی در آن نقطه می‌نامیم و مقدار آن به صورت مقابله محاسبه می‌شود.

$$E = \frac{F}{q_0}$$

F - نیروی وارد بر بار آزمون بر حسب نیوتن [N]  
q - اندازه بار آزمون بر حسب کولن [C] (مقدار آن می‌تواند غیر یک باشد)

$$E = \frac{N}{C}$$

مثال: بار الکتریکی ۴ کولنی در یک میدان الکتریکی تحت تأثیر نیروی ۱۶ نیوتن قرار می‌گیرد اندازه شدت میدان الکتریکی آن چقدر است؟

$$E = \frac{F}{q}$$

$$E = \frac{16}{4} = 4 \left[ \frac{N}{C} \right]$$

## ۲-۷- میدان الکتریکی یکنواخت

در صورتی که نیاز به ایجاد میدان الکتریکی باشد می‌توانیم با اتصال دو صفحه فلزی که مطابق شکل (۲-۱۸) مقابله یکدیگر قرار گرفته‌اند به دو قطب یک باتری متصل کرد. میدان الکتریکی که تحت این شرایط بوجود می‌آید چون دارای اندازه و جهت ثابت است «میدان الکتریکی یکنواخت» گفته می‌شود.


اندازه شدت میدان الکتریکی یکنواخت را از رابطه مقابله می‌توان بدست آورد:

$$E = \frac{V}{d}$$

V - ولتاژ باتری اتصال داده به دو صفحه بر حسب ولت [v]


d - فاصله بین دو صفحه بر حسب متر [m]

E - شدت میدان الکتریکی بر حسب  $\frac{V}{m}$  ولت متر

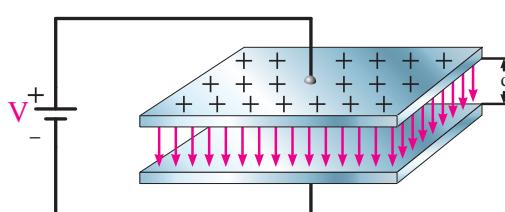

شکل ۲-۱۸

مثال: شدت میدان الکتریکی بین دو صفحه موازی که با فاصله ۴ سانتی متر از یکدیگر قرار گرفته اند و مشابه شکل (۲-۱۹) به ولتاژ ۱۰ ولت متصل شده چقدر است؟

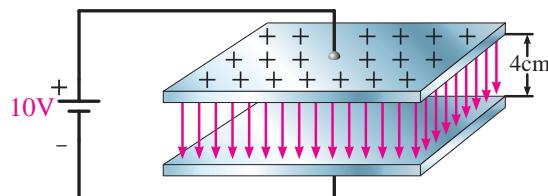

شکل ۲-۱۹

مثال: فاصله بین دو صفحه موازی که به ولتاژ ۲۰ ولت وصل شده اند چند متر باشد تا شدت میدان الکتریکی بین دو صفحه ۴۰ ولت بر متر باشد.

$$E = \frac{V}{d} \Rightarrow d = \frac{V}{E}$$

$$d = \frac{20}{40} = \frac{1}{2} = 0.5[m]$$

## آزمون پایانی (۲)



- ۱- لایه والانس هر اتم با چند الکترون تکمیل می شود؟
- الف - ۲                  ب - ۸                  ج - ۱۸                  د - ۳۲
- ۲- جسمی که در آن الکترون های والانس به آسانی از یک اتم به اتم دیگر منتقل شوند..... نامیده می شود.
- الف - عایق                  ب - نیمه هادی                  ج - ظرفیتی                  د - هادی
- ۳- سهم انرژی الکترون های والانس در هادی ها نسبت به عایق ها چگونه است؟
- الف - زیاد                  ب - کم                  ج - متوسط                  د - نمی توان تعیین کرد.
- ۴- علت استفاده از مس در صنعت برق چیست؟
- الف - در طبیعت فراوان است.                  ب - الکترون والانس را راحت آزاد می کند.
- ج - مقرون به صرفه است.                  د - همه موارد
- ۵- کدام گزینه در مورد تعداد الکترون های مدار والانس عایق ها صحیح است؟
- الف - ۴ < تعداد الکترون ها                  ب - ۴ > تعداد الکترون ها
- ج - ۳ < تعداد الکترون ها                  د - ۸ > تعداد الکترون ها
- ۶- الکترون های والانس در عایق ها ..... از مدار خود جدا می شوند.
- الف - به آسانی                  ب - به سختی                  ج - بدون انرژی                  د - با کمی انرژی
- ۷- اصطلاح «دی الکتریک» برای کدام گروه از موارد به کار می رود؟
- الف - هادی ها                  ب - عایق ها                  ج - نیمه هادی ها                  د - فلزات
- ۸- «میکا» از نظر هدایت الکتریکی در ردیف کدام یک از گروه ها قرار دارد؟
- الف - عایق ها                  ب - هادی ها                  ج - نیمه هادی ها                  د - کریستال ها
- ۹- تعداد الکترون های والانس نیمه هادی ها چند الکترون است؟
- الف - ۲                  ب - ۳                  ج - ۴                  د - ۸
- ۱۰- نحوه اتصال اتم ها در نیمه هادی ها ..... است.
- الف - به شکل دایره                  ب - به صورت شبکه کریستالی                  ج - به شکل بیضی                  د - به صورت خطوط نیم دایره



۱۱- کدام گزینه در مورد نیمه هادی ها صدق می کند؟

الف - با ناخالص کردن نیمه هادی ها میزان تمایل آنها به آزاد کردن الکترون کاهش می یابد.

ب - آزاد کردن الکترون به تعداد مدارهای اتم مورد نظر بستگی دارد.

ج - نیمه هادی ها در شرایط عادی تمایلی به گرفتن یا دادن الکترون ندارند.

د - آزادسازی الکترون به مقدار انرژی داده شده به لایه والاس بستگی ندارد.

۱۲- عدد اتمی عناصر را با حروف اختصاری ..... نشان می دهند.

الف\_Z - e\_ج - ب\_N - د

<sup>۱۳</sup>- عدد اتمی عنصری برای با  $30$  است. تعداد مدارهای این عنصر  $ج$

۱۱- عدد اندی عنصری برابر با  $10$  است. تعداد مدارهای این عنصر چند مدار می‌باشد؟

الف - ١  
ب - ٥  
ج - ٢  
د - ٦

۱۱- عنصری با عدد انمی ۶۱ از نظر هدایت الکتریکی در لدام کروه فرار دارد؟

الف - عایق ها      ب - هادی ها      ج - سیمه هادی ها

۱۵- اگر عدد انمی عنصری برابر با ۱۱ باشد، لایه والاس ان دارای چند الگرۇن اس؟

الف - ١ ب - ٢ ج - ٣

۱۲- بعداد الکترون‌های مدار اخر عنصری ۵ است. این عنصر از نظر هدایت الکتریکی به کدام کر

الف - هادی ها      ب - نیمه هادی ها      ج - عایق ها      د - دریستان ها

۱۷- کدام یک از عناصر زیر دارای ۴ الکترون والانس است؟

**الف - شیشه**      **ب - مس**      **ج - ژرم**

۱۸- نحوه قرار گرفتن اتم‌های نیمه هادی‌ها در کنار هم به صورت ..... است.

۱۹- در اجسام رسانا الکترون های لایه والانس اتم ها به راحتی ازad می شوند.

۲۰- در شرایط عادی نیمه هادی ها تمایلی به دریافت یا از دست دادن الکترون ندارند.

۲۱- دو ذره بار الکتریکی  $\mu\text{c}^6$  و  $\mu\text{c}^8$  در فاصله  $40\text{ cm}$  از هم قرار گرفته‌اند.

( $N$ ) کند چند نیوتن است؟ ( $k = 9 \times 10^9$ )

۲۲-اگر بار الک

وارد می شود؟

## ٢٣- بار الکتریکی $\mu C$

د نیوتن بر کولن است؟

۲۴- دو بار الکتریکی  $q_1$  و  $q_2$  که در فاصله  $d$  از یکدیگر قرار گرفته اند نیرویی برابر  $F$  بر هم وارد

از بارها را نصف کنیم، فاصله بین دو بار چه تغییری باید کند تا نیروی بین دو بار همان  $F$  باشد؟

۲۵- هرگاه شدت میدان الکتریکی بین دو صفحه که در فاصله ۲۰ سانتی متر



# خودآزمایی عملی

۱- مداری را مطابق شکل ۲-۱۲ در نظر بگیرید و در صورت امکان عملأً بینندید. در مراحل مختلف بین دو نقطه A و B قطعات زیر را قرار دهید و وضعیت روشنایی لامپ را مشاهده و ثبت کنید.

الف - گیره کاغذ (مشابه شکل ۲-۱۲)

ب - مداد پاک کن

ج - بدنه پلاستیکی خودکار

د - یک قطعه سیم مسی


ه - یک قطعه میله برنجی

و - یک تکه چوب

ز - یک قطعه لاستیک

۲- از مجموعه مشاهدات خود چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

شکل ۲-۱۲- مدار ساده الکتریکی

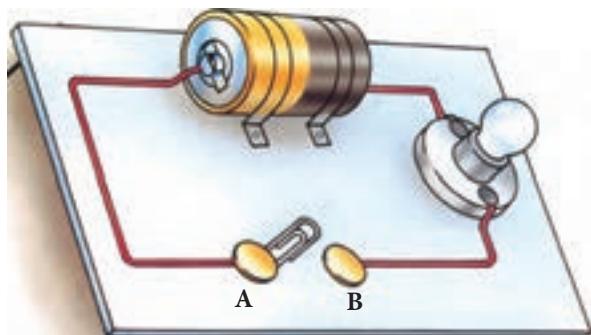

طالب مربوط به سؤالاتی را که نتوانسته اید پاسخ دهید مجدداً مطالعه و آزمون را تکرار کنید.

## واحد کار مبانی الکتریسیته

### فصل سوم: آشنایی با قطعات و کمیت‌های الکتریکی

#### هدف کلی

آشنایی با مقاومت‌ها و کمیت‌های الکتریکی

**هدف‌های رفتاری:** در پایان این فصل انتظار می‌رود که فراغیر بتواند:

- ۱- کمیت‌های الکتریکی ولتاژ، جریان و مقاومت را با ذکر روابط و واحد توضیح دهد.
- ۲- انواع مقاومت‌های الکتریکی را نام برد و طرز کار هر یک را توضیح دهد.
- ۳- مقدار مقاومت‌های اهمی چهار رنگ، پنج رنگ را با کمک کدهای رنگ تعیین کند.

ساعت		
جمع	عملی	نظری
۶	-	۶



- ۱- با زدن کلید اصلی برق نیروگاه، چه مدت زمانی طول می کشد تا جریان برق به مصرف کننده برسد؟

الف - یک دقیقه      ب - کمتر از چند صدم ثانیه

ج - به طول مسیر بستگی دارد.

۲- آیا جریان برق قابل رؤیت است؟

الف - بله      ب - خیر

ج - به نوع سیم بستگی دارد.

۳- منظور از پتانسیل الکتریکی چیست؟

الف - مقدار جریان عبوری از مدار      ب - سرعت انتقال جریان

ج - مقدار بار الکتریکی که کار را انجام دهد.

۴- رشته حرارتی یک سماور برقی برای ایجاد گرما چه خاصیتی را از خود نشان می دهد؟

الف - مقاومت      ب - لوله مارپیچ

ج - سیم پیچی      د - عایقی

۵- ولوم یک رادیو چیست؟

الف - مقاومت متغیر      ب - کلید گردان

ج - کلید مرحله ای      د - شیرگردان

۶- عامل کنترل کننده خودکار روشن و خاموش کردن چراغ های خیابان ها و معابر عمومی چیست؟

الف - مدارهای صنعتی      ب - مقاومت تابع نور

ج - کلیدهای قطع و وصل      د - دیود نور دهنده

۷- چرا در صورت وصل کردن بعضی از مصرف کننده ها به پریز برق و راه اندازی آن ها سیم های برق گرم می شود؟

الف - دمای محیط زیادتر از حد استاندارد است.      ب - طول سیم کمتر از حد استاندارد است.

ج - ولتاژ اعمال شده کمتر از حد نیاز است.      د - جریان عبوری از سیم مورد نظر زیاد است.

۸- کدام یک از مواد زیر هادی خوبی نیست؟

الف - مس      ب - نقره

ج - طلا      د - میکا

۹- برای افزایش میزان هدایت نیمه هادی ها باید آن ها را ..... کرد.

الف - خالص      ب - ناخالص

ج - از هسته جدا      د - مشترک

۱۰- انرژی داده شده به ..... یک ماده دی الکتریک بین الکترون های ..... آن تقسیم می شود.


الف - اتم - مدار والانس      ب - الکترون های - مدار والانس

ج - الکترون های - مدار M      د - اتم - مدار M

## ۳-کمیت‌های الکتریکی


### ۱-شدت جریان<sup>۱</sup>

چنانچه بخواهیم از انرژی الکتریکی برای انجام کاری استفاده کنیم می‌بایست الکتریسیته تولید شده را به حرکت درآوریم و در مدار جاری کنیم. به عبارت دیگر اگر بتوانیم با دادن انرژی به مدار والانس یک اتم، الکترون‌های آن را آزاد کنیم و در یک مسیر حرکت دهیم «جریان الکتریکی» به وجود می‌آید.

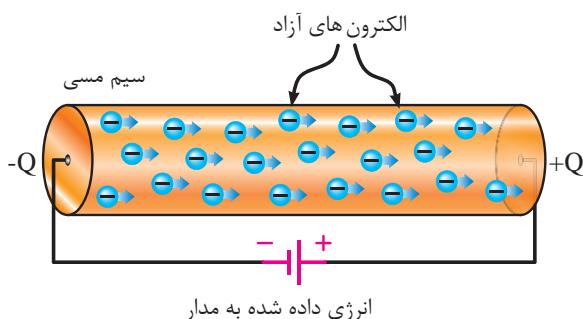


شکل ۳-۱-میزان جریان الکتریکی از مجموع انرژی الکترون‌هایی که انرژی آن‌ها در یک جهت است، به وجود می‌آید.

انرژی الکترون‌های آزادی که در یک جهت هستند با هم جمع می‌شوند و انرژی آزاد شده بیشتری را برای انجام کار در اختیار ما قرار می‌دهند. تعداد الکترون‌هایی که انرژی هم جهت دارند میزان شدت جریان الکتریکی را تعیین می‌کنند. (شکل ۳-۱)

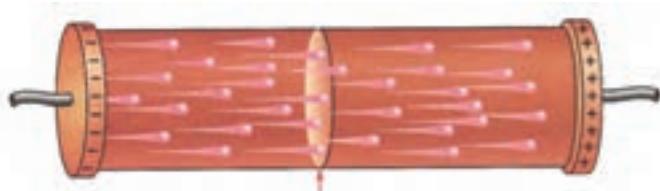

شکل ۳-۲-عبور بار الکتریکی از یک نقطه سیم در طی زمان معین را جریان الکتریکی می‌نامند.

شدت جریان الکتریکی را با حرف (I) نشان می‌دهند. بنا به تعریف مقدار بار الکتریکی (الکترون‌های آزاد) که از یک نقطه سیم در طی مدت زمانی معین عبور می‌کند «شدت جریان الکتریکی» می‌نامند. (شکل ۳-۲)  
اگر بار الکتریکی را با  $q$  (بر حسب کولن C)، زمان را با  $t$  (بر حسب ثانیه S) نشان دهیم شدت جریان I (بر حسب آمپر A) از رابطه زیر قابل محاسبه است:

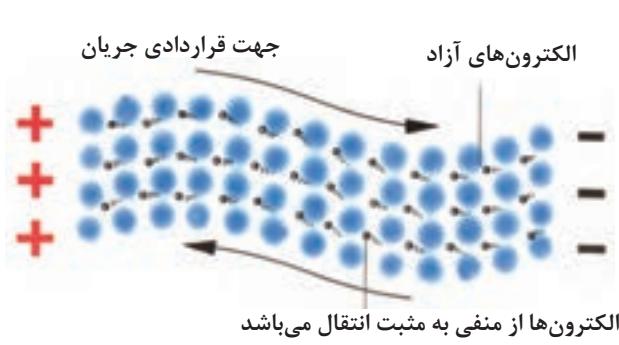


شکل ۳-۳-جهت حرکت اصلی و قراردادی جریان الکتریکی

$$I = \frac{q}{t} \Rightarrow I = \frac{(C)}{(S)} \text{ آمپر}$$

چون عامل به وجود آمدن جریان الکتریکی، حرکت الکترون‌های است و این ذرات دارای بار منفی هستند، لذا جهت حرکت واقعی الکترون‌ها از قطب منفی به سمت قطب مثبت است ولی براساس قرارداد، جهت جریان الکتریکی را در مدارها از قطب مثبت به سمت قطع منفی در نظر می‌گیرند.



شکل ۳-۳ این مطلب را نشان می‌دهد. بنا به تعریف، مثبت بودن بارها را با عنوان زیاد بودن و منفی بودن بار را با عنوان کم بودن بار در نظر می‌گیرند. در رابطه (I) اگر به جای پارامترهای ( $t, q$ ) مقدار واحد را قرار دهیم تعریف یک آمپر به دست می‌آید.

$$I(A) = \frac{q(c)}{t(s)}$$

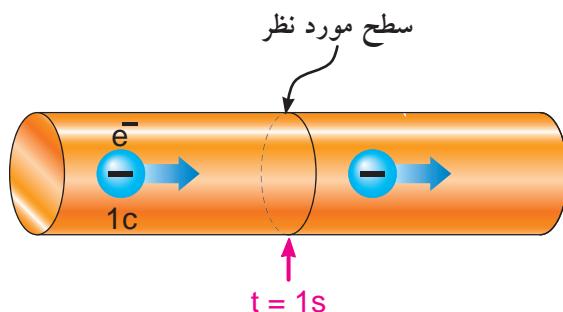


شکل ۳-۴- حرکت الکترون از سطح موردنظر در یک ثانیه


هر (-) معروف یک کولن بار است

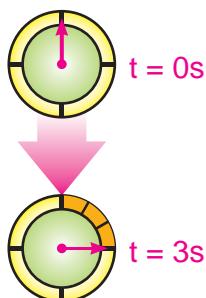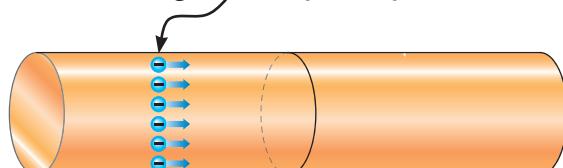

شکل ۳-۵- تعداد الکترون‌هایی که از سطحی مشخص در طی سه ثانیه می‌گذرند.

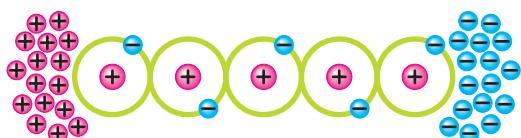

شکل ۳-۶- حرکت الکترون‌ها از سمت پتانسیل مثبت به سمت پتانسیل منفی است

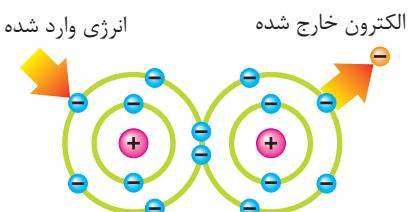

شکل ۳-۷- جایه‌جایی الکترون در اثر انرژی

يعنى هرگاه بار الکتریکی معادل یک کولن در مدت زمان یک ثانیه از یک نقطه معین مانند شکل ۳-۴ عبور کند شدت جریانی برابر یک آمپر در سیم جاری شده است. یک کولن بار الکتریکی موجود در یک جسم برابر است با:

$$\text{الکترون} = 6/28 \times 10^{18} \text{ کولن}$$


مثال: اگر باری برابر با ۶ کولن در طی مدت ۳ ثانیه از سیمی مطابق شکل ۳-۵ عبور کند، چند آمپر جریان در مدار جاری شده است؟

حل:

$$I = \frac{q}{t} = \frac{6}{3} = 2 [A]$$

حرکت الکترون‌های آزاد در درون سیم به صورت «ضربه‌ای»<sup>۱</sup> صورت می‌گیرد. یعنی در مدارهای والانس، الکترون‌ها با یکدیگر برخورد می‌کنند و از اتم دیگر منتقل می‌شوند. سرعت این ضربه‌ها در حدود سرعت سیر نور (۳۰۰۰۰۰ کیلومتر در ثانیه) است. (شکل ۳-۶)

چون اتم‌ها خیلی به هم نزدیک هستند به محض وارد شدن الکترون آزاد جدید آن الکترون انرژی خود را به الکترون دیگر می‌دهد و آن را دفع می‌کند و به سمت دیگر می‌راند. (شکل ۳-۷)

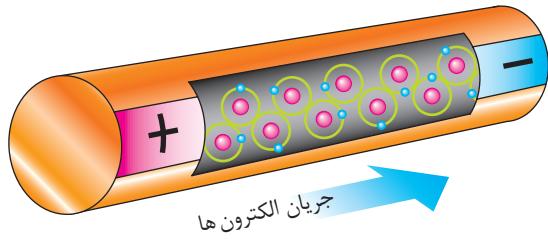


شکل ۳-۸- نمایشی از ضربه های انرژی به الکترون ها


ضربه های انرژی که از یک الکترون به الکترون دیگر برخورد می کند و باعث جایه جایی آن می شود را در اصطلاح جریان الکتریکی می نامند. در شکل ۳-۸ ضربه های انرژی وارد شده به الکترون ها را مشاهده می کنید.



شکل ۳-۹- شکل ظاهری یک نمونه آمپرmetr

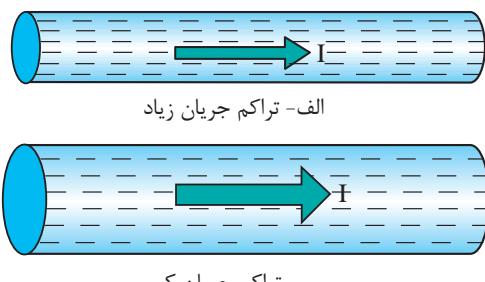

شکل ۳-۱۰- شدت جریان عبوری در هر دو سیم با هم مساوی است ولی سطح مقطع سیم (ب) بزرگ تر از سیم (الف) است.

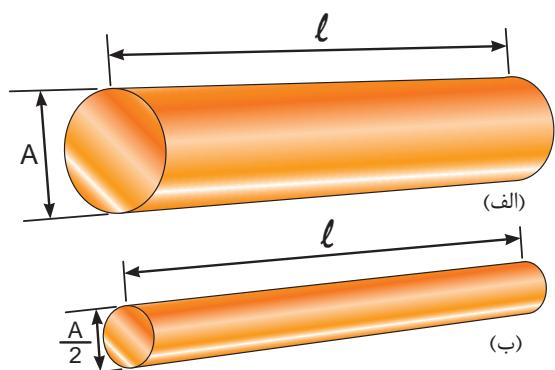

شکل ۳-۱۱- تصویر دو سیم با سطح مقطع های مختلف

در مدارهای الکتریکی برای اندازه گیری جریان از وسیله ای به نام آمپرmetr که علامت اختصاری آن **A** است، استفاده می شود. شکل ۳-۹ تصویر یک نمونه آمپرmetr را نشان می دهد.

یکی از مشخصه هایی که در بحث جریان مطرح می شود «تراکم» یا «چگالی» جریان است.

طبق تعریف، مقدار معینی جریان الکتریکی که از واحد سطح مقطع سیم می تواند عبور کند را تراکم جریان می گویند.


$$\text{تراکم جریان از رابطه: } j = \frac{I}{A}$$

و بر حسب  $\frac{A}{\text{mm}^2}$  آمپر بر میلی متر مربع) محاسبه می شود. (شکل ۳-۱۰)

$$I = \text{جریان عبوری از سیم} \\ A = \text{سطح مقطع سیم بر حسب میلی متر مربع}$$

از چگالی جریان در تعیین ماکزیمم جریان قابل تحمل در سیم ها استفاده می شود. به عنوان مثال اگر بخواهیم جریانی معادل ۵ آمپر را از دو سیم طبق شکل ۳-۱۱ عبور دهیم، مشاهده می شود که تراکم و فشردگی الکترون های جاری در سیم شکل (ب) از سیم (الف) بیشتر است. زیرا سطح مقطع سیم (ب) از سیم (الف) کوچک تر است.

## ۳-۲- اختلاف سطح الکتریکی و چگونگی ایجاد آن به وسیله انرژی های مختلف

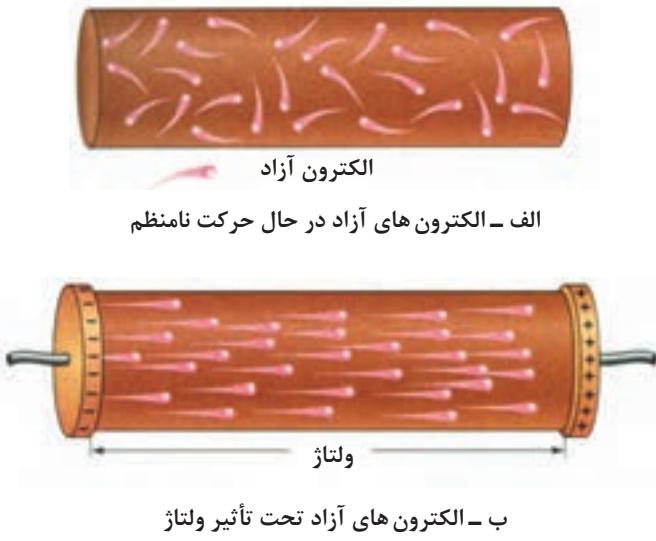


شکل ۳-۱۲

همان طوری که می دانید برای انجام کار باید انرژی الکتریکی در حال حرکت باشد. نیروی را که باعث به وجود آمدن جریان الکتریکی در مدار می شود «نیروی محرکه الکتریکی یا EMF» می نامند. بنا به تعریف هر بار الکتریکی که بتواند بار الکتریکی دیگری را با عمل جذب یا دفع به حرکت درآورد کاری انجام می شود. لذا به نیروی محرکه ای که بتواند بار الکتریکی را به حرکت درآورد «پتانسیل الکتریکی» می گویند. (شکل ۳-۱۲ «پتانسیل» یا «ولتاژ» به اختصار، توانایی انجام کار نیز نامیده می شود).

وقتی دو بار غیرهم نام مورد بررسی قرار می گیرند، در حقیقت اختلاف پتانسیل بین آن دو، مورد توجه است. به همین دلیل در مدارهای الکتریکی اغلب ولتاژ را تحت عنوان اختلاف پتانسیل بیان می کنند. زیرا میزان کاری که روی دو ذره باردار انجام می شود به پتانسیل اولیه آن ها بستگی دارد. (شکل ۳-۱۳)

پتانسیل الکتریکی از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$V = \frac{W}{q} = \frac{\text{(کار انجام شده)}}{\text{(بار الکتریکی)}} \quad (ولتاژ)$$

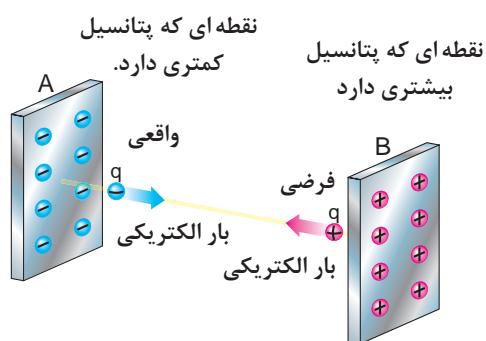


شکل ۳-۱۳- ذره باردار  $q$  که دارای بار منفی کمتر است جذب نقطه ای که دارای بار مثبت زیادتر است، می شود.

هرگاه کار بر حسب ژول و مقدار بار الکتریکی بر حسب کولن باشد پتانسیل الکتریکی بر حسب ولت بدست می آید.

تعریف واحد ولت:


$$1(V) = \frac{1(J)}{1(C)}$$

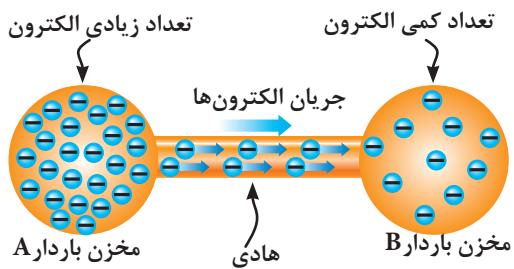

شکل ۳-۱۴- چگونگی حرکت الکترون‌ها از مخزن بار بیشتر به مخزن کمتر.

به همین ترتیب برای اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B در شکل ۴-۳-۳ می‌توانیم، بنویسیم:  
 $V = V_A - V_B = V_{AB}$

$$\Rightarrow V_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$$

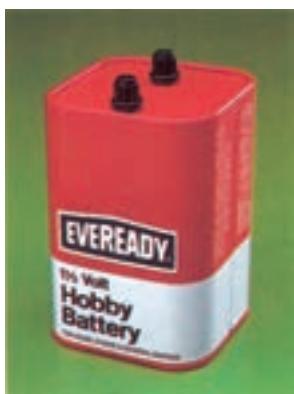

شکل ۳-۱۵- چند نمونه پیل

$W = W_A - W_B = W_{AB}$  کار انجام شده ولتاژ‌هایی که در کارهای روزمره با آن سروکار داریم عبارتند از:

۱/۵ ولت - ولتاژ پیل‌های خشک (قلمی)

۹ ولت - ولتاژ پیل‌های کتابی

۱۲ ولت - ولتاژ باتری‌های ماشین

۲۲۰ ولت - ولتاژ منازل مسکونی

۳۸۰ ولت - ولتاژ مراکز صنعتی

در رسم مدارها، پیل‌ها (باتری‌ها) را با علامت:

نشان می‌دهیم. در شکل ۳-۱۵ تصویر چند نوع پیل نشان داده شده است.



شکل ۳-۱۶- دو نمونه ولت متر

برای اندازه‌گیری ولتاژ از وسیله‌ای به نام ولت متر که علامت اختصاری آن به صورت  $(V)$  است استفاده می‌شود. (شکل ۳-۱۶)

نیروی محركه الکتریکی (ولتاژ) را می‌توان با استفاده از انرژی‌های مختلف تولید کرد که در اینجا به اختصار با چگونگی تولید انرژی الکتریکی از روش‌های مختلف آشنا می‌شویم.

اختلاف پتانسیل بین دو نقطه (مخزن)

اختلاف کار انجام شده روی ذره باردار ( $q$ )

بین دو نقطه (مخزن)

### ۳-۳- روشهای تولید و مصرف الکتریسیته

#### ۳-۳-۱- تولید الکتریسیته

در اثر آزاد شدن الکترون‌ها از اتمشان، الکتریسیته بوجود می‌آید. چون الکترون‌های والانس بیش از سایر الکترون‌ها از هسته دورند و هم‌چنین بالاترین سطح انرژی را دارند، به آسانی آزاد می‌شوند.



شکل ۳-۱۷ روشهای تولید الکتریسیته

انرژی داده شده به لایه‌ی والانس بین الکترون‌های آن لایه تقسیم می‌شود. در نتیجه هر چه الکترون‌های والانس موجود بیشتر باشد هر الکtron انرژی کمتری دریافت می‌کند. اگر در اتمی تعداد الکترون‌های والانس کمتری داشته باشد، الکترون‌های هر اتم مقدار انرژی بیشتری دریافت خواهد کرد و به راحتی از مدار خود خارج خواهد شد.

شکل (۳-۱۷) تصویر کلی از روشهای تولید الکتریسیته را نشان می‌دهد.

#### الکتریسیته حاصل از اصطکاک (مالش):

هرگاه دو جسم مانند پارچه ابریشمی را با میله شیشه‌ای یا یک میله کائوچویی را به پارچه پشمی مالش دهیم، بار الکتریکی تولید می‌شود. به این بارها «الکتریسیته ساکن» می‌گویند.

الکتریسیته ساکن هنگامی بوجود می‌آید که جسمی الکترون‌هایش را به جسم دیگر منتقل کند. در سطح ماده، اتم‌هایی وجود دارد که بر خلاف سایر اتم‌های ماده نمی‌توانند با اتم‌هایی دیگر درگیر شوند. در نتیجه آن‌ها در سطح خارجی چند الکtron آزاد دارند و به همین دلیل عایق‌هایی مانند شیشه و کائوچو می‌توانند الکتریسیته ساکن را تولید کنند. بر اثر مالش، در اتم‌های سطح خارجی برای آزاد کردن الکترون‌ها انرژی حرارتی به وجود می‌آید که به آن اثر تربیو الکتریک (TRIBOELECTRIC) نیز می‌گویند.




شکل ۳-۱۸- الکتریسیته مالشی (اثر تربیوالکتریک)

## الکتریسیته حاصل از فعل و انفعالات شیمیایی:

برخی مواد شیمیایی با فلزات مخصوصی ترکیب می‌شوند و واکنش‌های شیمیایی را ایجاد می‌کنند که باعث انتقال الکترون‌ها و تولید بارهای الکتریکی می‌گردد. با تری تراز جمله وسایلی است که از این راه الکتریسیته تولید می‌کند. این پدیده بر قوانین الکتروشیمی مبتنی است. ساختمان داخلی با تری تراز محلولی به نام اسید سولفوریک که در یک ظرف ریخته شده به عنوان الکترولیت به همراه دو میله از جنس‌های مس و روی تشکیل شده است. هنگامی که میله‌های مس و روی را در داخل محلول وارد می‌کنیم با محلول ترکیب می‌شوند و در نهایت مس الکترون‌های والانس خود را از دست داده و از طریق محلول به میله روی انتقال می‌یابد. بر اثر از دست دادن و گرفتن یون‌ها میله روی دارای بار منفی و میله مسی دارای بار مثبت می‌شود. به واقع در این حالت میله مسی کمبود الکترون و میله روی دارای ازدیاد الکترون است.

شکل (۳-۱۹) تصویری از یک باتری ترا فعل و انفعالات صورت گرفته در آن را نشان می‌دهد.

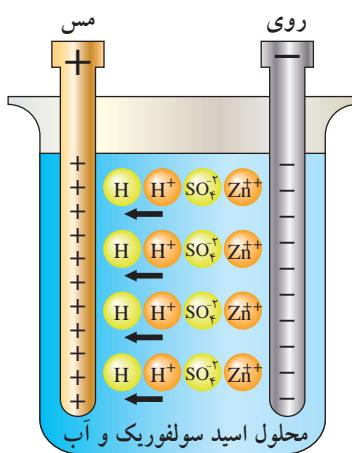

شکل ۳-۱۹- ساختمان یک نوع باتری ترا

## الکتریسیته حاصل از فشار مکانیکی:

هنگامی که به بعضی اجسام فشار وارد کنیم، الکترون‌های والانس آن‌ها از مدار خارج می‌شوند. در نتیجه الکترون‌ها یک طرف جسم را ترک و در طرف دیگر آن جمع می‌شوند بنابراین در دو طرف جسم بارهای مثبت و منفی بوجود می‌آید. در صورتی که فشار قطع شود الکترون‌ها به مدار اولیه خود باز می‌گردند. به اثر فشار برای تولید بارهای الکتریکی (الکتریسیته) «پیزوالکتریک» می‌گویند. شکل (۳-۲۰) پیزو یک کلمه یونانی به معنای فشار است. (الف)

هرچه فشار اعمال شده بیشتر و زمان کوتاه‌تر باشد ولتاژ به وجود آمده بیشتر خواهد شد.


از جمله زمینه‌های کاربردی این روش می‌توان به کریستال‌های پیزوالکتریک که در برخی میکروفون‌ها بکار می‌روند و یا فندک‌های مورد استفاده در وسایل گازسوز (ب) امروزی را نام برد. شکل (۳-۲۱)



شکل ۳-۲۰



شکل ۳-۲۱

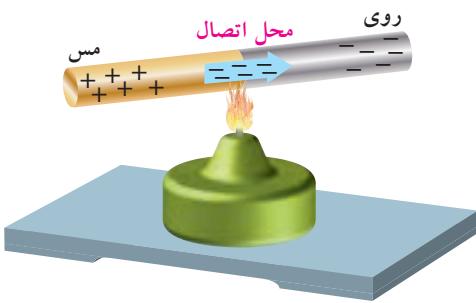

حرارت باعث انتقال الکترون از مس به روی می شود.

### ۳-۲۲- ترموالکتریک (الکتریسیتهٔ حرارتی)

## الکتریسیتهٔ حاصل از حرارت:

همان طوری که می دانید در هنگام اتصال دو جسم غیر مشابه، انتقال الکtron صورت می گیرد. فلزات فعال در درجهٔ حرارت معمولی اتاق نیز می توانند الکترون آزاد کنند. برای مثال اگر مطابق (شکل ۳-۲۲) دو فلز مس و روی را به یکدیگر متصل کنیم، الکترون‌ها از مس خارج شده و به اتم روی وارد می شوند. در نتیجه فلز روی، الکترون‌های اضافی کسب کرده و دارای بار منفی می شود و بالعکس مس که الکترون‌های خود را از دست داده دارای بار مثبت می شود.

مقدار بارهایی که در درجهٔ حرارت اتاق تولید می شوند کم هستند زیرا انرژی حرارتی کافی برای آزاد کردن الکترون‌های بیشتر وجود ندارد ولی اگر محل اتصال دو فلز را حرارت دهیم انرژی بیشتری تولید می شود و الکترون‌های بیشتری آزاد می گردند. به این روش «ترموالکتریک» گفته می شود.



۳-۲۳

هرچه حرارت داده شده بیشتر باشد بار بیشتری تولید می شود. به اتصال این دو فلز «ترموکوپل» گفته می شود. هنگامی که چندین ترموموکوپل به یکدیگر متصل شوند، یک ترموموکوپل (باتری حرارتی) بوجود می آید. از ترموموکوپل (شکل ۳-۲۳) برای اندازه‌گیری درجهٔ حرارت در کوره‌ها استفاده می شود.

## الکتریسیتهٔ حاصل از نور:

نور نوعی انرژی است که از ذرات حامل انرژی به نام فوتون به وجود می آید. هنگامی که فوتون‌های یک شعاع نوری با جسمی برخورد می کنند، انرژی خود را از دست می دهند. در بعضی اجسام انرژی فوتون‌ها باعث آزادی الکترون‌ها می شود. موادی مانند پتاسیم، سدیم، ژرمانیم و سولفات سرب در مقابل نور الکترون از دست می دهند.




یکی از پر کاربردترین روش های تولید الکتریسیته حاصل از نور روش «فتوولتیک» است.

در این روش انرژی نورانی تابیده شده به یکی از دو صفحه هی متصل به هم باعث تخلیه ای الکترون از یکی به دیگری می شود. در نتیجه مانند باتری در دو صفحه بارهای مخالف ایجاد می شود.

امروزه با استفاده از نور تابیده شده خورشید بر روی صفحات (سلول های) خورشیدی الکتریسیته تولید می شود. (شکل ۳-۲۴) تصویر دو نمونه کاربرد این روش را نشان می دهد.



۳-۲۴

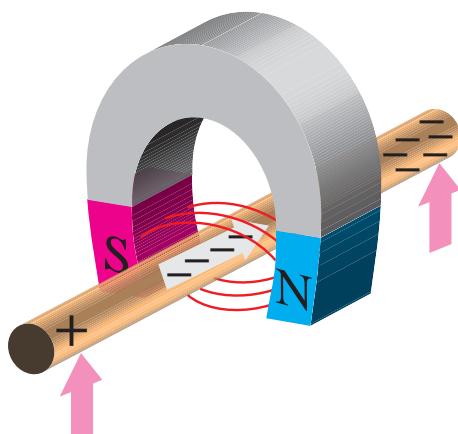

۳-۲۵- الکتریسیته مغناطیسی (الکترومغناطیسی)

## الکتریسیته حاصل از مغناطیس:

همانطوری که می دانید دو آهنربا در حالتی یکدیگر را جذب و در شرایطی، یکدیگر را دفع می کنند. علت این امر آن است که میدان های حاصل از آهنرباهای نیرویی دارند که بر یکدیگر اثر می کنند. با در نظر گرفتن این مقدمه حال اگر یک سیم مسی را در میدان مغناطیسی حرکت دهیم، الکترون های داخل سیم آزاد می شوند و داخل سیم یک در یک جهت به حرکت درمی آیند.


از نیروی میدان مغناطیسی برای حرکت الکترون ها نیز می توان استفاده کرد. به این روش «الکتریسیته مغناطیسی» گفته می شود. (شکل ۳-۲۵) تصویری از چگونگی اثرگذاری میدان مغناطیسی بر یک سیم و (شکل ۳-۲۶) تصویر یک مولد واقعی که براساس خاصیت الکترومغناطیسی کار می کند را نشان می دهد.



۳-۲۶
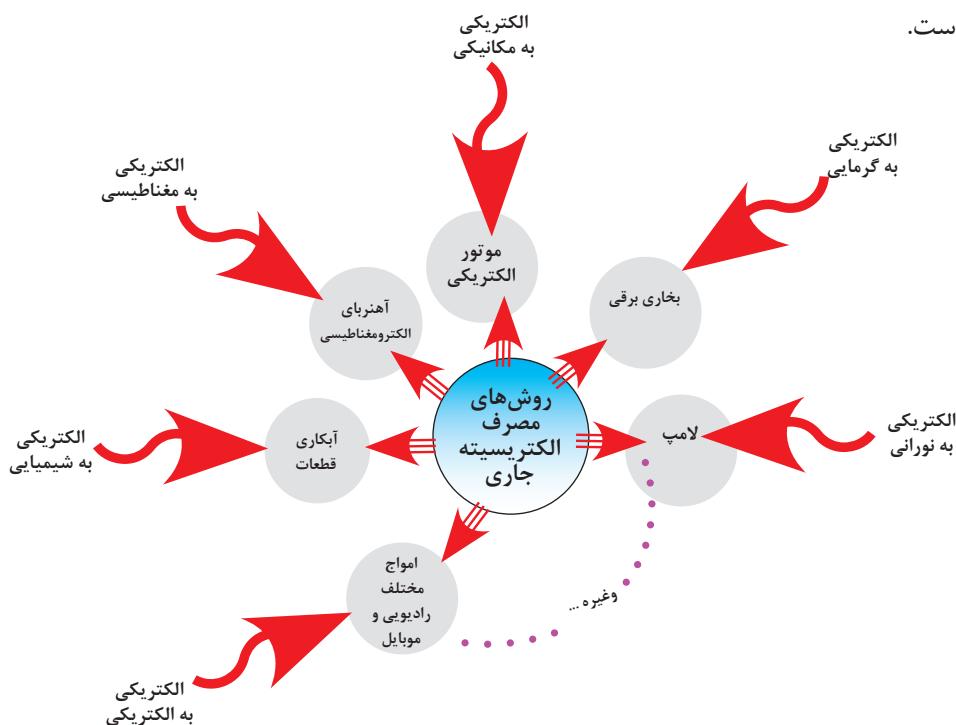
### ۳-۲-۳ مصرف الکتریسیته

در عمل، زمینه های مصرف الکتریسیته تقریباً در تمامی علوم به نوعی کاربرد دارد که در (شکل ۳-۱۶) به چند نمونه آن اشاره شده است.




۳-۱۶

### ۳-۳-۳ هدايت و مقاومت مخصوص

همان طور که قبلاً نیز ذکر شد اجسامی که در طبیعت وجود دارند نمی توانند جریان الکتریکی را به یک اندازه از خود عبور دهند، تعداد الکترون های لایه آخر مواد مختلف با هم متفاوت است. میزان هدايت اجسام را با ضریبی تحت عنوان «ضریب هدايت مخصوص» بیان می کنند. این ضریب نشان می دهد که یک جسم تا چه اندازه جریان الکتریکی را از خود عبور می دهد. ضریب هدايت را با حرف یونانی  $\chi$  (کاپا) نشان می دهند.

ضریب دیگری که در اجسام مطرح می شود «ضریب مقاومت مخصوص» نام دارد. این ضریب میزان مخالفت جسم را نسبت به عبور جریان الکتریکی بیان می کند. ضریب مقاومت مخصوص را با حرف یونانی  $\rho$  (رو) نشان می دهند.

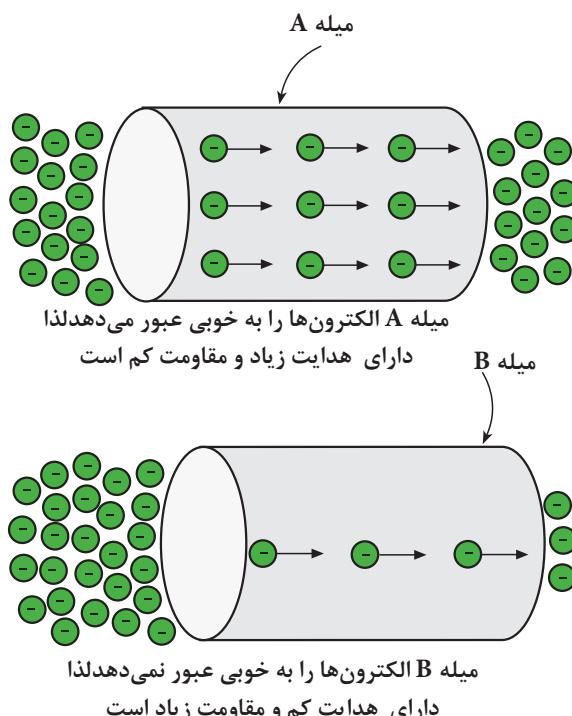

شکل ۳-۱۷- میله B الکترون ها را به خوبی عبور نمی دهد لذا  
دارای هدايت کم و مقاومت زیاد است.

با کمی دقت در توضیحات فوق می‌توان نتیجه گرفت که این دو ضریب عکس یکدیگرند و روابط زیر را برای این دو ضریب می‌توان نوشت:

$$\rho = \frac{1}{\chi} \quad \text{یا} \quad \chi = \frac{1}{\rho}$$



الف - ضریب هدایت گیره کاغذ زیاد است در نتیجه با وصل به پیچ لامپ روشن می‌شود.



ب - ضریب مقاومت پاک کن کم است در نتیجه با وصل به پیچ لامپ روشن نمی‌شود.

شکل ۳-۱۸

در واقع هر جسمی که قابلیت هدایت آن زیاد است مقاومت الکتریکی آن کم و هر جسمی که مقاومت الکتریکی آن زیاد باشد دارای هدایت الکتریکی کم است. در شکل ۳-۱۷ و ۳-۱۸ این مورد نشان داده شده است.

این دو ضریب بدون واحد بوده و واحد آن‌ها بر حسب عوامل دیگر بیان می‌شود. یعنی: مقدار مقاومت و هدایت مخصوص سیم‌های مسی و آلومنیومی که در صنعت برق کاربرد دارند عبارتند از:

$$\chi_{cu} = 56 \quad (\text{هدایت مخصوص مس})$$

$$\rho_{cu} = \frac{1}{\chi} = \frac{1}{56} = 0.01785 \quad (\text{مقاومت مخصوص مس})$$

$$\chi_{Al} = 37 \quad (\text{هدایت مخصوص آلومنیوم})$$

$$\rho_{Al} = \frac{1}{\chi} = \frac{1}{37} = 0.027 \quad (\text{مقاومت مخصوص آلومنیوم})$$

$$\rho = \frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$$

$$\chi = \frac{m}{\Omega \cdot mm^2}$$

در مباحث الکتریکی معمولاً میزان مقاومت یا هدایت مواد مختلف نسبت به مس سنجیده می‌شود. مثلاً اگر گفته شود نسبت مقاومت کربن ۲۰۳۰ می‌باشد، یعنی میزان مقاومت کربن ۲۰۳۰ مرتبه بیشتر از مس است.

### ۳-۴- مقاومت الکتریکی

«مقاومت الکتریکی» خاصیتی است که جسم در مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می‌دهد. این مخالفت گاهی مانند مقاومت الکتریکی سیم‌های رابط به صورت ناخواسته و مزاحم در مدارهای الکتریکی وجود دارد. این مقاومت باعث ایجاد تلفات الکتریکی می‌شود.

(شکل ۳-۱۹)




شکل ۳-۱۹- سیم‌های رابط خطوط انتقال باید دارای مقاومت کمی باشند. مقاومت این سیم‌ها از نوع مقاومت‌های مزاحم است.



شکل ۳-۲۰- رشتہ حرارتی اتوی برقی به عنوان مقاومت الکتریکی نقش تولید حرارت و کنترل جریان را به عهده دارد.

مقاومت می‌تواند به عنوان عاملی از پیش تعیین شده به صورت یک مصرف کننده در مدارهای الکتریکی قرار گیرد. رشتہ حرارتی (المنت) اتوی خشک برقی به عنوان یک مقاومت، نه تنها مزاحم نیست بلکه علاوه بر کنترل جریان الکتریکی حرارت نیز تولید می‌کند. (شکل ۳-۲۰) مقدار مقاومت الکتریکی را بر حسب اهم ( $\Omega$ ) می‌سنجند. مقدار مقاومت الکتریکی به عوامل فیزیکی و الکتریکی گوناگونی بستگی دارد.

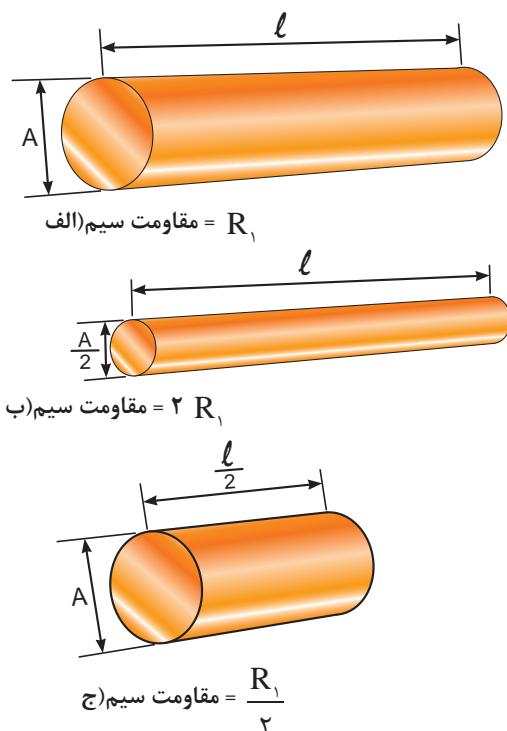

شکل ۳-۲۱- مقایسه مقاومت چند قطعه سیم با ابعاد مختلف

### ۳-۴-۱- عوامل فیزیکی مؤثر در مقدار مقاومت الکتریکی:

هرگاه سه قطعه سیم با مشخصات داده شده در شکل ۳-۲۱ را در اختیار داشته باشیم و به طور جداگانه مقدار مقاومت‌های هر یک از آن‌ها را اندازه بگیریم به نتایجی می‌رسیم که نشانگر ارتباط بین عوامل مؤثر در مقاومت الکتریکی یک هادی است. برای بررسی عوامل، موارد زیر را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

- ۱- مقاومت سیم (الف) را اندازه می‌گیریم و به عنوان مقاومت مبنا یادداشت می‌کنیم.

۲- سپس مقاومت سیم (ب) را اندازه می‌گیریم. در این حالت مشاهده می‌شود با وجودی که سطح مقطع سیم نصف شده است مقدار مقاومت آن دو برابر افزایش می‌یابد.

۳- با اندازه گیری مقاومت سیم در مرحله (ج) مشاهده می‌کنیم که با توجه به اینکه طول سیم در حالت (ج) نسبت به حالت (الف) نصف شده، مقدار مقاومت آن نیز به نصف مقدار در حالت (الف) کاهش یافته است. با مقایسه مراحل (الف، ب و ج) در می‌یابیم که مقاومت یک سیم با طول آن رابطه مستقیم و با سطح مقطع آن نسبت عکس دارد. مقدار مقاومت سیم را می‌توان از روابط زیر به دست آورد:

$$R = \rho \frac{\ell}{A} \quad \text{یا} \quad R = \frac{\ell}{\chi \cdot A}$$

R - مقاومت سیم بر حسب اهم ( $\Omega$ )

$\ell$  - طول سیم بر حسب متر (m)

A - سطح مقطع سیم بر حسب میلی متر مربع ( $mm^2$ )


$\rho$  - مقاومت مخصوص سیم بر حسب  $\left( \frac{\Omega \cdot mm^2}{m} \right)$

$\chi$  - هدایت مخصوص سیم بر حسب  $\left( \frac{m}{\Omega \cdot mm^2} \right)$


$\frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$  که واحد مقاومت مخصوص سیم می‌باشد بیانگر آن است که مقاومت سیمی به طول یک متر و سطح مقطع یک میلی متر مربع برابر با یک اهم است. (شکل ۳-۲۲) این مطلب را بصورت ریاضی می‌توان چنین نوشت:

$$R = \rho \frac{\ell}{A} \Rightarrow \rho = \frac{R \cdot A}{\ell}$$


$$\rho = \frac{[\Omega] \times [mm^2]}{[m]} \quad \text{واحد}$$

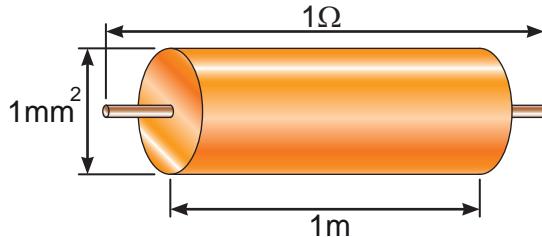

شکل ۳-۲۲- مشخصات سیمی با مقاومت مخصوص یک اهم

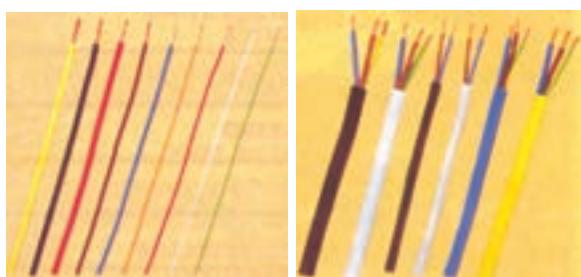


شکل ۳-۲۳- تصاویری از سیم‌های مسی یک و چند رشته با سطح مقطع  $1/5 mm^2$  و طول  $20 cm$

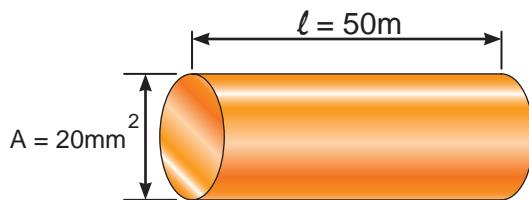

شکل ۳-۲۴- سیم مسی به همراه مشخصات



الف - سیم مسی در بین دو گیره سوسناری

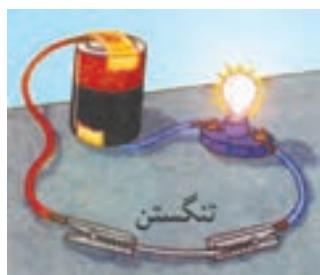

ب - سیم تنگستن در بین دو گیره سوسناری.

شکل ۳-۲۵

در شکل ۳-۲۳ تعدادی سیم با سطح مقطع های مختلف را مشاهده می کنید. در انتخاب سطح مقطع سیم برای سیم کشی مدارهای روشنایی یا صنعتی باید به طول و سطح مقطع سیم توجه داشت زیرا در صورت عدم دقت در انتخاب سطح مقطع مناسب، مقاومت سیم افزایش می یابد و میزان تلفات حرارتی را در سیم بالا می برد.

**مثال:** مقاومت سیم مسی با مشخصات داده شده در

شکل ۳-۲۴ را به دست آورید. ( $\chi = 56$ )

$$R = \frac{\ell}{\chi \cdot A}$$

$$R = \frac{50}{56 \times 20} \Rightarrow R = 0.44 \Omega$$

عكس مقاومت الکتریکی را هدایت الکتریکی می نامند و آن را با حرف (G) نمایش می دهند. واحد هدایت الکتریکی را بر حسب مو (mho) (بیان می کنند).  $1 \text{ mho} = \frac{1}{\Omega}$

تصاویر ۳-۲۵- الف و ۳-۲۵- ب نشان می دهند که زیاد یا کم بودن مقدار ضریب هدایت یک سیم چقدر در میزان روشنایی لامپ مؤثر است.

در تصویر (الف) چون سیم به کار رفته در محل اتصال مسی است مقاومت آن کم و به عبارت دیگر میزان هدایت آن زیاد است در این حالت نور لامپ زیاد می باشد. در شکل (ب) سیمی از جنس تنگستن استفاده شده است. چون مقدار هدایت سیم تنگستن کم است به همین خاطر نور لامپ کم می شود.

هدایت الکتریکی را می توان از رابطه زیر بدست آورد:


$$G = \frac{1}{R}$$

عوامل فیزیکی دیگری مانند دمای محیط، درصد مواد تشکیل دهنده و ... در مقدار مقاومت ها مؤثر هستند که از طرح چنین مواردی خودداری می شود.

## ۳-۴-۲- عوامل الکتریکی مؤثر در مقاومت:

هرگاه مقاومت الکتریکی در مدار به عنوان مصرف کننده مطرح باشد عوامل الکتریکی مختلفی در تعیین مقدار آن مؤثر است. از جمله می‌توان ولتاژ مدار و جریان قابل تحمل مقاومت را نام برد. برای مشخص نمودن مقدار مقاومت از روابط خاصی استفاده می‌شود که در بحث قوانین اساسی برق با آن آشنا خواهید شد. علامت اختصاری مقاومت در مدارهای الکتریکی به صورت  $\text{R}$  یا  است.

(شکل ۳-۲۶)

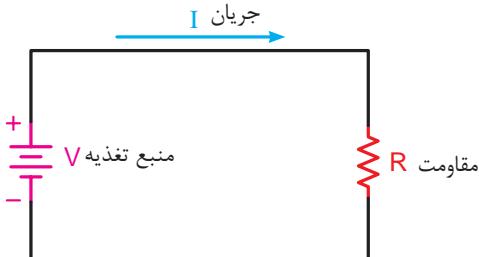

شکل ۳-۲۶

## ۳-۴-۳- چگونگی تبدیل واحدها به یکدیگر:


همان گونه که اشاره شد کمیت‌های الکتریکی جریان (I) و ولتاژ (V) و مقاومت (R) به ترتیب دارای واحدهای آمپر (A)، ولت (V) و اهم ( $\Omega$ ) هستند. در مدارهای الکتریکی این واحدها در مقیاس‌های کوچک تر یا بزرگ تر از واحد اصلی خود نیز به کار می‌روند. جدول ۳-۱ نحوه تبدیل این واحدها را به یکدیگر نشان می‌دهد.

**توضیح:** ضرایبی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند در مباحث الکتریسیته کاربرد دارند.

مثال: شدت جریان عبوری از مدار شکل ۳-۲۷ معادل چند میلی‌آمپر است؟

$$I = 0.05 \text{ A}$$


$$I = 50 \text{ mA}$$

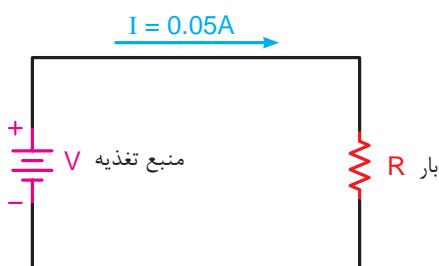

شکل ۳-۲۷

### **جدول ۱-۳- اجزاء و اضعاف واحدهای اصلی الکترونیکی**


مقدار ضریب	شکل نمایی ضریب	نام ضریب	حروف اختصاری	چگونگی تبدیل ضرایب
۱.....	$10^{12}$	ترا	T	
۱.....	$10^9$	گیگا	G	
۱.....	$10^6$	مگا	M	
۱۰۰	$10^3$	کیلو	K	
۱۰۰	$10^2$	هگتو	H	
۱۰	۱۰	دکا	da	
۱	$10^0$	واحد اصلی		
۰/۱	$10^{-1}$	دسی	d	
۰/۰۱	$10^{-2}$	سانتی	c	
۰/۰۰۱	$10^{-3}$	میلی	m	
۰/۰۰۰۰۱	$10^{-6}$	میکرو	m	
۰/۰۰۰۰۰۱	$10^{-9}$	نانو	n	
۰/۰۰۰۰۰۰۰۱	$10^{-12}$	پیکو	p	
				از واحدهای بزرگتر به واحدهای کوچکتر تغییر در ضرایب دارای نهان مثبت ضریب با ضرایب دارای نهان مثبت تغییر در ضرایب دارای نهان منفی ضریب با ضرایب دارای نهان منفی تغییر در ضرایب دارای نهان.

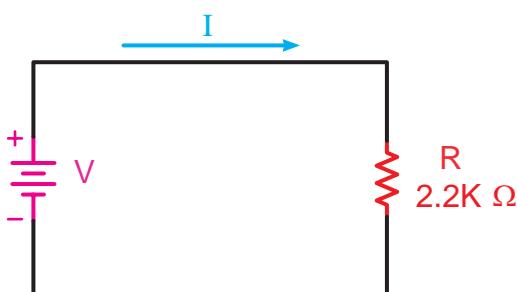

### شكل ٢٨-٣- منبع تغذیه

مثال: مقاومت  $R$  مدار شکل ۳-۲۸ معادل چند اهم است؟

$$R = 2/2 \times 1.0 = 22.0\Omega$$

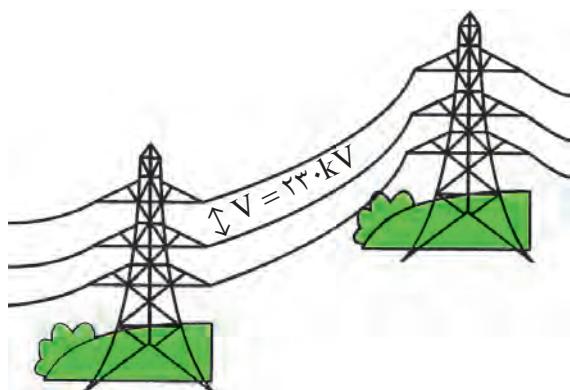

شکل ۳-۲۹


**مثال:** ولتاژ نشان داده شده در بین دو سیم شکل ۳-۲۹ عادل چند میلی ولت است؟

$$V = 23.0 \times 1.0^3 = 23.0 \dots$$

$$V = 23 \dots \div 1 \cdot^{-r} = 23 \dots \times 1 \cdot^r$$

$$= 23 \times 1.0^r \times 1.0^r = 2 \times 1.0^r$$

$$V = 22 \dots \dots mV$$

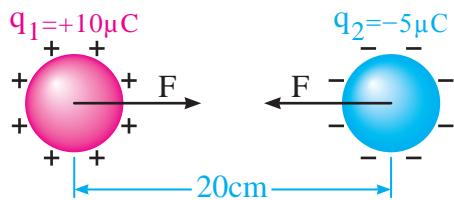

مثال: اندازه نیروی بین دو ذره بارهای  $Q_1 = 10 \mu\text{C}$  و  $Q_2 = -5 \mu\text{C}$  که مطابق شکل در فاصله ۲۰ سانتی‌متری از هم قرار گرفته‌اند چند نیوتون است؟ ( $k = 9 \times 10^9$ )

$$F = k \frac{q_1 q_2}{d^2}$$

$$F = 9 \times 10^9 \times \frac{10 \times 10^{-9} \times -5 \times 10^{-9}}{(20 \times 10^{-2})^2}$$

$$F = \frac{-450 \times 10^9 \times 10^{-12}}{400 \times 10^{-4}} = \frac{-450 \times 10^{-3}}{400 \times 10^{-4}}$$

$$F = \frac{-450 \times 10^{-3} \times 10^4}{400} = -1/12 \times 10 = -1/12 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} E &= \frac{F}{q} \\ E &= \frac{6 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-9}} = \frac{6 \times 10^{-3} \times 10^9}{2} \\ E &= 3 \times 10^6 = 3000 \frac{\text{N}}{\text{C}} \end{aligned}$$

مثال: بار الکتریکی  $q = 2 \mu\text{C}$  در یک نقطه از میدان بر بار  $q$ ، نیروی ۶ میلی نیوتون وارد می‌شود. اندازه میدان الکتریکی در این نقطه چند  $\frac{\text{N}}{\text{C}}$  است؟


### ۳-۵- انواع مقاومت‌ها

مقاومت‌های الکتریکی به انواع زیر تقسیم می‌شوند:  
انواع مقاومت‌ها

۱- مقاومت‌های ثابت

۲- مقاومت‌های متغیر

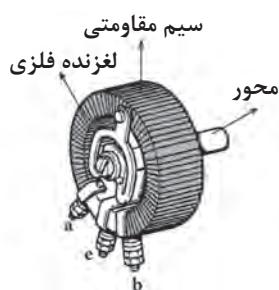{ الف - با تنظیم دستی  
ب- تابع عوامل فیزیکی



(الف)



(ب)

در شکل ۳-۳۰ نمونه‌هایی از مقاومت‌های ثابت و متغیر را مشاهده می‌کنید.

شکل ۳-۳۰- مقاومت‌های ثابت و متغیر

### ۳-۵-۱ مقاومت های ثابت



شکل ۳-۳۱- مقاومت های ثابت

به آن گروه از مقاومت ها که مقدار آن ها را با دست نمی توان تغییر داد « مقاومت های ثابت » می گویند. این مقاومت ها در انواع مختلف ساخته می شوند که شکل ۳-۳۱ نمونه هایی از آن را نشان می دهد.

### ۳-۵-۲ مقاومت های متغیر

گروهی از مقاومت ها هستند که امکان تغییر مقدار در آن ها به کمک دست و عوامل فیزیکی وجود دارد. این مقاومت ها را « مقاومت متغیر » می گویند. مقاومت های متغیر دارای دو پایه ثابت و یک پایه متغیر هستند مقاومت های متغیر به دو صورت « تنظیم دستی » و «تابع عوامل فیزیکی» ساخته می شوند.

در نوع دستی، مقدار مقاومت را می توان با یک اهرم (لغزنه) و با چرخاندن پیچ گوشته به کمک دست تغییر داد. در شکل ۳-۳۲ تصویر ظاهری انواع مقاومت های متغیر با تنظیم دستی را مشاهده می کنید.

مقاومت های متغیر با تنظیم دستی به دو صورت در مدارها به کار می روند.




الف - مقدار مقاومت با چرخاندن ولوم به وسیله پیچ گوشته تغییر می کند.



ب - مقدار مقاومت با چرخاندن ولوم به کمک دست تغییر می کند.


شکل ۳-۳۲- انواع مقاومت های متغیر با تنظیم دستی

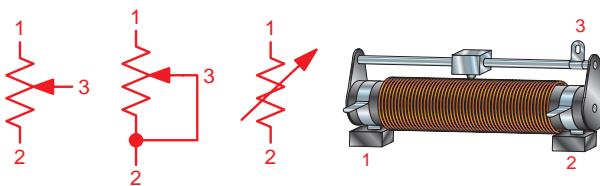


شکل ۳-۳۳- تصویر ظاهری و علائم اختصاری مقاومت متغیر

**- حالت های رئوستاتی:** هرگاه از یک پایه ثابت و پایه متغیر استفاده شود در اصطلاح گفته می شود که مقاومت متغیر در حالت رئوستاتی قرار گرفته است. شکل ۳-۳۳ ۳ پایه های ثابت و متغیر مقاومت را به همراه علامت اختصاری آن نشان می دهد.


از مقاومت متغیر در حالت رئوستاتی برای کنترل جریان مصرف کننده استفاده می شود. یعنی به واسطه تغییر در مقدار مقاومت می توانیم جریان مدار را کم یا زیاد کنیم. شکل ۳-۳۴ نحوه اتصال مقاومت متغیر به حالت رئوستاتی در مدار را نشان می دهد.

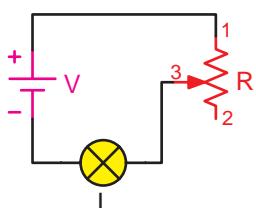

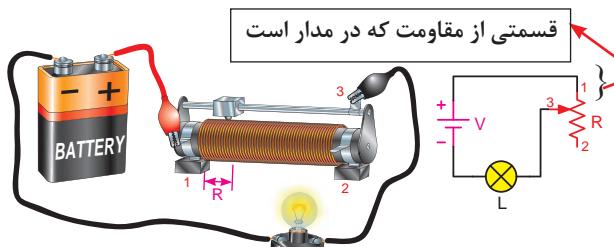شکل ۳-۳۴- نحوه اتصال مقاومت متغیر در حالت رئوستاتی



الف - مقاومت رئوستا کم و لامپ پرنور است.

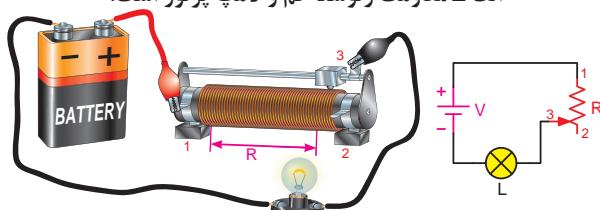

ب - مقاومت رئوستا زیاد و لامپ کم نور است.


شکل ۳-۳۵

همان گونه که در شکل ۳-۳۵-الف مشاهده می کنید با حرکت دادن پایه متحرک (۳) به سمت پایه ثابت (۱) مقدار مقاومت موجود در مسیر لامپ کاهش می یابد و جریان عبوری زیاد می شود و لامپ را پر نورتر می کند.


در صورت حرکت دادن پایه متحرک (۳) به طرف پایه ثابت (۲) مقدار مقاومتی که در مسیر لامپ قرار می گیرد افزایش یافته و جریان عبوری از لامپ را کاهش می دهد و لامپ را کم نور می کند.

**- حالت های پتانسیومتری:** اگر از هر سه پایه (دو پایه ثابت و یک پایه متغیر) یک مقاومت متغیر استفاده شود در اصطلاح گفته می شود که مقاومت متغیر در حالت پتانسیومتری بسته شده است.


از این حالت اتصال مقاومت های متغیر در مدارها برای کنترل ولتاژ مصرف کننده استفاده می شود. یعنی با تغییر در مقدار مقاومت می توان ولتاژ مصرف کننده را کم و زیاد کرد. شکل ۳-۳۶ نحوه اتصال مقاومت در حالت پتانسیومتری را نشان می دهد.

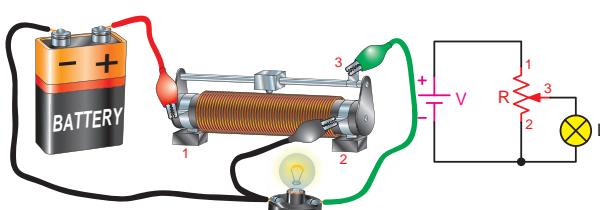

شکل ۳-۳۶

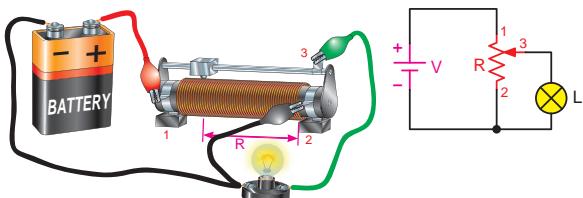


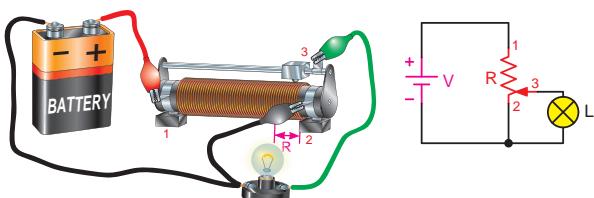الف - مقاومت پتانسیوومتر زیاد و نور لامپ زیاد



ب - مقاومت پتانسیوومتر کم و نور لامپ کم.

شکل ۳-۳۷

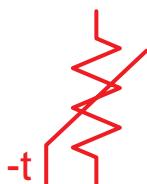

شکل ۳-۳۸ - انواع مقاومت های NTC و علامت اختصاری آن.

در مدار شکل ۳-۳۷-الف هرگاه پایه متحرک (۳) را به پایه ثابت (۱) نزدیک کنیم مقاومت پتانسیوومتر که به دو سر لامپ اتصال دارد، افزایش می یابد و نور لامپ زیاد می شود. در صورتی که پایه متحرک (۳) را به پایه ثابت (۲) نزدیک کنیم مقاومت مقاومت متصل شده به دو سر لامپ کاهش می یابد و نور لامپ کم می شود. (شکل ۳-۳۷-ب)

### ۳-۵-۳ مقاومت وابسته به حرارت

(ترمیستور):


این مقاومت ها تابع حرارت هستند و تغییرات دما روی مقادیر مقاومت آن ها اثر می گذارد. این نوع مقاومت ها در دو نوع NTC و PTC وجود دارند.

- **مقاومت حرارتی NTC**: ترمیستورهایی هستند که در اثر افزایش دما مقاومت آنها کاهش می یابد.


(شکل ۳-۳۸)

- **مقاومت حرارتی PTC**: ترمیستورهایی هستند که در اثر افزایش دما مقاومت آنها افزایش می یابد.

(شکل ۳-۳۹)

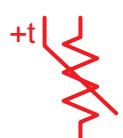

الف - علامت اختصاری

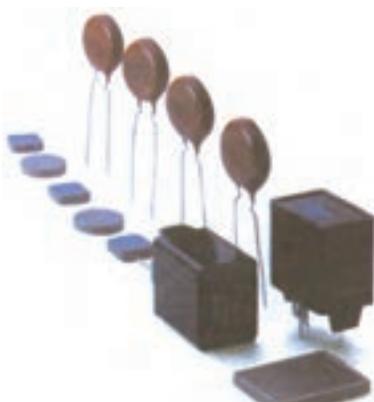

ب - شکل ظاهری

شکل ۳-۳۹ - انواع مقاومت های PTC و همراه علامت اختصاری آن

1 - PTC-Positive Temperature Cofficient

2 - Photo Resistor


3 - LDR- light dependent Resistor

## ● ● ● اثر حرارت بر مقاومت الکتریکی:


یکی از عوامل فیزیکی که بر روی مقدار مقاومت‌ها تأثیر بسزایی داشته و زمینه کاربردی زیادی را نیز دارد اثر حرارت بر مقدار مقاومت الکتریکی است. هر مقاومت الکتریکی در مقابل افزایش حرارت از خود واکنش خاصی را نشان می‌دهند.

اصطلاحاً به تغییرات مقدار مقاومت به ازای یک درجه سانتیگراد «ضریب حرارتی» می‌گویند که به  $(\alpha)$  نمایش می‌دهند.

همان گونه که اشاره شد مقاومت‌های تابع حرارت (ترمیستورها) در دو نوع PTC و NTC وجود دارند. در واقع مقاومت‌های PTC دارای ضریب حرارتی مثبت  $(+\alpha)$  و مشخصه‌ای بصورت شکل (۳-۴۱) و مقاومت‌های NTC دارای ضریب حرارتی منفی  $(-\alpha)$  و مشخصه‌ای بصورت شکل (۳-۴۲) است.

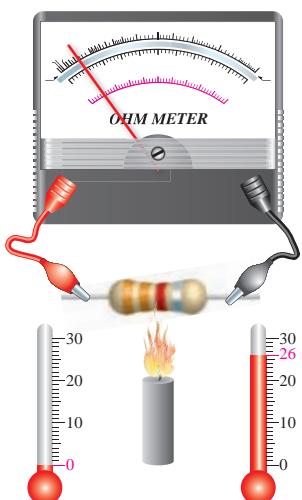


شکل ۳-۴۰

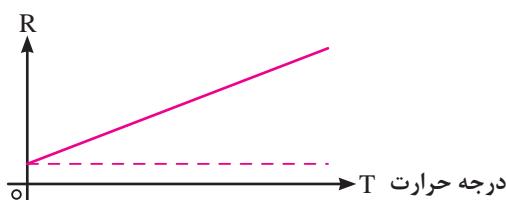

شکل ۳-۴۱

برای محاسبه مقدار مقاومت در اثر افزایش درجه حرارت از رابطه مقابله می‌توان استفاده کرد.

$$R_t = R_o (1 + \alpha t)$$

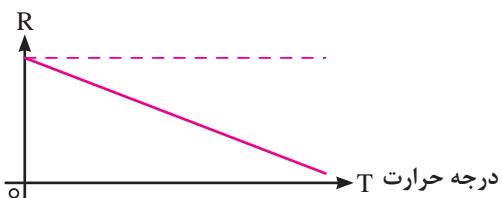

شکل ۳-۴۲

$R_t$  – مقاومت در دمای صفر درجه بر حسب اهم  $[\Omega]$

$\alpha$  – ضریب حرارتی بر حسب  $\left[ \frac{1}{^{\circ}C} \right]$

$t$  – مقدار دمای افزایش بافت نسبت به صفر درجه سانتیگراد.

$R_t$  – مقاومت در دمای  $t$  درجه سانتیگراد بر حسب اهم  $[\Omega]$

$$R_t = R_o (1 + \alpha t)$$

$$R_t = 50 (1 + 0.005 \times 150)$$

$$R_t = 87.5 \Omega \quad (\alpha = 0.005)$$

مثال: مقاومت الکتریکی سیمی در صفر درجه سانتیگراد  $50 \Omega$  است. اگر دمای سیم به  $150$  درجه سانتیگراد برسد؛ مقاومت الکتریکی سیم چند اهم می‌شود؟  $(\alpha = 0.005)$




اگر مقاومت المنت یک سماور برقی در صفر درجه سانتیگراد  $100\Omega$  بوده و در ضمن کار کردن به  $150\Omega$  بررسد چه مقدار درجه حرارت المنت افزایش یافته است؟ ( $\alpha = 0.005$ )

- |        |          |
|--------|----------|
| ب) ۱۲۰ | الف) ۱۰۰ |
| د) ۱۵۰ | ج) ۸۰    |
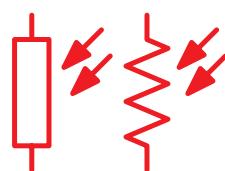
### ۳-۵-۴ مقاومت وابسته به نور (فتورزیستور<sup>۱</sup>):

مقدار مقاومت تابع نور (LDR)<sup>۲</sup> وابسته به شدت نور تابیده شده به آن می باشد. هر قدر شدت نور بیشتر شود مقدار مقاومت فتورزیستور کاهش می یابد. (شکل ۳-۴۰)




ب) علامت اختصاری



الف) شکل ظاهری

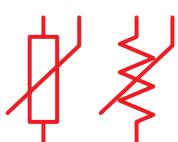شکل ۳-۴۰- تصویر ظاهری و علامت اختصاری مقاومت LDR



ب) علامت اختصاری



الف) شکل ظاهری

شکل ۳-۴۱- تصویر مقاومت وابسته به ولتاژ و علامت اختصاری آن

### ۳-۴-۵ مقاومت وابسته به ولتاژ (واریستور<sup>۳</sup>):

مقاومت های متغیری هستند که مقدار مقاومت آن ها به ازای ولتاژ های مختلف ثابت نیست و تغییر می کند. در این نوع مقاومت ها که به (VDR)<sup>۴</sup> معروف هستند، هر قدر ولتاژ داده شده بیشتر شود، مقدار مقاومت کاهش می یابد.




(شکل ۳-۴۱)

1 - Photo Resistor


2 - LDR- Light Dependent Resistor

3 - Varistor

4 - VDR- Voltage Dependent Resistor

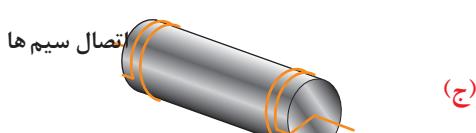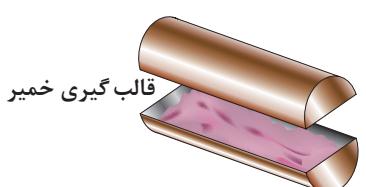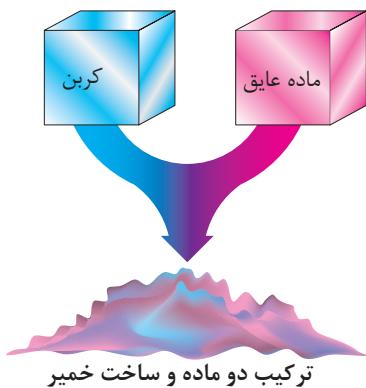

شکل ۳-۴۲-مراحل ساخت مقاومت توده کربنی

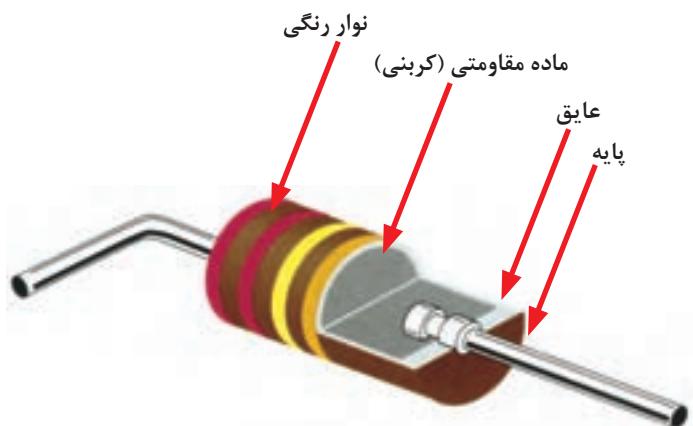

شکل ۳-۴۳-نمونه برش خورده مقاومت توده کربنی


## ۶-۳- تکنیک ساخت مقاومت ها

مقاومت های الکتریکی را از نظر تکنولوژی ساخت به سه گروه می توان تقسیم کرد:

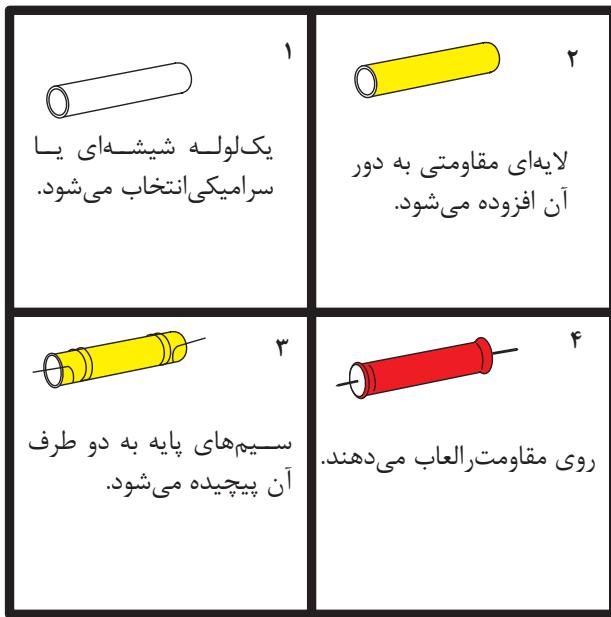
### ۶-۳-۱- مقاومت های توده کربنی (ترکیب کربن<sup>۱</sup>):

مقاومت های توده کربنی از مخلوط کردن پودر نرم کربن یا گرافیت با پودر عایق ساخته می شوند. به مخلوط فوق یک نوع چسب اضافه شده تا به صورت خمیر درمی آید و درون یک قاب استوانه ای با ابعاد خاص فشرده می شود. سپس سیم های اتصال را در درون خمیر فرو می برند و مجموعه را درون کوره می پزند تا سخت شود. در انتهای محافظت در مقابل رطوبت و عایق کردن مقاومت، روی آن را یک لایه لاک محکم می کشنند. (شکل ۳-۴۲)

شکل ۳-۴۳ نمونه برش خورده ای از این مقاومت ها را نشان می دهد.




**الف - مراحل ساخت مقاومت لایه‌ای**

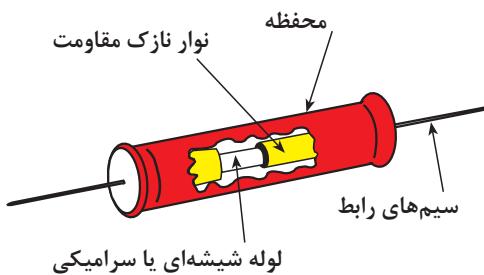

**ب - نمای برش خورده مقاومت لایه‌ای**

**شکل ۳-۴۴**

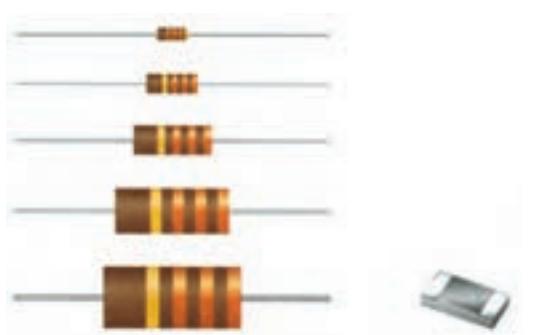

**شکل ۳-۴۵ - مقاومت‌های لایه‌ای**

### ۳-۶-۲ - مقاومت‌های لایه‌ای<sup>۱</sup>:

مقاومت لایه‌ای را معمولاً به وسیله رسوب دادن (لاب دادن) نوار نازکی از ماده مقاومتی بر روی یک لوله سرامیکی یا شیشه‌ای می‌سازند. دو درپوش کوچک و دو سیم رابط را به انتهای پوشش (لاب) مقاومتی وصل می‌کنند. سپس آن را با یک نوع ماده عایقی روکش می‌کنند. شکل ۳-۴۴ مراحل ساخت این نوع مقاومت‌ها را نشان می‌دهد.

لایه مقاومتی را که در روی میله سرامیکی لاب داده می‌شود از ترکیبات متفاوتی می‌سازند. نام مقاومت لایه‌ای متناسب با نوع ماده استفاده شده انتخاب می‌شود.

مقادیم‌های لایه‌ای در سه نوع:

«مقاومت لایه کربنی<sup>۲</sup>»، «مقاومت لایه فلز» و «مقاومت لایه اکسیدفلز<sup>۳</sup>» ساخته می‌شوند. (شکل ۳-۴۵)

1 - Film Resistor

2 - Carbon. Film Resistor

3 - Metal Film Resistor

4 - Metal Film Resistor

### ۳-۶-۳- مقاومت های سیمی<sup>۱</sup>



شکل ۳-۴۶- یک نوع مقاومت سیمی

در این نوع مقاومت یک سیم مقاومت دار را که معمولاً از جنس کرم - نیکل است با طول و سطح مقطع معین به دور یک هسته عایق (سرامیکی) می پیچند و سپس سر سیم ها به کلاهک های مخصوصی متصل می شوند. در خاتمه نیز سطح مقاومت را با یک روکش سرامیکی، پلاستیکی یا سیلیکونی می پوشانند. (شکل ۳-۴۶)

### ۳-۷- نحوه خواندن مقدار مقاومت ها

مقدار مقاومتها را روی بدنه آن ها می نویسند (مانند: مقاومت های سیمی) و یا به کمک نوارهای رنگی مشخص می کنند (مانند مقاومت های کربنی و لایه ای) شکل ۳-۴۷ نمونه هایی از این مقاومت ها را نشان می دهد.

از مشخصات مهم مقاومت ها می توان به سه عامل زیر اشاره کرد:

۱- مقدار مقاومت: میزان خاصیت اهمی مقاومت را

مقدار مقاومت می نامند و آن را با اهم مشخص می کنند.


۲- میزان خطأ (تلرانس): مقدار حداقل و حداکثر خطای

که ممکن است در حین ساخت بر روی مقدار مقاومت به وجود آید، «خطا یا تلرانس» مقاومت می نامند. مقدار خطأ


را به صورت مثبت و منفی درصد ( $\pm\%$ ) می نویسند.

۳- توان مجاز مقاومت: حداکثر قدرت تحمل مقاومت

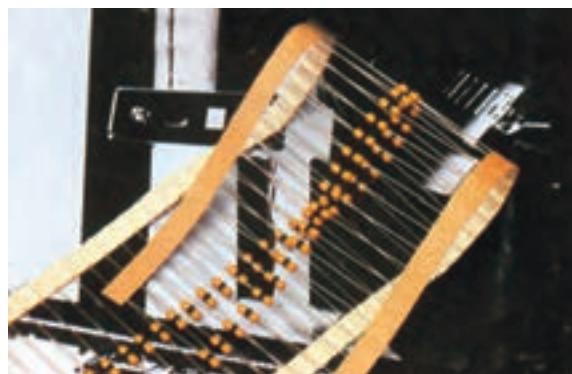در مقابل عبور جریان الکتریکی را «توان مجاز» می نامند.



(الف)

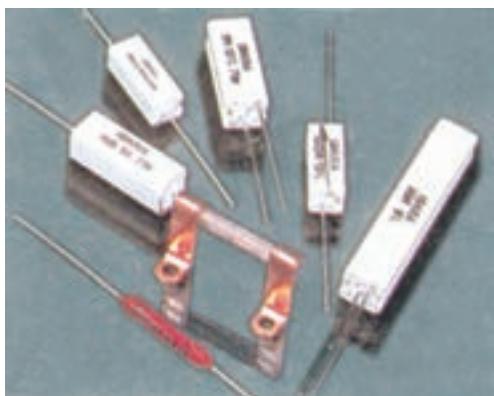

(ب)

شکل ۳-۴۷- نمونه هایی از مقاومت های سیمی و کربنی

## ۳-۷-۱ خواندن مقاومت‌ها با روش


### مستقیم

در این روش مقدار مقاومت همراه با میزان تلرانس روی بدنه آن نوشته می‌شود. (شکل ۳-۴۸) یا از حروف اختصاری برای مشخص کردن مقدار تلرانس مقاومت استفاده می‌کنند. در این شرایط اگر مقدار مقاومت عدد صحیح باشد آن عدد عیناً نوشته می‌شود و در این حالت واحد مقاومت را با حروف R برای اهم، k برای کیلو اهم و M برای مگا اهم مشخص می‌کنند. در صورتی که مقدار مقاومت عدد اعشاری باشد از حروف مربوط به واحدها به عنوان ممیز استفاده می‌کنند. در این روش تلرانس طبق جدول ۳-۲ بیان می‌شود.

۳-۴۸

جدول ۳-۲- حروف اختصاری تلرانس مقاومت‌های سیمی

حروف اختصاری	J	K	M
مقدار تلرانس	$(\pm 5\%)$	$(\pm 10\%)$	$(\pm 20\%)$

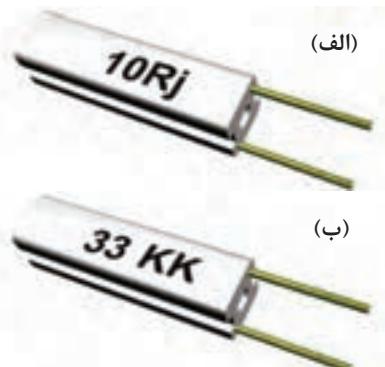

شکل ۳-۴۹- دو نمونه مقاومت سیمی

برای آشنایی بیشتر با این روش به ذکر چند مثال می‌پردازیم:

مثال: مقدار اهم و تلرانس مقاومت‌های نشان داده شده در شکل ۳-۴۹ چقدر است؟

حل: با توجه به جدول حروف رمز داریم که:

$$(a) R = 10\Omega \pm 5\%$$


$$(b) R = 33K\Omega \pm 10\%$$

مثال: روی بدنه مقاومت‌هایی با مقدار اهم و تلرانس زیر از چه حروفی استفاده می‌شود؟

$$(a) R = 2/2 K\Omega \pm 10\%$$

$$(b) R = 4/7 K\Omega \pm 20\%$$

حل: براساس جدول حروف رمز به صورت شکل ۳-۵۰ است.

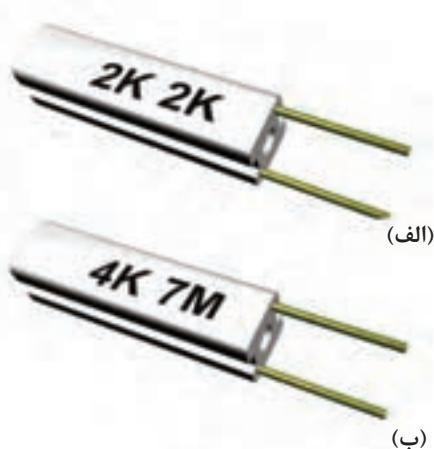

شکل ۳-۵۰


## ۳-۷-۲- خواندن مقاومت‌ها به کمک نوارهای رنگی:

در این روش برای تعیین مقدار اهم و ترانس مقاومت‌های اهمی از چهار و یا پنج حلقه (نوار) رنگی بر روی بدنه مقاومت‌ها استفاده می‌شود.

- روش چهار نواری: در مقاومت‌هایی که با چهار نوار رنگی مشخص می‌شوند مفهوم نوارهای رنگی مطابق شکل ۳-۵۱ است.

در این روش حلقه‌های رنگی اول و دوم معرف ارقام اول و دوم مقدار مقاومت، حلقه سوم نشان دهنده ضریب مقاومت و حلقه چهارم بیان کننده ترانس مقاومت است.

**توضیح:** اگر حلقه رنگی چهارم وجود نداشته باشد (بدون رنگ) مقدار ترانس درصد خطرا را  $\pm 20\%$  در نظر می‌گیریم.

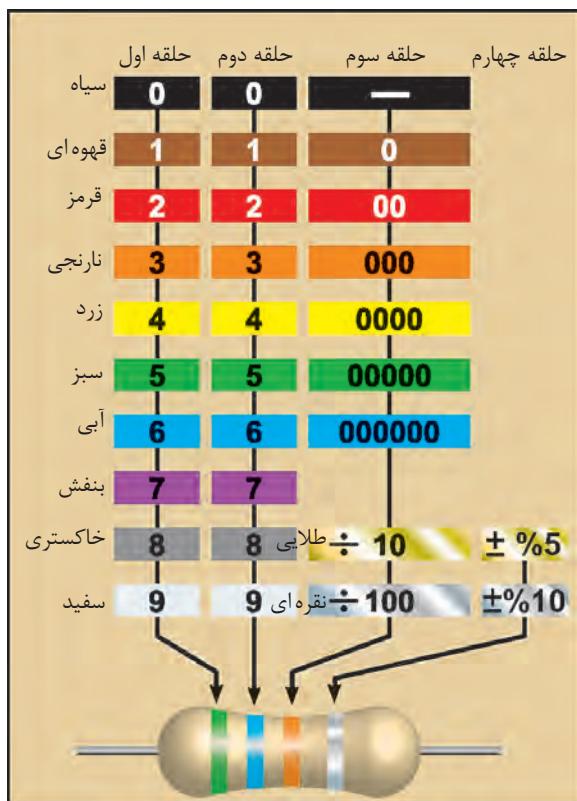

شکل ۳-۵۱- مقاومت‌های دارای ۴ حلقه رنگی



هیچ گاه نوا رنگی سیاه به عنوان حلقه اول به کار نمی‌رود. ضمناً نوار رنگی سیاه در حلقه چهارم از هیچ گونه ارزش رقیقی برخوردار نیست.


برای آشنایی بیشتر با این روش به ذکر چند مثال می‌پردازیم:

مثال: نوارهای رنگی مقاومتی مطابق شکل ۳-۵۲ است  
مقادیر مقاومت و ترانس آن چقدر است؟


حل:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ \text{رنگهای} & - & \text{نارنجی} & - & \text{آبی} & - & \text{سبز} \\ & & ۶ & & ۰ & & ۰ \\ & & \text{نفره‌ای} & & & & \end{array}$$

$$5600 \Omega = 56 \times 10^3 \Omega \pm \% 1$$

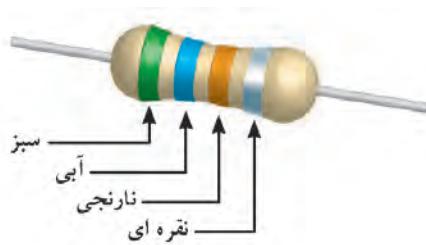

شکل ۳-۵۲

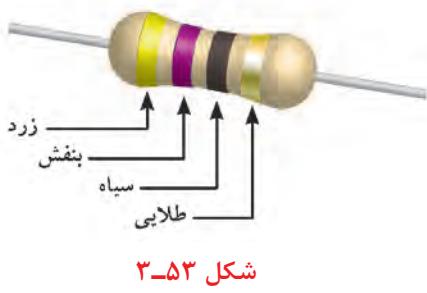

مثال: مقدار مقاومت و تلرانس شکل ۳-۵۳ را مشخص کنید.

حل: با توجه به جدول نوارهای رنگی می‌توان نوشت:

طلایی - سیاه - بنفسش - زرد

۴ ۷ - %۵

$$47\Omega \pm \% 5$$

مثال: مقدار اهم و میزان تلرانس مقاومت شکل ۳-۵۴ چقدر است؟

طلایی - نقره‌ای - خاکستری - آبی

۶ ۸ ۰.۱ %۵

$$68 \times 0.1 = 6.8 \pm \% 5$$


مثال: نوارهای رنگی مقاومت  $10\% 3/3K\Omega \pm \% 10$  را تعیین کنید.

حل: با کمک جدول برای حلقه‌های اول تا چهارم رنگ آن‌ها را مشخص می‌کنیم.

**-روش پنج نواری:** در این روش سه نوار اول، دوم و سوم نشان دهنده ارقام اول، دوم و سوم مقدار مقاومت، نوار چهارم معرف ضریب و حلقه پنجم تعیین کننده میزان تلرانس مقاومت است.

شکل ۳-۵۶ مفهوم نوارهای رنگی در مقاومت‌هایی را که دارای پنج نوار رنگی هستند، نشان می‌دهد.

**توضیح:** در صورتی که حلقه رنگی پنجم وجود نداشته باشد (بی‌رنگ باشد) مقدار تلرانس  $\pm 20\%$  است.

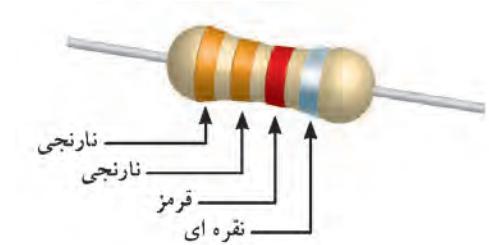


شکل ۳-۵۵

	حلقه اول	حلقه دوم	حلقه سوم	حلقه چهارم	حلقه پنجم
سیاه	0	0	0	-	1%
قهوه‌ای	1	1	1	0	2%
قرمز	2	2	2	00	
نارنجی	3	3	3	000	
زرد	4	4	4	0000	
سبز	5	5	5	00000	0.5%
آبی	6	6	6	000000	0.25%
بنفسش	7	7	7		0.1%
خاکستری	8	8	8	$\div 10$	
سفید	9	9	9	$\div 100$	


شکل ۳-۵۶- مقاومت‌های دارای ۵ حلقه رنگی




هیچ گاه نوار رنگی سیاه به عنوان حلقه اول به کار نمی‌رود. ضمناً نوار رنگی سیاه در حلقه چهارم از هیچ گونه ارزش رقمنی برخوردار نیست.

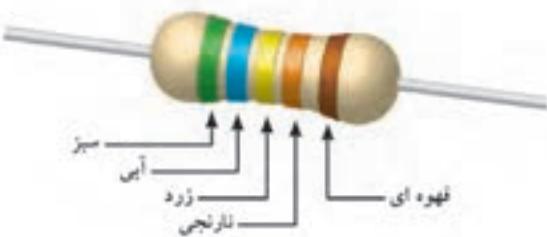


شکل ۳-۵۷

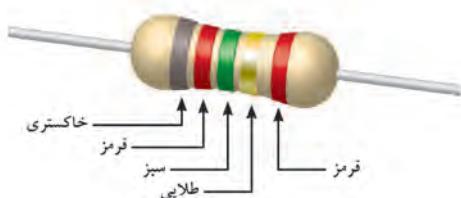

شکل ۳-۵۸

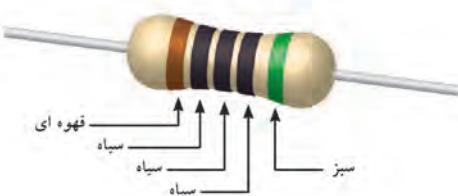


شکل ۳-۵۹

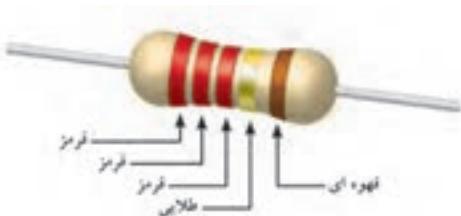

شکل ۳-۶۰



شکل ۳-۶۱ - مقاومت توده کربنی

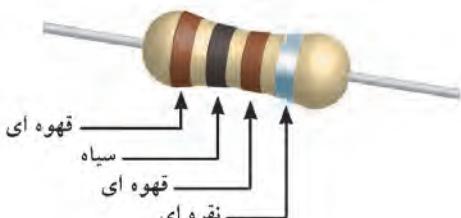

شکل ۳-۶۲ - یک نمونه مقاومت کربنی

مثال: نوارهای رنگی مقاومتی مطابق شکل ۳-۵۷ است،

مقدار مقاومت ترانس آن چقدر است؟

حل: با توجه به جدول نوارهای رنگی می‌توان نوشت:

قهوة ای - نارنجی - زرد - آبی - سبز

$5\% \quad 6 \quad 4 \quad 000 \quad 1\%$

$$564000 = 564 \times 10^3 \Omega \pm \% 1$$

مثال: مقدار مقاومت و ترانس شکل ۳-۵۸ را مشخص

کنید.

حل: قرمز - طلایی - سبز - قرمز - خاکستری

$8 \quad 2 \quad 5 \quad 0/1 \quad 1\%$

$$825 \times 10^0 = 82/5 \Omega \pm \% 2$$

مثال: مقدار اهم و میزان ترانس مقاومت شکل ۳-۵۹

قدر است؟

حل: سبز - سیاه - سیاه - سیاه - قهوه ای

$1 \quad 0 \quad 0 \quad - \quad 10/5$

$$100 \Omega \pm \% 0/5$$

مثال: نوارهای رنگی مقاومت  $22/2 \Omega \pm \% 1$  را تعیین

کنید.

حل: با کمک جدول برای حلقه های اول تا پنجم رنگ

آنها را مشخص می کنیم.

### ۳-۸- استاندارد مقاومت ها

از آن جایی که مقاومت های الکتریکی دارای مقداری ثابت و درصد معینی ترانس است، بنابراین هر مقاومت اهمی محدوده مشخصی را می پوشاند.

مثال: محدوده اهمی مقاومت شکل ۳-۶۲ را محاسبه کنید.

$$\text{مقدار ترانس مقاومت} = (\pm \% 10) \times 100 = \left( \pm \frac{10}{100} \right) \times 100 = \pm 10 \Omega$$

$$R_{\text{حد اهمی کم}} = 100 - 10 = 90$$

$$R_{\text{حد اهمی زیاد}} = 100 + 10 = 110$$

بنابراین مقاومت بین ۹۰ و ۱۱۰ اهم قرار دارد.

بر همین اساس در ساخت مقاومت‌ها سعی شده است که مقادیر مقاومتی طوری انتخاب شوند که محدوده مقاومت‌ها روی یکدیگر هم پوشی نداشته باشند. بنابراین برای تولید مقاومت‌های اهمی اعداد پایه‌ای را تحت عناوین سری مقاومت‌های استاندارد تعریف می‌کنند.

این سری ها را E6, E12, E24, E48 و E192 می نامند.

در جدول ۳-۳ سه سری از استانداردهای مقاومت‌ها نشان داده شده است.

### جدول ۳-۳- جدول سری های استانداردی مقاومت

IEC-Series	E6	$\sqrt[6]{10}$	1.0		1,5		2.2		3.3		4.7		6.8												
	E12	$\sqrt[12]{10}$	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.3	3.9	4.7	5.6	6.8	8.2											
	E24	$\sqrt[24]{10}$	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.3	4.7	5.1	5.6	6.2	6.8	7.5	8.2

با داشتن اعداد پایه داخل جدول و ضرب آن ها در اعداد

$$1/\varepsilon \times \cdot / \cdot 1 = \cdot / \cdot 1 \varepsilon \Omega$$

$$1/\varepsilon \times \cdot / 1 = \cdot / 1 \varepsilon \Omega$$

$$1/\tau \times 1 = 1/\tau \Omega$$

$$1/\epsilon \times 1 = 1\epsilon\Omega$$

$$1/\varepsilon \times 1^\circ = 1\varepsilon \cdot \Omega$$

$$1/\varepsilon \times 1 \cdot r = 1 \varepsilon \cdot r \Omega = 1/\varepsilon k \Omega$$

$$1/\varepsilon \times 1/\cdot^r \equiv 1/\varepsilon \cdot \cdot \cdot \Omega \equiv 1/\varepsilon k\Omega$$

$$1/\varepsilon \times 1/\cdot^\wedge = 1/\varepsilon \circ \dots \circ \Omega = 1/\varepsilon \circ k\Omega$$

$$\sqrt{\epsilon} \times \sqrt{\epsilon} = \sqrt{\epsilon} \times \dots \times \Omega = \sqrt{\epsilon} \text{MO}$$

اهم مقاومت های موجود و استاندارد را به دست آورد.

• E24

به عنوان مثال با انتخاب عدد ۱/۶ از سری E24 و ضرب

آن در ضرایب نام برده شده فوق می‌توان مقاومت‌های اهمی استاندارد موجود را با روش مقابل به دست آورد.

## میزان تلرانس برای مقاومت های تولیدی در سری های

استاندارد E6, E12, E24 و مطابق جدول ٤-

کمی دقت در جدول سری های استاندارد مقاومتی مشاهده شد.

می سیم برجی ار اعداد پایه سری L12 ماند.

۱/۱، ۱/۸، ۱/۷، ۱/۶، ۱/۵، ۱/۴ در سری E6 وجود ندارند.

## هم چنین اعداد پایہ:


٩/١ ٧/٥ ، ٦/٢ ، ٥/١ ، ٤/٣ ، ٣/٦ ، ٣ ، ٢/٤ ، ٢ ، ١/٦ ، ١/٣ ، ١/١

از سری E24 در سری E12 وجود ندارند.

#### **جدول ۴-۳- سری استاندارد درصد خطأ**

درصد خطا	سری استاندارد
±% ۲۰	E6
±% ۱۰	E12
±% ۵	E24

با در نظر گرفتن جدول ۳-۳ متوجه می‌شویم که اگر ما مقاومتی با عدد پایه  $1/1$  و تلرانس  $\pm 10\%$  و یا  $\pm 20\%$  بخواهیم در عمل وجود ندارد. (شکل ۳-۶۳)

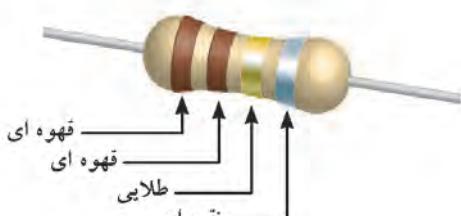

شکل ۳-۶۳

$$\left. \begin{array}{l} \text{این مقاومت ها} \\ \text{استاندارد نبوده} \\ \text{و در بازار یافت} \\ \text{نمی شوند.} \end{array} \right\} \begin{array}{l} = 11\Omega \pm 10\% \\ = 11\Omega \pm 20\% \end{array}$$

$$= (ضریب) 10 \times 1/1 (\text{عدد پایه})$$



شکل ۳-۶۴- مقاومت اهمی (R)

### ۳-۹- توان مجاز مقاومت ها

همان گونه که اشاره شد یکی دیگر از عوامل مهم انتخاب مقاومت های اهمی «توان مجاز» است. این توان اغلب به صورت حرارت در اطراف مقاومت اهمی هدر می‌رود. شکل ۳-۶۴ در اصطلاح به ماکزیمم قدرت تحمل مقاومت ها در برابر عبور جریان الکتریکی «توان مجاز» می‌گویند. ماکزیمم مقدار توان مجاز به عوامل گوناگونی مانند ولتاژ، جریان و دمای محیط بستگی دارد. در فصل ششم با چگونگی محاسبه این توان و هم‌چنین مقادیر استانداردی آن در مقاومت های اهمی آشنا خواهید شد.

## آزمون پایانی (۳)



۱- کدام گزینه تعریف جریان الکتریکی است؟

الف - تعداد الکترون های والانس در لایه خارجی یک هادی

ب - مقدار انرژی که به مدار والانس وارد می شود.

ج - کاری که روی اتم ها انجام می شود.

د - الکترون های آزاد که در یک مسیر حرکت می کنند.

۲- چند کولن بار می تواند در مدت ۲ میلی ثانیه جریانی برابر با ۵ آمپر را به وجود آورد؟

$$0/0004 \text{ د}$$

$$ج - ۱۰$$

$$ب - ۲/۵$$

$$الف - ۰/۰۱$$

۳- سرعت جریان الکتریکی برابر با کدام گزینه است؟

$$5 - \frac{1}{m}$$

$$ج - 6/28 \times 10^{18} \text{ km/s}$$

$$ب - سرعت نور$$



۴- کدام یک از موارد زیر واحد چگالی جریان است؟

$$5 - \frac{A}{mm^3}$$

$$ج - \frac{A}{c}$$

$$ب - j \quad \frac{mm^3}{A}$$

۵- تراکم جریان در کدام سیم بیشتر است؟

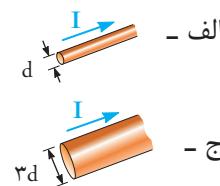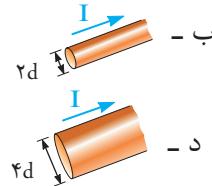

ع- توانایی انجام کار روی ذرهی باردار را ..... گویند.

ب - پتانسیل

الف - جریان

د - ضریب هدایت مخصوص

ج - چگالی

۷- کدام گزینه رابطه صحیح ولتاژ را نشان می دهد؟

$$v = \frac{w}{q} \quad د$$

$$v = \frac{q}{t} \quad ج$$

$$v = \frac{t}{q} \quad ب$$

$$v = \frac{q}{w} \quad الف$$

۸- ولتاژ باتری های کتابی کوچک برابر با چند ولت است؟

$$5 - ۱۲$$

$$ج - ۹$$

$$ب - ۶$$

$$الف - ۱/۵$$



۹- جسمی که ضریب مقاومت مخصوص آن زیاد باشد مقدار هدایت الکتریکی آن ..... است؟

الف - کم      ب - زیاد

ج - با توجه به مدار والانس کم      د - با توجه به مدار والانس زیاد


۱۰- مقدار هدایت مخصوص سیم های آلومینیومی چند مو (mho) است؟

الف -  $\frac{1}{2}86$       ب -  $1785$       ج -  $56$       د -  $37$

۱۱- کدام گزینه مقدار اهم و ترانس مقاومت شکل ۳-۶۵ را نشان می دهد؟

الف -  $56/2 \Omega \pm \% 2$       ب -  $10 \Omega \pm \% 10$       ج -  $56/2 k\Omega \pm \% 1$

د -  $6/84 k\Omega \pm \% 1$


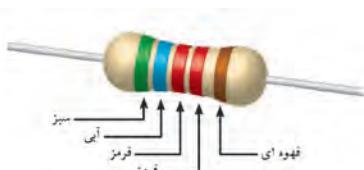


۳-۶۵

۱۲- اگر روی بدنه مقاومتی « $3M9j$ » نوشته شده باشد مقدار مقاومت و ترانس آن چقدر است؟

الف -  $39 \pm \% 5 M\Omega$       ب -  $3/9 M\Omega \pm \% 5$       ج -  $1 M\Omega \pm \% 5$

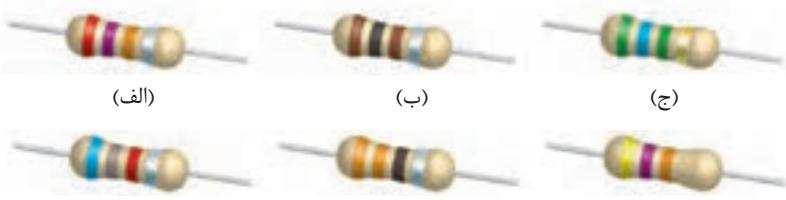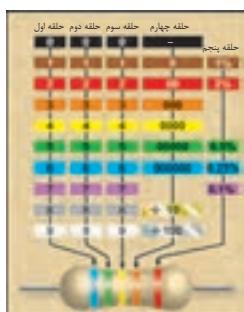
۱۳- مقدار اهم و ترانس مقاومت های شکل ۳-۶۶ را بنویسید.



۳-۶۶

۱۴- از بین مقاومت های نشان داده شده در شکل ۳-۶۷ مقاومت های زیر را مشخص کنید.

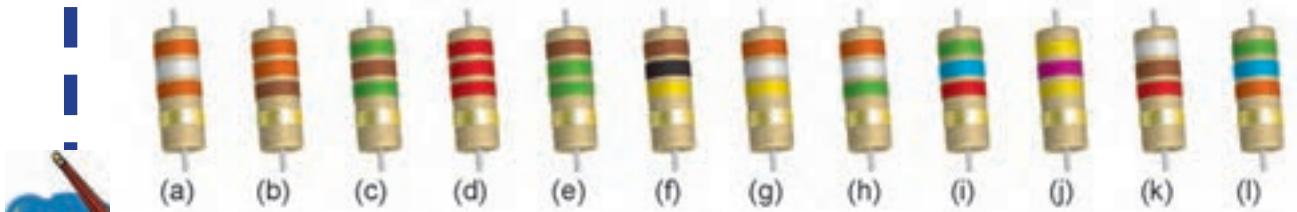الف -  $330 \Omega$       ب -  $2/2 k\Omega$       ج -  $56 k\Omega$       د -  $100 k\Omega$       ه -  $39 k\Omega$



۳-۶۷

۱۵- حرکت الکترون های آزاد برای برقراری جریان در درون سیم به چه صورت است؟

الف - متواالی      ب - ضربه ای      ج - دورانی      د - بیضی

۱۶- کدام یک از روابط زیر رابطه صحیح مقاومت است؟

$$R = P \frac{I}{A} \quad \text{د}$$

$$R = A \frac{I}{P} \quad \text{ج}$$

$$R = \frac{\chi I}{A} \quad \text{الف}$$

$$R = \frac{I}{P.A} \quad \text{ب}$$

۱۷- کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

الف - مقاومت با سطح مقطع رابطه مستقیم دارد.

ب - مقاومت با طول رابطه معکوس دارد.

ج - هدایت مخصوص با سطح مقطع رابطه معکوس دارد.

د - مقاومت با طول رابطه مستقیم دارد.

۱۸- اگر در یک مدار فقط از دو پایه مقاومت متغیری (یک پایه ثابت و دیگری متغیر) استفاده شود، در این صورت مقاومت در حالت ..... وصل شده است.

۱۹- ترمیستوری را که با افزایش دما نسبت مستقیم دارد، ..... گویند.

۲۰- در صورتی که مقدار اهم مقاومتی با افزایش ولتاژ کاهش یابد آن مقاومت را ..... نامند.

۲۱- در ساخت مقاومت های سیمی معمولاً از یک سیم مقاومت دار از جنس ..... استفاده می شود.

۲۲- نوارهای رنگی یک مقاومت  $5\% \pm 5\Omega$  به ترتیب از راست به چپ ..... است.

۲۳- مقاومت های لایه ای معمولاً از ترکیبات اکسیدفلزی ..... و ..... ساخته می شود.

۲۴- از چگالی جریان در تعیین حداقل جریان قابل تحمل سیم ها استفاده می شود.

۲۵- نیرویی که باعث انجام کار روی ذره باردار می شود EMF نام دارد.

۲۶- ضریب هدایت مخصوص نشان می دهد که میزان مخالفت جسم در برابر عبور جریان چه اندازه است.

۲۷- مقاومت مخصوص سیم های آلمینیومی بیشتر از سیم های مسی است.

۲۸- مقاومت هایی که در اثر افزایش دما مقدار مقاومتشان کاهش می یابد NTC نام دارد.

۲۹- واحد بار الکتریکی کولن بر ثانیه است.

۳۰- ترانس مقاومت های سری E12 برابر  $10\% \pm$  است.



# خودآزمایی عملی

۱- ده مقاومت با نوارهای رنگی را انتخاب کرده و مقادیر آنها را قرائت کنید.



(شکل ۳-۶۸)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

۲- پنج مقاومت سیمی را که مشخصات روی بدنه آن نوشته شده است انتخاب کنید و مقادیر آنها را بنویسید.

(شکل ۳-۹۶)

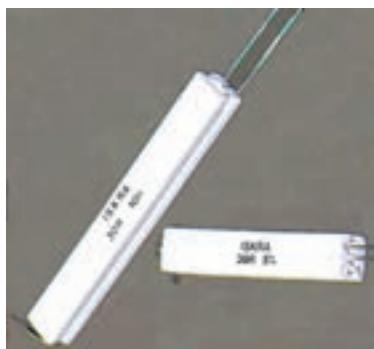

(شکل ۳-۶۹)

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

۳- دو متر از سیم یا کابل موجود در منزل را که مشخصات سطح مقطع روی آن نوشته شده است، انتخاب کنید و مقدار مقاومت آن را به دست آورید.(شکل ۳-۷۰)

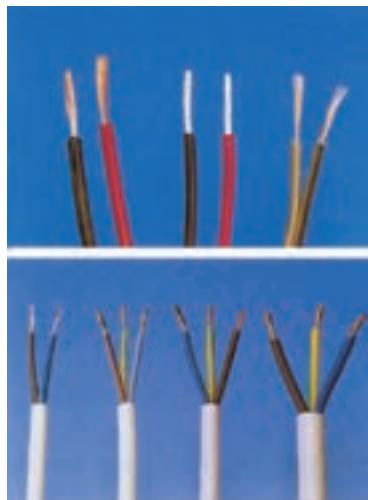

(شکل ۳-۷۰)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

مطالب مربوط به سوالاتی را که نتوانسته اید پاسخ دهید مجدداً مطالعه و آزمون را تکرار کنید.



## واحد کار مبانی الکتریسیته

### فصل چهارم: قوانین اساسی الکتریسیته

#### هدف کلی

شناسایی قوانین اهم و کیرشهف




**هدف های رفتاری:** در پایان این فصل انتظار می‌رود که فرآگیر بتواند:

- ۱- مدار الکتریکی را تعریف کند و اجزای آن را نام ببرد.
- ۲- مفاهیم مدار بسته، مدار باز، اتصال کوتاه و اتصال زمین را در یک مدار الکتریکی توضیح دهد.
- ۳- قوانین اهم و کیرشهف ( $kC$  و  $kVL$ ) را توضیح دهد.
- ۴- مسائل ساده مربوط به قوانین اهم و کیرشهف ( $kC$  و  $kVL$ ) را حل کنید.


ساعت		
جمع	عملی	نظری
۶	-	۶



- ۱- وقتی یک باتری، لامپ را روشن می کند در لامپ کدام یک از موارد زیر رخ می دهد؟
- الف - تبدیل انرژی الکتریکی به شیمیایی
  - ب - تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی
  - ج - تبدیل انرژی الکتریکی به نورانی
  - د - تبدیل انرژی شیمیایی به حرارتی
- ۲- فیوزی که در مسیر کنتور منزل شما قرار دارد در چه زمانی مدار را قطع می کند؟
- الف - در صورت قطع برق از محل تولید
  - ب - وقتی جریان از شبکه کشیده نشود.
  - ج - سیم های حامل جریان به هم وصل شوند.
  - د - سیم در داخل ساختمان قطع شود.
- ۳- کدام عامل در یک مدار الکتریکی عامل خاموش بودن لامپ نیست؟
- الف - وصل بودن کلید
  - ب - قطع شدن قسمتی از مدار چاپی
  - ج - سوختن لامپ
  - د - قطع شدن فیوز
- ۴- در مدار شکل ۴-۱ اگر دو سر لامپ  $L_4$  را توسط سیمی اتصال کوتاه کنیم نور سایر لامپ ها چه تغییری می کند؟ (مشخصات لامپ ها با هم مساوی است)
- الف - کمی کاهش می یابد.
  - ب - افزایش می یابد.
  - ج - تغییر نمی کند.
  - د - به شدت کاهش می یابد

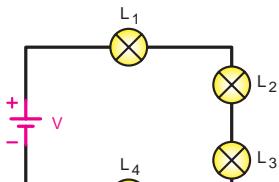

شکل ۴-۱

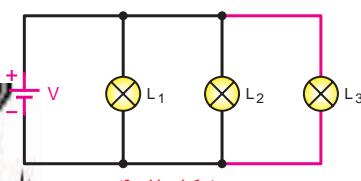

شکل ۴-۲

- ۵- در مدار شکل ۴-۲ اگر لامپ  $L_2$  به مدار اضافه شود نور سایر لامپ ها چه تغییری می کند؟
- الف - افزایش می یابد.
  - ب - کمی کاهش می یابد.
  - ج - تغییر نمی کند.
  - د - بسیار کم می شود.



۶- کدام یک از موارد زیر نشان دهنده واحد جریان الکتریکی است؟

$$\frac{C}{S}$$

$$\frac{A}{S}$$

$$\frac{q}{t}$$

$$\frac{S}{C}$$

$$j = \frac{I}{A} \quad \text{د}$$

$$R = \frac{A}{l \cdot X} \quad \text{ج}$$

$$q = I \cdot t \quad \text{ب}$$

$$\rho = \frac{1}{X} \quad \text{الف}$$

۷- کدام یک از روابط زیر غلط است؟




۸- چهار میلی آمپر معادل چند آمپر است؟

- الف - ۴۰۰۰      ب - ۰/۰۰۴      ج - ۰/۰۴      د - ۰/۴

۹- در مقاومت LDR هر قدر شدت نور بیشتر شود مقدار مقاومت

- الف - افزایش می یابد.  
ب - منفی می شود.  
ج - تغییر نمی کند.  
د - کاهش می یابد.

۱۰- مقدار اهم و ترانس مقاومت نشان داده شده در شکل ۴-۳ کدام گزینه است؟

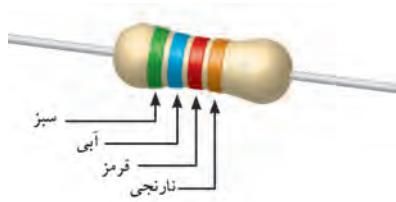

شکل ۴-۳

- الف -  $5/6k\Omega \pm \% 10$   
ب -  $562k\Omega \pm \% 20$   
ج -  $65/2k\Omega \pm \% 10$   
د -  $56/2k\Omega \pm \% 20$

۱۱- ترانس مقاومتی با مشخصات  $3k9J$  کدام یک از گزینه های زیر است؟

- الف -  $\pm \% 5$       ب -  $\pm \% 10$       ج -  $\pm \% 2$       د -  $\pm \% 20$

۱۲- مقاومت های VDR با تغییرات ولتاژ رابطه ..... دارند.

- الف - مستقیم      ب - معکوس      ج - مجذوری      د - رادیکالی





# مقدمه

قبل از اینکه به بررسی قوانین اساسی برق بپردازیم لازم است به بررسی برخی از تعاریف پایه‌ای و تعدادی از اجزای مدارهای الکتریکی آشنا شویم.

## ۴- مدار الکتریکی

مسیر عبور جریان الکتریکی را «مدار الکتریکی» گویند. اجزای اصلی یک مدار الکتریکی ساده عبارتند از:



شکل ۴-۴- چند نمونه باتری

الف - منبع تغذیه (مولد)

ب - سیم‌های رابط

ج - مصرف کننده (بار)

منبع تغذیه در یک مدار نقش تولید کننده انرژی الکتریکی را دارد و می‌تواند باتری یا ژنراتور باشد. (شکل ۴-۴)




صرف کننده (بار)، وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی را به انرژی موردنیاز تبدیل می‌کند. (شکل ۴-۵)




شکل ۴-۶- چند مصرف کننده

وظیفه سیم‌های رابط، انتقال انرژی الکتریکی از منبع تغذیه به مصرف کننده است. (شکل ۴-۶)

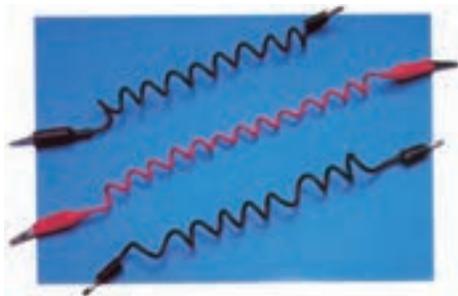


شکل ۴-۷- سیم‌های رابط

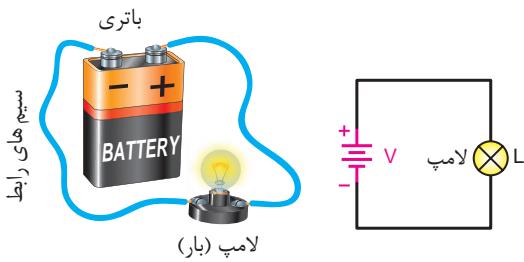


الف - شکل مدار تصویر مقابله ب - مدار الکتریکی ساده

شکل ۴-۷

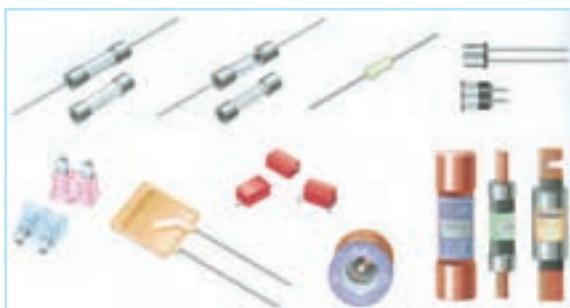

شکل ۴-۸

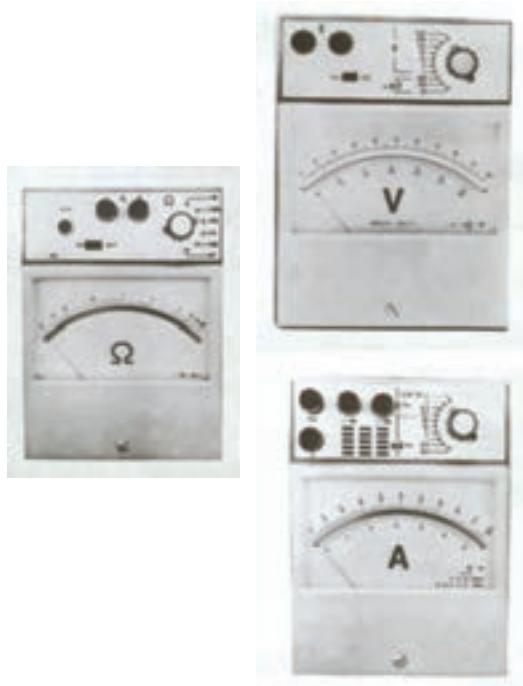

شکل ۴-۹


در شکل ۴-۷ تصویر یک مدار الکتریکی را ملاحظه می کنید.

در مدارهای الکتریکی علاوه بر سه عامل اصلی فوق باید از اجزای دیگری نیز استفاده شود. از جمله این اجزا می توان کلید، فیوز و وسایل اندازه گیری را نام برد. اگر اجزای فوق در مدار الکتریکی وجود نداشته باشد ایرادی در کار مدار پیش نمی آید ولی اصولاً مدار فاقد کنترل و حفاظت خواهد بود اما عدم وجود یکی از اجزای اصلی کار طبیعی مدار را دچار مشکل می کند.


به همین دلیل در برخی از کتاب ها به سایر اجزای مدار «جزای فرعی» نیز می گویند.

فیوز وسیله ای است که مدارهای الکتریکی را در مقابل اتصال کوتاه<sup>۱</sup> حفاظت می کند. نمونه هایی از انواع فیوزها را در شکل ۴-۸ مشاهده می کنید. فیوز را در مدارها با علامت اختصاری یا نشان می دهند.

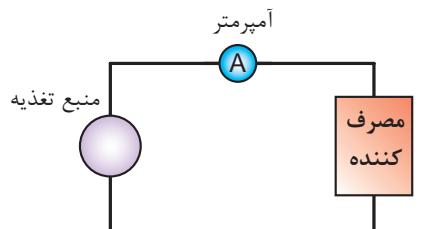دستگاه های اندازه گیری برای سنجش کمیت های گوناگون الکتریکی مانند جریان، ولتاژ و مقاومت به کار می روند. برای اندازه گیری جریان از آمپر متر، ولتاژ از ولت متر و مقاومت از اهم متر استفاده می شود. در شکل ۴-۹ چند نمونه از دستگاه های اندازه گیری نشان داده شده است.



الف - نحوه اتصال آمپرmetr در مدار

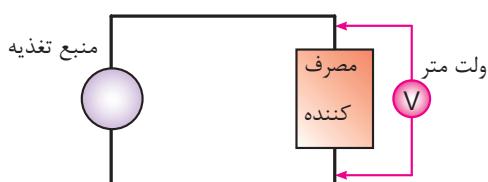

ب - نحوه اتصال ولت متر در مدار

شکل ۴-۱۰ - نحوه اتصال آمپرmetr و ولت متر




شکل ۴-۱۱

برای اندازه گیری جریان هر جزء مدار باید آمپرmetr را طبق شکل ۴-۱۰-الف در مسیر آن جزء قرار داد. در اصطلاح به این نوع اتصال «سری» گفته می شود.

برای اندازه گیری ولتاژ هر یک از اجزای مدار باید ولت متر را به دو سر آن جزء مدار وصل کرد. در اصطلاح این نوع اتصال را «موازی» می نامیم. شکل ۴-۱۰-ب نحوه اتصال ولت متر را نشان می دهد

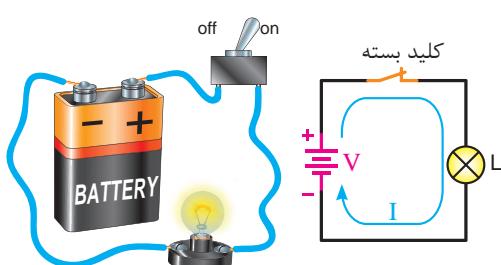کلید در مدارهای الکتریکی به عنوان قطع و وصل کننده جریان به کار می رود. در شکل ۴-۱۱ چند نمونه از کلیدها نشان داده شده است.




الف - مدار کامل بدون کلید (مدار واقعی)    ب - مدار کامل با کلید (شکل مداری)


اگر برای عبور جریان الکتریکی مسیر کاملی از طریق قطب مثبت باتری، سیم های رابط و مصرف کننده به قطب منفی وجود داشته باشد آن مدار را «مدار بسته» یا «مدار کامل» می گویند.

در شکل ۴-۱۲ نمونه ای از یک مدار الکتریکی بسته (کامل) را مشاهده می کنید.


شکل ۴-۱۲ - نمونه هایی از مدار کامل

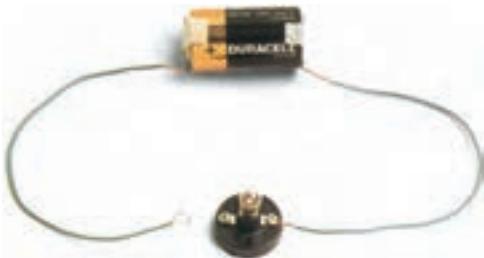



الف - مدار باز بدون کلید(شکل واقعی)

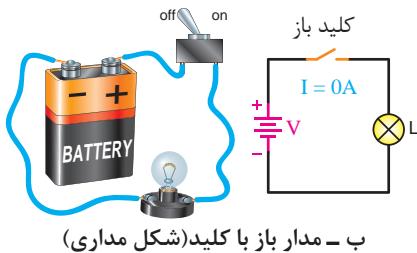

ب - مدار باز با کلید(شکل مداری)

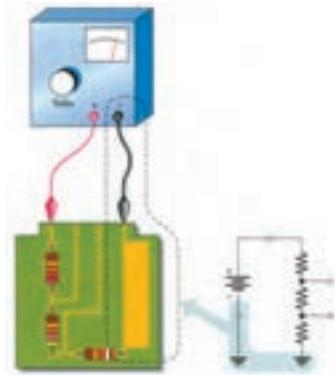


الف - شکل برد مدار چاپی و نقشه فنی آن

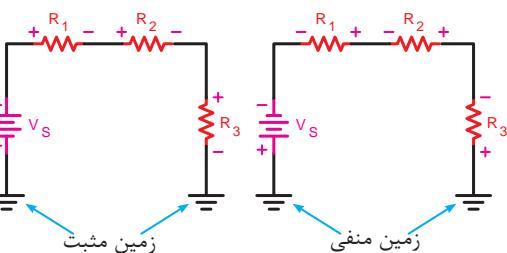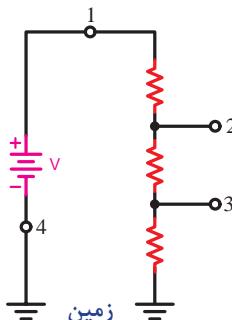

ب - شکل مدار الکتریکی با اتصال زمین مثبت و منفی

شکل ۴-۱۴

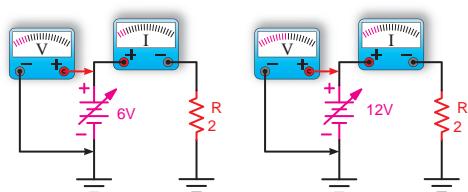

الف - ولتاژ زیاد، جریان کم  
ب - ولتاژ کم، جریان زیاد

شکل ۴-۱۵ - تغییرات ولتاژ و ولتاژ به ازای مقاومت ثابت در یک مدار الکتریکی

در صورتی که مسیر عبور جریان به دلایلی از قبیل قطع شدن سیم های رابط، سوختن فیوز، قطع مصرف کننده یا قطع شدن کلید کامل نباشد مدار را «مدار باز» یا «مدار ناقص» می گویند. شکل ۴-۱۳ نمونه هایی از مدار باز را نشان می دهد.


**توضیح:** در برخی موارد برای ساده تر رسم کردن مدارهای الکتریکی یکی از قطب های منبع تغذیه (+ یا -) مشترک در نظر می گیرند و آن را زمین می نامند و از سیم زمین به عنوان یکی از سیم های رابط مدار استفاده می شود. به این ترتیب معمولاً یک طرف مصرف کننده ها نیز به زمین وصل می شود. در این حالت جریان از طریق اتصال زمین (مشترک) صورت می گیرد. علامت اختصاری زمین به صورت یا یا است.

شکل ۴-۱۴ تصویر مدارهایی را نشان می دهد که در آن سیم زمین یا مشترک در نظر گرفته شده است. در قسمت الف صفحه مدار چاپی<sup>۱</sup> و نقشه فنی آن را ملاحظه می کنید. در شکل ب اتصال زمین مثبت و منفی نشان داده شده است.
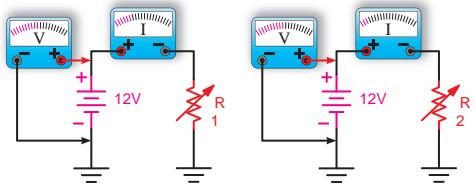
## ۴-۱۶ - قانون اهم

جرج سیمون اهم در سال ۱۸۲۸ براساس تجربیات و آزمایش های فراوان توانست ارتباط بین ولتاژ (V)، جریان (I) و مقاومت (R) را در یک مدار به دست آورد.


اهم به این نتیجه رسید که اگر مقاومت یک مدار را ثابت نگه داریم و ولتاژ منبع تغذیه را افزایش دهیم شدت جریان افزایش می یابد. (شکل ۴-۱۵)



الف - مقاومت زیاد، جریان کم  
ب - مقاومت کم، جریان زیاد

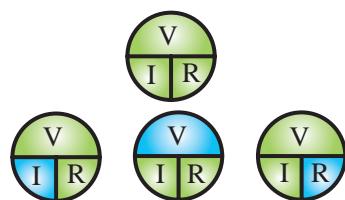
#### شکل ۴-۱۶ - تغییرات جریان و مقاومت به ازای ولتاژ ثابت در یک مدار الکتریکی

او هم چنین دریافت که اگر ولتاژ منبع تغذیه را ثابت نگه داریم و مقدار مقاومت مدار را افزایش دهیم جریان مدار کاهش می یابد. (شکل ۴-۱۶)



$$I = \frac{V}{R} \quad \text{قانون اهم} \quad V = IR \quad R = \frac{V}{I}$$

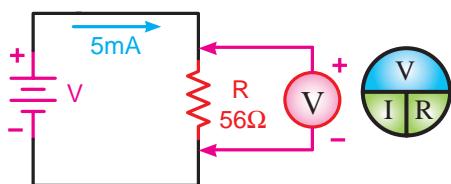شکل ۴-۱۷ - نمودار دایره‌های قانون اهم در حالت‌های مختلف



۴-۱۸

نتایج آزمایش‌های اهم به نام قانون اهم شناخته شده که رابطه قانونی اهم را به سه صورت شکل ۴-۱۷ می‌توانیم بنویسیم.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود اگر دو جزء از معادله معلوم باشد (کمیت‌های سبز رنگ) می‌توان به آسانی جزء سوم (کمیت آبی رنگ) را به دست آورد.

مثال: در مدار شکل ۴-۱۸ ولت متری که در دو سر مقاومت قرار دارد چه ولتاژی را نشان می‌دهد؟

$$V = R \cdot I \quad \text{(قانون اهم)} \quad \text{حل:}$$

$$V = (5\text{mA})(56\Omega)$$

$$V = (5 \times 10^{-3} \text{ A})(56\Omega) = 280 \times 10^{-3} \text{ V}$$

$$V = 280 \text{ mV}$$

مثال: در مدار شکل ۴-۱۹ مقدار مقاومت چند کیلو اهم است؟


$$R = \frac{V}{I} = \frac{150 \text{ V}}{4/55 \text{ mA}} \quad \text{(قانون اهم)} \quad \text{حل:}$$

$$R = \frac{150 \text{ V}}{4/55 \times 10^{-3} \text{ A}} = 33 \times 10^3 \Omega = 33 \text{ k}\Omega$$

مثال: جریان عبوری از مقاومت مدار شکل ۴-۲۰ چند میلی آمپر است؟

$$I = \frac{V}{R} = \frac{1 \text{ V}}{1 \Omega} = 1 \text{ A} \quad \text{حل:}$$

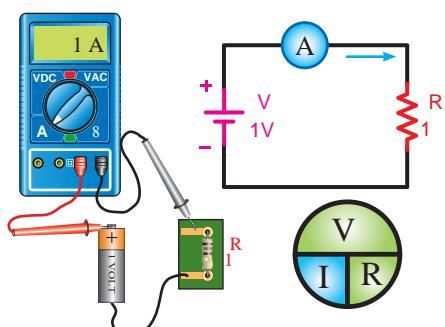
$$I = 1 \times 10^{-3} = 1000 \text{ mA}$$



۴-۲۰



الف - مدار در حالت عادی (لامپ روشن)

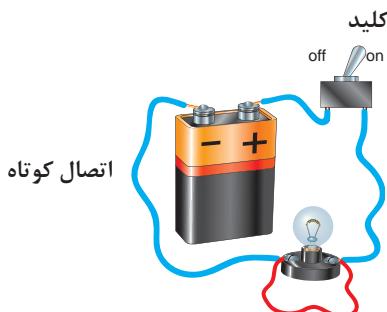

ب - مدار در حالت اتصال کوتاه (لامپ خاموش) عبور جریان بسیار زیاد است.


شکل ۴-۲۱

**نکته مهم:** یکی از حالات خطرناکی


که ممکن است در مدار الکتریکی به وجود آید حالت «اتصال کوتاه» است.



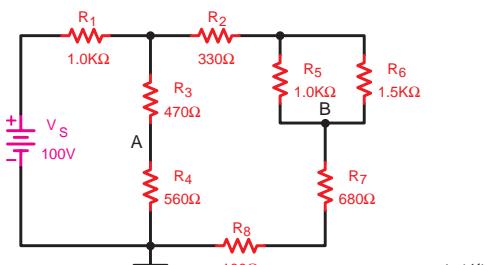حالت اتصال کوتاه در مدار به شرایطی گفته می‌شود که مقاومت مصرف کننده (بار) به صفر برسد. در صورت وقوع چنین حالتی جریان بسیار زیادی از مدار خواهد گذشت. (شکل ۴-۲۱-ب)



(الف)

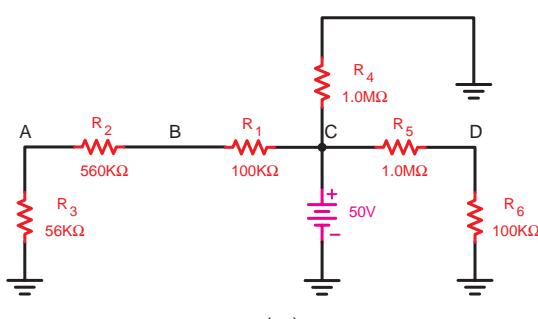

(ب)

شکل ۴-۲۲ - نمونه‌هایی از مدارهای پیچیده

#### ۱-۴-۱- قوانین کیرشهف:


در برخی موارد برای حل مدارهای الکتریکی پیچیده‌ای مانند شکل ۴-۲۲ استفاده از قانون اهم به تنها یک کافی نیست و به کارگیری روش‌ها و قوانین دیگری نیز لازم است.

در سال ۱۸۵۷ میلادی کیرشهف براساس آزمایش‌ها و تحقیقاتی که انجام داد نظریات خود را در قالب دو قانون بیان داشت.

پیش از بررسی قوانین کیرشهف باید با تعاریف شاخه، گره و حلقه آشنا شویم.

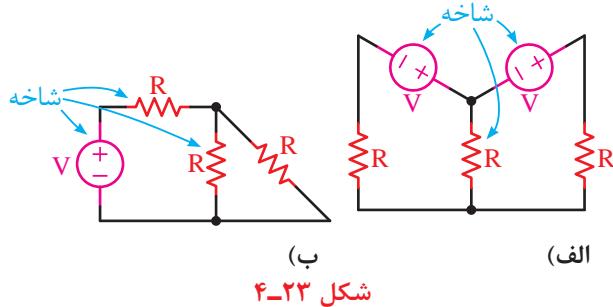
## ۴-۱-۲- تعریف شاخه:

اصطلاحاً به هر یک عناصر بکار رفته در مدارهای الکتریکی یک «شاخه» گفته می‌شود. در شکل ۴-۲۳ نمونه‌هایی برای شاخه نشان داده شده است.



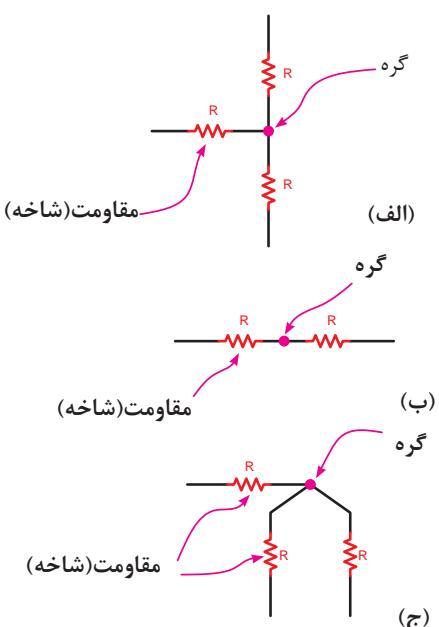
## ۴-۱-۳- تعریف گره:


محل اتصال دو یا چند شاخه در یک مدار الکتریکی را «گره» می‌نامند. شکل ۴-۲۴ نمونه‌هایی از گره‌های مختلف را نشان می‌دهد.



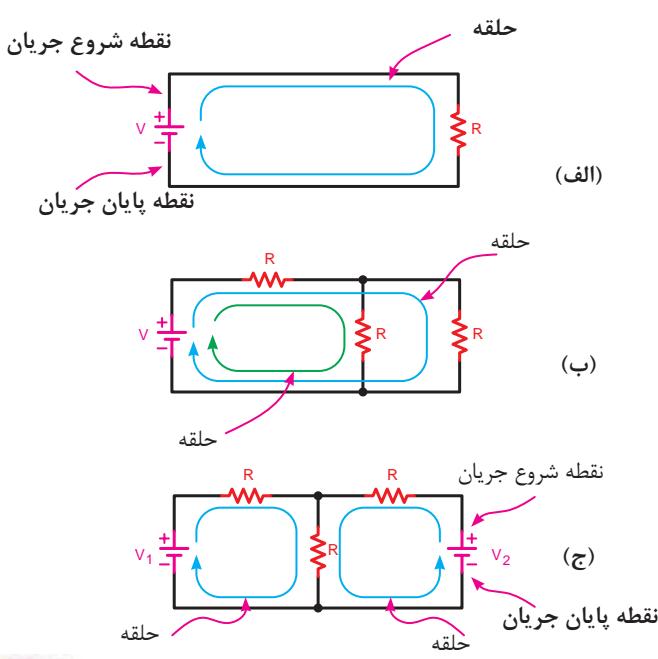
## ۴-۱-۴- تعریف حلقه:

هرگاه در مدار نقطه‌ای که محل شروع حرکت جریان است نقطه پایان جریان نیز باشد آن را «مدار کامل» یا «حلقه» می‌نامند. در شکل ۴-۲۵ نمونه‌هایی از حلقه‌های مختلف را مشاهده می‌کنید.




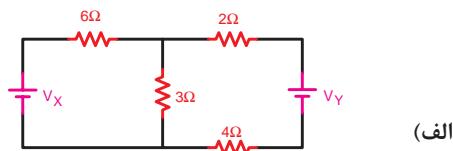

مثال: تعداد گره های موجود در تصاویر شکل ۴-۲۶ را مشخص کنید.

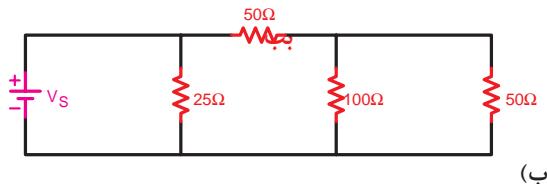


شکل ۴-۲۶

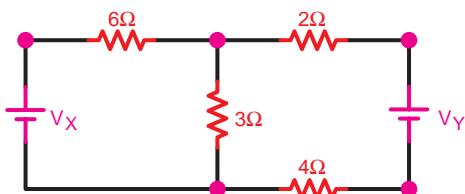


الف – تعداد گره های مدار ۵ گره است

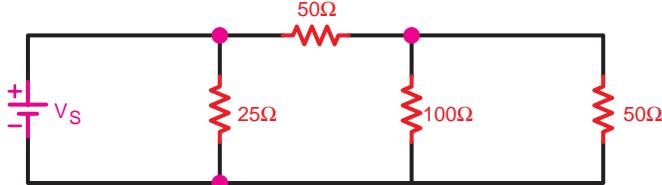حل: با توجه به تعریف گره می توان گره های موجود در مدارهای الف و ب را مطابق شکل ۴-۲۷ مشخص کرد.  
تعداد گره های مدار الف برابر ۵ گره و مدار ب برابر ۳ گره است.




ب – تعداد گره های مدار ۳ گره است


شکل ۴-۲۷

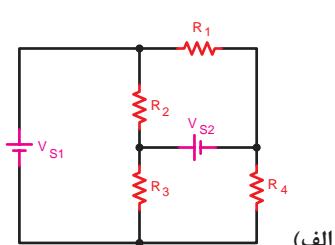


مثال: تعداد (حلقه) مسیرهای عبور جریان در تصاویر ۴-۲۸ را مشخص کنید.

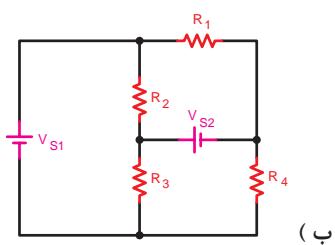


شکل ۴-۲۸

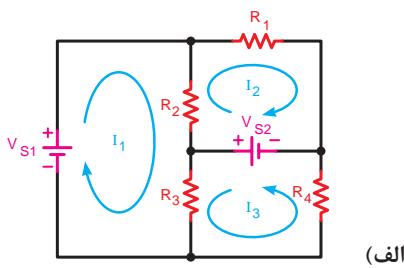


(الف)

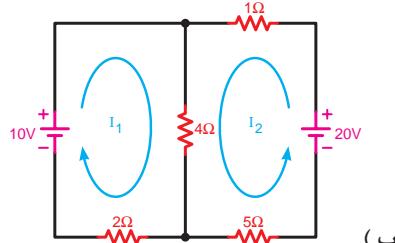

شکل ۴-۲۹

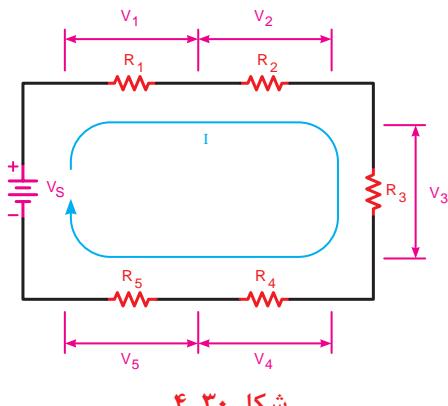

شکل ۴-۳۰

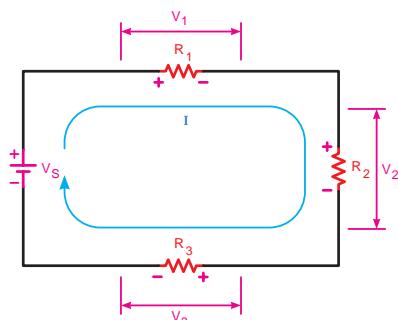

شکل ۴-۳۱

حل: برای مشخص کردن تعداد حلقه های هر مداری باید از تعریف حلقه متوجه شویم که در این صورت و مطابق شکل ۴-۲۹ تعداد حلقه های مدار الف برابر ۶ و مدار ب معادل ۳ می باشد.

## ۴-۲- قانون ولتاژها (KVL)

براساس این قانون در یک حلقه بسته مجموع افت ولتاژها برابر با مجموع نیروهای محرکه (ولتاژها) موجود در حلقه است.

$$\sum V = \sum R \cdot I$$

به عبارت دیگر مجموع جبری نیروهای محرکه و افت ولتاژها موجود در هر حلقه بسته مساوی با صفر است.

$$\sum V = 0$$



در مدارهای الکتریکی منابع تغذیه (باتری ها) را نیروی محرکه و ولتاژ دو سر مقاومت ها و سایر مصرف کننده ها را افت ولتاژ در نظر می گیرند.

شکل ۴-۳۱ یک مدار با سه مقاومت نشان می دهد. در این مدار معادله KVL را می نویسیم:

1 - KVL- Kirchhoff's Voltage Law


۲- علامت ( $\Sigma$  زیگما) حرف یونانی است که به معنی مجموع است.

$$\sum V = \sum R \cdot I$$

$$V = R_1 I + R_2 I + R_3 I$$

یا

$$+R_1 I + R_2 I + R_3 I - V = 0$$

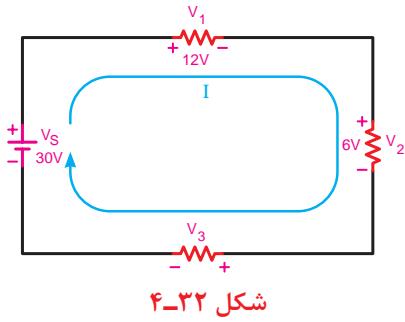

مثال: مقدار ولتاژ  $V_r$  شکل ۴-۳۲ چند ولت است

$$V_1 + V_r + V_r - V_s = 0$$


$$V_1 + V_r + V_r = V_s$$

$$V_r = V_s - (V_1 + V_2)$$

$$V_r = 30 - (12 + 6)$$

$$V_r = 12V$$

حل:

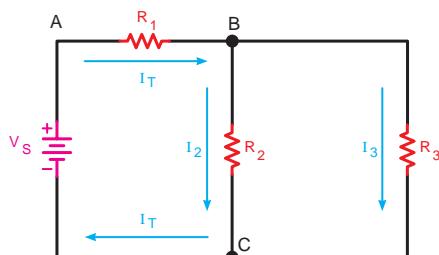

شکل ۴-۳۳- قانون جریان ها برای گره های B و C

براساس قانون جریان ها در هر گره یک مدار الکتریکی مجموع جریان های وارد شده به گره برابر با مجموع جریان های خارج شده از گره است (شکل ۴-۳۳)

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

به عبارت دیگر مجموع جبری جریان های وارد شده به گره و جریان های خارج شده از آن برابر با صفر است.

$$\sum I = 0$$

در شکل ۴-۳۴ وضعیت گره A از نظر جریان های ورودی و خروجی مشخص شده است. معادله KCL را برای گره A چنین می توان نوشت:


$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

$$I_1 + I_2 + I_3 = I_4 + I_5$$

یا

$$\sum I = 0$$


$$I_1 + I_2 + I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

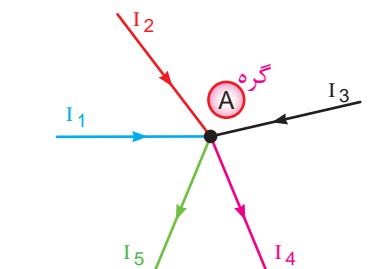


شکل ۴-۳۴- قانون جریان ها برای گره ها



انتخاب علامت مثبت یا منفی برای جریان های وارد شده و خارج شده به یک گره قراردادی است و هیچ گونه محدودیتی ندارد. اما باشد توجه داشته باشید برای یک گره جریان باید از یک قانون تبعیت کنید شکل ۴-۳۵. یعنی همه جریان های ورودی مثبت یا منفی باشند. نمی توانید یکی از جریان های ورودی به گره را مثبت و دیگری را منفی بگیرید.

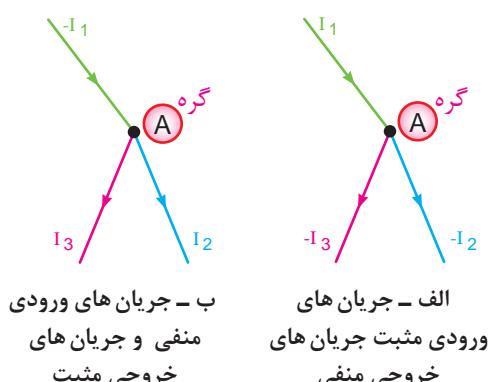

شکل ۴-۳۵ - قانون جریان ها برای گره ها

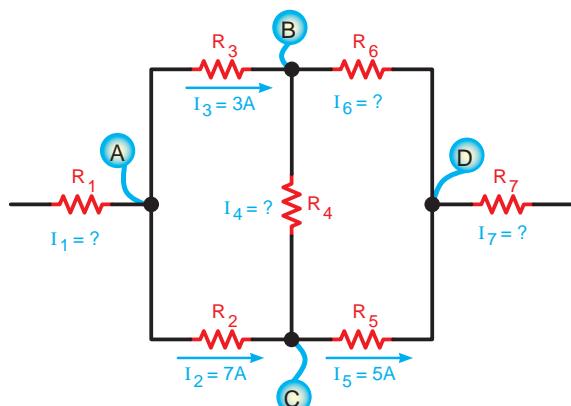

شکل ۴-۳۶


مثال: مقدار و جهت جریان در هر یک از مقاومت های شکل ۴-۳۶ را به دست آورید.

حل: برای مشخص شدن مقدار و جهت جریان ها باید معادله KCL را برای هر یک از گره های D,C,B,A بنویسیم.

در گره A دو جریان  $I_1$  و  $I_2$  خارج می شود.<sup>۱</sup> لذا جریان  $I_1$  بر آن وارد می شود در شکل ۴-۳۷ با نوشتن معادله KCL جریان  $I_1$  قابل محاسبه است:

$$I_1 = I_r + I_r = 7 + 3$$


$$I_1 = 10 \text{ A}$$

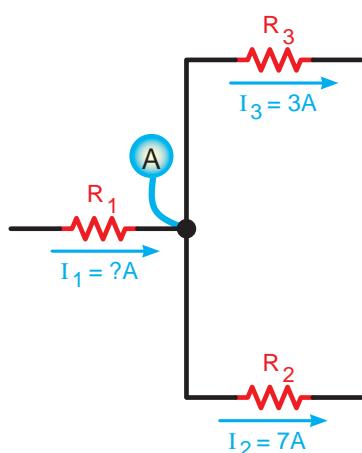

شکل ۴-۳۷

<sup>۱</sup> - در یک گره همه جریان ها نمی توانند وارد و یا خارج شوند.

در گره C چون جریان  $I_4$  کوچک تر از  $I_5$  است لذا جریان  $I_4$  باید از گره خارج شود تا تعادل جریان برقرار شود. شکل ۴-۳۸ پس معادله KCL را فقط برای حالتی می‌توان نوشت که جریان  $I_4$  از گره خارج می‌شود:

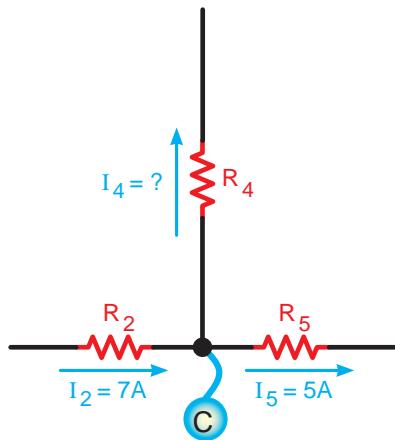

شکل ۴-۳۸

$$I_v = I_4 + I_5 \Rightarrow I_4 = I_v - I_5 = 7 - 5 = 2$$

$$I_4 = 2A$$

در گره B شکل B چون جریان‌های  $I_3$  و  $I_4$  وارد می‌شوند. بنابر قاعده KCL جریان  $I_6$  باید از نقطه B خارج شود. مقدار  $I_6$  برابر خواهد شد با: (شکل ۴-۲۰)

$$I_6 = I_v + I_4 = 3 + 2 = 5A$$


$$I_6 = 5A$$

همان طوری که در شکل ۴-۴۰ مشاهده می‌شود جریان‌های  $I_3$  و  $I_4$  به گره D وارد می‌شوند. بنابراین با نوشتن KCL برای گره D معلوم می‌شود که جهت جریان  $I_7$  باید به گونه‌ای باشد که از گره خارج شود بنابراین داریم:

$$I_v = I_3 + I_4 = 3 + 2 = 5A$$

$$I_v = 5A$$

مثال: جریان مقاومت  $R_7$  در شکل ۴-۴۱ چند میلی‌آمپر به دست می‌آید: با نوشتن معادله KCL گره A مقدار جریان  $I_v$  به دست می‌آید:

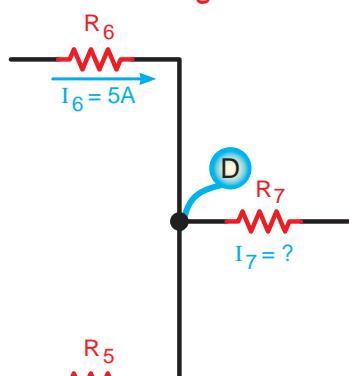

شکل ۴-۴۰


$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

$$I_T = I_v + I_r + I_v$$

$$I_v = I_T - (I_v + I_r)$$

$$I_v = 100 - (30 + 20)$$

$$I_v = 50mA$$

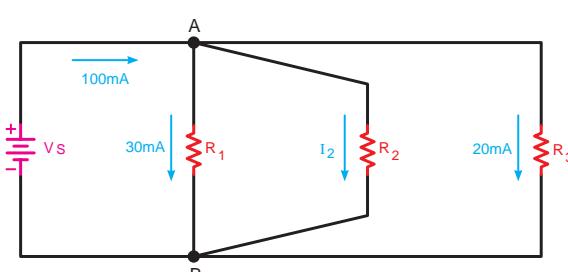

شکل ۴-۴۱

## آزمون پایانی (۴)



۱- کدام گزینه اجزای اصلی یک مدار را بیان می کند؟

الف - منبع تغذیه، فیوز، سیم های رابط

ب - منبع تغذیه، کلید، فیوز

ج - سیم های رابط، بار، منبع تغذیه

د - سیم های رابط، کلید، بار

۲- نقش اصلی فیوز در مدارهای الکتریکی ..... است.

الف - حفاظت مدار در مقابل قطع برق

ب - حفاظت مدار در مقابل اتصال کوتاه

ج - هدایت جریان الکتریکی

د - برقراری تعادل بین اجزای مدار

۳- نقش اتصال زمین (مشترک) در مدارهای الکتریکی چیست؟

الف - ایجاد حفاظت در مدار

ب - برقراری مسیر اتصال کوتاه

ج - کنترل و محدود کردن جریان در مدار

د - ساده تر رسم کردن مدار

۴- با توجه به قانون اهم، ولتاژ یک مدار با جریان مدار رابطه ..... دارد.

الف - معکوس

ب - مجذوری

ج - مستقیم

د - نمایی

۵- اگر ولتاژ  $50\text{ V}$  ولت به دو سر یک مقاومت  $5\text{k}\Omega$  اتصال داده شود، چه جریاتی از آن می گذرد؟

$10\text{mA}$

$2\text{A}$

$15\text{A}$

$75\text{mA}$


۶- کدام یک از معادلات زیر برای شکل ۴-۴۲ صحیح است؟

$$-V + V_1 + V_r + V_{r'} = 0 \quad \text{ب}$$

$$V_1 - V_r - V_{r'} - V = 0 \quad \text{الف}$$


$$-V_1 - V_r + V_{r'} + V = 0 \quad \text{د}$$

$$V_1 + V_r = V + V_{r'} \quad \text{ج}$$

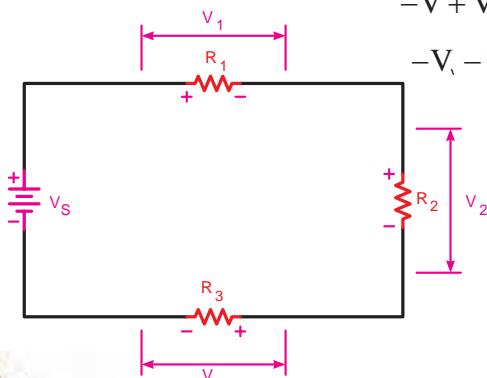

شکل ۴-۴۲



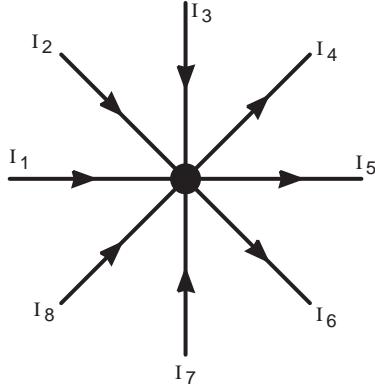

۴-۴۳ - کدام معادله برای شکل ۴-۴۳ صحیح است؟


الف -  $I_1 + I_r + I_\delta + I_v = I_r + I_f + I_e + I_\lambda$

ب -  $I_1 - I_r + I_\gamma - I_f + I_\delta - I_e + I_v - I_\lambda = 0$

ج -  $I_1 + I_r + I_\gamma + I_v + I_\lambda = I_f + I_\delta + I_e$

د -  $-I_1 - I_r - I_\gamma - I_f - I_\delta + I_e + I_v + I_\lambda = 0$

شکل ۴-۴۳

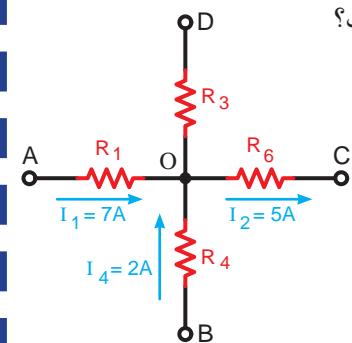

شکل ۴-۴۴

۴-۴۴ - کدام گزینه در مورد مقدار و جهت جریان در مقاومت  $R_3$  شکل ۴-۴۴ صحیح است؟


الف -  $D_AO$  - از  $O$  به  $D$

ب -  $O$  به  $D$  - از  $D$  به  $O$

ج -  $O$  به  $D$  - از  $D$  به  $O$

د -  $D$  به  $O$  - از  $O$  به  $D$

۴-۴۵ - با توجه به شکل ۴-۴۵ ولتاژ دو سر مقاومت  $R_4$  چند ولت است؟

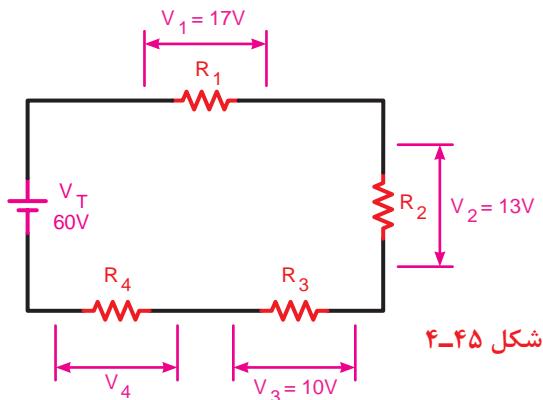

شکل ۴-۴۵


۴-۴۶ - در مدار شکل ۴-۴۶ آمپر مترهای  $A_1$  و  $A_2$  به ترتیب از راست به چپ چند آمپر را نشان می دهد؟

الف -  $2/5-3/5$

ب -  $3/5-6/5$

ج -  $4/5-3/5$

د -  $3/5-7/5$

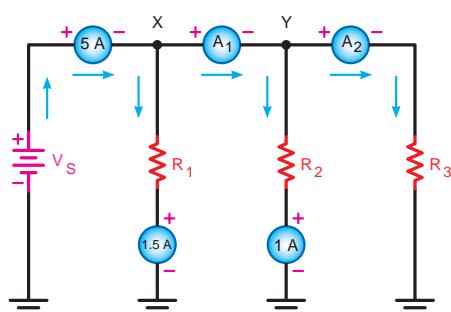

شکل ۴-۴۶



۱۱- با توجه به شکل ۴-۴۷ کدامیک از روابط زیر صحیح است؟

الف -  $I_1 + I_r + I_5 = I_2 + I_4$

ب -  $I_1 + I_r = I_2$

ج -  $I_r + I_5 = I_2 + I_4$


د -  $I_r - I_2 = I_4$

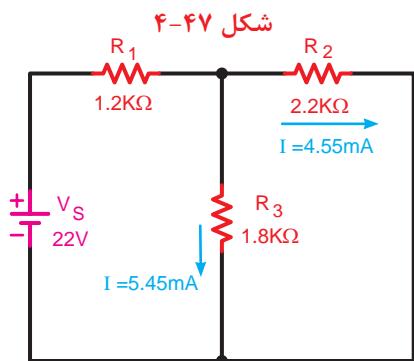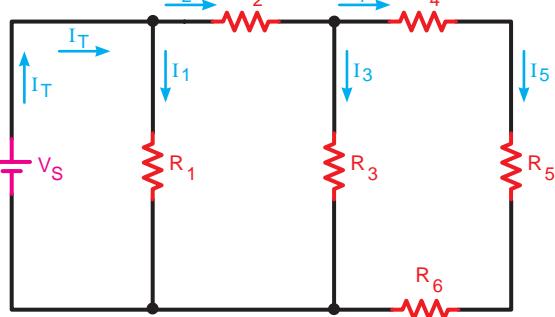

شکل ۴-۴۸

۱۲- در مدارهای الکتریکی نیروی محرکه لازم توسط ..... تأمین می شود.

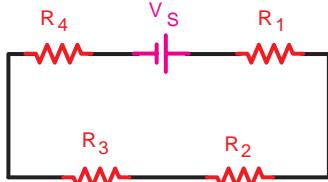۱۳- طرف دوم معادله نوشته شده برای شکل ۴-۴۹ را تکمیل کنید.



$$V_S - R_1 I - R_3 I =$$

شکل ۴-۴۹

۱۵- براساس قانون ..... مجموع جبری افت ولتاژها و نیروهای محرکه موجود در هر حلقه بسته مساوی صفر است.

۱۶- برای حفاظت مدارها در مقابل اتصال کوتاه از وسیله‌ای به نام ..... استفاده می شود.

۱۷- اگر مقاومت یک مدار ثابت باشد، تغییرات جریان با تغییرات ولتاژ منبع رابطه ..... دارد.

صحیح  غلط

۱۸- در حالت اتصال کوتاه مقاومت جریان در مدار الکتریکی افزایش پیدا می کند.

صحیح  غلط

۱۹- انتقال جریان الکتریکی از منبع تغذیه به مصرف کننده وظیفه بار الکتریکی است.


صحیح  غلط

۲۰- در یک مدار الکتریکی ساده برای محاسبه جریان از رابطه  $\frac{V}{R} = I$  استفاده می شود.



# خودآزمایی عملی

۱- شمای فنی یک مدار الکتریکی ساده را که مصرف کننده آن لامپ باشد، رسم کنید.

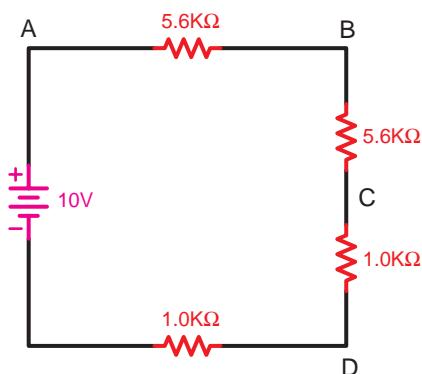


شکل ۴-۵۰

۲- شمای فنی مداری را که از سه مقاومت  $1\text{k}\Omega$  که به صورت متواالی به یکدیگر متصل شده‌اند، در حالت اتصال زمین منفی رسم کنید و سپس پلاریته (علامت‌های مثبت و منفی) دو سر مقاومت‌ها را تعیین کنید.

۳- اگر در مداری مطابق شکل ۴-۵۰ بخواهیم ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت‌ها را به دست آوریم نحوه اتصال ولت‌متر برای هر مقاومت را رسم کنید.

۴- مدار ساده الکتریکی را رسم کنید که با ثابت در نظر گرفتن مقدار مقاومت بتوان ارتباط بین ولتاژ و جریان را مشاهده و اندازه گیری کرد.

۵- اگر در مدار شکل ۴-۵۱ جریان عبوری در هر یک از مقاومت‌ها را بخواهیم اندازه گیری کنیم محل قرار گرفتن آمپرmetrها را رسم کنید.

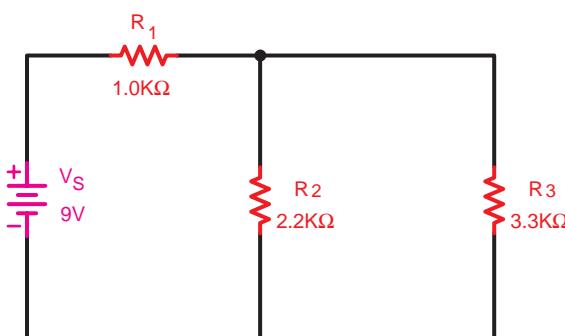

شکل ۴-۵۱



مطلوب مربوط به سؤالاتی را که نتوانسته اید پاسخ دهید مجدداً مطالعه و آزمون را تکرار کنید.

## واحد کار مبانی الکتریسیته

### فصل پنجم: اصول محاسبات مدارهای ساده مقاومتی در جریان مستقیم

#### هدف کلی

توانایی انجام محاسبات و تحلیل مدارهای الکتریکی ساده مقاومتی

**هدف های رفتاری:** در پایان این فصل انتظار می‌رود که فرآگیر بتواند:

- ۱- مدارهای مقاومتی، سری، موازی و ترکیبی را تعریف کند.
- ۲- مدارهای ساده سری، موازی و ترکیبی را از نظر جریان، ولتاژ و مقاومت معادل توضیح دهد.
- ۳- مسائل مربوط به مدارهای سری، موازی و ترکیبی را حل کند.
- ۴- آزمایش‌های مربوط به مدارهای سری، موازی و ترکیبی را انجام دهد.
- ۵- انواع پیلهای الکتریکی و مفهوم افت ولتاژ در هادی‌های یک مولد را توضیح دهد.
- ۶- اتصال‌های سری، متقابل و موازی باتری‌ها را با رسم شکل ذکر و روابط مربوطه توضیح دهد.
- ۷- آزمایش‌های مربوط به اتصال سری، متقابل و موازی باتری‌ها را انجام دهد.

ساعت		
جمع	عملی	نظری
۶	-	۶



۱- از یک مداری که در آن چند لامپ به صورت سری بسته شده اند، چه زمانی استفاده می شود؟

الف - به دست آوردن نور بیشتر و مصرف کمتر      ب - کسب توان زیادتر و بازدهی بیشتر

ج - روشن کردن لامپ ها با ولتاژ کار کم      د - ایجاد ولتاژ ثابت و توزیع آن


۲- در کدام یک از مدارهای الکتریکی هر دو قانون کیرشهف استفاده می شود؟

الف - سری      ب - موازی      ج - سری - موازی      د - تک حلقه ای

۳- اتصال لامپ های ریسه ای شلنگی که در مراسم مختلف استفاده می شود، به صورت ..... است.

الف - سری      ب - موازی      ج - سری - موازی      د - یک حلقه ای

۴- ولت متر متصل شده به دو سر لامپ شکل ۱-۵ ولتاژ کمتر از ولتاژ باتری را نشان می دهد، علت چیست؟

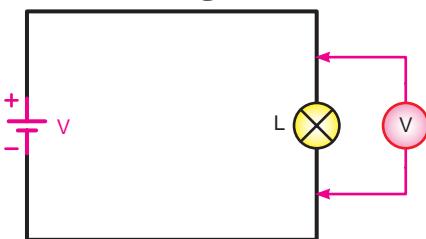

شکل ۱-۵

الف - ولت متر خراب است.

ب - افت ولتاژ لامپ به ولتاژ باتری اضافه می شود.

ج - به خاطر مقاومت سیم های رابط و باتری

د - بستگی به لامپ به کار رفته دارد و ممکن است صفر باشد.

۵- آیا براساس مشخصات مصرف کننده ها می توان مشخصات مولد موردنیاز را تعیین کرد؟

الف - بلی      ب - خیر

ج - در صورت داشتن موقعیت محل      د - اگر فاصله مصرف کننده کم باشد.

۶- باتری های ساعت از چه نوع هستند؟

الف - اکسید نقره      ب - قلیایی

ج - لیتیوم      د - نیکل کادمیوم

۷- معمولاً باتری های یک چراغ قوه به چه صورت به یکدیگر اتصال دارند؟

الف - دنبال هم      ب - در کنار هم      ج - ترکیبی

۸- در یک مدار الکتریکی در صورتی که مقاومت ثابت نگه داشته شود و ولتاژ افزایش یابد جریان مدار ..... می یابد.

الف - افزایش      ب - کاهش

ج - اول کاهش سپس افزایش      د - اول افزایش سپس کاهش





۹- کدام یک از موارد زیر غلط است؟

$$I = \frac{V}{R} \quad \text{د}$$

$$V = R \cdot I \quad \text{ج}$$

$$R = \frac{V}{I} \quad \text{ب}$$

$$I = \frac{R}{V} \quad \text{الف}$$

۱۰- در حالت اتصال کوتاه مقاومت مدار به ..... می رسد.

د - صفر

ج - حداقل

ب - نصف

الف - بی نهایت

۱۱- در یک حلقه (مدار بسته) اگر افت ولتاژهای دو سر عناصر به ترتیب ۸، ۱۲ و ۵ ولت باشد منبع تغذیه این مدار چند ولت است؟

۱۵ د

۲۵ ج

۱ ب

۹ الف

۱۲- علت استفاده از اتصال زمین مشترک در رسم مدارهای الکتریکی عبارت است از:

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| ب - مسیر برگشت جریان از طریق اتصال زمین | الف - ساده‌تر رسم کردن مدارها |
| د - صرفه‌جویی در قطعات اصلی مدار        | ج - هر دو مورد الف و ب        |

۱۳- شدت جریان عبوری از مقاومت  $1k\Omega$  در یک مدار با منبع تغذیه  $100V$  چند آمپر است؟

۵ د

۱۰ ج

۱/۰ ب

۱ الف

۱۴- از قانون جریان‌های کیرشهف برای بررسی مجموع ..... در یک ..... استفاده می‌شود.

ب - ولتاژها - حلقه

الف - جریان‌ها - حلقه

د - جریان‌ها - گره

ج - ولتاژها - گره

۱۵- ولت متر در مدار به صورت ..... و آمپر به صورت ..... اتصال داده می‌شود.

ب - سری - سری

الف - موازی - موازی

د - سری - موازی

ج - موازی - سری



## ۱-۵-اتصالات مقاومت‌ها

### ۱-۱-۵-اتصال سری مقاومت‌ها:


هرگاه دو یا چند مقاومت ( $n$  مقاومت) به صورت متوالی (دنبال هم - پشت سرهم) به یکدیگر اتصال داده شوند، مدار را «سری» گویند.

در این مدار مقاومت‌ها طوری به هم متصل می‌شوند که انتهای عنصر اول به ابتدای عنصر دوم و انتهای عنصر دوم به ابتدای عنصر سوم وصل شده باشد اگر به همین ترتیب تا آخرین عنصر ادامه یابد می‌گوییم مدار به صورت سری<sup>۱</sup> بسته شده است.


شکل ۵-۲ نقشه فنی مدارهای سری و شکل ۵-۳ یک نمونه واقعی مدار سری را که در آن دو لامپ اتصال دارد، نشان می‌دهد.



شکل ۵-۳- مدار واقعی دو لامپ به صورت سری

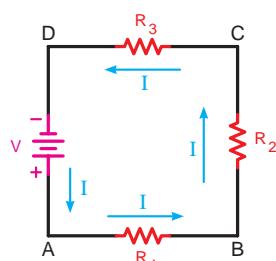


(الف) شکل مداری

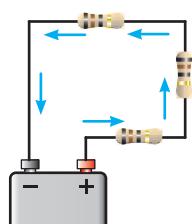


(ب) شکل واقعی

شکل ۵-۴- اتصالات سه مقاومت به صورت سری

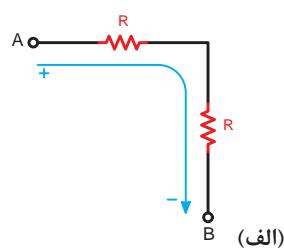
در مدار سری همواره فقط یک مسیر برای عبور جریان الکتریکی وجود دارد. (شکل ۵-۴)



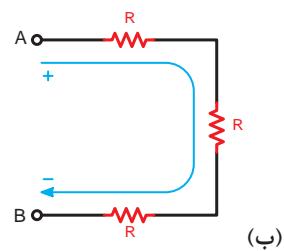
در مدارهای سری نحوه قرار گرفتن عناصر به صورت عمودی یا افقی و ترتیب اتصال آن از نظر اول یا آخر بودن اهمیتی ندارد و تأثیری روی رفتار مدار نمی‌گذارد. شکل ۵-۵ حالت‌های مختلف اتصال مقاومت‌ها را به صورت سری نشان می‌دهد.



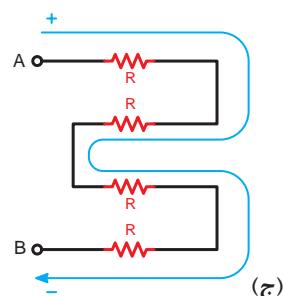
- سه مقاومت به صورت سری، جریان در یک مسیر



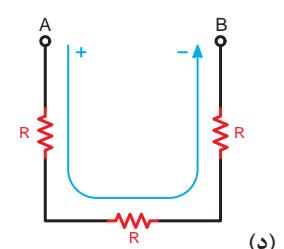- چهار مقاومت به صورت سری، جریان در یک مسیر



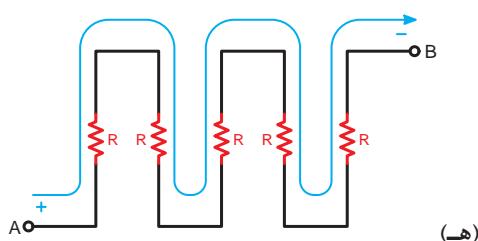- سه مقاومت به صورت سری، جریان در یک مسیر



- پنج مقاومت به صورت سری، جریان در یک مسیر

شکل ۵-۵- حالت‌های مختلف اتصال سری مقاومت‌ها

## - عامل مشترک در مدار سری:

چنانچه مداری را مطابق شکل ۵-۶ اتصال دهید مشاهده می کنید که هر یک از آمپرメترها جریان های مساوی (مثلًا یک آمپر) نشان می دهد.

چون در مدار سری یک مسیر برای عبور جریان الکتریکی وجود دارد در نتیجه جریان در تمام مقاومت ها مساوی و ثابت است. به همین دلیل در مدارهای سری جریان را می توان به عنوان یک عامل مشترک برای تمام عناصر موجود در مدار دانست.

برای جریان در مدار سری می توان رابطه زیر را نوشت:

$$I_{A_1} = I_{A_2} = I_{A_3} = I_T$$

یعنی:

$$I_{R_1} = I_{R_2} = I_{R_3} = I_T$$

## - عامل غیرمشترک در مدار سری:


بر اثر عبور جریان از هر مقاومت الکتریکی در دو سر آن افت ولتاژی به وجود می آید. (شکل ۵-۷) مقدار آن را براساس قانون اهم از رابطه  $V = I.R$  می توان محاسبه کرد. چون جریان در مدار سری ثابت است لذا مقدار افت ولتاژ در دو سر مقاومت با مقدار اهم آن رابطه مستقیم دارد. یعنی در صورت افزایش مقاومت (R) مقدار ولتاژ (V) نیز افزایش می یابد.

به عنوان مثال اگر مداری را مطابق شکل ۵-۸ ببندیم ولت مترها مقادیر ولتاژی متفاوتی را در دو سر مقاومت ها نشان می دهند ولت مترهای  $V_1$ ،  $V_2$  و  $V_3$  مقادیر ولتاژ دو سر مقاومت های  $R_1$ ،  $R_2$  و  $R_3$  و ولت متر  $V_T$  مقدار ولتاژ کل مدار را نشان می دهد.


طبق قانون KVL در حلقه بسته شکل ۵-۸ ولتاژ کل مبنع تغذیه به نسبت مقدار مقاومت ها بین مقاومت های مدار تقسیم می شود بنابراین می توانیم بنویسیم:

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3$$
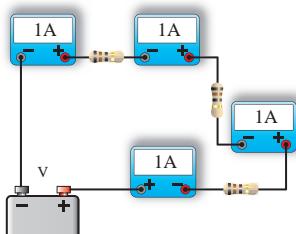
$$V_{R_T} = V_{R_1} + V_{R_2} + V_{R_3}$$




الف - مدار واقعی

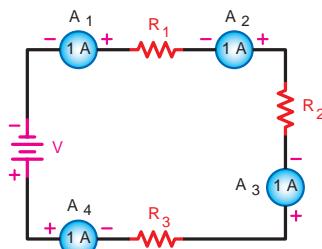


ب - شکل مداری

شکل ۶-۵- جریان در مدار سری همواره ثابت است.

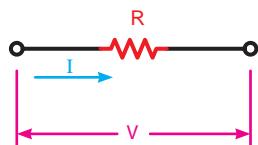


شکل ۶-۷- افت ولتاژ دو سر مقاومت در یک مدار سری

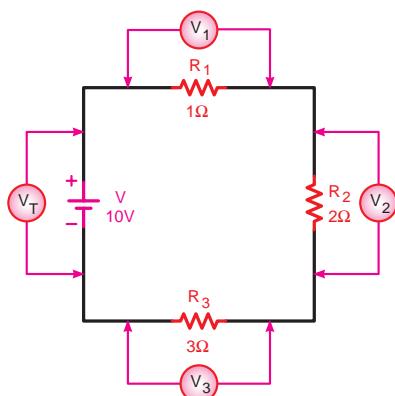

شکل ۶-۸- بررسی ولتاژها در مدار سری


(توجه داشته باشید که ولتاژ در دو سر هر مقاومت متناسب با مقدار مقاومت تغییر می کند)

با توجه به موارد فوق می توانیم نتیجه بگیریم اگر مقدار افت ولتاژ دو سر همه مقاومت های مدار سری مساوی نباشد پس می توان افت ولتاژ را به عنوان یک عامل غیرمشترک در مدار سری در نظر گرفت.

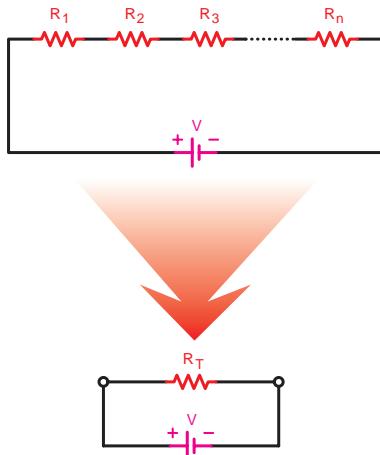

شکل ۵-۹ مقاومت معادل در مدار سری

$V_1 = R_1 I_1$	ولتاژ دو سر مقاومت
$V_\gamma = R_\gamma I_\gamma$	ولتاژ دو سر مقاومت
$V_\tau = R_\tau I_\tau$	ولتاژ دو سر مقاومت
$V_n = R_n I_n$	ولتاژ دو سر مقاومت
$V_T = R_T I_T$	ولتاژ کل مدار

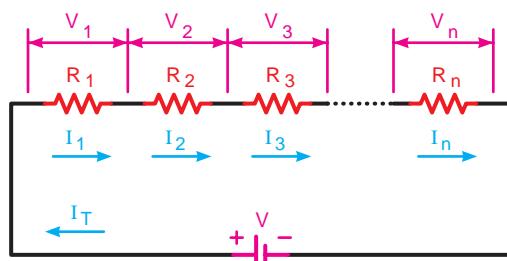

شکل ۵-۱۰ جریان ها و ولتاژها در مدار سری

### - مقاومت معادل در مدار سری:

مقاومت کل<sup>۱</sup> یا « مقاومت معادل » به مقاومتی گفته می شود که بتواند به تنها یافث همه مقاومت های موجود در مدار را داشته باشد و جایگزین آن ها شود.

در شکل ۵-۹ مقاومت  $R_T$  می تواند معادل تمام مقاومت های موجود در مدار باشد و جایگزین آن ها شود. با توجه به خصوصیات مطرح شده در مورد مدارهای سری رابطه نهایی مقاومت معادل  $R_T$  به صورت زیر به دست می آید:

$$\left\{ \begin{array}{l} I_T = I_{R_1} = I_{R_\gamma} = I_{R_\tau} = \dots = I_{R_n} \quad (1) \\ V = V_{R_1} + V_{R_\gamma} + V_{R_\tau} + \dots + V_{R_n} \quad (2) \end{array} \right.$$

براساس قانون اهم برای هر مقاومت و افت ولتاژ کل می توانیم روابط مقابل را بنویسیم: مقادیر فوق را در معادله (۲) قرار می دهیم:

$$R_T I_T = R_1 I_1 + R_\gamma I_\gamma + R_\tau I_\tau + \dots + R_n I_n$$

چون جریان در مدار سری شکل ۵-۱۰ ثابت است.


بنابراین داریم:  $I_1 = I_\gamma = I_\tau = \dots = I_n = I_T$

بجای  $I_1, I_\gamma, I_\tau, \dots, I_n$  مقدار  $I_T$  را قرار می دهیم:


$$R_T I_T = R_1 I_T + R_\gamma I_T + R_\tau I_T + \dots + R_n I_T$$

1 -Total Resistor —  $R_T$


2 -Equivalent Resistor —  $R_{eq}$

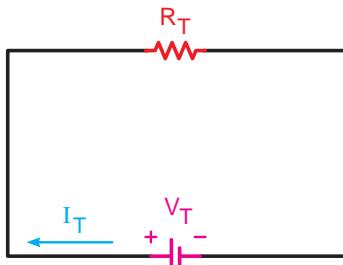

شکل ۵-۱۱- مدار معادل شکل قبل

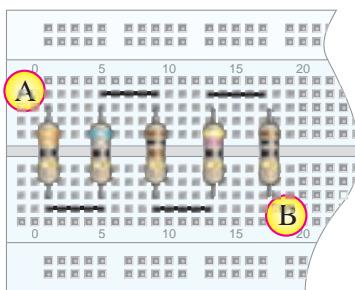


الف- مقاومت های نصب شده روی برد برق

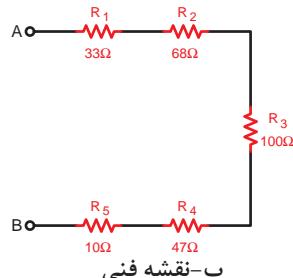


ب- نقشه فنی

شکل ۵-۱۲- پنج مقاومت سری

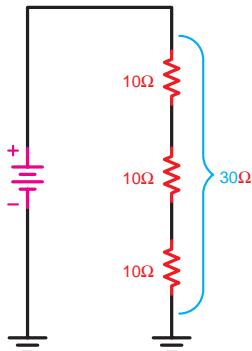

شکل ۵-۱۳- اتصال سه مقاومت سری مساوی به یکدیگر

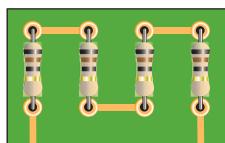

شکل ۵-۱۴- اتصال چهار مقاومت مساوی به صورت سری روی برد مدار چاپی

از  $I_T$  در طرف دوم معادله فاکتور می گیریم و سپس آن را ساده می کنیم (مقدار  $I_T$  در طرفین حذف می شود.)

$$R_T \cancel{I_T} = \cancel{I_T} (R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n)$$

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

مقاومت مدار شکل فوق را در شکل ۵-۱۱ مشاهده می کنید.

مثال: مقاومت مدار شکل ۵-۱۲ چند اهم است؟

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 \quad \text{حل:}$$

$$R_T = 33 + 68 + 100 + 47 + 10$$

$$\boxed{R_T = 258\Omega}$$

### - حالات خاص در مدارهای سری مقاومتی

منظور از حالات خاص مواردی است که به لحاظ شباهت های گوناگون می توان روابط اصلی را در شکل ساده تر و با سرعت عمل بیشتری مورد استفاده قرار داد. دو حالت عمده از حالات خاص در مدار سری به شرح زیر است:



هرگاه چند مقاومت مساوی به صورت سری به یکدیگر اتصال یابند مقدار مقاومت معادل از حاصل ضرب تعداد مقاومت ها در مقدار یک مقاومت به دست می آید. (شکل ۵-۱۳)

$R$  - مقدار اهم یک مقاومت

$$R_T = n.R$$

$n$  - تعداد مقاومت ها

مثال: در صورتی که چهار مقاومت ۳۳ اهمی مطابق شکل ۵-۱۴ به هم اتصال یابند مقدار مقاومت معادل چند اهم خواهد شد؟

حل: مدار به صورت سری است و مقاومت ها نیز مساوی هستند پس:

$$R_T = n.R = 4 \times 33 = 132\Omega$$



اگر دو مقاومت طبق شکل ۵-۱۵ به صورت سری بسته شوند، مقدار ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت‌ها را از

روابط زیر می‌توان محاسبه کرد:

$$V_1 = R_1 \cdot I$$

$$I = \frac{V}{R_1 + R_2}$$

می‌دانیم:


با جایگذاری معادل  $I$  در معادله فوق داریم:

$$V_1 = V \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$


بر همین اساس برای محاسبه ولتاژ  $V_2$  می‌توانیم

بنویسیم:

$$V_2 = V \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

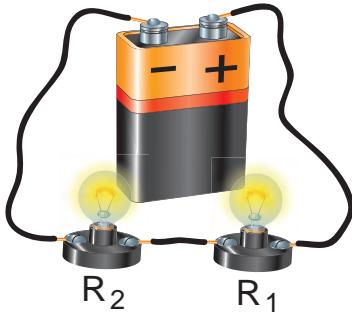

شکل ۵-۱۵- محاسبه ولتاژ دو سر مقاومت‌ها در مدار سری شامل دو مقاومت

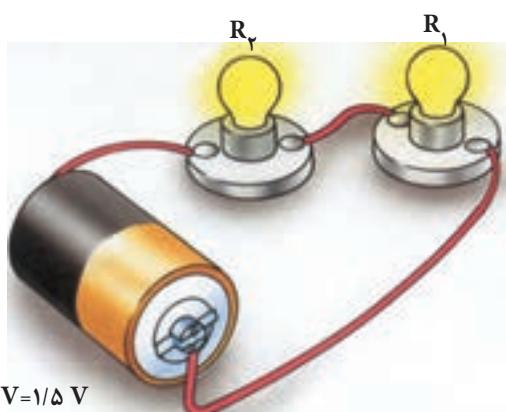

شکل ۵-۱۶- اتصال دو لامپ سری به یک باتری

مثال: در صورتی که دو لامپ با مقاومت داخلی  $4\Omega$  مطابق شکل ۵-۱۶ به صورت سری و به باتری  $1/5$  ولت اتصال یابند افت ولتاژ در سر هر لامپ چند ولت است؟

حل:

$$V_1 = V \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$


$$V_1 = 1/5 \times \frac{4}{4+4} \Rightarrow V_1 = \frac{6}{8} = 0.75V$$

$$V_2 = V \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$


$$V_2 = 1/5 \times \frac{4}{4+4} \Rightarrow V_2 = \frac{6}{8} = 0.75V$$

**تذکر مهم:** مقدار مقاومت معادل هر مدار سری از بزرگ‌ترین مقاومت موجود در مدار بیشتر است.




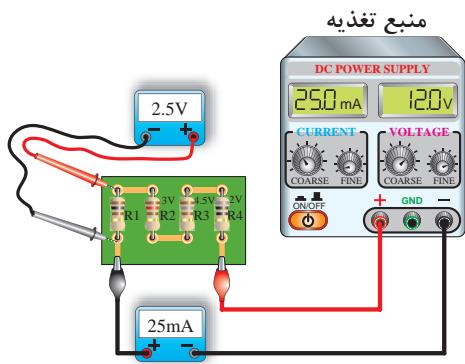


شکل ۵-۱۷- محاسبه مقادیر مقاومت‌ها در مدار سری

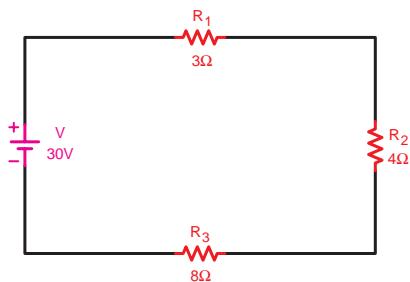

شکل ۵-۱۸- محاسبه مقادیر در مدار سری و تحقیق قانون KVL

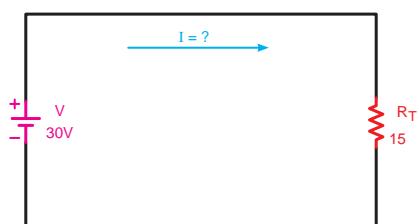

شکل ۵-۱۹

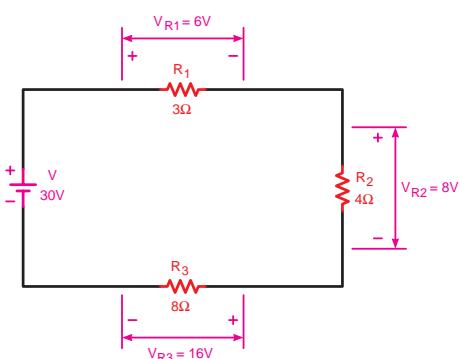

شکل ۵-۲۰- محاسبه افت ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت‌های مدار

مثال: با توجه به شکل ۵-۱۷ مقدار اهم هر یک از مقاومت‌ها را حساب کنید.

حل: چون جریان در کل مدار ثابت است پس طبق قانون اهم داریم.

$$R_1 = \frac{V_1}{I} = \frac{2.5V}{25mA} = 100\Omega$$

$$R_2 = \frac{V_2}{I} = \frac{2.5V}{25mA} = 120\Omega$$

$$R_3 = \frac{V_3}{I} = \frac{2.5V}{25mA} = 180\Omega$$

$$R_4 = \frac{V_4}{I} = \frac{2.5V}{25mA} = 80\Omega$$

مثال: در مدار شکل ۵-۱۸ مطلوب است محاسبه:  
الف - جریان مدار

ب - ولتاژ در دو سر هر مقاومت

ج - تحقیق درباره قانون KVL

حل:  $R_T = R_1 + R_2 + R_3$

$$R_T = 3 + 4 + 8 = 15\Omega$$

شکل ۵-۱۹ مدار ساده شده را نشان می‌دهد.

$$\text{الف - } I = \frac{V}{R_T} = \frac{30V}{15\Omega} = 2A$$

$$V_{R_1} = R_1 I = 3 \times 2 = 6V \quad \text{ب -}$$


$$V_{R_2} = R_2 I = 4 \times 2 = 8V$$

$$V_{R_3} = R_3 I = 8 \times 2 = 16V$$

ج - براساس قانون KVL داریم:

$$\sum V = \sum R \cdot I$$

$$30 = 6 + 8 + 16 \Rightarrow 30 = 30$$

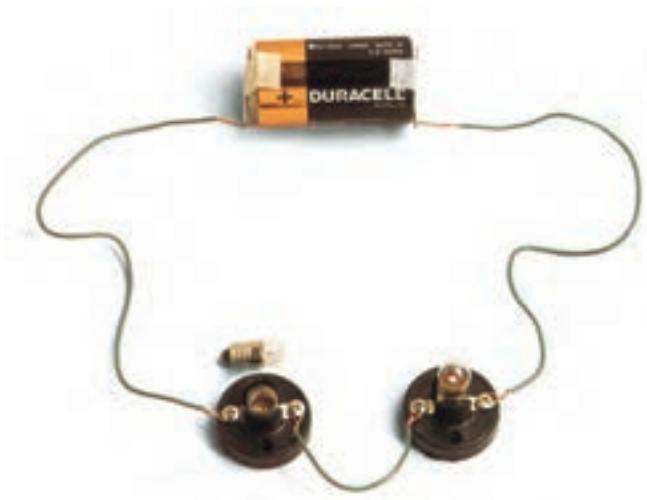


شكل ۲۱-۵- قطع لامپ موجب قطع شدن مدار سری می شود.

در صورتی که در مدار سری به  
خطاطر هر یک از دلایل زیر مسیر  
عبور جریان قطع شود جریان مدار  
صفر خواهد شد.




- ۱- قطع منبع تغذیه (حالی شدن باتری)
  - ۲- قطع شدن سیم های رابط (پارگی سیم)
  - ۳- قطع شدن مقاومت مصرف کننده از داخل مقاومت

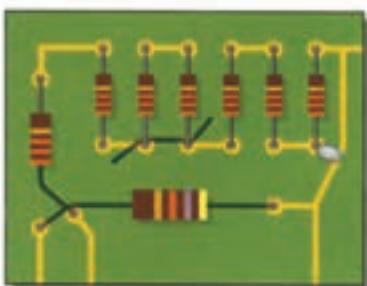شکل ۵-۲۱ یک نمونه از حالات فوق را نشان می دهد.



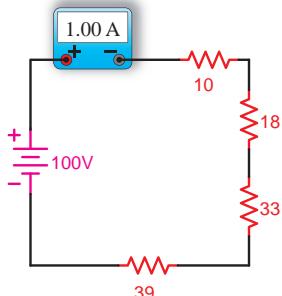
#### الف - حالت های مختلف اتصال کوتاه روی برد مدار چاپی



ب - جریان مدار در حالت عادی

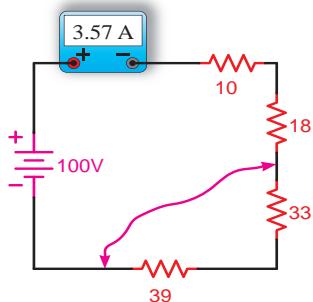در صورتی که در یک مدار سری اتصال کوتاه رخ دهد جریان مدار متناسب با تعداد (مقدار) مقاومت های اتصال کوتاه شده افزایش می یابد. شکل ۵-۲۶ این نکته را نشان می دهد.





## ج - جریان مدار در حالت اتصال کوتاه

شکل ۲۲-۵-وضعیت مدار در حالت عادی و اتصال کوتاه

ساعت		
جمع	عملی	نظری
۱	۱	-

## عملیات کارگاهی



**هدف:** آشنایی با وسائل و تجهیزات آزمایشگاهی

**وسائل و تجهیزات مورد نیاز (برای هر گروه کار)**

۱- دستگاه

۱- منبع تغذیه DC (الکترونیکی)

از هر کدام یک عدد

۲- باتری قلمی و کتابی

۱- دستگاه

۳- اسیلوسکوپ دو کاناله‌ای

از هر کدام یک دستگاه

۴- آومتر دیجیتالی و عقریه‌ای

یک قطعه

۵- بردهبرد

۱- دستگاه

۶- LC\_متر

۱- دستگاه

۷- میز آزمایشگاهی

۱- عدد

۸- سیم چین

۱- عدد

۹- سیم لخت کن

۲- متر

۱۰- سیم تلفنی

۱- دستگاه

۱۱- سیگنال ژنراتور

از هر کدام یک عدد

۱۲- آمپر متر، ولت متر، اهم متر آزمایشگاهی

**تذکر:** قبل از شروع کار عملی کلیه موارد ایمنی که در ابتدای کار عملی ۱ فرا گرفته اید را

به دقت مطالعه کرده و به کار ببرید.



## اطلاعات اولیه آزمایشگاهی



شکل ۵-۲۳. یک نمونه منبع تغذیه



شکل ۵-۲۴. یک نمونه آمپر متر آزمایشگاهی



شکل ۵-۲۵. یک نمونه ولت متر آزمایشگاهی



شکل ۵-۲۶. یک نمونه اهم متر آزمایشگاهی

### منبع تغذیه

در مدارهای الکتریکی جهت تأمین ولتاژ dc موردنیاز از منابع تغذیه الکترونیکی مشابه شکل ۵-۲۳ استفاده می‌شود.



### آمپر متر

در مدارها از آمپر متر برای اندازه گیری جریان استفاده می‌شود. آمپر متر سری در مدار قرار می‌گیرد. شکل ۵-۲۴ یک نمونه آمپر متر آزمایشگاهی را نشان می‌دهد.



### ولت متر

در مدارها از ولت متر برای اندازه گیری ولتاژ استفاده می‌شود. ولت متر به صورت موازی در مدار قرار می‌گیرد. شکل ۵-۲۵ یک نمونه ولت متر آزمایشگاهی را نشان می‌دهد.



### اهم متر

در مدارها از اهم متر برای اندازه گیری مقاومت استفاده می‌شود. اهم متر در مدار بصورت سری یا موازی قرار می‌گیرد. شکل ۵-۲۶ یک نمونه اهم متر آزمایشگاهی را نشان می‌دهد.



### مولتی متر






دیجیتالی

عقربه‌ای

شکل ۵-۲۷

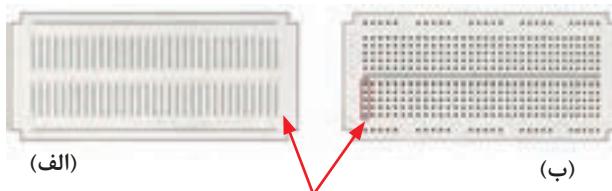

هر ردیف پنج تایی سوراخ‌ها به وسیله یک نوار مشترک از پشت به هم وصل شده‌اند.

شکل ۵-۲۸- صفحه آزمایش یا بردبرد



شکل ۵-۲۹- یک نمونه CL متر



شکل ۵-۳۰- یک نمونه آومتر دیجیتالی با رنج ظرفیت سنج

در اغلب آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها از وسیله‌ای به نام «مولتی‌متر<sup>۱</sup>» یا «آومتر» استفاده می‌شود. این وسیله قادر به اندازه‌گیری کمیت‌های ولتاژ، جریان، مقاومت و... است. شکل ۵-۲۷ دو نمونه مولتی‌متر عقربه‌ای و دیجیتالی را نشان می‌دهد.



بردبُرد

از جمله وسائل موردنیاز برای انجام آزمایش‌ها استفاده از صفحات مشبك است. این صفحات «بردبُرد» نام دارد. در شکل ۵-۲۸ تصویر یک نمونه بردبرد را مشاهده می‌کنید. سوراخ‌های تعبیه شده روی بردبرد برای نصب قطعات مدار روی آن است. سوراخ‌های هر ستون طبق شکل ۵-۲۸-الف با یکدیگر ارتباط دارند. این شرایط برای سوراخ‌هایی که در یک سطر قرار دارند نیز وجود دارد. شکل ۵-۲۸-ب نمایی از پشت بردبرد را نشان می‌دهد که در آن اتصالات سوراخ‌ها به هم نشان داده شده است.

امروزه از وسائل دیجیتالی به نام LC متر جهت سنجش اندوکتانس و ظرفیت خازنی<sup>۲</sup> استفاده می‌شود.  
(شکل ۵-۲۹)

در برخی از آومترهای دیجیتالی و عقربه‌ای نیز قسمتی برای اندازه‌گیری ظرفیت خازن وجود دارد. شکل ۵-۳۰ تصویر یک نمونه از این آومترها را نشان می‌دهد.

۱- Multimeter به معنی چند اندازه‌گیر است و به دستگاه‌هایی اطلاق می‌شود که چند کمیت را می‌توانند اندازه بگیرند.

۲- درباره ایجاد ظرفیت خازنی و اندوکتانس بوبین‌ها متعاقباً صحبت خواهیم کرد.

۳- شکل بزرگ شده بردبرد در صفحه ۳۶۶ کتاب آمده است.



شکل ۵-۳۱



شکل ۵-۳۲



شکل ۵-۳۳



شکل ۵-۳۴- یک نمونه میز آزمایشگاهی



(ب)

شکل ۵-۳۵- دو نمونه جعبه ابزار



شکل ۵-۳۱ تصویر دو نمونه پیل قلمی - کتابی را نشان می‌دهد. پیل‌های الکتریکی در مدارها به عنوان منابع تغذیه dc به کار می‌روند.



سیگنال ژنراتور - دستگاهی است که قادر است شکل موج‌های مختلف سینوسی، مربعی، مثلثی و ... را با دامنه‌ها و فرکانس‌های مختلف تولید کند.

شکل ۵-۳۲ دو نمونه سیگنال ژنراتور را نشان می‌دهد.



وسیله‌ای که در آزمایشگاه برای مشاهده شکل موج بکار می‌رود، اسیلوسکوپ است در شکل ۵-۳۳ یک نمونه اسیلوسکوپ را مشاهده می‌کنید.



در اختیار داشتن یک میز آزمایشگاهی مناسب برای انجام آزمایش‌ها سرعت و دقیقت انجام کار را افزایش می‌دهد. در شکل ۵-۳۴ یک نمونه میز آزمایشگاهی نشان داده شده است.




در هر میز آزمایشگاهی لازم است یکسری وسایل از قبیل سیم چین، انبردست، سیم لخت کن، هویه، سیم لحیم و... نیز وجود داشته باشد. زیرا در برخی موقعیت‌ها نیاز داریم. در شکل ۵-۳۵ دو نمونه جعبه ابزار نشان داده شده است.
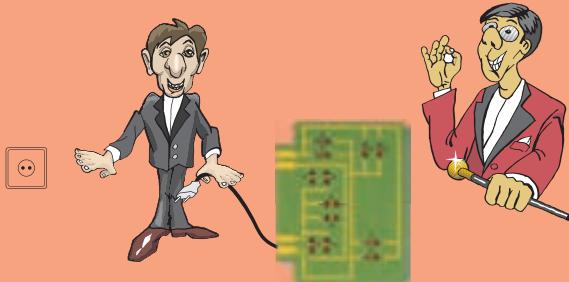
## نکات ایمنی




۱- مدارهای کامل شده را فقط با اجازه و نظارت مربی به برق وصل کنید.




۲- قبل از وصل کردن برق مدار، یک بار دیگر آن را بررسی کنید.



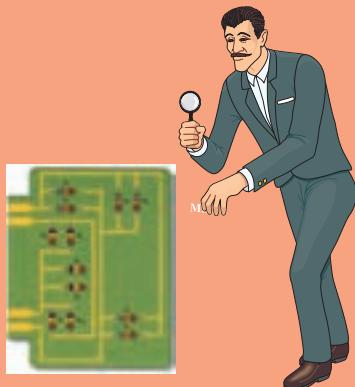
۳- در زمان وصل کردن مدارها روی برد بُرد مسیرها را بررسی کنید تا پایه ها و سیم های رابط درست متصل شده باشند.



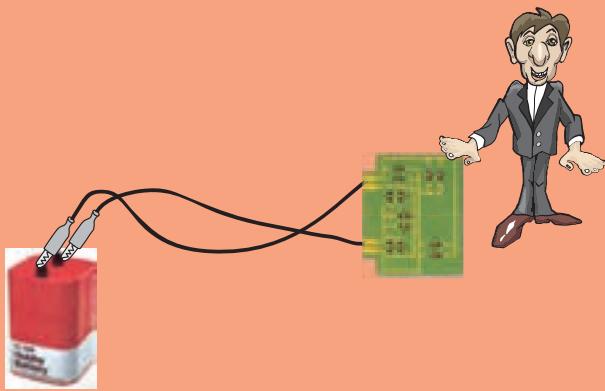۴- هنگام خارج کردن قطعات از مدار یا اتصال کوتاه آن ها منبع تغذیه را حتماً قطع کنید.



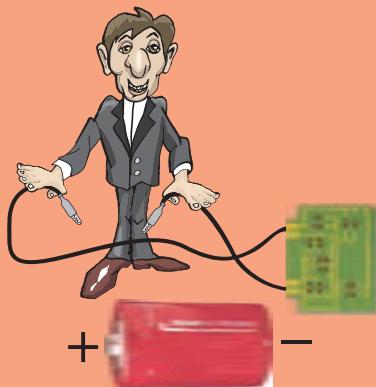۵- هنگام اتصال منابع تغذیه (باتری ها) به پلاریته آنها دقت کنید.



۶- اگر از منابع تغذیه الکترونیکی DC استفاده می کنید توجه داشته باشید که سیم های خروجی دستگاه هیچ وقت به هم متصل نشوند. زیرا ممکن است منبع تغذیه شما در مقابل اتصال کوتاه شدن حفاظت نشده باشد و صدمه ببیند.



۷- هنگام استفاده از منابع تغذیه الکترونیکی به میزان جریان دهی آنها توجه کنید.



۸- هنگام انتخاب مقاومت های اهمی موردنیاز به توان مجاز و کد رنگی یا حروف رمزی آنها دقت کنید.



## توضیح

برای انجام آزمایش های پیش بینی شده عملیات کارگاهی توصیه می شود در صورت عدم دسترسی به قطعات، وسایل یا میز آزمایشگاهی الکترونیکی مناسب می توانید به جای مقاومت های لازم برای مدارهای سری، موازی و سری - موازی از لامپ های رشته ای ۲۲۰ ولت با مشخصات زیر استفاده کنید.

$R_1 = 1\text{k}\Omega$ مقاومت	معادل لامپی آن	$L_1 = 100\text{W}$ وات
$R_2 = 3/3\text{k}\Omega$ مقاومت	معادل لامپی آن	$L_2 = 60\text{W}$ وات
$R_3 = 4/7\text{k}\Omega$ مقاومت	معادل لامپی آن	$L_3 = 40\text{W}$ وات
$R_4 = 5/6\text{k}\Omega$ مقاومت	معادل لامپی آن	$L_4 = 20\text{W}$ وات



## تذکر خیلی مهم:

خطر برق گرفتگی: در مراحل مختلف آزمایش های پیش بینی



شده اگر لامپ های رشته ای را جایگزین



مقاومت های الکتریکی کرده اید هیچ گاه

آزمایش اتصال کوتاه را انجام ندهید. زیرا به خاطر بالا بودن

مقدار ولتاژ شبکه، در حالت اتصال کوتاه جرقه های شدیدی به

وجود می آید که احتمال برق گرفتگی و آتش سوزی دارد.

# عملیات کارگاهی

## (کار عملی ۱)



ساعت		
جمع	عملی	نظری
۱	۱	-

**هدف:** بررسی مدارهای مقاومتی سری در جریان مستقیم

**وسایل و تجهیزات مورد نیاز** (برای هر گروه کار)

۱- دستگاه منبع تغذیه DC (الکترونیکی)

۲- پیل ۱/۵ ولتی

۳- برد بُرد

۴- آوومتر دیجیتالی

۵- آوومتر عقربه‌ای

۶- میز آزمایشگاهی

۷- مقاومت‌های اهمی

۸-  $R_1 = 1\text{k}\Omega$  ۱ وات

۹-  $R_2 = ۳/۳\text{k}\Omega$  ۱ وات

۱۰-  $R_3 = ۴/۷\text{k}\Omega$  ۱ وات

۱۱-  $R_4 = ۵/۶\text{k}\Omega$  ۱ وات

۱۲- سیم تلفنی

۱۳- سیم چین

۱۴- سیم لخت کن

۱۵- گیره سوسماری

**تذکرہ:** قبل از شروع کار عملی کلیه موارد ایمنی که در ابتدای کار عملی ۱ فرا گرفته اید را

به دقت مطالعه کرده و به کار ببرید.




الف

### اندازه‌گیری و محاسبه مقاومت در مدار سری مراحل اجرای آزمایش


مقادیر	نوارهای رنگی	مقدار اهم و تلرانس خوانده شده	مقدار اندازه‌گیری شده
$R_1$			
$R_2$			
$R_3$			
$R_4$			




الف - تصویر واقعی مدار

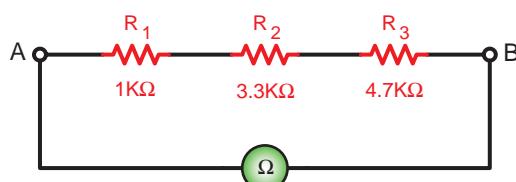

ب - شکل مدار  
۵-۳۶

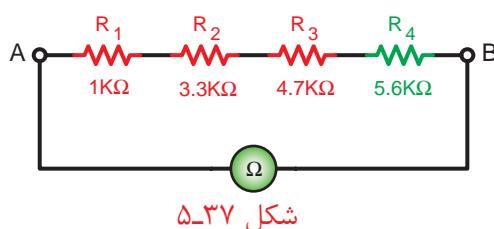

شکل ۵-۳۷

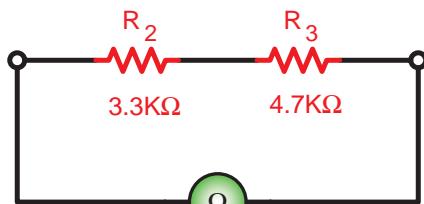

شکل ۵-۳۸

۱- مقدار اهم و درصد خطای مقاومت های  $R_1$  تا  $R_4$  را با توجه به نوارهای رنگی بخوانید و مقادیر آنها را در جدول ۵-۱ بنویسید.

۲- به کمک آوومتر مقدار اهم هر یک از مقاومت ها را اندازه بگیرید و در جدول ۵-۱ بنویسید.

۳- مقاومت های  $R_1$  و  $R_2$  و  $R_3$  را مطابق شکل ۵-۳۶ روی بردبرد به صورت سری اتصال دهید.

تذکر ۱: در اتصال مقاومت ها روی بردبرد توجه داشته باشید تا از ردیف های مرتبط با هم به شکل صحیح استفاده کنید تا مقاومت ها اتصال کوتاه نشوند.

تذکر ۲: سیم های رابطی را که جهت اتصال مقاومت ها به یکدیگر استفاده می کنید به اندازه لازم به کار ببرید (شکل ۵-۳۶).

۴- کلید رنج اهم متر را روی ضرب  $\times 1k$  قرار دهید و مقاومت بین دو نقطه A و B در شکل ۵-۳۶ اندازه گیری کنید.


$$R_{AB_1} = \boxed{\phantom{000}}$$

۵- مقاومت  $R_4$  را مطابق شکل ۵-۳۷ به مدار اضافه کنید و سپس به کمک یک اهم متر (کلید روی ضرب  $\times 1k$ ) مقاومت مدار را بین نقطه A و B اندازه گیری کنید.


$$R_{AB_2} = \boxed{\phantom{000}}$$

۶- مطابق شکل ۵-۳۸ دو مقاومت  $R_1$  و  $R_4$  را از مدار خارج کنید و سپس با استفاده از اهم متر مقاومت معادل بین دو نقطه A و B را اندازه بگیرید.


$$R_{AB_3} = \boxed{\phantom{000}}$$

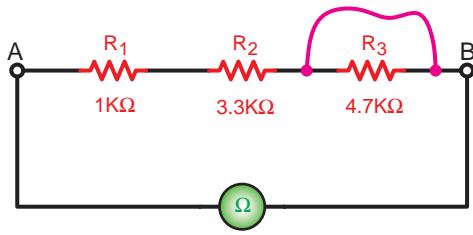

شکل ۵-۳۹

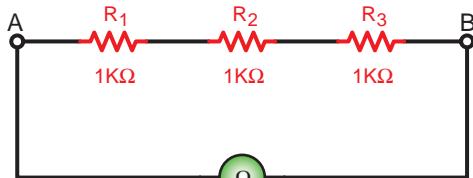

شکل ۵-۴۰

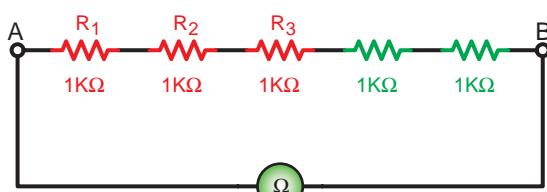

شکل ۵-۴۱

۷- مداری را مطابق شکل ۵-۳۹ اتصال دهید. سپس با استفاده از یک قطعه سیم دو طرف مقاومت  $R_4$  را به یکدیگر وصل کنید. (اتصال کوتاه) در این حالت مقدار مقاومت معادل بین دو نقطه A و B را اندازه بگیرید.

$$R_{AB_4} = \boxed{\phantom{000}}$$

۸- سه مقاومت  $1\text{k}\Omega$  مطابق شکل ۵-۴۰ به صورت سری اتصال دهید و توسط اهم متر مقاومت معادل بین دو نقطه A و B را اندازه گیری کنید.

$$R_{AB_5} = \boxed{\phantom{000}}$$

۹- به مدار شکل ۵-۴۰ مطابق شکل ۵-۴۱ دو مقاومت  $1\text{k}\Omega$  را به صورت سری اضافه کنید و مجدداً با استفاده از اهم متر مقاومت معادل بین دو نقطه A و B را اندازه بگیرید.

$$R_{AB_6} = \boxed{\phantom{000}}$$

۱۰- مقادیر به دست آمده در مدارهای شکل ۵-۴۰ و شکل ۵-۴۱ را با هم مقایسه کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟ توضیح دهید.

۱۱- با اضافه کردن مقاومت  $R_4$  به شکل ۵-۳۷ یا برداشتن مقاومت های  $R_1$  و  $R_4$  در شکل ۵-۳۸ مقاومت معادل بین دو نقطه A و B در حالات مختلف چه تغییری کرده اند؟ چرا؟ شرح دهید.

۱۲- در صورت اتصال کوتاه شدن یکی از مصرف کننده های مدار سری، مقاومت معادل مدار چه تغییری می کند؟ چرا؟ شرح دهید.

۱۳- آیا نتایج به دست آمده از مراحل مختلف آزمایش با مطالع تئوری و روابط مطابقت دارد. با ذکر نمونه شرح دهید.

## پاسخ سوالهای



-۱۰

-۱۱

-۱۲

-۱۳

## پاسخ سوالهای



-۱۳


**توجه**





در صورتی که پس از انجام آزمایش نتیجه مورد نظر به دست نیامد یا پاسخ ها صحیح نبودند، قطعات، وسایل اندازه گیری و مدار اتصال داده شده را بررسی کنید و مراحل آزمایش را مجدداً تکرار کنید.

ب

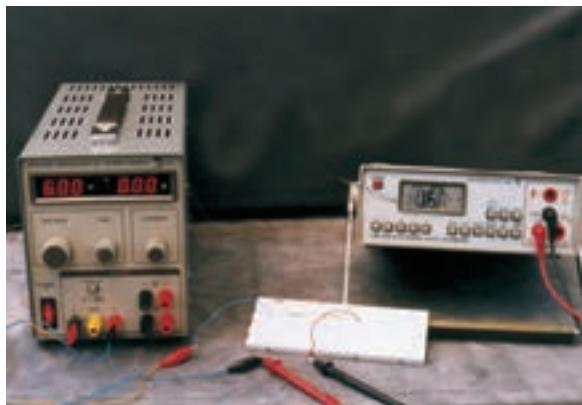
## اندازه‌گیری و محاسبه شدت جریان در مدار سری



الف-تصویر واقعی مدار

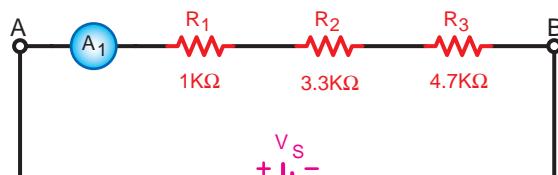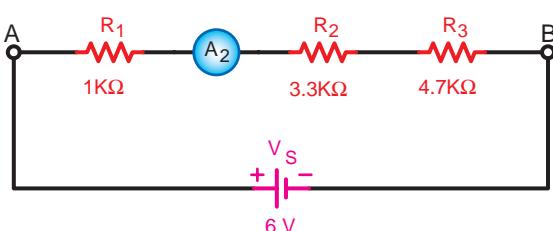ب-تصویر مدار  
شکل ۵-۴۲

شکل ۵-۴۳

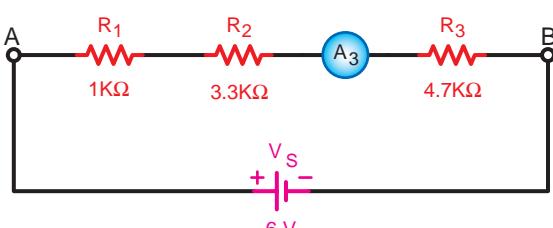

شکل ۵-۴۴

۱- مدار شکل ۵-۴۲ را روی بردبرد بیندید.

تذکر: دقت کنید که آمپرمتر به صورت سری در مدار قرار گیرد و حداقل رنج انتخاب شده برای ۱mA باشد.

۲- منبع تغذیه  $dc$  را وصل کنید و جریان عبوری از مقاومت  $R_1$  را اندازه بگیرید.

$$I_{R_1} = \boxed{\phantom{000}}$$

۳- منبع تغذیه را خاموش کنید و محل قرار گرفتن آمپرمتر را مطابق شکل ۵-۴۳ تغییر دهید.


۴- کلید منبع تغذیه را وصل کنید و جریان عبوری از مقاومت  $R_2$  را اندازه بگیرید.

$$I_{R_2} = \boxed{\phantom{000}}$$

۵- منبع تغذیه را خاموش کنید و محل قرار گرفتن آمپرمتر را مطابق شکل ۵-۴۴ تغییر دهید.

۶- کلید منبع تغذیه را وصل کنید و جریان عبوری از مقاومت  $R_3$  را اندازه بگیرید.

$$I_{R_3} = \boxed{\phantom{000}}$$

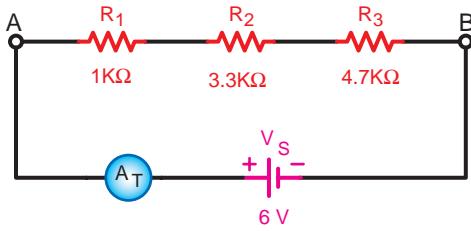

شکل ۵-۴۵

- ۷- در آخرین مرحله آمپرmetr را در مسیر ورودی جریان به مدار قرار دهید و جریان کل مدار را اندازه بگیرید. (شکل ۵-۴۵)

$$I_T = \boxed{\quad}$$

## پاسخ سوال‌های

-۸


- ۸- از مقایسه جریان‌های بدست آمده با یکدیگر چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ توضیح دهید.

-۹

- ۹- آیا نتایج به دست آمده در این آزمایش با مطلب تئوری و روابط توضیح داده شده مطابقت دارد؟ شرح دهید.

-۱۰

- ۱۰- آیا براساس نتایج به دست آمده در این آزمایش می‌توان مقاومت کل مدار را به دست آورد؟ در صورتی که امکان دارد محاسبه کنید.

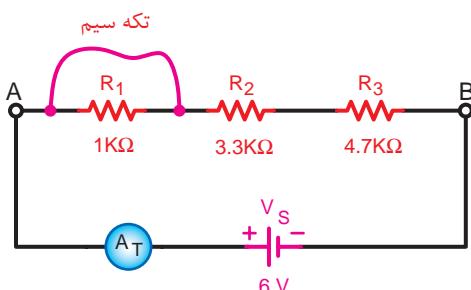

شکل ۵-۴۶

- ۱۱- مدار شکل ۵-۴۶ را اتصال دهید. در شرایطی که منبع تغذیه خاموش است با تکه سیمی دو سر مقاومت R\_1 را اتصال کوتاه کنید. حداقل رنج آمپرmetr باید روی عدد ۲mA باشد.

## پاسخ سوال

-۱۲

- ۱۲- منبع تغذیه را وصل نموده و جریان مدار را در این حالت اندازه بگیرید. (جریان در حالتی که R\_1 اتصال کوتاه است)

$$I_{TSC} = \boxed{\quad}$$

## پاسخ سوال



-۱۳

۱۳- از مقدار به دست آمده  $I_{Tsc}$  (جريان

اتصال کوتاه مدار در حالتی که  $R_1$  اتصال کوتاه است) چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.


## پاسخ سوال




-۱۴

۱۴- برای حفاظت مدار ۵-۴۶ در مقابل اتصال کوتاه چه


قطعه‌ای را پیشنهاد می‌کنید؟

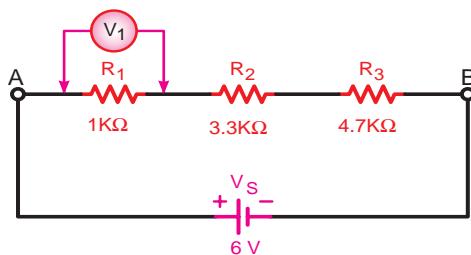

شکل ۵-۴۷

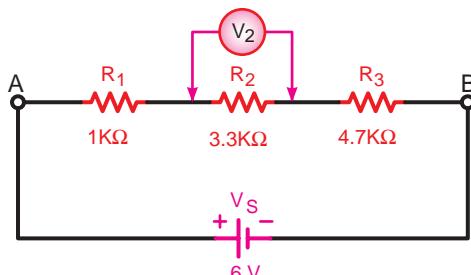

شکل ۵-۴۸

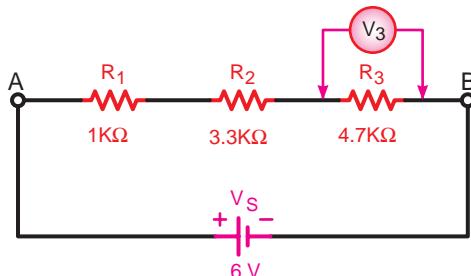

شکل ۵-۴۹

## پ اندازه‌گیری و محاسبه ولتاژ در مدار سری

۱- مدار شکل ۵-۴۷ را روی برد بیندید.

تذکر: دقت کنید که ولت متر دو سر مصرف کننده به صورت موازی قرار گیرد و حداقل رنج انتخاب شده برای آن ۵V باشد.

۲- با وصل منبع تغذیه افت ولتاژ دو سر مقاومت  $R_1$  را اندازه بگیرید.

$$V_{R_1} = \boxed{\phantom{000}}$$

۳- منبع تغذیه را خاموش کنید و محل قرار گرفتن ولت متر را مطابق شکل ۵-۴۸ تغییر دهید و ولتاژ دو سر مقاومت  $R_2$  را اندازه بگیرید.

$$V_{R_2} = \boxed{\phantom{000}}$$

بار دیگر مطابق شکل ۵-۴۹ برای بدست آوردن ولتاژ دو سر مقاومت ولت متر را در مدار قرار دهید.


$$V_{R_3} = \boxed{\phantom{000}}$$

۴- ولت متر را به دو سر منبع تغذیه اتصال داده و ولتاژ خروجی آن را اندازه گیری کنید.


$$V_S = \boxed{\phantom{000}}$$

## پاسخ سوال

-۵

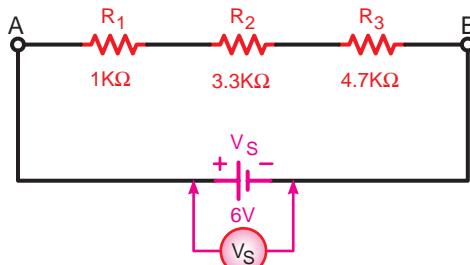

شکل ۵-۵۰

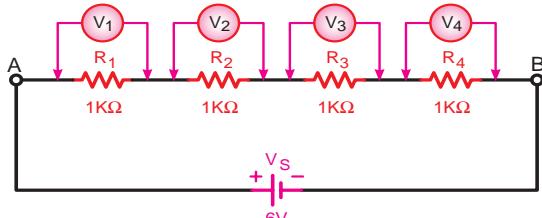

شکل ۵-۵۱

۵- از مقایسه مقادیر ولتاژهای بدست آمده در مراحل ۲

تا ۴ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

۶- آیا نتایج به دست آمده با مطالعه تئوری و روابط

مربوط به آن مطابقت دارد؟ با ذکر دلیل شرح دهید.

۷- آیا براساس نتایج آزمایش‌ها می‌توان جریان کل مدار

و جریان هر یک از مقاومت‌ها را به دست آورد؟

۸- مدار شکل مقابل را روی برد بُرد اتصال دهید و طی

مراحل مختلف و با انتقال ولت متر ولتاژ دو سر هر یک از

مقاومت‌ها را اندازه گیری کنید. توجه داشته باشید که کلید

رنج ولت متر حداقل روی ۵ ولت باشد.

$$V_{R_1} = \boxed{\phantom{000}}$$

$$V_{R_2} = \boxed{\phantom{000}}$$

$$V_{R_3} = \boxed{\phantom{000}}$$

$$V_{R_4} = \boxed{\phantom{000}}$$


۹- از مقادیر به دست آمده در مدار شکل ۵-۵۱

چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

## پاسخ سوال

-۹


## ۱-۵-۱-۲ - اتصال موازی مقاومت ها:

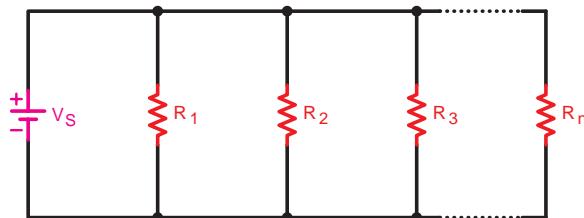

شکل ۵-۵۲ - اتصال چند مقاومت موازی


اگر دو یا چند مقاومت ( $n$  مقاومت) به ترتیبی اتصال داده شوند که یک طرف هر یک از آن ها به یکدیگر و طرف دیگر آن های نیز به یکدیگر متصل شوند این اتصال را «اتصال موازی<sup>۱</sup>» می گویند.

شکل ۵-۵۲ تصویر چهار مقاومت را که به صورت موازی اتصال دارند نشان می دهد.

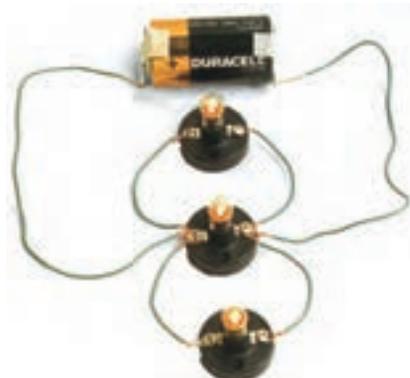

شکل ۵-۵۳ - اتصال سه لامپ به صورت موازی


در شکل ۵-۵۳ سه لامپ را که به صورت موازی بسته شده اند مشاهده می کنید.

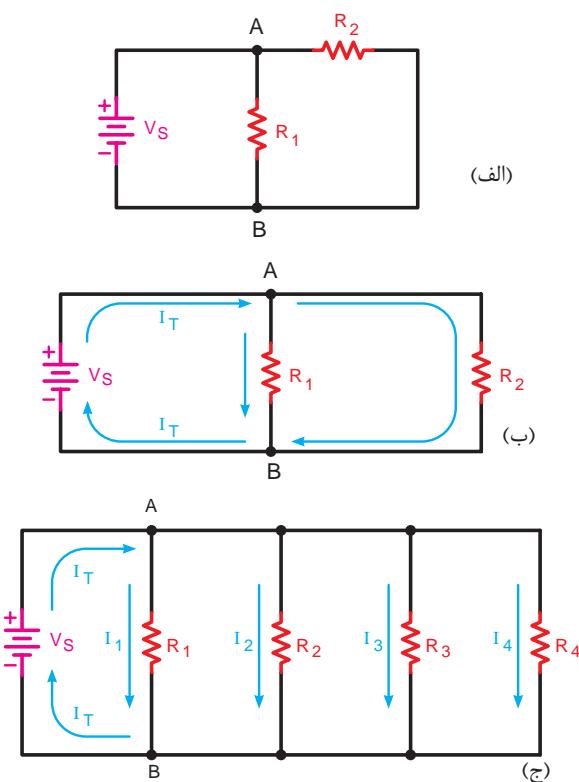



شکل ۵-۵۴ - چند نمونه از مدارهای موازی

در شکل ۵-۵۴ نمونه های دیگری از مدارهای موازی را مشاهده می کنید. در این مدارها یک طرف مقاومت ها در نقطه A و طرف دیگر مقاومت ها در نقطه B به هم وصل شده اند.


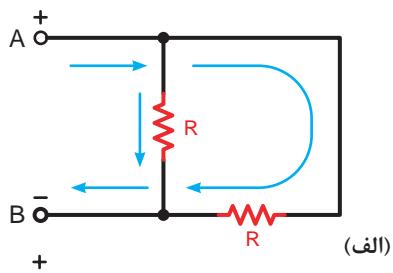
بین دو نقطه A و B قطب های (+) و (-) باتری اتصال داده شده است.



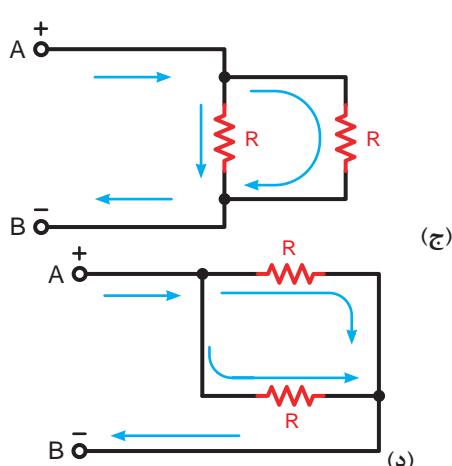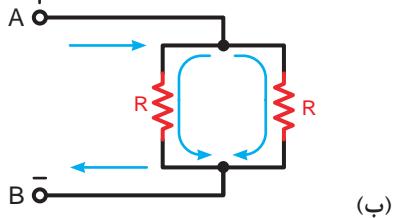
آرایش مقاومت‌های موازی می‌تواند به شکل‌های گوناگون باشد. برای تشخیص موازی بودن مقاومت‌ها باید به نقاط ابتدا و انتهای آن‌ها توجه کنید.




در تصاویر (الف) تا (و) از شکل ۵-۵۵ دو یا سه مقاومت را می‌توان مشاهده کرد که به صورت موازی اتصال داده شده‌اند. در نتیجه دو یا سه مسیر عبور جریان وجود دارند.

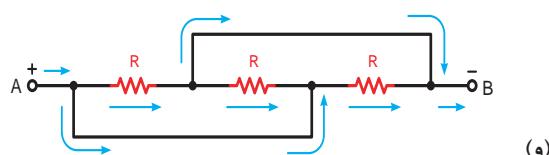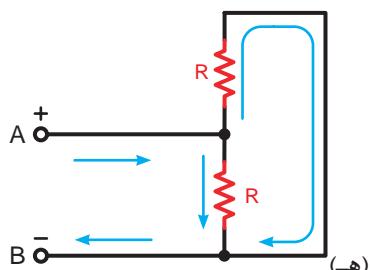

شکل ۵-۵۵- آرایش‌های مختلف مدارهای موازی

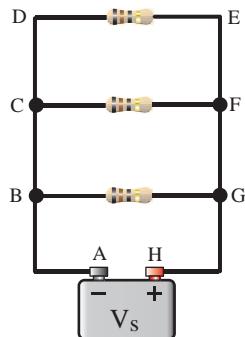


الف - شکل واقعی مقاومت ها

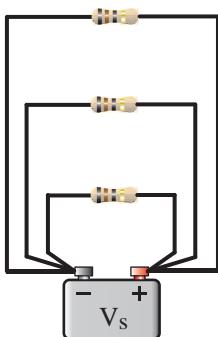

برای تحلیل مدارهای موازی می توانیم به ترتیب زیر عمل کنیم:
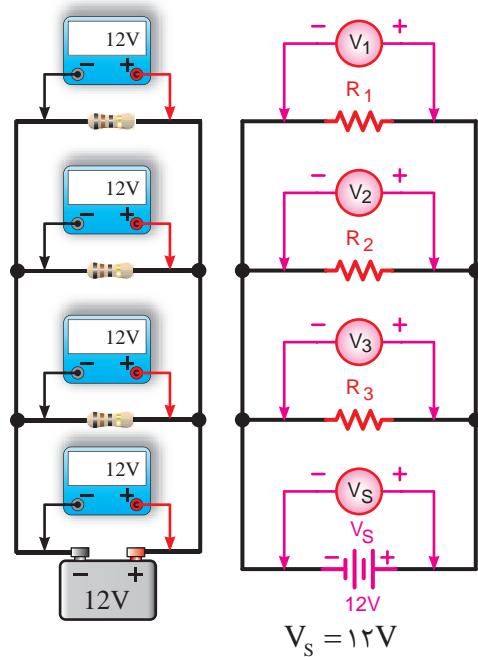
#### - عامل مشترک در مدار موازی

در مدارهای موازی چون دو سر هر مقاومت مستقیماً به دو سر باطری متصل است بنابراین ولتاژ دو سر همه مقاومت ها با هم مساوی است. مساوی بودن ولتاژ در مدار موازی به عنوان عامل مشترک مدار در نظر گرفته می شود. با اتصال مداری طبق شکل ۵-۵۶ مطلب فوق تأیید می شود.



ب - شکل مداری با وسایل اندازه گیری

شکل ۵-۵۶- مدار با چهار مقاومت موازی و  
وسایل اندازه گیری

سپس برای مدارهای موازی می توان رابطه زیر را

نوشت:

$$V_1 = V_r = V_{r_1} = \dots = V_s \quad \text{یعنی:}$$


$$V_{R_1} = V_{R_r} = V_{R_{r_1}} = \dots = V_s$$

#### - عامل غیرمشترک در مدار موازی

عاملی که در مدارهای موازی دارای مقدار ثابتی برای تمام عناصر مدار نیست را «عامل غیرمشترک» می نامیم. جریان در هر شاخه یک مدار موازی به نسبت عکس مقدار مقاومت های هر شاخه تقسیم می شود. زیرا طبق قانون اهم

$$\frac{V}{R} = I$$

با اتصال مداری مطابق شکل ۵-۵۷ هر یک از آمپر متر های A\_T, A\_r, A\_r, A\_1, A\_2, A\_3 جریانی مشخص را نشان می دهند.

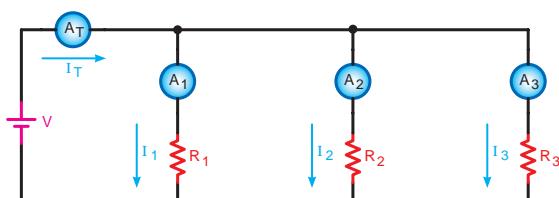

شکل ۵-۵۷- بررسی جریان های هر شاخه و  
جریان کل در مدار موازی

جریان کل ( $I_T$ ) که توسط آمپر متر  $A_T$  نشان داده می شود از قانون KCL پیروی می کند. رابطه جریان کل را می توان براساس این قانون به صورت مقابل نوشت:

- مقاومت معادل در مدار موازی:

برای محاسبه مقاومت معادل در مدار موازی شکل ۵-۵۸

می‌توان از رابطه نهایی  $R_T$  زیر استفاده کرد:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

نحوه بدست آوردن رابطه مذبور به شرح زیر است:

$$\left\{ \begin{array}{l} V = V_{R_1} = V_{R_2} = V_{R_3} = \dots = V_{R_n} \quad (1) \\ I_T = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n \quad (2) \end{array} \right.$$

با توجه به قانون اهم برای هر مقاومت مطابق ستون

مقابل می‌توان نوشت:

حال مقادیر جریان‌ها را در معادله (۲) قرار می‌دهیم و

از  $V$  در طرف دوم معادله فاکتور می‌گیریم.

$$\frac{V}{R_T} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3} + \dots + \frac{V}{R_n}$$

از  $V$  در طرف دوم فاکتور می‌گیریم.

$$\frac{V}{R_T} = V \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n} \right)$$

مقدار  $V$  از دو طرف معادله حذف می‌شود و معادل  
نهایی به صورت مقابل خواهد شد.

### حالات خاص در مدارهای موازی مقاومتی



اگر چند مقاومت مساوی طبق شکل ۵-۵۹ به طور  
موازی به یکدیگر اتصال داده شوند مقدار مقاومت معادل از  
رابطه زیر به دست می‌آید:


$$R_T = \frac{R}{n}$$

که در این رابطه:

$R$  - مقدار یک مقاومت و

$n$  - تعداد مقاومت‌ها می‌باشد.


$$R_T = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 2.5 \text{ k}\Omega$$

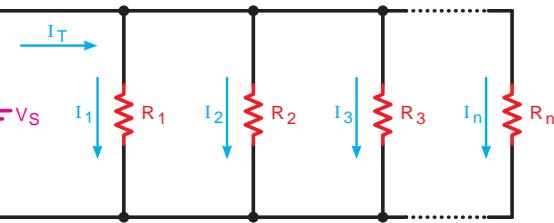

شکل ۵-۵۸- بررسی مقاومت معادل در مدار موازی


$I_1 = \frac{V}{R_1}$	جريان عبوری از مقاومت $R_1$
$I_2 = \frac{V}{R_2}$	جريان عبوری از مقاومت $R_2$
$I_3 = \frac{V}{R_3}$	جريان عبوری از مقاومت $R_3$
$I_n = \frac{V}{R_n}$	جريان عبوری از مقاومت $R_n$
$I_T = \frac{V}{R_T}$	جريان عبوری از کل مدار

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

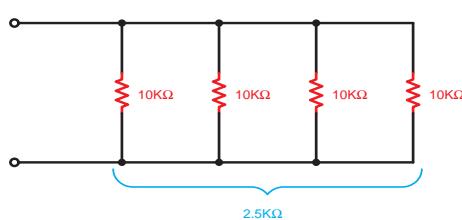


شکل ۵-۵۹- چهار مقاومت مساوی موازی


مثال: مقدار مقاومت معادل مدار شکل ۵-۶۰ چند

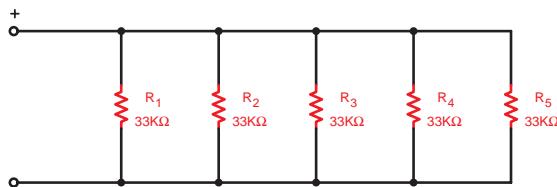


شکل ۵-۶۰

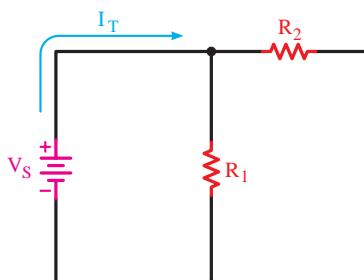

شکل ۵-۶۱

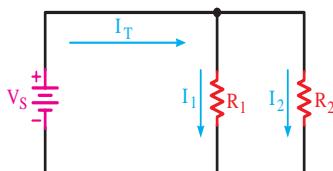

الف - شکل مداری

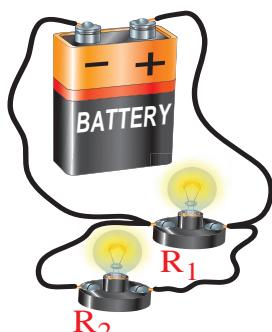

ب - شکل واقعی

شکل ۵-۶۲ - دو مقاومت موازی



شکل ۵-۶۳ - اتصال دو لامپ به صورت موازی

$$R_T = \frac{33}{5} = 6.6 \text{ k}\Omega \quad \text{کیلواهم است؟}$$

نکته مهم:



مقدار مقاومت معادل هر مدار موازی از کوچک ترین مقاومت موجود در مدار نیز کمتر است.



اگر دو مقاومت را به صورت موازی اتصال دهیم مقدار مقاومت معادل با استفاده از رابطه اصلی ( $R_T$ ) به صورت زیر خلاصه می شد:

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



جريان های هر شاخه را در دو مقاومت موازی شکل ۵-۶۲ با استفاده از جریان کل ( $I_T$ ) می توان محاسبه کرد:

$$I_1 = I_T \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_2 = I_T \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$


مثال: دو لامپ با مقاومت داخلی  $4\Omega$  مطابق شکل ۵-۶۳ با هم موازی می شوند و به باتری  $1/5$  ولتی اتصال می یابند و در صورتی که جریان کل عبوری از مدار  $1/5$  A باشد جریان هر یک از لامپ ها چقدر است؟

$$I_r = I \frac{R_r}{R_r + R_s} \Rightarrow I_r = 1/5 \times \frac{4}{4+4} = 0.75A$$


$$I_r = I \frac{R_r}{R_s + R_r} \Rightarrow I_r = 1/5 \times \frac{4}{4+4} = 0.75A$$

### نکته مهم:

در دو شاخه موازی، جریان هر شاخه از حاصل ضرب جریان کل در مقدار مقاومت شاخه ای که جریان آن موردنظر نیست تقسیم بر مجموع دو مقاومت به دست می آید.

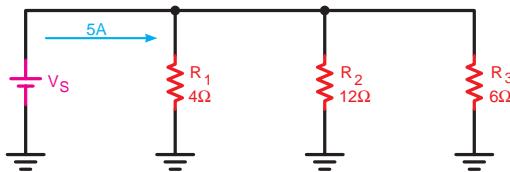

شکل ۵-۶۴

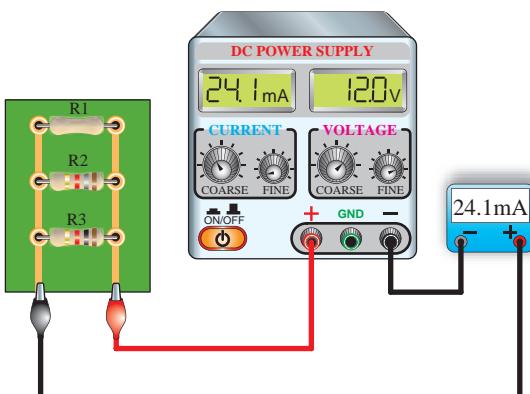

شکل ۵-۶۵

مثال: مقاومت معادل و ولتاژ کل را در شکل ۵-۶۴ به دست آورید.

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

حل:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{R_T} = \frac{2+1+3}{12} = \frac{6}{12}$$

$$R_T = \frac{12}{6} = 2\Omega$$

$$V_S = R_T \cdot I_T \Rightarrow V_S = 5 \times 2$$

$$V_S = 10V$$

مثال: مقدار مقاومت  $R_1$  شکل ۵-۶۵ را بدست آورید.

$$(R_r = 1k\Omega, R_v = 10k\Omega)$$

$$R_T = \frac{V}{I_T} = \frac{12V}{24/1mA} = 498\Omega$$

حل:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_r} + \frac{1}{R_v} \Rightarrow \frac{1}{R_1} = \frac{1}{R_T} - \left( \frac{1}{R_r} + \frac{1}{R_v} \right)$$

$$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{498\Omega} - \left( \frac{1}{10k\Omega} + \frac{1}{1k\Omega} \right)$$

$$R_1 = 2/21k\Omega$$

## عملیات کارگاهی (کار عملی ۲)



ساعت		
جمع	عملی	نظری
۱	۱	-

هدف: بررسی مدارهای مقاومتی موازی در جریان مستقیم

وسایل و تجهیزات مورد نیاز (برای هر گروه کار)

۱- منبع تغذیه  $dC$  (الکترونیکی)

۲- پیل ۱/۵ ولتی

۳- بردبُرد

۴- آوومتر دیجیتالی

۵- آوومتر عقربه‌ای

۶- میز آزمایشگاهی

۷- مقاومت‌های اهمی

$R_1 = 1k\Omega$  ۱ وات

$R_2 = ۳/۳ k\Omega$  ۱ وات

$R_۳ = ۴/۷ k\Omega$  ۱ وات

$R_۴ = ۵/۶ k\Omega$  ۱ وات

۸- سیم تلفنی

۹- سیم چین

۱۰- سیم لخت کن

۱۱- گیره سوسماری

**تذکرہ:** قبل از شروع کار عملی کلیه موارد ایمنی که در ابتدای کار عملی ۱ فرا گرفته اید را

به دقت مطالعه کرده و به کار ببرید.



الف

اندازه‌گیری و محاسبه مقاومت در  
مدار موازی مراحل اجرای آزمایش

مقادیر	نوارهای رنگی	مقدار ترانس خوانده شده	مقدار اندازه‌گیری شده
$R_1$			
$R_2$			
$R_3$			
$R_4$			

۱- مقدار اهم و درصد خطای مقاومت‌های  $R_1$  تا  $R_4$  را با توجه به نوارهای رنگی به دست آورید و در جدول ۵-۲ یادداشت کنید.

۲- حوزه کار اهم متر را روی  $R \times 1k$  قرار دهید و اهم هر یک از مقاومت‌ها را اندازه بگیرید و در جدول مقابل ثبت کنید.


۳- مقاومت‌های  $R_1$  و  $R_2$  و  $R_3$  را مطابق شکل ۵-۶۶ روی بردبرد به صورت موازی اتصال دهید.

۴- کلید رنج اهم متر را روی ضرب  $R \times 1k$  قرار دهید و مقاومت بین دو نقطه A و B را در شکل ۵-۶۶ اندازه گیری کنید.

$$R_{AB_1} = \boxed{\phantom{000}}$$




الف-شکل واقعی مدار

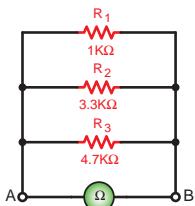

ب-شکل مداری

۵-۶۶

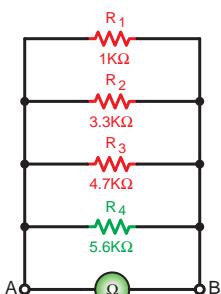


۵-۶۷

۵- مقاومت  $R_4$  را مطابق شکل ۵-۶۷ به مدار اضافه کنید و کلید اهم متر را روی ضرب  $R \times 1k$  قرار دهید.

مقاومت مدار را بین نقطه A و B اندازه گیری کنید.


$$R_{AB_2} = \boxed{\phantom{000}}$$

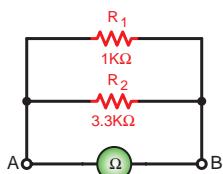

شکل ۵-۶۸

۶- مطابق شکل ۵-۶۸ دو مقاومت  $R_1$  و  $R_2$  را از مدار خارج کنید به وسیله اهم متر مقاومت معادل مدار را بین دو نقطه A و B اندازه گیری کنید.


$$R_{AB_r} = \boxed{\phantom{000}}$$

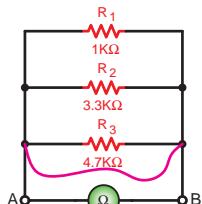

شکل ۵-۶۹

۷- مداری را مطابق شکل ۵-۶۹ اتصال دهید و با یک قطعه سیم دو طرف مقاومت  $R_2$  را به یکدیگر وصل کنید (اتصال کوتاه). مقدار مقاومت معادل بین دو نقطه A و B را اندازه بگیرید.


$$R_{AB_r} = \boxed{\phantom{000}}$$

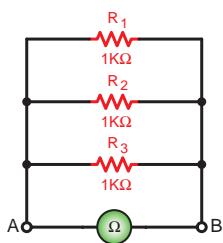

شکل ۵-۷۰

۸- سه مقاومت ۱kΩ را مطابق شکل ۵-۷۰ به صورت موازی اتصال دهید و با اهم متر مقاومت معادل بین دو نقطه A و B را اندازه گیری کنید.

$$R_{AB_s} = \boxed{\phantom{000}}$$

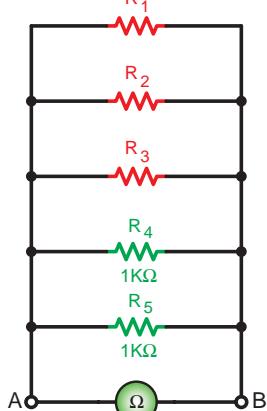


الف-شکل مداری

۹- به مدار شکل ۵-۷۱ دو مقاومت ۱kΩ را به صورت موازی طبق شکل ۵-۷۰ اضافه کنید. با اهم متر مقاومت معادل بین دو نقطه A و B را اندازه بگیرید.

$$R_{AB_s} = \boxed{\phantom{000}}$$

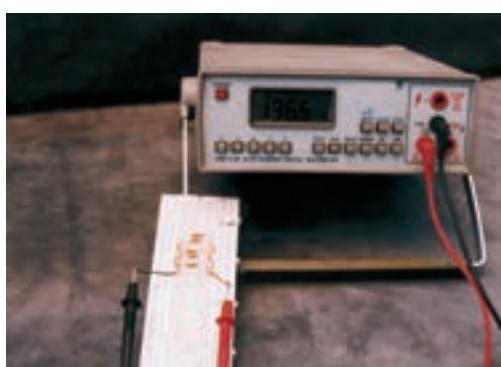۱۰- از مقادیر به دست آمده  $R_{AB_s}$  در مرحله ۸ و در مرحله ۹ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.



ب-شکل واقعی مدار

شکل ۵-۷۱



۱۱- با اضافه کردن مقاومت  $R_4$  به شکل ۵-۶۶ یا کم کردن مقاومت های  $R_2$  و  $R_4$  طبق شکل ۵-۶۸ مقاومت معادل مدار بین دو نقطه A و B چگونه تغییر کرده است؟ چرا؟ شرح دهید.

۱۲- در صورت اتصال کوتاه شدن یکی از مصرف کننده های مدار موازی، مقاومت معادل مدار چه تغییری می کند؟ چرا؟ شرح دهید.

۱۳- آیا نتایج به دست آمده از مراحل مختلف آزمایش با مطالب تئوری و روابط مربوط به مدار موازی مطابقت دارد؟ شرح دهید. (با ذکر دلیل)

۱۴- در صورتی که پس از انجام آزمایش نتیجه ای قابل قبول به دست نیامد، یا پاسخ ها صحیح نبود، قطعات، وسایل اندازه گیری و مدار را بررسی کنید و مراحل آزمایش را مجدداً انجام دهید.

### اندازه گیری و محاسبه شدت جریان در مدار موازی


ب

- مدار شکل ۵-۷۲ را روی برد بیندید.


تذکر: دقت کنید که آمپر متر در مدار سری بسته شود و حداقل رنج انتخاب شده برای آن  $10mA$  باشد.

۲- منبع تغذیه DC را وصل کنید و جریان عبوری از مقاومت  $R_1$  را اندازه بگیرید.

$$I_{R_1} = \boxed{\phantom{000}}$$

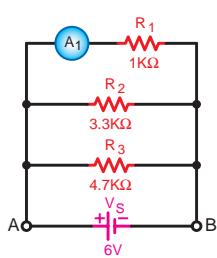

شکل ۵-۷۲

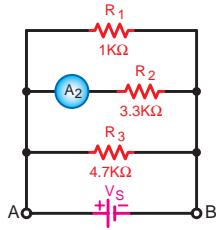

شکل ۵-۷۳

- ۳- منبع تغذیه را خاموش کنید و محل قرار گرفتن آمپرmetr را مطابق شکل ۵-۷۳ تغییر دهید.


- ۴- کلید منبع تغذیه را وصل کنید و جریان عبوری از مقاومت  $R_2$  را اندازه بگیرید.

$$I_{R_2} = \boxed{\phantom{000}}$$


- ۵- منبع تغذیه را خاموش کنید و محل قرار گرفتن آمپرmetr را مطابق شکل ۵-۷۴ تغییر دهید.

- ۶- کلید منبع تغذیه را وصل کنید و جریان مقاومت  $R_3$  را اندازه بگیرید.

$$I_{R_3} = \boxed{\phantom{000}}$$

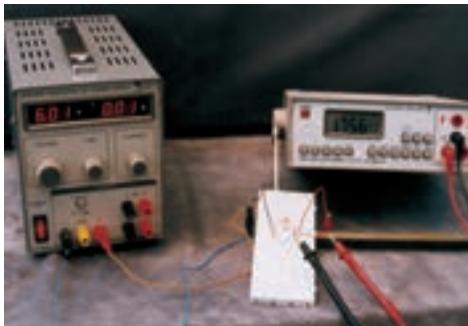


الف-شکل واقعی مدار

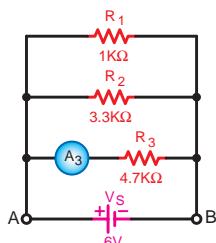


ب-شکل مداری  
شکل ۵-۷۴

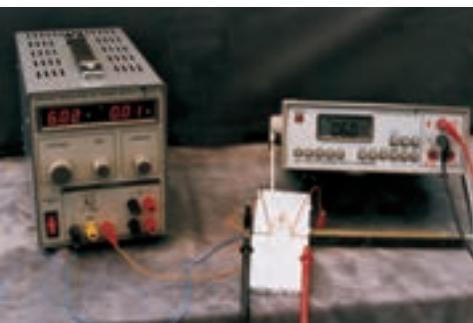اندازه گیری و محاسبه ولتاژ در مدار موازی پ



الف-شکل واقعی مدار

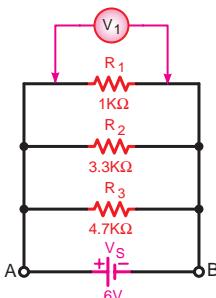


ب-شکل مداری  
شکل ۵-۷۵

- ۱- مدار شکل ۵-۵۷ را روی بردبرد بیندید.

- تذکر: دقت کنید که ولت متر باید به صورت موازی در دو سر مصرف کننده قرار گیرد و حداقل رنج را برای ولت متر ۱۰V انتخاب کنید.

- ۲- کلید منبع تغذیه را وصل کنید و افت ولتاژ دو سر مقاومت  $R_1$  را قرائت نمایید.

$$V_{R_1} = \boxed{\phantom{000}}$$

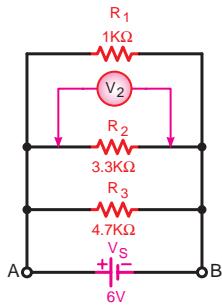

شکل ۵-۷۶

- ۳- منبع تغذیه را خاموش کنید و محل قرار گرفتن ولت متر را مطابق شکل ۵-۷۶ برای به دست آوردن ولتاژ مقاومت  $R_2$  تغییر دهید.

- ۴- منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ دو سر مقاومت  $R_2$  را اندازه بگیرید.

$$V_{R_2} = \boxed{\phantom{000}}$$

- ۵- منبع تغذیه را خاموش کنید و ولت متر را برای به دست آوردن ولتاژ دو سر مقاومت  $R_2$  مطابق شکل ۵-۷۷ وصل کنید.

- ۶- منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ دو سر مقاومت  $R_2$  را اندازه بگیرید.

$$V_{R_2} = \boxed{\phantom{000}}$$

- ۷- ولت متر مطابق شکل ۵-۷۸ را به دو سر منبع تغذیه اتصال داده و ولتاژ باتری را اندازه بگیرید.

$$V_S = \boxed{\phantom{000}}$$

- ۸- از مقایسه مقادیر ولتاژهای به دست آمده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.


- ۹- آیا نتایج به دست آمده با مطالب تئوری و روابط مربوط به آن مطابقت دارد؟



- ۱۰- آیا براساس نتایج به دست آمده از آزمایش‌ها جریان کل و جریان هر یک از مقاومت‌ها را می‌توان به دست آورد؟

۱۱- در آخرین مرحله، آمپرmetr را در مسیر ورودی جریان به مدار قرار دهید و طبق شکل ۵-۷۹ جریان کل مدار را اندازه بگیرید. در این حالت باید کلید رنج آمپرmetr حداقل  $100\text{ mA}$  باشد.

$$I_T = \boxed{\phantom{000}}$$

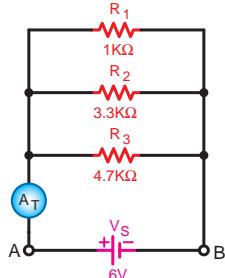

شکل ۵-۷۹

۱۲- از مقایسه جریان های اندازه گیری شده با یکدیگر چه نتیجه ای می گیرید؟ شرح دهید.




۱۳- آیا نتایج به دست آمده از آزمایش با مطالب تئوری و روابط مربوط به آن مطابقت دارد؟ شرح دهید.



۱۴- آیا براساس نتایج به دست آمده از آزمایش مرحله ۱۰ می توان مقاومت کل مدار را به دست آورد؟ محاسبه کنید.



۱۵- در شرایطی که منبع تغذیه خاموش است مدار شکل ۵-۸۰ را اتصال دهید و با یک قطعه سیم دو سر مقاومت  $R_1$  را اتصال کوتاه کنید.

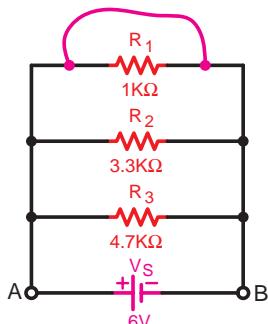


شکل ۵-۸۰

**توجه**

۱۶- هیچ گاه منبع تغذیه را در این حالت وصل نکنید.

۱۷- چرا در حالت اتصال کوتاه مدار موازی، منبع تغذیه را نباید وصل کرد؟ شرح دهید.

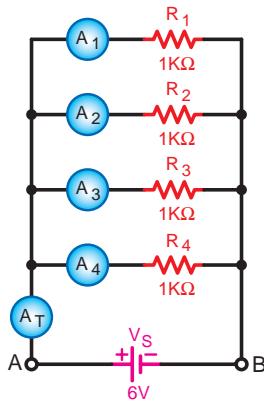۱۸- برای حفاظت مدار شکل ۵-۸۰ در مقابل اتصال کوتاه چه قطعه‌ای را پیشنهاد می‌کنید؟



۵-۸۱

۱۹- مدار شکل ۵-۸۱ را روی برده برد اتصال دهید و در مراحل جداگانه جریان هر یک از مقاومت‌ها را اندازه‌گیری کنید. (کلید رنج آمپرmetر حداقل روی ۱۰mA باشد).

$$I_{R_1} = \boxed{\phantom{000}}$$


$$I_{R_2} = \boxed{\phantom{000}}$$

$$I_{R_3} = \boxed{\phantom{000}}$$

$$I_{R_4} = \boxed{\phantom{000}}$$

$$I_T = \boxed{\phantom{000}}$$

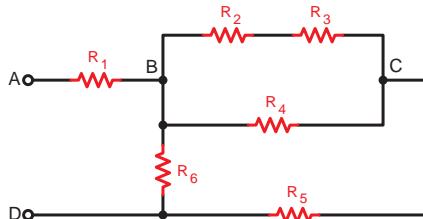۲۰- از مقادیر به دست آمده در مدار شکل ۵-۸۱ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.




۵-۸۲


### ۳-۱-۵- اتصال ترکیبی
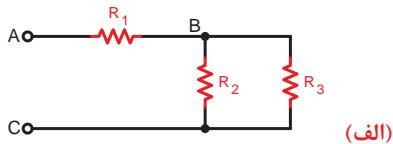
#### «سری - موازی» مقاومت‌ها:


مدارهای «سری - موازی» به مدارهایی گفته می‌شود که برخی از عناصر موجود در آن به صورت سری و تعدادی دیگر به صورت موازی قرار گیرند. شکل ۵-۸۲ نمونه‌ای از این نوع مدارها را نشان می‌دهد.



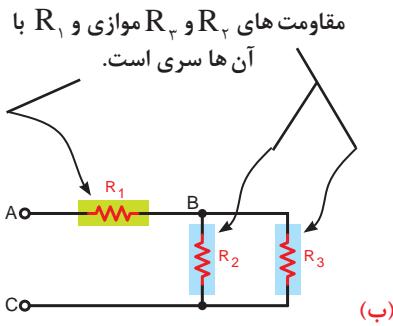
در محاسبه مقاومت معادل این گونه مدارها باید به نکات زیر توجه کنید.



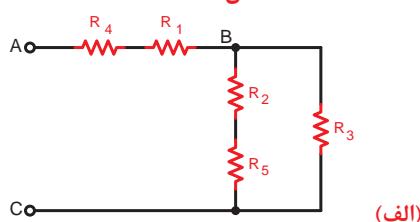
۱- برای ساده کردن مدار باید از انتهای مدار، یعنی نقاطی که منبع تغذیه وجود ندارد یا نقاط باز مشخص شده در مدار هستند آغاز کنیم.



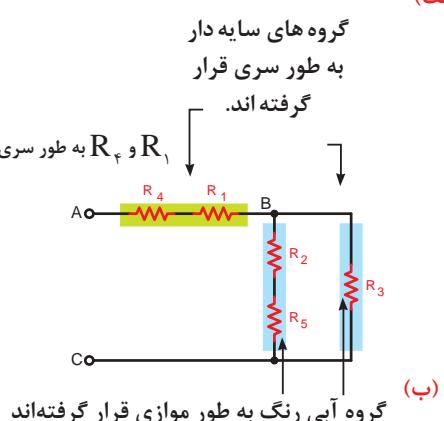۲- برای محاسبه  $R_T$  در هر قسمت مدار، لازم است از روابط مقاومت معادل در مدارهای سری و مدارهای موازی استفاده کنیم. (شکل های ۵-۸۳ و ۵-۸۴)



نمونه هایی از مدارهای ترکیبی سری موازی به همراه نحوه قرار گرفتن مقاومت ها را در کنار هم نشان می دهنند. برای آشنایی بیشتر با این مدارها به ذکر مثال هایی می پردازیم:

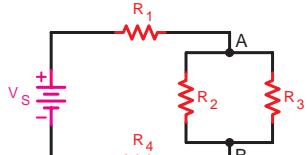


شکل ۵-۸۵

مثال: رابطه کلی محاسبه  $R_T$  را برای شکل ۵-۸۵ بنویسید.

حل: همان گونه که مشاهده می شود مقاومت های  $R_1$  و  $R_2$  به صورت موازی بسته شده اند. مقاومت معادل این دو مقاومت با دو مقاومت  $R_1$  و  $R_2$  به صورت سری قرار دارد. پس می توان نوشت:

$$R_T = R_1 + (R_2 \parallel R_2) + R_4$$

مثال: نحوه محاسبه مقاومت معادل مدار شکل ۵-۸۶ را به ترتیب بنویسید و مدار را در هر یک از حالت رسم کنید.

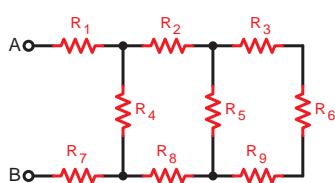


شکل ۵-۸۶

- در برخی موارد برای خلاصه نویسی از علامت (+) برای مشخص کردن مقاومت های موازی و از علامت (-) برای مشخص کردن مقاومت های سری استفاده می شود.

حل:


مرحله ۱: شکل ۵-۸۷ را به صورت ساده تر رسم می کنیم تا مفهوم سری - موازی در مدار مورد نظر بهتر مشخص شود.

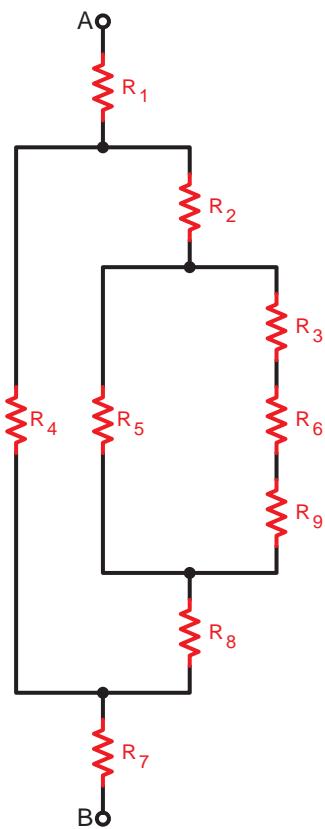


شکل ۵-۸۷

مرحله ۲: مقاومت معادل سه مقاومت  $R_s$ ,  $R_e$  و  $R_a$  را که به صورت سری قرار گرفته اند  $R_a$  می نامیم و مقدار مقاومت معادل آن را چنین به دست می آوریم.  
(شکل ۵-۸۸)

$$R_a = R_s + R_e + R_g$$

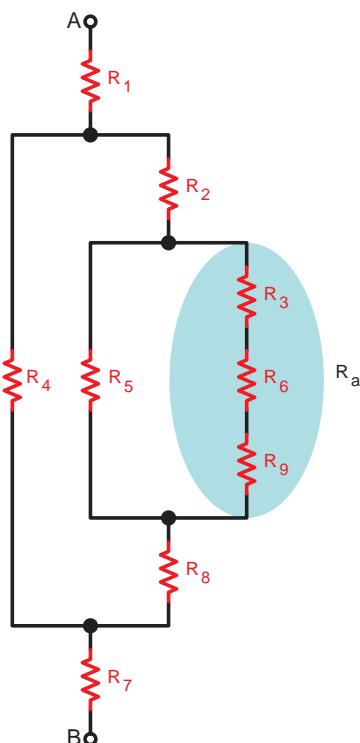


شکل ۵-۸۸

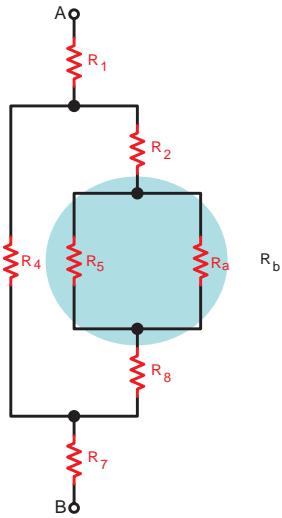

شکل ۵-۸۹

مرحله ۳: مقاومت معادل دو مقاومت  $R_a$  و  $R_\delta$  که به صورت موازی قرار گرفته اند را  $R_b$  می نامیم و معادل آن را بدست می آوریم. (شکل ۵-۸۹)


$$R_b = \frac{R_\delta \times R_a}{R_\delta + R_a}$$

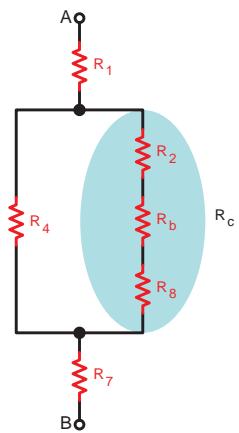

شکل ۵-۹۰

مرحله ۴: در این مرحله مقاومت معادل به دست آمده در مرحله قبل را که به صورت سری با مقاومت های  $R_1$  و  $R_7$  قرار دارد را محاسبه می کنیم. (شکل ۵-۹۰)


$$R_c = R_1 + R_b + R_7$$

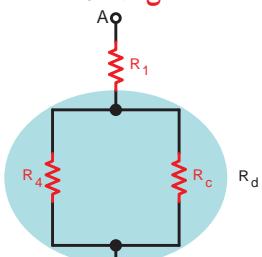

شکل ۵-۹۱

مرحله ۵: مقاومت معادل  $R_c$  در این مرحله با مقاومت  $R_\delta$  به صورت موازی قرار می گیرد. مقاومت معادل آن را  $R_d$  می نامیم و مقدار آن را محاسبه می کنیم. (شکل ۵-۹۱)


$$R_d = \frac{R_\delta \times R_c}{R_\delta + R_c}$$

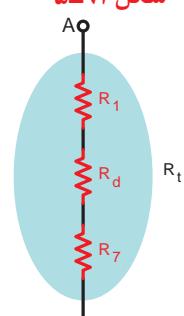

شکل ۵-۹۲


مرحله ۶: در این مرحله مقاومت  $R_d$  با دو مقاومت  $R_1$  و  $R_7$  به صورت سری قرار می گیرد. با محاسبه مقاومت معادل این سه مقاومت مقدار مقاومت معادل کل مدار به دست می آید. شکل (۵-۹۲)

$$R_{AB} = R_t = R_1 + R_d + R_7$$

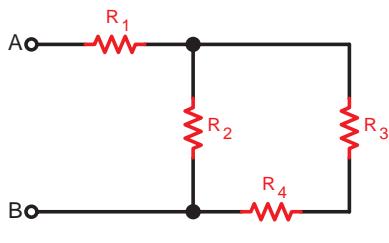


شکل ۵-۹۳

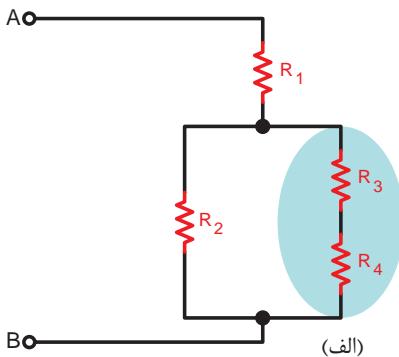مثال: مقدار مقاومت معادل شکل ۵-۹۳ را در صورتی که  $R_4 = 1\Omega$ ,  $R_2 = 2\Omega$ ,  $R_3 = 4\Omega$ ,  $R_1 = 12\Omega$  است را حساب کنید.




حل: ابتدا مدار را به صورت شکل ساده شده (۵-۹۴(الف)) در می آوریم و معادل دو مقاومت سری  $R_4$  و  $R_a$  را محاسبه می کنیم.

$$R_a = R_2 + R_3 = 1 + 2 = 12\Omega$$

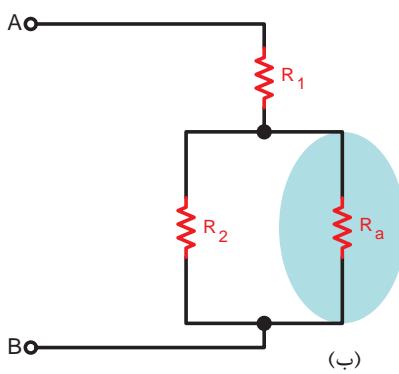


مقاومت معادل مقاومت های  $R_2$  و  $R_a$  را که به صورت موازی هستند و مقدار آن ها نیز مساوی است حساب می کنیم.
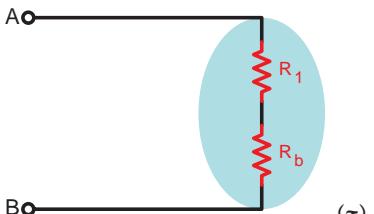
$$R_b = \frac{R_a}{2} = \frac{4 \times 12}{4 + 12} = 3\Omega$$



مقاومت های معادل به دست آمده مرحله قبل ( $R_b$ ) را با مقاومت  $R_1$  صورت سری در نظر می گیریم و مقاومت معادل آن برابر خواهد شد با:

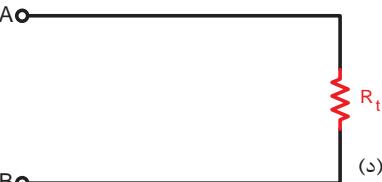

شکل ۵-۹۴


$$R_c = R_1 + R_b = 3 + 12 = 15\Omega$$

مقاومت به دست آمده برابر با مقاومت معادل کل مدار است، (شکل ۵-۹۴(د))

$$R_c = R_t = 15\Omega$$

## ۵-۲-۵- افت ولتاژ در هادی ها

همان طوری که می دانید سیم های رابط دارای مقاومت الکتریکی هستند. هم چنین طبق قانون اهم با عبور جریان الکتریکی از یک مقاومت ولتاژی در دو سر آن به وجود می آید.

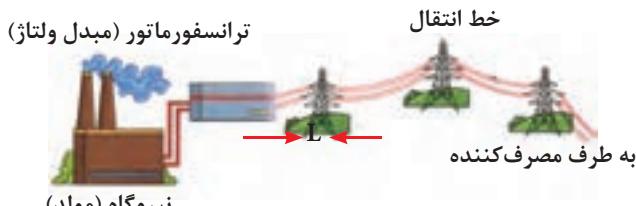

شکل ۵-۹۵

هر قدر فاصله بین منبع تغذیه (مولد) و مصرف کننده بیشتر باشد، مقدار مقاومت سیم های رابط بیشتر می شود و افت ولتاژ در طول مسیر نیز زیادتر خواهد شد.

شکل ۵-۹۵ شبکه ای را نشان می دهد که بین تولیدکننده (نیروگاه) و مصرف کننده فاصله زیاد است.

چون این ولتاژ به صورت ناخواسته در مدار به وجود می آید لذا باعث کاهش ولتاژ منبع تغذیه اصلی ( $V_s$ ) می شود و ولتاژ کمتری برای مصرف کننده ( $V_L$ ) جهت انجام کار فرستاده می شود. لذا ولتاژ تلف شده در مسیر بین مولد و مصرف کننده را افت ولتاژ می نامند و آن را با ( $\Delta V$ ) نشان می دهند.

شکل ۵-۹۶ نمونه ای از تلف شدن ولتاژ در سیم را نشان می دهد.



شکل ۵-۹۶- افت ولتاژ بین مولد و مصرف کننده

ولتاژ مصرف کننده - ولتاژ تولیدکننده=افت ولتاژ مسیر

$$\Delta V = V_s - V_L$$

طبق شکل ۵-۹۶ اگر فاصله بین منبع تغذیه و مصرف کننده L متر باشد، افت ولتاژ مسیر از رابطه مقابل به دست می آید.

مقدار  $\Delta V$  با استفاده از مقدار مقاومت سیم های رابط نیز قابل محاسبه است. چون هر مسیر از دو سیم تشکیل می شود لذا رابطه دقیق برای  $\Delta V$  به صورت زیر درمی آید.

$$\Delta V = 2RI$$



که در این رابطه:

R - مقاومت یک رشته سیم در طول مسیر

I - جریان عبوری از سیم

شرح	استاندارد	محل مورد نظر
$\Delta V = \frac{1/5}{100} \times V_s$	% 1/5	مصارف روشنایی (لامپ ها)
$\Delta V = \frac{3}{100} \times V_s$	% 3	مصارف صنعتی (موتورها)

$$\% \Delta V = \frac{\Delta V}{V} \times 100$$

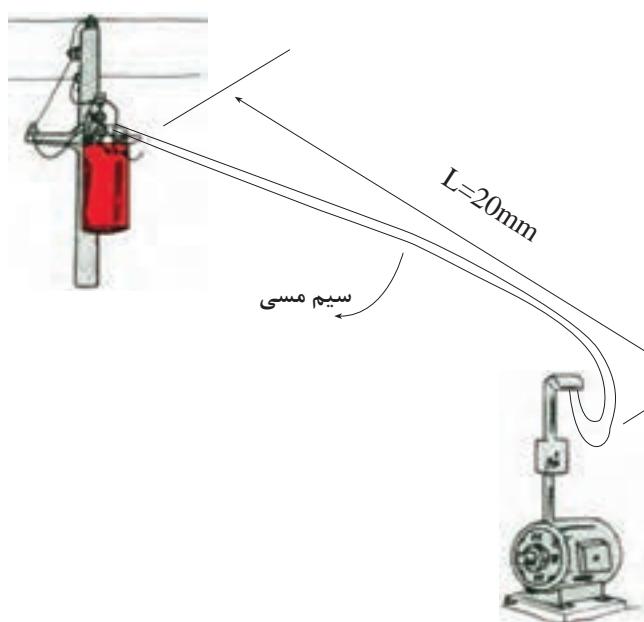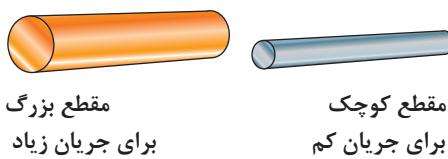

شکل ۵-۹۷- محاسبه افت ولتاژ در خط

افت ولتاژ مجاز معمولاً بر حسب درصدی از ولتاژ منبع تغذیه بیان می شود. برای اینکه مقدار افت ولتاژ در مدارهای روشناختی و صنعتی بیش از حد قابل قبول نشود آن را به صورت استانداردی طبق جدول ۵-۳ تعریف می کنند. برای محاسبه  $\Delta V$  بر حسب درصد از رابطه مقابله می توان استفاده کرد. در این رابطه  $\Delta V$  مقدار افت ولتاژ مدار و  $V$  مقدار ولتاژ شبکه است.

برای کاهش افت ولتاژ  $\Delta V$  در طول مسیر باید متناسب با نوع مصرف کننده و مقدار جریان عبوری، سیمی با سطح مقطع مناسب انتخاب کرد. (سطح مقطع کوچک برای جریان کم و سطح مقطع بزرگ برای جریان زیاد).

**مثال:** یک موتور الکتریکی با جریان مصرفی  $10\text{A}$  در فاصله  $20$  متری از منبع تغذیه  $200$  ولتی قرار دارد. اگر بخواهیم با استفاده از سیم مسی ( $\chi_{cu} = 56$ ) به آن برق رسانی کنیم، سطح مقطع سیم مناسب را حساب کنید.  
**حل:** چون مصرف کننده موتور است با توجه به جدول ۵-۳ در صد  $\Delta V$  را برابر با  $2\%$  در نظر می گیریم و مقدار آن را محاسبه می کنیم.

$$\Delta V = \frac{3}{100} \times 200 = 6\text{V}$$

پس از به دست آوردن  $\Delta V$  مقدار  $R$  را تعیین

می کنیم:

$$R = \frac{\Delta V}{2I} = \frac{6}{2 \times 10} = \frac{6}{20} = 0.3\Omega$$

با استفاده از رابطه  $R = \frac{L}{\chi \cdot A}$  مقدار  $A$  را به دست

$$A = \frac{L}{\chi \cdot R}$$

$$A = \frac{20}{56 \times 0.3} = 1.19\text{ mm}^2$$

می آوریم:



شکل ۵-۹۸ بخاری برقی

**مثال:** برای یک بخاری برقی با جریان نامی ۱۰ آمپر که در فاصله ۲۰ متری از کنتور قرار گرفته و با ولتاژ ۲۲۰ ولت کار می‌کند سطح مقطع سیم مناسب از جنس مس چقدر است؟


**حل:** چون مصرف کننده موتوری نیست و محل قرارگرفتن آن بعد از کنتور می‌باشد لذا طبق جدول ۵-۳ برای مقدار  $\Delta V$  داریم:

$$\% \Delta V = \% / ۵$$

$$\% \Delta V = \frac{\Delta V}{V} \times 100 \Rightarrow \Delta V = \frac{\% \Delta V \times V}{100} = \frac{۱/۵ \times ۲۲۰}{100} = ۴/۴ \text{ V}$$

$$\Delta V = ۲RI = ۲ \frac{L}{\chi \cdot A} I$$

$$A = \frac{2LI}{\chi \cdot \Delta V} = \frac{2 \times ۲۰ \times ۱۰}{56 \times ۴/۴} = \frac{۴۰۰}{۱۸۴/۸} = ۲/۱۶ \text{ mm}^۲$$

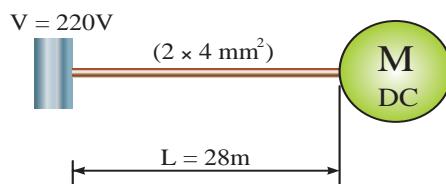

شکل ۵-۹۹

**مثال:** یک موتور جریان dc به وسیله کابل مسی دو رشته به سطح مقطع ۴mm<sup>۲</sup> در فاصله ۲۸ متری از شبکه ۲۲۰ ولت نصب شده و جریان مصرفی آن ۲۳ آمپر می‌باشد حساب کنید:

الف - افت ولتاژ

ب - درصد افت ولتاژ

ج - بررسی کنید که آیا سطح مقطع انتخاب شده مناسب است و درصد افت ولتاژ در حد مجاز می‌باشد؟

**حل:**

$$\Delta V = ۲RI = \frac{2LI}{\chi \cdot A}$$

**الف-**

$$\Delta V = \frac{2 \times ۲۸ \times ۲۳}{56 \times ۴} = ۵/۷۵ \text{ V}$$

$$\% \Delta V = \frac{\Delta V}{V} \times 100$$

$$\% \Delta V = \frac{۵/۷۵}{۲۲۰} \times 100 = \% ۲/۶$$

**ب -**

ج - چون افت ولتاژ به دست آمده کمتر از حد مجاز برای موتورها (۶%) است لذا می‌توان سطح مقطع کابل انتخاب شده را مناسب دانست.

### ۳-۵-۱- انواع پیل ها

قبل از معرفی انواع پیل ها لازم است با دو مفهوم زیر آشنا شویم:

**الف - پیل الکتروشیمیایی**: مجموعه ای است که می تواند انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل کند. مانند باتری اتومبیل.

**ب - باتری**: از کنار هم قرار گرفتن چند پیل الکتروشیمیایی یک باتری تشکیل می شود. در بین عامه به اشتباه از اصطلاح باتری به جای پیل استفاده می شود. پیل ها به دو دسته «پیل های اولیه» و «پیل های ثانویه» تقسیم می شوند.

### ۳-۵-۲- پیل های اولیه

پیل هایی هستند که پس از تخلیه نمی توان آن ها را مجدداً استفاده کرد زیرا قابل پر کردن (شارژ) نیستند. این پیل ها در صنعت اصطلاحاً تحت عنوان «پیل های خشک» معروف هستند.


مهم ترین آن ها به شرح زیر است:

**- پیل روی - کربن**: پایه مثبت این پیل از یک میله کربنی و پایه منفی آن از یک ظرف استوانه ای از جنس روی تشکیل می شود. پایه مثبت در درون ظرف قرار دارد و فضای بین آن ها توسط محلولی (الکترولیت) از جنس پودر کربن و موادی دیگر که به صورت خمیر است پر می شود. ولتاژ این پیل ها در حدود  $1/5$  ولت است و دارای عمر نسبتاً طولانی هستند ساختمان داخلی و شکل ظاهری یک نمونه از این پیل را در شکل ۳-۱۰۱ مشاهده می کنید.

**- پیل اکسید نقره**: الکترود مثبت این نوع پیل از جنس روی و الکترود منفی آن از جنس اکسید نقره و محلول الکترولیت آن هیدروکسید پتاسیم یا هیدروکسید سدیم است.



۵-۱۰۰ شکل

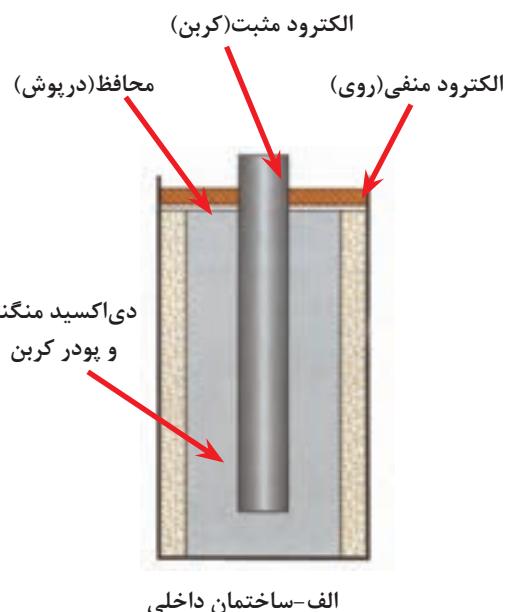

الف-ساختمان داخلی



ب-شكل ظاهری

۵-۱۰۱ شکل




(الف)

1-Electrochemical Cell

2-Primary Cell


3-Secondary Cell

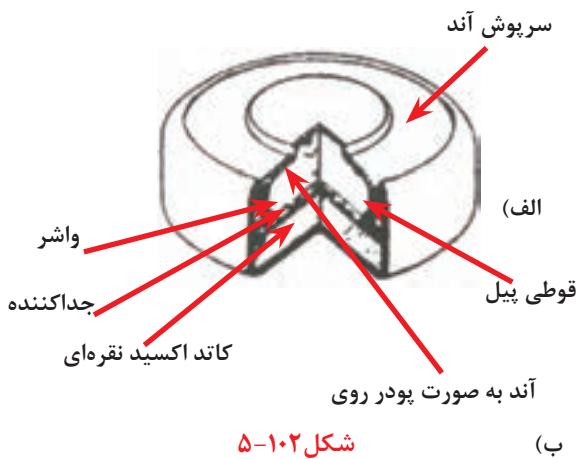

شکل ۵-۱۰۳



شکل ۵-۱۰۴

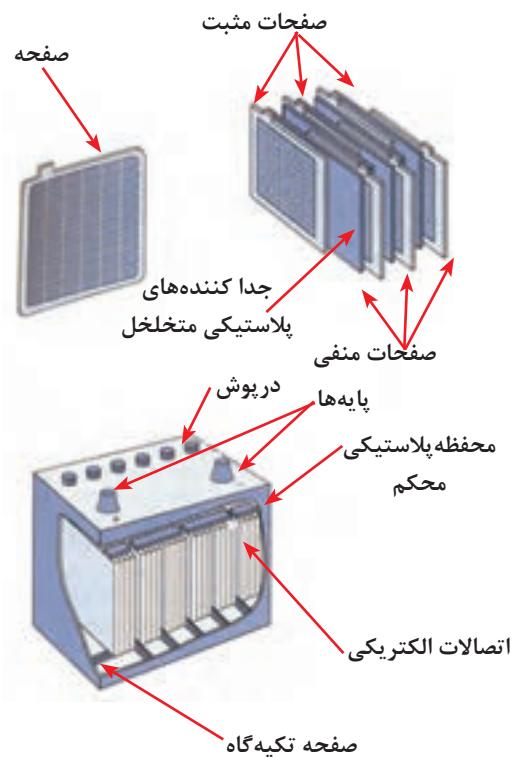

شکل ۵-۱۰۵- ساختمان باتری سرب - اسید

ابعاد پیل اکسید نقره کوچک است و ولتاژی در حدود ۱/۵ ولت دارد. این پیل در انواع ماشین حساب ها، ساعت های مچی و ... مورد استفاده قرار می گیرد. شکل ۵-۱۰۲ این نوع باتری ها را نشان می دهد.

-**پیل قلیایی:** این نوع پیل از نظر ساختمان و طرز کار شبیه پیل روی - کربن است. الکترود مثبت آن از جنس دی اکسید منگنز و الکترود منفی آن از جنس روی است. الکتروولیت پیل قلیایی از جنس هیدروکسید پتانسیم است. ولتاژ کار این نوع پیل در حدود ۱/۵ ولت می باشد. داشتن قابلیت جریان دهی بالا و عمر زیاد را می توان از خصوصیات این قبیل پیل ها ذکر کرد. این پیل را در شکل ۵-۱۰۳ مشاهده می کنید.

-**پیل لیتیوم:** این پیل ها دارای ولتاژی در حدود ۱/۵ ولت هستند. داشتن طول عمر زیاد و تنوع ساخت در شکل های مختلف از جمله خصوصیات آن ها است. (شکل ۵-۱۰۴)

### ۵-۳-۲- پیل های ثانویه

پیل هایی هستند که قابلیت پر شدن (شارژ) و خالی شدن (دشارژ) مکرر را دارند. از انواع این نوع پیل ها می توان پیل های سرب - اسید و نیکل کادمیوم را نامبرد.

-**پیل سرب - اسید:** از این نوع پیل ها در باتری های اتومبیل استفاده می شود. الکترود مثبت پیل سرب - اسید از جنس سرب اسفنجی و الکترود منفی آن از جنس سرب است. محلول آب و اسید سولفوریک به عنوان الکتروولیت در این پیل به کار می رود. ولتاژ هر پیل سرب - اسید حدود ۲ ولت است. چون باتری اتومبیل معمولاً ۶ خانه دارد لذا ولتاژ این باتری ها برابر با ۱۲ ولت خواهد شد. تصویر ظاهری و اجزای تشکیل دهنده پیل سرب - اسید در شکل ۵-۱۰۵ نشان داده شده است.




شکل ۵-۱۰۶- پیل نیکل کادمیوم

-**پیل نیکل - کادمیوم:** در این پیل الکترود مثبت از جنس هیدروکسید نیکل و الکترود منفی از جنس کادمیوم است. در پیل نیکل کادمیوم از ترکیب هیدروکسید پتاسیم به عنوان الکتروولیت استفاده می شود. ولتاژ پیل نیکل کادمیوم در حدود  $1/2$  تا  $1/3$  ولت است. شکل ۵-۱۰۶ این پیل ها را نشان می دهد.

از مجموعه مطالعه ارائه شده در خصوص هر یک از انواع پیل ها می توان جمع بندی را بصورت جدول (۵-۴) استخراج کرد.

**جدول ۵-۴**

نیکل - کادمیوم	سرب - اسید	فلیاتی	اکسید نقره	روی - کربن	انواع پیل ها
هیدراکسید نیکل	سرب اسفنجی	دی اکسید منگنز	روی	میله کربن	الکترود مثبت
کادمیوم	سرب معمولی	روی	اکسید نقره	استوانه روی	الکترود منفی
ترکیب هیدرو اکسید نیکل	اسید سولفوریک	هیدرو اکسید پتاسیم	هیدرو اکسید پتاسیم یا سدیم	پودر کربن و خمیر نشادر	الکتروولیت
$1/2$ تا $1/3$	۲	$1/5$	$1/5$	$1/5$	ولتاژ کار
	قابل شارژ (ثانویه)	جریاندهی بالا	حجم کم	عمر خوب	مشخصه

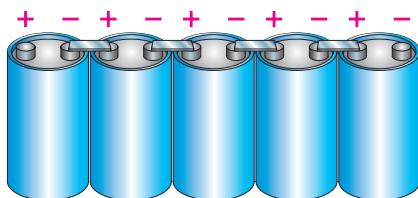

شکل ۵-۱۰۷- اتصال سری پیل ها

## ۵-۴-۴- اتصال سری پیل ها


اگر (n) پیل را طوری اتصال دهیم که قطب منفی پیل اول به قطب مثبت پیل دوم اتصال داشته باشد و این کار تا آخرین پیل (پیل n ام) ادامه یابد این نوع اتصال را «سری» گویند. (شکل ۵-۱۰۷).



از این نوع اتصال پیل ها زمانی استفاده می شود که ولتاژ مورد نیاز بیشتر از مقدار ولتاژ یک پیل باشد. در شکل ۵-۱۰۸ مشاهده می شود با اضافه شدن تعداد پیل ها نور لامپ افزایش می یابد.

در اتصال سری مساوی بودن ولتاژ باتری ها ضرورتی ندارد و می توانند با هم متفاوت باشند.

جریان عبوری از مدار چند پیل که با هم به طور سری قرار گرفته اند برای همه پیل ها یکسان است. (شکل ۵-۱۰۹) ولتاژ کل (ولتاژ ابتدا نسبت به انتهای) در این نوع اتصال به صورت زیر محاسبه می شود.

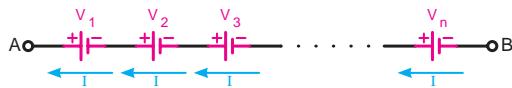

شکل ۵-۱۰۹- جریان عبوری از اتصال سری پیل ها

$$V_{AB} = V_T = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$$

در صورتی که ولتاژ پیل ها مساوی باشند ولتاژ کل برابر

است با:

$$V_{AB} = V_T = n \cdot V$$

که در آن  $n$  تعداد پیل ها و  $V$  ولتاژ هر پیل است.

اگر پیل های سری شده را به صورت واقعی در نظر بگیریم یعنی دارای مقاومت داخلی ( $r$ ) باشند. اثر مقاومت پیل ها در مدار مانند چند مقاومت سری ظاهر می شود. مقدار این مقاومت ها از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$r_{AB} = r_T = r_1 + r_2 + r_3 + \dots + r_n$$

در صورتی که مقدار مقاومت باتری ها مساوی باشند،

می توانیم بنویسیم:

$$r_{AB} = r_T = n \cdot r$$

در شکل ۵-۱۱۱ اگر بخواهیم جریان مقاومت  $R_L$  را طبق قانون اهم و توضیحات فوق محاسبه کنیم، می توانیم

$V_{AB} = V_1 + V_2 + V_3 = n \cdot V$  بنویسیم:

$$r_{AB} = r_1 + r_2 + r_3 = n \cdot r$$


$$V_{RL} = V_{AB}$$

$$nV = I(nr + R_L)$$


$$I = \left( \frac{nV}{nr + R_L} \right)$$




شکل ۵-۱۱۰- اتصال چند پیل به صورت سری با در نظر گرفتن مقاومت داخلی

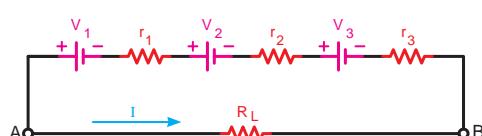


شکل ۵-۱۱۱- اتصال مقاومت بار به سه پیل که به صورت سری بسته شده اند.

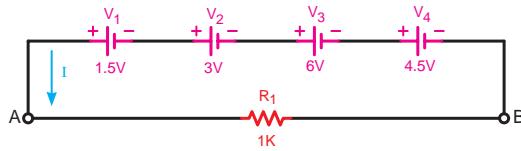

شکل ۵-۱۱۲- اتصال چهار باتری به صورت سری

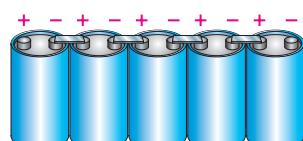

شکل ۵-۱۱۳

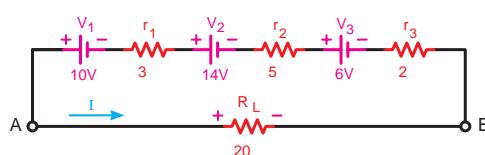

$$V_T = V_{AB} = V_1 + V_2 + V_3$$

$$V_T = 10 + 14 + 6 \Rightarrow V_T = 30 \text{ V}$$

$$r_T = r_1 + r_2 + r_3$$

$$r_T = 3 + 5 + 2 \Rightarrow r_T = 10 \Omega$$

$$I_L = \frac{V_{AB}}{r_T + R_L}$$

$$I_L = \frac{30}{10 + 20} \Rightarrow I_L = 1 \text{ A}$$

شکل ۵-۱۱۴

$$V_T = n.v$$

$$V_T = 3 \times 1/5 \Rightarrow V_T = 4/5 \text{ V}$$

$$r_T = n.r$$

$$V_T = 3 \times 1 \Rightarrow r_T = 3 \Omega$$

$$I = \frac{n v}{n.r + R_L} = \frac{V_T}{r_T + R_L}$$

$$I = \frac{4/5}{3+6} = \frac{4/5}{9} \Rightarrow I = 4/45 \text{ A}$$

شکل ۵-۱۱۵

مثال: هرگاه چهار پیل مطابق شکل ۵-۱۱۲ به صورت سری اتصال داده شوند ولتاژ کل مدار چند ولت خواهد شد؟

حل: برای محاسبه ولتاژ کل باید ولتاژ همه باتری ها را با یکدیگر جمع کنیم.

$$V_{AB} = V_1 + V_2 + V_3 + V_4$$

$$V_{AB} = 1/5 + 3 + 6 + 4/5$$

$$V_{AB} = V_T = 15 \text{ V}$$

مثال: اگر پنج پیل ۱/۵ ولتی مطابق شکل ۵-۱۱۳ به هم متصل شوند ولتاژ کل مدار چند ولت است؟

حل: چون ولتاژ باتری ها برابر هستند، لذا می توان نوشت:

$$V_T = n.v$$

$$V_T = 5 \times 1/5$$

$$\boxed{V_T = 1 \text{ V}}$$

مثال: در مدار شکل ۵-۱۱۴ مطلوب است:

الف - ولتاژ کل مدار

ب - مقاومت داخلی کل پیل ها

ج - جریان عبوری از مقاومت  $R_L$

حل: برای محاسبه ولتاژ و مقاومت داخلی کل باید هر یک را مستقل حساب کنیم:

مثال: با توجه به مدار شکل ۵-۱۱۵ مطلوب است:



الف - ولتاژ کل مدار

ب - مقاومت داخلی کل باتری ها

ج - جریان عبوری از مقاومت  $R_L$

حل: چون مقدار ولتاژ مقاومت داخلی هر سه باتری


مشابه یکدیگر است، لذا می توان طبق روابط مقابل نوشت:

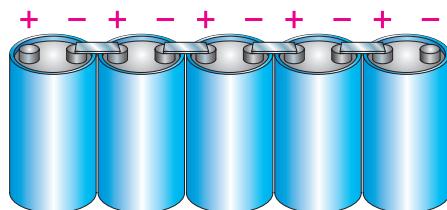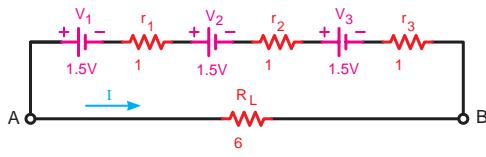

شکل ۵-۱۱۶



شکل ۵-۱۱۷

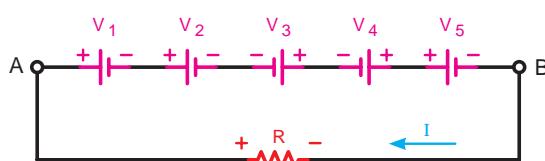

شکل ۵-۱۱۸- پنج باتری که به صورت متقابل وصل شده اند.

## ۴-۵- اتصال متقابل پیل ها:

یکی دیگر از روش هایی که می توان پیل ها را به صورت سری به هم اتصال داد، حالت اتصال متقابل است. در این روش نحوه اتصال پلاریته های مثبت و منفی پیل ها ترتیب خاصی ندارد و ممکن است قطب های هم نام موافق یا

قطب های غیرهم نام به یکدیگر اتصال داده شوند.


در این نوع اتصال مساوی بودن ولتاژ پیل ها ضرورتی ندارد. برای محاسبه ولتاژ کل مدار ابتدا پلاریته های مثبت و منفی پیل ها و دو سر مقاومت بار را مشخص می کنیم و سپس یک جهت فرضی را برای جریان مدار در نظر می گیریم و طبق آن در حلقه بسته حرکت می کنیم.

اگر جهت فلش جریان به قطب مثبت پیل وارد شود آن را مثبت و اگر به قطب منفی پیل وارد شود آن را منفی در نظر می گیریم.

هرگاه مداری مطابق شکل ۵-۱۱۸ داشته باشیم و بخواهیم جریان مدار را به دست آوریم با در نظر گرفتن مطلب فوق و نوشتن معادله KVL مدار به صورت  $\sum V - \sum RI = 0$  می توانیم جریان عبوری از مدار شکل ۵-۱۱۸ را چنین به دست آوریم:

$$V_1 + V_2 - V_3 - V_4 + V_5 - R.I = 0 \quad \text{K.V.L}$$

$$I = \frac{V_1 + V_2 - V_3 - V_4 + V_5}{R} \quad \text{جریان مدار}$$

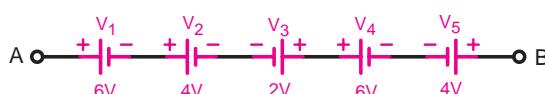

شکل ۵-۱۱۹- اتصال پنج پیل به صورت متقابل

مثال: ولتاژ خروجی (ولتاژ کل) شکل ۵-۱۱۹ چند ولت است؟

حل: ابتدا مطابق شکل ۵-۱۲۰ پلاریته پیل ها را تعیین می کنیم. سپس یک جهت فرضی برای عبور جریان در نظر می گیریم (مثلاً از نقطه A به B) و بعد در جهت حرکت


فلش پیش می رویم و به هر پلاریته که رسیدیم مقدار ولتاژ

آن پیل را با همان علامت می نویسیم:

$$V_{AB} = +V_1 + V_2 - V_3 + V_4 - V_5$$

$$V_{AB} = V_T = 6 + 4 - 2 + 6 - 4$$

$$\boxed{V = V_T = 10V}$$

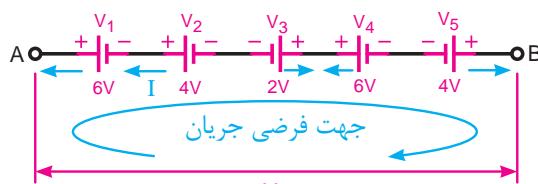

شکل ۵-۱۲۰- جهت فرضی جریان I

مثال: جریان عبوری از مقاومت  $R_L$  شکل (۵-۱۲۱) چند آمپر است؟

حل: برای محاسبه جریان مدار ابتدا معادله KVL

حلقه را می نویسیم و سپس براساس آن جریان را به دست


می آوریم:

$$+V_1 - V_2 + V_3 + V_4 - R_L \cdot I = 0$$

$$I = \frac{+V_1 - V_2 + V_3 + V_4}{R_L}$$

$$I = \frac{20 - 10 + 40 + 60}{100} = \frac{120 - 10}{100}$$

$$\boxed{I = 1A}$$

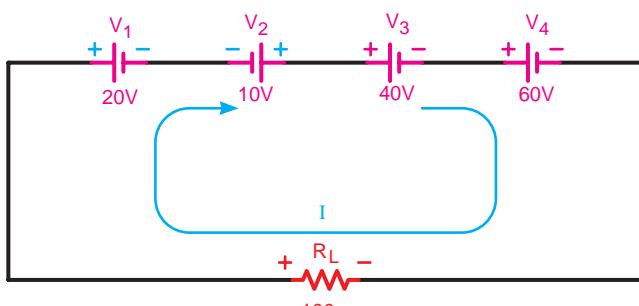

شکل ۵-۱۲۱- اتصال چهار پیل به صورت متقابل

## عملیات کارگاهی (کار عملی ۳)



ساعت		
جمع	عملی	نظری
۱	۱	-

هدف: بررسی اتصال منابع به صورت سری

وسایل و تجهیزات مورد نیاز (برای هر گروه کار)

۱- دستگاه منبع تغذیه DC (الکترونیکی)

۲- پیل ۱/۵ ولتی

۳- آوومتر دیجیتالی

۴- بردبُرد

۵- مقاومت اهمی  $R_L = 1k\Omega \text{ } 1W$

۶- میز آزمایشگاهی

۷- سیم تلفنی

۸- سیم چین

۹- سیم لخت کن

۱۰- گیره سوسماری

مدت زمان لازم: ۱/۵ ساعت

**تذکرہ:** قبل از شروع کار عملی کلیه موارد ایمنی که در ابتدای کار عملی ۱ فرا گرفته اید را به دقت مطالعه کرده و به کار ببرید.



## اتصال سری پیل ها

مراحل اجرای آزمایش




### توجه

برای سری کردن چند منبع  $dc$  می توانید از خروجی های مختلف یک منبع تغذیه الکترونیکی  $dc$  و یا از پیل های  $1/5$  ولتی استفاده کنید. اتصال پیل ها به یکدیگر و یا اتصال به مقاومت ها را با کمک گیره های سوسماری انجام دهید.



شکل ۵-۱۲۲

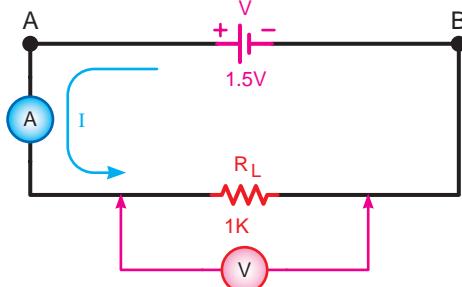

شکل ۵-۱۲۳

۱- با ولت متر دیجیتالی ولتاژ دو سر منبع تغذیه را

اندازه گیری کنید. (شکل ۵-۱۲۲)

$$V = \boxed{\quad} \text{ V}$$

۲- مدار شکل ۵-۱۲۳ را اتصال دهید و به کمک آمپر متر و ولت متر جریان و ولتاژ دو سر مقاومت را اندازه گیری کنید.

$$I_{R_L} = \boxed{\quad} \text{ A}$$

$$V_{R_L} = \boxed{\quad} \text{ V}$$

۳- در صورتی که مقادیر ولتاژ های اندازه گیری شده در مراحل ۱ و ۲ با یکدیگر مساوی بودند نشان می دهد که مقاومت داخلی منبع تغذیه صفر است و جریان عبوری از مقاومت  $R_L$  را طبق قانون اهم به صورت:

$$R_T = \frac{V - V_{R_L}}{I_{R_L}}$$

$$I_L = \frac{V_{R_L}}{R_L} = \frac{V}{R_L}$$

$$\begin{aligned} & \Rightarrow R_T = R_L + r \\ & \Rightarrow r = R_T - R_L \end{aligned}$$

۴- اگر مقادیر ولتاژ های اندازه گیری شده در مراحل ۱ و ۲ با یکدیگر مساوی نبودند نشان می دهد که منبع تغذیه، دارای مقاومت داخلی است که مقدار آن را طبق قانون اهم و بحث مقاومت های اهمی سری به صورت مقابل محاسبه می کنیم.

۵- آیا مقادیر اندازه گیری شده در مراحل آزمایشگاهی با

مطلوب تئوری مطابقت دارد؟ شرح دهید.

۶- سه منبع ولتاژ  $1/5V, 12V, 6V$ ,  $dc$  را مطابق شکل

۱۲۴-۵ به صورت سری به هم اتصال دهید. با ولت متر  $dc$

ولتاژ دو نقطه A و B را اندازه بگیرید.


$$V_{AB} = \boxed{\quad} V$$

۷- از مقدار به دست آمده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟


شرح دهید.

۸- یک مقاومت  $1k\Omega$  را طبق شکل ۱۲۵ در مدار


اضافه کنید و جریان عبوری از مدار را اندازه بگیرید.

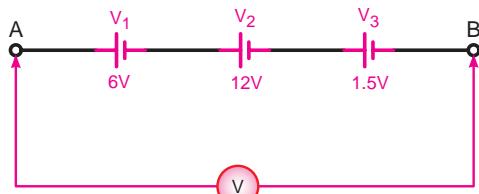


شکل ۵-۱۲۴

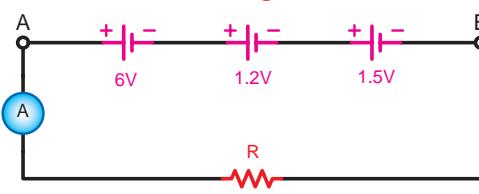

شکل ۵-۱۲۵

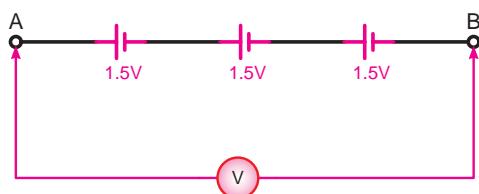

شکل ۵-۱۲۶

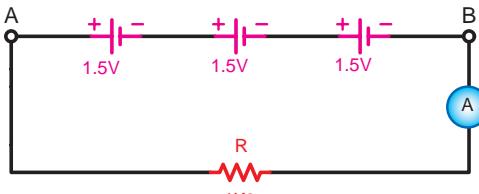

شکل ۵-۱۲۷

۹- سه منبع ولتاژ  $1/5$  ولتی را مطابق شکل ۱۲۶

اتصال دهید و ولتاژ مدار را اندازه بگیرید.

$$V_{AB} = \boxed{\quad} V$$

۱۰- یک مقاومت  $1k\Omega$  را طبق شکل ۱۲۷ به

مدار اضافه کنید و جریان مدار را اندازه بگیرید.

$$I = \boxed{\quad} A$$

۱۱- از مقادیر آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح

دهید.

۱۲- آیا مقادیر به دست آمده با مطلب تئوری مطابقت

دارد؟ شرح دهید.




برای انجام این آزمایش از پیل های ۱/۵ ولتی استفاده کنید.



شکل ۵-۱۲۸

۱۳- مدار شکل ۵-۱۲۸ را اتصال دهید و با ولت متر دیجیتالی ولتاژ بین دو نقطه A و B را اندازه گیری نمایید.

$$V_{AB} = \boxed{\phantom{00}} \text{ V}$$

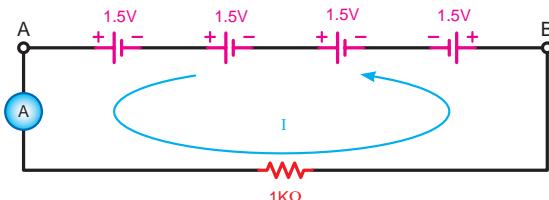

شکل ۵-۱۲۹

۱۴- یک مقاومت  $1\text{k}\Omega$  را بین دو نقطه A و B قرار دهید و جریان مدار را طبق شکل ۵-۱۲۹ اندازه بگیرید.

$$I = \boxed{\phantom{00}} \text{ A}$$

۱۵- از مقادیر به دست آمده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ آیا این نتایج با مطالع تئوری مطابقت دارد؟ شرح دهید.

۱۶- آیا در عمل از اتصال چند پیل به صورت سری استفاده می‌شود؟ چرا؟ شرح دهید.


### ۴-۵-۵- اتصال موازی پیل‌ها:

هرگاه n پیل را طوری اتصال دهیم که قطب مثبت همه پیل‌ها به یکدیگر و قطب منفی آن‌ها نیز به هم متصل شوند و این روش تا آخرین پیل (پیل n ام) ادامه یابد این نوع اتصال را «اتصال موازی» گویند. (شکل ۵-۱۳۰)


از اتصال موازی پیل‌ها زمانی استفاده می‌شود که جریان مورد نیاز بیشتر از میزان جریان دهی یک پیل باشد. در اتصال موازی پیل‌ها ولتاژ دو سر مدار همواره ثابت است.

شکل ۵-۱۳۱- (الف) اتصال موازی سه پیل و یک لامپ را نشان می‌دهد. در این حالت نور لامپ زیاد است. در شکل


۵-۱۳۱- (ب) یک پیل از مدار خارج شده است. با خارج شدن یک پیل از مدار و با وجود ثابت ماندن ولتاژ، نور لامپ کاهش می‌یابد. در واقع میزان جریانی که لامپ برای تولید نور کامل نیاز دارد بیشتر از مقدار جریان دهی دو پیل به

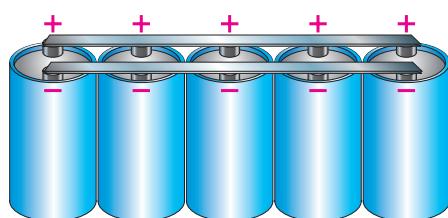

شکل ۵-۱۳۰

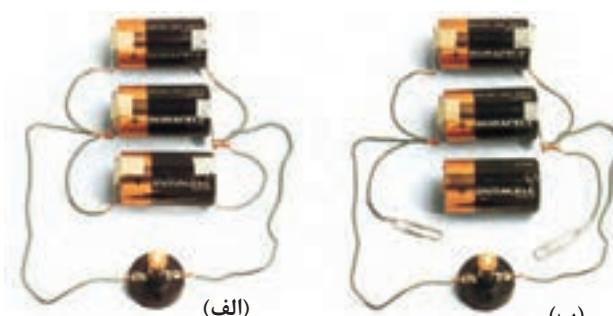

شکل ۵-۱۳۱

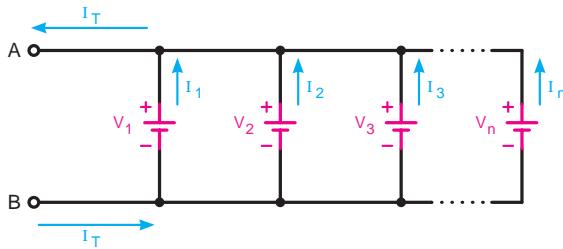


شکل ۵-۱۳۲

ولتاژ مدار

$$V_{AB} = V_T = V_1 = V_2 = V_3 = \dots = V_n$$

جریان دهی  
کل پیل ها

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$$

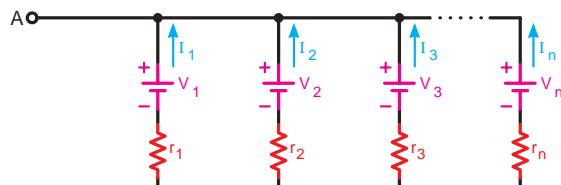

شکل ۵-۱۳۳

صورت موازی است. در اتصال موازی پیل ها مساوی بودن ولتاژ برای همه پیل ها ضروری است. (شکل ۵-۱۳۲)  
روابط مقابله را برای این نوع اتصال می توانیم بنویسیم:  
از طرفی چون پیل ها یکسان هستند پس می توانیم بنویسیم:

$$I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n \Rightarrow I_T = I.n$$

که در آن  $n$  تعداد پیل ها و  $I$  جریان دهی هر پیل است. اگر هر پیل را به صورت واقعی در نظر بگیریم دارای مقاومت داخلی خواهد بود. در این حالت مقاومت معادل پیل ها با هم مشابه حالت مقاومت ها به صورت موازی است. (شکل ۵-۱۳۳)

$$\frac{1}{r_T} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} + \dots + \frac{1}{r_n}$$

چون پیل ها مساوی هستند پس برای محاسبه مقاومت معادل مدار می توانیم بنویسیم:

$$r_{AB} = r_T = \frac{r}{n}$$

که در آن  $n$  تعداد پیل ها و  $r$  مقدار مقاومت داخلی هر پیل است

جریان مقاومت برای ( $R_L$ ) در شکل ۵-۱۳۴ را به صورت زیر می توان محاسبه کرد:


$$I_{R_L} = I = I_1 + I_2 + I_3 = n.I$$

$$r_{AB} \frac{1}{\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3}} = \frac{r}{n}$$


$$V_{R_L} = V_{AB} = V$$

$$I_{R_L} = \frac{V_{R_L}}{R_T} \Rightarrow$$

$$I = \frac{V}{\frac{r}{n} + R_L}$$

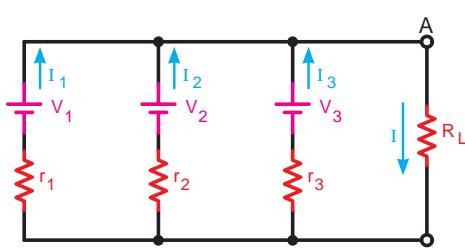

شکل ۵-۱۳۴

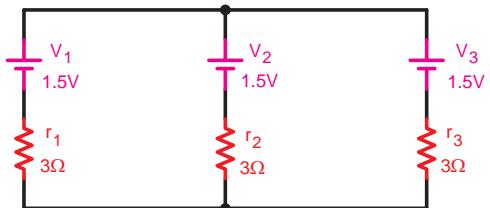

شکل ۵-۱۳۵

مثال: در مدار شکل ۵-۱۳۵ مطلوب است:

الف - ولتاژ کل

ب - مقاومت داخلی کل پیل ها

حل: در اتصال موازی ولتاژ کل پیل ها برابر ولتاژ یک


پیل است یعنی:

$$V_T = 1/5 \text{ V}$$

مقاومت معادل پیل ها را نیز به صورت مقابل محاسبه

می کنیم:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r_T} &= \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} \\ \frac{1}{r_T} &= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{1+1+1}{3} = \frac{3}{3} \\ r_T &= \frac{3}{3} = 1\Omega \end{aligned}$$

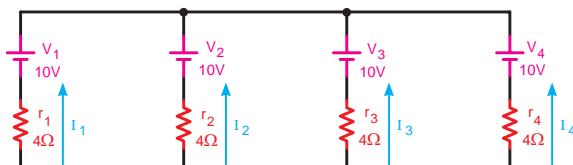

شکل ۵-۱۳۶

مثال: مقدار جریان دهی هر پیل و مقاومت معادل پیل ها در شکل ۵-۱۳۶ چقدر است؟

حل: مقدار جریان دهی هر پیل را متناسب با مقاومت داخلی آن به صورت مقابل محاسبه می کنیم:

$$I_1 = \frac{V_1}{r_1} = \frac{10}{4} = 2.5 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{V_2}{r_2} = \frac{10}{4} = 2.5 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{V_3}{r_3} = \frac{10}{4} = 2.5 \text{ A}$$

$$I_4 = \frac{V_4}{r_4} = \frac{10}{4} = 2.5 \text{ A}$$


$$\frac{1}{r_T} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4} \quad \text{یا} \quad r_T = \frac{r}{n}$$

$$\frac{1}{r_T} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \quad \text{یا} \quad r_T = \frac{4}{4}$$

$$\frac{1}{r_T} = \frac{1+1+1+1}{4} = \frac{4}{4}$$

$$r_T = 1\Omega$$

چون مقدار مقاومت داخلی پیل ها با یکدیگر مساوی نیست، لذا برای محاسبه مقاومت معادل پیل ها به صورت مقابل عمل می کنیم:

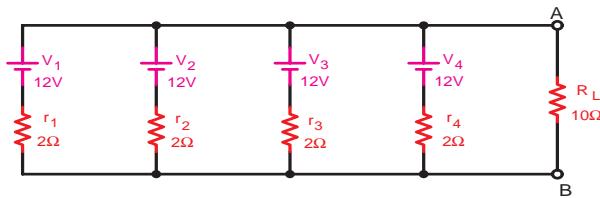

شکل ۵-۱۳۷


$$r_T = \frac{r}{n} = \frac{2}{4}$$

$$r_T = 0.5 \Omega$$

$$I_L = \frac{\sum V}{\sum R} = \frac{V_{AB}}{\frac{r}{n} + R_L}$$

$$V_{AB} = V = 12V$$

$$I_L = \frac{12}{0.5 + 10} = \frac{12}{10.5} = 1.14A$$

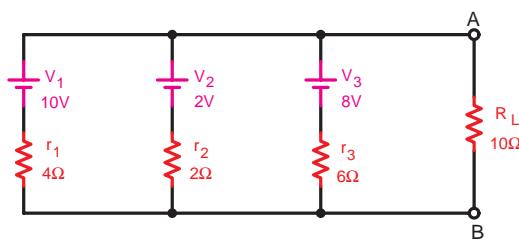

شکل ۵-۱۳۸

مثال: با توجه به مدار شکل ۵-۱۳۷ مطلوب است:

الف - مقاومت معادل پیل ها

ب - جریان مصرف کننده (بار)

حل: چون تمام مشخصات پیل ها با یکدیگر مساوی است

لذا به صورت مقابل محاسبه می کنیم:

برای محاسبه جریان نیز از رابطه مقابل استفاده

می کنیم.

مثال: در مدار شکل ۵-۱۳۸ ولتاژ جریان

بار چقدر است؟

حل: در مدار شکل ۵-۱۳۸ چون ولتاژ پیل ها

مساوی نمی باشند، لذا اتصال چنین مداری اشتباه

است به همین خاطر مقادیر ولتاژ و جریان بار را

نمی توان محاسبه کرد.

## عملیات کارگاهی

### (کار عملی ۴)



ساعت		
جمع	عملی	نظری
۱	۱	-

**هدف:** بررسی اتصال منابع به صورت موازی

**وسایل و تجهیزات مورد نیاز** (برای هر گروه کار)

۱ دستگاه

۱- منبع تغذیه DC (الکترونیکی)

۵ عدد

۲- پیل ۱/۵ ولتی

۱ عدد

۳- آوومتر دیجیتالی

۱ عدد

۴- بردبرد

۱ عدد

۵- مقاومت اهمی  $R_L = 1k\Omega \text{ } 1W$

۱ دستگاه

۶- میز آزمایشگاهی

۰/۵ متر

۷- سیم تلفنی

۱ عدد

۸- سیم چین

۱ عدد

۹- سیم لخت کن

۶ عدد

۱۰- گیره سوسماری

مدت زمان لازم : ۱/۵ ساعت


**تذکرہ:** قبل از شروع کار عملی کلیه موارد ایمنی که در ابتدای کار عملی ۱ فرا گرفته اید را

به دقت مطالعه کرده و به کار ببرید.



## اتصال موازی پیل ها


مراحل اجرای آزمایش

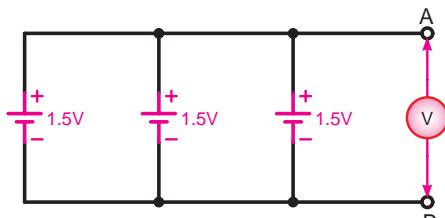

شکل ۵-۱۳۹

- ۱- مدار شکل ۵-۱۳۹ را اتصال دهید و توسط ولت متر دیجیتالی ولتاژ بین دو نقطه A و B را اندازه بگیرید و یادداشت نمایید.

$$V_{AB} = \boxed{\phantom{00}} \text{ V}$$

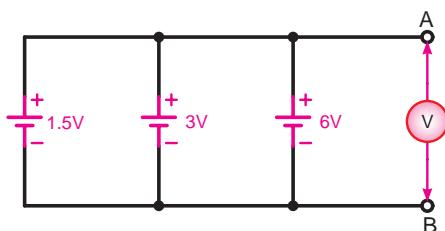


شکل ۵-۱۴۰

- ۲- مدار شکل ۵-۱۴۰ را اتصال دهید و توسط ولت متر دیجیتالی ولتاژ دو نقطه A و B را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{AB} = \boxed{\phantom{00}} \text{ V}$$

- ۳- از مقایسه مقادیر به دست آمده در مراحل ۱ و ۲ در این آزمایش چه نتیجه ای حاصل می شود؟ توضیح دهید.

- ۴- آیا مقادیر اندازه گیری شده با مطالب تئوری مطابقت دارد؟ شرح دهید.

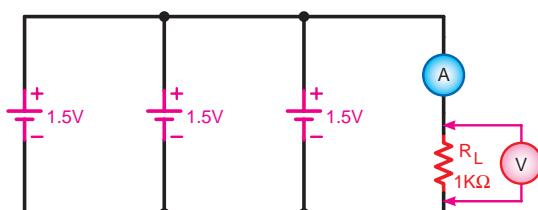

شکل ۵-۱۴۱

- ۵- مدار شکل ۵-۱۴۱ را اتصال دهید و با قرار دادن یک آمپرmetr و یک ولت متر در مدار مقدار ولتاژ و جریان عبوری از مقاومت را اندازه بگیرید.

$$I_L = \boxed{\phantom{00}} \text{ A}$$

$$V_L = \boxed{\phantom{00}} \text{ V}$$

- ۶- آمپرmetr را در مسیر هر یک از منابع قرار دهید و جریان هر یک از پیل ها را اندازه بگیرید.

$$I_1 = \boxed{\phantom{00}} \text{ A}$$

$$I_2 = \boxed{\phantom{00}} \text{ A}$$


$$I_3 = \boxed{\phantom{00}} \text{ A}$$

- ۷- در صورت وجود اختلاف بین جریان های وارد شده به مدار جریان های خارج شده از مدار را با استفاده از مقدار ولتاژ دو سر بار و ولتاژ منابع در حالت بی باری مقدار مقاومت داخلی هر یک از پیل ها را به دست آورید. (شکل ۵-۱۴۲)

- ۸- آیا مقادیر اندازه گیری شده با مطالب تئوری مطابقت دارد؟ توضیح دهید.



۹- مدار شکل ۵-۱۴۳ را اتصال دهید و جریان هر یک از منابع و جریان بار را اندازه گیری کنید.

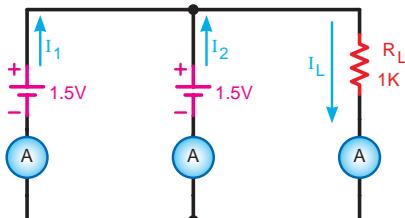

شکل ۵-۱۴۳

$$I_1 = \boxed{\phantom{00}} \text{A}$$


$$I_2 = \boxed{\phantom{00}} \text{A}$$

$$I_r = \boxed{\phantom{00}} \text{A}$$

۱۰- از مقایسه نتایج این آزمایش و آزمایش شکل

۵-۱۳۸ چه نتیجه ای می گیرید؟ شرح دهید.

۱۱- با اتصال مدار شکل ۵-۱۴۴ جریان بار و جریان هر یک از پیل ها را اندازه گیری کنید.

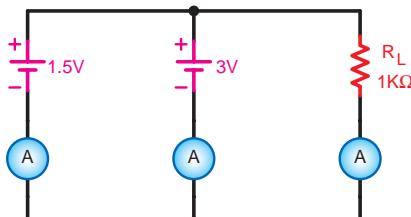

شکل ۵-۱۴۴

$$I_1 = \boxed{\phantom{00}} \text{A}$$

$$I_2 = \boxed{\phantom{00}} \text{A}$$

$$I_r = \boxed{\phantom{00}} \text{A}$$

۱۲- آیا نتایج به دست آمده قابل قبول و تأمین کننده

جریان بار است؟



-۱۲

۱۳- آیا اتصال موازی منابع با ولتاژهای نامساوی کاربردی دارد؟ چرا؟ شرح دهید.



-۱۳


۱۴- آیا پیل ها را می توان به صورت موازی متقابل اتصال داد؟ چرا؟ شرح دهید.



-۱۴

## ۵-۵- شدت جریان در مدارهای ترکیبی

### «سری - موازی»

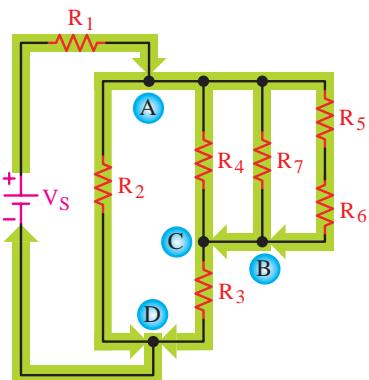


شکل ۵-۱۵۲- جریان در مدارهای ترکیبی سری - موازی

در مدارهای ترکیبی سری - موازی شدت جریان متناسب با شکل مدار و مقادیر مقاومت‌های هر قسمت از مدار عبور می‌کند. به عبارت دیگر در مسیرهایی که دارای مقاومت‌های موازی می‌باشند جریان کل در بین شاخه‌های موازی به نسبت مقاومت‌ها تقسیم می‌شود و در مسیرهایی که مقاومت‌ها سری هستند جریان عبوری از آن مقاومت‌ها یکسان است.


طبق شکل ۵-۱۵۲ برای محاسبه جریان در هر یک از مقاومت‌های ترکیبی مدار (سری - موازی) لازم است مقدار ولتاژ و مقدار اهم هر یک از مقاومت‌ها را بدانیم. در شکل ۵-۱۵۳ این شرایط نشان داده شده است.

- مدار عملی (واقعی)

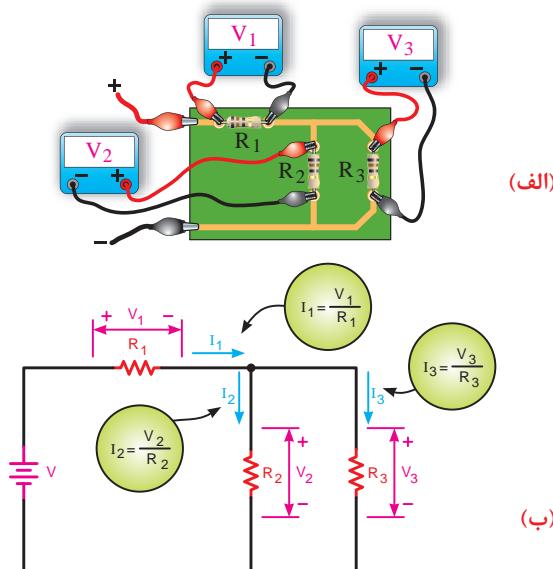

شکل ۵-۱۵۳

- نقشه فنی

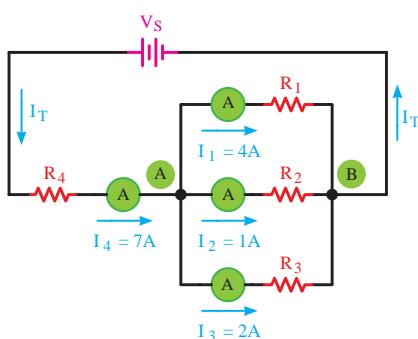

شکل ۵-۱۵۴- تقسیم جریان در مدارهای ترکیبی سری-موازی

شکل ۵-۱۵۴ را مورد بررسی قرار دهید. در این شکل جریان کل مدار ( $I_T$ ) در گره (A) به سه شاخه تقسیم شده است و در سمت دیگر در گره B جریان‌ها مجدداً با هم جمع می‌شوند و به صورت  $I_T$  به منبع تغذیه باز می‌گردند.<sup>۱</sup>

۱- برای اندازه‌گیری جریان، آمپرmetr در مسیر مصرف کننده و به صورت سری بسته می‌شود.

## ۶-۵- ولتاژ در مدارهای ترکیبی «سری - موازی»

در مدارهای ترکیبی «سری - موازی» ولتاژ به نسبت مقاومت‌های سری تقسیم می‌شود و نحوه تقسیم ولتاژ بستگی به حالت مدار دارد.

زیرا در قسمت‌هایی که مدار موازی است ولتاژ مقاومت‌ها مساوی و در بخش‌هایی که مقاومت‌ها سری هستند ولتاژ ورودی به نسبت مقاومت‌ها بین آن‌ها تقسیم می‌شود. شکل ۵-۱۵۵ یک نمونه مدار ترکیبی سری موازی را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۱۵۵- بررسی ولتاژها در مدار ترکیبی سری - موازی

با توجه به توصیحات فوق روابط زیر را می‌توانیم


بنویسیم:

$$\begin{aligned}V_{BE} &= V_{BC} + V_{CE} \\V_{BE} &= V_{BD} + V_{DE} \\V_S &= V_{AB} + V_{BE}\end{aligned}$$

جدول ۵-۴

ولت متر	$V_1$	$V_\tau$	$V_\tau$	$V_\tau$	$V_\delta$	$V_\epsilon$
ولتاژ گره‌ها	$V_{AB}$	$V_{BC}$	$V_{CE}$	$V_{BE}$	$V_{BD}$	$V_{DE}$
ولتاژ مقاومت	$V_{R_1}$	$V_{R_\tau}$	$V_{R_\tau}$	$V_{R_\delta}$	$V_{R_\tau}$	$V_{R_\epsilon}$

هم‌چنین برای این مدار می‌توان جدول ۵-۴ را نیز تشکیل داد.

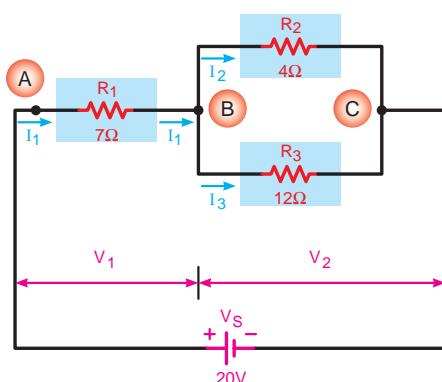

شکل ۵-۱۵۶- تقسیم ولتاژ در مدارهای ترکیبی سری - موازی



در شکل ۵-۱۵۶ مثال دیگری از مدارهای ترکیبی سری - موازی با مقادیر مقاومت‌ها آمده است که با توجه به قواعد سری و موازی می‌توانیم روابط زیر را بنویسیم:

$$V_S = V_1 + V_\tau$$


$$V_1 = V_{AB} = V_{R_1} = I_1 \cdot R_1$$

$$V_\tau = V_{BC} = V_{R_\tau} = I_\tau \cdot R_\tau$$


$$V_\tau = V_{BC} = V_{R_\tau} = I_\tau \cdot R_\tau$$

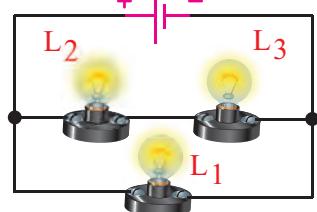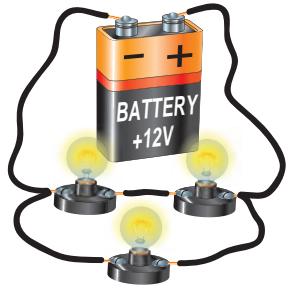


شکل ۵-۱۵۷

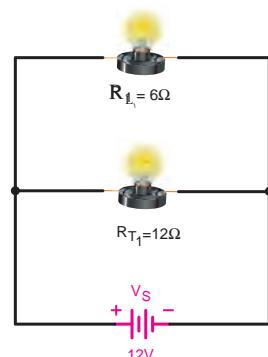

شکل ۵-۱۵۸

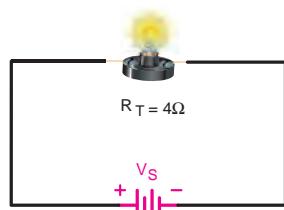

شکل ۵-۱۵۹

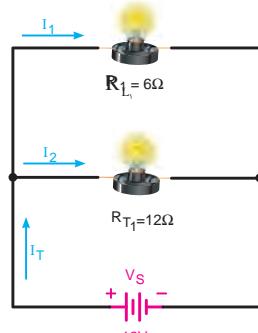

شکل ۵-۱۶۰

مثال: سه لامپ با مقاومت داخلی  $6\Omega$  مانند شکل ۵-۱۵۷ به یکدیگر اتصال یافته‌اند. مطلوب است جریان و ولتاژ دو سر هر یک از لامپ‌ها را به دست آورید.

حل: با دقت در شکل ۵-۱۵۷ مشاهده می‌شود که دو لامپ  $L_1$  و  $L_2$  با هم به صورت سری و لامپ  $L_3$  با مجموع آن‌ها به صورت موازی قرار می‌گیرد.

برای محاسبه مقادیر مجھول ابتدا مقاومت معادل و جریان کل را به دست می‌آوریم و سپس براساس مقادیر به دست آمده جریان هر شاخه و افت ولتاژ دو سر هر مقاومت را محاسبه می‌کنیم.

$$R_{T_1} = R_{L_1} + R_{L_2}$$

$$R_{T_1} = n \cdot R$$

$$R_{T_1} = 2 \times 6 = 12\Omega$$

مقاومت معادل در شکل ۵-۱۵۸ نشان داده شده است.

$$R_T = \frac{R_{T_1} \cdot R_{L_1}}{R_{T_1} + R_{L_1}} = \frac{12 \times 6}{12 + 6}$$

$$\boxed{R_T = 4\Omega}$$

مقاومت معادل در شکل ۵-۱۵۹ نشان داده شده است.

$$I_T = \frac{V_S}{R_T}$$

$$I_T = \frac{12}{4} \Rightarrow I_T = 3A$$

برای محاسبه جریان هر شاخه از رابطه تقسیم جریان دو مقاومت موازی و یا رابطه قانون اهم می‌توانیم استفاده کنیم:


$$I_1 = \frac{V_S}{R_{L_1}} = \frac{12}{6}$$

$$I_2 = \frac{V}{R_{T_1}} = \frac{12}{12}$$

$$\boxed{I_1 = 2A}$$

$$\boxed{I_2 = 1A}$$

چون دو مقاومت  $R_1$  و  $R_2$  با هم سری هستند لذا جریان  $I_2$  که مربوط به آن شاخه است برای هر دو یکی است. (شکل ۵-۱۶۰)

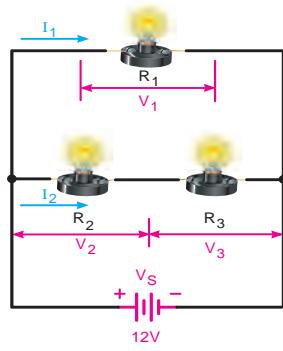

شکل ۵-۱۶۱

ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت ها را براساس جریان عبوری هر یک و به کمک رابطه  $V = R \cdot I$  (قانون  $R_v$ ) چنین به دست می آوریم.

$$V_{R_1} = R_1 \cdot I_1$$


$$V_{R_1} = 6 \times 2 \Rightarrow [V_{R_1} = 12V]$$

$$V_{R_2} = R_2 \cdot I_2$$

$$V_{R_2} = 6 \times 1 \Rightarrow [V_{R_2} = 6V]$$

$$V_{R_3} = R_3 \cdot I_3$$

$$V_{R_3} = 6 \times 1 \Rightarrow [V_{R_3} = 6V]$$

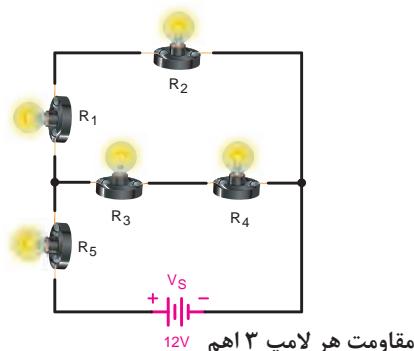

شکل ۵-۱۶۲

مثال: در مدار شکل ۵-۱۶۲ مطلوب است:

الف - جریان کل مدار

ب - جریان هر یک از لامپ ها

ج - ولتاژ دو سر هر کدام از لامپ ها

حل: برای به دست آوردن مقادیر مجھول مشابه روش به

کار رفته در مثال قبل عمل می کنیم:

$$(مقادیر معادل تا مرحله اول) R_{T_1} = R_{L_1} + R_{L_2}$$

$$R_{T_1} = R \cdot n \quad \text{یا}$$

$$R_{T_1} = 3 \times 2 \Rightarrow [R_{T_1} = 6\Omega]$$

$$(مقادیر معادل تا مرحله دوم) R_{T_2} = R_{L_3} + R_{L_4}$$

$$R_{T_2} = R \cdot n \quad \text{یا}$$

$$R_{T_2} = 3 \times 2 \Rightarrow [R_{T_2} = 6\Omega]$$

مقادیر معادل تا این مرحله را در شکل ۵-۱۶۳ نشان


داده شده است.

چون دو مقاومت موازی مساوی هستند پس می توان از تقسیم مقدار یکی بر تعداد معادل آن را به دست آورد:

$$(مقادیر معادل تا مرحله سوم) R_{T_3} = R_{T_1} \parallel R_{T_2}$$

$$R_{T_3} = \frac{R}{n}$$

$$R_{T_3} = \frac{6}{2} \Rightarrow [R_{T_3} = 3\Omega]$$

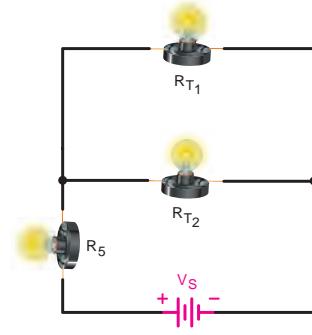

شکل ۵-۱۶۳

مقدار مقاومت کل مدار برابر است با:

$$R_T = R_{T_\Delta} + R_{T_\nabla}$$

$$R_T = 3 + 3$$

$$R_T = 6\Omega$$

طبق قانون اهم جریان کل را بدین صورت محاسبه

می کنیم:

$$I_T = \frac{V_S}{R_T}$$

$$I_T = \frac{12}{6} \Rightarrow I_T = 2A$$

$$I_{L_\Delta} = I_T$$

$$I_{L_\nabla} = I_{L_\nabla}$$

چون دو لامپ سری هستند.

$$I_{L_\nabla} = I_{L_\nabla}$$

چون دو لامپ سری هستند.

جریان هر شاخه را از تقسیم جریان به دست می آوریم:

$$I_{L_1} = I_T \frac{R_{T_\nabla}}{R_{T_\Delta} + R_{T_\nabla}}$$

$$I_{L_1} = 2 \frac{6}{6+6} = \frac{12}{12} \Rightarrow I_{L_1} = 1A$$

$$I_{L_\nabla} = I_T \frac{R_{T_\Delta}}{R_{T_\Delta} + R_{T_\nabla}}$$

$$I_{L_\nabla} = 2 \frac{6}{6+6} = \frac{12}{12} \Rightarrow I_{L_\nabla} = 1A$$

برای محاسبه افت ولتاژ دو سر مقاومت ها نیز باید

مقدار اهم هر مقاومت را در جریان عبوری از آن ضرب کرد:

$$V_{R_\Delta} = R_\Delta \cdot I_T$$

$$V_{R_\Delta} = 3 \times 2 \Rightarrow V_{R_\Delta} = 6V$$

$$V_{R_\nabla} = R_\nabla \cdot I_T$$

$$V_{R_\nabla} = 3 \times 1 \Rightarrow V_{R_\nabla} = 3V$$

$$V_{R_\nabla} = R_\nabla \cdot I_T$$


$$V_{R_\nabla} = 3 \times 1 \Rightarrow V_{R_\nabla} = 3V$$

$$V_{R_1} = R_1 \cdot I_T$$


$$V_{R_1} = 3 \times 1 \Rightarrow V_{R_1} = 3V$$

$$V_{R_2} = R_2 \cdot I_T$$


$$V_{R_2} = 3 \times 1 \Rightarrow V_{R_2} = 3V$$

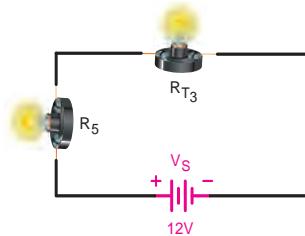


شکل ۵-۱۶۴

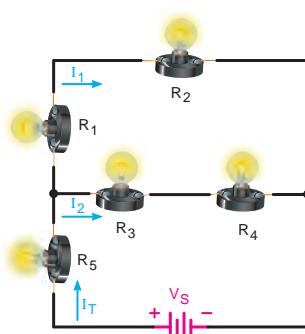

شکل ۵-۱۶۵

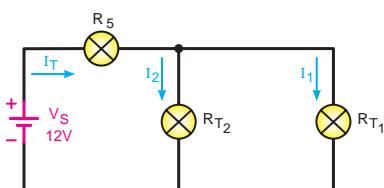

شکل ۵-۱۶۶

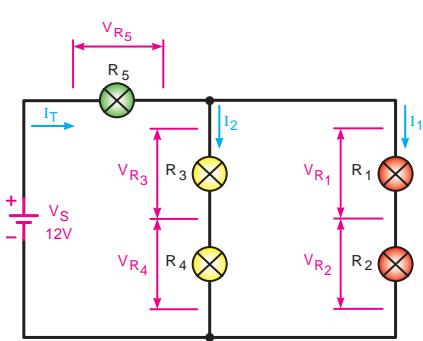

شکل ۵-۱۶۷

## عملیات کارگاهی (کار عملی ۶)



ساعت		
جمع	عملی	نظری
۱	۱	-

هدف: بررسی مدارهای مقاومتی سری - موازی در جریان مستقیم

### وسایل و تجهیزات مورد نیاز (برای هر گروه کار)

۱- منبع تغذیه dc (الکترونیکی)

۲- پیل ۱/۵ ولتی

۳- بردبُرد

۴- آومتر دیجیتالی

۵- آومتر عقربه‌ای

۶- میز آزمایشگاهی

### ۷- مقاومت‌های اهمی

۱ وات  $R_1 = ۱/۲\text{k}\Omega$

۱ وات  $R_2 = ۱/۵\text{k}\Omega$

۱ وات  $R_3 = ۳/۹\text{k}\Omega$

۱ وات  $R_4 = ۵/۶\text{k}\Omega$

۸- سیم تلفنی

۹- سیم چین

۱۰- سیم لخت کن

۱۱- گیره سوسماری

مدت زمان لازم: ۲ ساعت

**تذکر:** قبل از شروع کار عملی کلیه موارد اینمنی که در ابتدای کار عملی ۱ فراگرفته‌اید را

به دقت مطالعه کرده و به کار ببرید.



الف

اندازه‌گیری و محاسبه مقاومت در

مدارهای ترکیبی «سری – موازی»


مراحل اجرای آزمایش

- ۱- مقدار اهم و درصد خطای مقاومت‌های  $R_1$  تا  $R_4$  را با توجه به نوارهای رنگی به دست آورید و در جدول ۵-۵ یادداشت کنید.

مقادیر مقاومت	نوارهای رنگی	مقدار اهم و ترانس خوانده شود	مقدار اندازه‌گیری شده
$R_1$			
$R_2$			
$R_3$			
$R_4$			




الف-شکل واقعی مدار

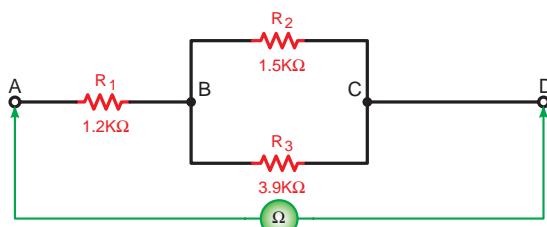

ب-شکل مداری

۵-۱۶۷

شکل ۵-۱۶۷

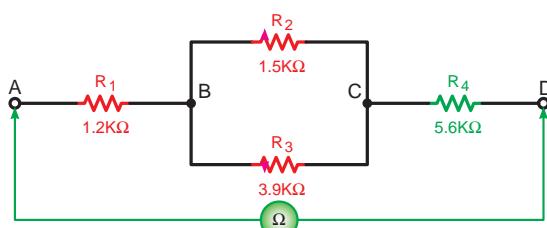


۵-۱۶۸


- ۲- به کمک مولتی‌متر مقدار اهم هر یک از مقاومت‌ها را اندازه‌گیرید (رنج اهم متر را روی  $\times 1k$  قرار دهید) و در جدول ۵-۵ یادداشت کنید.

- ۳- مدار شکل ۵-۱۶۸ را روی بردبرد اتصال دهید و با استفاده از اهم متر مقاومت معادل مدار را از نقطه A و D اندازه‌گیرید.


$$R_{AD_i} = \boxed{\quad}$$

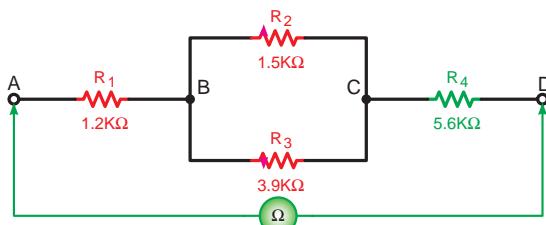


شکل ۵-۱۶۹

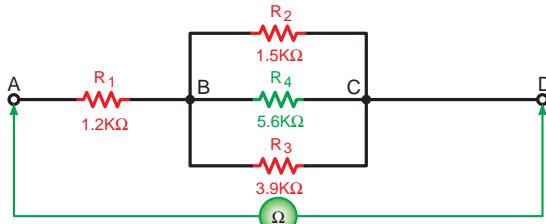


شکل ۵-۱۷۰

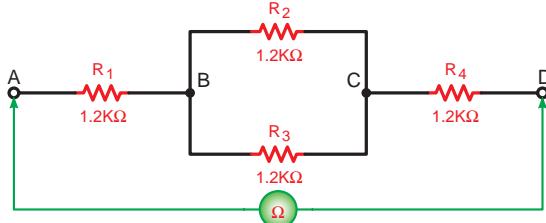

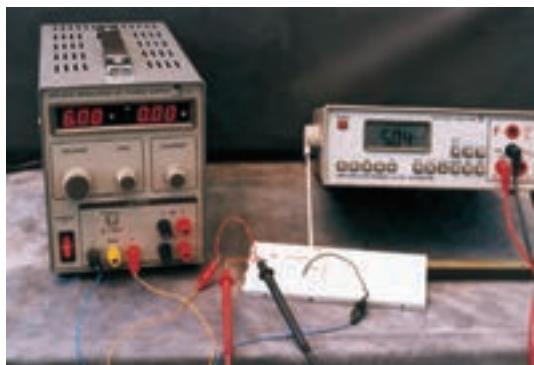شکل ۵-۱۷۱ - اندازه‌گیری مقاومت در مدار ترکیبی



الف - شکل واقعی مدار

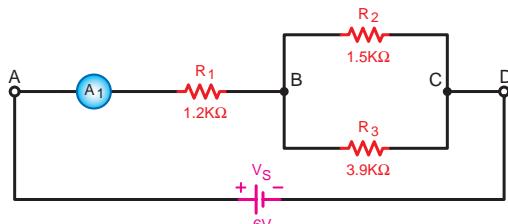

ب - شکل مداری

شکل ۵-۱۷۲ - اندازه‌گیری جریان در مدار ترکیبی  
(قسمت سری)

۴- طبق شکل ۵-۱۶۹ یک مقاومت  $5/6\text{k}\Omega$  را بین دو نقطه C و D قرار دهید و مقاومت معادل مدار را با استفاده از اهم متر اندازه بگیرید.

$$R_{AD_r} = \boxed{\phantom{000}}$$

۵- مقاومت  $5/6\text{k}\Omega$  را بین دو نقطه B و C طبق شکل ۵-۱۷۰ قرار دهید و مقاومت معادل بین دو نقطه A و D را مجدداً اندازه گیری کنید.

$$R_{AD_r} = \boxed{\phantom{000}}$$

۶- با توجه به نتایج به دست آمده در مراحل ۴ و ۵ اضافه شدن مقاومت  $5/6\text{k}\Omega$  به مدارهای شکل ۵-۱۶۹ و ۵-۱۷۰ چه تأثیری روی مقاومت معادل بین دو نقطه A و D می‌گذارد؟ چرا؟ شرح دهید.

۷- آیا مقادیر به دست آمده در مراحل عملی با مطالعه تئوری مطابقت دارد؟ شرح دهید.

۸- چهار مقاومت  $1/2\text{k}\Omega$  طبق شکل ۵-۱۷۱ اتصال دهید و سپس با اهم متر مقاومت معادل بین دو نقطه A و D را اندازه گیری کنید.

$$R_{AD_r} = \boxed{\phantom{000}}$$

۹- با توجه به مقدار اندازه گیری شده آیا می‌توان با استفاده از نتیجه گیری‌های به دست آمده رابطه کلی را نوشت؟ چرا؟


## اندازه گیری و محاسبه شدت جریان در مدارهای ترکیبی «سری - موازی»



۱- مدار شکل ۵-۱۷۲ را روی بردبرد اتصال دهید. تذکر: دقت کنید که آمپر متر در مدار مربوط به هر مقاومت به صورت سری قرار گیرد و حداقل حوزه کاری که انتخاب می‌شود، برابر  $10\text{mA}$  باشد.

۲- منبع تغذیه  $dc$  را وصل کنید و جریان عبوری از مقاومت  $R_1$  را اندازه بگیرید.

$$I_{R_1} = \boxed{\phantom{00}} \text{ A}$$

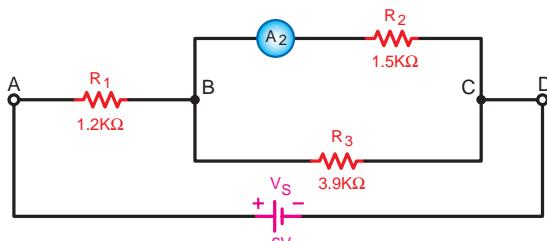

شکل ۵-۱۷۳- اندازه گیری جریان در شاخه های مختلف مدارهای ترکیبی «سری - موازی»


۳- منبع تغذیه را خاموش کرده و آمپرmetr را یکبار در مسیر مقاومت  $R_1$  مانند شکل ۵-۱۷۳ و بار دیگر در مسیر مقاومت  $R_2$  قرار داده و جریان هر یک را قرائت کنید.

$$I_{R_1} = \boxed{\phantom{00}} \text{ A}$$

$$I_{R_2} = \boxed{\phantom{00}} \text{ A}$$

۴- از مقایسه جریان های اندازه گیری شده چه نتیجه ای می گیرید؟ شرح دهید.

۵- مداری را مطابق شکل ۵-۱۷۴ اتصال دهید و جریان عبوری از هر یک از مقاومت ها را به تفکیک اندازه بگیرید.

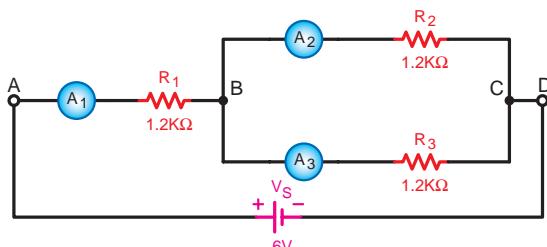


شکل ۵-۱۷۴- اندازه گیری جریان از شاخه های مختلف مدار ترکیبی سری - موازی

$$I_{R_1} = \boxed{\phantom{00}} \text{ A}$$

$$I_{R_2} = \boxed{\phantom{00}} \text{ A}$$

$$I_{R_3} = \boxed{\phantom{00}} \text{ A}$$

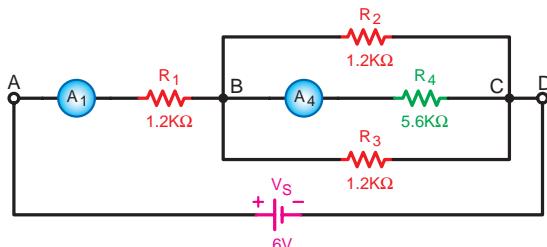

شکل ۵-۱۷۵- بررسی اثر تغییر مکان مقاومت روی مدار ترکیبی

۶- یک مقاومت  $5/6k\Omega$  در بین دو نقطه B و C طبق شکل ۵-۱۷۵ اضافه کنید و جریان عبوری از مقاومت های  $R_1$  و  $R_4$  را اندازه بگیرید.

$$I_{R_1} = \boxed{\phantom{00}} \text{ A}$$

$$I_{R_4} = \boxed{\phantom{00}} \text{ A}$$

۷- یک مقاومت  $1/2k\Omega$  بین دو نقطه B و C اضافه کنید و جریان کل مدار را اندازه بگیرید. جریان کل مدار چه تغییری داشته است؟ چرا؟ شرح دهید.


$$I_T = \boxed{\phantom{00}} \text{ A}$$

۸- مدار شکل ۵-۱۷۶ را روی برد برد اتصال دهید و جریان عبوری از مقاومت های  $R_1$  و  $R_4$  و جریان کل مدار را اندازه بگیرید.

$$I_{R_1} = \boxed{\phantom{00}} \text{ A}$$

$$I_{R_4} = \boxed{\phantom{00}} \text{ A}$$

$$I_T = \boxed{\phantom{00}} \text{ A}$$

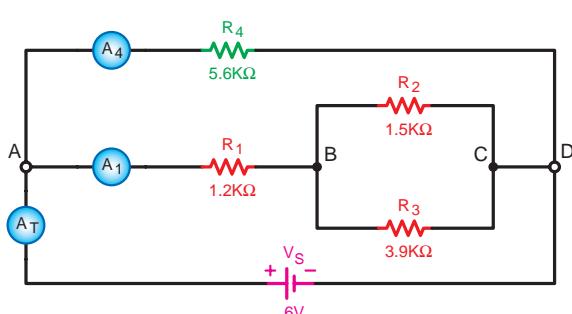


شکل ۵-۱۷۶- بررسی اثر اضافه کردن مقاومت به صورت موازی در مدار ترکیبی سری - موازی


-۹- وقتی مقاومت  $R_4$  را بین دو نقطه A و D قرار می‌دهید جریان کل مدار چه تغییری می‌کند؟ چرا؟ شرح دهید.

-۱۰- از مقایسه جریان‌های به دست آمده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

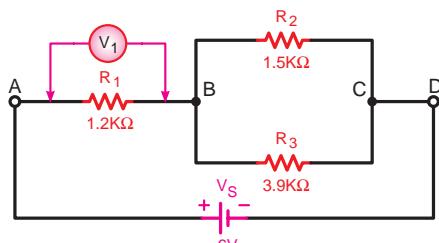
-۱۱- آیا رابطه‌ای بین مقدار جریان کل مدار و محل قرار گرفتن مقاومت جدید  $R_4$  وجود دارد؟ شرح دهید.



شکل -۱۷۷- اتصال مدار ترکیبی سری - موازی

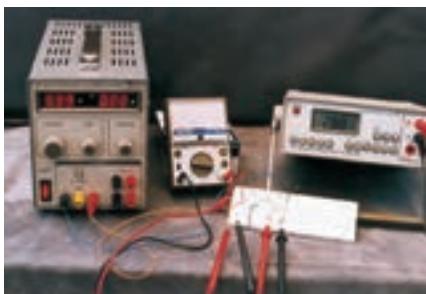

الف - شکل واقعی مدار

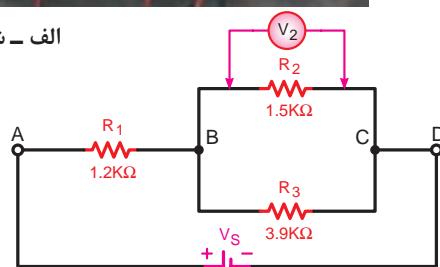

ب - کل مداری

شکل -۱۷۸- اندازه گیری ولتاژ در مدار ترکیبی سری - موازی

اندازه گیری و محاسبه ولتاژ در مدارهای ترکیبی «سری - موازی» پ

-۱۷۷- مدار شکل ۱۷۷ را روی بردبرد اتصال دهید. تذکر: دقت کنید که ولت متر در دو سر هر مقاومت به صورت موازی قرار گیرد و دارای حداقل رنج ۶V باشد.

-۲- منبع تغذیه dC را وصل کنید و ولتاژ دو سر مقاومت  $R_1$  را اندازه بگیرید.


$$V_{R_1} = \boxed{\phantom{00}} \text{ V}$$

-۳- ولت متر را یکبار در دو سر مقاومت  $R_2$  و بار دیگر در دو سر مقاومت  $R_3$  قرار دهید و ولتاژ هر یک از مقاومت‌ها را اندازه بگیرید.

$$V_{R_2} = \boxed{\phantom{00}} \text{ V}$$

$$V_{R_3} = \boxed{\phantom{00}} \text{ V}$$

-۴ از مقایسه ولتاژهای اندازه گیری شده با ولتاژ منبع تغذیه چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

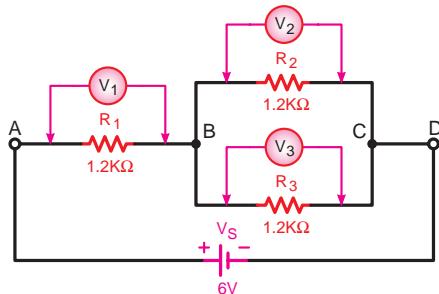


شکل ۵-۱۷۹

-۵ مداری را مطابق شکل ۵-۱۷۹ اتصال دهید و ولتاژ سر هر یک از مقاومت‌ها را به تفکیک اندازه بگیرید.

$$V_{R_1} = \boxed{\phantom{00}} \text{ V}$$

$$V_{R_2} = \boxed{\phantom{00}} \text{ V}$$

$$V_{R_3} = \boxed{\phantom{00}} \text{ V}$$

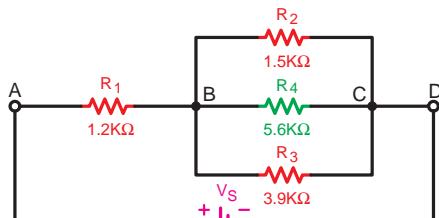

شکل ۵-۱۸۰

-۶ از مقایسه ولتاژهای به دست آمده با یکدیگر چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

-۷ یک مقاومت  $5/6\text{k}\Omega$  را طبق شکل ۵-۱۸۰ بین دو نقطه B و C اضافه کنید و ولتاژهای دو سر هر مقاومت را مجدداً اندازه گیری کنید.

$$V_{R_1} = \boxed{\phantom{00}} \text{ V}$$

$$V_{R_2} = \boxed{\phantom{00}} \text{ V}$$

$$V_{R_3} = \boxed{\phantom{00}} \text{ V}$$

$$V_{R_4} = \boxed{\phantom{00}} \text{ V}$$

-۸ از نتایج به دست آمده در این مرحله آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

-۹ آیا مقادیر به دست آمده با مطالب تئوری و رابطه آن مطابقت دارد؟ شرح دهید.

## آزمون پایانی (۵)



۱- یک آمپر متر در مداری به صورت سری قرار گرفته است. این آمپر متر پس از وصل منبع تغذیه عدد صفر را نشان می دهد. کدام یک از موارد زیر را باید مورد بررسی قرار داد؟

ب - بررسی اتصال کوتاه شدن مقاومت ها

الف - بازرسی سیم های رابط مدار


ج - بررسی مقاومت ها از نظر قطع شدن

۲- جریان عبوری از مدار شکل ۵-۱۸۱ چند میلی آمپر است؟


الف - ۱۹۴

ب - ۴/۸

ج - ۶/۲

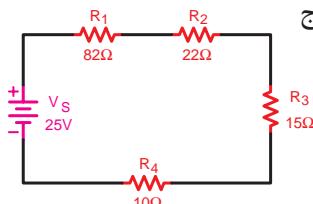

شکل ۵-۱۸۱

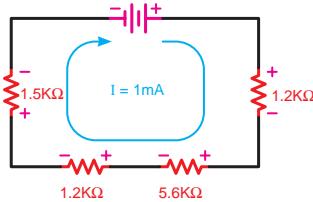

شکل ۵-۱۸۲

۳- در مدار شکل ۵-۱۸۲ ولتاژ  $V_S$  چند ولت است؟


الف - ۰/۹۵

ب - ۰/۰۹۵

ج - ۹۵

۴- در شکل ۵-۱۸۳ اگر افت ولتاژ در دو سر هر مقاومت برابر ۲۵ ولت باشد در شکل های (الف) و (ب) ولتاژ نقطه B

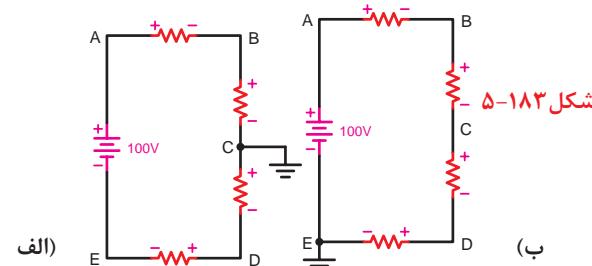نسبت به زمین به ترتیب از راست به چپ چند ولت است؟



الف - ۷۵ و ۵۰

ب - ۷۵ و ۲۵

ج - ۱۰۰ و ۲۵

د - ۵۰ و ۲۵


۵- مقدار مقاومت  $R_4$  در شکل ۵-۱۸۴ چند اهم است؟

الف - ۰/۸۸

ب - ۲/۲

ج - ۲۲۰

د - ۵

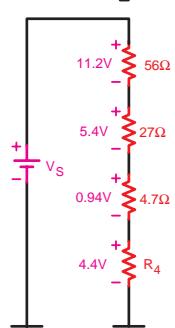

شکل ۵-۱۸۴


۶- مقدار مقاومت معادل سه مقاومت  $270\Omega$ ,  $330\Omega$  و  $68\Omega$  که به صورت موازی بسته شده اند چند اهم است؟

۲۲ - ۵

ج - ۶۸

ب - ۴۷

الف - ۶۶۸

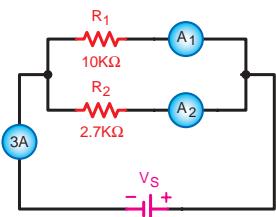

۷- در شکل ۵-۱۸۵ آمپر مترهای  $A_1$  و  $A_2$  به ترتیب از راست به چپ چند

آمپر را نشان می دهد؟


الف -  $2/36$  و  $0/56$

ب -  $0/56$  و  $2/36$

ج -  $1/36$  و  $1/64$

شکل ۵-۱۸۵

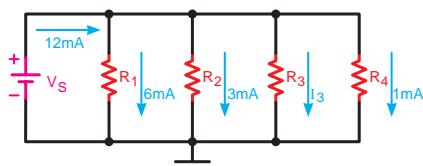۸- در شکل ۵-۱۸۶ و در صورتی که مقدار مقاومت  $R_T = 2k\Omega$  باشد مقدار مقاومت  $R_x$  چند کیلو اهم است؟




الف - ۱۲

ب - ۲

ج - ۹

شکل ۵-۱۸۶

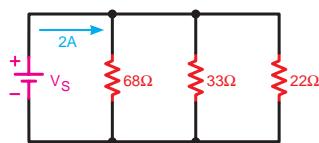

۹- در مدار شکل ۵-۱۸۷ ولتاژ کل چند ولت است؟

الف -  $14/9$


ب -  $7/25$

ج -  $22/1$

شکل ۵-۱۸۷

۱۰- خروجی یک تقویت کننده استریو به چهار بلندگو طبق شکل ۵-۱۸۸ اتصال دارد. مقاومت معادل خروجی بلندگوها

تقویت کننده استریو

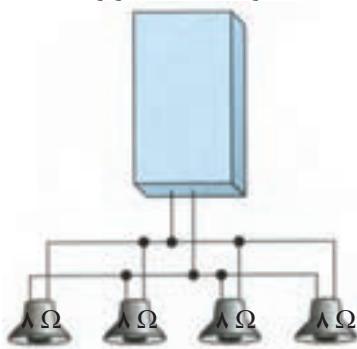

الف - ۸

ب - ۲

ج - ۶۴

شکل ۵-۱۸۸



۱۱- با توجه به شکل ۵-۱۸۹ بررسی کنید نحوه اتصال مقاومت ها نسبت به یکدیگر چگونه است؟

الف - سری

ب - موازی

ج - سری - موازی

د - مختلط

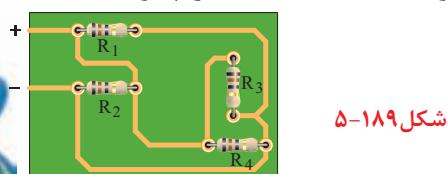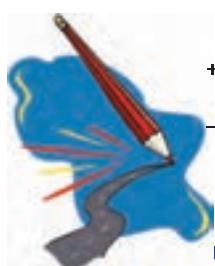

شکل ۵-۱۸۹

۱۲- اگر فاصله کنتور تا داخل یک ساختمان مسکونی ۲۵ متر، جریان مصرفی ۱۶ آمپر و ولتاژ کار ۲۲۰ ولت باشد، به ترتیب از راست به چپ مقدار افت ولتاژ مسیر چند ولت و سطح مقطع سیم مسی مورد نیاز برای مصارف روشنایی چند میلی متر مربع است؟ ( $\omega_{cu} = 56$ )

الف -  $3/3$  و  $5/2$       ب -  $4/3$  و  $3$       ج -  $3/3$  و  $5$

۱۳- الکترود مثبت کدام یک از باتری های زیر از جنس اکسید منگنز است؟

الف - سرب - اسید      ب - روی - کربن      ج - قلیایی

۱۴- ولتاژ هر پیل نیکل - کادمیوم حدود چند ولت است؟


الف -  $1/5$       ب -  $1/3$       ج -  $2$

۱۵- ولتاژ دو سر مقاومت در مدار شکل ۵-۱۹۰ چند ولت است؟


الف -  $7$       ب -  $13$       ج -  $18$

۱۶- جریان در مدار شکل ۵-۱۹۱ چند میکروآمپر است؟


الف -  $2/3$       ب -  $5/2$       ج -  $0/045$

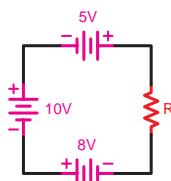

شکل ۵-۱۹۰

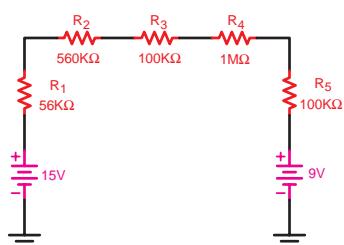

شکل ۵-۱۹۱

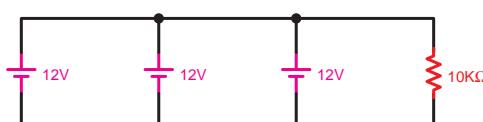


شکل ۵-۱۹۲

۱۷- توان مصرفی در مدار شکل ۵-۱۹۲ چقدر است؟

الف -  $1/44 \text{ m}\Omega$       ب -  $14/4 \text{ m}\Omega$


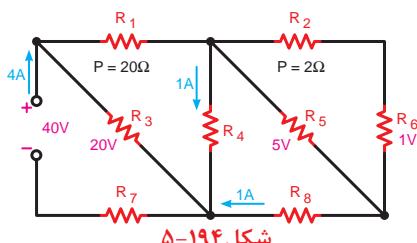
ج -  $1/44 \Omega$       د -  $14/4 \Omega$



۱۸- در مدار شکل ۵-۱۹۳ توان مصرفی در مقاومت  $R_6$  چند وات است؟

الف -  $1$       ب -  $0/5$

ج -  $20$       د -  $0/25$

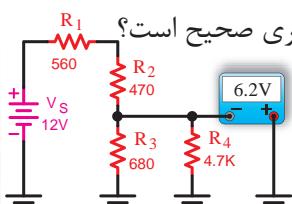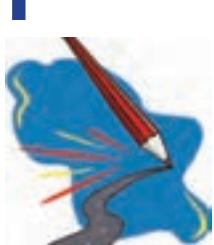

۱۹- در شکل ۵-۱۹۵ آیا مقدار نشان داده شده توسط دستگاه اندازه گیری صحیح است؟ در صورتی که صحیح نیست، چه عددی را باید نشان دهد.


شکل ۵-۱۹۵

الف - بله      ب -  $4/3$

ج -  $6/8$       د -  $8/2$

۲۰- در مدار شکل ۵-۱۹۵ ولتاژ بین دو نقطه C و D ( $V_{CD}$ ) چند ولت است؟


الف - ۴۶۹  
ب - ۲/۱۸  
ج - ۳/۶۷

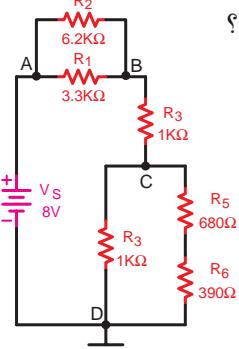

شکل ۵-۱۹۵


۲۱- در شکل ۵-۱۹۶ جریان  $I_4$  چند میلی آمپر است؟

الف - ۹۳  
ب - ۲۰  
ج - ۳۴/۵

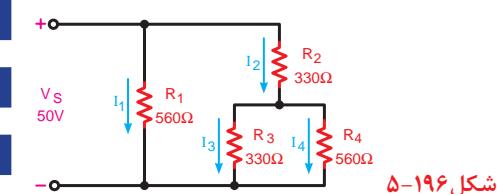


شکل ۵-۱۹۶

۲۲- عددی که ولت متر در شکل ۵-۱۹۷ نشان می دهد صحیح است یا خیر؟ چرا؟ توضیح دهید.

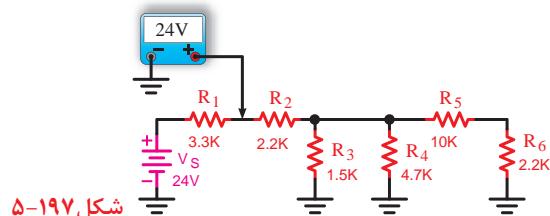

شکل ۵-۱۹۷

۲۳- با توجه به تصاویر شکل ۵-۱۹۸ وضعیت قرار گرفتن مقاومت ها (نوع مدار) را تشخیص دهید و نقشه فنی مدار را رسم کنید.

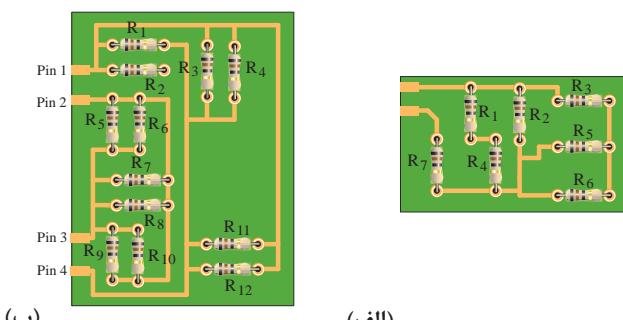

شکل ۵-۱۹۸

۲۴- اگر مقاومت داخلی مصرف کننده در مدار قطع شود مقدار جریان در مدار الکتریکی ..... خواهد شد.

۲۵- در مدار سری از تقسیم ولتاژ کل مدار بر جریان مقدار ..... به دست می آید.

۲۶- برای سنجش مقاومت در مدار الکتریکی از وسیله ای به نام ..... استفاده می شود.



- ۲۷- در یک مدار سری جریان عبوری از آمپر متر اول (در ابتدای مدار) با جریان عبوری از آمپر متر آخر (در انتهای مدار) یکسان است.
- صحیح  غلط
- ۲۸- در یک مدار موازی در صورت ثابت بودن ولتاژ جریان هر شاخه با مقاومت آن رابطه مستقیم دارد.
- صحیح  غلط
- ۲۹- با توجه به روابط مدارهای سری، جمع جبری جریان های وارد شده و خارج شده در یک گره برابر صفر است.
- صحیح  غلط



مطالب مربوط به سؤالاتی را که نتوانسته اید پاسخ دهید مجدداً مطالعه و آزمون را تکرار کنید.



## واحد کار مبانی الکتریسیته

### فصل ششم: کار و توان الکتریکی

#### هدف کلی

توانایی محاسبه کار و توان مصرف کننده های الکتریکی و شناسایی توان مقاومت ها

**هدف های رفتاری:** در پایان این فصل انتظار می رود که فرآگیر بتواند:

- ۱- کار، توان و راندمان الکتریکی را با ذکر رابطه آن ها تعریف کند.
- ۲- حرارت ایجاد شده توسط الکتریسیته در یک مقاومت را محاسبه کند.
- ۳- توان مصرفی مدار و هزینه برق مصرفی را محاسبه کند.
- ۴- استاندارد مقاومتی را از نظر مقدار مقاومت و مقدار توان بیان کند.

ساعت		
جمع	عملی	نظری
۴	-	۴



۱- زمانی که به یک چرخ دستی نیرو وارد کنیم و آن را به حرکت درآوریم چه اتفاقی می‌افتد؟  
الف - انرژی هدر رفته است.  
ب - کار انجام شده است.

ج - حرکت منفی صورت گرفته است.  
د - نیروی عمودی وارد کرده ایم.

۲- میزان گرمایی که توسط سماور برقی ایجاد می‌شود به چه عاملی بستگی دارد؟

الف - میزان آب داخل سماور  
ب - نوع سیم رابط

ج - مقاومت المنت سماور  
د - دمای محیط

۳- کوچک و بزرگ بودن ابعاد مقاومت‌ها روی چه عاملی اثر می‌گذارد؟

الف - مقدار مقاومت  
ب - توان مقاومت

ج - ولتاژ کار مقاومت  
د - خطای ساخت مقاومت

۴- نقش کنتور..... در یک مدار الکتریکی چیست؟

الف - اندازه گیری توان  
ب - محاسبه پول برق

ج - اندازه گیری انرژی  
د - تعیین نوع مصرف کننده

۵- در نیروگاه‌ها تمام انرژی ورودی تولید شده توسط آب به انرژی برق تبدیل ..... چرا که در این فرآیند بخشی از انرژی ..... می‌شود.

الف - می‌شود - تبدیل  
ب - نمی‌شود - تلف

ج - نمی‌شود - تبدیل  
د - می‌شود - تلف

۶- میزان انرژی مصرفی در یک منزل مسکونی را می‌توان از ..... انرژی‌ها بدست آورد.

الف - حاصل جمع  
ب - حاصل تقسیم

ج - حاصل ضرب  
د - حاصل ضرب

۷- در یک آسیاب آبی چه عاملی باعث گردش چرخ می‌شود؟

الف - حرکت محور  
ب - گردش موتور

ج - جریان آب  
د - حرکت چرخ اصلی

۸- با کدام یک از روش‌های اتصال پیل‌ها به یکدیگر می‌توان میزان جریاندهی منبع را افزایش داد؟

الف - سری  
ب - متقابل  
ج - موازی  
د - ترکیبی متقابل

۹- در یک اتوی برقی چه عاملی باعث گرم شدن اتو می‌شود؟

الف - عبور جریان از داخل المنت  
ب - سطح تماس

ج - حرکت روی پارچه  
د - جنس پارچه





- ۱۰- برای محدود کردن جریان الکتریکی در یک مدار مناسب ترین راه کدام است؟  
الف - قرار دادن کلید  
ب - افزایش سطح مقطع سیم  
ج - استفاده از ماده عایق  
د - سری کردن مقاومت مناسب

- ۱۱- مقدار مقاومت های الکتریکی با جنس آن ها رابطه .....  
الف - ندارد.  
ب - مستقیم دارد.      ج - معکوس دارد.

- ۱۲- کدامیک از روابط زیر شکل صحیح مقاومت معادل بین دو مقاومت موازی است؟

$$R_T = R_1 \cdot R_2$$

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_T = R_1 + R_2$$

$$R_T = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$$

- ۱۳- در یک شبکه ۲۲۰ ولتی حداقل افت ولتاژ مجاز برای مصارف روشنایی چند ولت است?  
الف - ۶/۶      ب - ۳/۳      ج - ۱/۵      د - ۵

- ۱۴- آیا می توان در یک کارگاه صنعتی میزان انرژی الکتریکی مصرفی را اندازه گیری کرد؟  
الف - بستگی به قدرت دارد.  
ب - خیر



- ج - بله  
د - در برخی از موارد امکان دارد.

- ۱۵- میزان مصرف انرژی الکتریکی در منازل مسکونی با کدام یک از موارد زیر رابطه مستقیم دارد?  
الف - قطر سیم مصرفی  
ب - تعداد وسایل  
ج - فاصله تولید کننده تا مصرف کننده  
د - سطح مقطع سیم مصرفی


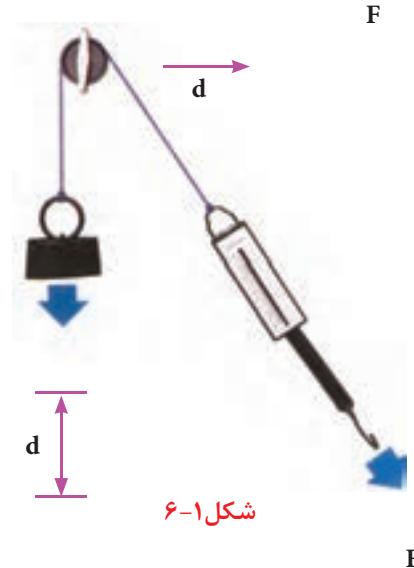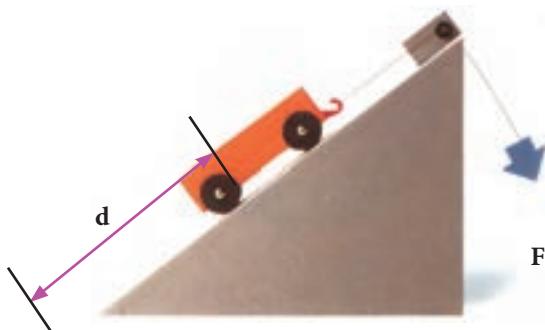
## ۱-۶- کار الکتریکی

هرگاه جسمی حرکت کند یا تغییر حالت دهد می‌گوییم کار انجام شده است. نمونه‌هایی از کار انجام کار را در شکل ۶-۱ مشاهده می‌کنید.



برای محاسبه کار مکانیکی از رابطه زیر استفاده می‌شود:

$$w = f \cdot d$$

(۱)

$F$  - نیروی وارد شده بر حسب نیوتون (N)

$d$  - میزان جابجایی جسم بر حسب متر (m)

$w$  - کار انجام شده بر حسب نیوتون متر با ژول (J)

در الکتریسیته تعریف کار بر حسب ولتاژ الکتریکی به صورت زیر است:

اگر اختلاف پتانسیل  $V$  ولت در دو سر یک هادی قرار گیرد به طوری که  $q$  کولن بار از آن عبور کند، کاری معادل  $w$  ژول انجام می‌شد (شکل ۶-۲). کار الکتریکی از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$v = \frac{w}{q} \Rightarrow w = v \cdot q$$

(۲)

$V$  - اختلاف پتانسیل بر حسب ولت

$q$  - مقدار بار الکتریکی جابه جا شده بر حسب کولن

$w$  - کار انجام شده بر حسب وات ثانیه یا ژول در رابطه  $w$  اگر به جای مقادیر  $q$  و  $V$  مقدار یک واحد ( واحد) قرار داده شود، تعریف واحد یعنی ۱ ژول به دست





شکل ۳-۶- مصرف کننده های الکتریکی

می آید. رابطه (۱) یک رابطه کلی برای کار الکتریکی است که کمتر در مدارهای الکتریکی کاربرد دارد. زیرا در مدارهای الکتریکی معمولاً با کمیت های  $V$  و  $I$  سروکار داریم. به همین دلیل برای به دست آوردن رابطه کار بر حسب  $V$  و  $I$  یک بار به جای  $q$  و بار دیگر به جای  $V$  معادله آن ها را قرار می دهیم:

$$q = I \cdot t \Rightarrow W = V \cdot I \cdot t \quad (۳)$$

$$V = R \cdot I \Rightarrow W = (R \cdot I) \cdot (I \cdot t)$$

$$W = R \cdot I^2 \cdot t \quad (۴)$$

در رابطه (۳) واحدها به صورت زیر بدست می آید:

$$[j] = [V][A][S]$$

$$\text{ثانیه} \times \text{آمپر} \times \text{ولت} = \text{ژول}$$

## ۶-۲- حرارت ایجاد شده توسط الکتریسیته

هنگام جاری شدن جریان الکتریکی در یک جسم حداقل اصطکاک ناشی از حرکت الکترون های آزاد با اتم های جسمی که در مسیر حرکت الکترون ها قرار دارند، حرارت تولید می شود. در انتقال نیروی برق این انرژی گرمایی در طول سیم هدر می رود که آن را تلفات خط یا تلفات گرمایی می نامند. (شکل ۶-۴)

جمیز ژول اولین بار با تحقیقاتی که انجام داد به اثر گرمایی جریان برق پی برد.

براساس قانون ژول، اندازه گرمایی که در یک سیم بر اثر عبور جریان برق تولید می شود با کمیت های زیر متناسب است. (شکل ۶-۵)

الف - مجذور جریان

ب - مقاومت سیم


ج - زمان عبور جریان

با توجه به کمیت های بالا می توانیم رابطه زیر را بنویسیم:

$$Q = K \cdot W$$

یا

$$Q = K \cdot R \cdot I^2 \cdot t$$

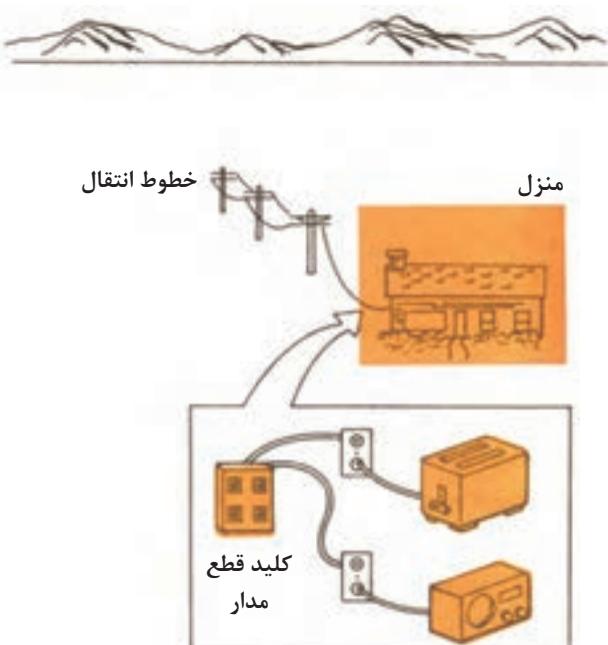


شکل ۶-۶- خطوط انتقال انرژی



شکل ۶-۵



شکل ۶-۶-سماور برقی

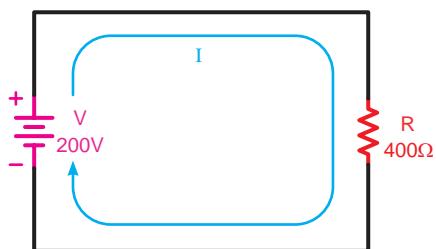

شکل ۶-۷



(الف)



(ب)

شکل ۶-۸- توان مصرف شده برای انجام کار (روشنایی اتاق - حرکت دورانی موتور کولر)

Q - مقدار گرمای تولیدی بر حسب کالری

R - مقاومت سیم بر حسب اهم

I - جریان عبوری از سیم بر حسب آمپر

t - زمان عبور جریان بر حسب ثانیه

K - ضریب ثابت برابر  $\frac{1}{418}$  بر حسب کالری

بر ژول

تعاریف یک ژول و یک کالری بر حسب کمیت های

الکتریکی به صورت زیر است:

یک ژول - هرگاه نیروی محرکه الکتریکی برابر یک ولت

باعث جابه جایی یک کولن بار در مداری شود گوییم یک ژول کار الکتریکی انجام شده است.

یک کالری - اگر جریانی برابر یک آمپر در مدت زمان

یک ثانیه از سیمی به مقاومت یک اهم عبور کند گوییم حرارتی برابر یک کالری در اطراف سیم به وجود می آید.

مثال: در شکل ۶-۷ اگر R نشان دهنده مقاومت المتن

یک سماور برقی باشد. این مقاومت در مدت زمان ۱۰ دقیقه چند کالری گرما تولید می کند؟

$$I = \frac{V}{R} = \frac{200}{400} = 0.5 [A]$$

$$t = 10 \times 60 = 600 [S]$$

$$Q = K.R.I^2.t = 0.24 \times 400 \times (0.5)^2 \times 600 = 14400 [Cal]$$

حل:

### ۳-۶- توان الکتریکی

در شکل کلی مقدار کار انجام شده در واحد زمان را «توان»

یا «قدرت» گویند و از رابطه زیر می توان به دست آورد.

$$P = \frac{W}{t}$$

W - مقدار کار انجام شده بر حسب ژول (J)

t - مدت زمان انجام کار بر حسب ثانیه (S)

P - توان (قدرت) بر حسب ژول بر ثانیه  $\left( \frac{J}{S} \right)$  یا وات (W)

واحد توان به احترام جمیز وات<sup>۱</sup> بر حسب وات (W) نام گذاری شده است. در صنعت از واحدهای کوچک تر و بزرگ تر وات نیز استفاده می‌شود که عبارتند از:

(وات)  $\mu\text{W} = 10^{-6}$  W (میکرووات)

(وات) mW =  $10^{-3}$  W (میلی وات)

(وات) kW =  $10^3$  W (کیلووات)

(وات) MW =  $10^6$  W (مگاوات)

در انتخاب مصرف کننده‌های الکتریکی برای انجام کاری مشخص می‌باشد که توان نوشته شده روی بدنه آن‌ها توجه خاص شود.


به عنوان مثال هرگاه هدف تأمین روشنایی یک اتاق باشد باید با توجه به ابعاد و رنگ اتاق، لامپی را انتخاب کرد که توان نوشته شده روی حباب آن مناسب باشد. اگر هدف انتخاب کولر برای ایجاد هوای خنک در یک فضای بسته باشد، باید ابعاد و توان الکتریکی موتوری که در کولر به کار رفته است مورد توجه قرار گیرد. با توجه به مقدار توان و ولتاژ کار هر وسیله الکتریکی می‌توان سایر مشخصات آن مانند مقاومت (R) و جریان (I) آن را حساب کرد.



بنابراین توجه به برچسب انرژی وسائل و لامپ‌های کم مصرف موجب صرفه جویی در انرژی مصرفی خواهد شد.

تصویر روبرو چگونگی به دست آوردن دو رابطه دیگر توان الکتریکی را نشان می‌دهد.

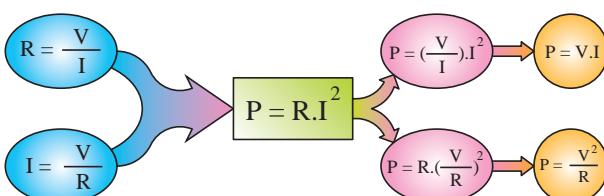توان الکتریکی را با واحد دیگری به نام «اسب بخار» - «hp» نیز بیان می‌کنند. این واحد در سیستم‌های انگلیسی و آمریکایی به صورت متقابل تعریف شده است.



$1\text{hp} = 736\text{W}$  (یک اسب بخار در سیستم انگلیسی)

$1\text{hp} = 746\text{W}$  (یک اسب بخار در سیستم آمریکایی)

1 - james watt

2 - hp-Horse Power

اگر توان هر فرد را تقریباً برابر  $90\text{ W}$  در نظر بگیریم یک موتور الکتریکی یک اسب بخار قدرتی معادل هشت نفر را دارد.

(شکل ۶-۹)



شکل ۶-۹- مقایسه قدرت موتور یک اسب بخار با توان انسان.



شکل ۶-۱۰- موتور الکتریکی

مثال: مقدار جریان و انرژی مصرفی یک موتور الکتریکی شکل ۶-۱۰ با قدرت  $1\text{ hp}$  (انگلیسی)، که در شبکه  $220\text{ V}$  ولتی به مدت  $20\text{ s}$  دقيقه کار می‌کند، حساب کنید.

حل:

$$p = 1_{\text{hp}} = 1 \times 736 = 736 [\text{W}]$$

$$P = V \cdot I \Rightarrow I = \frac{P}{V} = \frac{736}{220} = 3.34 [\text{A}]$$

$$t = 20 \Rightarrow t = 20 \times 60 = 1200 [\text{s}]$$

$$P = \frac{W}{t} \Rightarrow W = P \cdot t = 736 \times 1200 = 883200 [\text{j}]$$


مقدار توان مصرفی در مدارهای الکتریکی را با وسیله‌ای به نام «وات متر» اندازه‌گیری می‌کنند. علامت اختصاری این وسیله به صورت است و شکل واقعی یک نمونه وات متر را در شکل ۱۱-۶ مشاهده می‌کنید. توان مصرفی کل یک مدار الکتریکی که از چند جزء تشکیل شده است از حاصل جمع توان‌های تک تک عناصر مدار به دست می‌آید.



شکل ۱۱-۶

$$P_t = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n$$

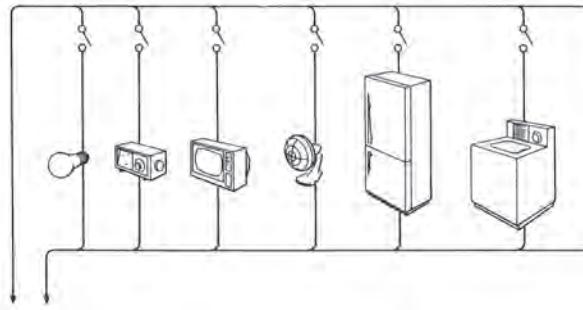برای محاسبه توان هر یک از عناصر لازم است دو کمیت از سه کمیت  $V$  و  $I$  و  $R$  معلوم باشد تا بتوان یکی از روابط



به طرف مولد الکتریسیته

شکل ۶-۱۲


p را به کار برد. مثلاً توان مصرفی کل شکل ۶-۱۲ برابر با مجموع توان های مصرفی لامپ، رادیو، تلویزیون، پنکه و ماشین لباسشویی است.

در صورتی که مقادیر دو کمیت از کمیت های V و I و R مدار معلوم باشد توان کل مصرفی در یک مدار را از روابط زیر می توان محاسبه کرد:

$$P_T = R_T \cdot I^T$$

$$P_T = V_T \cdot I_T$$

$$P_T = \frac{V_T}{R_T}$$

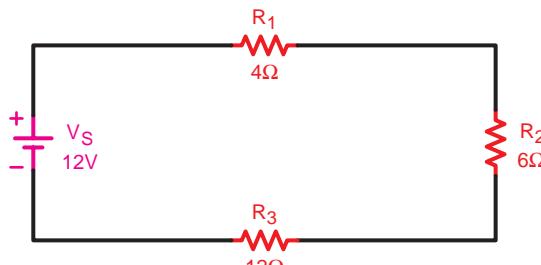

شکل ۶-۱۳

مثال: در مدار شکل ۶-۱۳ توان مصرفی مقاومت های R۱ و R۲ و R۳ و توان کل مدار را به دست آورید.

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 \Rightarrow R_T = 4 + 6 + 12 = 22\Omega$$

$$I_T = \frac{V_T}{R_T} = \frac{12}{22} = 0.54A$$

$$P_1 = R_1 I^T \Rightarrow P_1 = 4 \times (0.54)^2 = 1.16W$$


$$P_2 = R_2 I^T \Rightarrow P_2 = 6 \times (0.54)^2 = 1.74W$$

$$P_3 = R_3 I^T \Rightarrow P_3 = 12 \times (0.54)^2 = 3.49W$$

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 + P_f$$

$$P_T = 1.16 + 1.74 + 3.49 = 6.39W$$

حل: ابتدا جریان کل مدار را به دست می آوریم و سپس با کمک آن توان های هر یک از مقاومت ها را به صورت مقابل محاسبه می کنیم.

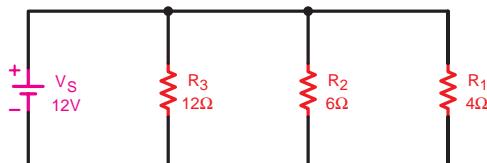

شکل ۶-۱۴-۶ مدار موازی

مثال: توان مصرفی هر یک از مقاومت ها و توان کل مدار شکل ۶-۱۴ را محاسبه کنید.

حل: چون مدار موازی است و ولتاژ در دو سر همه مقاومت‌ها مساوی می‌باشد لذا توان تک تک مقاومت‌ها را به راحتی می‌توان براساس روابط مقابله محاسبه کرد.

$$P_1 = \frac{V_r}{R_1} = \frac{(12)^r}{4} = 36W$$

$$P_2 = \frac{V_r}{R_2} = \frac{(12)^r}{6} = 24W$$

$$P_3 = \frac{V_r}{R_3} = \frac{(12)^r}{12} = 12W$$

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3$$


$$P_T = 36 + 24 + 12 = 72W$$

مثال: در مدار شکل ۶-۱۵ مطلوب است:

الف - توان هر یک از مقاومت‌ها

ب - توان کل مدار

حل:

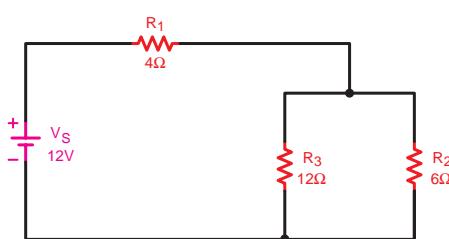

شکل ۶-۱۵

$$R_T = \frac{R_r \times R_r}{R_r + R_r} + R_1$$

$$R_T = \frac{6 \times 12}{6 + 12} + 4 = 8\Omega$$

$$I_T = \frac{V_T}{R_T} = \frac{12}{8} = 1.5A$$

$$I_r = I_T \frac{R_r}{R_r + R_r} = 1.5A \times \frac{12}{6 + 12} = 1A$$

$$I_r = I_T \frac{R_r}{R_r + R_r} = 1.5A \times \frac{6}{6 + 12} = 0.5A$$

$$P_1 = R_1 \cdot I_1^r = 4 \times (1)^r = 4W$$

$$P_2 = R_2 \cdot I_2^r = 6 \times (0.5)^r = 3W$$

$$P_3 = R_3 \cdot I_3^r = 12 \times (0.5)^r = 6W$$

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 = 4 + 6 + 3 = 13W$$

ویا توان کل را به صورت زیر می‌توان به دست

آورد:

$$P_T = R_T \cdot I_T^r = 8 \times (1.5)^r = 13W$$



**سؤال:** از مقایسه مقادیر به دست آمده برای توان کل و توان هر یک از مقاومت‌ها در اشکال ۱۳-۱۴، ۱۵-۶ و ۱۵-۷ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

**حل:** نتیجه می‌شود که در محاسبه توان هر یک از مقاومت‌ها و یا توان کل مدار علاوه بر مقدار مقاومت، جریان عبوری و افت ولتاژ دو سر آن‌ها شکل مدار و محل قرار گرفتن مقاومت مهم است. به همین دلیل است حتی با وجود مساوی بودن مقدار مقاومت‌ها نتایج یکسانی برای توان‌ها به دست نیامده است.



**(ج)** **مثال:** ابتدا مقدار جریان را در هر یک از مدارهای شکل ۱۶-۶ بدست آورید. سپس با توجه به توان مجاز هر مقاومت جریان عبوری از آن را محاسبه کنید. از مقایسه مقادیر به دست آمده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟



شکل ۱۶-۶-بررسی جریان مصرف کننده براساس توان مجاز

**نتیجه:** در صورتی که از این مقاومت  $\frac{1}{4}$  وات) در مدار استفاده کنیم با عبور جریان  $0.5$  آمپری مقاومت می‌سوزد زیرا توان تلف شده در آن بیشتر از توان قابل تحمل مقاومت است.  
 $P = R \cdot I^2$

$$P = 10 \times (0.5)^2 = 2.5W$$

**نتیجه:** از مقایسه جریان مدار با ماکریم

جریان قابل تحمل مقاومت نتیجه می‌شود که با فرار دادن مقاومت  $10\Omega - \frac{1}{2}W$  نیز مقاومت می‌سوزد چرا که توان تلف شده مقاومت در این شرایط نیز بیشتر از توان قابل تحمل مقاومت است.

**حل الف:** به طور کلی براساس قانون اهم جریان این مدار برابر است با:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{5}{10} = 0.5A$$

در صورتی که با توجه به توان مجاز مقاومت ( $\frac{1}{4}$  واتی) ماکریم جریان عبوری از مقاومت می‌تواند برابر با مقدار زیر باشد.

$$P_{max} = R \cdot I_{max}^2 \Rightarrow I_{max} = \sqrt{\frac{P_{max}}{R}} = \sqrt{\frac{0.25}{10}} = 0.5A$$

**حل ب:** مقدار جریان مدار در این حالت نیز برابر  $0.5$  آمپر است در صورتی که مقدار جریان عبوری از مقاومت برابر باشد:

$$P_{max} = R \cdot I_{max}^2 \Rightarrow I_{max} = \sqrt{\frac{P_{max}}{R}} = \sqrt{\frac{0.5}{1}} = 0.707A$$

$$0.5W > 0.707A$$

$$P = R \cdot I^2 = 2.5W$$

**حل ج:** در این شرایط جریان مدار نیز  $0.5$  آمپر است

ولی ماکریم جریان قابل تحمل مقاومت برابر است با:

$$P_{max} = R \cdot I_{max}^2 \Rightarrow I_{max} = \sqrt{\frac{P_{max}}{R}} = \sqrt{\frac{1}{10}} = 0.316A$$

**نتیجه:** در این شرایط نیز چون مقدار جریان عبوری از مدار بیشتر از جریان قابل تحمل مقاومت است نتیجه می‌شود با قرار دادن مقاومت  $10\Omega$  نیز مقاومت می‌سوزد.

**نتیجه گیری کلی:** از مشاهده و مقایسه جریان‌های به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که در انتخاب اجزای مختلف یک مدار مانند: فیوز، کلید، سیم‌های رابط، مصرف کننده و ... می‌بایست علاوه بر جریان به توان آن‌ها نیز توجه داشت زیرا هرچه توان مصرف کننده بیشتر باشد، مقدار جریان دریافتی از شبکه بیشتر بوده و میزان تحمل آن نیز زیادتر است.



شکل ۶-۱۷- استانداردهای توان در مقاومت‌ها

### ۶-۳-۶- استاندارد توان در مقاومت‌های

**اهمی:**

از آنجایی که هر مقاومت الکتریکی قدرت تحمل یک جریان الکتریکی معین را دارد طبق رابطه:  $P = R \cdot I^2$  نتیجه می‌گیریم هر مقاومت الکتریکی دارای یک قدرت مجاز ثابت است.


کارخانجات سازنده، مقاومت‌های الکتریکی را در توان‌های استاندارد تولید می‌کنند. معمولاً مقاومت‌های کربنی در توان‌های  $\frac{1}{4}W, \frac{1}{2}W, 1W, 2W, 3W, 5W$  و  $10W$  سیمی در توان‌های بیشتر از  $2W$  ساخته می‌شوند.

با افزایش توان مجاز (توان قابل تحمل) مقاومت‌ها اندازه فیزیکی آن‌ها نیز بزرگ‌تر می‌شود (شکل ۶-۱۷) تصویری از انواع مقاومت‌های اهمی را در توان‌های مختلف با توجه به ابعاد آن‌ها نشان می‌دهد.

### ۶-۳-۶- محاسبه هزینه برق مصرفی:

کار الکتریکی به وسیله دستگاهی به نام «کنتور» اندازه گیری می‌شود. تصویری از این وسیله را به همراه علامت اختصاری آن در شکل ۶-۱۸ مشاهده می‌کنید. کار الکتریکی را از رابطه زیر می‌توان محاسبه کرد:

$$W = V \cdot I \cdot t \Rightarrow W = P \cdot t$$

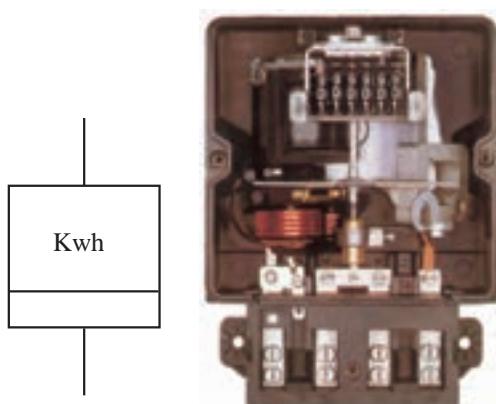

شکل ۶-۱۸

در رابطه کار الکتریکی اگر ( $P$ ) بر حسب وات و  $t$  بر حسب ثانیه باشد  $W$  بر حسب وات ثانیه با ژول به دست می آید. چون وات ثانیه با ژول واحد کوچکی است، لذا برای محاسبه هزینه برق مصرفی منازل و کارخانجات از واحدهای بزرگ تر استفاده می شود. در مقیاس تجاری توان ( $h$ ) را بر حسب کیلووات ( $kW$ ) و زمان را بر حسب ساعت ( $h$ ) در نظر می گیرند. به همین دلیل مبنای محاسبه قیمت برق مصرفی بر حسب کیلووات ساعت ( $kwh$ ) سنجیده می شود.

رابطه ای که برای محاسبه هزینه برق مصرفی به کار

می رود برابر است با:


$$C_k = C \cdot W$$



شکل ۶-۱۹

$C$  - قیمت یک کیلووات ساعت برق  
 $W$  - انرژی (کار الکتریکی) مصرفی بر حسب کیلووات ساعت  
 $C_k$  - قیمت کل برق مصرفی  
 همان گونه که از روابط ( $W$ ) و ( $C_k$ ) مشخص است  
 هر قدر توان مصرف کننده و یا زمان استفاده از آن بیشتر باشد، کار الکتریکی و هزینه برق مصرفی بیشتر خواهد شد.  
 (شکل ۶-۱۹)

مثال: اگر ده لامپ ۱۰۰ واتی طبق شکل ۶-۲۰ به مدت ۲ ساعت روشن باشد هزینه برق مصرفی آنها چقدر است؟ در صورتی که قیمت هر کیلووات ساعت ۵۰ ریال در نظر گرفته شود.

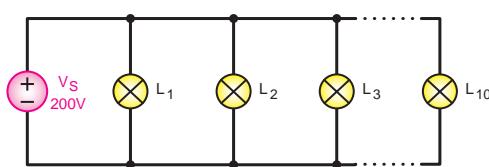

شکل ۶-۲۰

$$P = 10 \times 100_w = 1000_w = 1_{kW}$$

$$t = 2h$$

زمان روشن بودن لامپ ها

$$W = P \cdot t = 1 \times 2 = 2 \text{ kwh}$$


انرژی مصرفی کل

$$C_k = C \cdot W = 50 \times 2 = 100$$

کل هزینه

## ۶-۶- ضریب بهره (راندمان الکتریکی)

طبق اصل «بقای انرژی» انرژی هیچ گاه از بین نمی‌رود و فقط از نوعی به نوع دیگر تبدیل می‌شود. (شکل ۶-۲۱) در هنگام تبدیل انرژی‌ها به یکدیگر، مقداری از انرژی به مصرف مفید نمی‌رسد و به نوعی دیگر از انرژی تبدیل می‌شود که موردنظر ما نیست. این انرژی را «انرژی تلف شده» می‌نامند.

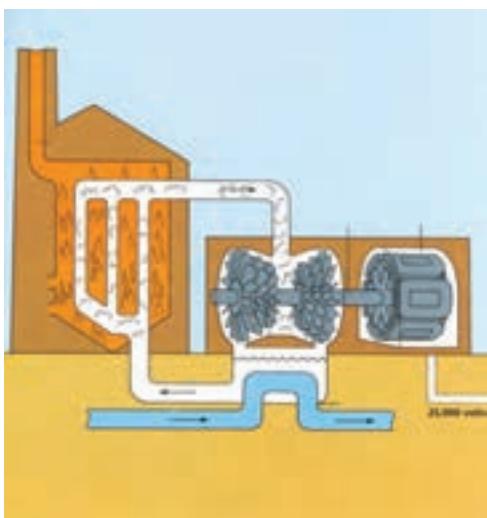

شکل ۶-۲۱- چگونگی تبدیل انرژی گرمایی به انرژی الکتریکی




شکل ۶-۲۲- موتور الکتریکی

مثلاً در یک موتور الکتریکی که انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی تبدیل می‌شود بخشی از انرژی الکتریکی موتور به صورت‌های زیر تلف می‌شود:

- الف - اصطکاک قسمت‌های مکانیکی گردند
- ب - حرارت در سیم‌های حامل جریان
- ج - حرارت در سیم پیچی و هسته

در عمل تمام انرژی الکتریکی دریافتی از شبکه به انرژی مکانیکی تبدیل نخواهد شد. با توجه به توضیحات بالا می‌توان نتیجه گرفت که انرژی یا توان داده شده به هر وسیله‌ای از انرژی یا توان دریافت شده از آن بیشتر است. از طرف دیگر مقدار توان تلف شده در همه دستگاه‌ها یکسان نیست، لذا لازم است تا با عاملی میزان کارآیی هر وسیله را بیان کنیم که معمولاً از اصطلاح «کارآیی» یا «راندمان» استفاده می‌شود. شکل ۶-۲۳ وضعیت مصرف کننده‌ها را از نظر ورودی و خروجی نشان می‌دهد.


به طور کلی نسبت توان گرفته شده (خروجی) به توان

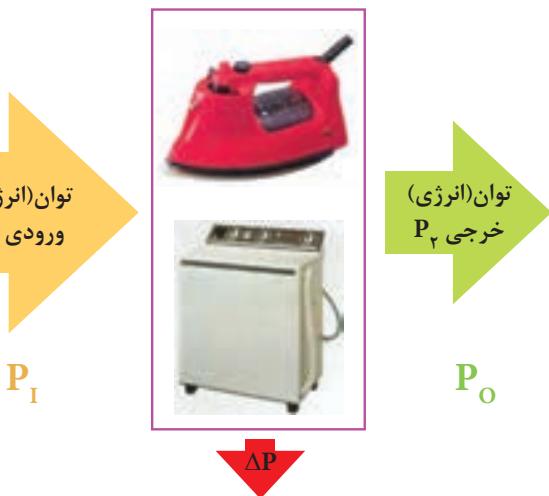

شکل ۶-۲۳- بلوك دیاگرام توان ها



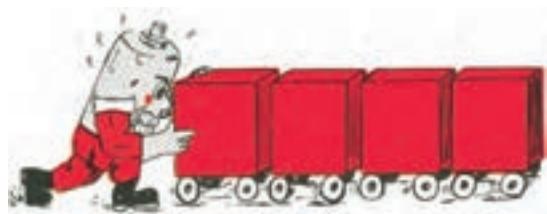الف - در مدت ۱ دقیقه سه جعبه را جابه جا کرده است.



ب - در مدت ۱ دقیقه ۴ جعبه را جابه جا کرده است.

**شکل ۲۴-۶- جریان مقدار کار انجام شده در شکل ب بیشتر است. به همین خاطر راندمان کاری شکل ب بیشتر از شکل الف است.**



**شکل ۲۵-۶- مولد جریان متناوب**

داده شده (ورودی) را بازده می گویند. ضریب بهره که معرف مقدار عددی راندمان است همیشه بر حسب درصد بیان می شود. هر قدر عدد راندمان بیشتر باشد نشان دهنده آن است که کیفیت کاری دستگاه بهتر است. اگر توان ورودی را با ( $P_1$ ) و توان خروجی را با ( $P_2$ ) و ضریب بهره را با ( $\eta$  - آتا) نشان دهیم رابطه آن به صورت زیر خواهد شد:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100$$

اگر به جای  $P_1$  و  $P_2$  معادل آن ها را قرار دهیم رابطه دیگری برای راندمان به دست می آید که بر حسب انرژی های ورودی و خروجی است.

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{\frac{W_2}{t}}{\frac{W_1}{t}} \Rightarrow \eta = \frac{W_2}{W_1} \times 100$$

**مثال: مولدی با قدرت ۵Wk (شکل ۶-۲۵) حداقل می تواند انرژی الکتریکی ۴۴ لامپ ۲۲۰ ولتی ۱/۵ آمپری را تأمین کند. حساب کنید راندمان آن چند درصد است؟**

$$P = V \cdot I = 220 \times 1/5 = 110W$$

$$\text{توان همه لامپ} = 44 \times 110 = 4840W$$


$$P_1 = 5kW = 5 \times 1000 = 5000W$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100 = \frac{4840}{5000} \times 100 = 96.8\%$$

در محاسبه میزان راندمان یک وسیله الکتریکی باید به نوع توان یا انرژی ورودی و خروجی آن توجه کرد در محاسبه مقدار راندمان یا کارآیی را در نظر داشت.

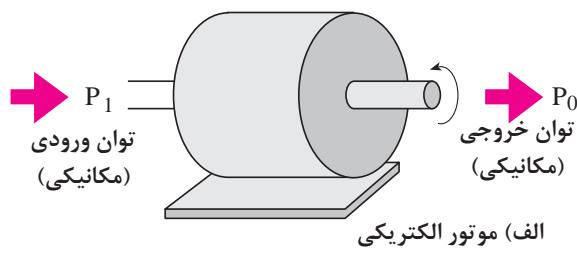
همان طوری که مشاهده می شود راندمان یا کارآیی دستگاه از طریق نسبت توان دریافتی به توان داده شده به سیستم به دست می آید.





مثالاً همان طوری که در شکل ۶-۲۶ مشاهده می‌شود، در یک موتور الکتریکی توان ورودی آن ( $P_I$ ) از نوع انرژی الکتریکی است در صورتی که توان خروجی آن ( $P_0$ ) از نوع انرژی مکانیکی می‌باشد.

هم‌چنین در یک لامپ توان ورودی ( $P_I$ ) انرژی الکتریکی است و توان خروجی ( $P_0$ ) از نوع انرژی نورانی می‌باشد.

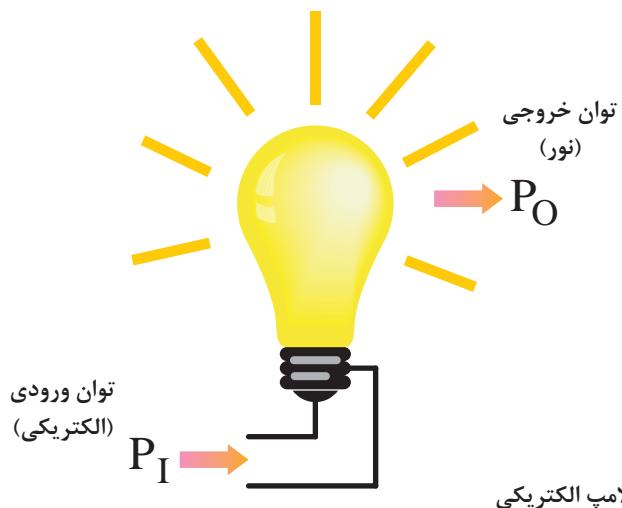

شکل ۶-۲۶-ع- مصرف کننده‌های الکتریکی با توان‌های خروجی متفاوت

روی پلاک مشخصات و یا بدنه تمامی دستگاه‌ها توان خروجی نوشته می‌شود چون مقدار کار مفیدی که وسایل برای ما انجام می‌دهند اهمیت دارد.



## آزمون پایانی (۶)



۱- عامل اصلی جهت کار انجام شده در الکتریسیته چیست؟

الف - حرکت جسم  
ب - اعمال پتانسیلی برابر  $V$  ولت

ج - عبور  $q$  کولن بار

۲- کدامیک از روابط زیر صحیح است؟

$$w = \frac{F}{d} \quad \text{الف} - w = \frac{V \cdot I}{t}$$

$$w = R \cdot I \cdot t \quad \text{د} - w = \frac{V}{q}$$


۳- علت به وجود آمدن حرارت در هنگام جاری شدن جریان در سیم چیست؟

الف - سرعت زیاد الکترون‌های آزاد  
ب - داشتن حرکت ضربانی

ج - اصطکاک ناشی از حرکت الکترون‌های آزاد  
د - کوچک بودن سطح مقطع سیم

۴- اگر کلید K مدار شکل ۶-۲۷ به مدت ۵ دقیقه بسته باشد در اطراف لامپ به ترتیب چه کالری

گرمای و چند ژول کار انجام شده است؟

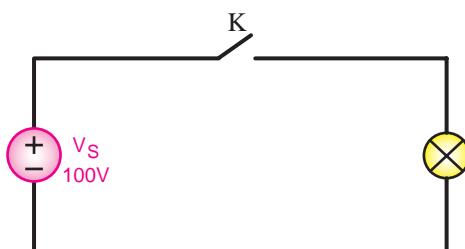

شکل ۶-۲۷

۵- مقدار جریان  $I$  و توان مقاومت  $R$  مدار شکل ۶-۲۸ به ترتیب از راست به چپ چقدر است؟



۶- جرثقیلی با نیروی ۴۰۰۰ نیوتون طی ۲ دقیقه باری را  $2/5$  متر جابه جا کرده است. شکل ۶-۲۸

تون این ماشین چند وات است؟

الف - ۱۲۰۰  
ب -  $10/0$  و  $100$   
ج -  $10/0$  و  $100$



۵-  $42/8$

ج -  $56/1$

ب -  $83/3$

الف -  $1200$

۷- توان  $45/0$  وات معادل کدامیک از موارد زیر است؟

الف -  $45\text{kw}$   
ب -  $45\text{mW}$   
ج -  $4,5\text{W}$

د -  $45\text{mw}$

۸- ضریب بهره منبع غذیه‌ای با قدرت دریافتی  $W_6/0$  و توان خروجی معادل  $W_5/0$  چند درصد است؟

الف -  $50/5$       ب -  $80/2$       ج -  $83/3$       د -  $86/6$

۹- در صورتی که قیمت هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی  $50$  ریال باشد، هزینه برق مصرفی یک المتن بخاری برقی با مشخصات  $A_5/0$  و  $7200$  در مدت  $5$  ساعت کار چند ریال است؟

الف -  $350$       ب -  $250$       ج -  $450$       د -  $500$

۱۰- توان خروجی یک موتور  $dc$  با مشخصات پلاک نشان داده شده در شکل ۶-۲۹ چند وات است؟

پلاک موتور  
 $U = 220[V]$   
 $I = 5[A]$   
 $\eta = 90\%$

شکل ۶-۲۹

۱۱- انرژی گرمایی، که در اثر عبور جریان الکتریکی در سیم هدر می‌رود، ..... نام دارد.

۱۲- برای اندازه‌گیری توان مصرفی در مدارهای الکتریکی از وسیله‌ای به نام ..... استفاده می‌شود.

۱۳- هرچه توان مصرف کننده بیشتر باشد مقدار جریان دریافتی آن از شبکه ..... است.

۱۴- مبنای محاسبه برق مصرفی بر حسب کیلووات ساعت است.      صحیح       غلط

۱۵- برای بیان میزان کارآیی هر وسیله از اصطلاح توان خروجی استفاده می‌شود.      صحیح       غلط



مطلوب مربوط به سؤالاتی را که نتوانسته اید پاسخ دهید مجدداً مطالعه و آزمون را تکرار کنید.



## خودآزمایی عملی

- ۱- مشخصات چند نمونه اتو را یادداشت کنید (نمونه‌ای از این وسیله در شکل ۶-۳۰ نشان داده شده است) و مقدار گرمایی را که در مدت یک دقیقه ایجاد می‌کنند، بحسب کیلو کالری به دست آورید.



شکل ۶-۳۰

- ۲- مشخصات کلیه وسایل الکتریکی موجود در منزل را به همراه مدت زمان استفاده از آن‌ها یادداشت کنید (نمونه‌هایی از این وسایل در شکل ۶-۳۱ آمده است) سپس هزینه برق مصرفی را در طی دو ماه با فرض این که قیمت هر کیلووات ساعت ۴۰ ریال باشد، به دست آورید.



شکل ۶-۳۱

## واحد کار مبانی الکتریسیته

### فصل هفتم: مغناطیس و الکترومغناطیس

#### هدف کلی

آشنایی با خواص مغناطیس و مدارهای الکترومغناطیس



**هدف های رفتاری:** در پایان این فصل انتظار می‌رود که فرآگیر بتواند:

- ۱- مغناطیس، میدان مغناطیسی، فلوی مغناطیسی، چگالی میدان مغناطیسی و خاصیت الکترومغناطیسی را تعریف کند.
- ۲- نحوه تشخیص قطب های N و S یک آهنربا را شرح دهد.
- ۳- علت به وجود آمدن خاصیت مغناطیسی در مدار را توضیح دهد.
- ۴- قانون دست راست برای یک سیم حامل جریان و یک سیم پیچ را توضیح دهد.
- ۵- اثر میدن های مغناطیسی و میدان های مغناطیسی دو سیم حامل جریان بر یکدیگر را توضیح دهد.
- ۶- نیروی محرکه مغناطیسی، شدت میدان مغناطیسی، ضریب نفوذ مغناطیسی، مقاومت مغناطیسی را با ذکر رابطه آنها توضیح دهد.
- ۷- مسائل مربوط به محاسبه کمیت های مدار مغناطیسی را حل کند.

ساعت		
جمع	عملی	نظری
۴	-	۴



پیش آزمون (۲)

## ۱- وقتی یک آهن، آهنربا می شود چه اتفاقی می افتد؟

- الف - الکترون های آزاد از اطراف قطب جنوب و شمال دور می شوند.

- ب - اتم های آهن دارای بار الکتریکی می شوند و الکترون های آزاد اطراف قطب شمال و جنوب دور می شوند.

- ج - ذرات مغناطیسی موجود در آهن تنظیم می شود.

- د - ساختمان مولکولی آنرا بر هم می زند.

۲- آهنربا کدام گروه از موارد زیر را جذب می کند؟

- الف - آهن، الألミニوم، برج

- ج - فولاد، مس، نیکل د - نیکل، کبالت، آهن

۳- با کدام وسیله می توان به وجود میدان مغناطیسی پی برد؟

- الف - با کمک حس لامسه** ب - براده های آهن

- ج - از طریق مشاهده د - خاک اره

۴- کدامیک از موارد زیر پرای از بین پردن خاصیت مغناطیسی، جسم مناسب نیست؟

- الف - ضریبه زدن** ب - حرارت دادن

- ج - اتصال** یہ حی بیان متناوب د - پاردار کر دن

۵- نیروی، اکه در یک جسم (هسته آهنی) یا اساس پدیده الکترومغناطیس، به وجود می‌آید..... می‌گویند.

الف - EMF      ب - E      ج - MMF      د - F

۶\_ اساس کا قطب نما حست؟

**الف - حذف و دفع میدان‌های الکترواستاتیک**

ح - حذف و دفع نبوع، حاذیه (من) د - حذف و دفع نبوع، بون، ها، هم

۷- در کارخانجات صنعتی، بزدگ معمولاً برای انتقال، آهن، آلات از نقطه‌ای به نقطه دیگر از کدام ویژگی، بهره‌گرفته اند؟

**الف - باردار کردن ذرات آهن**      **ب - فشرده کردن حجم آهن آلات**

ج - استفاده از آهنربای مغناطیسی د - ایجاد میدان های الکترواستاتیکی اطراف آهن

۸- وقتی عقربه قطب نما در راستای شمال و جنوب جغرافیایی قرار می گیرد کدام قطب مغناطیسی عقربه مقابل

قطب شمال است؟

الف - N - N-S- ب - ج - S - د - هیچ کدام

۹- آیا آهنگ را کردن یک میله آهنه با طول آن رابطه ای دارد؟

الف - يله ب - خير

ج - در پرخواهی موارد د - با توجه به سطح مقطع یاسخ مثبت است.



- ۱۰- اگر یک آهنربای تخت را از وسط نصف کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟
- الف - فقط بارهای منفی را جذب می‌کند.
  - ب - فقط بارهای مثبت را جذب می‌کند.
  - ج - خاصیت آهنربایی آن بسیار کم می‌شود.
  - د - تبدیل به دو آهنربای مستقل می‌شود.
- ۱۱- راندمان یک موتور به قدرت ۱hp (انگلیسی) که با ولتاژ ۲۲۰ ولت کار می‌کند و جریان  $\frac{3}{5}$  آمپر از شبکه دریافت می‌کند چقدر است؟

الف -  $\frac{60}{\sqrt{3}}$       ب -  $\frac{70}{\sqrt{3}}$       ج -  $\frac{84}{\sqrt{3}}$       د -  $\frac{95}{\sqrt{3}}$

۱۲- کدامیک از روابط زیر شکل صحیح رابطه جریان مجاز مقاومت را نشان می‌دهد؟

$$I = \sqrt{\frac{P}{R}} \quad \text{د} \quad I = \frac{R}{P} \quad \text{ج} \quad I = \sqrt{\frac{R}{P}} \quad \text{ب} \quad I = \frac{P}{R} \quad \text{الف}$$

- ۱۳- «ژول» معادل کدامیک از واحدهای زیر است؟
- الف - وات ثانیه
  - ب - کیلووات ساعت
  - ج - اسب بخار
  - د - کالری
- ۱۴- بر اثر عبور ماکریمم جریان از یک مقاومت  $10 \Omega$  با توان  $\frac{1}{2} W$  در مدت زمان ۱ دقیقه چند کالری گرمای اطراف آن به وجود می‌آید؟

الف -  $\frac{6}{4}$       ب -  $\frac{5}{2}$       ج -  $\frac{7}{2}$       د -  $\frac{14}{4}$

۱۵- کدام وسیله برای اندازه‌گیری کار الکتریکی استفاده می‌شود؟

- الف - وات متر
- ب - کنتور
- ج - نیروسنجد
- د - ولت متر




## ۱-۷- مغناطیس چیست؟

تقریباً از شش قرن پیش از میلاد مسیح یونانیان می دانستند یک نوع سنگ طبیعی وجود دارد تکه های کوچکی را می راید. (شکل ۷-۱)



شکل ۷-۱- سنگ مغناطیس طبیعی

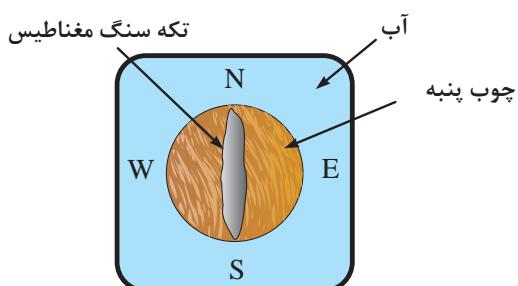

شکل ۷-۲- نحوه ساخت قطب نماهای اولیه




شکل ۷-۳- سنگ آهن طبیعی که براده های آهن به آن چسبیده است.

بعدها دیانوردان با قرار دادن قطعه ای از سنگ طبیعی روی یک تکه تخته کوچک و شناور کردن آن روی سطح آب درون یک ظرف برای خود قطب نماهای ساده ای ساختند. چون اولین بار این سنگ در منطقه ای به نام ماقنزا<sup>۱</sup> در آسیای صغیر پیدا شد، آن را «ماگنتیت»<sup>۲</sup> یا «مغناطیس» نامگذاری کردند. (شکل ۷-۲)

شکل ۷-۳ یک قطعه سنگ آهنربای طبیعی را نشان می دهد که براده های آهن به آن چسبیده است. براده ها بیشتر به دو سر آن می چسبند و در قسمت میان براده های کمتری جذب می شود. این نکته نشان می دهد که در هر آهنربا مکان هایی وجود دارد که در آن ها اثر نیروی جاذبه مغناطیسی بیشتر از نقاط دیگر ظاهر می شود. این مکان ها را «قطب های آهنربا» می گویند.

هرگاه یک آهنربای تیغه ای با نخ آویخته شود به طوری که بتواند آزادانه در یک سطح افقی به هر طرف بچرخد پس از چند نوسان در راستای تقریبی شمال و جنوب جغرافیایی قرار می گیرد. در این وضعیت قطبی از آهنربا که به سوی شمال متمایل است قطب شمال N<sup>۳</sup> و قطبی را که به سوی جنوب می ایستد، قطب جنوب S<sup>۴</sup> گویند. (شکل ۷-۴)

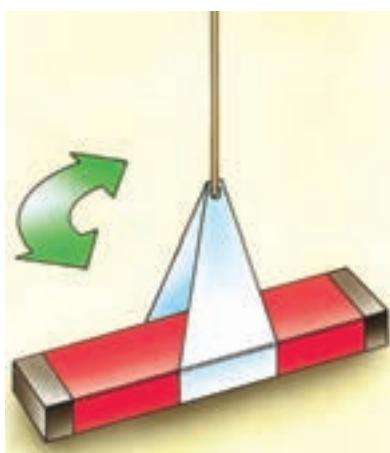


شکل ۷-۴- آهنربای آویخته با نخ

1-Magnesia


2-Magnetite

3-N-North


4-S-South

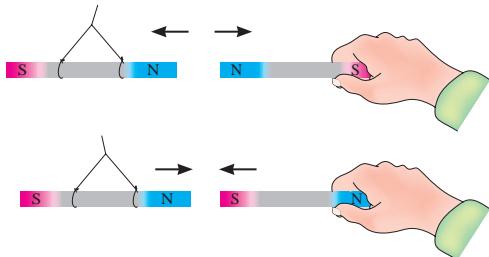



شکل ۷-۵-اثر قطب ها بر یکدیگر

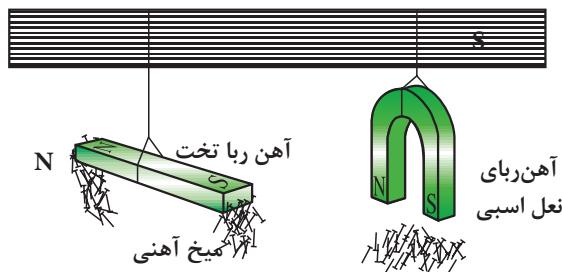

شکل ۷-۶-اثر قطب های آهناها روی میخ آهنه و برنجی

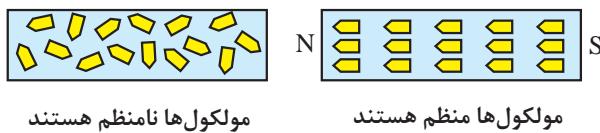

شکل ۷-۷-وضعیت ملکول های مواد مغناطیسی و غیرمغناطیسی

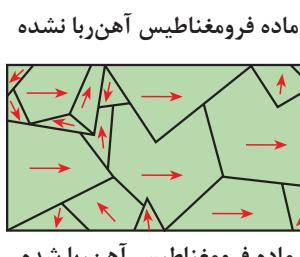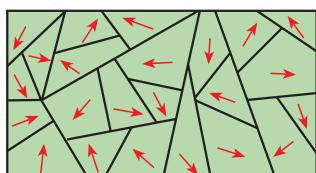

شکل ۷-۸-وضعیت ملکول های در مواد مغناطیسی مختلف

برای تشخیص قطب های یک آهنربا هر یک از قطب های آن را به ترتیب به قطب های مشخص یک آهنربای دیگر که آویزان است، نزدیک کنید. اگر دو قطب همدیگر را دفع کردند، «هم نام» و اگر دو قطب یکدیگر را جذب کردند، «غیرهم نام» هستند. (شکل ۷-۵)

سه عنصر آهن، نیکل و کبات و بعضی از آلیاژهای آن ها که به شدت جذب آهنربا می شوند، «مواد مغناطیسی یا «فرومغناطیک»<sup>۱</sup> می نامند. موادی مانند مس، برنج، شیشه و ... که جذب آهنربا نمی شوند مواد «غیرمغناطیسی» نام دارند. (شکل ۷-۶)


مواد مغناطیسی وقتی در کنار یک آهنربا قرار می گیرند ملکول های آن ها منظم شده و خاصیت مغناطیسی پیدا می کنند. (شکل ۷-۷)

مواد مغناطیسی که در وسایل الکتریکی به کار می روند به دو دسته:

الف - نرم

تقسیم می شوند. مواد مغناطیسی نرم موادی مانند آهن هستند که خاصیت مغناطیسی ایجاد شده را خیلی زود و آسان از دست می هند. مواد مغناطیسی سخت موادی مانند فولاد هستند که خاصیت مغناطیسی تقریباً دائم پیدا می کنند و به راحتی از دست نمی دهند. هر دو دسته این مواد دارای اهمیت خاصی در صنایع هستند.

## ۷-۲- خطوط نیروی مغناطیسی و میدان مغناطیسی

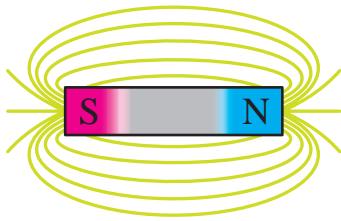

شکل ۷-۹- نیروی میدان اطراف یک جسم مغناطیسی

یک آهنربا می تواند بدون اینکه با یک قطعه آهن تماس داشته باشد آن را جذب کند یا از یک فاصله بر روی آهنربای دیگر اثر کند. دلیل این که یک آهنربا از فاصله های کم به آهنربای دیگر نیرو وارد می کند وجود «میدان مغناطیسی»<sup>۱</sup> در اطراف آن است. پس می توان میدان مغناطیسی را به صورت زیر تعریف کرد:

فضایی از اطراف جسم مغناطیسی که می تواند روی اجسام مغناطیسی دیگر اثر بگذارد، «میدان مغناطیسی» می گویند. (شکل ۷-۹)


میدان مغناطیسی را می توان با خطوطی به نام «خطوط شار مغناطیسی»، «خطوط نیروی میدان مغناطیسی»، «فلوی مغناطیسی» یا «فوران مغناطیسی» نشان داد.

فلوی مغناطیسی عبارت است از کلیه خطوط میدان مغناطیسی که از آهنربا خارج می شود. فلوی مغناطیسی را با حرف «Φ - فی» نمایش می دهند و واحد آن بر حسب «wb»<sup>۲</sup> است. یک وبر برابر با  $10^8$  خط شار مغناطیسی می باشد. در اصطلاح به هر وبر یک ماسکول نیز می گویند. جهت این خطوط در خارج آهنربا از قطب N به سمت قطب S و در داخل آهنربا از قطب S به طرف قطب N است.


(شکل ۷-۱۰)

اگر یک عقربه مغناطیسی در اختیار داشته باشیم با چرخاندن آن در فضای اطراف یک آهنربا می توان قطب ها آهنربا و جهت فلوی مغناطیسی را مشخص کرد.

(شکل ۷-۱۱)

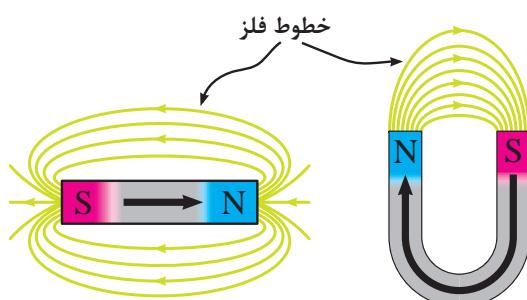

شکل ۷-۱۰- میدان های مغناطیسی آهنرباها

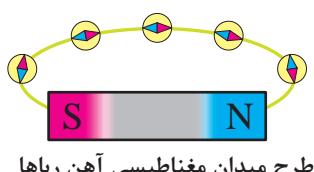

طرح میدان مغناطیسی آهنرباها


شکل ۷-۱۱- وضیت عقربه مغناطیسی در فضای اطراف آهنربا

1-Magnetic Field


2-Wb-Weber



شکل ۷-۱۲- وضعیت عقره مغناطیسی در کنار آهنربا

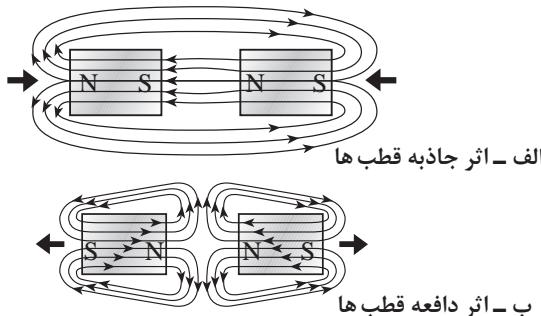


شکل ۷-۱۳- اثر قطب های مغناطیسی بر یکدیگر

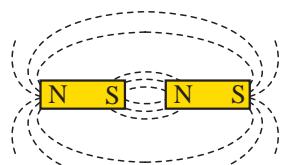

شکل ۷-۱۴

جهتی که عقره مغناطیسی می باشد قطب مخالف آهنربا را مشخص می کند زیرا قطب های غیرهم نام یکدیگر را جذب می کنند. (شکل ۷-۱۲)

اثر جاذبه و دافعه میدان های مغناطیسی دو آهنربا را در شکل ۷-۱۳ مشاهده می کنید. در شکل الف قطب های غیرهم نام یکدیگر را جذب و در شکل ب قطب های هم نام یکدیگر را دفع نموده اند.

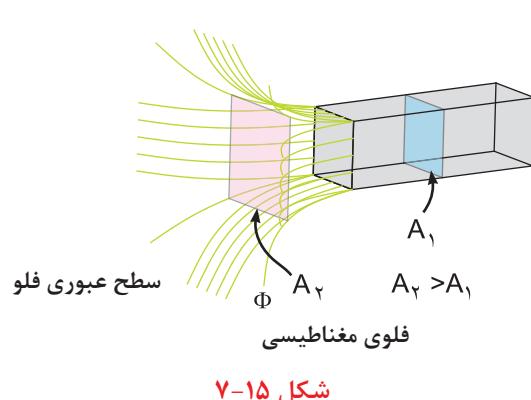

شکل ۷-۱۵

$$\text{تسلا} = 10^{-4} \text{ گوس}$$

$$1(\text{G}) = 10^{-4} (\text{T})$$

تراکم یا چگالی میدان مغناطیسی به سطحی که فلو از آن عبور می کند، بستگی دارد. در اصطلاح به تعداد خطوط فلوی مغناطیسی که از واحد سطح می گذرد «چگالی میدان مغناطیسی» یا «اندوکسیون مغناطیسی» می گویند. (شکل ۷-۱۵)

مقدار اندوکسیون مغناطیس را از رابطه زیر و بر حسب وبر بر متر مربع  $\left( \frac{\text{wb}}{\text{m}^2} \right)$  می توان بدست آورد.

$$B = \frac{\Phi}{A}$$


در اصطلاح به واحد  $\left( \frac{\text{wb}}{\text{m}^2} \right)$  تسلا (T) نیز گفته می شود. اندوکسیون مغناطیسی را با واحد کوچک تر به نام گوس نیز بیان می کنند. یک گوس برابر است با:

### ۷-۳-الکترومغناطیس




در سال ۱۸۲۰ میلادی اورستد<sup>۱</sup> (شکل ۷-۱۶) کشف کرد که اگر یک عقرب مغناطیسی در مجاورت یک سیم حامل جریان DC قرار گیرد از راستای خود منحرف می‌شود. همچنین اگر روی صفحه‌ای در فضای اطراف سیم براده آهن بریزیم مشاهده می‌کنیم که براده‌ها به دور سیم حلقه می‌زنند. این مطلب نشان می‌دهد که در فضای اطراف سیم میدان مغناطیسی وجود دارد. (شکل ۷-۱۷)

شکل ۷-۱۶-اورستد

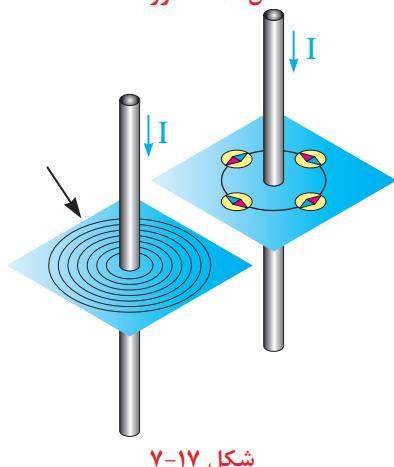

۷-۱۷

خطوط نیروی مغناطیسی در فضای اطراف سیم

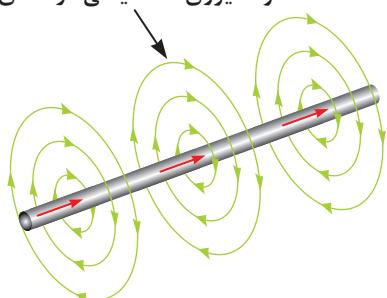


۷-۱۸

هر قدر مقدار جریان عبوری از سیم بیشتر باشد میدان مغناطیسی قوی‌تر می‌شود و فلوی مغناطیسی افزایش می‌یابد. به میدان مغناطیسی که در اثر جریان عبوری از سیم و در فضای اطراف آن به وجود می‌آید (شکل ۷-۱۸) در اصطلاح «میدان الکترومغناطیسی» می‌گویند.
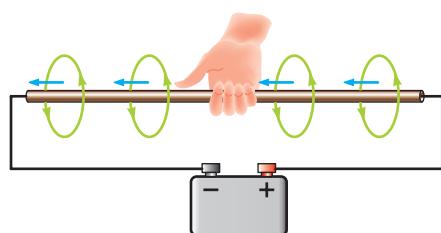
### ۷-۴-قانون دست راست برای یک هادی جویاندار

جهت میدان الکترومغناطیسی را به کمک قانون دست راست می‌توان تعیین کرد.

هرگاه سیم حامل جریان را طوری در دست راست بگیریم که انگشت شست جهت جریان را نشان دهد جهت بسته شدن چهار انگشت دیگر جهت میدان مغناطیسی را نشان می‌دهد. (شکل ۷-۱۹)




۷-۱۹

۱-Hans chriestian oersted

یادآوری می شود این قانون برای جهت قراردادی جریان صادق است. در برخی موارد برای خلاصه نویسی وضعیت جریان و میدان مغناطیسی سیم حامل جریان را با شکل های ۷-۲۰ نشان می دهند.




الف) جریان سیم به سمت داخل

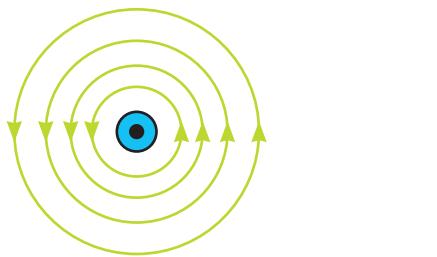


ب) جریان سیم به سمت خارج

۷-۲۰

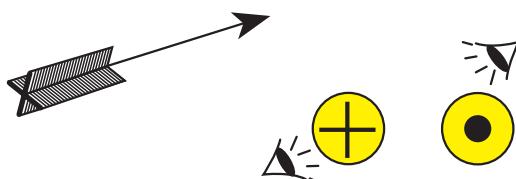


۷-۲۱

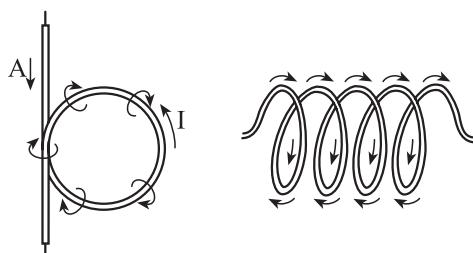علامت نشان دهنده وارد شدن جریان به صفحه و علامت بیان کننده خارج شدن جریان از صفحه است که مانند یک فلش (پیکان) است. (شکل ۷-۲۱)



۷-۲۲

نتایج آزمایش ها نشان می دهد که اگر رشته سیم مستقیمی را به صورت یک حلقه و یا چند حلقه درآوریم میدان مغناطیسی اطراف هر حلقه با هم جمع می شود و تراکم میدان مغناطیسی B را افزایش می دهد. (شکل ۷-۲۲)

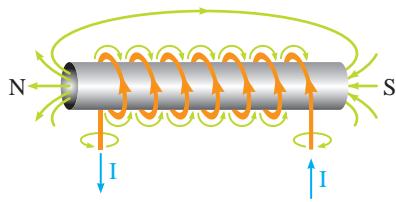

شکل ۷-۲۳- جهت جریان و میدان مغناطیسی

جهت میدان مغناطیسی اطراف یک سیم پیچ نیز با «قانون دست راست» قابل تعیین است.

هرگاه سیم پیچ حامل جریانی را طوری در دست راست خود بگیریم که جهت پیچیدن چهار انگشت جهت جریان را نشان دهد انگشت شصت جهت قطب N میدان مغناطیسی اطراف سیم را نشان می دهد. (شکل ۷-۲۳)

این جهت میدان با توجه به جهت قراردادی جریان تعیین می شود. برای افزایش چگالی میدان مغناطیسی علاوه بر تغییر شکل رشته سیم به سیم پیچ می توان به موارد زیر را اجرا کرد.

الف - افزایش تعداد دور سیم پیچ

ب - افزایش جریان عبوری از سیم

ج - استفاده از هسته آهنی در داخل سیم پیچ

د - کاهش فاصله بین حلقه های سیم پیچ


موارد فوق را در تصاویر شکل ۷-۲۴ مشاهده می کنید.

همانطور که در فصل اول فرآگرفتید هر ذره باردار ساکن (بار الکترواستاتیکی) در فضای اطراف خود خاصیت یا میدانی را باجهت فرضی دارد. مثلاً بار منفی که جهت میدان آن به سمت داخل است (اصطلاحاً به آن میدان الکتریکی گویند). (شکل الف- ۷-۲۵)


حال نیز با این مطلب آشنا شدیم ، الکترون که دارای بار منفی است هرگاه در حرکت باشد (مانند حرکت وضعی)، در اطراف خود میدانی را تولید می کند که به آن «میدان مغناطیسی» می گویند. معمولاً این میدان را به صورت دواير متعدد مرکز در دور ذره باردار(الکترون)رسم می کنند. (شکل ب- ۷-۲۵)

در هر نقطه خطوط میدان الکتریکی و خطوط میدان مغناطیسی بر یکدیگر عمودند. (شکل ج- ۳-۲۵)

اصطلاحاً به ترکیب این دو میدان «میدان الکترومغناطیسی » می گویند. در تصاویر شکل (۷-۲۵) وضعیت این میدان ها در فضای اطراف یک الکترون نشان داده شده است.

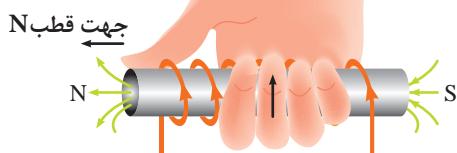

شکل ۷-۲۴

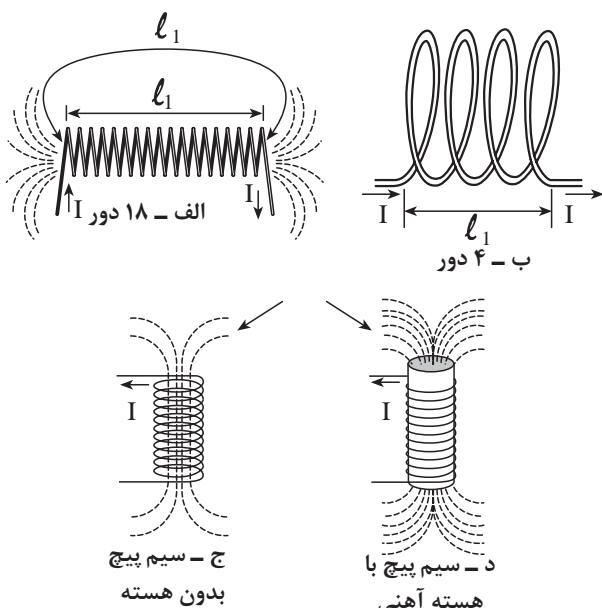


شکل ۷-۲۵




شکل ۷-۲۶

از کاربردهای میدان الکترومغناطیسی می‌توان آهن را باهای صنعتی را نام برد. (شکل ۷-۲۶)

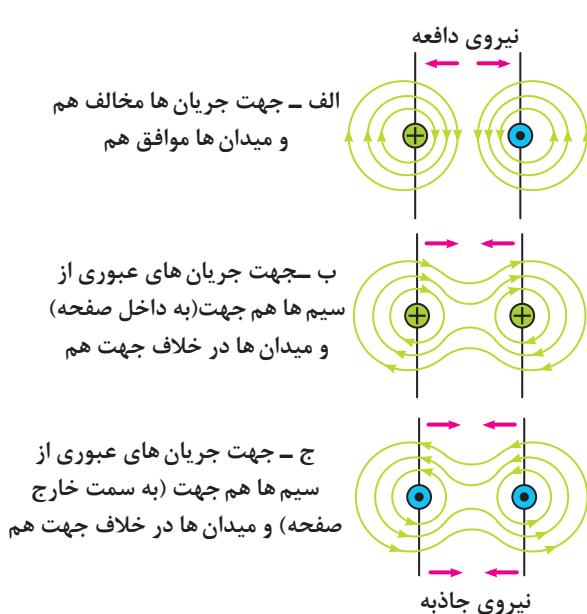

شکل ۷-۲۷ وضعیت میدان های مغناطیسی  
دو سیم حامل جریان در کنار هم  
برش عرضی هسته

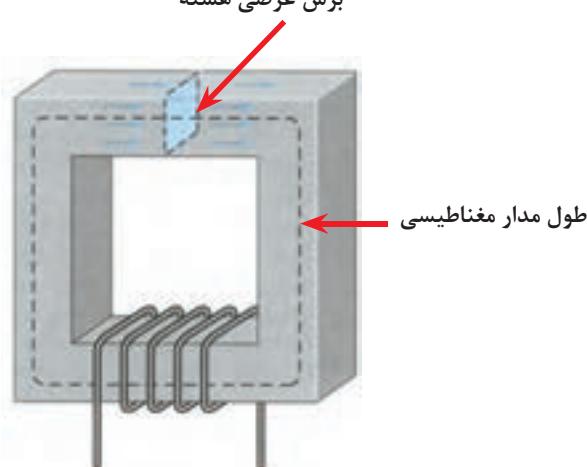

شکل ۷-۲۸ - مدار مغناطیسی

## ۷-۵- نیروی وارد بر دو هادی جریاندار

هرگاه دو سیم حامل جریان در مقابل یکدیگر قرار گیرند متناسب با جهت و مقدار جریان عبوری از آن ها بر یکدیگر نیرو وارد می‌کنند. اگر جهت میدان های مغناطیسی دو سیم با هم موافق باشند میدان های دو سیم با هم جمع شده و یکدیگر را جذب می‌کنند. در صورتی که میدان های مغناطیسی دو سیم مخالف هم باشند میدان های دو سیم در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و یکدیگر را دفع می‌کنند. تصاویر الف، ب و ج شکل ۷-۲۷ گویای این مطلب است.

## ۷-۶- کمیت های مغناطیسی

### ۱- نیروی محرکه مغناطیسی

همان طوری که اشاره شد در مدارهای الکتریکی نیروی باتری سبب جاری شدن الکترون ها در مدار می‌شود. مشابه این شرایط در مدارهای مغناطیسی به وجود می‌آید. نیرویی که باعث جاری شدن فلو در مدارهای مغناطیسی می‌شود «نیروی محرکه مغناطیسی» می‌نامند. این نیرو را از رابطه زیر می‌توان به دست آورد.

(شکل ۷-۲۸)

$$F_m = \theta = N \cdot I$$


۱-  $F_m = f_{mm}$ -Magneto Motive Force

که در آن:

I - شدت جریان سیم پیچ بر حسب آمپر (A)

N - تعداد دور سیم پیچ


Fm - نیروی محرکه مغناطیسی بر حسب (A)

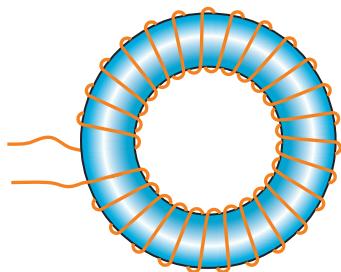


الف - تعداد دور کم



ب - تعداد دور زیاد

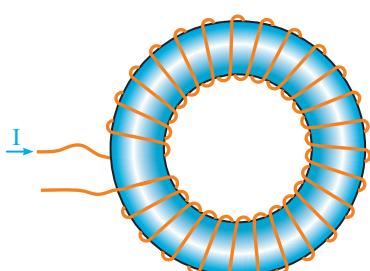

ج - طول مسیر مغناطیسی کم

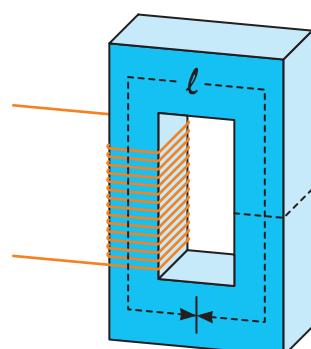

د - طول مسیر مغناطیسی زیاد

شکل ۷-۲۹- مدارهای مغناطیسی با طول متوسط و تعداد دورهای مختلف

## ۷-۶-۲- شدت میدان مغناطیسی

مقدار نیروی محرکه مغناطیسی را که به واحد طول سیم پیچ وارد می‌شود، «شدت میدان مغناطیسی» می‌گویند. مقدار نیروی محرکه مغناطیسی از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$H = \frac{F_m}{\ell} = \frac{\theta}{\ell} = \frac{N \cdot I}{\ell}$$

که در آن:

$\theta$  - نیروی محرکه مغناطیسی بر حسب آمپر (A)

$\ell$  - طول متوسط مسیر مغناطیسی بر حسب متر (m)

$H$  - شدت میدان مغناطیسی بر حسب آمپر متر [A/m] است، رابطه (H) نشان می‌دهد هر قدر طول مسیر مغناطیسی بیشتر باشد شدت میدان مغناطیسی کمتری در هسته به وجود می‌آید.

به عبارت دیگر اگر تعداد دور یا جریان عبوری از سیم پیچ افزایش یابد، نیروی محرکه مغناطیسی نیز افزایش خواهد یافت. (شکل ۷-۲۹)

## ۷-۶-۳- ضریب نفوذ مغناطیسی

میزان نفوذپذیری مغناطیسی در اجسام مختلف با هم متفاوت است و به جنس جسم بستگی دارد. ضریب نفوذپذیری را با ( $\mu$  - مولاریت) نشان می‌دهند و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\mu = \frac{B}{H}$$

ضریب نفوذ پذیری هوا را با ( $\mu_0$ ) نشان می دهند و  
مقدار آن برابر است با:  


$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$$

که در آن:

B - چگالی مغناطیسی بر حسب وبر (wb)  
H - شدت میدان مغناطیسی بر حسب آمپر متر  
 $\mu$  - ضریب نفوذ مغناطیسی جسم بر حسب وبر بر  
آمپر متر  $\left[ \frac{\text{wb}}{\text{A.m}} \right]$  است.
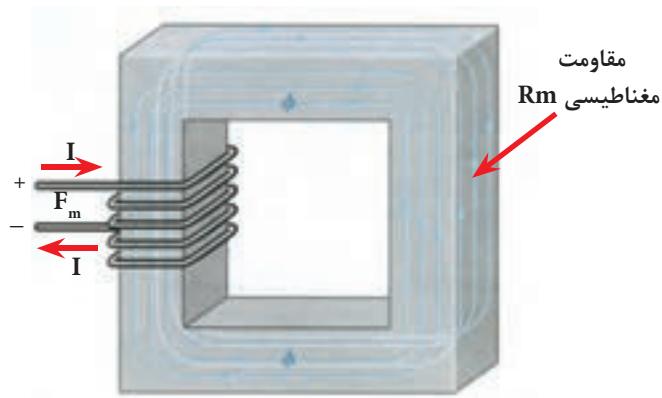
## ۷-۶-۴ مقاومت مغناطیسی

مقدار مخالفتی که اجسام مغناطیسی در برابر عبور فلولی  
مغناطیسی از خود نشان می دهند، «مقاومت مغناطیسی»  
یا «رلوکتانس» گویند. (شکل ۷-۳۰) مقاومت مغناطیسی با  
استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود:



$$R_m = \frac{\ell}{\mu A}$$

$R_m$  - مقاومت مغناطیسی بر حسب آمپر برابر  
مقدار ( $\mu$ ) معمولاً بر حسب پارامتری به نام «ضریب نفوذ  
مغناطیسی نسبی» بیان می شود که آن را چنین تعریف  
می کنند: نسبت ضریب نفوذ مغناطیسی هر جسم ( $\mu_r$ ) به  
ضریب نفوذ مغناطیسی هوا ( $\mu_0$ ) را ضریب نفوذ مغناطیسی  
نسبی ( $\mu_r$ ) می گویند و از رابطه مقابله محاسبه می شود.


بر پایه رابطه  $\mu_r$  می توان نوشت:

$$\mu = \mu_r \cdot \mu_0$$

بر همین اساس رابطه رلوکتانس را چنین در نظر

گرفت:

$$R_m = \frac{\ell}{\mu_r \cdot \mu_0 \cdot A}$$

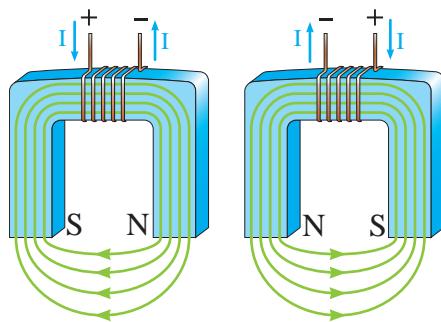


شکل ۷-۳۱- اثر تعویض جهت جریان روی  
جهت میدان مغناطیسی
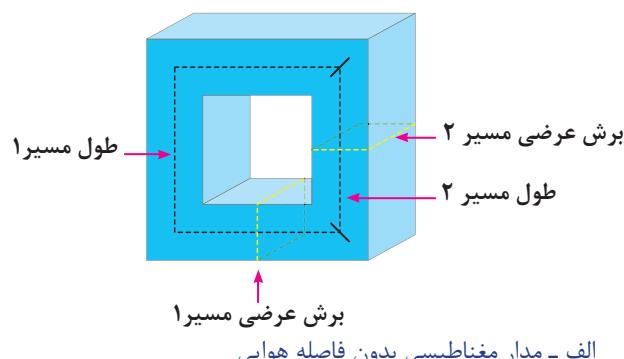
## ۷-۶-۵- مدارهای مغناطیسی:


مدارهای مغناطیسی از جنس آهن نرم یا آهن سخت هستند. در صورتی که جهت جریان سیم پیچ مدارهای مغناطیسی عوض شود جهت فلوی مغناطیسی (قطب های N و S) عوض خواهد شد. (شکل ۷-۳۱)

اثر تعویض پلاریته های منبع تغذیه بر جهت میدان مغناطیسی هسته را نشان می دهد.



الف - مدار مغناطیسی بدون فاصله هوایی

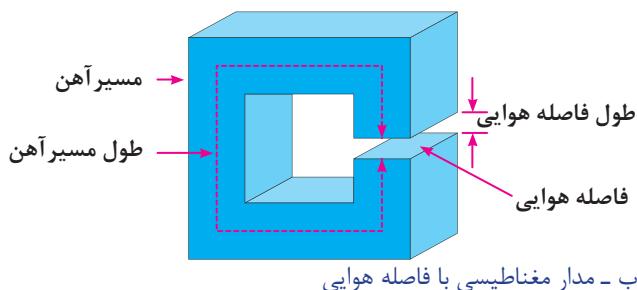اگر در طول مسیر مدارهای مغناطیسی فاصله هوایی وجود داشته باشد، محیط عبور فلوی مغناطیسی تغییر می کند. در این حالت فلوی مغناطیسی با ماده ای روبه رو می شود که ضریب نفوذ مغناطیسی آن کمتر از آهن است. این امر سبب می شود که مقاومت مغناطیسی کل هسته افزایش یابد و در نتیجه کل فوران مغناطیسی کم شود. (شکل ۷-۳۲)




ب - مدار مغناطیسی با فاصله هوایی


شکل ۷-۳۲

کمیت های مدار مغناطیسی مشابه مدار الکتریکی است و می توانیم این کمیت ها را با هم مقایسه کنیم. (جدول زیر)

$F_m$ یا $\theta$	مشابه	$V$	(پتانسیل الکتریکی)
$\Phi$	مشابه	$I$	(جریان الکتریکی)
$R_m$	مشابه	$R$	(پتانسیل الکتریکی) (رلوکتانس)

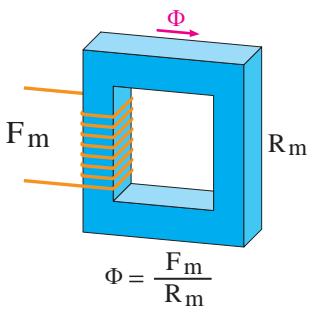

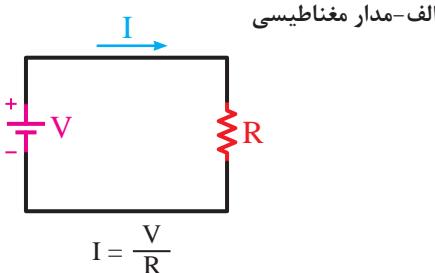
بر همین اساس می‌توان روابط ساده الکتریکی، مانند قانون اهم را نیز برای مدارهای مغناطیسی نوشت. به عنوان مثال برای محاسبه مقاومت مغناطیسی (شکل ۷-۳۳) می‌توانیم رابطه دیگری را به صورت زیر بنویسیم:



$$R = \frac{V}{I} \Rightarrow R_m = \frac{\theta}{\Phi}$$

ب-مدار الکتریکی

شکل ۷-۳۳

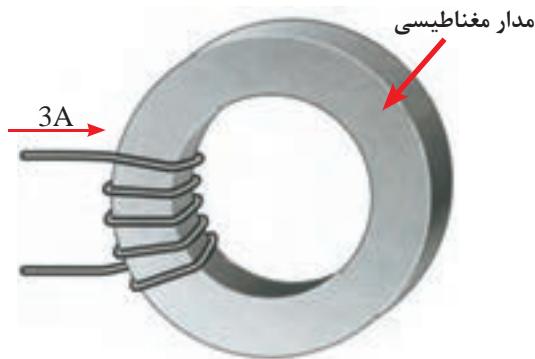


شکل ۷-۳۴- مدار مغناطیسی  
به صورت حلقه با تعداد دور کم

مثال: در مدار مغناطیسی شکل (۷-۳۴) اگر مقاومت مدار مغناطیسی برابر  $3 \times 10^{-3} \Omega$  باشد فوران عبوری از هسته چقدر است؟

حل:

$$\Phi = \frac{F_m}{R_m} = \frac{N \cdot I}{R_m}$$

$$\Phi = \frac{3 \times 3}{3 \times 10^{-3}} = \frac{15}{3 \times 10^{-3}} = .5 \times 10^{-4} \text{ wb} = .5 \text{ mwb}$$

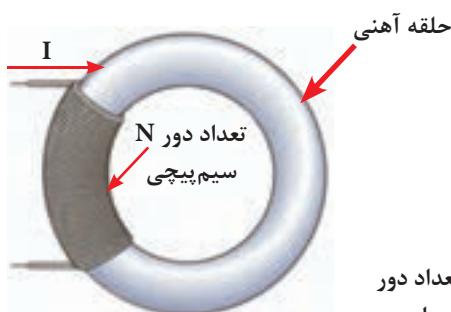

شکل ۷-۳۵

تعداد دور	$N=3000$
جريان عبوری	$I=0.1 \text{ A}$
طول مدار مغناطیسی	$l=15 \text{ cm}$
چگالی لازم در هسته	$.05 \frac{\text{wb}}{\text{m}^3}$

مثال: با توجه به مشخصات (شکل ۷-۳۵) مطلوب است:

الف - شدت میدان مغناطیسی

ب - فوران جاری در هسته

حل:


$$H = \frac{N \cdot I}{l} = \frac{3000 \times 0.1}{0.15} = 2000 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$B = \frac{\Phi}{A} \Rightarrow \Phi = BA = .05 \times 4 \times 10^{-4}$$

$$\Phi = 2 \times 10^{-4} \text{ wb} = .2 \text{ mwb}$$


$$A = 4 \text{ m}^2$$

## ۷-۷ سلف (اندوکتانس - L)

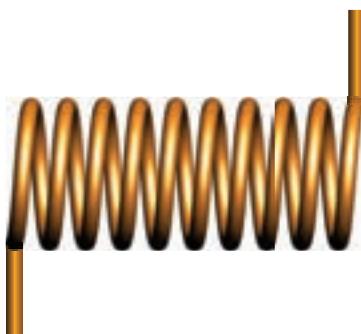


شکل ۷-۳۶

از پیچیدن چند دور سیم به صورت شکل (۷-۳۶) یک سیم پیچ یا سلف ساخته می‌شود. یک سلف را با اسمی دیگر، مانند خودالقا و چوک نام‌گذاری می‌کنند.

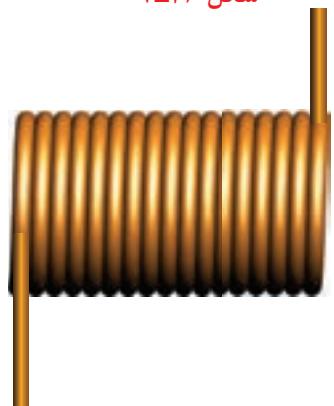

شکل ۷-۳۷

یک سلف ممکن است دارای هسته و یا بدون هسته باشد پس بطور کلی می‌توان گفت اجزاء یک اندوکتانس از دو قسمت کلی الف: سیم پیچ ب: هسته تشکیل شده است. تصاویر شکل های (۷-۳۷) و (۷-۳۸) سلف های بدون هسته و با هسته را نشان می‌دهد. هسته سلف ها از دو جنس مختلف با زمینه های کاربردی متفاوت ساخته می‌شود.

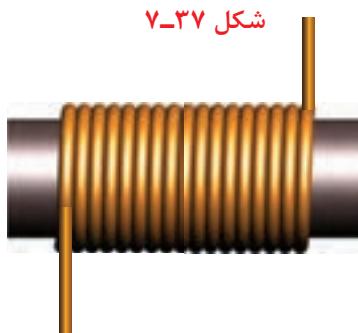

شکل ۷-۳۸

الف. سلف با هسته فریت

ب. سلف با هسته آهنی


در شکل (۷-۳۹) تصویری از این دو نوع هسته نشان داده شده است. همان طوری که اشاره شد با عبور جریان از داخل سیم های سیم پیچ میدان مغناطیسی در فضای اطراف آن پدید می‌آید.



شکل ۷-۳۹

(ب)

(الف)

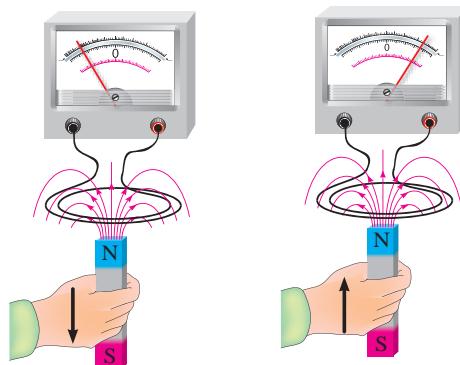

شکل ۷-۴۰- جریان القایی درجهتی است که با حرکت آهنربا به طرف پیچه مخالفت می‌کند


وجود هسته در داخل سیم پیچ باعث می‌شود تا فوران مغناطیسی پراکنده نشده و خاصیت سلفی افزایش یابد. در سال ۱۸۳۱ میلادی مایکل فارادی دانشمند انگلیسی و تقریباً هم زمان با او جوزف هانری دانشمند آمریکایی با انجام دادن آزمایش‌های مشابه شکل (۷-۴۰) دریافتند که با دور و نزدیک کردن آهنربا به سیم پیچ، عقربه گالوانومتر (میکرو آمپرسنچ) منحرف شده و عبور جریان را نشان می‌دهد مانند وقتی که در یک مدار مولد وجود داشته باشد.

در واقع با حرکت آهنربا نسبت به سیم پیچ یک جریان الکتریکی در مدار القایی شود. این پدیده را القای الکترومغناطیسی و جریان تولید شده را جریان الکتریکی القایی می‌نامند.


$$E_{nmf} = N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \quad \text{رابطه فارادی}$$

$$E_{nmf} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t} \quad \text{رابطه لنز}$$

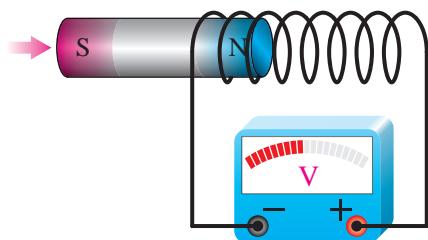فارادی و لنز از جمله فیزیکدانانی بودند که پدیده‌ی القای الکترومغناطیسی را بصورت فرمول‌هایی بیان کردند. بر پایه این قوانین خاصیت خودالقایی را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد.



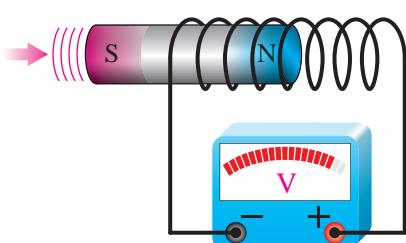الف) هسته در حال ورود به سیم پیچ و افزایش نیروی محرک





ب) هسته بیشتر در داخل سیم پیچ قرار گرفته و نیروی محرکه القایی افزایش یافته است

به خاصیتی از سیم پیچ که به ازای تغییر جریان یا تغییر فوران در آن حاصل شده و باعث القایک نیروی محرکه مغناطیسی جدید در سیم پیچ می‌شود «خاصیت خودالقایی» و به مقدار آن «ضریب خودالقایی» یا «اندوکتانس - L» گفته می‌شود و واحد آن بر حسب هانری بیان می‌شود.

شکل ۷-۴۱ - تغییر محل هسته موجب تغییر نیروی محرکه


## ۷-۸ عوامل فیزیکی مؤثر در ضریب خودالقایی

$$L = \mu \frac{N \cdot A}{l}$$

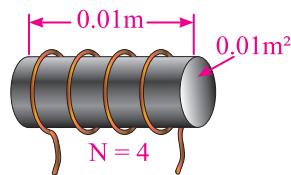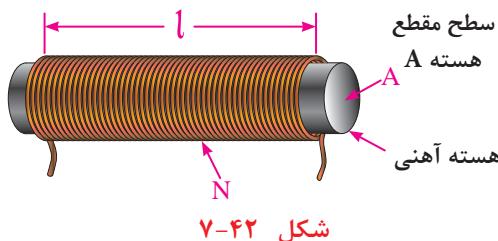

$$L = \mu \frac{N \cdot A}{l}$$
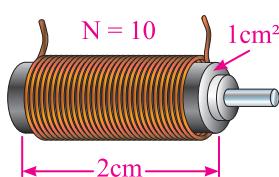
$$L = \frac{. / 25 \times 10^{-3} \times (4)^2 \times . / 0.1}{. / 0.1} = 4.0 \text{ mh}$$



$$L = \mu \frac{N \cdot A}{l} = \mu_r \mu_0 \frac{N \cdot A}{l}$$

$$L = \frac{5 \times 10^{-3} \times 4\pi \times 10^{-7} \times (10)^2 \times 1 \times 10^{-4}}{2 \times 10^{-2}} = 3.0 \times 10^{-4} \text{ h} = 3 \text{ mh}$$

با بهره گیری از تعاریف مغناطیسی و همچنین رابطه فارادی می‌توان به یک رابطه دیگر دست یافت که براساس آن می‌توان خاصیت خودالقایی سیم پیچی را بر پایه عوامل فیزیکی مطابق رابطه مقابله دست آورد.

این رابطه نشان می‌دهد که ضریب خودالقایی از مشخصه‌های یک سیم پیچی است و فقط به تغییرات فوران یا جریان وابسته نیست.

در این رابطه:

۱- ضریب نفوذ مغناطیسی هسته سیم پیچ بر حسب

$$\left[ \frac{\text{wb}}{\text{A.m}} \right]$$

N - تعداد دور سیم پیچ

A - سطح مقطع سیم پیچ بر حسب مترمربع [m²]

l - طول سیم پیچ بر حسب متر [m]


مثال: اندازه ضریب خودالقایی سیم پیچ نشان داده شده در شکل (۷-۴۴) چند میلی هانری است. در صورتی که ضریب نفوذ مغناطیسی هسته  $25 \times 10^{-3}$  باشد.

مثال: اندازه ضریب خودالقایی سلفی با مشخصات نشان داده شده در شکل (۷-۴۴) چقدر است؟ در صورتی که ضریب نفوذ نسبی مغناطیسی هسته آن ۵۰۰۰ باشد. (مقدار  $\pi = 3$  فرض شود).

## ۷-۹ عملکرد سلف در جریان الکتریکی


چگونگی عملکرد و رفتار یک سلف در برابر عبور جریان الکتریکی مستقیم (DC) با جریان الکتریکی متناوب (AC) متفاوت است. در اینجا فقط به بررسی رفتار سلف در مدارهای DC می‌پردازیم و خصوصیات AC آن در فصل نهم بررسی خواهد شد.

## ۷-۹-۱ رفتار سلف در جریان مستقیم (DC)

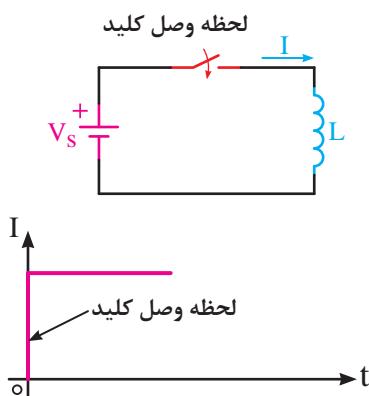


همان طوری که اشاره شد خاصیت اندوکتانس ( $L$ ) یک سلف زمانی بروز می‌کند که تغییرات فوران یا تغییرات جریانی در آن پدید آید. اما از آنجایی که در جریان مستقیم فقط در لحظات وصل و قطع کلید تغییرات جریان را مطابق تصاویر شکل‌های (۷-۵۴) و (۷-۵۴) داریم.

شکل ۷-۴۵

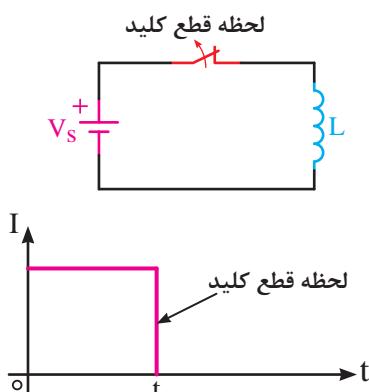


شکل ۷-۴۶

به همین دلیل در طول مدت زمانی که کلید مدار بسته (وصل) می‌باشد سلف دارای خاصیت خودالقایی (اندوکتانسی) نیست. اما از آنجایی که هر سیم پیچ از چند متراً سیم تشکیل شده است. به همین خاطر در این شرایط فقط از خود خاصیت مقاومتی را نشان می‌دهد که مربوط به خاصیت مقاومت اهمی سیم است که مقدار آن را طبق رابطه  $r_L$  بدست آورد.

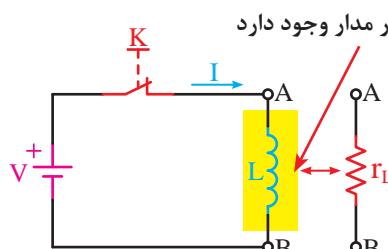

شکل ۷-۴۷

$$r_L = \frac{V_L}{I} = \frac{V_{AB}}{I}$$

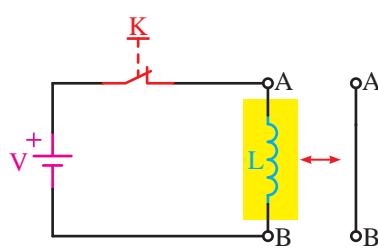

شکل ۷-۴۸


### توضیح

مقدار خاصیت اهمی اغلب سیم پیچ‌ها کم می‌باشد به همین دلیل است که در اکثر کتب

تخصیصی رفتار سلف در شرایط دائم کار جریان (شکل ۷-۴۸) به حالت اتصال کوتاه<sup>۱</sup> تشبیه می‌شود و گفته می‌شود در این شرایط جریان زیادی از مدار می‌گذرد.



## ۷-۹-۲ شارژ و دشارژ (ثابت زمانی سلفی)

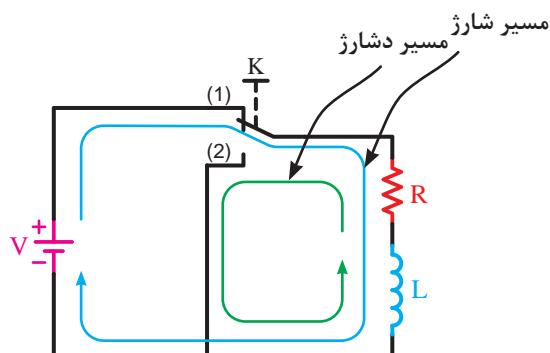


شکل ۷-۴۹


چون در یک مدار سلفی خالص تمامی این اتفاقات یعنی زیاد و کم شدن جریان مدار در یک لحظه کوتاه (آنی) اتفاق می‌افتد اگر بخواهیم مدت زمان افزایش (شارژ) و یا کاهش (دشارژ) را طولانی تر کنیم باید از یک مقاومت سری با سلف استفاده کنیم.

در شکل (۷-۴۹) حالت ۱ کلید مسیر شارژ و حالت ۲ کلید مسیر دشارژ سلف L را نشان می‌دهد.

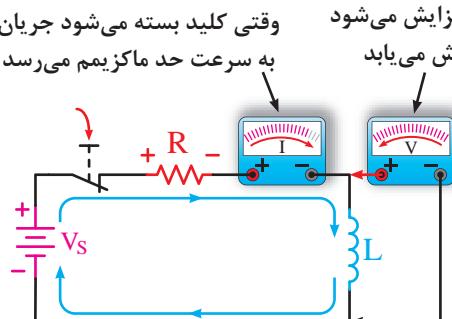وقتی کلید خاموش می‌شود  
ولتاژ بالا فاصله افزایش می‌شود  
و سپس کاهش می‌باید



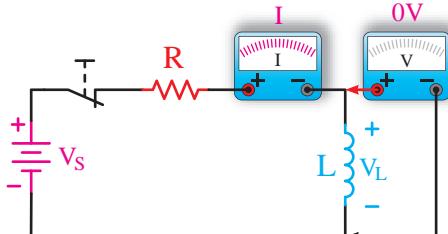الف- در حال شارژ: رفته و رفته ولتاژ سلف کاهش و جریان افزایش می‌باید



ب- شارژ کامل: ولتاژ سلف صفر شده و جریان مدار برابر مقدار حداکثر می‌شود


شکل ۷-۵۰

شکل (۷-۵۰-الف) مدار سلفی را در لحظه وصل کلید از نظر ولتاژ و جریان نشان می‌دهد.


شکل (۷-۵۰-ب) یک مدار سلفی را در شرایطی نشان می‌دهد که کلید مدت زمانی طولانی وصل بوده است. شرایط ولتاژ و جریان نسبت به حالت الف بر عکس شده است.

در صورتی که منبع تغذیه را برداشته و دو سر سلف را از طریق مقاومت اهمی R دشارژ کنیم مقدار ولتاژ و جریان سلف مطابق شکل (۷-۵۱) خواهد شد.


همان طوری که در تصاویر شکل های (۷-۵۰) و (۷-۵۱) مشخص است مشاهده می کنیم در صورت استفاده از مقاومت در مسیر سلف ها جریان سلف چه در مسیر افزایش (شارژ) و چه در مسیر کاهش (دشارژ) با یکسری پرس های زمانی و در طی یک بازهای مشخص به مقدار حداکثر و حداقل خود می رسد.

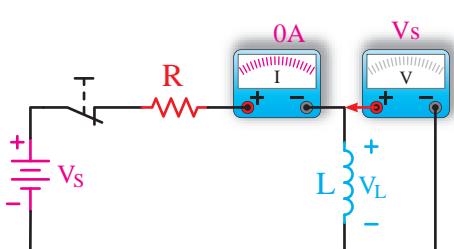


شکل ۷-۵۱

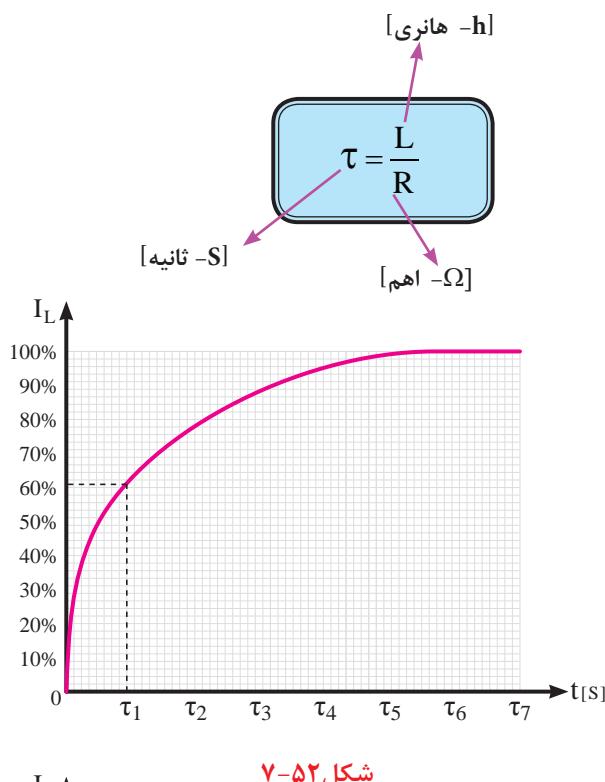

شکل ۷-۵۲

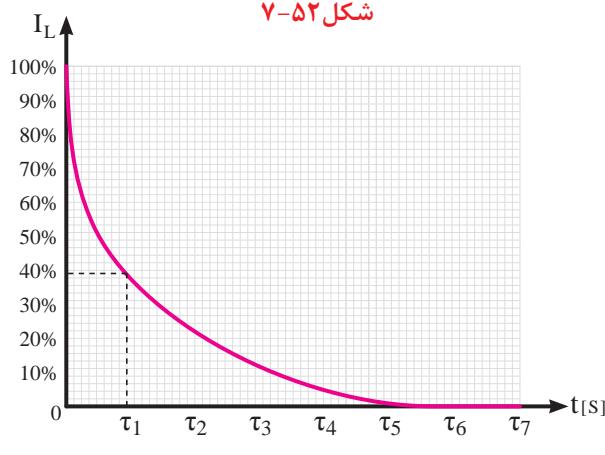

شکل ۷-۵۳

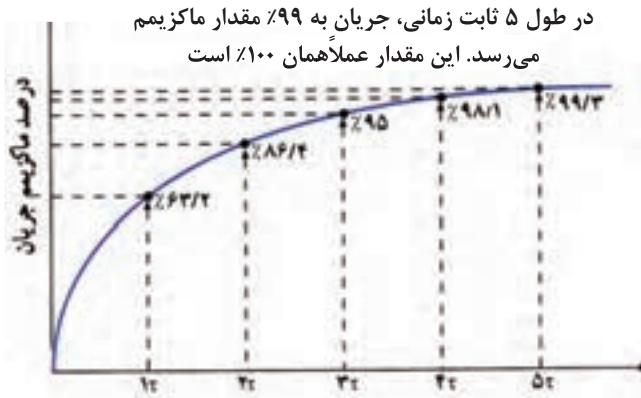

شکل ۷-۵۴ - منحنی شارژ

اصطلاحاً به مدت زمانیکه طول می کشد تا جریان سلف به اندازه  $63.2\%$  مقدار ماکزیمم خود افزایش یا کاهش یابد «ثابت زمانی» گفته می شود و با حرف  $Z$  - تاو) و بر حسب ثانیه مطابق رابطه مقابله محاسبه می کنند.

بر اساس آزمایشات صورت گرفته مشخص شده است در هر سلف پس از گذشت ۵ ثابت زمانی جریان عبوری از آن مقدار به حداقل (در شرایط شارژ) و به مقدار حداقل (در شرایط دشارژ) می رسد.

مدت زمان شارژ یا دشارژ کامل یک سلف را مطابق رابطه مقابله می توان چنین بدست آورد .

$$T = 5\tau$$


ثابت زمانی  
دلخواه سلفی

بر پایه این مطالب پس می توان منحنی های شارژ و دشارژ یک خازن را مطابق شکل های (۷-۵۲) و (۷-۵۳) در شکل کلی رسم کرد.


شکل (۷-۵۴) منحنی تغییرات جریان سلف را در حالت شارژ نشان می دهد.

در طول ۵ ثابت زمانی، جریان به کمتر ۱٪ مقدار ماکزیمم سقوط می‌کند که عالم‌هایان صفر است

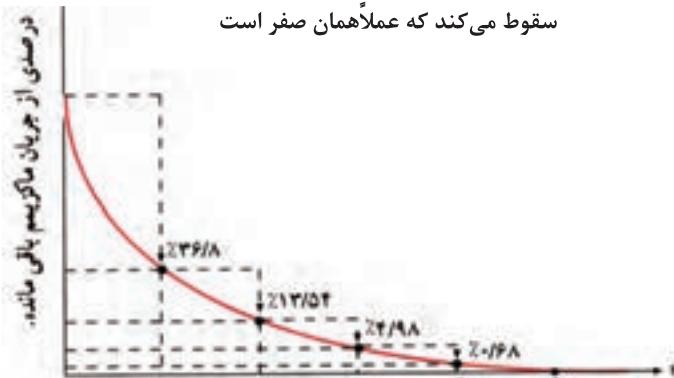
منحنی تغییرات جریان سلف در شرایط دشارژ مطابق شکل (۷-۵۵) خواهد شد.




شکل (۷-۵۵)

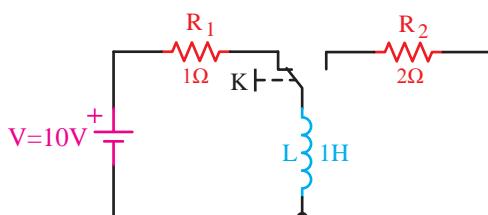


شکل (۷-۵۶)

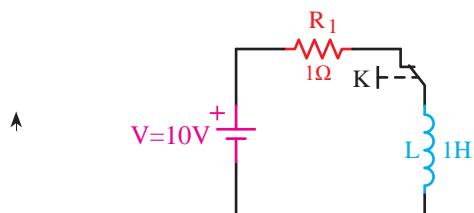

شکل (۷-۵۷)

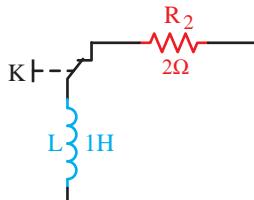

شکل (۷-۵۸)

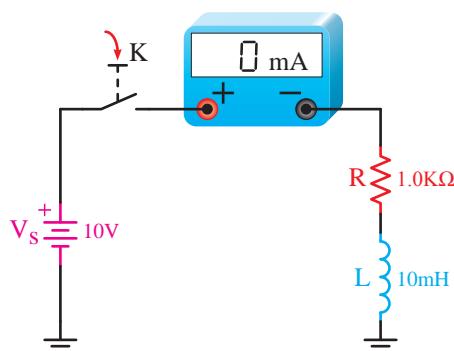

شکل (۷-۵۹)

مثال: مدت زمان شارژ و دشارژ کامل سلف نشان داده شده در شکل (۷-۵۶) در صورت تغییر وضعیت کلید K چقدر است؟

حل: در شرایط شارژ وضعیت مدار مطابق شکل (۷-۵۷)

$$\eta = \frac{L}{R_1} = \frac{1}{1} = 1\text{s}$$

$$T = 5\tau = 5 \times 1 = 5\text{s}$$

وضعیت مدار در شرایط دشارژ مطابق شکل (۷-۵۸)

$$\eta = \frac{L}{R_2} = \frac{1}{2} = 0.5\text{s}$$


$$T = 5Z = 5 \times 0.5 = 2.5\text{s}$$

با توجه به توضیحات داده شده پس برای مداری مانند شکل (۷-۵۸) می‌توان مطابق روشی که مشاهده می‌کنید مقدار ثابت زمانی، مدت زمان شارژ و مقدار جریان در هر ثابت زمانی را تعیین کرد.

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{10 \times 10^{-3}}{1 \times 10^3} = 10 \times 10^{-6} \text{ s} = 10 \mu\text{s}$$

$$T = 5\tau = 5 \times 10 = 50 \mu\text{s}$$

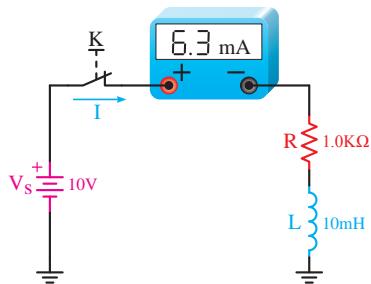
$$I = \frac{V_S}{R} = \frac{10\text{V}}{1\text{k}\Omega} = 10\text{mA}$$



وضعیت مدار از نظر مقدار جریان عبوری در هر ثابت زمانی به همراه محاسبات مربوطه که در زیر هر شکل نوشته است را در تصاویر الف تا ه شکل ( ۷-۶۰ ) مشاهده می کنید.

$$i_1 = \sqrt{63} / 2 \times 10 = 6.3 \text{ mA}$$

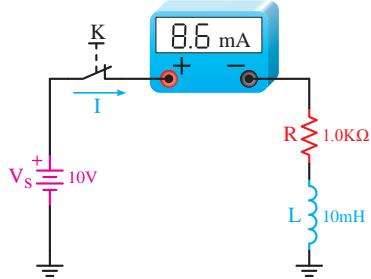الف) جریان در ثابت زمانی اول ( $\tau_1$ )




$$L_d = i - i_1 = 10 - 6.3 = 3.68 \text{ mA}$$

$$i' = \sqrt{63} / 2 \times 3.68 = 2.3 \text{ mA}$$

$$i_r = i_1 + i' = 6.3 + 2.3 = 8.6 \text{ mA}$$

ب) جریان در ثابت زمانی دوم ( $\tau_2$ )

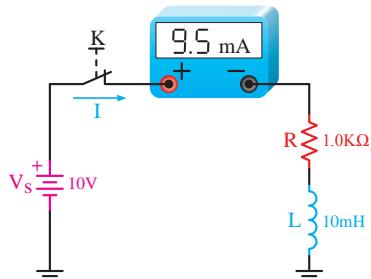


$$i_d = i - i_r = 10 - 8.5 = 1.5 \text{ mA}$$

$$i' = \sqrt{63} / 2 \times 1.5 = 1 \text{ mA}$$

$$i_r = i_r + i' = 8.5 + 1 = 9.5 \text{ mA}$$

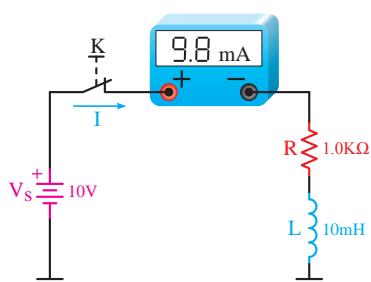ج) جریان مدار در ثابت زمانی سوم ( $\tau_3$ )




$$i_d = i - i_r = 10 - 9.5 = 0.5 \text{ mA}$$

$$i' = \sqrt{63} / 2 \times 0.5 = 0.7 \text{ mA}$$

$$i_r = i_r + i' = 9.5 + 0.7 = 9.8 \text{ mA}$$

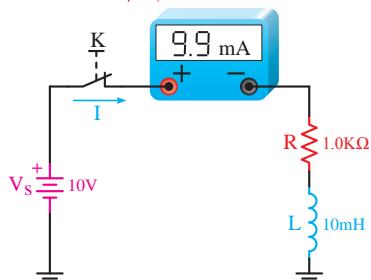د) جریان مدار در ثابت زمانی چهارم ( $\tau_4$ )




$$i_d = i - i_r = 10 - 9.9 = 0.1 \text{ mA}$$

$$i' = \sqrt{63} / 2 \times 0.1 = 0.1 \text{ mA}$$

$$i_d = i_r + i' = 9.9 + 0.1 = 9.9 \text{ mA}$$

ه) جریان مدار در ثابت زمانی پنجم ( $\tau_5$ )  
شکل ۷-۶۰

## ۷-۱۰ نیروی ضد محرکه

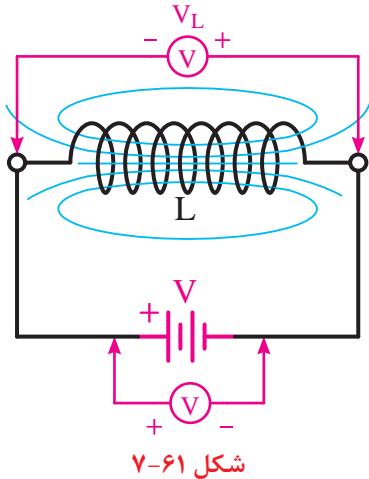


اچ.اف.آی. لنز فزیکدان آلمانی تحقیقات تکمیلی را در مورد خاصیت القایی و نیروی محرکه القایی یک سیم پیچ انجام داد دریافت اندازه این نیروی محرکه اولاً به تغییرات جریان جاری در سلف ثانیاً خاصیت اندوکتانسی سلف و ثالثاً جهت این نیروی محرکه القایی (پلاریته دو سر سلف) با جهت نیروی محرکه (ولتاژ) اعمال شده به سلف مخالف است. به همین خاطر لنز در رابطه نهایی خود از یک علامت منفی برای بیان این مطلب استفاده کرد.<sup>۱</sup>

$$V_L = \text{Cemf} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

علامت نیروی ضد محرکه سلف  
خاصیت اندوکتانس سلف  
تغییرات جریان نسبت به زمان در سلف

## ۷-۱۱ خودالقایی از نقطه نظر انرژی

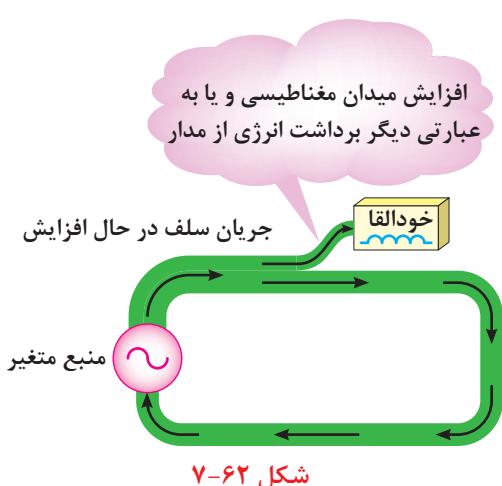


پدیده خودالقایی از نقطه نظر انرژی نیز قابل توصیف است. هنگامی که این عمل اتفاق می‌افتد ممکن است فرض کرد که میدان مغناطیسی اطراف هادی حامل جریان با مدار مبادله انرژی می‌کند. وقتی که جریان مدار زیاد می‌شود انرژی از مدار خارج شده و در میدان مغناطیسی مطابق شکل (۷-۶۲) در اطراف آن ذخیره می‌شود. همین امر باعث قوی تر شدن میدان مغناطیسی می‌گردد. این انتقال انرژی از مدار به صورت افت پتانسیل در دو سر سلف نمایان می‌شود که منطبق با همان نیروی ضد محرکه القایی است.

۱ - در برخی کتب این نیروی محرکه القایی با عنوان نیروی ضد محرکه و حرف fmeC نیز معرفی شده است.

وقتی که افزایش جریان متوقف می‌شود میدان مغناطیسی ثابت می‌ماند و مبادله انرژی از مدار به میدان قطع می‌شود و تمام انرژی ایجاد شده بوسیله منبع در مدار مصرف می‌شود و میدان مغناطیسی تا هنگامی که جریان شروع به کم شدن نکرده است تمام انرژی را که به آن منتقل شده ذخیره می‌کند.

هنگامی که جریان شروع به کم شدن می‌کند، میدان مغناطیسی شروع به کم شدن کرد و انرژی ذخیره شده در خود را به مدار از می‌گرداند. و اثر آن بالا رفتن پتانسیل و خودالقا است.

این یعنی آنکه نیروی حرکه القایی در جهت ولتاژ منبع بوده و بنابراین با آن جمع می‌شود. شکل ۷-۶۳

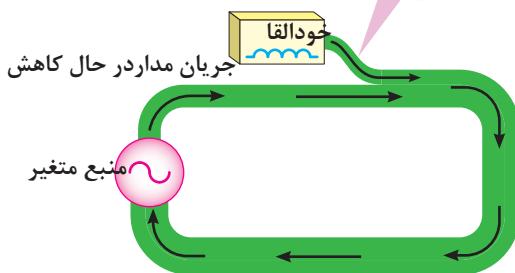

شکل ۷-۶۳



از نقطه نظر انرژی، خودالقایی یعنی تبادل انرژی از یک مدار هنگامی که جریان زیادی شود و بازگشت انرژی به مدار هنگامی که جریان کم می‌شود.

## ۷-۱۲ انرژی ذخیره شده در سلف

مقدار انرژی ذخیره شده در یک سلف را از رابطه مقابل می‌توان بدست آورد.


$L$  - خاصیت اندوکتansی سلف بر حسب هانری

$I_L$  - جریان عبوری از سلف بر حسب آمپر

$W_L$  - انرژی ذخیره شده در سلف بر حسب ژول

مثال: مقدار انرژی ذخیره شده در سلفی با مشخصات نشان داده شده در شکل (۷-۶۴) را در صورتی که کلید  $K$  برای

مدت زمان طولانی بسته شده باشد چند ژول است؟

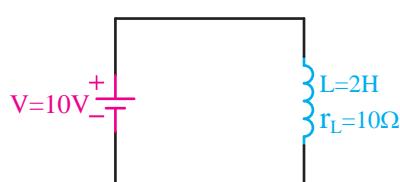

شکل ۷-۶۴

$$I_L = \frac{V}{r_L} = \frac{10}{10} = 1 [A]$$

$$W_L = \frac{1}{2} L I_L^2$$

$$W_L = \frac{1}{2} (2)(1)^2$$

$$W_L = 1 [j]$$

حل: در شرایط دائم کار خاصیت سلفی وجود ندارد و فقط خاصیت اهمی وجود دارد.


### ۷-۱۳-القا متقابل

هرگاه مانند شکل (۷-۶۵) سیم پیچ P به یک منبع ولتاژ متغیری متصل شده باشد و در مقابل آن یک سیم پیچ دیگر (مانند سیم پیچ S) قرار گیرد به طوری که به دو سر سیم پیچ یک ولت متر متصل شده باشد مشاهده خواهیم کرد که هرگاه کلید K وصل شده و جریان در سیم پیچ (P) جاری شود ولت متری که در طرف دیگر به سیم پیچ (S) متصل است مقداری را نشان می‌دهد.


این آزمایش نشان دهنده آن است که هر چند بین سیم پیچ (S) و سیم پیچ (P) ارتباط الکتریکی مداری برقرار نیست اما به ازای تغییر جریانی که در سیم پیچ اول ایجاد شده ولتاژ در سیم پیچ دوم القا شده است. همان‌گونه که در شکل (۷-۶۶) مشاهده می‌شود چون مدار سیم پیچ (S) از طریق ولت متر بسته شده است

لذا جریانی از سیم پیچی آن عبور کرده و فورانی در فضای اطراف بوبین (S) بوجود می‌آید که روی سیم پیچ اول اثر مخالف می‌گذارد. بر همین اساس در مباحث الکتریکی به این پدیده القا متقابل می‌گویند. به بیانی دقیق‌تر القا متقابل را می‌توان به منزله مقدار یا درجه القایی که دو سیم پیچ بر یکدیگر اعمال می‌کنند در نظر گرفت. القا متقابل دو بوبین بر هم‌دیگر به چگونگی اتصال خطوط قوای بین دو بوبین که به نوبه خود بستگی به وضعیت نسبی دو بوبین دارد وابسته است.


اصطلاحاً به نسبت فوران منتقل شده از سیم پیچ اول به دوم ( $\Phi_{12}$ ) به کل فوران بوجود آمده در سیم پیچ اول ( $\Phi_1$ ) و یا نسبت فوران منتقل شده از سیم پیچ دوم به اول ( $\Phi_{21}$ ) به کل فوران بوجود آمده در سیم پیچ دوم ( $\Phi_2$ ) ضریب تزویج (ضریب پیوست) گفته شده و مقدار آن را بر پایه

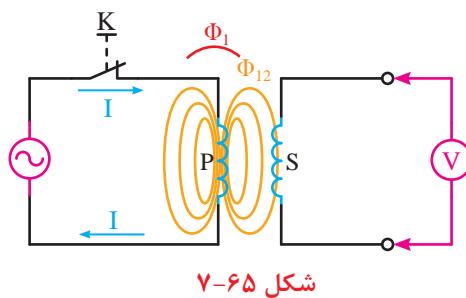


شکل ۷-۶۵

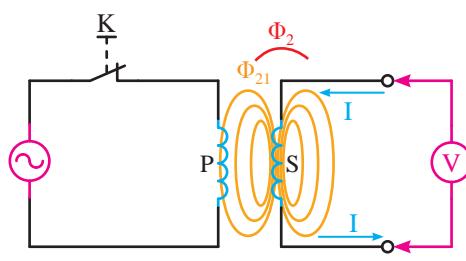


شکل ۷-۶۶

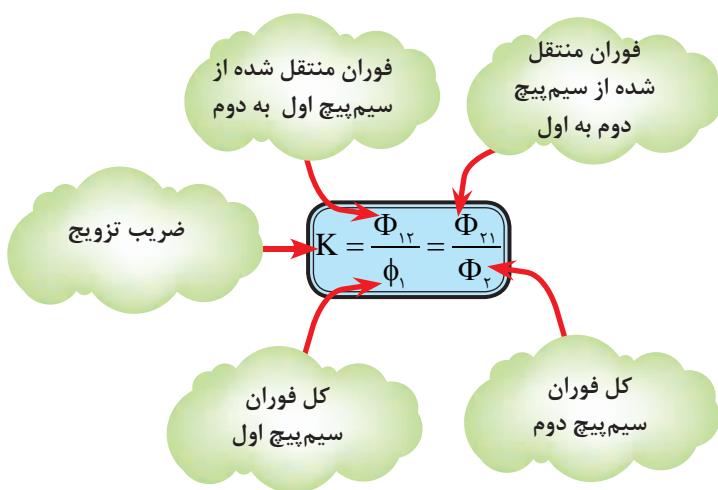


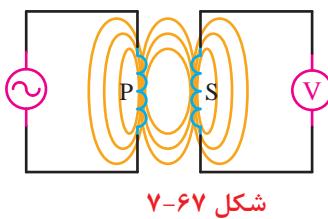

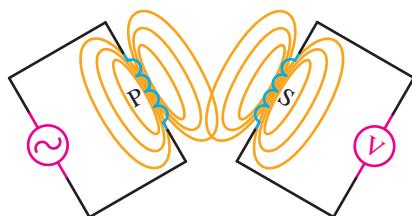الف) در صورتی که دو سیم پیچ با فاصله از یکدیگر قرار گیرند فوران سیم پیچ اول روی سیم پیچ دوم اثر نمی گذارد




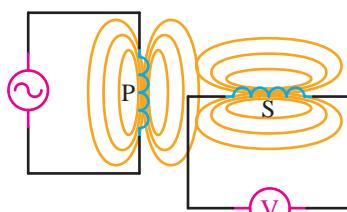ب) اگر دو سیم پیچ نسبت به هم با زاویه قرار گیرند میزان القا و ضریب تزویج کاهش می یابد



ج) مینیمم کوپلینگ وقتی دو بوبین با هم زاویه ۹۰ درجه می سازند  
بوده می آید.

شکل ۷-۶۸

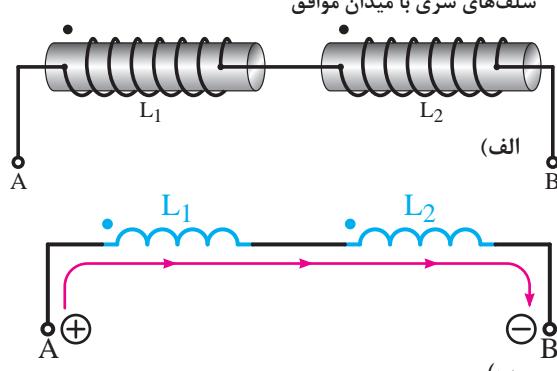

$$L_T = L_1 + L_2 + 2M$$

رابطه مقابله می توان محاسبه کرد.

هرگاه درجه اتصال خطوط قوا مانند شکل (۷-۶۷)

خوب و کامل باشد مقدار ضریب تزویج ماکزیمم ( $K=1$ ) است.

اگر وضعیت قرار گرفتن سیم پیچ ها مانند تصاویر الف و ب و ج شکل (۷-۶۸) دارای فاصله یا زاویه باشد و باعث شود که خطوط قوا سیم پیچ ها یکدیگر را بصورت ناقص و یا کلاً قطع نکنند مقدار ضریب تزویج کاهش خواهد یافت. محدوده تغییرات ضریب تزویج بین صفر تا یک است

$$0 \leq K \leq 1$$

يعني:

هرگاه اندازه ضریب القا متقابل (کوپلینگ) مابین دو سیم پیچ را بخواهیم از رابطه مقابله می توان بدست آورد.

$L_1$  - ضریب خودالقایی سیم پیچ اول بر حسب هانری [h]

$L_2$  - ضریب خودالقایی سیم پیچ دوم بر حسب هانری [h]

$K$  - ضریب تزویج

$M$  - ضریب القا متقابل بر حسب هانری [h]



$$M = K \sqrt{L_1 L_2}$$

معمولًا سرهای ورودی جریان یا سرهای شروع پیچش سیم ها را با علامت «نقطه» نشان می دهند.

اگر دو سلف مطابق شکل (۷-۶۹) با هم سری شده باشند به طوری که جهت پیچش هر دو بوبین یکسان باشد جهت جریان ورودی به سرهای هر دو سیم پیچ با هم مخالف بوده و در نتیجه میدان های مغناطیسی ایجاد شده دو بوبین یکدیگر را تقویت می کنند.

اندوکتانس کل مدار در حالت تقویت دو میدان را از رابطه مقابله می توان بدست آورد.

سلفهای سری با میدان مخالف

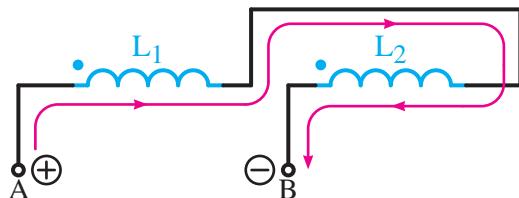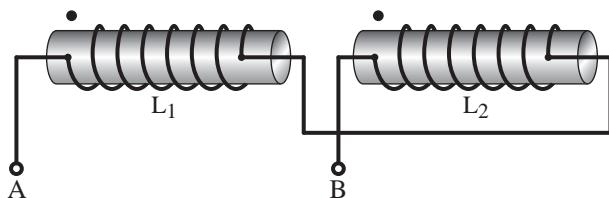


شکل ۷-۷۰


اگر دو سلف مطابق شکل ( ۷-۷۰ ) با هم سری شده باشند بطوری که جهت پیچش هر دو بوبین مخالف هم باشد جهت جریان ورودی به سرهای هر دو سیم پیچ مخالف هم بوده و در نتیجه میدان های مغناطیسی ایجاد شده دو بوبین یکدیگر را تضعیف می کنند.

اندوكتانس کل مدار در حالت تضعیف دو میدان را از رابطه مقابل می توان بدست آورد.

$$L_T = L_1 + L_2 - 2M$$

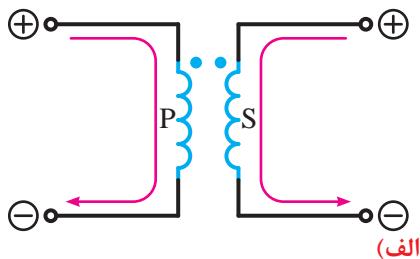


چگونگی القا نیروی محرکه از یک سیم پیچ به سیم پیچ دیگر که در مقابل هم قرار گرفته اند و وضعیت پلاریته آن ها یکی از دو حالت شکل ( ۷-۷۱ ) خواهد بود.

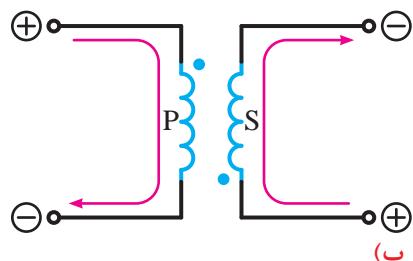

شکل ۷-۷۱

مثال - اندازه ضریب القا متقابل شکل ( ۷-۷۲ ) معادل چند هانری است؟

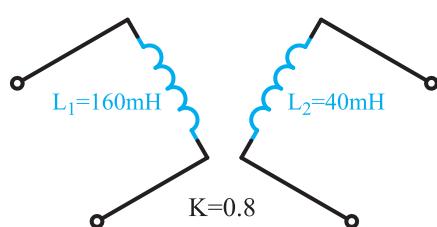

شکل ۷-۷۲

حل: با در نظر گرفتن رابطه ضریب القا متقابل مقدار آن را چنین می توان بدست آورد.

$$M = K\sqrt{L_1 L_2}$$


$$M = ./ \lambda \times \sqrt{16 \times 4}$$

$$M = ./ \lambda \times \lambda = 64 [mh]$$

$$M = ./ 64 [h]$$

مثال - اندازه اندوکتانس کل هر یک از مدارهای نشان داده شده در شکل ( ۷-۷۳ ) را بدست آورید.

حل (الف)

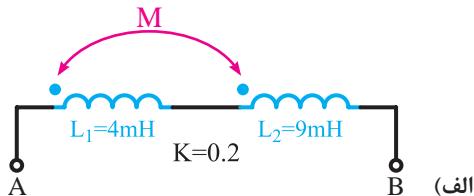


$$M = K\sqrt{L_1 L_2} = ./ 2 \times \sqrt{4 \times 9}$$

$$M = ./ 2 \times 6 = 1/2 [mh]$$

$$L_T = L_1 + L_2 + 2M$$
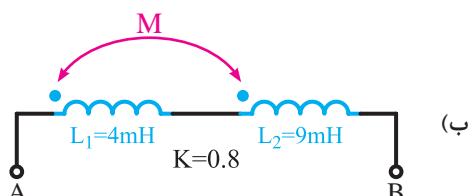
$$L_T = 4 + 16 - (2 \times 2/4) = 15/2 [mh]$$



حل (ب)

$$M = K\sqrt{L_1 L_2} = ./ \lambda \times \sqrt{4 \times 9}$$


$$M = ./ \lambda \times 6 = 4/\lambda [mh]$$

$$L_T = L_1 + L_2 + 2M$$

$$L_T = 4 + 9 + (2 \times 4/\lambda) = 22/\lambda [mh]$$

مثال - اندازه اندوکتانس کل هر یک از مدارهای نشان داده شده در شکل ( ۷-۷۴ ) را بدست آورید.

حل (الف)

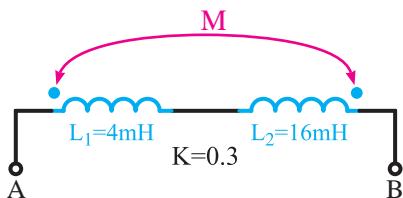


$$M = K\sqrt{L_1 L_2} = ./ 3 \times \sqrt{4 \times 16}$$

$$M = ./ 3 \times 8 = 2/4 [mh]$$

$$L_T = L_1 + L_2 - 2M$$

$$L_T = 4 + 16 - (2 \times 2/4)$$

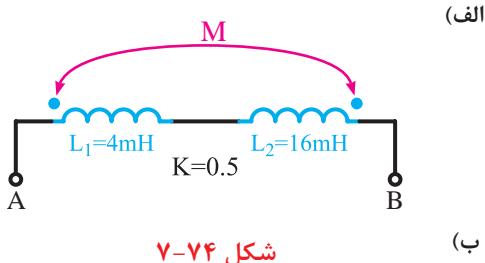

حل (ب)

$$M = K\sqrt{L_1 L_2} = ./ 5 \times \sqrt{4 \times 16}$$

$$M = ./ 5 \times 8 = 4 [mh]$$



$$L_T = L_1 + L_2 - 2M$$

$$L_T = 4 + 16 - (2 \times 4) = 12 [mh]$$
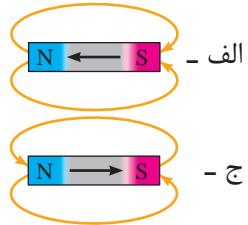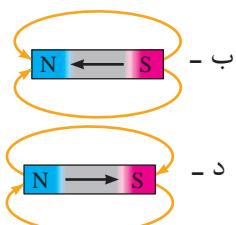
## آزمون پایانی (۷)



- ۱- ماگنیزیا نام کدامیک از موارد زیر است؟  
الف - سنگ مغناطیسی      ب - ماگنتیت  
ج - مغناطیس      د - هر سه مورد
- ۲- اثر جاذبه مغناطیسی در کدام نقطه از یک سنگ مغناطیسی بیشتر است?  
الف - همه جا یکسان است.      ب - در وسط سنگ  
ج - در دو سر سنگ      د - به جهت سنگ بستگی دارد.
- ۳- چگونه می‌توان قطب‌های جغرافیایی را تشخیص داد?  
الف - با آهنربای تیغ‌های آویز      ب - با یک تخته چوب  
ج - با سنگ آهن      د - با آهنربای نعل اسبی شکل
- ۴- اگر قطب ؟ یک آهنربا را به قطب S آهنربای، آویزی نزدیک کنیم آهنربای آویز .....  
الف - دقع می‌شود.      ب - جذب می‌شود.  
ج - به سمت چپ می‌چرخد.      د - به سمت راست می‌چرخد.
- ۵- کدام یک از موارد زیر، مواد فرومagnetیک نیستند?  
الف - آهن      ب - آلومینیوم  
ج - نیکل      د - کبالت
- ۶- وقتی جسمی خاصیت مغناطیسی پیدا می‌کند، ملکول‌های آن .....  
الف - به صورت افقی منظم می‌شوند.      ب - نامنظم می‌شود.  
ج - تغییر نمی‌کند.      د - به صورت دورانی می‌چرخد.
- ۷- مواردی که خاصیت مغناطیسی خود را زود از دست می‌دهند ..... نامند.  
الف - آهن سخت      ب - آهن نرم  
ج - فولاد      د - چدن
- ۸- میدان مغناطیسی عبارت است از فضایی در اطراف جسم مغناطیسی که می‌تواند روی ..... اثر بگذارد.  
الف - همه اجسام      ب - اجسام غیر مغناطیسی  
ج - اجسام یونیزه شده      د - اجسام مغناطیسی
- ۹- کدام یک از اشکال زیر صحیح است?  
الف -   
ج -   
ب -



- ۱۰- با یک عقره مغناطیسی می توان ..... مغناطیسی را مشخص نمود.
- الف - جهت فلو      ب - تعداد خطوط قوا      ج - میزان وبر فلو      د - نوع ماده
- ۱۱- کدام گزینه به ترتیب از راست به چپ جمله زیر را تکمیل می کند.
- قطب های هم نام یکدیگر را ..... و قطب های غیرهم نام یکدیگر را ..... می نمایند.
- الف - جذب - جذب      ب - دفع - جذب      ج - جذب - دفع      د - دفع - دفع
- ۱۲- به تعداد خطوط فلوی مغناطیسی که از واحد سطح می گذرد ..... گویند.
- الف - شدت میدان مغناطیسی      ب - نیروی محکم مغناطیسی
- ج - اندوکسیون مغناطیسی      د - رلوکتانس مغناطیسی
- ۱۳- کدامیک از گزینه ها درباره منحرف شدن یک عقره مغناطیسی در مجاورت یک سیم حامل جریان صحیح نیست؟
- الف - وجود جریان الکتریکی      ب - وجود میدان مغناطیسی
- ج - عقره خاصیت آهنربایی پیدا می کند.
- ۱۴- «وبر  $\alpha$ » واحد کدام یک از کمیت های مغناطیسی زیر است؟
- الف - اندوکسیون      ب - شدت میدان      ج - فوران
- شکل ۷-۷۵**
- 
- $R_m = 675/5 \times 10^6 \text{ A/Wb}$
- ۱۵- فوران عبوری از مدار مغناطیسی شکل ۷-۷۵ چقدر است؟
- الف -  $57 \mu\text{wb}$ .      ب -  $0.34 \mu\text{wb}$ .
- ج -  $0.148 \mu\text{wb}$ .      د -  $79 \mu\text{wb}$ .
- ۱۶- به میدان ایجاد شده فضای اطراف یک سیم حامل جریان میدان ..... گویند.
- الف - الکتریکی      ب - مغناطیسی      ج - الکترومغناطیسی      د - استاتیکی
- ۱۷- در قانون دست راست برای یک هاون جریاندار جهت خم شدن چهار انگشت دست نشان دهنده چیست؟
- الف - جهت جریان      ب - جهت ولتاژ
- ج - جهت میدان مغناطیسی      د - جهت اندوکسیون مغناطیسی
- ۱۸- کدامیک از اشکال زیر صحیح است؟
- الف -
- ب -
- ج -
- د -
- ۱۹- با تبدیل کردن سیم راست به صورت حلقه میدان مغناطیسی ..... خواهد شد.
- الف - زیاد      ب - کم      ج - منحرف      د - منعکس
- ۲۰- انگشت شست در قانون دست راست برای یک سیم پیچ نشان دهنده چیست؟
- الف - جهت نیروی وارد بر سیم      ب - جهت جریان عبوری از سیم
- ج - قطب N مغناطیسی      د - قطب S مغناطیسی

- ۲۱- کدام یک از عوامل زیر در افزایش چگالی میدان مغناطیسی مؤثر نیست؟

  - الف - افزایش تعداد دور سیم پیچ
  - ب - افزایش فاصله حلقه های سیم پیچ
  - ج - قرار دادن هسته آهنی در سیم پیچ
  - د - افزایش جریان عبوری از بوتین

۲۲- اگر جهت میدان های مغناطیسی دو سیم جریاندار با هم موافق باشند دو سیم یکدیگر را ..... می کنند.

  - الف - جذب
  - ب - دفع
  - ج - جذب و دفع
  - د - جذب و دفع

۲۳- نیرویی که موجب جاری شدن فلو در مدارهای مغناطیسی میشود، را با ..... مشخص می کنند.

الف - B ب - H ج - θ د - R<sub>m</sub>

٢٤- واحد «مقاومة مغناطيسی» کدام است؟

الف - $\frac{A}{wb}$	ب - $\frac{wb}{A}$	ج - $\frac{wb}{Am}$	د - $\frac{Am}{wb}$
----------------------	--------------------	---------------------	---------------------

۲۵- اگر فاصله هوايی در مدار مغناطيسی وجود داشته باشد چون ضريب نفوذ مغناطيسی هوا ..... از آهن است  
كتانس كل هسته ..... می یابد.

- الف - بیشتر - کاهش      ب - بیشتر - افزایش      ج - کمتر - کاهش

۲۶- کدامیک از روابط زیر مشابه قانون اهم در مدارهای الکتریکی است؟

$\Phi = R_m \cdot \theta$       د       $\theta = \frac{F_m}{R_m}$       ج       $R_m = \frac{\theta}{\Phi}$       ب       $F_m = \frac{\theta}{\Phi}$       الف

۲۷- شدت میدان مغناطیسی شکل ۷-۷۶ را در صورتی که قطر متوسط حلقه  $10\text{ cm}$  باشد حساب کنید ( $\pi=3$ ).



۷-۷۶ شکل

- ۲۸- دو قطب غیرهم نام یکدیگر را ..... می کنند.**

**۲۹- موادی که خاصیت مغناطیسی القاء شده در خود را زود از دست می دهند، مواد ..... گویند.**

**۳۰- نیرویی که موجب جاری شدن فلو در مدار مغناطیسی می شود ..... نام دارد.**

**۳۱- در قانون دست راست سیم حامل جریان جهت خم شدن چهار انگشت جهت ..... را نشان می دهد.**

**۳۲- شدت میدان مغناطیسی با مقدار طول مسیر مغناطیسی رابطه مستقیم دارد.**

**۳۳- میزان نفوذ پذیری مغناطیسی اجسام به جسم هر جسم بستگی ندارد.**

**۳۴- وجود فاصله هواپی در طول مسیر مدارهای مغناطیسی باعث می شود تا رلوکتانس افزایش یابد.**


**۳۵- میزان فوران عبوری از هسته با تعداد دور سیم پیچ رابطه مستقیم دارد.**



مطالب مربوط به سئوالاتی را که نتوانسته اید پاسخ دهید  
مجدداً مطالعه و آزمون را تکرار کنید.



۳۶- اندکتانس سلفی با مشخصات نشان داده شده در شکل (۷-۷۷) چقدر است؟ (هسته هوا)

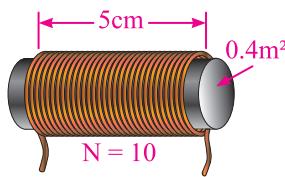


شکل ۷-۷۷

۳۷- سیم پیچی به طول ۵۰ سانتیمتر و سطح مقطع ۲۰۰ مترمربع با هسته ای به ضریب نفوذ ۲۰۰۰ و دارای ۱۰۰۰ دور مطلوبست:

(الف) ضریب خودالقایی آن چند میلی هانری است؟


(ب) در صورتی که بخواهیم ضریب خودالقایی آن سه برابر شود ضریب نفوذ هسته چقدر باید شود؟

۳۸- ثابت زمانی مداری با یک مقاومت ۲۰۰۰ کیلواهم و سلفی با اندکتانس ۵۰۰ میکروهانری چند ثانیه است؟ ضمناً مدت زمان شارژ را حساب کنید.

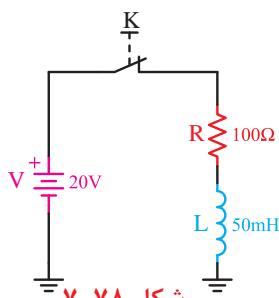

شکل ۷-۷۸

۳۹- ثابت زمانی، مدت زمان شارژ و جریان عبوری از مدار شکل (۷-۷۸) در هم ثابت زمانی را حساب کنید.




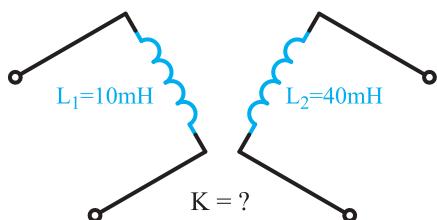


شکل ۷-۷۹

۴۰- اگر اندازه ضریب القا متقابل شکل مقابل  $10\text{mh}$  باشد اندازه ضریب تزویجی شکل (۷-۷۹) چقدر است؟

۴۱- هرگاه از سلفی با اندکتانس  $50\text{mh}$  جریانی برابر ۴ آمپر عبور کند انرژی ذخیره شده در سیم پیچ چند ژول است؟

۴۲- اندکتانس کل هر یک از مدارهای نشان داده شده در شکل (۷-۸۰) چند میلی هانری است؟

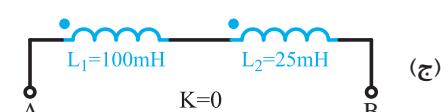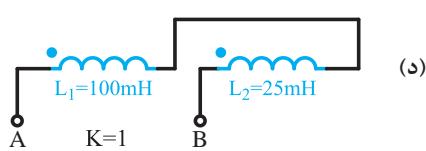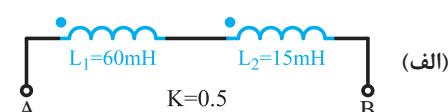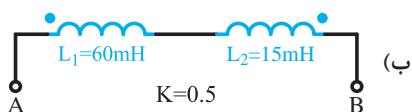

شکل ۷-۸۰




# خودآزمایی عملی

توضیح: کارهای عملی پیش‌بینی شده را می‌توانید در منزل انجام داده و از نتایج آن‌ها در جهت بالا بردن شناخت خود نسبت به مغناطیسی استفاده کنید.

۱- یک آهنربای نعل اسبی را به قطعات (شکل ۷-۸۱) نزدیک کنید. نتیجه مشاهده خود را یادداشت کرده و علت را


توضیح دهید.

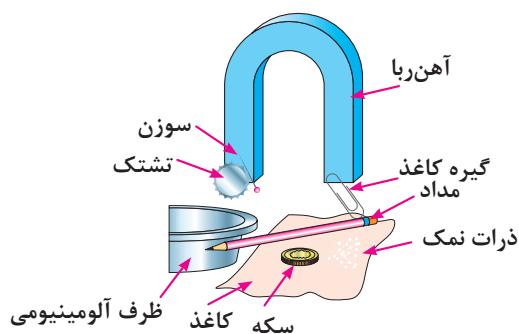

شکل ۷-۸۱

۲- یک آهنربای تخت را مطابق شکل ۷-۸۲ زیر یک صفحه شیشه‌ای قرار دهید و براده‌های آهن را به عکس آن روی

سطح شیشه‌ای بریزید. از شکل به دست آمده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

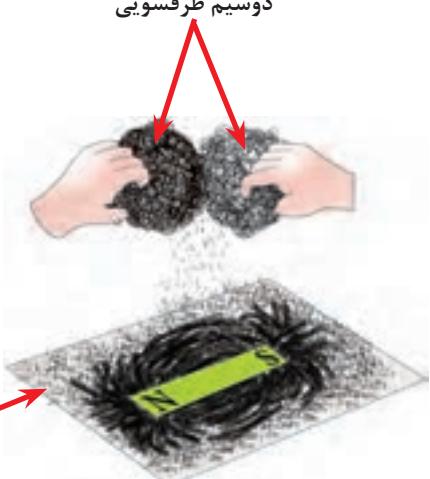


شکل ۷-۸۲

پاسخ سؤال

پاسخ سؤال


۳- در داخل یک ظرف شیشه‌ای براده‌های آهن بریزید و آهنربا را از طرفین ظرف مطابق شکل ۷-۸۳ روی سطح شیشه‌ای قرار دهید. از وضعیت‌های به دست آمده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

۴- مقداری خاک و براده آهن را مخلوط کنید و سپس آن ها از یکدیگر جدا کنید. روش به کار رفته را شرح دهید.

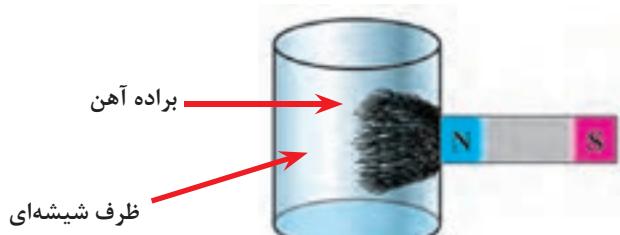

شکل ۷-۸۳


پاسخ سؤال

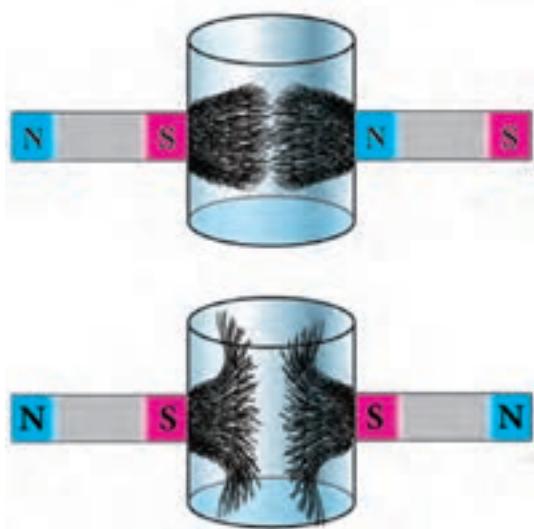


شکل ۷-۸۴

۵- مقداری براده آهن را در داخل آب برشیزید و آن را با آهربا جدا کنید.

پاسخ سؤال

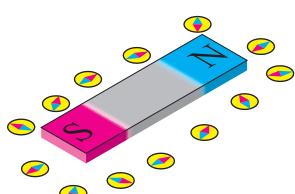

الف - آهربا به صورت خوابیده

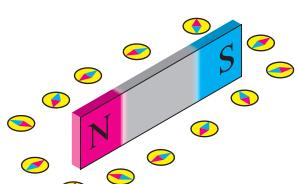


ب - آهربا به صورت ایستاده

شکل ۷-۸۵

۶- یک عقربه مغناطیسی را مشابه شکل ۷-۸۵ در اطراف یک آهربای تخت بخوابانید، از وضعیت های به دست آمده برای عقربه چه نتیجه ای می گیرید؟ شرح دهید.


پاسخ سؤال

۷- یک آهنربا را طبق شکل ۷-۸۶ روی یک سوزن و در یک جهت بکشید. سپس مشابه شکل ۷-۸۷ سوزن را به یک نخ وصل کنید یکبار قطب N و بار دیگر قطب S آهنربا را به آن نزدیک کنید. از وضعیت های به دست آمده برای سوزن چه نتیجه ای می گیرید؟

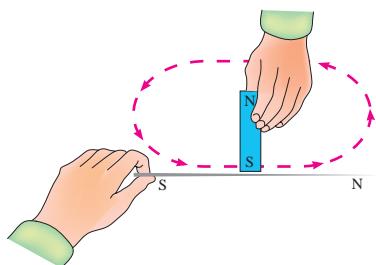


شکل ۷-۸۶

### پاسخ سؤال

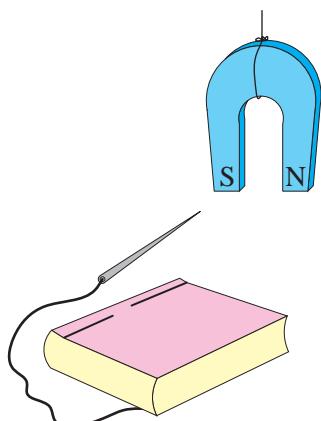

شکل ۷-۸۷

۸- سوزن را مطابق شکل ۷-۸۶ مجدداً با آهنربا مالش دهید و آن را روی یک تکه چوب پنهان که بر روی سطح آب مانند شکل ۷-۸۸ شناور است، قرار دهید. از نتایج به دست آمده چه نتیجه ای می گیرید؟ شرح دهید.

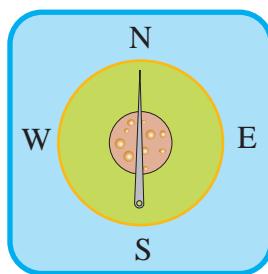


شکل ۷-۸۸

### پاسخ سؤال



۹- دو سر سیمی را از باتری خارج شده اند را از زیر یک کاغذ مقوایی طبق شکل ۷-۸۹ خارج کنید. سپس آن را از روی یک عقره مغناطیسی عبور دهید. مدار را وصل کنید و درباره مشاهدات خود توضیح دهید.

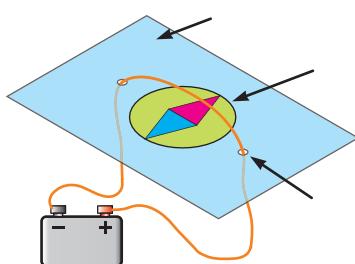


شکل ۷-۸۹

### پاسخ سؤال




۱۰- تکه سیمی را یکبار مطابق شکل ۷-۹۰ الف به یک باتری وصل کنید و عقربه مغناطیس را در فضای اطراف آن حرکت دهید و سپس سیم را مطابق شکل ۷-۹۰ ب به صورت انحنا درآورید و آهنربای عقربه‌ای را در فضای اطراف دو بازوی سیم بچرخانید. نتایج را شرح دهید.

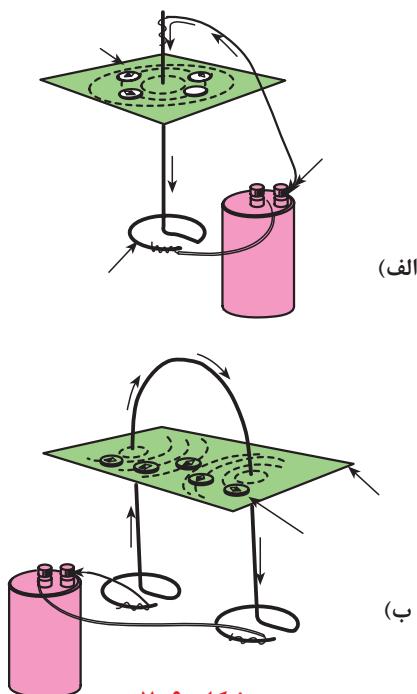

شکل ۷-۹۰

### پاسخ سؤال


۱۱- تکه سیمی بدون روکش را مطابق شکل ۷-۹۱ به دو قطب یک باتری وصل کنید و به براده‌های آهن نزدیک کنید. از مشاهدات خود چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

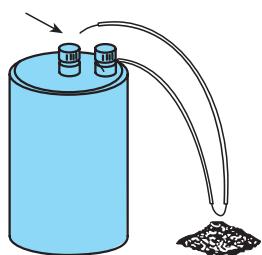

شکل ۷-۹۱

### پاسخ سؤال

۱۲- تکه سیم را مانند شکل ۷-۹۲ به صورت چند حلقه روی یک میخ پیچانید. سپس میخ را به سوزنهای نازک کوچک نزدیک کنید. از مشاهده خود چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

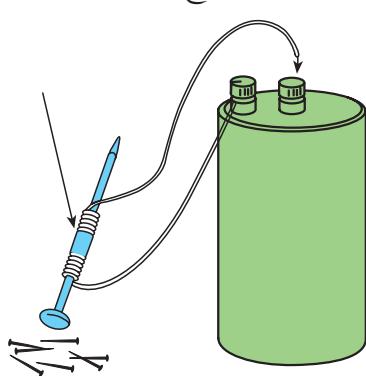

شکل ۷-۹۲

### پاسخ سؤال

## واحد کار مبانی الکتریسیته

### فصل هشتم: خازن

#### هدف کلی

شناسایی ساختمان و اصول کار خازن‌ها و ظرفیت مدارهای خازنی و عملکرد آن

#### هدف‌های رفتاری

- در پایان این فصل انتظار می‌رود که فرآگیر بتواند:
- ۱- میدان الکتریکی و میدان الکترومغناطیسی را توضیح دهد.
  - ۲- ساختمان داخلی خازن را شرح دهد.
  - ۳- رابطه ظرفیت خازن را بیان کند.
  - ۴- مفهوم شارژ و دشارژ خازن را توضیح دهد.
  - ۵- انواع خازن‌های ثابت و متغیر را مختصرًا توضیح دهد.
  - ۶- مشخصات مهم در انتخاب خازن را بیان کند.
  - ۷- مشخصات خازن‌ها را با کد رنگی و رمزهای عدد بخواند.
  - ۸- مدارهای سری، موازی و ترکیبی خازن‌ها را تعریف کند.
  - ۹- مدارهای سری، موازی و ترکیبی خازن‌ها را از نظر ظرفیت خازن معادل، ولتاژ و بار الکتریکی توضیح دهد.
  - ۱۰- آزمایش‌های ساده مربوط به مدارهای سری، موازی و ترکیبی خازن‌ها را انجام دهد.

ساعت		
جمع	عملی	نظری
۱۸/۵	۶/۵	۱۲



۱- برای ذخیره کردن بارهای الکتریکی در مدارها از وسیله‌ای به نام ..... استفاده می‌شود.

الف - مقاومت      ب - سلف      ج - خازن      د - موتور

۲- در دوربین‌های عکاسی برای ایجاد نور فلاش از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟

الف - لامپ رشتہ‌ای      ب - پروژکتور گازی      ج - خازن      د - مقاومت

۳- در بعضی از موتورهای الکتریکی هنگامی که موتور به برق اتصال ندارد وقتی دو سر سیم‌های آن را برای یک لحظه کوتاه به هم اتصال می‌دهیم جرقه می‌زند. علت چیست؟

الف - اتصال بدنه در موتور      ب - اتصال داشتن سیم پیچ‌های موتور

ج - تخلیه ولتاژ دو سر خازن      د - خرایی کلیدهای موتور

۴- چرا در کنار پایه بعضی خازن‌ها علامت مثبت و منفی می‌نویسن؟

الف - برای اتصال صحیح پایه‌های خازن به مدار      ب - چون مقدار بار ذخیره شده مشخص شود.

ج - برای بررسی بارهای مثبت و منفی صفحات خازن      د - مقدار ولتاژ را اندازه‌گیری کرد.

۵- از خازن در مدارهای الکتریکی برای چه منظور استفاده نمی‌شود؟

الف - صافی‌ها (فیلترها)      ب - ذخیره انرژی مغناطیسی

ج - عامل به وجود آوردن اختلاف فاز      د - ذخیره انرژی الکترواستاتیکی

۶- در تنظیم ایستگاه و تعیین موج یک رادیو از کدام وسیله استفاده می‌شود؟

الف - خازن ثابت      ب - سلف متغیر      ج - مقاومت متغیر      د - سلف ثابت

۷- مواد مغناطیسی که خاصیت مغناطیسی تقریباً دائم پیدا می‌کنند، را مواد ..... می‌گویند.

الف - فرومغناطیس نرم      ب - دیامغناطیس      ج - فرومغناطیس سخت      د - پارا مغناطیس

۸- کدام یک از روابط زیر شکل صحیح رابطه روکتانس است؟

$$R_m = \frac{\ell}{\mu A} \quad \text{د} \quad \theta = N.I \quad \text{ج} \quad R_m = \frac{\Phi}{\theta} \quad \text{ب} \quad R = \frac{V}{I}$$

۹- افزایش جریان عبوری از سیم راست موجب ..... می‌شود.

الف - افزایش میدان مغناطیسی      ب - کاهش میدان مغناطیسی

ج - کاهش میدان الکترواستاتیکی      د - افزایش میدان مغناطیسی

۱۰- ایجاد فاصله هوایی در مدار مغناطیسی موجب افزایش ..... مغناطیسی می‌شود.

الف - فلوی      ب - نیتروی محرکه      ج - مقاومت      د - ضربی نفوذ





- ۱۱- با حرکت دادن عقربه مغناطیسی در فضای اطراف یک آهنربا می توان ..... و ..... را مشخص کرد.
- الف - قطب های آهنربا، جهت فلوي مغناطیسی
  - ب - اثر جاذبه، جهت فلوي مغناطیسی
  - ج - فلوي مغناطیسی، اثر جاذبه
  - د - مقدار شار مغناطیسی، قطب های آهنربا

۱۲- یک تсла (T) برابر است با:

$$\text{الف} - \frac{1\text{wb}}{1\text{m}} \quad \text{ب} - \frac{1\text{wb}}{1\text{m}^2} \quad \text{ج} - \frac{1\text{m}}{1\text{wb}} \quad \text{د} - \frac{1\text{m}^2}{1\text{wb}}$$

۱۳- قطب های مغناطیسی عبارتند از:

- الف - مکان هایی که اثر جاذبه مغناطیسی کمی دارند.
- ب - نقاطی هستند که همه فلزات را جذب می کنند.
- ج - نقاطی که همه فلزات را دفع می کنند.
- د - مکان هایی که اثر جاذبه مغناطیسی زیادی دارند.

۱۴- بوبینی به طول متوسط ۱۲ سانتی متر ۶۰۰ حلقه سیم بر روی آن پیچیده شده است. اگر جریان  $A = 40$  از

$$\text{سیم} \xrightarrow{\text{پیچ عبور کند، شدت میدان مغناطیسی چند } \frac{A}{m} \text{ است؟}}$$


الف - ۲۰۰	ب - ۲۳۰	ج - ۱۲۰۰	د - ۲۰۰۰
-----------	---------	----------	----------

۱۵- سطح مقطع بوبینی  $81\text{mm}^2$  است. اگر بخواهیم چگالی شار هسته  $\frac{9}{10}$  تsla باشد فوران موردنیاز چند وبر (bw) است؟


الف - $72/9 \times 10^{-6}$	ب - $9 \times 10^{-3}$	ج - $72/9 \times 10^{-3}$	د - $81 \times 10^{-3}$
-----------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------



## ۱-۸- میدان الکتریکی

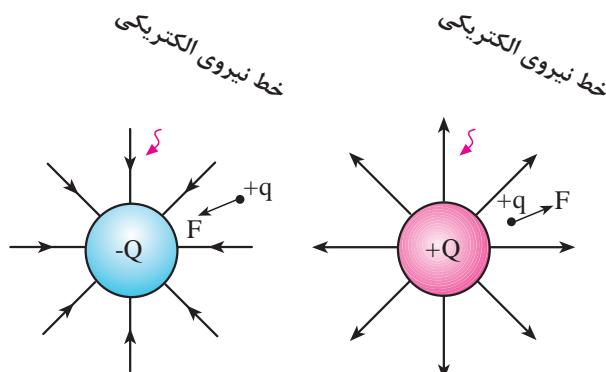

شکل ۱-۸-۱- چهت نیروی الکتریکی در اطراف بارهای \*

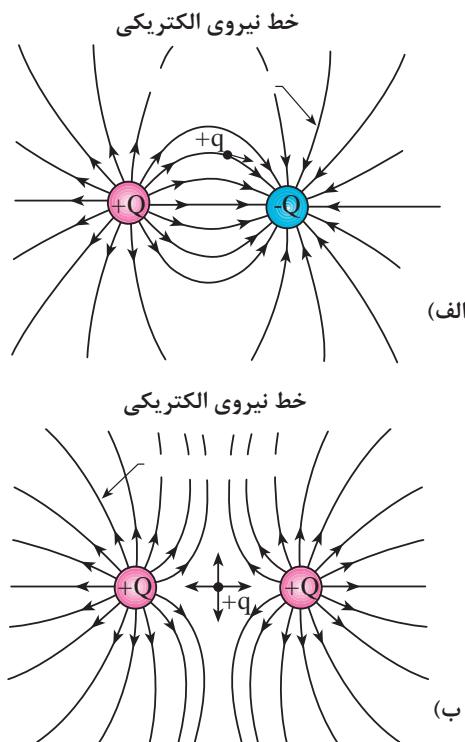


شکل ۱-۸-۲- اثر میدان های الکتریکی بارهای همنام و غیرهمنام بر یکدیگر.

(Q<sub>1</sub>) (Q<sub>2</sub>)

مفهوم میدان مربوط به ناحیه‌ای است در فضای اطراف یک جسم باردار ( $Q$ ) که می‌تواند عملاً مورد استفاده قرار گیرد. مانند ذره باردار ( $-Q$ ) در صورتی که یک جسم باردار دیگر مانند ذره ( $+Q$ ) (شکل ۱-۸-۱-الف) در این ناحیه قرار گیرد طبق قانون کولن به آن نیرویی وارد می‌شود. بنابراین در یک ناحیه از فضا وقتی می‌توان گفت میدان الکتریکی وجود دارد که به بار الکتریکی واقع در آن ناحیه یک نیرو وارد شود.

شکل ۱-۸-۲ وضعیت میدان الکتریکی دو بار همنام و غیرهمنام را در کنار یکدیگر نشان می‌دهد. شدت و جهت خطوط میدان الکتریکی به اندازه بار هر ذره و فاصله بین آن‌ها بستگی دارد.

اگر دو صفحه تخت باردار را مطابق شکل ۱-۸-۳ در مقابل یکدیگر و در حد فاصل یک ماده‌ی دیالکتریک قرار دهیم میدان الکتریکی که در بین دو صفحه به وجود می‌آید در تمام نقاط ثابت است. این نوع میدان را «میدان الکتریکی یکنواخت» می‌گویند.

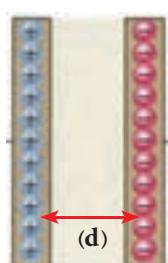


شکل ۱-۸-۳- میدان الکتریکی موجود بین دو صفحه


## ۸-۲- ساختمان خازن<sup>۱</sup>

اگر دو صفحه رسانا (هادی) را توسط یک نارسانا (عایق) از هم جدا کنیم یک «خازن» شکل می‌گیرد. خازن برای ذخیره بار الکتریکی به کار می‌رود.

شکل ۸-۴ تصویر ساده‌ای از یک نمونه خازن را نشان می‌دهد. همانطوری که از شکل ۸-۴ مشاهده می‌شود خازن از دو قسمت اصلی تشکیل شده است.

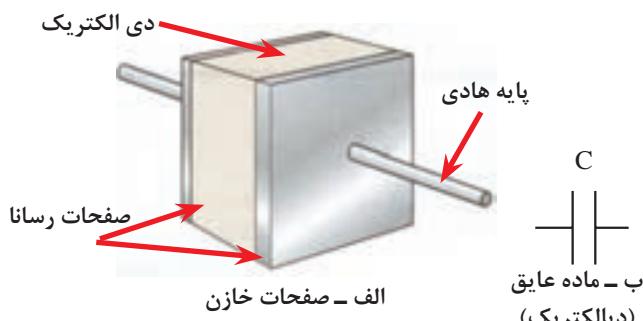


شکل ۸-۴- اجزای داخلی خازن

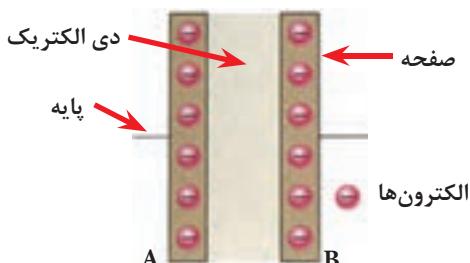

شکل ۸-۵- صفحات باردار خازن

هرگاه صفحات یک خازن به ولتاژی اتصال داده شود بار الکتریکی در صفحات خازن ذخیره می‌شود. این شرایط تا زمانی که خازن خالی نشود باقی می‌ماند. به همین دلیل از خازن در مدارهای الکتریکی به منظور ذخیره انرژی الکتریکی استفاده می‌شود. (شکل ۸-۶)


ذخیره انرژی الکتریکی به این معنی است که پس از قطع منبع ولتاژ بارهای الکتریکی همچنان باقی بمانند.

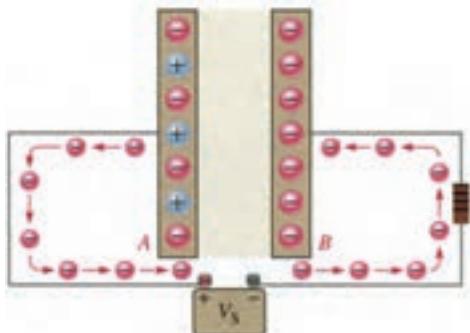

شکل ۸-۶

## ۸-۳- ظرفیت خازن

میزان توانایی یک خازن در ذخیره کردن بار الکتریکی را «ظرفیت خازن» می‌گویند و آن را با حرف C نمایش می‌دهند. (شکل ۸-۷)

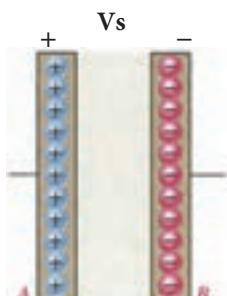


شکل ۸-۷

1- Capacitor

اگر دو خازن را به یک منبع ولتاژ اتصال دهیم و بار الکتریکی در آن ها ذخیره کنیم چنانچه بار ذخیره شده در یکی بیشتر از دیگری باشد، ظرفیت آن خازن بیشتر است.  
(شکل ۸-۸)

ظرفیت خازن را می توان از رابطه زیر بدست آورد:

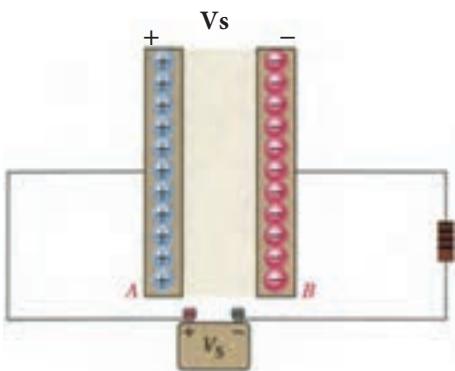

شکل ۸-۸

$$C = \frac{Q}{V}$$

C - ظرفیت خازن

Q - بار الکتریکی ذخیره شده در صفحات

V - ولتاژ دو سر خازن

جدول ۸-۱

واحد	حروف اختصاری	ضریب	چکونگی تبدیل
فاراد	f	واحد اصلی	برای تبدیل از واحد بالا به واحد پایین در ضرایب ضرب می شود
میلی فاراد	mf	$10^3$	
میکروفاراد	$\mu f$	$10^6$	
نانو فاراد	nf	$10^9$	
بیکوفاراد	pf	$10^{12}$	

برای بررسی اثر افزایش یا کاهش یک عامل بر روی یکی از کمیت ها، می بایست کمیت سوم ثابت در نظر گرفته شود. مثلاً در صورت ثابت در نظر گرفتن بار Q مشاهده می شود که C با V رابطه عکس دارد. واحد اصلی ظرفیت خازن «فاراد» است و این در صورتی صادق است که  $Q = CV$  حسب کولن و V بر حسب ولت باشد.

چون فاراد واحد بسیار بزرگی است. لذا از واحدهای کوچکتر منند میکروفاراد و نانوفاراد استفاده می شود. جدول ۸-۱ واحدهای کوچکتر خازن و ضرایب آن ها را نشان می دهد.

مثال: خازنی با ظرفیت ۱۰۰ نانو فاراد برابر با چند فاراد است؟

$$C = 100 \text{ nf}$$

حل:

$$C = 10^2 \div 10^9 = 10^{-7} [\text{f}]$$




### توجه


در صورتی که بخواهیم از واحد کوچکتر به واحد بزرگتر تبدیل کنیم باید بر ضرایب فوق تقسیم کنیم.

## ۸-۴-شارژ و دشارژ خازن در جریان


### مستقیم

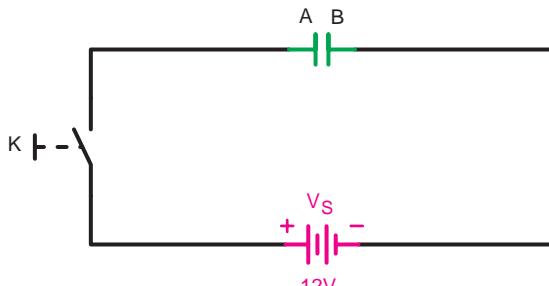


شکل ۸-۹-خازن خالی

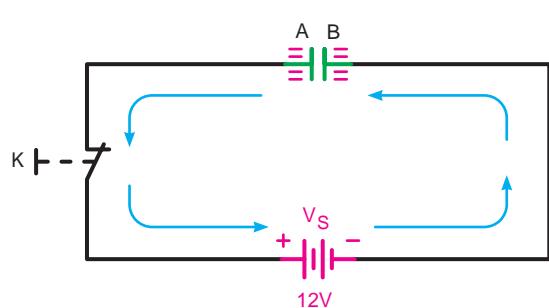

شکل ۸-۱۰-خازن در حال شارژ

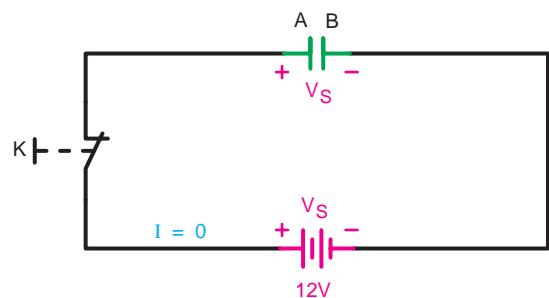

شکل ۸-۱۱-خازن شارژ کامل

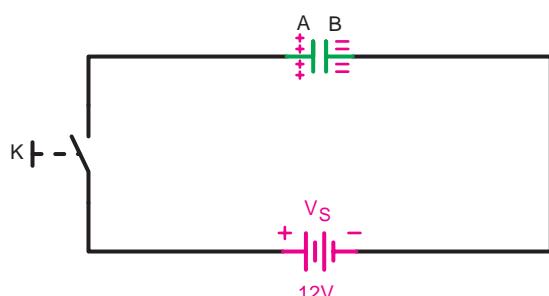

شکل ۸-۱۲-در صفحات خازن بار ذخیره شده.

وقتی یک خازن را به ولتاژ DC وصل کنیم خازن شارژ می شود. شکل ۸-۹ یک خازن خالی را نشان می دهد. در این حالت تعداد الکترون های آزاد صفحات A و B با هم برابر هستند.


زمانی که کلید بسته شود (شکل ۸-۱۰) با برقراری جریان، الکترون های آزاد در صفحه B جمع می شوند و صفحه A که به قطب مثبت منبع ( $V_s$ ) متصل است الکترون های آزاد خود را از دست می دهد. (جهت جریان، جهت حرکت الکترون ها فرض شده است).

فرآیند فوق آنقدر ادامه پیدا می کند تا وقتی که پتانسیل بین دو صفحه A و B خازن برابر ولتاژ منبع تغذیه ( $V_s$ ) شود. با افزایش ولتاژ بین صفحات خازن، جریان دار رفته کاهش یافته تا اینکه به صفر برسد، در این حالت گفته می شود که خازن شارژ کامل شده است. (شکل ۸-۱۱)


توجه داشته باشید که نقش دیالکتریک در برقراری جریان و رد و بدل شدن بارهای الکتریکی بسیار مهم است. چرا که با انتخاب یک دیالکتریک خوب می توان مقدار بار الکتریکی جایه جا شده را کاهش و یا به عبارتی ظرفیت خازن را افزایش داد.

حال اگر کلید را باز کنیم ولتاژ ذخیره شده در صفحات خازن باقی می ماند و ما می توانیم از این ولتاژ استفاده کنیم. (شکل ۸-۱۲)

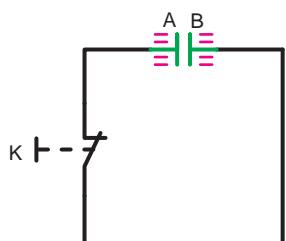از جمله این موارد می توان ایجاد شوک الکتریکی یا شارژ خازن فلاش دوربین های عکاسی را نام برد.




الف - خازن شارژ کامل است.

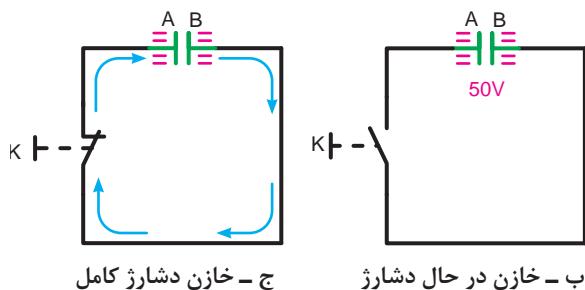


ج - خازن در حال دشارژ

برای تخلیه بار الکتریکی صفحات خازن می بایست خازن را از منبع تغذیه باز کنیم و دو صفحه خازن A و B را به یکدیگر اتصال دهیم. شکل ۸-۱۳ مسیر تخلیه الکتریکی (دشارژ) خازنی را که تا ۵۰ ولت پر شده است، نشان می دهد.

شکل ۸-۱۳ - خازن شارژ در حال تخلیه صفحات

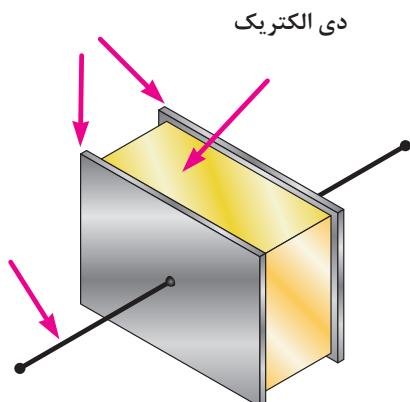

شکل ۸-۱۴ - قسمت های مختلف یک خازن

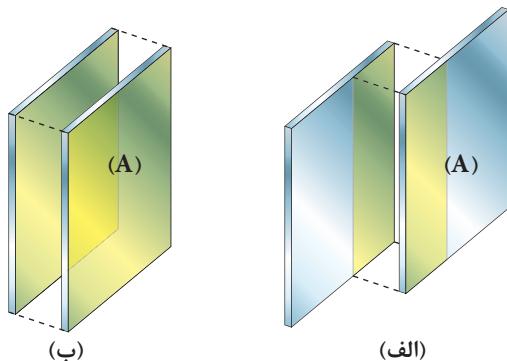


شکل ۸-۱۵ - سطوح مؤثر صفحات خازن

## ۸-۵ - عوامل مؤثر در ظرفیت خازن


عوامل الکتریکی و فیزیکی گوناگونی در ظرفیت یک خازن مؤثر هستند که در اینجا فقط به بررسی عوامل فیزیکی می پردازیم. شکل ۸-۱۴ تصویر ساده‌ای از خازن را نشان می دهد.

### ۱- سطح صفحات خازن (A):

منظور از سطح صفحات خازن سطح مؤثر بین دو صفحه است. زیرا اثر میدان الکتریکی بین دو صفحه زمانی وجود خواهد داشت که این دو صفحه با بارهای الکتریکی مخالف در مقابل هم قرار گیرند. (شکل ۸-۱۵)

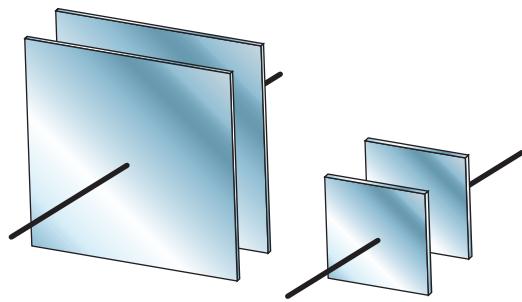

شکل ۸-۱۶- خازن با سطح صفحات متفاوت

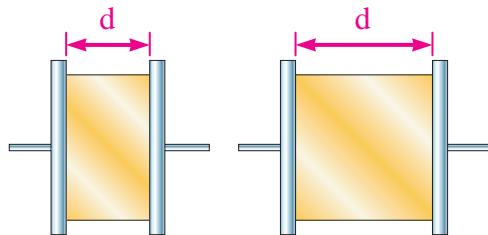

الف - خازن با ظرفیت کم      ب - خازن با ظرفیت زیاد

شکل ۸-۱۷- اثر تغییر فاصله بین صفحات بر روی ظرفیت

جدول ۸-۲

ضریب دی الکتریک	ماده دی الکتریک
۱	هوای
۴/۲	شیشه
۵-۹	میکا
۴/۵-۷/۵	باکلیت
۲/۸	لاستیک
۳/۵	کاغذ
۲/۲	پارافین

هرچه سطح مؤثر بین صفحات بیشتر باشد ظرفیت خازن نیز افزایش می یابد. ظرفیت خازن نشان داده شده در شکل ۸-۱۶- ب دو برابر ظرفیت خازن شکل ۸-۱۶- الف است.

### ۸-۵-۲- فاصله بین صفحات خازن (d):

ظرفیت خازن با فاصله صفحات آن رابطه عکس دارد. چون هر چه فاصله بین صفحات افزایش می یابد ظرفیت خازن کم می شود. (شکل ۸-۱۷) دو خازن A و B را با هم مقایسه می کند. چون فاصله صفحات خازن b دو برابر صفحات خازن a است، بنابراین ظرفیت خازن الف دو برابر ظرفیت خازن b می شود.

### ۸-۵-۳- ماده عایق (دیالکتریک - K):


یکی دیگر از عواملی که در ظرفیت خازن تأثیر مستقیم دارد، ماده عایق (دیالکتریک) به کار رفته در بین دو صفحه خازن است. هر چه خاصیت عایقی ماده بکار رفته زیادتر باشد ظرفیت خازن بیشتر خواهد شد. جدول ۸-۲ خاصیت عایقی چند ماده را نشان می دهد. ضریب دی الکتریک همه مواد نسبت به هوای سنجیده می شوند.

### ۸-۶- عملکرد خازن در جریان الکتریکی

#### ۱-۶- رفتار خازن در جریان مستقیم (DC)


هرگاه خازنی در مدار جریان مستقیم قرار گیرد مقدار جریان الکتریکی مدار آن در تمام لحظات پس از وصل کلید یکسان نیست.

در لحظه اول که صفحات خازن خالی است به محض وصل کلید، الکترون های زیادی با سرعت به طرف سطح صفحات حرکت می کنند. (شکل ۸-۱۸) عایق بین صفحات خازن باعث می شود تا الکترون های جمع شده در یک

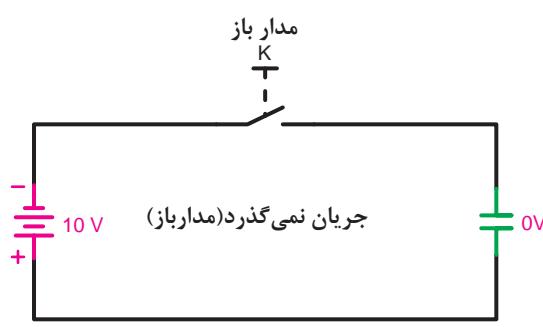


شکل ۸-۱۸- کلید قطع و مدار خازن باز می شود.

صفحه ارتباطی با صفحه مقابله نداشته باشد و صفحات خازن باردار شوند. (شکل ۸-۱۹)

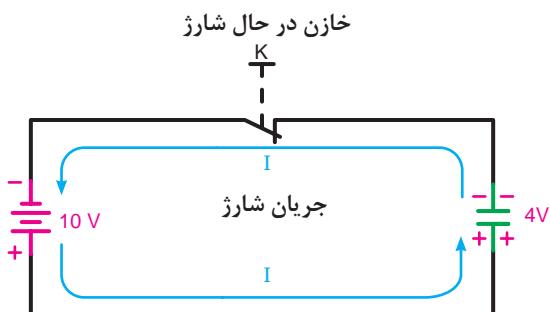


شکل ۸-۱۹- کلید وصل و خازن در حال شارژ می باشد.

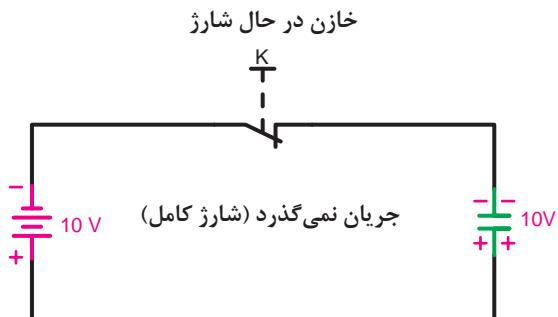


شکل ۸-۲۰- کلید وصل و خازن شارژ کامل شده است.

حرکت الکترون ها تا زمانی که عمل شارژ در صفحات وجود دارد، ادامه می یابد و رفته رفته مقدار جریان عبوری از مدار کم می شود. زیرا سطح صفحات خازن شارژ کامل شده و از عبور جریان جلوگیری می کنند. (شکل ۸-۲۰) در واقع در لحظه اول ولتاژ دو سر خازن صفر بوده ولی جریان عبوری از آن زیاد است. در صورتی که چند لحظه پس از وصل کلید جریان به صفر رسیده و ولتاژ بین صفحات خازن، به مقدار حداکثر خود می رسد.

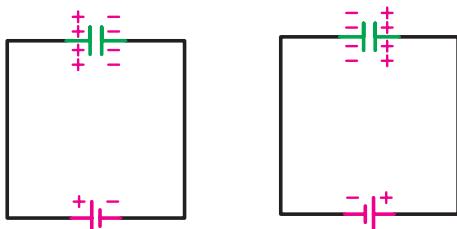

شکل ۸-۲۱- وضعیت صفحات خازن از نظر نحوه اتصال به پلاریته منبع تغذیه

وضعیت صفحات خازن از نظر نوع بار الکتریکی ذخیره شده به نحوه اتصال پلاریته منبع تغذیه بستگی دارد. یعنی اگر جهت قطب های خازن را عوض کنیم نوع بارهایی که در صفحات خازن ذخیره می شوند، نیز تغییر خواهد کرد. (شکل ۸-۲۱)

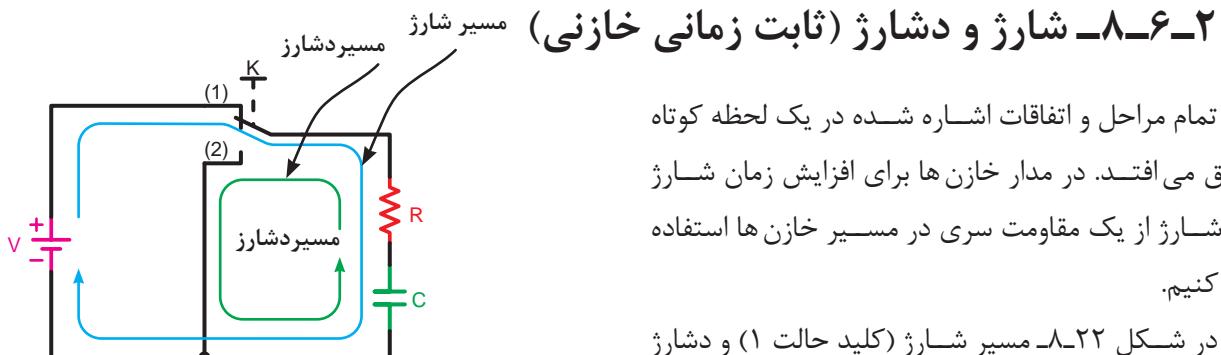


شکل ۸-۲۲- مسیر شارژ و دشارژ خازن

تمام مراحل و اتفاقات اشاره شده در یک لحظه کوتاه اتفاق می افتد. در مدار خازن ها برای افزایش زمان شارژ و دشارژ از یک مقاومت سری در مسیر خازن ها استفاده می کنیم.


در شکل ۸-۲۲- مسیر شارژ (کلید حالت ۱) و دشارژ (کلید حالت ۲) خازن C نشان داده شده است.

وقتی کلید بسته می‌شود جریان به سرعت به حد ماکزیمم می‌رسد و سپس کاهش می‌یابد.

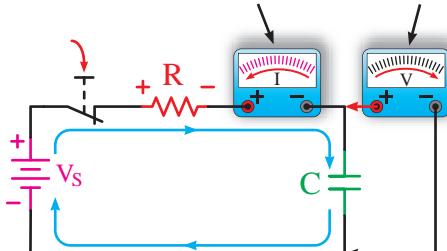وقتی کلید خاموش می‌شود ولتاژ بلافارصله صفر می‌شود و سپس افزایش می‌یابد.



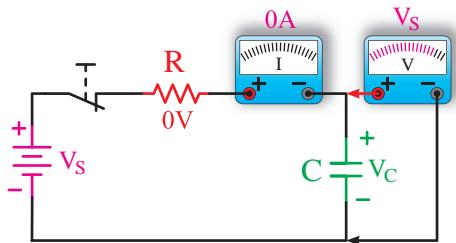الف - در حال شارژ: ولتاژ خازن با کاهش ولتاژ مقاومت و جریان افزایش می‌یابد.




ب - شارژ کامل: ولتاژ خازن با ولتاژ منبع برابر شده و جریان صفر می‌شود.

شکل ۸-۲۳


وقتی خازن تخلیه می‌شود  
بلفارصله به حداقل رسد و سپس کاهش می‌یابد.

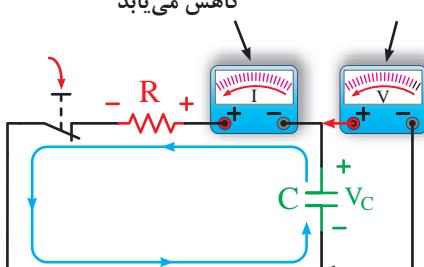وقتی خازن تخلیه می‌شود  
ولتاژ کاهش می‌یابد.



تخلیه بار ولتاژ مقاومت و جریان از مقدار حداقل اولیه کاهش می‌یابد.  
توجه داشته باشید که جریان تخلیه بار مخالف با جریان بار می‌باشد.

شکل ۸-۲۴

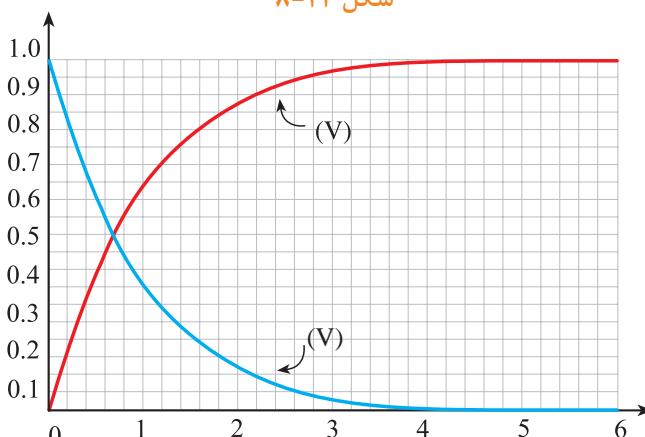

شکل ۸-۲۵ - منحنی های ولتاژ خازن در حالت شارژ و دشارژ

شکل ۸-۲۳-الف مدار خازنی را در لحظه وصل کلید از نظر ولتاژ و جریان نشان می‌دهد.

شکل ۸-۲۳-ب یک مدار خازنی را در شرایطی نشان می‌دهد که کلید، مدت زمانی طولانی وصل بوده و ولتاژ و جریان نسبت به حالت الف عکس شده است.

اگر منبع تغذیه را برداشته و ولتاژ دو سر خازن را از طریق مقاومت اهمی دشارژ کنیم مقدار ولتاژ و جریان خازن مطابق شکل ۸-۲۴ خواهد شد.

شکل ۸-۲۵ منحنی تغییرات ولتاژ خازن را در حالت شارژ و دشارژ نشان می‌دهد.

همانگونه که از منحنی های شارژ و دشارژ خازن مشخص است در صورت استفاده از مقاومت در مسیر آن ولتاژ خازن چه در مسیر افزایش (شارژ) و چه در مسیر کاهش (دشارژ) با یکسری پرسهای زمانی و در طی یک بازهای مشخصی به مقدار حداقل و حداقل خود می‌رسد. اصطلاحاً به مدت زمانی که طول می‌کشد تا ولتاژ خازن به اندازه  $\frac{63}{2} \%$  مقدار ماکزیمم خود افزایش یا کاهش یابد «ثابت زمانی» گفته و با

$$\tau = R \cdot C$$

[f - فاراد]      [s - ثانیه]      [Ω - اهم]

حرف ( $\tau$  - تاو) و بر حسب ثانیه مطابق رابطه مقابله محاسبه می کنند.

بر پایه آزمایش های انجام شده روی یک خازن مشخص گردیده پس از گذشت ۵ ثابت زمانی ولتاژ دو سر آن به مقدار حداقل (در شرایط شارژ) و به مقدار حداقل (در شرایط دشارژ) می رسد.

ثابت زمانی خازنی

$$T = 5\tau$$

مدت زمان شارژ یا دشارژ کامل یک خازن را مطابق دشارژ کامل خازن


مدت زمان شارژ و

مدت زمان شارژ یا دشارژ کامل یک خازن را مطابق رابطه مقابله می توان چنین محاسبه کرد.

براساس این مطالب پس می توان منحنی های شارژ و دشارژ یک خازن را به همراه جداول شارژ و دشارژ را به ترتیب مطابق شکل های (۸-۲۵) و (۸-۲۶) مشاهده می کنید.



تعداد ثابت زمانی	درصد ماکزیمم ولتاژ شارژ
۱	۶۳
۲	۸۶
۳	۹۵
۴	۹۸
۵	۹۹
تقریباً $\times 100$	

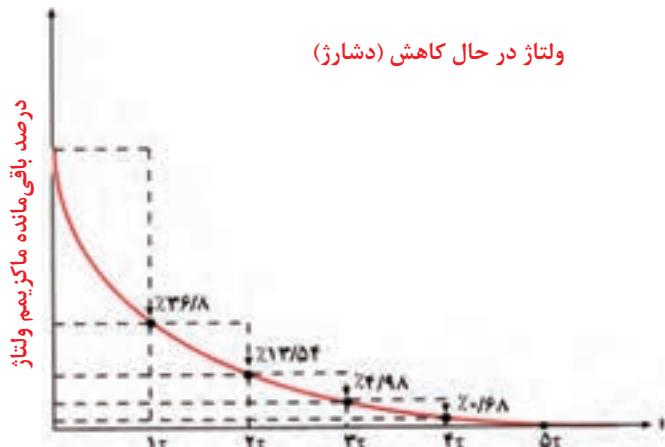


تعداد ثابت زمانی	درصد ماکزیمم ولتاژ شارژ
۱	۳۷
۲	۱۴
۳	۵
۴	۲
۵	۱
تقریباً صفر	

شکل (۸-۲۶)


## ۸-۷ خازن از نقطه نظر انرژی

خازن‌ها نیز مشابه سلف‌ها هرگاه به جریان متغیری متصل شوند بطوری که ولتاژ دو سر آنها تغییر کند دائمًا در حال تبادل انرژی خواهد بود.

انرژی ذخیره شده در یک خازن به صورت ذخیره سایه بارهای الکترواستاتیکی در سطح صفحات آن صورت می‌گیرد.

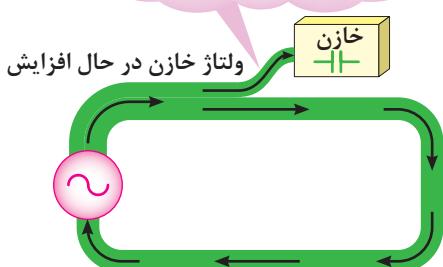

شکل ۸-۲۷

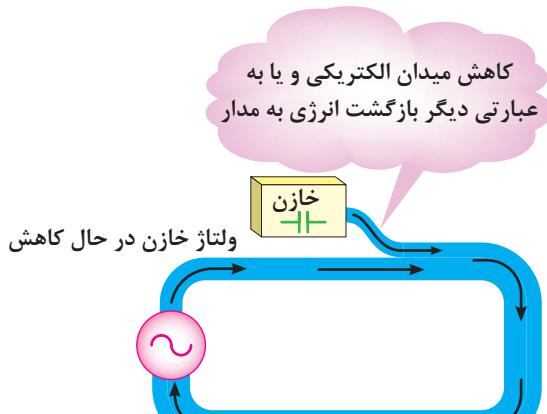

شکل ۸-۲۸

یک خازن در لحظاتی که ولتاژ دو سر آن در حال افزایش است یعنی در شرایط دریافت و ذخیره سازی انرژی مطابق شکل (۸-۲۷) است. هنگامی که ولتاژ خازن شروع به کاهش کند بارهای الکترواستاتیکی شروع به کم شدن کرده و انرژی ذخیره شده را مطابق شکل (۸-۲۸) به مدار باز می‌گرداند.

## ۸-۸ انرژی ذخیره شده در خازن

مقدار انرژی ذخیره شده در یک خازن را از رابطه مقابله می‌توان بدست آورد.

C - ظرفیت خازن بر حسب فاراد [f]

Vc - ولتاژ دو سر خازن بر حسب ولت [v]


Wc - انرژی ذخیره شده در خازن بر حسب ژول [jz]

مثال - مقدار انرژی ذخیره شده در خازنی با مشخصات نشان داده شده در شکل (۸-۲۹) را در صورتی که کلید K

برای مدت زمان طولانی بسته شده باشد چند ژول است؟

حل: در شرایط دائم کار خاصیت خازنی وجود ندارد و

همه ولتاژ منبع در دو سر خازن قرار می‌گیرد.

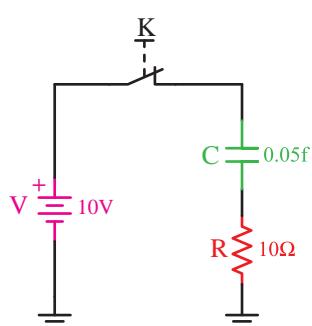


شکل ۸-۲۹

$$Vc = V = 10V$$

$$Wc = \frac{1}{2} C \cdot Vc^2$$

$$Wc = \frac{1}{2} \times 0.05 \times (10)^2 = 2.5[J]$$

## ۸-۹- ظرفیت نامی خازن

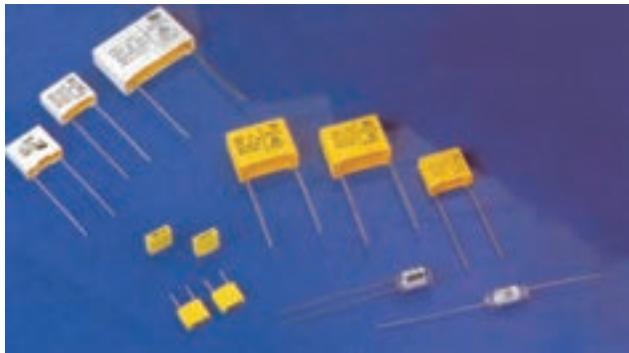


شکل ۸-۳۰

مقدار ظرفیتی که روی بدنه خازنها نوشته می‌شود، «ظرفیت اسمی» یا «ظرفیت نامی» می‌نامند و مقدار ظرفیت واقعی خازن معمولاً بیشتر یا کمتر از ظرفیت اسمی آن است. یکی از علل این افت مربوط به مقاومت داخلی (مقاومت ناشی) بین دو صفحه خازن است.

چون در عمل مادهای با خاصیت عایقی صدرصد وجود ندارد، مواد عایقی که بین صفحات خازن قرار می‌گرند مقدار بسیار کمی جریان از خود عبور می‌دهند. دیالکتریک خازن دارای مقاومت زیادی است که آن را مقاومت نشتی گویند. هرقدر مقاومت نشتی بیشتر باشد ظرفیت خازن زیادتر می‌شود.

خازن‌های بزرگ چون دارای سطح صفحات بزرگی هستند، لذا مقاومت نشتی آن‌ها کم بوده و در نتیجه ظرفیت واقعی خوبی ندارند. (شکل ۸-۳۱)

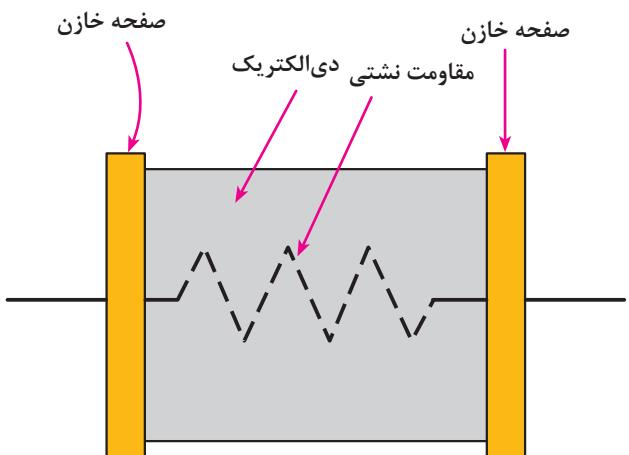

شکل ۸-۳۱

## ۸-۱۰- انواع خازن‌ها و کدهای رنگی آن‌ها



شکل ۸-۳۲- شکل ظاهری چند خازن  
به همراه مشخصات اسمی


به طور کلی خازن‌ها به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

۱- خازن‌های ثابت

۲- خازن‌های متغیر


## ۸-۱۰-۱- خازن‌های ثابت

ظرفیت این خازن‌ها ثابت است و نمی‌توان مقدار آن‌ها را تغییر داد. این نوع خازن‌ها براساس جنس ماده دیالکتریک نام‌گذاری می‌شوند. از انواع خازن‌های ثابت می‌توان خازن‌های کاغذی، سرامیکی و میکاپی را نام برد. (شکل ۸-۳۲) این خازن‌ها در ظرفیت‌های کم ساخته می‌شوند. نوع دیگری از خازن‌های ثابت وجود دارد که در ظرفیت‌های زیاد ساخته می‌شود. این خازن‌ها را «خازن‌های الکتروولیتی» می‌نامند.

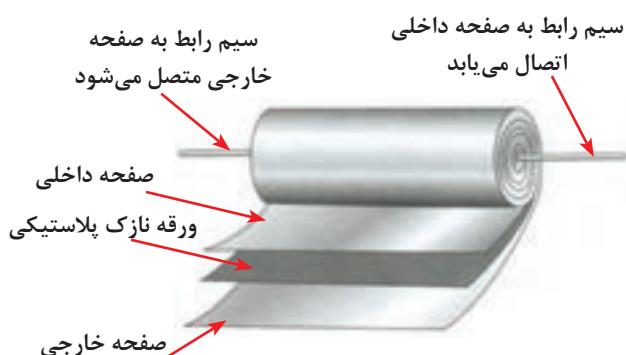

شکل ۸-۳۳ مقاومت نشتی خازن ها در حد مگان اهم است.

**خازن های کاغذی:** دی الکتریک این نوع خازن یک کاغذ مشبک آغشته به یک دی الکتریک مناسب است. صفحات هادی خازن از جنس آلمینیوم ساخته می شود. از این خازن ها بیشتر در ولتاژها و جریان های زیاد استفاده می شود.

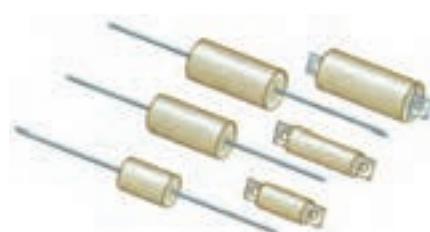


شکل ۸-۳۴ ساختمان داخلی و شکل ۸-۳۳ شکل ظاهری این خازن ها را نشان می دهد.



شکل ۸-۳۵


**خازن های سرامیکی:** عایق به کار رفته در این خازن ها از جنس سرامیک و صفحات هادی آن آلمینیومی است. سیم های رابط را به صفحات آلمینیومی وصل می کنند.

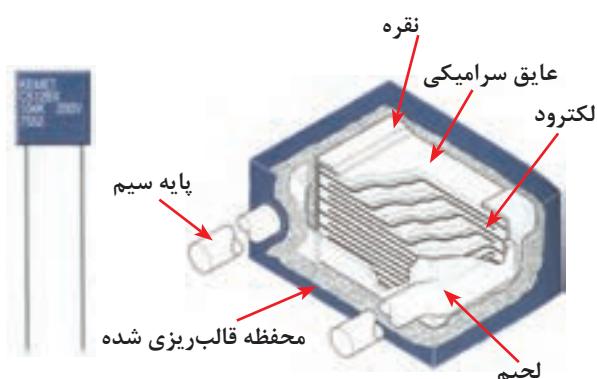


شکل ۸-۳۶

مجموع خازن سرامیکی را با محلول موومی شکلی به نام فتویک می پوشانند. این خازن ها بیشتر در مدارهای گیرنده رادیویی به کار می روند. (شکل های ۸-۳۵ و ۸-۳۶)




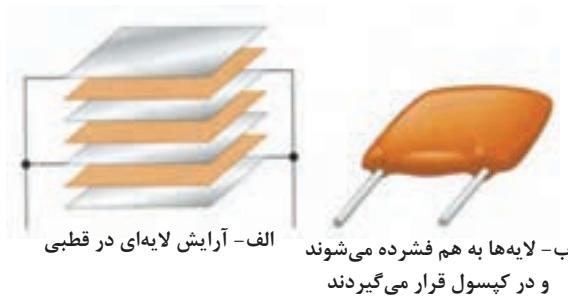

شکل ۸-۳۷

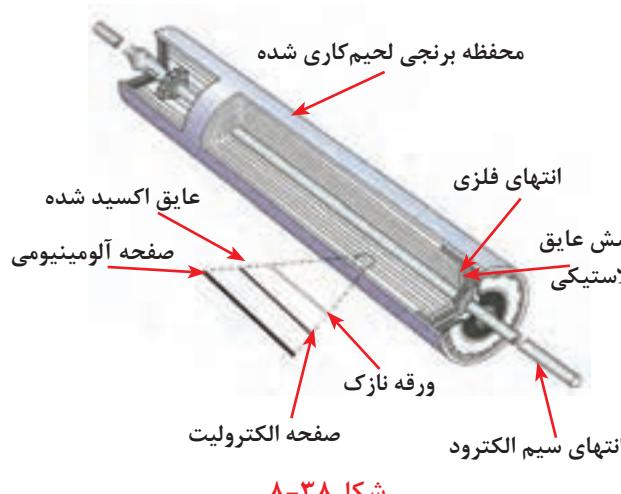

شکل ۸-۳۸

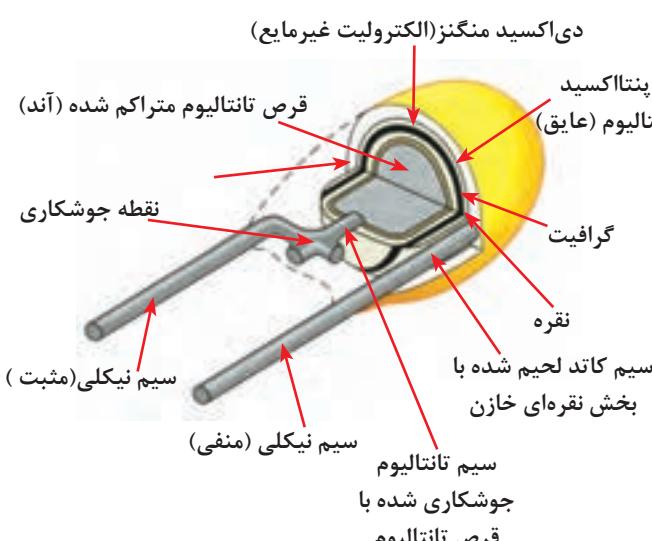

شکل ۸-۳۹ - ساختمان داخلی خازن تانتالیوم

**خازن‌های میکا:** در این خازن‌ها عایق به کار رفته از جنس میکا و صفحات هادی از جنس نقره است که در دمای بالا روی ورقه‌های میکا را به صورت یک در میان روی یک دیگر قرار می‌دهند و در نهایت سریه‌ای صفحات را با سیم به هم لحیم می‌کنند. (شکل ۸-۳۷)



**خازن‌های الکترولیتی:** این نوع خازن‌ها طرفیت‌های نسبتاً بالایی دارند. صفحات آن از جنس آلومینیوم یا تانتالیوم است. اکثر خازنهای الکترولیتی قطبی هستند یعنی قطب‌های مثبت و منفی روی پایه‌های آن مشخص شده است. چگونگی ساخت آن‌ها بدین صورت است که در هنگام ساخت یک ورقه آلومینیومی به نام آند با یک ورقه آلومینیومی دیگر به نام کاتد به همراه دو لایه کاغذ مشبک به عنوان عایق در بین دو ورقه آلومینیومی قرار می‌گیرند. مجموعه به صورت استوانه روى هم پیچیده می‌شود. (شکل ۸-۳۸)




الف - خازن الکترولیتی

شکل ۸-۴۰ - ساختمان خازن الکترولیتی

از خازن‌های الکترولیتی در منابع تغذیه الکترونیکی و تایمرهای الکترونیکی استفاده می‌شود. شکل‌های ۸-۳۹ و ۸-۴۰ ساختمان داخلی و ظاهری نمونه‌هایی از این خازن‌ها را نشان می‌دهند.

## ۲-۸-۱۰- اطلاعاتی در مورد خازن‌های الکتروولیتی:

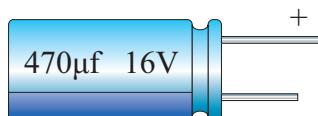

شکل ۸-۴۱

خازن‌های الکتروولیت در چند نوع مختلف نیز تولید می‌شوند:

۱- نوع استوانه‌ای یک طرفه<sup>۱</sup>: در این نوع سیم‌های خازن از یک طرف بیرون می‌آید. (شکل ۸-۴۱)



شکل ۸-۴۲

۲- نوع هم محور<sup>۲</sup>: سیم‌های این خازن از دو طرف آن بیرون می‌آید و روی بدنه خازن در طرف قطب مثبت فرورفتگی دارد. (شکل ۸-۴۲)



شکل ۸-۴۳

۳- نوع غیرقطبی<sup>۳</sup>: این خازن‌ها قطب مثبت و منفی ندارند و آن‌ها می‌توان از هر طرف در مدار به کار برد. روی بدنه بسیاری از این خازن‌ها در هر دو طرف فرورفتگی وجود دارد. (شکل ۸-۴۳)



شکل ۸-۴۴

۴- نوع قوطی<sup>۴</sup>: این خازن‌ها به شکل استوانه هستند و ترمینال‌های مربوط به قطب مثبت و منفی آن‌ها از طرف یکی از قاعده‌های استوانه بیرون آمده است. روی بدنه خازن در آن طرف که ترمینال‌های بیرون آمده‌اند، یک فرورفتگی وجود دارد. این خازن‌ها به وسیله بست کمربندی مخصوصی روی دستگاه نصب می‌شوند. (شکل ۸-۴۴)

1- Single-End or Radial


2- Axial

1-Non-Polar

2- Can type

### ۸-۱۰-۳- خازن های متغیر:

به خازن هایی گفته می شود که دارای ظرفیت ثابت نیستند. ظرفیت آن ها با تغییر در یکی از عوامل سطح صفحات یا فاصله بین آن ها تغییر می کند. ماده دی الکتریک این خازن ها هوا یا پلاستیک است. از خازن های متغیر در گیرنده های رادیویی استفاده می شود. این خازن ها در دو شکل «خازن واریابل» و یا «تریمیر» مورد استفاده قرار می گیرند. (شکل ۸-۴۵)

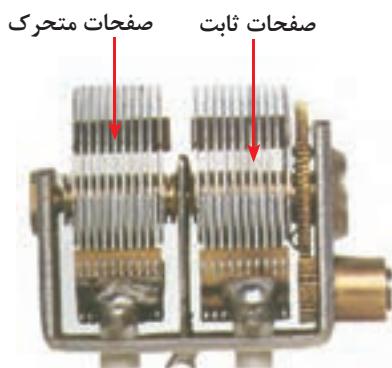

شکل ۸-۴۵- خازن واریابل

شکل ۸-۴۶ خازن های تریمیر را نشان می دهد.

ظرفیت خازن واریابل با کمک دست و با چرخاندن محور ولی ظرفیت خازن تریمیر با چرخاندن محور به وسیله پیچ گوشته تغییر می کند.



شکل ۸-۴۶

در انتخاب یک خازن می بایست به مشخصه های زیر که مربوط به خازن می باشد، توجه داشت:

۱- ظرفیت: مقدار گنجایش بار الکتریکی خازن.

۲- ولتاژ کار: حداکثر ولتاژی که می توان به طور دائم به خازن اعمال کرد.


۳- ترانس: حداکثر انحراف مجاز نسبت به ظرفیت اسمی خازن

۴- ضریب حرارتی: حداکثر میزان تغییر ظرفیت خازن به ازای تغییر یک درجه حرارت.


برخی از موارد فوق را در شکل ۸-۴۷ مشاهده می کنید.



شکل ۸-۴۷

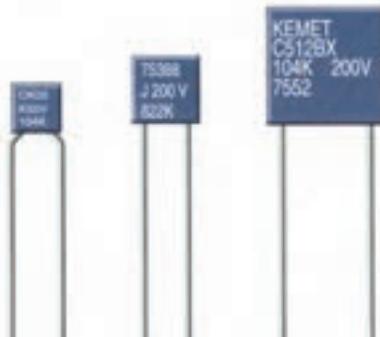


(الف)

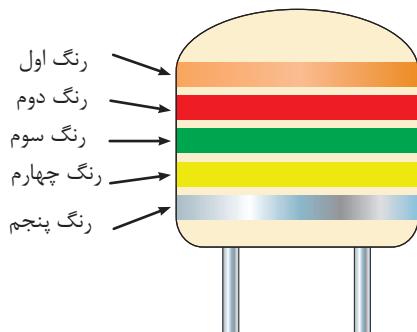

(ب)

شکل ۸-۴۸

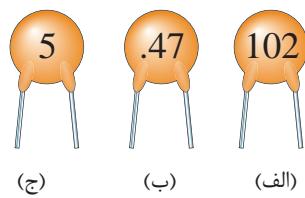

شکل ۸-۴۹

جدول ۸-۴۷

حرف اختصاری	تلرانس
B	% ۰/۱
C	% ۰/۲۵
D	% ۰/۵
F	% ۱
G	% ۲
H	% ۳
J	% ۵
K	% ۱۰
M	% ۲۰

مقادیر مربوط به مشخصات فوق را در بعضی خازن‌ها روی بدنه آن‌ها می‌نویسند و در برخی دیگر به کمک کدهای رنگی مشخص می‌کنند که در اینجا به ذکر نمونه‌هایی برای هر دو حالت می‌پردازیم. (شکل ۸-۴۸)

هر یک از روش‌های نوار رنگی یا نوشتن ظرفیت خازن‌ها خود به راه‌های مختلف انجام می‌شود که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

#### ۸-۱۰-۴-روش مقدار نویسی ظرفیت

##### روی بدنه خازن‌ها:

در برخی موارد روی بدنه خازن‌ها ظرفیت را با یک عدد اعشاری و یا یک عدد صحیح (به صورت رمز) مشخص می‌کنند. اگر عدد به صورت اعشاری باشد ظرفیت بر حسب میکروفاراد و در صورتی که عدد به صورت عدد صحیح بیان شود بر حسب پیکوفاراد است. به عنوان مثال اگر روی بدنه خازن‌ها مطابق شکل ۸-۵۰ اعداد ۸-۵۰، ۱۰۲، ۰/۴۷ و ۵ نوشته شده باشد ظرفیت آن‌ها برابر است با:

$$a) 1.02 = 1.00 \text{ pF}$$

$$b) 0.47 = 0.47 \mu\text{F}$$

$$c) 5 = 5 \text{ pF}$$

در این روش برای بیان تلرانس خازن از حروف اختصاری مشابه جدول ۸-۴۷ استفاده می‌شود.

## ۸-۱۰-۵ روش نوارهای رنگی روی بدن

### خازن‌ها:

روش نوارهای رنگی که بر روی بدن خازن‌ها به کار می‌رود در خازن‌های مختلف با یکدیگر تفاوت‌هایی را دارند.

- **روش پنج نواری:** از این روش برای تعیین ظرفیت، تلرانس و ولتاژ کار خازن‌های سرامیکی، کاغذی و میکا استفاده می‌شود. شکل ۸-۵۰ جدول نوارهای رنگی را که روی بدن خازن‌ها ثبت می‌شود، نشان می‌دهد.

در این روش مفهوم نوارهای رنگی به ترتیب عبارتند از:


نوار رنگی اول<sup>۱</sup> - بیانگر عدد اول

نوار رنگی دوم - بیانگر عدد دوم


نوار رنگی سوم - ضریب

نوار رنگی چهارم - تلرانس

نوار رنگی پنجم - ولتاژ کار

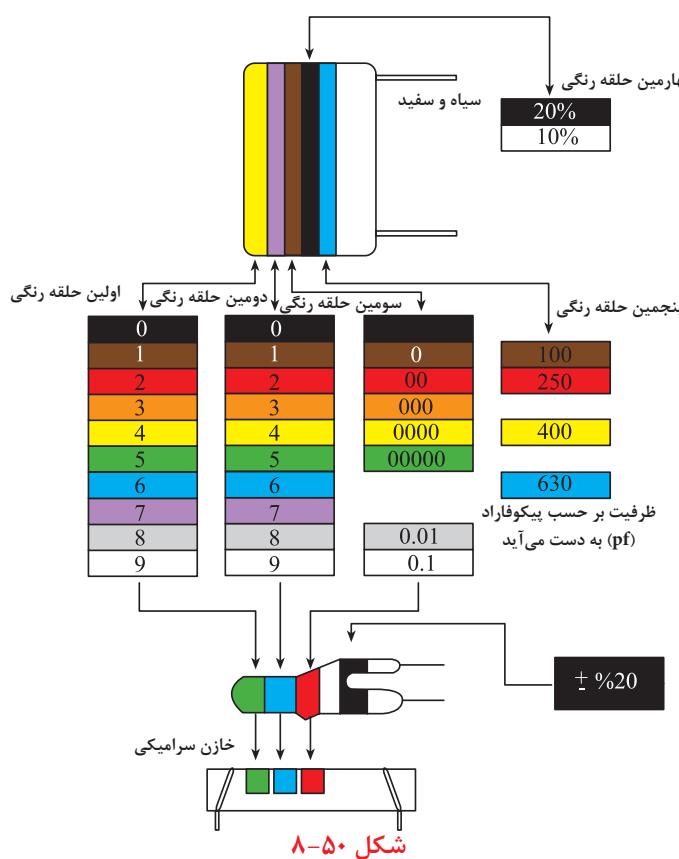

تذکر: در مواردی که نوار ئرنگی تلرانس وجود ندارد، مقدار تلرانس خازن ۲٪ است.

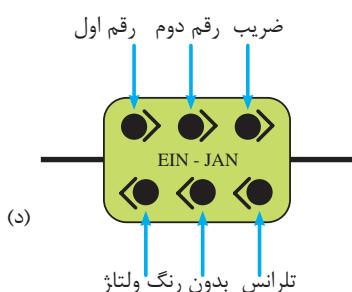

شکل ۸-۵۱- انواع مختلف شکل‌های ظاهری و نحوه قرار گرفتن نوارهای رنگی روی بدن خازن‌ها را در حالات گوناگون نشان می‌دهد.


۱ - در برخی خازن‌ها نوار رنگی اول نشان دهنده ضریب حرارتی است.

مثال: ظرفیت خازن هایی که کد رنگی آن ها در جدول ۸-۴ بیان شده است را تعیین کنید.


حل: با توجه به کدهای رنگی می توان نوشت:

$$\begin{aligned}C_1 &= 22 \cdot nF / 25 \cdot V \pm \% 20 \\C_2 &= 4 / 7nF / 40 \cdot V \pm \% 10 \\C_3 &= 1 / 5\mu F / 100 \cdot V \pm \% 20 \\C_4 &= 3 / 3\mu F / 63 \cdot V \pm \% 20\end{aligned}$$

خازن	نوار اول	نوار دوم	نوار سوم	نوار چهارم	نوار پنجم
C <sub>1</sub>	قرمز	قرمز	زرد	سیاه	قرمز
C <sub>2</sub>	زرد	بنفش	قرمز	سفید	زرد
C <sub>3</sub>	قهوه‌ای	سبز	سبز	سیاه	قهوه‌ای
C <sub>4</sub>	نارنجی	نارنجی	سبز	سیاه	آبی

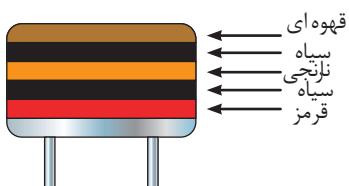

شکل ۸-۵۲

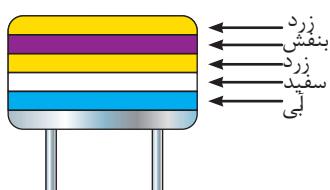

شکل ۸-۵۳

مثال: مشخصات خازن های شکل ۸-۵۲ را به دست آورید.

حل:

قرمز سیاه نارنجی سیاه قهوه‌ای  
 $25 \cdot 0 \pm \% 20 \quad 000$

$$C = 10000_{pf} \pm \% 20, 25 \cdot V$$

مثال: ظرفیت و ولتاژ کار خازن شکل ۸-۵۳ را به دست آورید.

حل:

آبی سفید زرد بنفش زرد


جدول ۸-۵

رنگ	ضریب حرارتی
Black	سیاه
Brown	قهوه‌ای
Red	قرمز
Orange	نارنجی
Yellow	زرد
Green	سبز
Blue	آبی
Violet	بنفش
Gray	خاکستری
White	سفید
Gold	طلایی
Silver	نقره‌ای


نوار رنگی مربوط به ضریب حرارتی معمولاً پهن تر از سایر نوارها می باشد. جدول ۸-۵ مفهوم رنگ های ضریب حرارتی را نشان می دهد.

$$4 \quad 7 \quad 0000 \pm \% 10, 63 \cdot V$$


$$C = 470000_{pf} \pm \% 10, 63 \cdot V$$

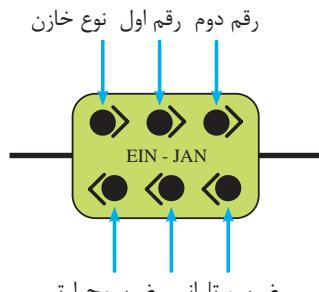

شکل ۸-۵۴

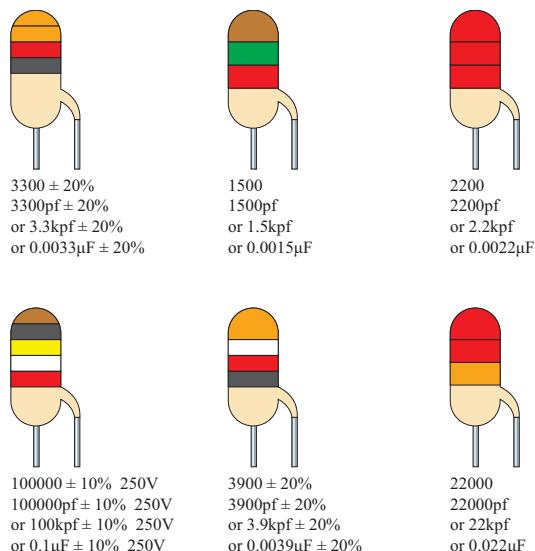

شکل ۸-۵۵

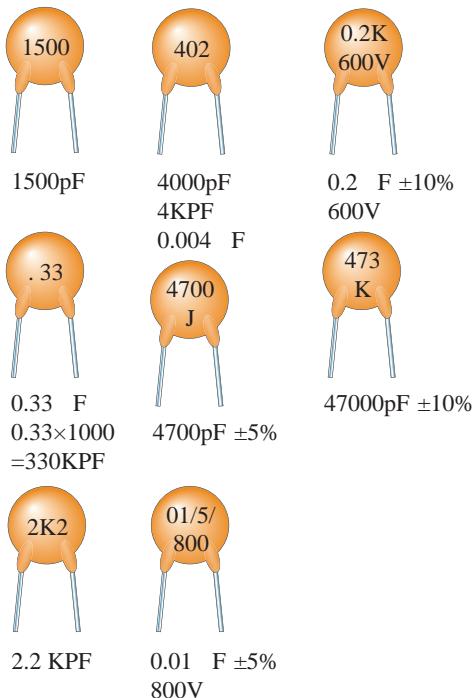

شکل ۸-۵۶

- روش های شش نقطه ای: شکل ۸-۵۴ نحوه کدگذاری رنگی خازن های شش نقطه ای را نشان می دهد. مقادیر کدهای رنگی را از جدول ۸-۵۵ و شکل ۸-۵۵ می توان به دست آورد.





شکل ۸-۵۵ مثال هایی از خازن هایی که تعداد نوارهای رنگی آن ها پنج یا کمتر است، نشان می دهد.

شکل ۸-۵۶ مثال هایی از خازن های مشخص شده به روشن کدگذاری را نشان می دهد.

**توضیح**  
برای بیان واحد ظرفیت خازن های نشان داده شده در شکل های ۸-۵۵ و ۸-۵۶ از حروف اختصاری استفاده شده که به شرط زیر می باشد.  
**(پیکو فاراد)، Kpf (کیلو پیکوفاراد یا نانو فاراد) μf (میکرو فاراد)**
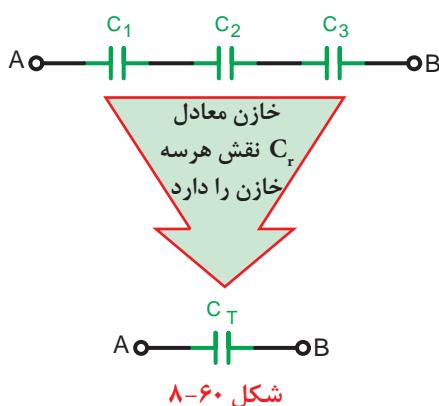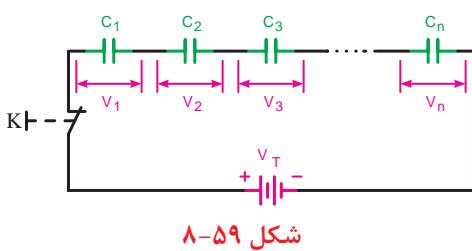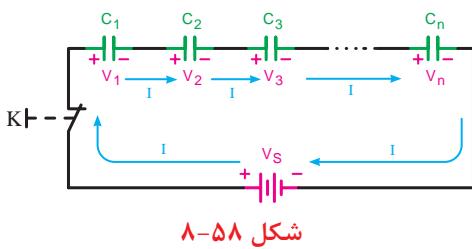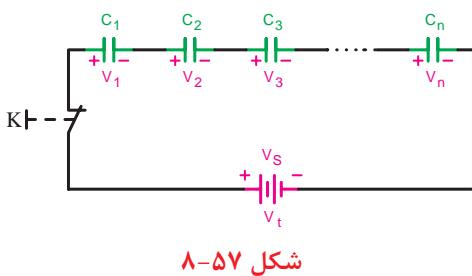
## ۸-۱۱-به هم بستن خازن‌ها

اگر ظرفیت خازنی مورد نیاز باشد که در محدوده ظرفیت‌های استاندارد نباشد، می‌توان با متصل کردن چند خازن به صورت سری، موازی یا ترکیبی، خازن مورد نظر را به دست آورد.



## ۸-۱۱-اتصال سری خازن‌ها:

هرگاه دو یا  $n$  خازن به صورت متوالی اتصال یابند یعنی انتهای اولی به ابتدای دومی و انتهای دومی به ابتدای سومی و این کار تا آخرین خازن ادامه داشته باشد. این نوع اتصال را «سری» گویند. (شکل ۸-۵۷) (مانند اتصال سری مقاومت‌ها) روابط حاکم بر این مدارها به صورت زیر است:

### - عامل مشترک مدار:

چون یک مسیر عبور جریان وجود دارد لذا جریان عبوری یا به عبارت دیگر بار الکتریکی ذخیره شده  $Q$  در همه خازن‌ها یکسان است. (شکل ۸-۵۸)

$$Q_1 = Q_r = Q_{r'} = \dots = Q_n = Q_T$$

### - عامل غیرمشترک مدار:

در یک مدار سری خازنی مشابه مدار سری مقاومتی ولتاژ بین اجزای مدار تقسیم می‌شود.

ولتاژ کل مدار بین عناصر مدار به نسبت عکس ظرفیت بین خازن‌های سری تقسیم می‌شود. (شکل ۸-۵۹) 
$$V = \frac{Q}{C}$$

$$V_T = V_1 + V_r + V_{r'} + \dots + V_n$$

### - ظرفیت خازن معادل مدار:


با استفاده از رابطه  $V = \frac{Q}{C}$  و در نظر گرفتن رابطه تقسیم ولتاژ بین خازن‌های سری می‌توانیم بنویسیم (شکل

$$V_T = V_1 + V_r + V_{r'} + \dots + V_n \quad (8-60)$$

$$\frac{Q_T}{C_T} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_r}{C_r} + \frac{Q_{r'}}{C_{r'}} + \dots + \frac{Q_n}{C_n}$$

## نکته مهم:

مقدار ظرفیت خازن معادل از کوچکترین  
ظرفیت خازن در مدار کوچکتر است.

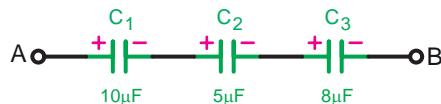

شکل ۸-۶۱

چون در مدار سری  $Q_1 = Q_r = \dots = Q_n$  است میتوان از  $Q$  فاکتور گرفت و آن را از طرفین تساوی حذف کرد.  
بنابراین رابطه ظرفیت خازن معادل براساس رابطه مقابل برابر است با:

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_r} + \frac{1}{C_r} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

همانگونه از رابطه نهایی مشخص است ظرفیت خازن معادل در مدارهای سری عکس رابطه مربوط به مقاومت های سری است.

مثال: ظرفیت خازن معادل از دو نقطه A و B در شکل

۸-۶۱ چند میکروفاراد است؟

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_r} + \frac{1}{C_r}$$

با معکوس کردن رابطه و جایگزینی اعداد،  
مقدار ظرفیت معادل به دست می آید.

$$C_T = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_r} + \frac{1}{C_r}} = \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{5} + \frac{1}{8}}$$

$$C_T = \frac{1}{0.425} = 2.35 \mu F$$

حل: برای محاسبه خازن معادل به صورت مقابل می توان عمل نمود:

- حالات خاص در مدارهای سری خازنی:

اگر n خازن مساوی به طور سری قرار گیرند  
ظرفیت خازن از رابطه زیر قابل محاسبه است.


$$C_T = \frac{C}{n}$$

- ظرفیت یک خازن

n - تعداد خازن ها


اگر دو خازن به طور سری بسته شوند می توانیم از رابطه ساده شده نهایی به صورت زیر استفاده کنیم:

$$C_T = \frac{C_1 C_r}{C_1 + C_r}$$

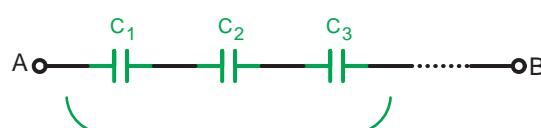

$$(C_1 = C_r = C_r = \dots = C_n)$$

شکل ۸-۶۲

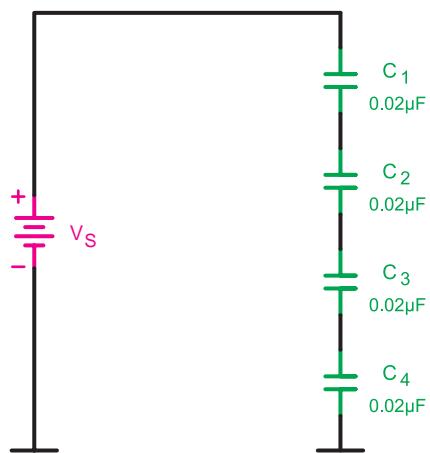

شکل ۸-۶۳

مثال: ظرفیت خازن معادل شکل ۸-۶۳ چند میکروفاراد است؟

حل: ظرفیت خازن ها مساوی است.

$$C_1 = C_r = C_v = C_f = C = ./. ۰۲$$

پس می توانیم بنویسیم.

$$C_T = \frac{C}{n} = \frac{./. ۰۲\mu F}{۴} = ./. ۰۰۵\mu F$$

مثال: ظرفیت خازن معادل شکل ۸-۶۴ چند پیکوفاراد است؟

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_r}$$


$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{۱۰۰} + \frac{1}{۳۰۰} = \frac{۳+۱}{۳۰۰} = \frac{۴}{۳۰۰}$$

$$C_T = \frac{۳۰۰}{۴} = ۷۵ pF$$

یا با استفاده از رابطه ساده زیر می توانیم بنویسیم:

$$C_T = \frac{C_1 C_r}{C_1 + C_r} = \frac{۱۰۰ \times ۳۰۰}{۱۰۰ + ۳۰۰}$$

$$C_T = \frac{۳۰۰}{۴} = ۷۵ pF$$

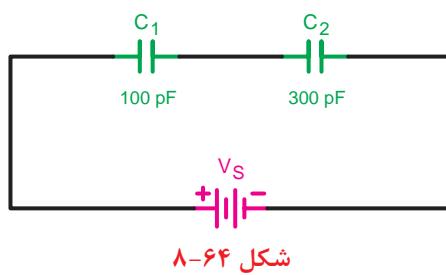

شکل ۸-۶۴


## نکات ایمنی




۱- ضروری است در آزمایش های مربوط به خازن علاوه بر نکات ایمنی کارهای عملی قبل به دو نکته زیر نیز توجه شود.

۲- در صورت به کارگیری خازن های الکتروولیتی در موقع اتصال آن ها به قطب های خازن توجه کنید. ضمناً این خازن ها را پیش از اتصال در مدار ابتدا مطابق شکل a دشوارز (تخلیه) کنید.

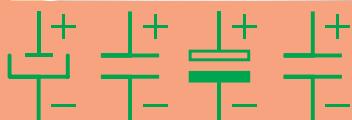
۳- قبل از انجام آزمایش های مربوط به خازن ها مطابق تصاویر نشان داده شده از سالم بودن آن ها اطمینان حاصل کنید و سپس آن ها را در مدار قرار دهید. (شکل های الف، ب، ج، د)



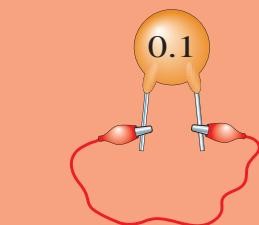
الف - دو پایه خازن را با سیمی به هم وصل کنید تا اتصال کوتاه شده و خازن دشوارز شود (روش تخلیه خازن)



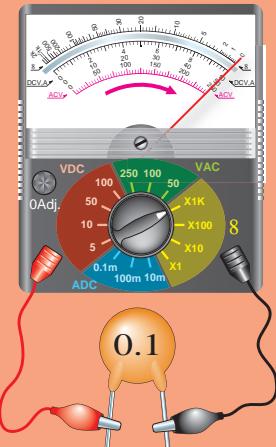
ب - اگر عقربه اهم متر روی عدد صفر قرار گرفت نشان می دهد، خازن اتصال کوتاه است.



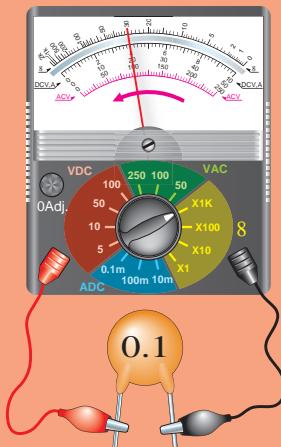ج - اگر عقربه اهم متر در ابتدا روی صفر قرار گرفت و سپس به آهستگی بازگشت نشان می دهد خازن سالم است.



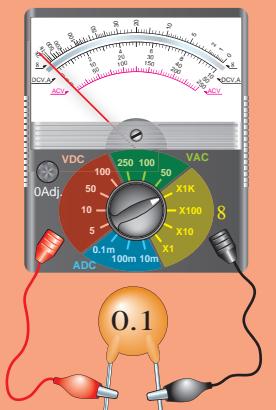د - اگر عقربه اهم متر حرکتی نداشته باشد نشان می دهد که خازن قطع بوده و اشکال دارد.



### نکته مهم:

گاهی ممکن است خازن در تست اهمی سالم نشان دهد (عقربه اهم متر حرکت کند و بازگردد) ولی عملاً نشستی داشته باشد و هنگام کار درست جواب ندهد.



در این حالت برای اطمینان از سلامت خازن از روش جایگزینی استفاده کنید.

## عملیات کارگاهی (کار عملی ۷)



ساعت آموزشی		
جمع	عملی	نظری
۱	۱	-

هدف: بررسی مدارهای مقاومتی موادی در جریان مستقیم

وسایل و تجهیزات مورد نیاز (برای هر گروه کار)

۱ دستگاه	۱ منبع تغذیه DC (الکترونیکی)
۱ دستگاه	۲ آوومتر عقربه‌ای
۱ دستگاه	۳ آوومتر دیجیتالی
۱ عدد	۴ بردبرد آزمایشگاهی
۱ عدد	۵ متر LC
۱ عدد	۶ مقاومت $R = 1M\Omega (1W)$
۷- خازن‌ها	
۱ عدد	$C_1 = 2/2\mu F$ با حداقل ولتاژ کار ۶ ولت
۳ عدد	$C_2 = 10\mu F$ با حداقل ولتاژ کار ۶ ولت
۱ عدد	$C_3 = 4/7\mu F$ با حداقل ولتاژ کار ۶ ولت
۴ عدد	۸- باتری ۱/۵ ولتی
۱ عدد	۹- سیم چین
۱ عدد	۱۰- سیم لخت کن
۰/۵ متر	۱۱- سیم تلفنی

**تذکرہ:** در صورت کم بودن زمان اجرای آزمایش و یا تجهیزات آزمایشگاهی از انجام مراحلی

که با علامت (\*) مشخص شده‌اند خودداری کنید.



برای اندازه‌گیری ولتاژ و جریان عناصر مدار می‌توانید از یک آوومتر دیجیتالی یکبار به صورت ولت متری و بار دیگر به صورت آمپرمتری به طور جداگانه استفاده کنید.




## الف اندازه‌گیری و محاسبه ظرفیت خازن معادل

جدول ۸-۶

خازن	مقدار نوشته شده	مقدار اندازه‌گیری شده	میزان اختلاف
C <sub>1</sub>			
C <sub>2</sub>			
C <sub>3</sub>			




الف-شکل واقعی

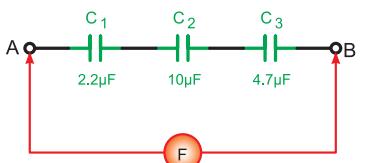

ب-شکل مداری

شکل ۸-۶۵

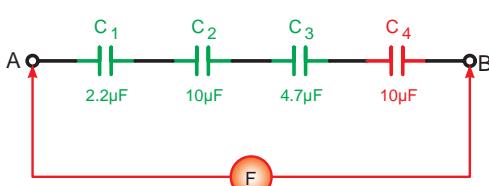

شکل ۸-۶۶

### مراحل اجرای آزمایش

۱- هر یک از خازن‌های C<sub>1</sub> و C<sub>2</sub> و C<sub>3</sub> را با توجه به مقادیری که روی آن‌ها نوشته شده با LC متر اندازه‌گیری کنید و مقادیر را در جدول ۸-۶ بنویسید.

۲- در صورتی که بین مقدار اندازه‌گیری شده و مقدار نوشته شده اختلاف وجود دارد علت را توضیح دهید.

۳- سه خازن C<sub>1</sub> و C<sub>2</sub> و C<sub>3</sub> را مطابق شکل ۸-۶۵ روی بردبرد به صورت سری اتصال دهید و با استفاده از یک دستگاه LC متر ظرفیت خازن معادل مدار را از دو نقطه A و B اندازه بگیرید.

$$C_{AB} = \boxed{\hspace{2cm}} \mu F \quad (\text{اندازه‌گیری})$$

۴- مقدار ظرفیت معادل را از رابطه زیر محاسبه کنید

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$C_{AB} = \boxed{\hspace{2cm}} \mu F \quad (\text{محاسبه})$$

۵- آیا مقدار اندازه‌گیری شده و محاسبه شده با هم مطابقت دارد؟ چرا؟ شرح دهید.


۶- خازن C<sub>4</sub> = 10 μF را مطابق شکل ۸-۶۶ به مدار شکل ۸-۶۵ اضافه کنید و سپس ظرفیت خازن معادل را با استفاده از LC متر اندازه بگیرید.

$$C_{AB} = \boxed{\hspace{2cm}} \mu F \quad (\text{اندازه‌گیری})$$

۷- مقدار ظرفیت معادل را از رابطه زیر محاسبه کنید

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4}$$


۸- ظرفیت خازن معادل نسبت به مرحله ۳ چه تغییری دارد؟ توضیح دهید.

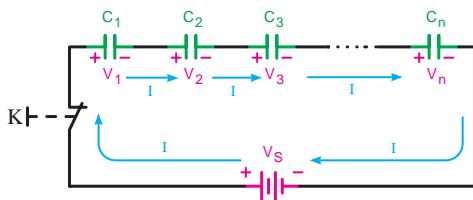

شکل ۸-۶۷



الف-شکل واقعی

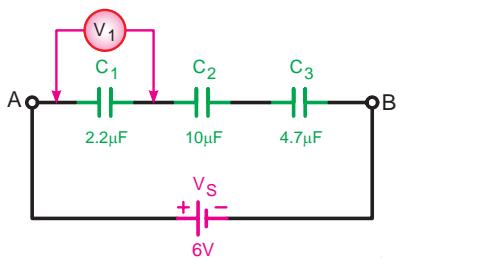

ب-شکل مداری

شکل ۸-۶۸

۹- آیا ظرفیت خازن معادل اندازه گیری شده و محاسبه شده با هم مطابقت دارد؟ در صورتی که جواب منفی است علت را شرح دهید.

۱۰- سه خازن  $10\text{ }\mu\text{F}$  را مطابق شکل ۸-۶۷ به صورت سری اتصال دهید و ظرفیت خازن معادل را با  $\text{LC}$  متر اندازه گیری کنید.

$$C_{AB} = \boxed{\phantom{000}} \text{ }\mu\text{F}$$

$$C_{AB} = \boxed{\phantom{000}} \text{ }\mu\text{F}$$

۱۱- مقدار ظرفیت معادل را از رابطه  $C_T = \frac{C}{n}$  محاسبه کنید.

۱۲- از مقادیر به دست آمده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ آیا مقادیر اندازه گیری شده با مقادیر محاسبه شده مطابقت دارد؟ شرح دهید.

## ب محاسبه و اندازه گیری ولتاژ خازن

۱- مدار شکل ۸-۶۸ را روی برد بیندید. تذکر: از ولت متر عقربه‌ای یا دیجیتالی با حوزه کار حداقل ۵ ولت استفاده کنید.

۲- کلید منبع تغذیه را وصل کرده و پس از سپری شدن مدت زمان ده ثانیه ولتاژ دو سر خازن  $C_1$  را اندازه بگیرید.

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}}$$

۳- منبع تغذیه را خاموش کنید و سپس ولت متر را یکبار در دو سر خازن  $C_2$  و بار دیگر در دو سر خازن  $C_3$  اتصال دهید. سپس با وصل منبع تغذیه ولتاژ دو سر هر یک را مشابه مرحله ۲ اندازه گیری کنید.

$$V_{C_2} = \boxed{\phantom{000}}$$

$$V_{C_3} = \boxed{\phantom{000}}$$

۴- از مقایسه مقادیر به دست آمده با ولتاژ منبع تغذیه چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

پاسخ سؤال

## پاسخ سؤال

۵- مقدار ولتاژ دو سر هر یک از خازن ها را با کمک روابط  $Q_T = C_T \cdot V_T$  و  $V = \frac{Q_T}{C}$  محاسبه کنید.

۶- آیا مقادیر محاسبه شده با مقادیر اندازه گیری شده مطابقت دارد؟ شرح دهید.


۷- سه خازن  $10\mu F$  را مطابق شکل ۸-۶۹ بصورت سری اتصال دهید و ولتاژ دو سر هر یک را به طور جداگانه اندازه بگیرید.

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}}$$

$$V_{C_2} = \boxed{\phantom{000}}$$

$$V_{C_3} = \boxed{\phantom{000}}$$

۸- از مقادیر اندازه گیری شده چه نتیجه ای می گیرید؟ شرح دهید.

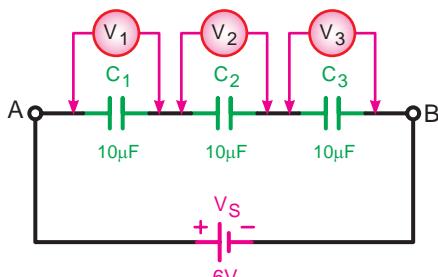

شکل ۸-۶۹



الف - شکل واقعی

## پ مشاهده و اندازه گیری جریان در مدارهای dc خازنی

### تذکر مهم:

چون با وصل مستقیم ولتاژ

به دو صفحه خازن صفحات آن


یک مرتبه پر (شارژ) می شود و

قابل مشاهده نیست لذا یک مقاومت اهمی که در

حد مگا اهم باشد به صورت سری در مدار خازنی

استفاده می کنیم تا بتوان جریان و ولتاژ را مشاهده

و یادداشت کرد.

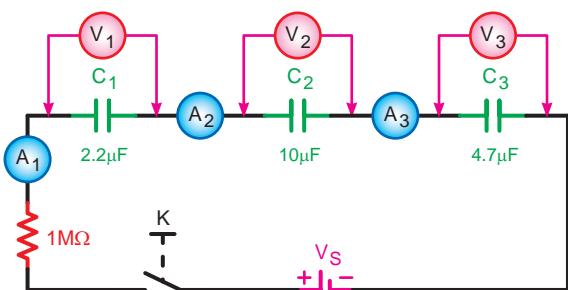

ب - شکل مداری

شکل ۸-۷۰

۱- در ابتدا همه خازن ها را به کمک یک قطعه سیم دشارژ کنید.

۲- مدار شکل ۸-۷۰ را روی بردبرد بیندید.

		۶ ثانیه	۱۲ ثانیه	۱۸ ثانیه	۲۴ ثانیه	۳۰ ثانیه	۳۶ ثانیه	۴۲ ثانیه
وصل کلید	V <sub>۱</sub>							
وصل کلید	A <sub>۱</sub>							
وصل کلید	V <sub>۲</sub>							
وصل کلید	A <sub>۲</sub>							
وصل کلید	V <sub>۳</sub>							
وصل کلید	A <sub>۳</sub>							
وصل کلید								

۳- پس از وصل کلید منبع تغذیه صفحه نمایش آمپرها و ولت مترهای دیجیتالی را مشاهده کنید و ولتاژ دو سر هر خازن و جریان عبوری از مدار را پس از گذشت هر ۵ ثانیه اندازه بگیرید و یادداشت کنید. این کار را تا ثانیه ۴۲ برای هر خازن بطور جداگانه ادامه دهید.

### نکته مهم:

توصیه می شود این آزمایش را در دو مرحله انجام دهید یک بار برای خواندن مقادیر جریان ها و بار دیگر برای خواندن ولتاژها



۴- در صورتی که موفق به انجام آزمایش به صورت کامل نشدید لازم است خازن ها را از مدار جدا و آن ها را دشوار کنید. سپس مجدداً مدار را اتصال دهید و مراحل آزمایش را از ابتدا تکرار کنید.

### پاسخ سؤال های



-۵

۵- از مقایسه جریان آمپرها در لحظات مختلف چه نتیجه ای می گیرید؟ شرح دهید.


۶- تغییرات جریان در آمپرها در ابتداء و انتهای آزمایش چگونه است؟ چرا؟ شرح دهید.

۷- تغییرات ولتاژ در ولت مترها در طول انجام آزمایش چگونه بوده است؟ چرا؟ شرح دهید.


۸- از مقایسه مقادیر ولتاژها در حالت پایدار مدار چه نتیجه ای می گیرید؟ شرح دهید.

۹- آیا مقادیر اندازه گیری شده با مقادیر محاسبه شده مطابقت دارد؟


۱۰- با توجه به مقادیر ولتاژ و جریان اندازه گیری شده آیا می توانید منحنی شارژ خازن را رسم کنید؟ شرح دهید؟

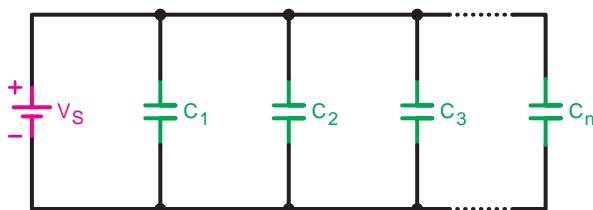

شکل ۸-۷۰

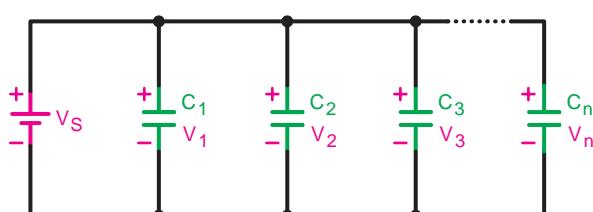

شکل ۸-۷۱

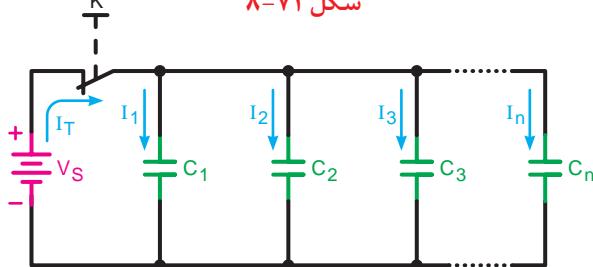

شکل ۸-۷۲

## ۸-۱۱-۲- اتصال موازی خازن ها

هرگاه دو یا  $n$  خازن مطابق شکل ۸-۷۰ به یکدیگر وصل شوند. این اتصال را «موازی» می‌گویند. اتصال موازی خازن ها مشابه مقاومت ها است.

## - عامل مشترک مدار

همان گونه که در مدارهای مقاومتی موازی بیان شد و در شکل ۸-۷۱ نیز مشاهده می‌شود، ولتاژ برای تمام عناصر در مدارهای موازی یکسان است پس برای مدارهای خازنی موازی نیز می‌توانیم بنویسیم:

$$V_s = V_1 = V_r = V_r = \dots = V_n$$

## - عامل غیرمشترک مدار

در مدار موازی شکل ۸-۷۲ جریان یا به عبارت دیگر بار الکتریکی  $Q$  به نسبت ظرفیت خازن ها در بین شاخه ها تقسیم می‌شود. بنابراین می‌توانیم بنویسیم:

$$Q_T = Q_1 + Q_r + Q_r + \dots + Q_n$$

## - ظرفیت خازن معادل مدار

خازنی را که میتواند جایگزین تمام خازن های موجود در مدار باشد، خازن معادل می‌گویند. شکل ۸-۷۳ و مقدار ظرفیت خازن معادل از روابط زیر قابل محاسبه است:

$$Q_T = Q_1 + Q_r + Q_r + \dots + Q_n$$

مقدار بار هر خازن  $Q = C \cdot V$  در رابطه فوق قرار می‌دهیم.

$$C_T V_T = C_1 V_1 + C_r V_r + C_r V_r + \dots + C_n V_n$$

چون:  $V_1 = V_r = V_r = \dots = V_n$


از ولتاژها می‌توانیم فاکتور بگیریم و رابطه را ساده

کنیم.


$$C_T = C_1 + C_r + C_r + \dots + C_n$$

رابطه نهایی ظرفیت خازن معادل در مدارهای موازی

عکس مقاومت های موازی است.

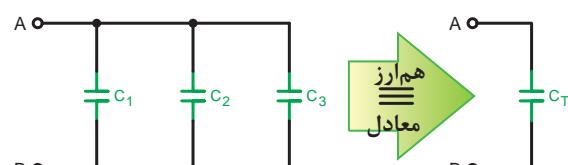

شکل ۸-۷۳

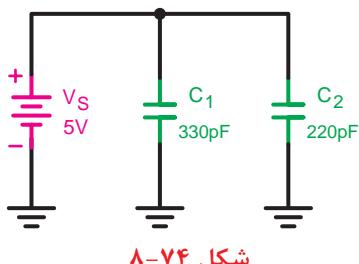

شکل ۸-۷۴

تذکر مهم:

مقدار ظرفیت خازن معادل

از ظرفیت هر یک از خازن های

موجود در مدار بیشتر است.



مثال: ظرفیت خازن معادل شکل ۸-۷۴ چند پیکو فاراد است؟

حل:

$$V_s = V_1 = V_r = 5V$$

$$C_T = C_1 = C_r = 33 \cdot pf + 22 \cdot pf = 55 \cdot pf$$

- حالت خاص:

هرگاه (n) خازن مساوی به صورت موازی اتصال یابند

شکل ۸-۷۵ ظرفیت خازن معادل از رابطه زیر به دست می آید.


c - ظرفیت هر خازن

$$C_T = n \cdot C$$

n - تعداد خازن ها

$$(C_1 = C_2 = C_3 = \dots = C_n)$$

شکل ۸-۷۵

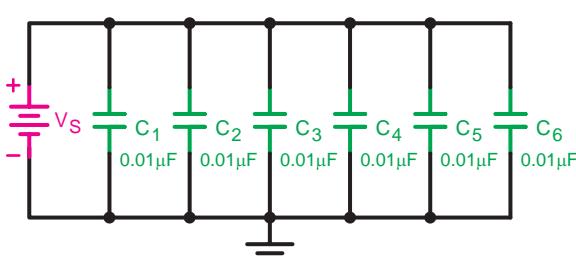

شکل ۸-۷۶

مثال: ظرفیت خازن معادل شکل ۸-۷۶ چند میکرو فاراد است؟

حل: چون خازن ها مساوی هستند. پس:

$$C_T = n \cdot C = (6)(0.01 \mu F) = 0.06 \mu F$$

# عملیات کارگاهی

## (کار عملی ۸)



ساعت آموزشی		
جمع	عملی	نظری
۱	۱	-

**هدف:** بررسی مدارهای مقاومتی موازی در جریان مستقیم

**وسایل و تجهیزات مورد نیاز** (برای هر گروه کار)

۱ دستگاه	۱- منبع تغذیه DC (الکترونیکی)
۱ دستگاه	۲- آوومتر عقربه‌ای
۱ دستگاه	۳- آوومتر دیجیتالی
۱ عدد	۴- بردبرد آزمایشگاهی
۱ عدد	۵- متر LC
۱ عدد	۶- مقاومت $R = 1M\Omega (1W)$
	۷- خازن‌ها
۱ عدد	۸- با حداقل ولتاژ کار $C_1 = ۲/۲\mu F$
۳ عدد	۹- با حداقل ولتاژ کار $C_2 = ۱۰\mu F$
۱ عدد	۱۰- با حداقل ولتاژ کار $C_3 = ۴/۷\mu F$
۴ عدد	۱۱- باتری $1/5$ ولتی
۱ عدد	۱۲- سیم چین
۱ عدد	۱۳- سیم لخت کن
۰/۵ متر	۱۴- سیم تلفنی

**تذکر:** در صورت کم بودن زمان اجرای آزمایش و یا تجهیزات آزمایشگاهی از انجام مراحلی که با علامت (\*) مشخص شده‌اند خودداری کنید.



برای اندازه‌گیری ولتاژ و جریان عناصر مدار می‌توانید از یک آوومتر دیجیتالی یکبار به صورت

ولت متری و بار دیگر به صورت آمپرمتری به طور جداگانه استفاده کنید.



## الف اندازه گیری و محاسبه ظرفیت خازن معادل

جدول ۸-۸

خازن	مقدار نوشته شده	مقدار اندازه گیری شده	میزان اختلاف

### مراحل اجرای آزمایش

۱- هر یک از خازن های  $C_1$  تا  $C_4$  را با توجه به مقادیری که روی آن ها نوشته شده با  $LC$  متر اندازه گیری نموده و مقادیر را در جدول ۸-۸ یادداشت کنید.

۲- در صورتی که بین مقدار اندازه گیری شده و مقدار نوشته شده اختلاف وجود دارد علت را توضیح دهید.

۳- سه خازن  $C_1$  و  $C_2$  و  $C_3$  را مطابق شکل ۸-۷۷ روی برد بجه صورت موازی اتصال دهید و با استفاده از یک دستگاه  $LC$  متر ظرفیت خازن معادل مدار را از دو نقطه A و B اندازه بگیرید.

$$C_{AB} = \boxed{\hspace{2cm}} \mu F \quad (\text{اندازه گیری})$$

۴- مقدار ظرفیت معادل را از رابطه  $C_T = C_1 + C_2 + C_3$  محاسبه کنید.

$$C_{AB} = \boxed{\hspace{2cm}} \mu F \quad (\text{محاسبه})$$

۵- آیا مقدار اندازه گیری شده و محاسبه شده با هم مطابقت دارد؟ چرا؟ شرح دهید.

۶- خازن  $C_4 = 10\mu F$  را مطابق شکل ۸-۷۸ به مدار اضافه کنید و سپس ظرفیت خازن معادل را با استفاده از متراندازه بگیرید.


$$C_{AB} = \boxed{\hspace{2cm}} \mu F \quad (\text{اندازه گیری})$$

۷- مقدار ظرفیت معادل را از رابطه  $C_T = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$  محاسبه کنید.

$$C_{AB} = \boxed{\hspace{2cm}} \mu F \quad (\text{محاسبه})$$




الف-شکل واقعی

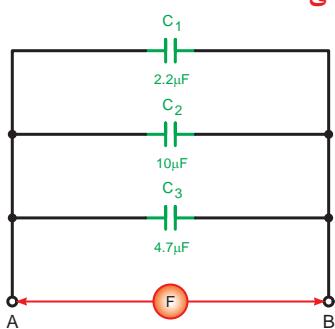


ب-شکل مداری

۸-۷۷

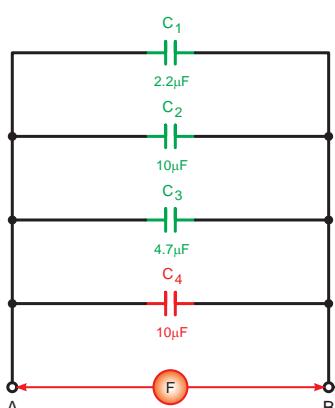

۸-۷۸

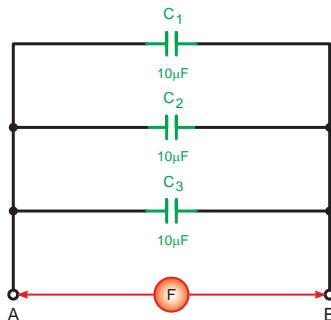

شکل ۸-۷۹

۸- ظرفیت خازن معادل نسبت به مرحله ۳ چه تغییری دارد؟ شرح دهید.

۹- آیا ظرفیت خازن معادل اندازه گیری شده و محاسبه شده با هم مطابقت دارد؟ در صورتی که جواب منفی است علت را شرح دهید.

۱۰- سه خازن \* ۱۰ را مطابق شکل ۸-۷۹ به صورت موازی اتصال دهید و ظرفیت خازن معادل را با  $LC$  متر اندازه گیری کنید.

$$C_{AB} = \boxed{\quad} \mu\text{F}$$


۱۱- مقدار ظرفیت معادل را از رابطه  $C_T = \frac{C}{n}$  محاسبه کنید.

$$C_{AB} = \boxed{\quad} \mu\text{F}$$

۱۲- از مقادیر به دست آمده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ آیا مقادیر اندازه گیری شده با مقادیر محاسبه شده مطابقت دارد؟ شرح دهید.



الف- شکل واقعی

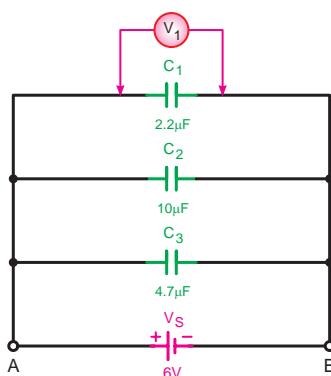

ب- شکل مداری

شکل ۸-۸۰

## ب- محاسبه و اندازه گیری ولتاژ خازن

۱- مدار شکل ۸-۸۰ را روی بردبرد بیندید.  
تذکر: از ولت متر عقربه‌ای یا دیجیتالی با حوزه کار حداقل ۵ ولت استفاده کنید. (شکل ۸-۸۰)

۲- کلید منبع تعذیه را وصل کرده و پس از سپری شدن مدت زمان ده ثانیه ولتاژ دو سر خازن  $C_1$  را اندازه گیری کنید.

$$V_{C_1} = \boxed{\quad} \text{V}$$

## پاسخ سؤال‌های

-۴

۳- منبع تغذیه را خاموش کنید و سپس ولت متر را

یکبار در دو سر خازن  $C_2$  و بار دیگر در دو سر خازن  $C_3$  اتصال دهید سپس با وصل کلید منبع تغذیه ولتاژ دو سر هر یک را مشابه مرحله ۲ اندازه گیری کنید.

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$V_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

-۶

۴- از مقایسه مقادیر بدست آمده با ولتاژ منبع تغذیه چه

نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

۵- با توجه به مقادیر معلوم آیا ولتاژ دو سر هر خازن را

می‌توانید محاسبه کنید؟ شرح دهید.


۶- در صورت محاسبه ولتاژ خازن‌ها آیا مقادیر محاسبه

شده با مقادیر اندازه گیری شده مطابق دارد؟ شرح دهید.

۷- سه خازن  $10\mu\text{F}$  را مطابق شکل ۸-۸۱ به صورت

موازی اتصال دهید و ولتاژ دو سر هر یک را به طور جداگانه

اندازه بگیرید.

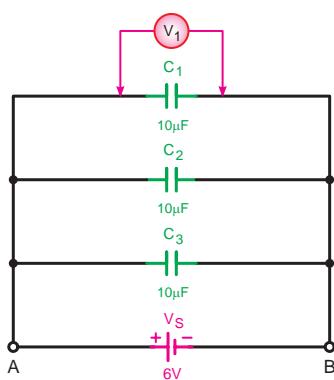


شکل ۸-۸۱

## پاسخ سؤال

-۸

۸- از مقادیر اندازه گیری شده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

شرح دهید.

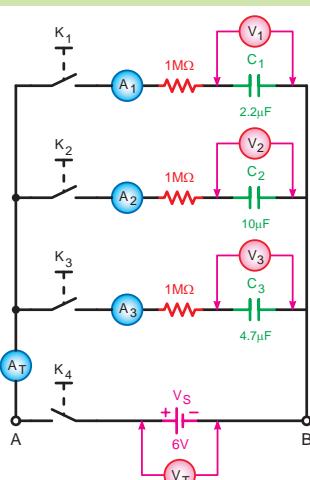

شکل ۸-۸۲

## پ مشاهده و اندازه گیری جریان در مدارهای dc خازنی

۱- در ابتدا همه خازنها را به کمک یک قطعه سیم دشارژ کنید.

۲- مدار شکل ۸-۸۲ را روی بردبرد بیندید و کلید  $K_4$  را در حالت وصل قرار دهید.

جدول ۸-۹

	۶ ثانیه	۱۲ ثانیه	۱۸ ثانیه	۲۴ ثانیه	۳۰ ثانیه	۳۶ ثانیه	۴۲ ثانیه
وصل کلید $K_1$	$V_1$						
وصل کلید $K_2$	$A_1$						
وصل کلید $K_3$	$V_2$						
وصل کلید $K_4$	$A_2$						
وصل کلید $K_5$							
وصل کلید $K_6$							
وصل کلید $K_7$							
وصل کلید $K_8$							

### پاسخ سؤال‌های



-۱۰

-۱۱

-۱۲

-۱۳

۳- با وصل کلید  $K_1$  جریان عبوری و ولتاژ دو سر خازن  $C_1 = ۲/۲\mu F$  از گذشت هر ۶ ثانیه اندازه بگیرید و این مرحله را تا ۴۲ ثانیه ادامه دهید. (۷ مرحله)

۴- مقادیر ولتاژ و جریان هر مرحله را اندازه بگیرید و در جدول ۸-۹ یادداشت کنید.

۵- مراحل فوق را به طور جداگانه و با وصل کلیدهای  $K_2$  و  $K_3$  از ابتدا تکرار کنید و مقادیر اندازه گیری شده را در جدول ۸-۹ ثبت کنید.

۶- منبع تغذیه و همه کلیدها را قطع نموده و خازن ها را از مدار جدا کرده و دشارژ کنید و سپس آن ها را در جای خود قرار دهید.

۷- مطابق شکل ۸-۸۲ آمپر متر  $A_T$  را در مسیر جریان کل مدار و ولت متر  $V_T$  را به دو سر منبع تغذیه وصل کنید.


۸- کلیدهای  $K_1$  و  $K_2$  را در حالت وصل قرار دهید.

۹- با وصل کلید \* و در اختیار داشتن یک کرونومتر پس از گذشت هر ۶ ثانیه مقادیر ولتاژ کل ( $V_T$ ) و جریان کل ( $A_T$ ) مدار را اندازه گیری نموده و در جدول ۸-۹ یادداشت کنید.

۱۰- از مقایسه مقادیر اندازه گیری شده چه نتیجه ای می گیرید؟

۱۱- مقدار بار کل مدار را از رابطه  $Q_T = C_T \cdot V_T$  محاسبه کنید.

۱۲- آیا نتایج اندازه گیری شده با مقادیر محاسبه شده مطابق دارد؟ شرح دهید.

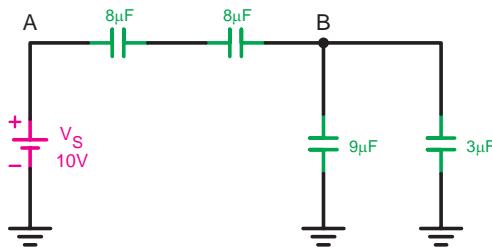


شکل ۸-۸۳

### ۸-۱۱-۳- اتصال ترکیبی خازن‌ها:

به مدارهایی که نحوه اتصال خازن‌ها ترکیبی از اتصالات سری و موازی است مدار «ترکیبی» یا «مختلط» گفته می‌شود. برای حل این مدارها با توجه به نوع مدارها باید برای هر قسمت به طور جداگانه روابط سری یا موازی را بکار برد.


مثال: ظرفیت خازن معادل مدار شکل ۸-۸۳ را حساب کنید.

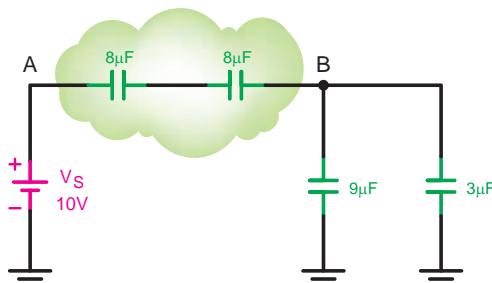

شکل ۸-۸۴


حال: خازن‌های موجود بین گروه‌های A و B به صورت سری و خازن‌های بین گروه‌های B و C به صورت موازی قرار دارند که در نهایت مجموعه خازن‌های بین گروه‌های A و B با خازن‌های بین گروه‌های B و C به صورت سری با یکدیگر قرار می‌گیرند.

$$C_{T_{AB}} = \frac{C}{n} = \frac{\lambda}{2} = 4\mu F$$

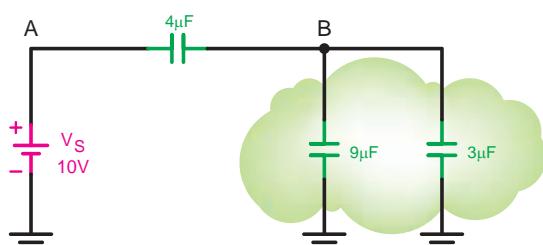

شکل ۸-۸۵

$$C_{T_{BG}} = 9 + 3 = 12\mu F$$

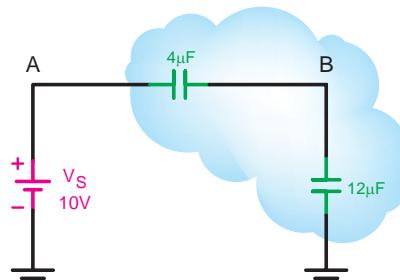

شکل ۸-۸۶

$$C_T = \frac{C_{T_{AB}} \times C_{T_{BG}}}{C_{T_{AB}} + C_{T_{BG}}}$$

$$C_T = \frac{4 \times 12}{4 + 12} = \frac{48}{16} = 3\mu F$$

مثال:


در مدار شکل ۸-۸۷ مطلوب است:

الف - ظرفیت خازن معادل


ب - بار الکتریکی ذخیره شده در هر خازن

ج - ولتاژ دو سر هر خازن


حل:

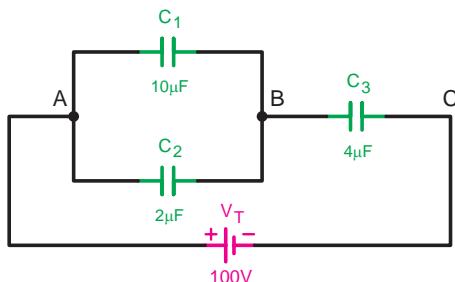

شکل ۸-۸۷

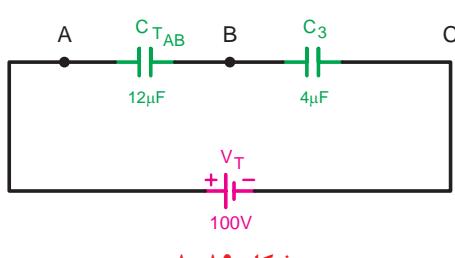

شکل ۸-۸۹

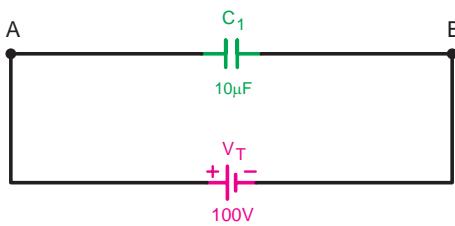

شکل ۸-۹۰

$$C_{T_{AB}} = 10 + 2 = 12 \mu F$$

$$C_T = \frac{C_{T_{AB}} \times C_r}{C_{T_{AB}} + C_r} = \frac{12 \times 4}{12 + 4} = \frac{48}{16} = 3 \mu F$$

$$Q_T = V_T \cdot C_T = 100 \times 3 = 300 \mu C$$

$$Q_r = Q_T = 300 \mu C$$

$$V_{BC} = V_r = \frac{Q_r}{C_r} = \frac{300}{4} = 75 V$$

$$V_T = V_{AB} + V_{BC} \Rightarrow V_{AB} = V_T - V_{BC}$$

$$V_{AB} = V_i = V_r = 100 - 75 = 25 V$$

$$Q_i = V_i C_1 = 25 \times 10 = 250 \mu C$$

$$Q_r = V_r C_r = 75 \times 2 = 150 \mu C$$

# عملیات کارگاهی

## (کار عملی ۹)



ساعت آموزشی

جمع	عملی	نظری
۱	۱	-

هدف: بررسی مدارهای مقاومتی موازی در جریان مستقیم

وسایل و تجهیزات مورد نیاز (برای هر گروه کار)

۱- منبع تغذیه dc (الکترونیکی)

۲- آوومتر عقربه‌ای

۳- آوومتر دیجیتالی

۴- بردبرد آزمایشگاهی

۵- متر LC

۶- مقاومت  $R = 1M\Omega (1W)$

۷- خازن‌ها

۱ عدد با حداقل ولتاژ کار ۶ ولت  $C_1 = 2 / 2 \mu F$

۳ عدد با حداقل ولتاژ کار ۶ ولت  $C_2 = 10 \mu F$

۱ عدد با حداقل ولتاژ کار ۶ ولت  $C_3 = 4 / 7 \mu F$

۸- باتری  $1/5$  ولتی

۹- سیم چین

۱۰- سیم لخت کن

۱۱- سیم تلفنی

**تذکرہ:** در صورت کم بودن زمان اجرای آزمایش و یا تجهیزات آزمایشگاهی از انجام مراحلی

که با علامت (\*) مشخص شده‌اند خودداری کنید.




برای اندازه‌گیری ولتاژ و جریان عناصر مدار می‌توانید از یک آوومتر دیجیتالی یکبار به صورت

ولت‌متری و بار دیگر به صورت آمپرمتری به طور جداگانه استفاده کنید.




توجه
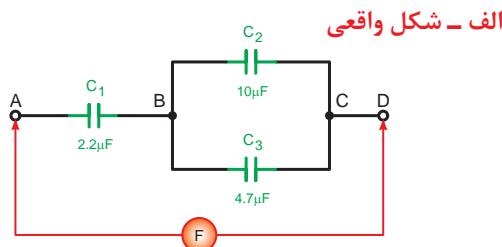
## الف < محاسبه و اندازه گیری ظرفیت خازن معادل



**ب - شکل مداری**

**٨-٩١ شکل**

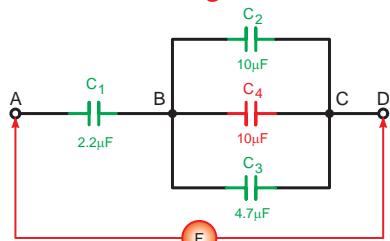

**٨-٩٢ شکل**


**مراحل اجرای آزمایش:**

- مدار شکل ٨-٩١ را روی بردبرد اتصال دهید و با استفاده از LC متر ظرفیت خازن معادل بین دو نقطه A و D را اندازه گیری کنید.

$$C_{AD} = \boxed{\phantom{000}} \mu F$$

- خازن  $C_4 = 10 \mu F$  را بین دو نقطه C و D قرار دهید و ظرفیت خازن معادل بین دو نقطه A و D را اندازه گیری کنید. (شکل ٨-٩٢)

$$C_{AD} = \boxed{\phantom{000}} \mu F$$

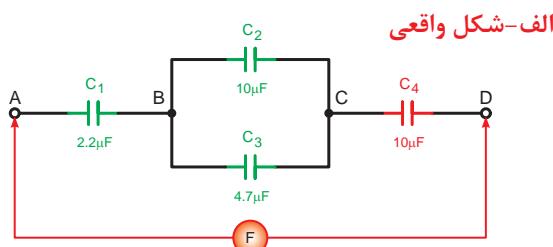


**ب - شکل مداری**

**٨-٩٣ شکل**

- خازن  $C_4 = 10 \mu F$  را طبق شکل ٨-٩٣ بین دو نقطه C و D قرار دهید و ظرفیت خازن معادل دو نقطه A و D را اندازه گیری کنید.

$$C_{AD} = \boxed{\phantom{000}} \mu F$$

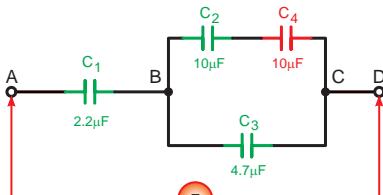


شکل ۸-۹۴


\*۴- خازن  $C_4$  را یکبار سری با خازن  $C_2$  و بار دیگر سری با خازن  $C_3$  قرار دهید و ظرفیت خازن معادل را به تفکیک اندازه بگیرید. (شکل ۸-۹۴ و ۸-۹۵)

$$C_{AD} = \boxed{\phantom{000}} \mu F$$

$$C_{AD} = \boxed{\phantom{000}} \mu F$$

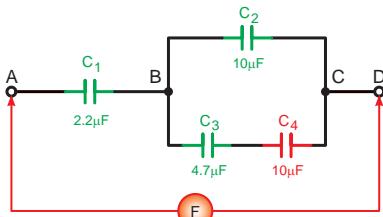

شکل ۸-۹۵

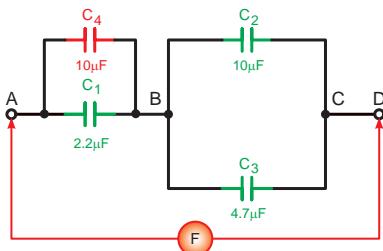

شکل ۸-۹۶

۵- خازن  $C_4$  را مطابق شکل ۸-۹۶ موازی با خازن  $C_1$  قرار دهید و ظرفیت شکل ۸-۹۵ خازن معادل را از دو نقطه A و D اندازه بگیرید.

$$C_{AD} = \boxed{\phantom{000}} \mu F$$


۶- از مقادیر به دست آمده آزمایش های فوق چه نتیجه ای می گیرید؟ شرح دهید.

۷- ظرفیت خازن معادل از دو نقطه A و D شکل های مراحل ۴ تا ۵ را محاسبه کنید.

۸- آیا نتایج آزمایش ها با مقادیر محاسبه شده مطابقت دارد؟

۹- ایا رابطه کلی برای تعیین ظرفیت معادل مدارهای سری - موازی خازنی می توان ارائه کرد؟ چرا؟


## ب) محاسبه و اندازه‌گیری ولتاژ

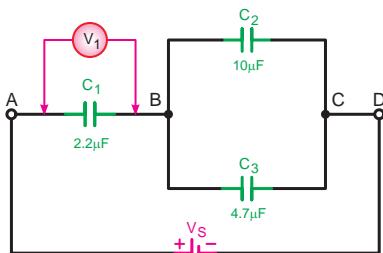

شکل ۸-۹۷



الف- شکل واقعی

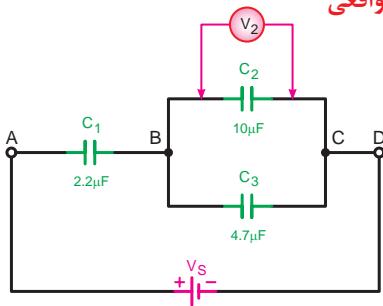

شکل ۸-۹۸

۱- مدار شکل ۸-۹۷ را روی بردبرد اتصال دهید.

۲- به کمک یک ولت متر دیجیتالی که روی حداقل حوزه کار ۵ ولت قرار دارد ولتاژ دو سر خازن  $C_1$  را مطابق شکل ۸-۹۵ اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

۳- محل قرار گرفتن ولت متر را مطابق شکل ۸-۹۸ به دو نقطه B و C انتقال دهید و ولتاژ دو سر خازن های  $C_2$  و  $C_3$  را اندازه گیری کنید.

$$V_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$V_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

۴- مقدار ولتاژ دو سر هر یک از خازن ها را با کمک روابط محاسبه کنید.

۵- با استفاده از رابطه  $Q = C \cdot V$  مقدار بار الکتریکی ذخیره شده در هر یک از خازن های  $C_1$  و  $C_2$  و  $C_3$  را حساب کنید.

### پاسخ سؤالهای

-۴

-۶

-۷

۶- از آزمایش های انجام شده چه نتیجه ای می گیرید؟

۷- آیا مقادیر به دست آمده در آزمایش ها با مقادیر محاسبه شده مطابقت دارد؟ تحقیق کنید.

## آزمون پایانی (۸)



۱- مفهوم میدان الکتریکی برای بررسی فضای اطراف یک جسم ..... مفید است.

د - رسانا

ج - نارسانا

ب - مغناطیسی

الف - باردار



۲- کدامیک از تصاویر زیر صحیح است؟

ب - در تمام نقاط ثابت است.

الف - در تمام جهات دوران دارد.

د - به فاصله بین صفحات وابسته است.

ج - به سطح صفحات بستگی دارد.

۴- از خازن برای ..... استفاده می شود.

الف - ایجاد میدان مغناطیسی

ب - دفع بارهای الکتریکی

ج - ذخیره بار الکتریکی

۵- ذخیره بار الکتریکی در خازن به این معنی است که بار:

الف - در آن حرکت می کند.

ب - پس از قطع برق از بین می رود.

ج - در صفحات آن تخلیه می شود.

د - پس از قطع برق باقی می ماند

۶- ظرفیت یک خازن عبارت است از:

الف - توانایی مقدار باری که خازن می تواند ذخیره کند.    ب - میزان سطح مشترک صفحات خازن

ج - توانایی عمل مقدار ولتاژی که به خازن وصل می شو    د - میزان جریانی که از خازن عبور می کند.

۷- کدام یک از روابط زیر صحیح می باشد؟

$$Q = \frac{C}{V}$$

$$V = \frac{Q}{C}$$

$$Q = \frac{V}{C}$$

$$V = \frac{C}{Q}$$

۸- خازن  $100\text{ pf}$  معادل چند میکروفارو است؟

الف -  $10^8$

ب -  $10^{-5}$

د -  $10^{-4}$

۹- دشارژ کردن خازن یعنی:

الف - قطع و وصل کلید موجود در مدار خازن

ب - اتصال کوتاه کردن دو پایه خازن

ج - اعمال ولتاژ به دو سر خازن



۱۰- اگر ولتاژ دو سر خازن با ولتاژ منبع تغذیه برابر شود یعنی خازن ..... و جریان مدار ..... است.

ب - دشارژ شده - حداکثر

د - دشارژ شده - صفر

الف - شارژ شده - حداکثر

ج - شارژ شده - صفر


۱۱- در شکل ۸-۹۷ ظرفیت خازن (الف) چند برابر خازن (ب) است؟

ب - ۳

الف -  $\frac{1}{3}$


د -  $\frac{1}{2}$

ج -  $\frac{9}{4}$

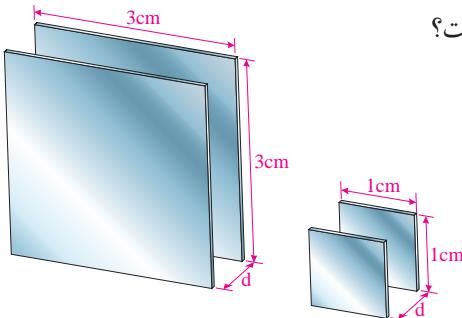

شکل ۸-۹۹

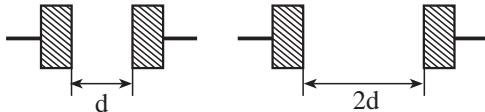۱۲- نسبت ظرفیت خازن (ب) نسبت به ظرفیت خازن (الف) شکل ۸-۹۹ در صورتی که سطح صفحات برابر و جنس دی الکتریک یکسان باشد چقدر است؟



ب -  $\frac{1}{2}$

الف - ۱۶

د - ۵

ج - ۴

شکل ۸-۱۰۰

۱۳- هرچه ضریب دی الکتریک ماده عایق به کار رفته در خازن زیادتر باشد ظرفیت خازن .....

ب - زیادتر می شود.

الف - کمتر می شود.

د - با توان دو تغییر می کند.

ج - تغییر نمی کند.

۱۴- سرعت حرکت الکترون ها برای مدار خازنی در لحظه اول وصل کلید ..... می باشد.

د ساول آهسته و سپس سریع

ج - متوسط

ب - آهسته

الف - سریع

۱۵- علت استفاده از مقاومت سری در مسیر خازن ها به خاطر:


ب - کاهش زمان لازم برای بروز خاصیت عایقی

الف - افزایش زمان تناوب


د - افزایش زمان شارژ و دشارژ خازن

ج - کاهش زمان تناوب

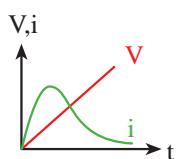
۱۶- منحنی تغییرات ولتاژ و جریان مدار خازنی در حالت شارژ خازن کدام مورد است؟




- د

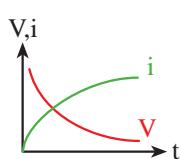

- ج

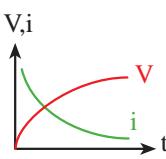

- ب

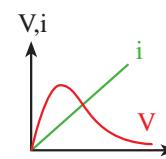

- الف

۱۷- مقاومت نشتی خازن باعث می شود تا:

الف - ظرفیت واقعی خازن از ظرفیت نامی آن بیشتر باشد

ب - ظرفیت واقعی خازن از ظرفیت نامی آن کمتر باشد

ج - ظرفیت واقعی خازن با ظرفیت نامی آن برابر باشد.

د - تحمل ولتاژ کار خازن افزایش یابد.

۱۸- از تانتالیوم در کدامیک از خازن های زیر استفاده می شود؟

- |                 |             |           |
|-----------------|-------------|-----------|
| د - الکتروولیتی | ج - سرامیکی | ب - کاغذی |
|-----------------|-------------|-----------|

۱۹- از محلول موئی شکل فنولیک در کدامیک از خازن های زیر استفاده می شود؟

- |                 |             |           |
|-----------------|-------------|-----------|
| د - الکتروولیتی | ج - سرامیکی | ب - کاغذی |
|-----------------|-------------|-----------|

الف - الکتروولیتی      ج - سرامیکی      ب - کاغذی

۲۰- جنس صفحات کدامیک از خازن های زیر از جنس آلومینیومی نمی باشد؟

- |                 |             |           |
|-----------------|-------------|-----------|
| د - الکتروولیتی | ج - سرامیکی | ب - کاغذی |
|-----------------|-------------|-----------|

الف - الکتروولیتی      ج - سرامیکی      ب - کاغذی

۲۱- خازن های شکل ۸-۱۰۰ از چه نوعی است؟

الف - کاغذی      ب - میکا

ج - الکتروولیتی      د - متغیر

۲۲- خازن ..... یک خازن متغیر است که با پیچ گوشتی ظرفیت تغییر می کند.

- |           |          |           |
|-----------|----------|-----------|
| د - تریمر | ج - میکا | ب - کاغذی |
|-----------|----------|-----------|

۲۳- حداکثر میزان تغییر ظرفیت خازن به ازای تغییر یک درجه سانتیگرد را ..... گویند.

- |             |                 |           |
|-------------|-----------------|-----------|
| د - واریابل | ج - ضریب حرارتی | ب - ظرفیت |
|-------------|-----------------|-----------|

۲۴- کدامیک از موارد زیر در انتخاب یک خازن مؤثر نیست؟

- |                 |               |           |
|-----------------|---------------|-----------|
| د - ضریب حرارتی | ج - ولتاژ کار | ب - ظرفیت |
|-----------------|---------------|-----------|

۲۵- ظرفیت خازن معادل سه خازن مساوی موازی ..... ظرفیت هر یک از خازن های مدار است.

الف -  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  برابر      ب -  $\sqrt{3}$  برابر      ج -  $\frac{1}{3}$  برابر



شکل ۸-۱۰۱

- |       |                     |
|-------|---------------------|
| ۸-۱۰۲ | شکل ۸-۱۰۱ کدام است؟ |
|-------|---------------------|


الف -  $100 \mu F \pm 5\%$       ب -  $90 \mu F \pm 5\%$

ج -  $900 \mu F \pm 5\%$       د -  $9000 \mu F \pm 5\%$

۲۷- کدام یک از روابط زیر بار الکتریکی خازن های  $C_1$  و  $C_2$  و  $C_3$  را نشان می دهد؟

الف -  $Q_1 > Q_2 > Q_3$       ب -  $Q_1 < Q_2 < Q_3$

ج -  $Q_1 = Q_2 = Q_3$       د -  $Q_1 > Q_2, Q_2 < Q_3$

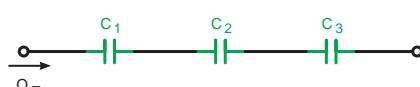


شکل ۸-۱۰۲


۲۸- ولتاژ دو سر خازن  $C_3$  در مدار شکل ۸-۱۰۳ چند ولت است؟

الف - ۲۴      ب -  $7 \text{ V}$

ج -  $1/5$       د -  $1/2$

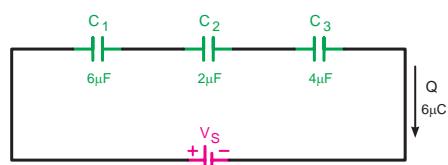

شکل ۸-۱۰۳

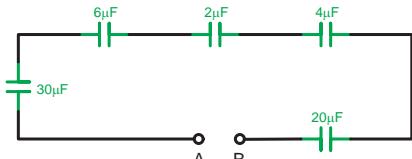


شکل ۸-۱۰۴

۲۹- ظرفیت خازن معادل شکل ۸-۱۰۴ چند میکروفاراد است؟

- |       |                |
|-------|----------------|
| الف - | $\frac{1}{90}$ |
| ب -   | $\frac{1}{3}$  |
| ج -   | $\frac{1}{90}$ |


۳۰- مقدار بار الکتریکی خازن  $C_T$  در شکل ۸-۱۰۵ چند میکروکولن است؟

- |       |     |
|-------|-----|
| الف - | ۷۲  |
| ب -   | ۰/۵ |
| ج -   | ۱۸  |

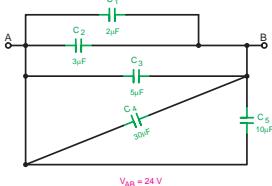

شکل ۸-۱۰۵


۳۱- ظرفیت خازن معادل دو نقطه A و B شکل ۸-۱۰۶ چند میکروفاراد است؟

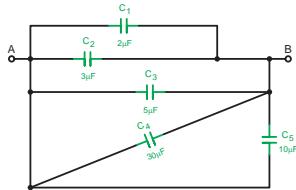

شکل ۸-۱۰۶

۳۲- ظرفیت خازن معادل شکل ۸-۱۰۷ چند میکروفاراد است؟

- |       |     |
|-------|-----|
| الف - | ۱۵۰ |
| ب -   | ۵۰  |
| ج -   | ۸۰  |

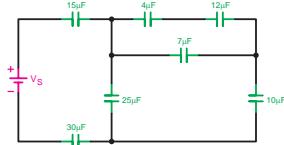


شکل ۸-۱۰۷

۳۳- ولتاژ دو سر خازن  $C_T$  شکل ۸-۱۰۸ چند ولت است؟

- |       |     |
|-------|-----|
| الف - | ۷/۵ |
| ب -   | ۱۵  |
| ج -   | ۴/۵ |

۳۰

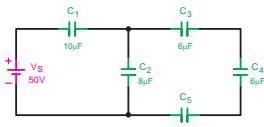

شکل ۸-۱۰۸

۳۴- از خازن در مدارهای الکتریکی برای ذخیره انرژی الکتریکی استفاده می شود. صحیح  غلط

۳۵- ظرفیت یک خازن با فاصله بین صفحات آن رابطه مستقیم دارد.

۳۶- با افزایش سطح صفحات خازن مقاومت نشی آن نیز افزایش می یابد.

۳۷- حداکثر ولتاژی که می توان به طور دائم به خازن اعمال کرد را ولتاژ ذخیره شده گویند. صحیح  غلط

۳۸- ظرفیت خازن معادل در مدار سری از ظرفیت خازن های موجود در مدار ..... است.

۳۹- مقدار ظرفیت واقعی خازن معمولاً ..... از ظرفیت اسمی آن است.

۴۰- مقدار بار الکتریکی ذخیره شده در خازن از رابطه ..... به دست می آید.



مطلوب مربوط به سؤالاتی را که نتوانسته اید پاسخ دهید مجدداً مطالعه و آزمون را تکرار کنید.

## واحد کار مبانی الکتریسیته

### فصل نهم: جریان متناوب

#### هدف کلی

شناسایی خصوصیات جریان متناوب و انجام محاسبات ساده در مدارهای جریان متناوب شامل سلف، خازن و مقاومت اهمی

**هدف های رفتاری:** در پایان این فصل انتظار می‌رود که فرآگیر بتواند:

- ۱- جریان مستقیم و متناوب را تعریف کند.
- ۲- شکل موج را تعریف کند و انواع شکل موج‌های  $ac$  و  $dc$  را رسم کند.
- ۳- اجزای یک مولد ساده  $ac$  و عوامل مؤثر در ولتاژ القابی را نام ببرد.
- ۴- نحوه تولید جریان متناوب توسط ژنراتور را شرح دهد.
- ۵- قانون دست راست در ژنراتورها را شرح دهد.
- ۶- چگونگی به وجود آمدن موج سینوسی را شرح دهد.
- ۷- مشخصات یک موج سینوسی را توضیح دهد.
- ۸- مدارهای اهمی، سلفی، خازنی خالص را از نظر رابطه فازی بین ولتاژ جریان و توان مصرفی توضیح دهد.
- ۹- روابط اندوکتانس و راکتانس کل در مدارهای سلفی سری و موازی را به دست آورد.
- ۱۰- بردار را تعریف کرده و نحوه نمایش کمیت‌های برداری در مدارهای مختلف را توضیح دهد.
- ۱۱- مدارهای RLC,LC,RC,LR سری و موازی را از نظر امپدانس، ضرایب قدرت، ضرب کیفیت، زاویه اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان، دیاگرام‌های برداری را تجزیه کند.
- ۱۲- حالت رزنانس را در مدارهای  $LC$  و  $RLC$  بررسی کند.
- ۱۳- انواع توان در جریان متناوب را با ذکر روابط توضیح دهد.

ساعت		
جمع	عملی	نظری
۳۲	۱۲	۲۰



۱- ظرفیت خازن به کدام یک از عوامل زیر بستگی ندارد؟

ب - جنس عایق

الف - فاصله بین صفحات

د - سطح صفحات

ج - جنس صفحات

۲- کار یک خازن عبارت است از:

ب - کمک به عبور جریان برق DC

الف - متوقف ساختن عبور جریان برق AC

د - ذخیره ساختن گرما

ج - ذخیره سازی انرژی الکتریکی


۳- راکتانس خازنی یک خازن  $\Omega = 7900 \cdot 1\mu F$  باشد فرکانس مدار چقدر است؟

۲۰۰ HZ

۱۰۰ HZ

۶۰ HZ

۵۰ HZ

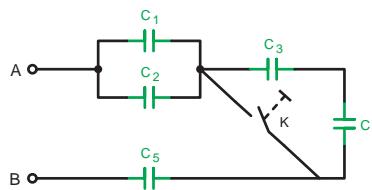

$C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = C_5$   
۹-۱ شکل

د - ضرباندار

۴- در شکل ۹-۱ با بسته شدن کلید K ظرفیت خازن معادل چه تغییری می کند؟

الف - افزایش می یابد.

ب - کاهش می یابد.

د - دو برابر می شود.

ج - نصف می شود.

۵- جریانی که در سیم های برق شهری جاری است از چه نوع جریانی است؟

ب - AC

الف - DC

ج - ضرباندار

۶- وضعیت جریان عبوری از مدار یک خازن در شرایط شارژ کامل چگونه است؟

الف - حداکثر

ب - صفر

ج - دو برابر

د - حداقل

۷- ولتاژ AC بر چه اساسی به وجود می آید؟

الف - القا

ب - مالش

ج - شیمیایی

د - حرارت

۸- جهت خطوط نیروی الکتریکی ذره باردار مثبت (+Q) کدام یک از موارد زیر است؟

الف -

ب -

ج -

د -

۹- ظرفیت خازن شکل ۹-۲ کدام گزینه است؟

الف -  $122\mu F$

ب -  $22\mu F$

ج -  $1/22\mu F$

د -  $1200\mu F$

۱۰- فرکانس برق شبکه ایران چند هرتز است؟

الف -  $50$

ب -  $100$

ج -  $0/01$

د -  $0/02$

۹-۲


۱۱- ظرفیت خازن  $100 \mu F$  معادل چند پیکوفاراد است؟

- الف -  $10^{-3}$       ب -  $10^5$       ج -  $10^8$       د -  $10^{-8}$

۱۲- اگر ده خازن  $10 \mu F$  میکروفارادی را به صورت سری بیندیم ظرفیت معادل چند میکروفاراد است؟

- الف - ۱      ب -  $100$       ج -  $10$       د -  $0.1$

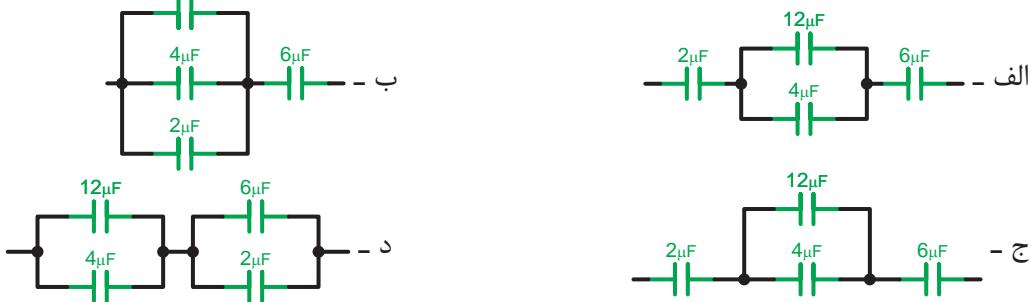۱۳- ظرفیت معادل کدامیک از اشکال زیر  $1/37$  میکروفاراد است؟ (اعداد روی اشکال بر حسب میکروفاراد)





۱۴- مدار معادل سیم پیچ های یک موتور الکتریکی معادل کدام گزینه است؟




۱۵- توانی که مربوط به مصرف کننده های اهمی می باشد چه نام دارد؟

- الف - ظاهری      ب - اکتیو      ج - راکتیو      د - غیرحقيقي

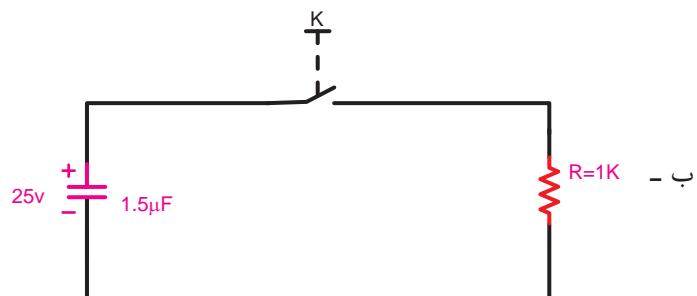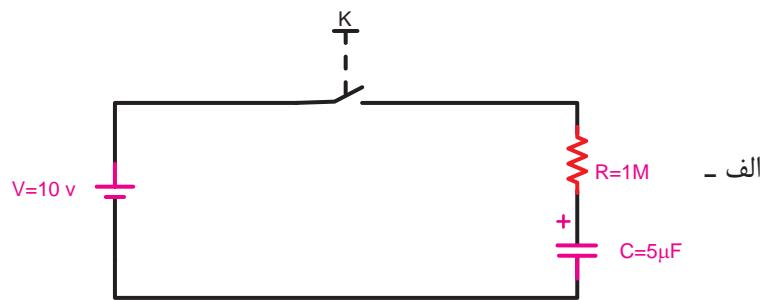۱۶- ثابت زمانی و مدت زمان شارژ و دشارژ کامل هر یک از مدارهای مقابله چند ثانیه است؟




## ۱۔ جریان متناوب چیست؟

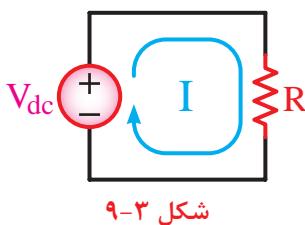

### شکل ۹-۳

در هر مدار الکتریکی که ولتاژ وجود داشته باشد جریان الکتریکی نیز جاری خواهد شد. اگر قطب های ولتاژ مدار هرگز تغییر نکند جهت جریان ثابت می ماند، در غیر این صورت به آن «جریان مستقیم یا  $dc$ »<sup>۱</sup> می گویند. (شکل ۹-۳)


(۹-۳)

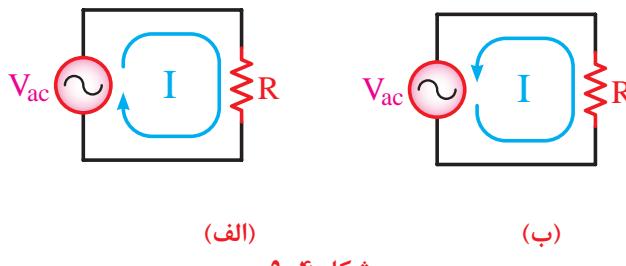

شکل ۹-۴

جريان الکتریکی دیگری نیز وجود دارد که همیشه در یک جهت نیست یعنی ابتدا در یک جهت جریان می‌یابد. سپس جهت خود را عوض می‌کند و در خلاف جهت حالت قبل جاری می‌شود. به این نوع جریان اصطلاحاً «جریان متناوب یا AC» می‌گویند. (شکل ۹-۴)

متناوب یا AC می گویند. (شکل ۹-۴)

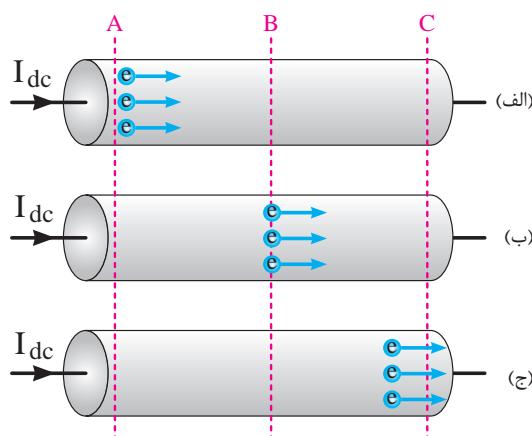


شکل ۹-۵

## ۹-۲ مقایسه جریان مستقیم و جریان متناوب در یک سیم

اگر جریان  $dc$  از قطعه سیمی عبور کند، جریان از قطب مثبت شروع شده و به قطب منفی ختم می‌شود و در این حالت یک تعداد الکترون به قطب منفی منتقل می‌شوند.

(٩-٥) شکا

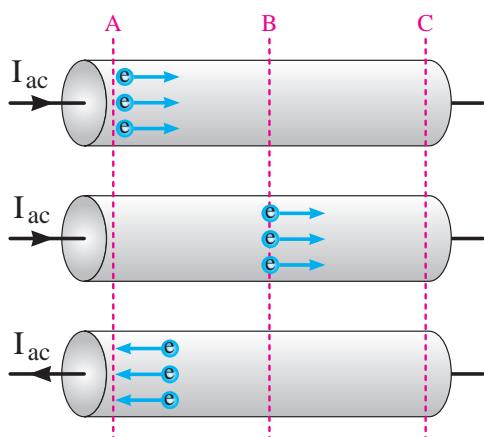


شکل ۶-۹

حال چنانچه جریان  $AC$  از قطعه سیم عبور کند در یک مدت زمان معین ابتدا جریان در یک مسیر حرکت می‌کند سپس جهت جریان عوض شده و الکترون‌ها در مسیر طی شده اول باز می‌گردند. شکل ۹-۶ نحوه حرکت الکترون‌ها را در جریان  $AC$  نشان می‌دهد.

## 1 - Direct Current - DC


## 2 - Alternativ Current-AC

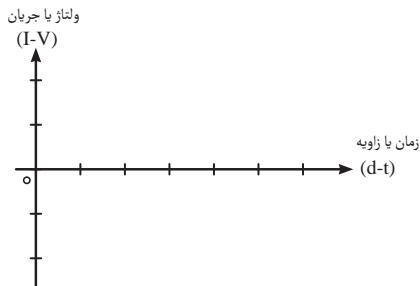

شکل ۹-۷



شکل ۹-۸

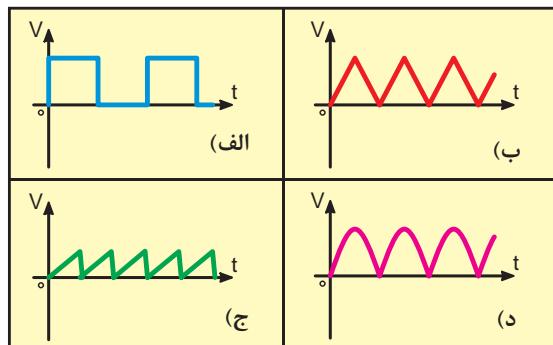


شکل ۹-۹- انواع شکل موج های dc

### ۹-۳- شکل موج ها در جریان متناوب

تغییرات ولتاژ یا جریان در مدارهای الکتریکی را به صورت «شکل موج»<sup>۱</sup> نشان می دهند. برای رسم شکل موج محورهای مختصاتی مطابق شکل ۹-۷ نیاز داریم. محور عمودی بیانگر اندازه ولتاژ یا جریان و محور افقی معرف زمان یا زاویه است. بالای محور افقی را قسمت مثبت موج و پایین محور افقی را قسمت منفی موج می گویند.

برای مشاهده و اندازه گیری شکل موج های ولتاژ و جریان از وسیله های به نام «اسیلوسکوپ»<sup>۲</sup> استفاده می کنند. (شکل ۹-۸) دو نمونه اسیلوسکوپ را نشان می دهد. اسیلوسکوپ به معنای نوسان نما یا نشان دهنده شکل موج است.

از انواع شکل موج ها می توان شکل موج مربعی، مثلثی، دندانه اره ای و سینوسی را نام برد. در جریان متناوب معمولاً شکل موج سینوسی از سایر انواع موج ها متداولتر است. یادآوری می شود که همه شکل موج ها قابل تبدیل به شکل موج سینوسی هستند.

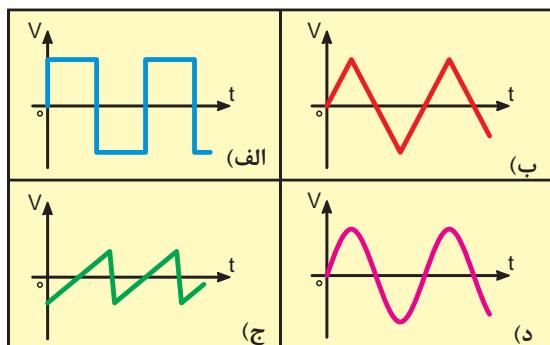

شکل ۹-۱۰- انواع شکل موج های ac


بطور کلی جریان های ac و dc دارای شکل موج هستند. آن دسته از شکل موج ها را که دارای قسمت منفی نیستند موج dc و آن گروه از شکل موج ها که دارای قسمت مثبت و منفی هستند را موج ac می گویند. شکل ۹-۹ نمونه هایی از امواج dc و شکل ۹-۱۰ نمونه هایی از امواج AC را نشان می دهد.

1 - Wave form

2 - Osilloscope


## ۹-۴- تولید جریان متناوب توسط ژنراتور

فاراده تحقیقاتی را در زمینه تولید ولتاژ انجام داد که بعدها به عنوان قانون مطرح شد. وی دریافته بود که هرگاه سیمی در مسیر حرکت خود خطوط میدان مغناطیسی را قطع کند ولتاژی در دو سر آن به وجود می‌آید. (شکل ۹-۱۱)

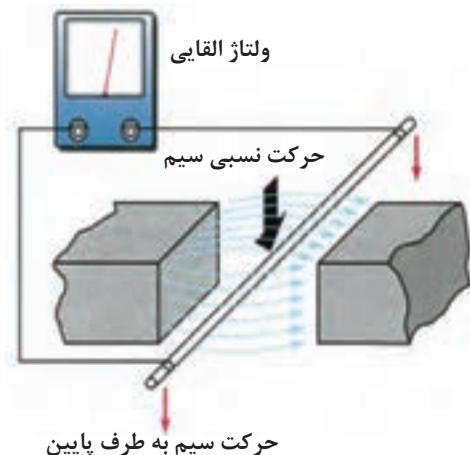

شکل ۹-۱۱- نحوه تولید جریان متناوب (حرکت سیم)

همچنین در صورتی که سیم ثابت باشد و میدان مغناطیسی به گونه‌ای حرکت کند و خطوط قوا مغناطیسی توسط سیم قطع شود مانند حالت قبل ولتاژ به وجود می‌آید. (شکل ۹-۱۲) به این ولتاژ در اصطلاح «ولتاژ القایی» می‌گویند.

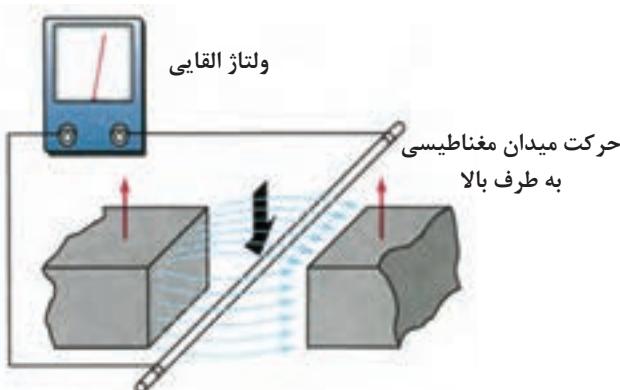


شکل ۹-۱۲- نحوه تولید جریان متناوب (حرکت میدان مغناطیسی)


مقدار این ولتاژ به عوامل مختلفی به شرح زیر بستگی دارد:

- الف - اندازه میدان مغناطیسی (B)
- ب - سرعت حرکت سیم یا سرعت حرکت میدان مغناطیسی (V)
- ج - طول مؤثر سیم (طولی از سیم که در میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد. (L)
- د - زاویه سیم با میدان مغناطیسی ( $\alpha$ )

هر قدر خطوط قوا بیشتر باشد، سیم سریعتر حرکت کند، طول مؤثر سیم بیشتر باشد، زاویه سیم نسبت به میدان مغناطیسی عمود باشد، مقدار ولتاژ القایی بیشتر خواهد شد. (شکل ۹-۱۳)

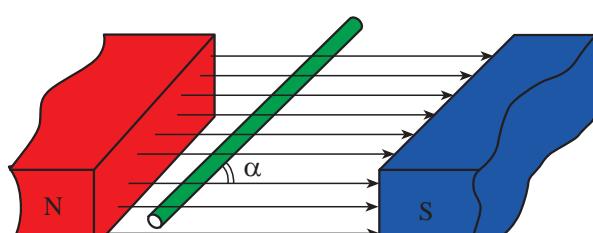


شکل ۹-۱۳- وضعیت قرار گرفتن سیم با میدان مغناطیسی

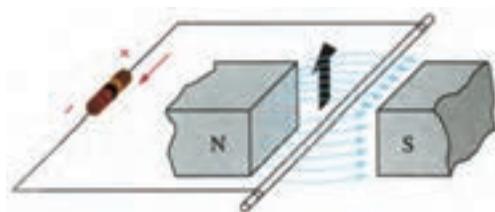


شکل ۹-۱۴- اگر مدار سیم متحرك بسته شود جریان القایی در مدار مصرف کننده جاری می‌شود.


اگر مدار الکتریکی سیمی که در داخل میدان مغناطیسی حرکت می‌کند بسته شود جریان القایی در سیم جاری خواهد شد. (شکل ۹-۱۴)

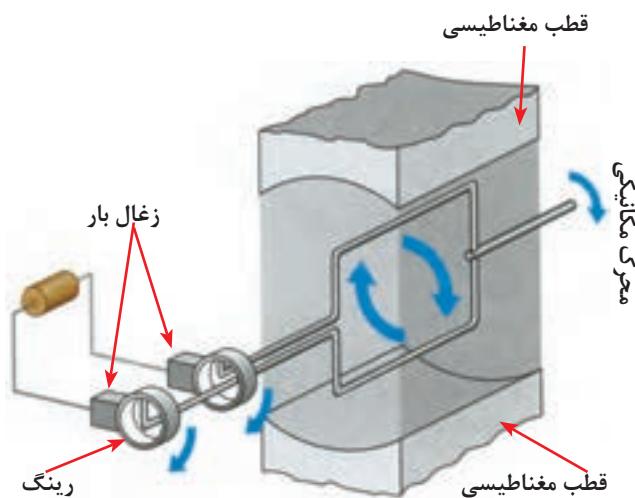

شکل ۹-۱۵- شکل ساده یک مولد جریان متناوب به همراه بار

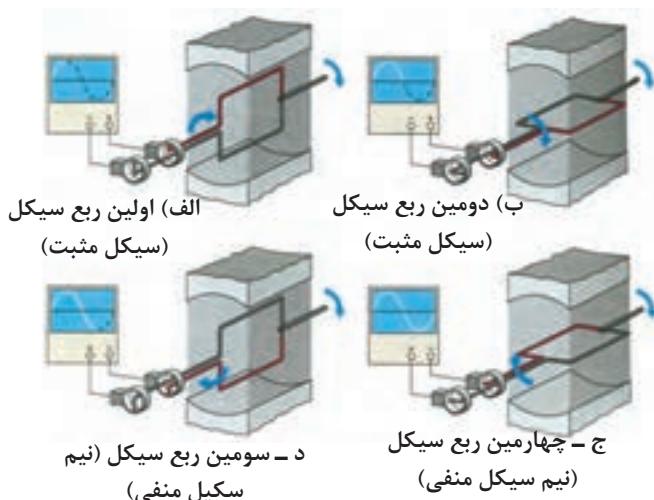

شکل ۹-۱۶- وضعیت قرار گرفتن کلاف سیم

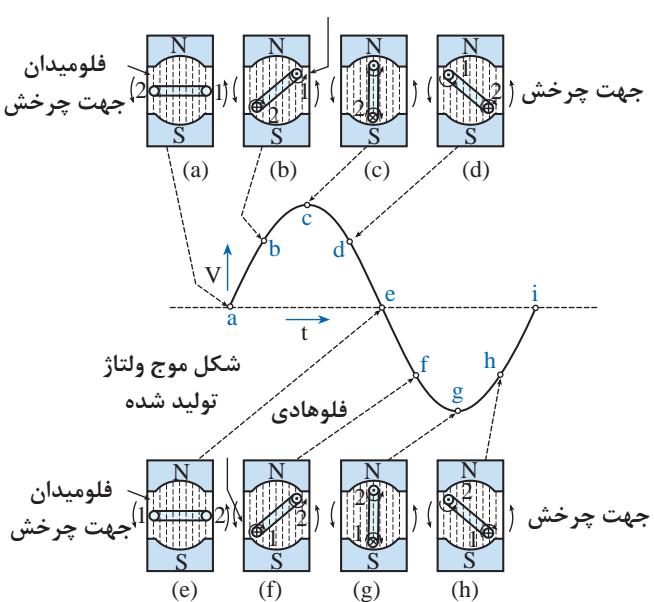

شکل ۹-۱۷

در ژنراتورها برای اینکه تمام فضای داخلی مولد برای تولید ولتاژ مورد استفاده قرار گیرد، معمولاً به جای سیم، یک قاب سیمی یا یک کلاف سیمی که دارای چند دور است به کار می رود. مجموعه تولید کننده انرژی را «مولد» می نامند.

اجزای یک مولد ساده AC به شرح زیر است:

۱- قطب های مغناطیسی

۲- کلاف سیم

۳- رینگ ها<sup>۱</sup> (حلقه های لغزنده)

۴- زغال ها<sup>۲</sup>

شکل ۹-۱۵ ساختمان ساده‌ای از مولد AC را نشان می دهد. حرکت کلاف در داخل میان مغناطیسی به صورت دایره‌ای و متناسب با سینوس زاویه کلاف با میدان مغناطیسی است لذا شکل موجی که روی صفحه اسیلوسکوپ ظاهر می شود بصورت سینوسی خواهد بود.


شکل ۹-۱۶ وضعیت کلاف و شکل موج خروجی را در لحظاتی که کلاف در زاویه ها  $90^\circ$ ,  $180^\circ$ ,  $270^\circ$ ,  $360^\circ$  چرخش قرار دارد نشان می دهد.

وضعیت کلاف، میدان مغناطیسی و مقدار ولتاژ روی شکل موج سینوسی در لحظات مختلف روی شکل ۹-۱۷ نشان داده شده است.

1 - Slip rings

2 - Brushes


## ۹-۵- قانون دست راست در مورد ژنراتورها

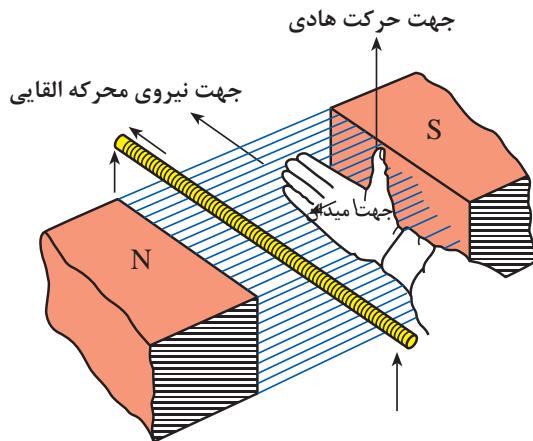

شکل ۹-۱۸- قانون دست راست (کف دست باز)


برای نشان دادن جهت جریان القایی جاری شده در سیم از قانون دست راست به دو طریق زیر می توانیم استفاده کنیم:

الف - هرگاه دست راست خود را طوری در داخل میدان مغناطیسی قرار دهیم که فوران مغناطیسی از قطب شمال به کف دست راست وارد شود و انگشت شست باز شده جهت حرکت هادی را نشان دهد، امتداد چهار انگشت کشیده شده جهت جریان القایی را نشان خواهد داد. (شکل ۹-۱۸)

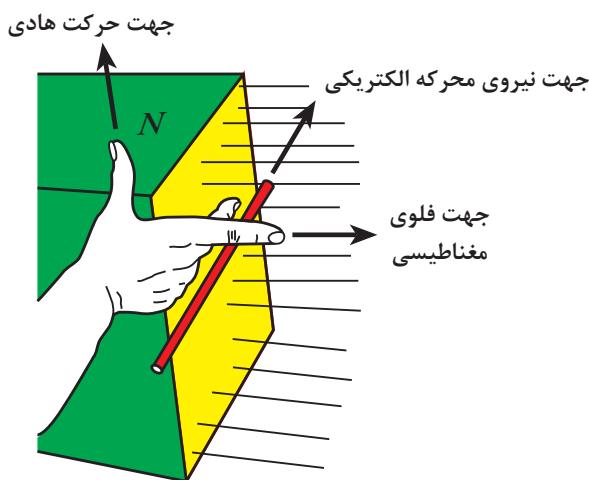

شکل ۹-۱۹- قانون دست راست (به صورت سه انگشت)


ب - اگر دست راست خود را طوری در داخل میدان مغناطیسی بگیرید که انگشت شست، سبابه (اشاره) و میانی بر هم عمود باشند در این حالت انگشت سبابه جهت فلولی مغناطیسی و انگشت شست جهت حرکت سیم را نشان دهد، انگشت میانی جهت جریان جاری شده را مشخص می کند. (شکل ۹-۱۹)

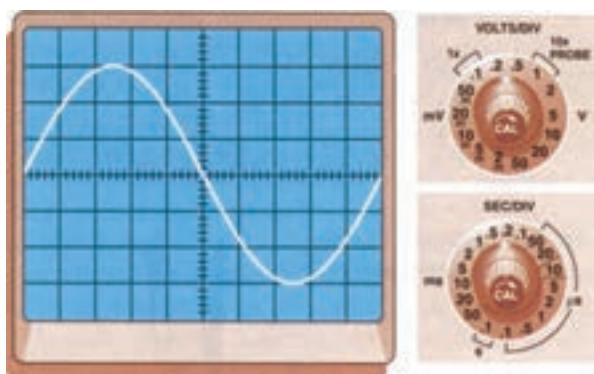


شکل ۹-۲۰- تصویر یک سیکل روی صفحه اسیلوسکوپ

## ۹-۶- مشخصات جریان متناوب


۹-۶-۱- سیکل: شکل موجی که در اثر گردش یک دور کلاف در داخل میدان مغناطیسی به وجود می آید را یک «سیکل» می گویند. (شکل ۹-۲۰)

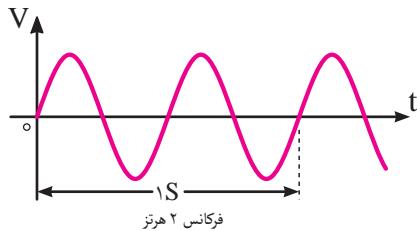


شکل ۹-۲۱

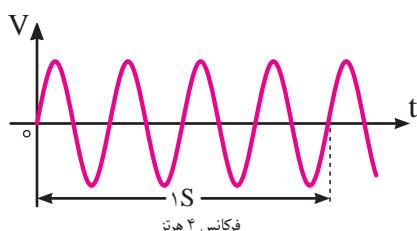


شکل ۹-۲۲

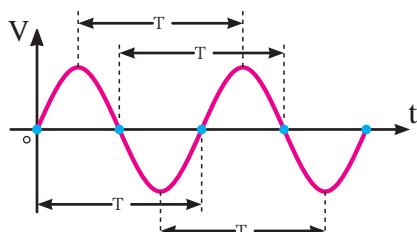

شکل ۹-۲۳

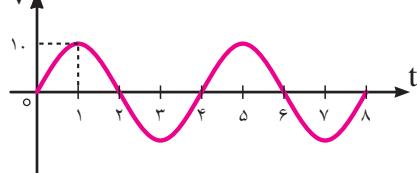

شکل ۹-۲۴

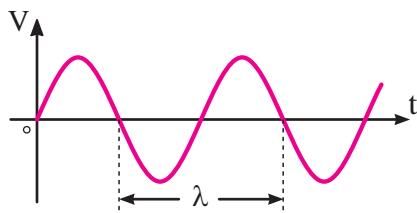

شکل ۹-۲۵

## ۹-۶-۲- فرکانس (f):

(نوسانات) در مدت زمان یک ثانیه «فرکانس» می‌گویند.

(شکل ۹-۲۱)

واحد فرکانس  $\frac{1}{S}$  یا هرتز (HZ) است. فرکانس برق ایران ۵۰ هرتز است.

مثال: فرکانس شکل موج داده شده در شکل ۹-۲۲ چند هرتز است؟

حل: چون چهار سیکل در مدت زمان یک ثانیه طی می‌شود پس فرکانس برابر با  $f = 4 H_Z$  است.

## ۹-۶-۳- زمان تناوب (T):

مدت زمانی کشید تا یک سیکل کامل طی شود را «زمان تناوب» یا «پریود» می‌گویند.

واحد زمان تناوب هرتز یا ثانیه (s) است. پریود و فرکانس عکس یکدیگرند.

$$T = \frac{1}{f} \quad \text{یا} \quad f = \frac{1}{T}$$

مثال: زمان تناوب شکل ۹-۲۴ چه قدر است؟

حل: مدت زمان یک سیکل روی شکل برابر با:


$T = 4 \text{ ms}$  است زیرا برای کامل شدن سیکل ۴ میلی ثانیه طی می‌شود.

## ۹-۶-۴- طول موج ( $\lambda$ ):


مسافتی را که یک موج در یک سیکل کامل طی کند «طول موج» می‌نامند.

واحد طول موج بر حسب متر (m) است. سرعت طول موج بستگی به محیطی که در آن منتشر می‌شود دارد. طول موج را از رابطه زیر می‌توان به دست آورد.

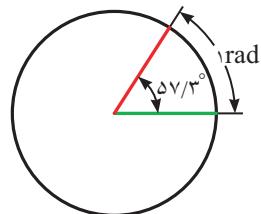
$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{\text{سرعت نور}}{\text{فرکانس}} = \frac{300000}{f}$$




(الف)

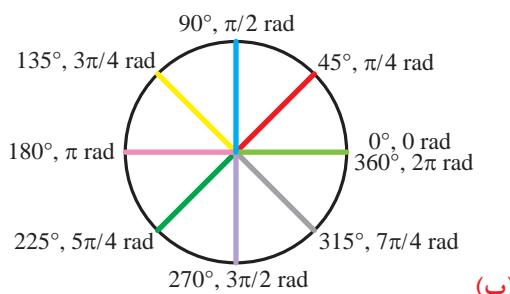

(ب)

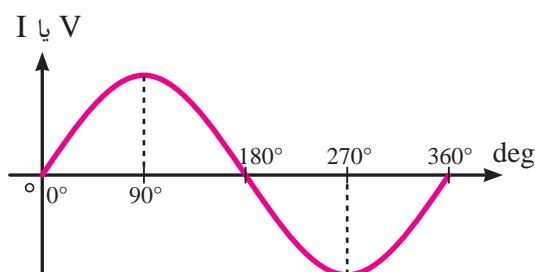


(ج) برحسب درجه

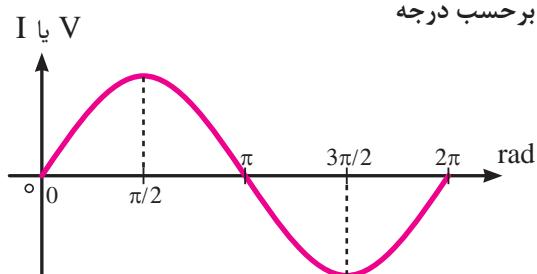

(د) برحسب رادیان

شکل ۹-۲۶

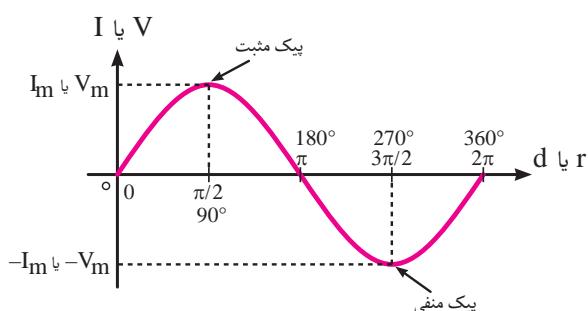

شکل ۹-۲۷

## ۹-۶-۵ سرعت زاویه‌ای ( $\omega$ امگا):

سرعت زاویه‌ای عبارت است از زاویه‌ای که شعاع مربوط به متحرک نسبت به شعاع مینا در عرض یک ثانیه طی می‌کند. شکل ۹-۲۶ واحد سرعت زاویه‌ای رادیان بر ثانیه است. چون یک دور چرخش داخل دایره برابر  $2\pi$  رادیان است لذا اگر متحرکی در هر ثانیه  $f$  دور بزند خواهیم داشت:

$$\omega = 2\pi f$$

**مثال:** سرعت زاویه‌ای متحرکی با فرکانس ۱۰۰ هرتز چقدر است؟

حل:

$$\omega = 2\pi f \Rightarrow 2 \times 3 / 14 \times 100 = 628 \text{ Rad/s}$$


شکل‌های ۹-۲۶-ج و ۹-۲۶-د نحوه تقسیم‌بندی محور افقی شکل موج سینوسی بر حسب درجه و رادیان را نشان می‌دهند.

(ج)

(د)


(ج)

</div

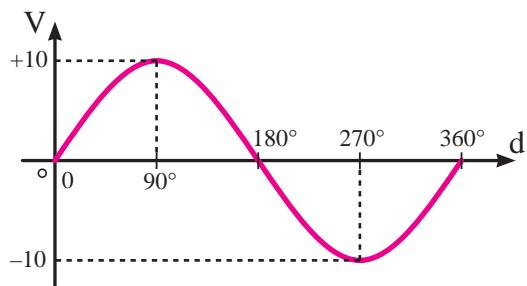


شکل ۹-۲۸

مثال: مقدار پیک شکل موج ۹-۲۸ چند ولت است و در چه زاویه‌ای قرار دارد؟  
حل: مقدار ماکزیمم  $\theta = 270^\circ$  ولت و در زاویه‌ای  $\theta = 90^\circ$  قرار دارد.

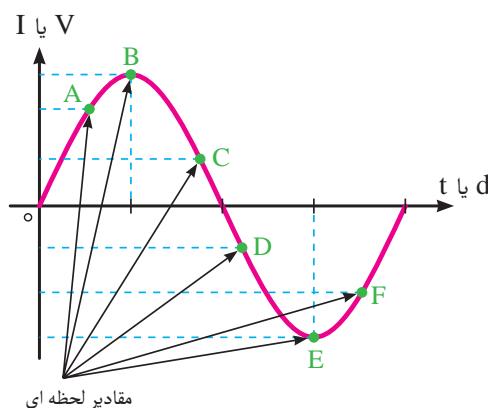

شکل ۹-۲۹

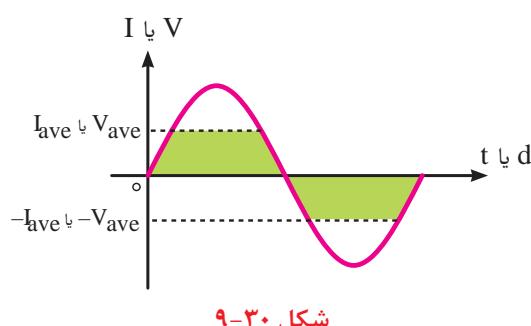

شکل ۹-۳۰

**۹-۶-۷ دامنه:** مقدار موج در هر لحظه از زمان را اصطلاحاً دامنه یا «مقدار لحظه‌ای» می‌گویند.  
در شکل ۹-۲۹ دامنه لحظه‌ای در نقاط F,E,D,C,B,A نشان داده شده است.

### ۹-۶-۸ مقدار متوسط (ave) :

به میانگین مقادیر لحظه‌ای موج سینوسی در یک نیم سیکل اصطلاحاً متوسط موج می‌گویند. (شکل ۹-۳۰) چون در هر نیم سیکل موج سینوسی از صفر شروع شده به مقدار حداقل (ماکزیمم) می‌رسد و مجدداً به صفر برمی‌گردد لذا مقدار میانگین یک نیم سیکل نیز چیزی بین صفر و مقدار ماکزیمم می‌باشد. مقدار متوسط برای نیم سیکل موج سینوسی از روابط زیر قابل محاسبه است.

$$V_{ave} = \frac{2}{\pi} \times V_m = 0.637 \times V_m$$

$$I_{ave} = \frac{2}{\pi} \times I_m = 0.637 \times I_m$$


از آنجایی که هر دو نیم سیکل موج سینوسی مشابه یک دیگر هستند و فقط در علامت مثبت و منفی تفاوت دارند به همین دلیل مقدار متوسط در یک سیکل برابر صفر است.  
مثال: مقدار متوسط نیم سیکل موج نشان داده شده در شکل ۹-۳۱ چند آمپر است؟

حل:

$$I_{ave} = \frac{2}{\pi} \times I_m = 0.637 \times I_m$$

$$I_{ave} = 0.637 \times 20$$

$$I_{ave} = 12.74 A$$

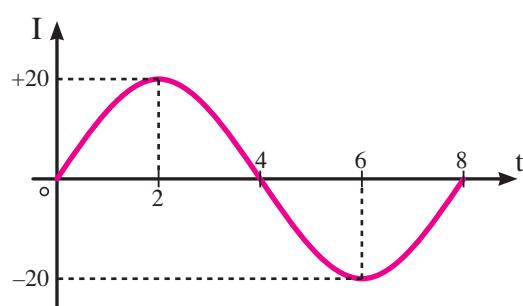

شکل ۹-۳۱

## ۹-۶-۹ مقدار مؤثر ( $e_{\text{eff}}$ ):



همان مقدار گرما در قسمت الف



مقدار مؤثر یک ولتاژ AC عبارت است از مقدار ولتاژی که در یک مدار اهمی خالص (مانند اتوی برقی) همان مقدار گرمایی را تولید می کند که یک جریان DC با همان مقدار دامنه تولید می کند. (شکل ۹-۳۲)

الف - مدار جریان متناوب

ب - مدار جریان مستقیم


شکل ۹-۳۲

مقدار مؤثر یک موج سینوسی از روابط زیر قابل محاسبه

است:

$$V_e = \frac{1}{\sqrt{2}} \times V_m = ./\sqrt{2} \times V_m$$

$$I_e = \frac{1}{\sqrt{2}} \times I_m = ./\sqrt{2} \times I_m$$

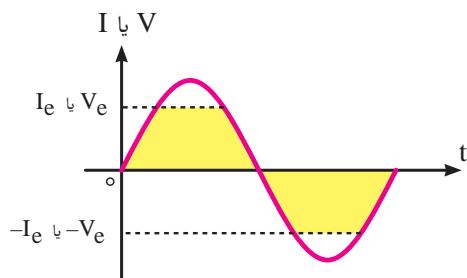


شکل ۹-۳۳

مقدار مؤثر یک موج سینوسی را با اندیس  $V_{\text{rms}}$  نیز نشان می دهند.

$$V_e = V_{\text{rms}} = ./\sqrt{2} \times V_m$$

$$I_e = I_{\text{rms}} = ./\sqrt{2} \times I_m$$

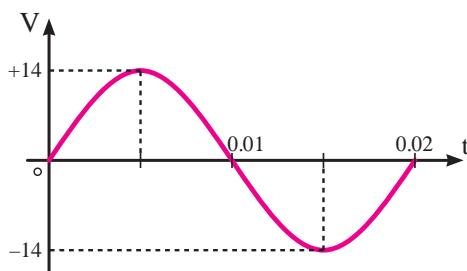

شکل ۹-۳۴

مثال: مقدار مؤثر شکل موج ولتاژ نشان داده شده در

شکل ۹-۳۴ چه قدر است؟

حل:

$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = ./\sqrt{2} \times V_m$$

$$V_e = ./\sqrt{2} \times 14$$


$$V_e = 9.898 \text{ V}$$

## ۹-۶-۱۰\_فاز<sup>۱</sup>:


کلمه یا اصطلاحی است که ارتباط زمانی یا مکانی بین دو یا چند موج را بیان می‌کند.

از این کلمه بیشتر به صورت پسوند برای بیان فاصله بین

دو موج استفاده می‌شود.

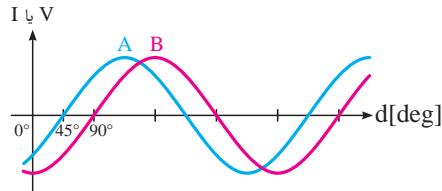


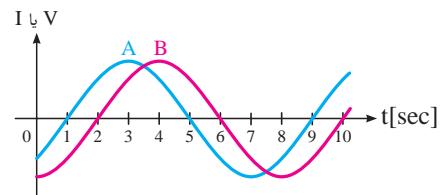الف - موج A با B باندازه ۴۵ درجه فاصله دارد. (۴۵ درجه اختلاف فاز دارند)




ب - موج A با B باندازه ۱ ثانیه فاصله دارد.


شکل ۹-۳۵

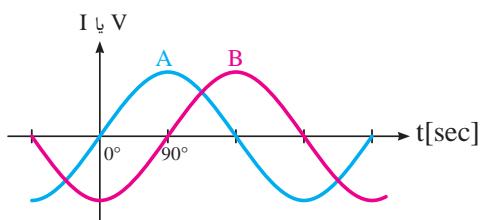

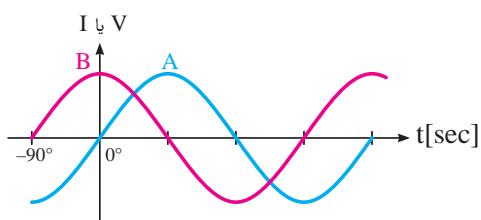الف - شکل موج A نسبت به B باندازه ۹۰ درجه پس فاز است.



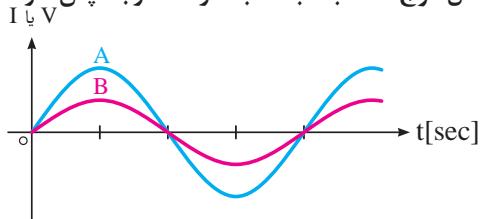ب - شکل موج \* نسبت به A باندازه B درجه پس فاز است.



ج - شکل موج A و B با هم هم فاز هستند.

شکل ۹-۳۶

## ۹-۶-۱۱\_اختلاف فاز:

برای تعیین میزان اختلاف فاز بین دو شکل موج ابتدا دو نقطه مشابه (نقطه

صفر - نقطه ماکزیمم یا نقطه مینیمم) از شکل موج‌ها را

بر حسب کمیت محور افقی با یکدیگر مقایسه می‌کنیم و سپس مقدار آن را با ذکر کلمه پسوند «فاز» می‌نویسیم.

مثلاً در صورتی که شکل موجی از موج دیگر جلوتر (زودتر) شروع شده باشد اصطلاح «پیش فاز» و در صورتی که عقب-


تر (دیرتر) شروع شده باشد کلمه «پس فاز» و چنانچه دو شکل کاملاً مشابه باشند کلمه «هم فاز» را به کار می‌بریم.

شکل (۹-۳۶)


1 - Phase

2 - Leads


3 - Lags

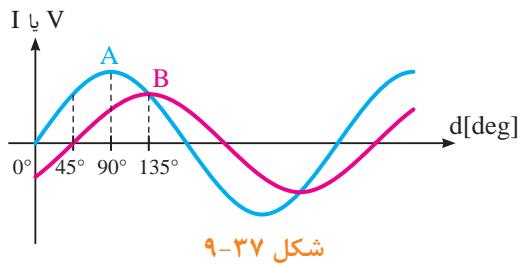


شکل ۳۷-۹

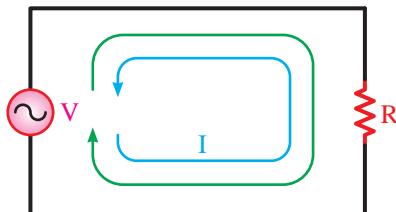

شکل ۳۸-۹

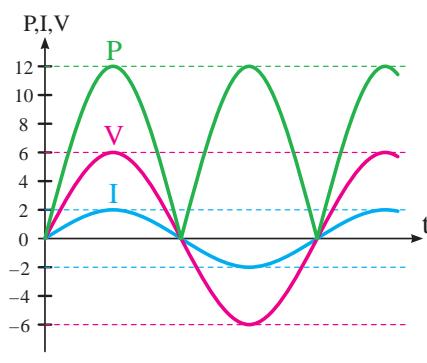

شکل ۹-۳۹

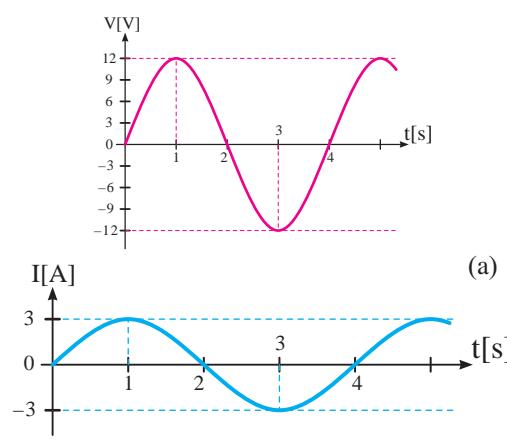

شکل ۹-۴۰

**مثال:** ارتباط فازی بین دو شکل موج A و B در شکل ۹-۳۷ چگونه است؟

حل: شکل موج A نسبت به B به اندازه ۴۵ درجه پیش فاز یا به عبارت دیگر شکل موج B نسبت به A به اندازه ۴۵ درجه پس فاز است.

## ۹-۷- مدارهای جریان متناوب

## ۱-۷-۹\_ مدارهای اهمی خالص:

مدارهایی مانند شکل ۹-۳۸ را مدارهای «امی خالص» می‌گویند. در این نوع مدارها هیچ گونه اختلاف فازی بین ولتاژ و جریان وجود ندارد و تغییراتشان مشابه یکدیگر است یعنی با هم در یک نقطه به حداقل، حداقل و صفر می‌رسند.

همان طوری که می دانید توان از رابطه  $P = V \cdot I$  به دست می آید. شکل موج های ولتاژ و جریان و توان این مدارها را در شکل ۹-۳۹ مشاهده ممکن است.

در محاسبات مدارهای جریان متناوب چون با مقدار مؤثر ولتاژ و جریان سروکار داریم برای توان مصرفی می‌توانیم بنویسیم.


$$P = V_e I_e \quad \text{или} \quad P = R I e^r \quad \text{или} \quad P = \frac{V e^r}{R}$$

**مثال:** اگر ولتاژی با مقدار ماکزیمم ۱۲ ولت را به یک مقاومت اهمی اتصال دهیم در این صورت جریان ماکزیممی برابر با ۳ آمپر از آن عبور می کند. شکل ۹-۴۰ توان مصرفی مقاومت را حساب کنید.

$$P = V_e \cdot I_e$$


$$P = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \times \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{12}{\sqrt{2}} \times \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{36}{2} = 18W$$

## ۹-۷-۲- مدارهای خازنی خالص:

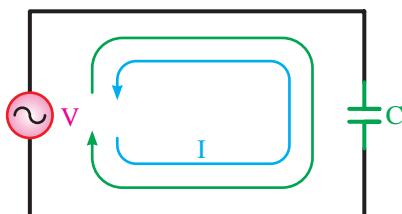


شکل ۹-۴۱- مدار خازنی خالص

مدارهایی که در آنها فقط از خازن استفاده شود را مدارهای «خازنی خالص» می‌گویند. (شکل ۹-۴۱) در این مدارها به خاطر وجود خاصیت خازنی، بین ولتاژ و جریان مدار ۹۰ درجه اختلاف فاز به وجود می‌آید. این اختلاف فاز به گونه‌ای است که در این مدارها در لحظاتی که جریان یا ولتاژ صفر است توان صفر خواهد شد. در زمان‌هایی که ولتاژ یا جریان منفی است توان نیز منفی است. توان منفی یا مثبت به این معنی است که در یک سیکل خازن مقداری انرژی از شبکه می‌گیرد و در خود ذخیره می‌کند و در زمانی دیگر به شبکه بازمی‌گرداند. به عبارت دیگر خازن توانی را مصرف نمی‌کند. (شکل ۹-۴۲)

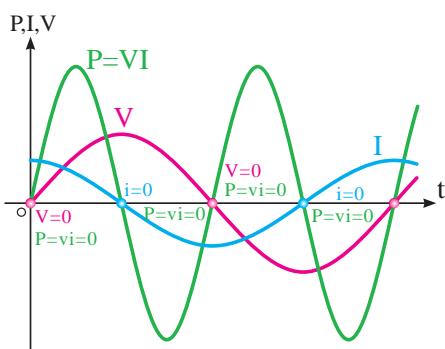

شکل ۹-۴۲

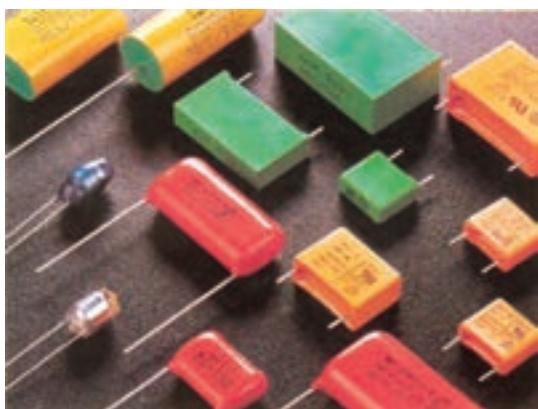

شکل ۹-۴۳- تصاویری از انواع خازن‌ها

مقدار انرژی ذخیره شده در یک خازن را از رابطه زیر می‌توان به دست آورد.


$$W = \frac{1}{2} C V^2$$

خازن در جریان متناوب از خود مقاومتی را نشان می‌دهد که اصطلاحاً به آن «راکتانس خازنی» می‌گویند. واحد آن بر حسب اهم است و از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$


خاصیت مقاومتی خازن در مقابل عبور جریان از خود مخالفت نشان می‌دهد.

## ۹-۷-۳- مدارهای سلفی خالص:

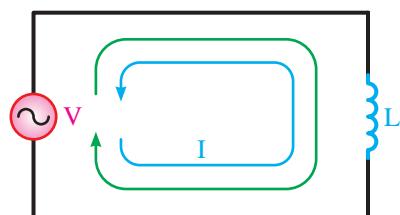

شکل ۹-۴۴- مدار سلفی خالص

مدارهایی که مشابه شکل ۹-۴۴ هستند و از سیم پیچ (سلف) تشکیل شده‌اند باعث می‌شوند تا جریان به اندازه ۹۰ درجه از ولتاژ عقب (پس فاز) بیفتد.

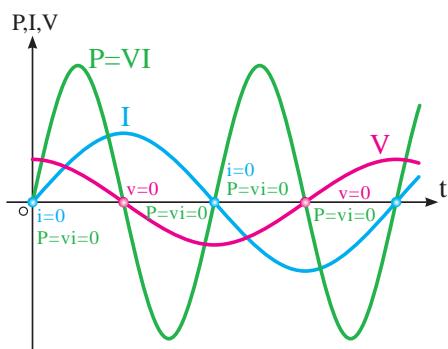

شکل ۹-۴۵- منحنی ولتاژ و جریان و  
توان در مدار خازنی خالص

خاصیت سلفی (اندوکتانسی) یک سیم پیچ را با حرف L نشان می‌دهند و آن را بر حسب هانری H می‌سنجدند. سلف از نظر توان مصرفی مشابه خازن است چرا که مقدار انرژی دریافت شده و داده شده به شبکه آن در هر سیکل برابر است و در واقع عملًا سلف در شبکه متناوب توانی را مصرف نمی‌کند. (شکل ۹-۴۶)

مقدار انرژی ذخیره شده یک سلف را از رابطه زیر می‌توان محاسبه کرد.

$$W = \frac{1}{2} L I^2$$



شکل ۹-۴۶- تصاویری از انواع سلف‌ها

سلف نیز مانند خازن در جریان متناوب از خود مقاومتی نشان می‌دهد که آن را «رکتانس سلفی» می‌نامند. راکتانس سلفی را با ( $X_L$ ) نمایش می‌دهند. واحد راکتانس سلفی اهم است و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$X_L = \omega L = 2\pi f L$$

شکل ۹-۴۶ تصاویری از انواع سلف‌ها را نشان می‌دهد. برای به دست آوردن اندوکتانس خالص در مدارها، سلف‌ها را به صورت سری و موازی به کار می‌برند. روابط حاکم بر هر یک از حالت فوق به شرح زیر است.

### اتصال سری سلف‌ها:


هرگاه با دو n سلف مطابق شکل ۹-۴۷ به یکدیگر اتصال یابند سلف معادل و راکتانس معادل مانند مقاومت‌های اهمی و با استفاده از روابط زیر به دست می‌آید.

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$$

$$X_T \cdot I_T = X_{L_1} \cdot I_1 + X_{L_2} \cdot I_2 + X_{L_3} \cdot I_3 + \dots + X_n \cdot I_n$$

$$X_T \cdot I_T = I_T (X_{L_1} + X_{L_2} + \dots + X_n)$$

$$X_T = X_{L_1} + X_{L_2} + \dots + X_n$$

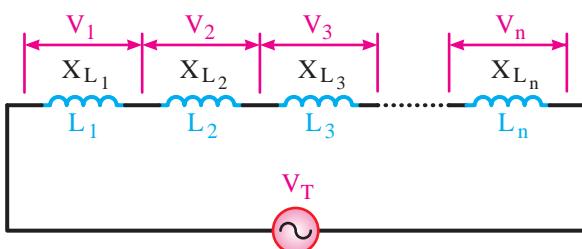

شکل ۹-۴۷


اگر به جای  $X_L$  ها مقادیر معادل آن‌ها را قرار دهیم خواهیم داشت:

$$L_T \omega = L_1 \omega + L_2 \omega + L_3 \omega + \dots + L_n \omega$$

چون  $\omega$  ثابت است پس:

$$L_T \cdot \phi = \phi(L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n)$$

$$L_T = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n$$

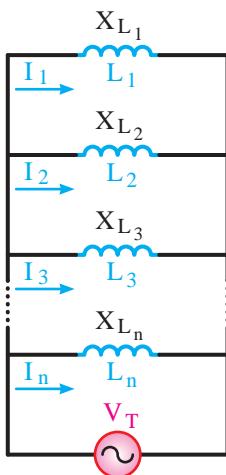

شکل ۹-۴۸

## اتصال موازی سلف ها:

اگر دو یا  $n$  سلف مطابق شکل ۹-۴۸ به یکدیگر اتصال داده شوند، سلف معادل و راکتانس معادل مقاومت های اهمی و با استفاده از روابط زیر به دست می آید.

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$$

$$\frac{V_T}{X_{L_T}} = \frac{V_T}{X_{L_1}} + \frac{V_T}{X_{L_2}} + \frac{V_T}{X_{L_3}} + \dots + \frac{V_T}{X_{L_n}}$$

$$\cancel{X_T} \frac{1}{X_{L_T}} = \cancel{X_T} \left( \frac{1}{X_{L_1}} + \frac{1}{X_{L_2}} + \frac{1}{X_{L_3}} + \dots + \frac{1}{X_{L_n}} \right)$$

$$\frac{1}{X_{L_T}} = \frac{1}{X_{L_1}} + \frac{1}{X_{L_2}} + \frac{1}{X_{L_3}} + \dots + \frac{1}{X_{L_n}}$$

اگر به جای هر  $X_L$  مقدار معادل آن یعنی  $L \cdot \omega$  را قرار

$$L_T = \frac{L}{n}$$

در شرایط مساوی بودن سلف ها

$$L_T = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$$

در شرایطی که دو سلف نامساوی باشند.

داریم:

$$\frac{1}{L_T \cdot \omega} = \frac{1}{L_1 \cdot \omega} + \frac{1}{L_2 \cdot \omega} + \frac{1}{L_3 \cdot \omega} + \dots + \frac{1}{L_n \cdot \omega}$$

$$\cancel{\omega} \cdot \frac{1}{L_T} = \cancel{\omega} \left( \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots + \frac{1}{L_n} \right)$$

$$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots + \frac{1}{L_n}$$

### تذکر ۲: در صورتی که سلف ها به

صورت سری - موازی اتصال یابند برای

به دست آوردن سلف معادل می بایست

هر قسمت را با استفاده از قواعد سری یا موازی  
مربوط به آن حل کنیم.




### تذکر ۱: حالات خاصی که برای


مقاومت های سری و موازی بیان شد برای  
 سلف ها نیز صادق است.




## ۹-۷-۴-بردار:

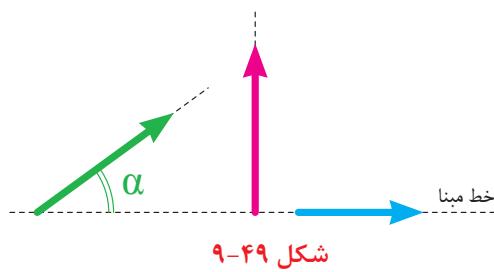

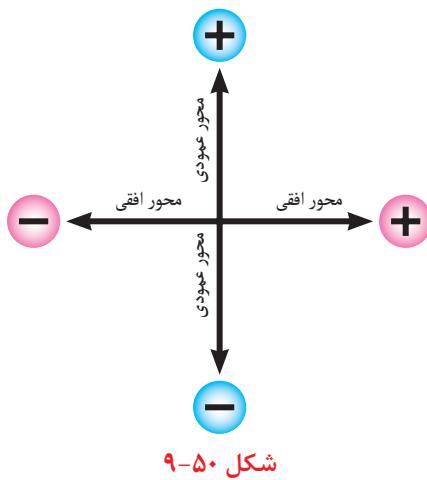
بردار پاره خطی است که دارای اندازه (طول) و جهت (فلش) است. از بردار در مدارهای الکتریکی به عنوان وسیله‌ای جهت نمایش و محاسبه کمیت‌های مختلف الکتریکی مانند ولتاژ، جریان، مقاومت و توان استفاده می‌شود. (شکل ۹-۴۹)



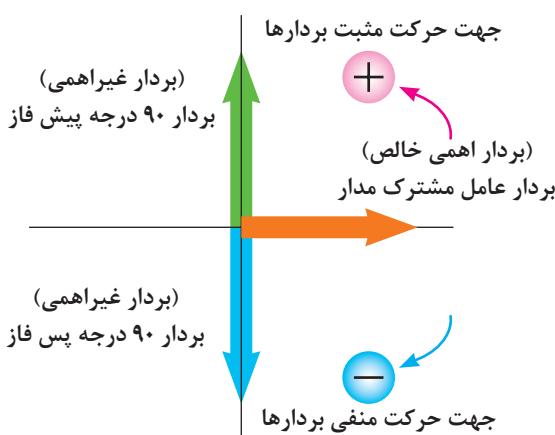در مدارهای الکتریکی برای رسم بردار مربوط به کمیت‌های الکتريكی قواعد زیر را به کار می‌برند.  
برای رسم بردارها از محورهای مختصات استفاده می‌شود. (شکل ۹-۵۰)



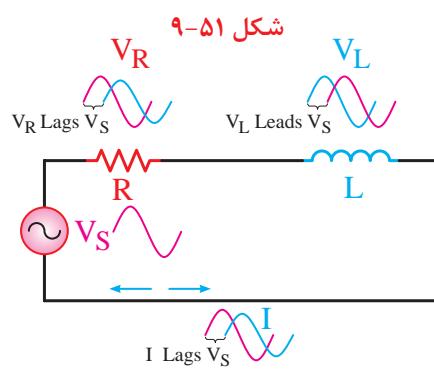کمیت‌های مختلف مربوط به عناصر غیراهمی خالص روی محور عمودی رسم می‌شوند.




در مدارهای ترکیبی ac برای رسم بردارها نخست بردار عامل مشترک مدار را روی محور افقی (جهت مثبت) رسم می‌شود و سپس بقیه عوامل غیرمشترک نسبت به آن رسم می‌شوند مثلًا برای ترسیم ۹۰ درجه پیش فازی باید بردار روی محور عمودی مثبت یا برای ترسیم ۹۰ درجه پس فازی باید بردار روی محور عمودی منفی قرار گیرد. (شکل ۹-۵۱)


## ۹-۷-۵-مدارهای ترکیبی جریان متناوب:

### الف مدار RL سری:


این مدارها که از مقاومت اهمی و سلفی تشکیل شده‌اند دارای خاصیتی هستند که در برگیرنده هر دو عامل است.  
(شکل ۹-۵۲)

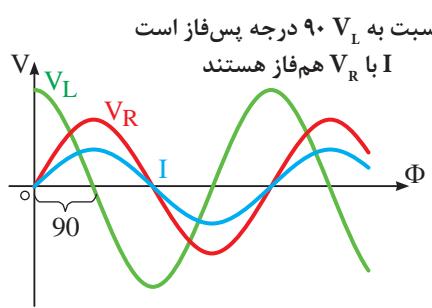


شکل ۹-۵۳- شکل موج های ولتاژ جریان مدار RL سری

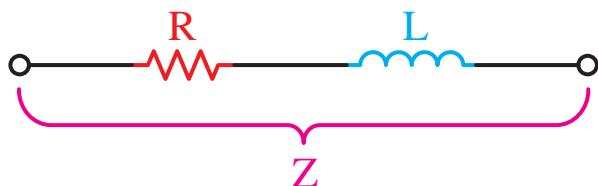

شکل ۹-۵۴- مقاومت معادل (امپدانس)

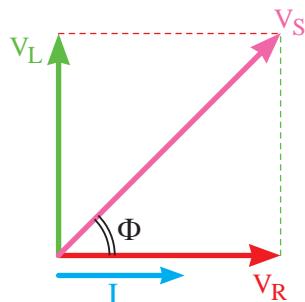

شکل ۹-۵۵

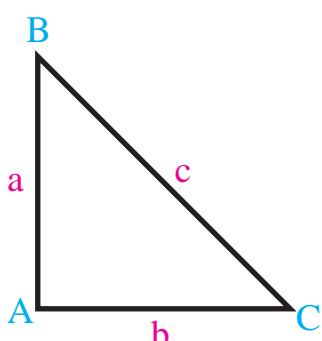

شکل ۹-۵۶- مثلث قائم الزاویه

در این مدارها اختلاف فازی بین ولتاژ و جریان کل مدار وجود دارد. (شکل ۹-۵۳) میزان زاویه اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان می تواند بین صفر تا ۹۰ درجه باشد.

به طور کلی مقاومت معادل در مدارهای جریان متناوب را «امپدانس»<sup>۱</sup> می گویند. امپدانس مدارهای RL سری ترکیبی از خاصیت اهمی و راکتانس سلفی است.

می دانیم مدار سری است و عامل مشترک مدار جریان است و از طرف دیگر ولتاژ و جریان در عناصر اهمی هم فاز و در عناصر سلفی ولتاژ به اندازه ۹۰ درجه از جریان جلوتر است. با توجه به موارد فوق دیاگرام برداری ولتاژها در این مدار مطابق شکل ۹-۵۵ ترسیم می شود.


همانگونه که در شکل ۹-۵۵ مشاهده می شود برای به دست آوردن ولتاژ کل مدار سری باید ولتاژهای دو سر مقاومت و سلف را با هم جمع کنیم. در مدارهای اهمی جمع جبری (ساده) قابل قبول است ولی در مدار ترکیبی سلف و مقاومت باید جمع برداری انجام شود. به همین خاطر شکل به دست آمده به صورت یک مثلث قائم الزاویه درآمده است

در مباحث ریاضی سال های گذشته قضیه فیثاغورث را فرا گرفته اید. در این قضیه ارتباط بین اضلاع یک مثلث قائم الزاویه بیان می شود که خلاصه آن چنین است. بنابر قضیه فیثاغورث در هر مثلث قائم الزاویه (شکل ۹-۵۶) مجدد و تر مثلث برابر با حاصل جمع مربع دو ضلع دیگر مثلث است یعنی:

$$\begin{aligned} & \text{(ضلع افقی)}^2 + \text{(ضلع عمودی)}^2 = \text{(وتر)}^2 \\ & (BC)^2 = (AB)^2 + (AC)^2 \\ & c^2 = a^2 + b^2 \end{aligned}$$

بر همین اساس و طبق رابطه فیثاغورث برای دیاگرام برداری ولتاژهای مدار RL سری در شکل ۹-۵۵ می توانیم بنویسیم.

$$V_S = \sqrt{V_R^2 + V_L^2}$$

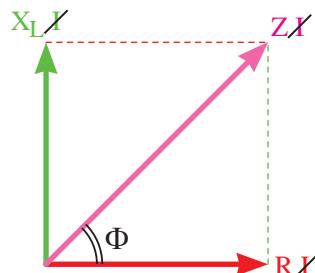

شکل ۹-۵۷

در دیاگرام برداری ولتاژها اگر بجای ولتاژها معادل آنها را قرار دهیم و سپس عامل مشترک (جریان) را حذف کنیم. دیاگرام برداری امپدانس به دست می‌آید. (شکل ۹-۵۷) امپدانس را بحسب اهم و با استفاده از رابطه زیر می‌توان محاسبه کرد.

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$\sin \Phi = \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{وتر}}$$

$$\cos \Phi = \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{وتر}}$$

$$\operatorname{tg} \Phi = \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{وتر}}$$

در مثلث تشکیل شده شکل ۹-۵۷ برای زاویه  $\Phi$  نسبت‌های مثلثاتی  $\sin$  و  $\operatorname{tg}$  را می‌توانیم به صورت مقابل بنویسیم:

در مدار  $RL$  سری برای ضرایب فوق روابط مقابل را می‌توان نوشت:

نسبت‌های مثلثاتی  $\sin \Phi$  و  $\cos \Phi$  را تحت عنوان زیر می‌شناسیم.

$\sin \Phi$  - ضریب قدرت دواته، غیرحقیقی، غیرمفید، غیرمؤثر

$\cos \Phi$  - ضریب قدرت واته، حقیقی، مفید، مؤثر

در مدارهای ترکیبی جریان متناوب پارامتر دیگری تحت عنوان «ضریب کیفیت»<sup>۱</sup> مطرح است که با حرف  $Q$  نشان می‌دهیم. ضریب کیفیت را در حالت کلی به صورت زیر تعریف می‌کنیم.

$$Q = \frac{\text{ماکزیمم انرژی ذخیره شده}}{\text{انرژی مصرفی کل در هر سیکل}}$$


$$\begin{aligned}\sin \Phi &= \frac{V_L}{V_S} = \frac{X_L}{Z} \\ \cos \Phi &= \frac{V_R}{V_S} = \frac{R}{Z} \\ \operatorname{tg} \Phi &= \frac{V_L}{V_R} = \frac{X_L}{R}\end{aligned}$$

انرژی ذخیره شده در مدارها مربوط به مقاومت‌های سلفی و خازنی است در صورتی که انرژی مصرفی را براساس مقاومت اهمی به دست می‌آوریم مقدار ضریب کیفیت  $Q$  در مدارهای  $RC$  و  $RL$  با مقدار  $\operatorname{tg} \Phi$  برابر است.

در مدار  $RL$  سری هر قدر فرکانس افزایش یابد، امپدانس بیشتر می‌شود. هم‌چنین از طرف دیگر زاویه

اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان کل مدار نیز افزایش می‌یابد.

(شکل ۹-۵۸)

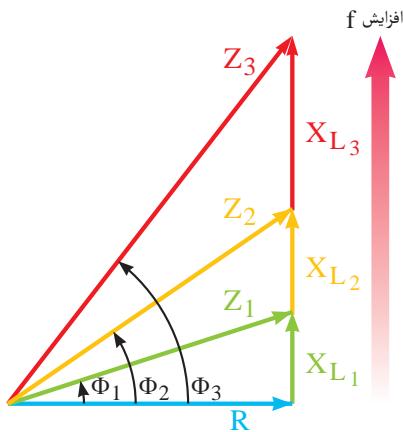

شکل ۹-۵۸- دیاگرام برداری امپدانس در ازای فرکانس‌های مختلف

تغییرات امپدانس موجب تغییر در مقدار جریان مدار

می‌شود زیرا:

$$I = \frac{V_s}{Z}$$

از مدار RL سری برای نشان دادن مدار معادل

ترانسفورماتورها و موتورهای الکتریکی استفاده می‌شود.

مثال: در مدار شکل ۹-۵۹ مقابله مطلوب است:


الف - امپدانس مدار

ب - افت ولتاژ دو سر هر عنصر

ج - ضریب کیفیت و ضریب توان دوواته

حل: مقادیر خواسته شده را براساس روابط مدارهای

RL سری به صورت مقابله دست آورد.

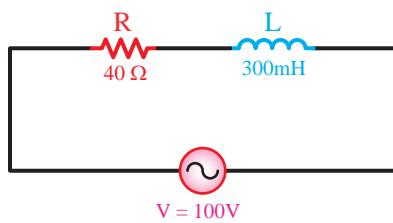

شکل ۹-۵۹

$$X_L = 2\pi f \cdot L = \omega \cdot L$$

$$X_L = 100 \times 300 \times 10^{-3}$$

$$X_L = 30 \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$Z = \sqrt{(40)^2 + (30)^2}$$



$$Z = 50 \Omega$$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{100}{50} = 2 A$$

$$V_R = R \cdot I_e = 40 \times 2 = 80 V$$

$$V_L = X_L \cdot I_e = 30 \times 2 = 60 V$$


$$\sin \Phi = \frac{X_L}{Z} = \frac{30}{50} = 0.6$$

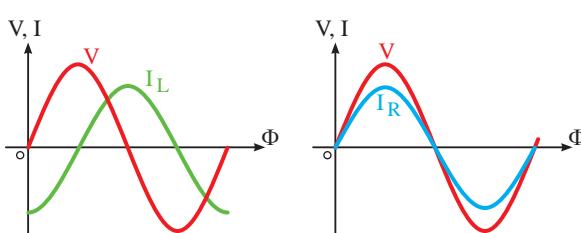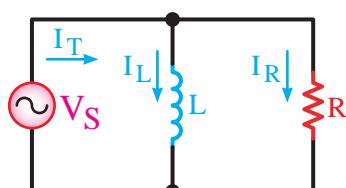

شکل ۹-۶۰- مدار RL موازی


## ب مدار RL موازی:

در این مدارها مقاومت اهمی و سلف به صورت موازی وصل شده‌اند. عامل مشترک در مدارهای موازی ولتاژ است و جریان بین عناصر موجود در مدار به نسبت عکس مقاومت‌ها تقسیم می‌شود. (شکل ۹-۶۰)

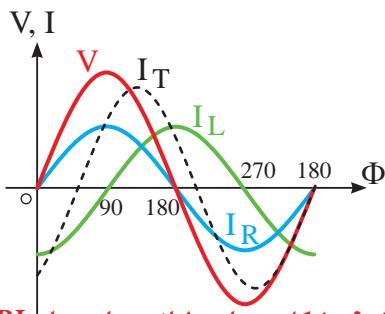

شکل ۹-۶۱- شکل موهای ولتاژ جریان مدار  $RL$  موازی

در شاخه اهمی ولتاژ و جریان با هم هم فاز است و در شاخه سلفی ولتاژ و جریان نسبت به هم  $90^\circ$  درجه اختلاف فاز دارند در نتیجه در این مدارها جریان کل نسبت به ولتاژ کل به اندازه  $\Phi$  درجه ( $0 \leq \phi \leq 90^\circ$ ) پس فاز خواهد شد.  
(شکل ۹-۶۱)

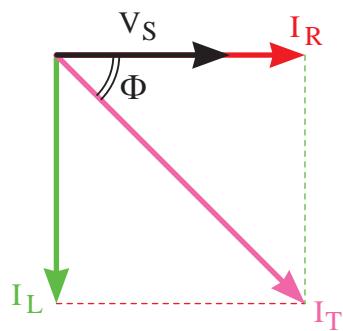


شکل ۹-۶۲- دیاگرام برداری جریان ها

دیاگرام برداری جریان ها در این مدار به صورت شکل ۹-۶۲ است. براساس دیاگرام جریان ها رابطه زیر را می توانیم

بنویسیم:

$$I_T = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$$

مانند مدارهای سری اگر به جای جریان ها معادل آن ها را قرار دهیم شکل دیگری از دیاگرام های مدار  $RL$  موازی را خواهیم داشت که اصطلاحاً به آن دیاگرام «ادمیتانس» یا عکس امپدانس گویند. (شکل ۹-۶۲)

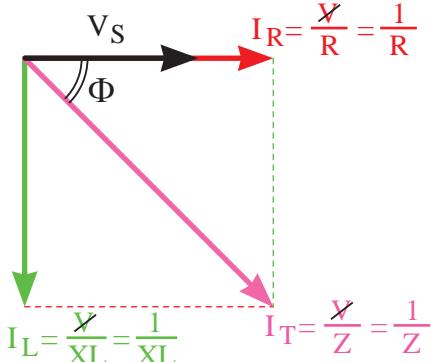


شکل ۹-۶۳- دیاگرام برداری جریان ها

رابطه امپدانس مدارهای  $RL$  موازی به صورت زیر قابل محاسبه است:


$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + \frac{1}{X_L}$$

و پس از ساده شدن رابطه می توان نوشت:

$$Z = \frac{R \cdot X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$$

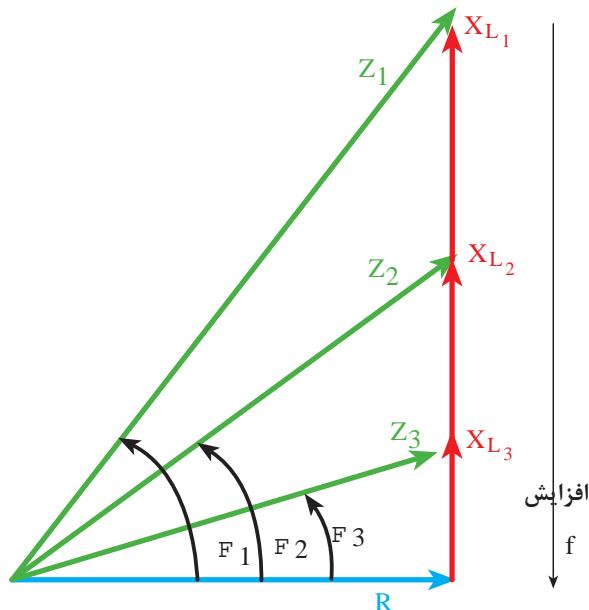

شکل ۹-۶۴- دیاگرام برداری امپدانس در ازای فرکانس های مختلف

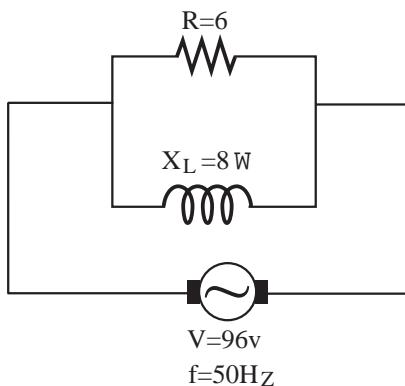

شکل ۹-۶۵

$$Z = \frac{R \cdot X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$$

$$Z = \frac{6 \times 8}{\sqrt{(6)^2 + (8)^2}} = \frac{48}{10} = 4.8 \Omega$$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{96}{4.8} = 20A$$

$$I_R = \frac{V}{R} = \frac{96}{6} = 16A$$

$$I_L = \frac{V}{X_L} = \frac{96}{8} = 12A$$

$$\cos \Phi = \frac{Z}{R} = \frac{4.8}{6} = .8$$

با توجه به دیاگرام های برداری جریان ها و ادمايتانس ها برای ضرایب قدرت می توانیم بنویسیم:

$$\sin \Phi = \frac{I_L}{I_T} = \frac{\cancel{X_L}}{\cancel{Z}} = \frac{Z}{X_L}$$

$$\cos \Phi = \frac{I_R}{I_T} = \frac{\cancel{R}}{\cancel{Z}} = \frac{Z}{R}$$

$$\tan \Phi = \frac{I_L}{I_R} = \frac{\cancel{X_L}}{\cancel{R}} = \frac{R}{X_L}$$

در این مدارها با افزایش فرکانس خاصیت راکتانس سلفی افزایش می یابد و جریان عبوری از سلف کم می شود. در این حالت زاویه اختلاف فاز کم شده و مدار به سمت خاصیت اهمی بیشتر میل می کند. در شکل ۹-۶۴ کاهش زاویه اختلاف فاز را به خوبی می توان مشاهده کرد.

$$(\phi_v < \phi_r < \phi_i)$$

مثال: در مدار شکل ۹-۶۵ مطلوب است:

الف - امپدانس مدار

ب - جریان کل مدار

ج - جریان هر شاخه


د - ضریب قدرت واته

حل: مقادیر خواسته شده را به صورت مقابل محاسبه


می کنیم:

### پ مدار RC سری:


شکل ۹-۶۶ نمونه‌ای از این مدارها را نشان می‌دهد. از نظر فازی رابطه‌ی که بین ولتاژ و جریان وجود دارد شامل خصوصیات هر دو عنصر مدار است.

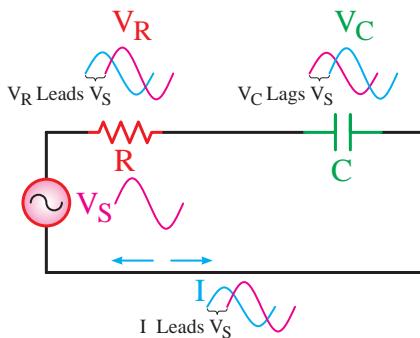


شکل ۹-۶۶ مدار RC سری

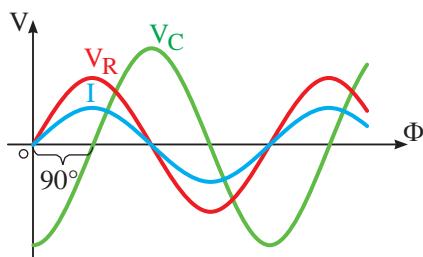


شکل ۹-۶۷ شکل موج‌های ولتاژی و جریان مدار RC سری

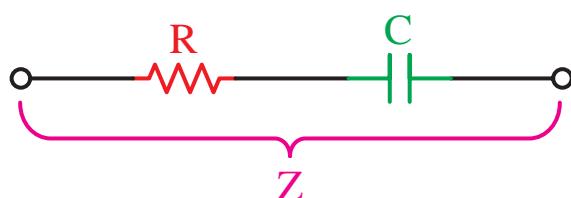

شکل ۹-۶۸ دیاگرام برداری امپدانس

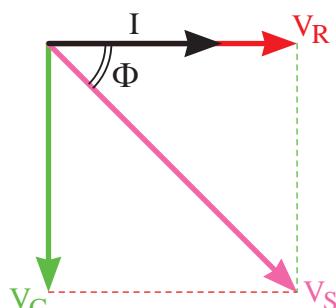

شکل ۹-۶۹ دیاگرام برداری ولتاژها

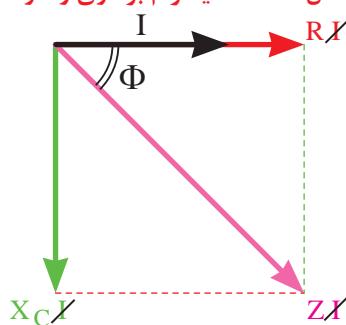

شکل ۹-۷۰ دیاگرام برداری امپدانس

اندازه زاویه اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان کل مدار بین صفر تا ۹۰ درجه است. (شکل ۹-۶۷)

مقاومت معادل این مدار را تحت عنوان «امپدانس» می‌نامیم که در برگیرنده هر دو خاصیت اهمی و خازنی مدار است. (شکل ۹-۶۸)


در یک مدار سری جریان تمامی عناصر یکسان است و ولتاژ بین اجزای مدار و به نسبت مقاومت‌ها تقسیم می‌شود. در مقاومت اهمی ولتاژ و جریان هم فاز ولی در خازن جریان به اندازه ۹۰ درجه پیش‌فاز است. بر همین اساس دیاگرام برداری ولتاژهای مدار RC سری مطابق شکل ۹-۶۹ خواهد شد. مقدار \* از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$V_s = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$$

مشابه مدار RL سری اگر بجای ولتاژهای VR و VC و VS معادل‌هایشان را قرار دهیم و بعد عامل مشترک I را حذف کنیم دیاگرام امپدانس‌ها به دست می‌آید. (شکل ۹-۷۰)

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$

از روی دیاگرام های برداری ولتاژها و امپدانس می توان ضرایب قدرت و ضریب کیفیت را به صور زیر نوشت:

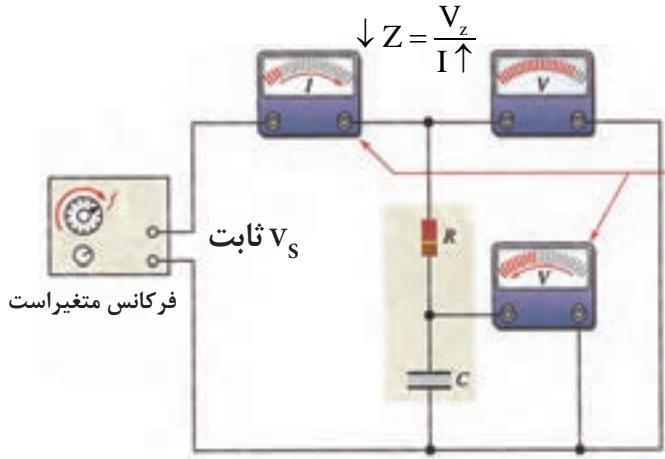

شکل ۹-۷۱

$$\sin \Phi = \frac{V_C}{V_s} = \frac{X_C}{Z}$$

$$\cos \Phi = \frac{V_R}{V_s} = \frac{R}{Z}$$

$$\operatorname{tg} \Phi = \frac{V_C}{V_R} = \frac{X_C}{R}$$

با افزایش فرکانس در مدار RC سری مقدار راکتانس خازنی کاهش می یابد. در این حالت افت ولتاژ دو سر خازن کم می شود و زاویه اختلاف فاز آن کاهش می یابد و مدار به سمت مقاومت اهمی میل می نماید. شکل ۹-۷۱ وضعیت مدار و شکل ۹-۷۲ دیاگرام برداری امپدانس را در فرکانس های مختلف نشان می دهد.

مثال: در مدار شکل ۹-۷۳ از یک مقاومت اهمی و یک خازن تشکیل شده است مطلوب است:

الف - امپدانس مدار

ب - جریان مدار

ج - ولتاژ دو سر هر عنصر

د - مقدار  $\operatorname{tg} \Phi$

حل:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$X_C = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 50 \times 265 / 39 \times 10^{-6}} = 12 \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{(16)^2 + (12)^2} = 20 \Omega$$


$$I = \frac{V}{Z} = \frac{10}{20} = 0.5 A$$

$$V_R = R \cdot I = 16 \times 0.5 = 8 V$$


$$V_C = X_C \cdot I = 12 \times 0.5 = 6 V$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{16}{20} = 0.8$$

$$\operatorname{tg} \Phi = \frac{X_C}{R} = \frac{12}{16} = 0.75$$

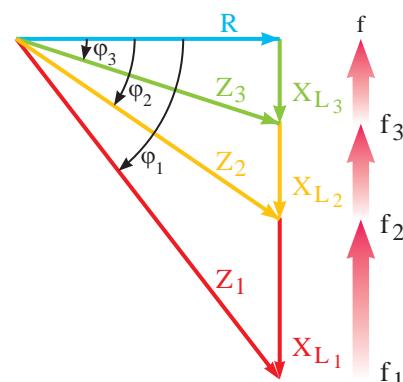

شکل ۹-۷۲ - دیاگرام برداری امپدانس در ازای فرکانس های مختلف

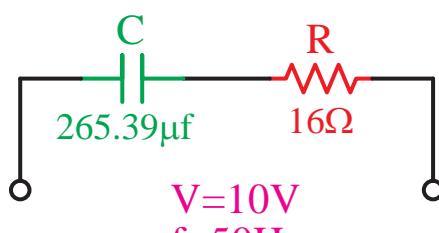


شکل ۹-۷۳

ت


### مدار RC موازی

در این مدارها یک مقاومت و یک خازن به صورت موازی قرار می‌گیرند. (شکل ۹-۷۴)


عامل مشترک در این مدارها مانند سایر مدارهای موازی، ولتاژ است در صورتی که جریان کل در بین شاخه‌ها به نسبت عکس مقدار مقاومت‌های مدار تقسیم می‌شود. جریان در شاخه اهمی با ولتاژ هم فاز است و جریان در شاخه خازنی به اندازه ۹۰ درجه از ولتاژ جلوتر (پیش فاز) است.

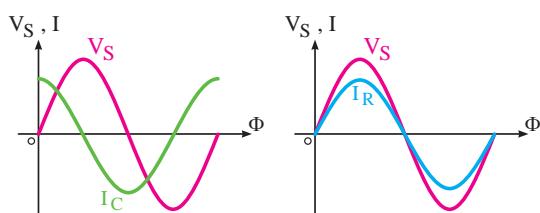


شکل ۹-۷۴- مدار RC موازی

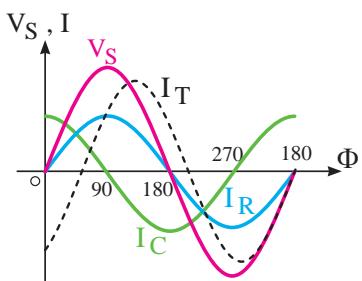

شکل ۹-۷۵- شکل موج‌های ولتاژ و جریان مدار RC موازی

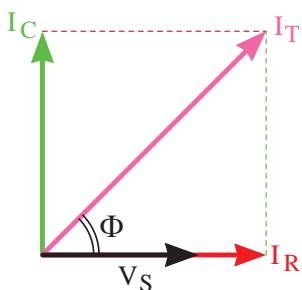

شکل ۹-۷۶- دیاگرام برداری جریان‌ها

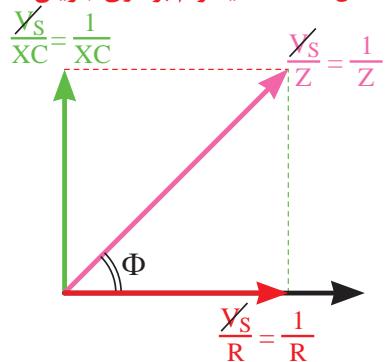

شکل ۹-۷۷- دیاگرام برداری امپدانس (ادمیتانس)

مجموع (برآیند) زوایای اختلاف فاز ایجاد شده در دو شاخه مدار، جریان کل مدار  $I_T$  را نسبت به ولتاژ کل  $V_S$  صفر تا ۹۰ درجه پیش فاز می‌کند. (شکل ۹-۷۵) همانگونه که می‌دانید مقاومت معادل بین دو شاخه موازی را امپدانس می‌نامند. مقدار امپدانس از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$Z = \frac{R \cdot X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

دیاگرام برداری جریان‌های مدار مطابق شکل ۹-۷۶ رسم می‌شود و رابطه نهایی جریان کل به صورت زیر است:

$$L_T = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$$

در صورت جایگزینی معادل جریان‌ها در دیاگرام شکل ۹-۷۶ دیاگرام برداری ادمیتانس‌ها به دست می‌آید. شکل ۹-۷۷ مقدار امپدانس که عکس ادمیتانس است با توجه به بردارهای مدار از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{X_C} + \frac{1}{R}$$

(طبق رابطه فیثاغورث)

پس از مخرج مشترک گرفتن و ساده کردن رابطه امپدانس چنین به دست می آید.

$$Z = \frac{R \cdot X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

برای محاسبه روابط ضرایب قدرت می توان از دیاگرام های برداری جریان ها و امپدانس ها استفاده کرد و روابط مقابله را به دست آورد.

افزایش فرکانس در این مدارها باعث می شود تا  $X_C$  کاهش یابد و جریان شاخه خازنی زیاد شود. در این حالت:

$$\downarrow X_C = \frac{1}{2\pi f \cdot C} \Rightarrow \uparrow I_C = \frac{V_s}{X_C} \downarrow$$

خاصیت خازنی مدار بیشتر شده و در نتیجه زاویه اختلاف فاز مدار افزایش می یابد. (شکل ۹-۷۸)


مثال: خازنی به ظرفیت  $f = 1061/57\mu F$  با یک مقاومت  $4\Omega$  اهمی به طور موازی به ولتاژ متناوب  $120V$  ولتی با فرکانس  $50Hz$  اتصال داده شده است. مطلوب است:

- الف - جریان هر یک از عناصر
- ب - جریان کل مدار
- ج - امپدانس مدار


د - ضریب قدرت واته و دواته مدار

حل: با توجه به توضیحات فوق شکل مدار را به صورت

شکل ۹-۷۹ می توان رسم کرد:

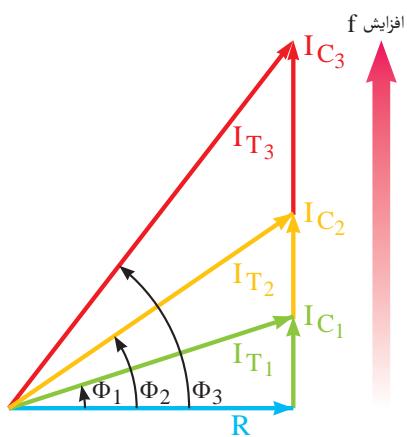

شکل ۹-۷۸- دیاگرام برداری امپدانس در ازای فرکانس های مختلف

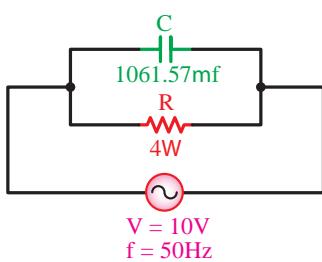

شکل ۹-۷۹- مدار  $I_C$  سری

$$X_C = \frac{1}{2\pi f \cdot C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 50 \times 1061/57 \times 10^{-6}} = 3\Omega$$

$$I_R = \frac{V}{R} = \frac{120}{4} = 30A$$

$$I_C = \frac{V}{X_C} = \frac{120}{3} = 40A$$

$$I = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \sqrt{(30)^2 + (40)^2} = 50A$$


$$Z = \frac{V}{I} = \frac{120}{50} = 2.4\Omega$$

$$\cos \phi = \frac{Z}{R} = \frac{2.4}{4} = 0.6$$


$$\sin \phi = \frac{Z}{X_C} = \frac{2.4}{3} = 0.8$$

### ث مدار LC سری:


در شکل ۹-۸۰ تصویر مدار LC سری را ملاحظه می کنید. در این مدار جریان عبوری برای سلف و خازن ثابت است (عامل مشترک) ولی ولتاژ کل در بین عناصر سلفی و خازنی تقسیم می شود.

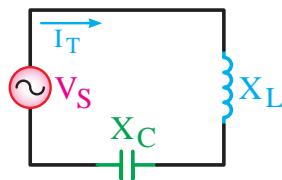


شکل ۹-۸۰- مدار LC سری

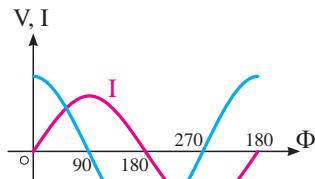

شکل ۹-۸۱- شکل موج ولتاژ و جریان سلف

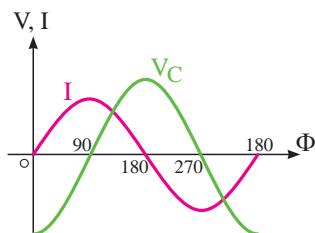


شکل ۹-۸۲- شکل موج ولتاژ و جریان خازن

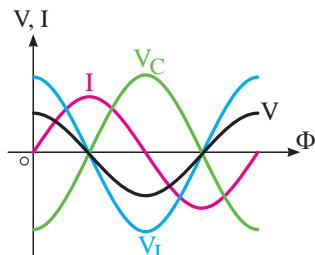

شکل ۹-۸۳- شکل موج ولتاژ و جریان مدار CL سری  
در حالت  $X_L > X_C$

در شکل ۹-۸۲ رابطه فازی بین ولتاژ و جریان خازن را مشاهده می کنید.


رابطه فازی بین ولتاژ و جریان در کل مدار را برای حالتی که  $X_L > X_C$  است در شکل ۹-۸۳ نشان داده شده است. چون عملکرد خازن و سلف عکس یکدیگر است اثرات یکدیگر را خنثی می کنند. بنابراین در حالتی که  $X_L > X_C$  است مدار دارای خاصیت سلفی می شود. در صورتی که باشد  $X_C > X_L$  مدار دارای خاصیت خازنی خواهد بود.

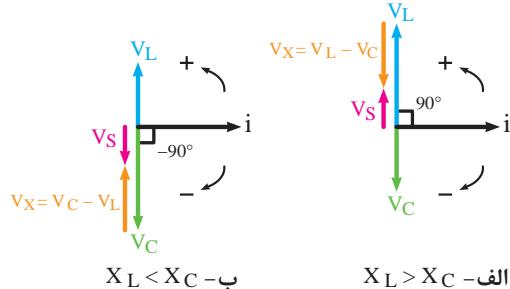

شکل ۹-۸۴- دیاگرام برداری ولتاژها در حالت های مختلف

دیاگرام برداری ولتاژها و امپدانس در اینگونه مدارها را می توان در دو حالت  $X_L < X_C$ ,  $X_L > X_C$  رسم کرد. در شکل ۹-۸۴ دیاگرام های ولتاژ را مشاهده می کنید.

در شکل ۹-۸۵ دیاگرام برداری امپدانس‌ها در دو حالت ترسیم شده است.

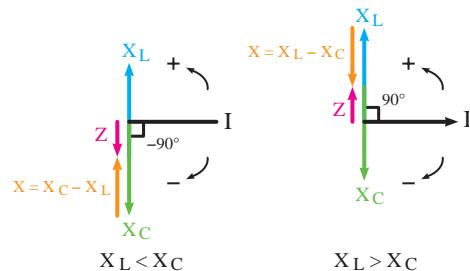

شکل ۹-۸۵- دیاگرام برداری امپدانس‌ها در حالت‌های مختلف

$$V_s = V_L - V_C \quad \text{يا} \quad X_L > X_C$$

$$V_s = V_C - V_L \quad X_L < X_C$$

چون بردارها با هم  $180^\circ$  درجه اختلاف فاز دارند لذا می‌توان آن‌ها به صورت خطی با هم جمع برداری (تفريق) کرد. بنابراین روابط ولتاژ کل و امپدانس به صورت مقابل در می‌آید.

$$Z = X_L - X_C \quad \text{يا} \quad X_L > X_C$$

$$Z = X_C - X_L \quad X_L < X_C$$


$$\cos(90^\circ) = 0 \quad \cos(-90^\circ) = 0$$

$$\tan(\text{مشخص}) = \tan(-90^\circ) \quad \text{نمایش مشخص} = \tan(90^\circ)$$

در مدارهای LC سری زاویه بین ولتاژ  $V_s$  و جریان  $I$  برابر با  $(+90^\circ)$  درجه یا  $(-90^\circ)$  درجه است. بنابراین در این مدارها ضرایب  $\cos \phi$  و  $\sin \phi$  در این مدارها برابر با  $(+1)$  یا  $(-1)$  است. تغییر فرکانس بر روی هر دو عامل  $X_L$  و  $X_C$  مؤثر است. زیرا اگر  $f$  زیاد شود  $X_L$  زیاد و  $X_C$  کم می‌شود

$$\sin(90^\circ) = 1 \quad \sin(-90^\circ) = -1$$


$$\uparrow X_L = 2\pi f \uparrow L \quad \downarrow X_C = \frac{1}{2\pi f \uparrow C}$$

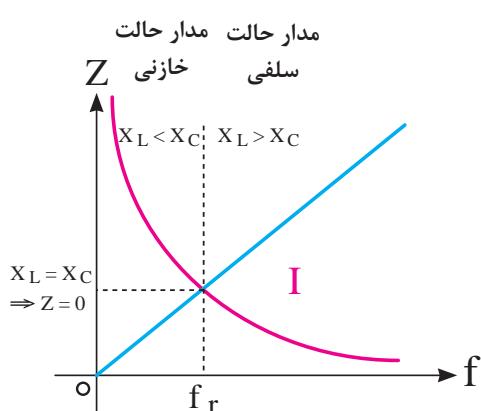

شکل ۹-۸۶- منحنی‌های تغییرات  $X_L$  و  $X_C$  به ازای تغییرات فرکانس

به همین دلیل در مدارهای LC نقطه خاصی وجود دارد که آن را نقطه «رزنانس»<sup>۱</sup> می‌نامند. نقطه رزنانس نقطه‌ای است که در آن نقطه، خازن موجود در مدار اثر سلف را خنثی می‌کند. منحنی تغییرات امپدانس نسبت به فرکانس در این مدارها مشابه شکل ۹-۸۶ است. با توجه به شکل در نقطه‌ای که  $X_L = X_C$  است حالت رزنانس به وجود می‌آید. فرکانس رزنانس از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

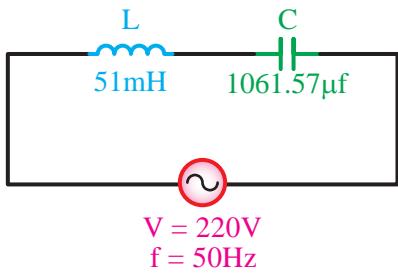

شکل ۹-۸۷- مدار LC سری

چون در حالت رزنانس  $X_L = X_C$  است. بنابراین جریان کل مدار در حالت رزنانس خیلی زیاد (بی نهایت) می شود.

مثال: جریان مدار شکل ۹-۸۷ چند آمپر است؟

حل:


$$X_L = 2\pi f \cdot L$$

$$X_L = 2 \times 3 / 14 \times 50 \times 51 \times 10^{-3} = 16 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi f \cdot C}$$

$$X_C = \frac{1}{2 \times 3 / 14 \times 50 \times 10^{-6} / 57 \times 10^{-6}} = 3 \Omega$$

چون مقدار  $X_L$  بزرگتر از مقدار  $X_C$  است و مدار خاصیت سلفی دارد لذا رابطه امپدانس را به صورت زیر به کار می بریم.

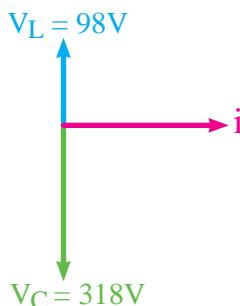

شکل ۹-۸۸- دیاگرام برداری ولتاژهای مدار LC سری

مثال: دیاگرام برداری یک مدار LC سری مطابق شکل ۹-۸۸ است در صورتی که مقدار راکتانس خازنی ۳۱۸ اهم باشد مقدار راکتانس سلف و ولتاژ کل مدار چقدر است؟

حل:

$$V_s = V_C - V_L$$

$$V_s = 318 - 98 = 220 \text{ V}$$

$$V_C = X_C \cdot I \Rightarrow I = \frac{V_C}{X_C}$$

$$I = \frac{318}{318} = 1 \text{ A}$$


$$V_L = X_L \cdot I \Rightarrow I = \frac{V_L}{X_L}$$

$$X_L = \frac{98}{1} = 98 \Omega$$

$$X_L = 2\pi f \cdot L \Rightarrow L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{98}{2 \times 3 / 14 \times 50} = 0.31 \text{ H}$$


## ج مدار LC موازی:

شکل ۹-۸۹ تصویر مدار LC موازی را نشان می‌دهد. ولتاژ ( $V_S$ ) برای هر دو عنصر مدار یکسان است و جریان کل ( $I_T$ ) این دو شاخه به نسبت عکس راکتانس‌ها تقسیم می‌شود.

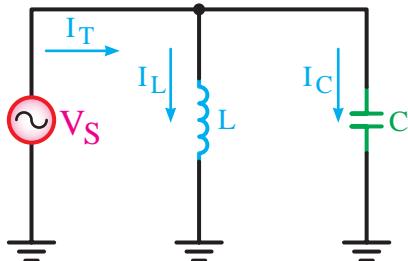


شکل ۹-۸۹- مدار LC موازی

در شاخه خازنی جریان  $I_C$  نسبت به ولتاژ  $V_S$  به اندازه ۹۰ درجه جلوتر و در شاخه سلفی جریان  $(I_L)$  نسبت به ولتاژ ( $V_S$ ) به اندازه ۹۰ درجه عقبتر.

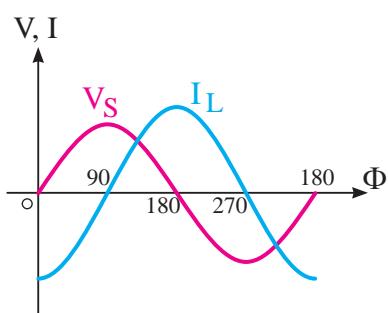


شکل ۹-۹۰- شکل موج ولتاژ و جریان سلف

شکل ۹-۹۰ رابطه فازی جریان و ولتاژ شاخه سلفی و شکل ۹-۹۱ رابطه فازی جریان و ولتاژ شاخه خازنی را نشان می‌دهند.

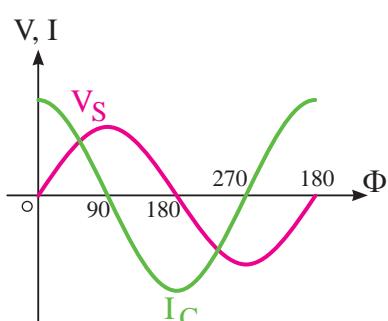


شکل ۹-۹۱- شکل موج ولتاژ و جریان خازن

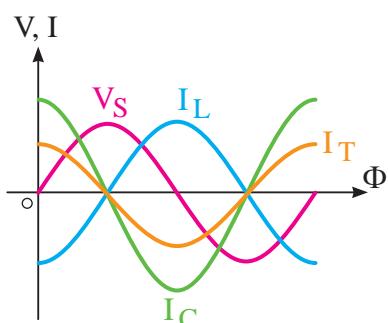


شکل ۹-۹۲- شکل موجهای ولتاژ و  
جریان مدار LC موازی در حالت  
 $X_L > X_C$

این مدار می‌تواند یکی از دو حالت  $X_C < X_L$  یا  $X_L > X_C$  را داشته باشد. بنابراین شکل مربوط به رابطه فازی ولتاژ و جریان را می‌توان برای هر دو حالت فوق رسم کرده. در شکل ۹-۹۲ فقط حالت  $X_L > X_C$  رسم شده است.

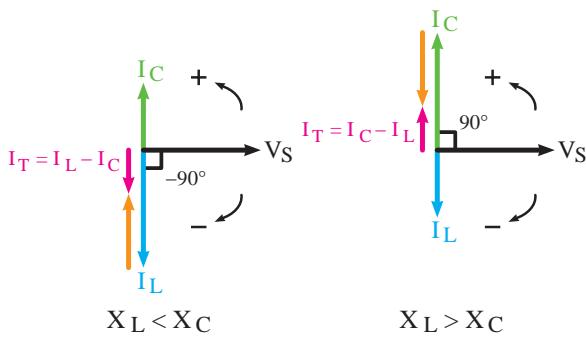

شکل ۹-۹۳- دیاگرام برداری جریان  $I_L$  در حالت های مختلف

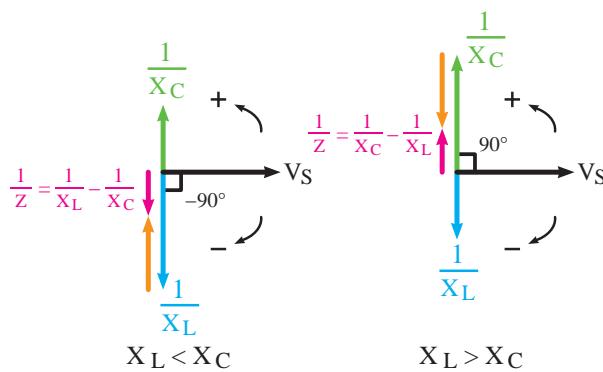

شکل ۹-۹۴- دیاگرام برداری عکس امپدانس ها (ادمیتانس ها) در حالت های مختلف

دیاگرام برداری جریان های مدار در دو حالت  $X_L \gg X_C$  و  $X_C \gg X_L$  در شکل ۹-۹۳ نشان داده شده است.

می توانیم به جای جریان ها از معادل آن ها یعنی:  $\frac{V_S}{I_T}$  و  $\frac{V_S}{I_C}$  و  $\frac{V_S}{I_L}$  استفاده کنیم و دیاگرام برداری ادمیتانس ها را طبق شکل ۹-۹۴ به دست آوریم.


بردار برآیند جریان ها و ادمیتانس ها در مدار LC موازی نیز مشابه مدار L سری به صورت جبری (خطی) با هم جمع می شوند. یعنی:

$$\begin{aligned} I_T &= I_C - I_L & X_L \gg X_C \\ I_T &= I_L - I_C & X_C \gg X_L \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{Z} &= \frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L} & X_L \gg X_C \\ \frac{1}{Z} &= \frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C} & X_C \gg X_L \end{aligned}$$

در مدارهای LC موازی - مشابه مدارهای سری بین ولتاژ و جریان یک اختلاف فاز ۹۰ درجه وجود دارد. ضرایب قدرت به شرح زیر است:

$\cos(90^\circ) = 0$	$\cos(-90^\circ) = 0$
$\sin(90^\circ) = 1$	$\sin(-90^\circ) = -1$
$\tan(90^\circ)$ نامشخص	$\tan(-90^\circ)$ نامشخص

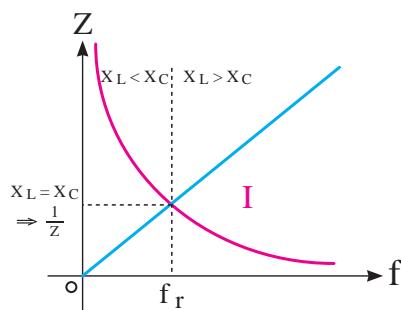


شکل ۹-۹۵- منحنی تغییرات  $X_L$  و  $X_C$  به ازی تغییرات فرکانس

متنااسب با تغییرات فرکانس، مدار در یکی از حالت های سلفی، خازنی و یا رزنانس منحنی تغییرات امپدانس نسبت به فرکاس در شکل ۹-۹۵ ترسیم شده است.

مقدار فرکانس رزنانس مدار از رابطه زیر به دست می آید.

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

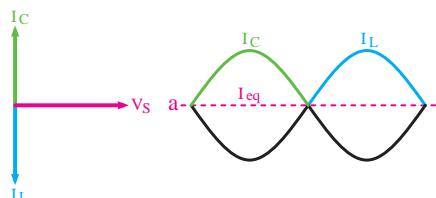

شکل ۹-۹۶ - وضعیت بردارها در حالت رزنانس

به علت مخالفت سلف با خازن اگر  $I_L = I_C$  باشد جریان کل مدار در حالت رزنانس برابر با صفر است.

(شکل ۹-۹۶)

مثال: جریان کل و جریان هر شاخه شکل ۹-۹۷ را به دست آورید.

$$I_L = \frac{V}{X_L} = \frac{120}{12} = 10A$$

$$I_C = \frac{V}{X_C} = \frac{120}{60} = 2A$$

$$I_T = I_L - I_C = 10 - 2 = 8A$$

مدار حالت سلفی دارد.

مثال: در مدار شکل ۹-۹۸ مطلوب است:

الف - امپدانس مدار

ب - جریان کل مدار

ج - فرکانس رزنانس

: حل

$$X_L = 2\pi f L = 2\pi \times 3/14 \times 50 \times 21/5 \times 10^{-3} = 8\Omega$$


$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \times 3/14 \times 50 \times 199/0.4 \times 10^{-6}} = 16\Omega$$

$$Z = \frac{X_C X_L}{X_C + X_L} = \frac{16 \times 8}{16 + 8} = \frac{128}{24} = 16\Omega$$

$$I = \frac{V_s}{Z} = \frac{100}{16} = 6.25A$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$


$$= \frac{1}{2\pi \times 3/14 \times \sqrt{21/5 \times 10^{-3} \times 199/0.4 \times 10^{-6}}} = 76.97Hz$$

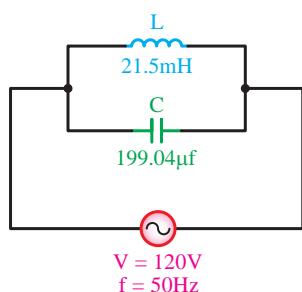

شکل ۹-۹۷ - مدار LC موازی

شکل ۹-۹۷


شکل ۹-۹۸

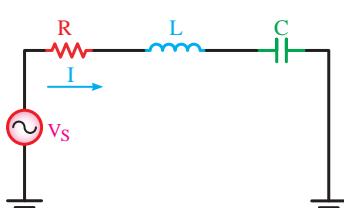


شکل ۹-۹۹ - مدار RLC سری

چ مدار RLC سری:


در شکل ۹-۹۹ تصویر مدار RLC سری نشان داده شده است. در این مدار چون خازن، مقاومت و سلف با هم وجود دارد. سه نوع اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان می‌آید. در مدار سری، جریان در تمامی عناصر یکسان است و ولتاژ  $V_s$  بین عجزی مدار به نسبت مقاومت‌ها تقسیم می‌شود.

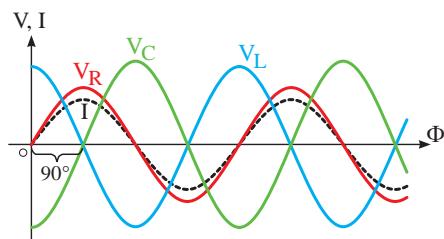


شکل ۹-۱۰۰- شکل موج های ولتاژ و جریان عناصر مدار RLC سری

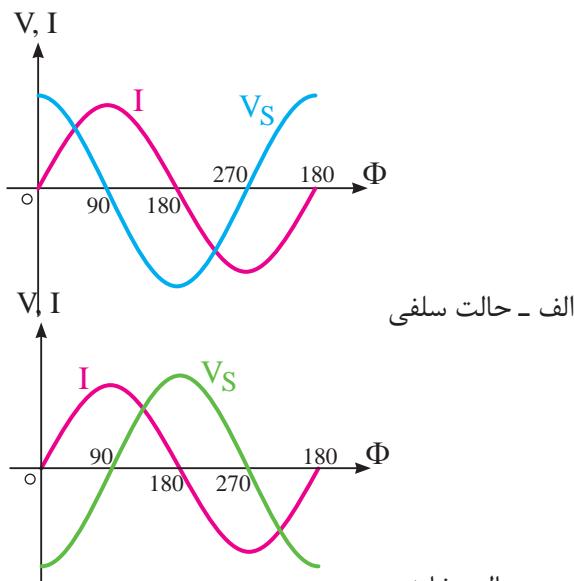

شکل ۹-۱۰۱- شکل موج های ولتاژ و جریان کل مدار در حالت های سلفی و خازنی

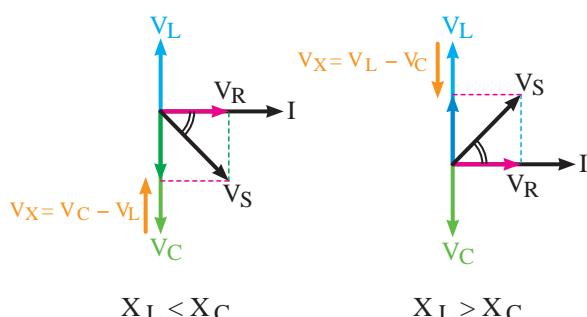

شکل ۹-۱۰۲- دیاگرام برداری ولتاژها در حالت های مختلف

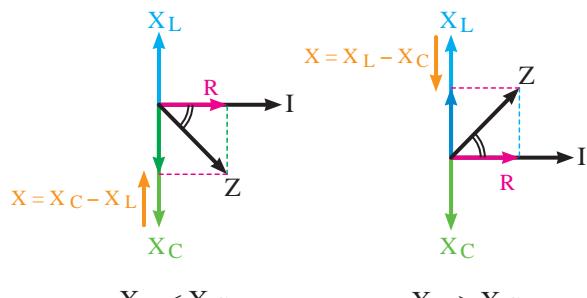

شکل ۹-۱۰۳- دیاگرام برداری امپدانس ها در حالت های مختلف


همانگونه که در شکل ۹-۱۰۰ مشاهده می شود روابط فازی بین ولتاژها و جریان کل مدار به شرح زیر است:

- ۱  $V_L$  نسبت به  $I$ ، ۹۰ درجه پیش فاز می شود.
- ۲ ۹۰ درجه نسبت به  $I$  پس فاز است.
- ۳  $V_R$  با جریان  $I$  هم فاز است.


با توجه به روابط فازی اشاره شده می توان نتیجه گرفت بین ولتاژ و جریان کل مدار با توجه به مقادیر مقاومت ها می تواند یک زاویه اختلاف فاز در محدوده ۹۰-۰ درجه تا ۹۰+ درجه به وجود آید. در ازاء افزایش راکتانس سلفی مدار ( $X_L$ ) مدار حالت سلفی پیدا می کند و اختلاف فاز به ۹۰+ درجه نزدیک می شود (شکل ۹-۱۰۱-الف) و چنانچه راکتانس خازنی مدار ( $X_C$ ) نسبت به راکتانس سلفی ( $X_L$ ) افزایش یابد مدار خاصیت خازنی پیدا می کند و زاویه اختلاف فاز به ۹۰- درجه نزدیک می شود. (شکل ۹-۱۰۱-ب)

دیاگرام برداری ولتاژها را در دو حالت  $X_L > X_C$  و  $X_C > X_L$  می توان رسم کرد.

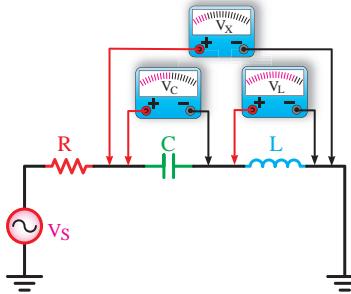شکل ۹-۱۰۲ دیاگرام برداری ولتاژها و شکل ۹-۱۰۳ دیاگرام برداری امپدانس ها را نشان می دهد.



الف-وضعیت مداری عناصر

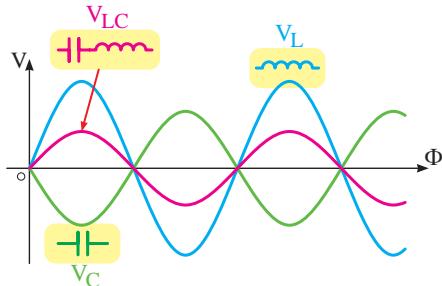

ب) شکل موج دو سر عناصر

شکل ۹-۱۰۴- شکل موج های ولتاژ، سلف، خازن و ترکیب آن ها به همراه وضعیت مداری

مانند مدارهای سری قبل برای مثلث های تشکیل شده در دیاگرام های برداری می توان رابطه فیشاگورث را به شرح زیر نوشت. شکل موج ولتاژ های دو سر سلف، خازن و ترکیب آن ها در شکل ۹-۱۰۴ مشاهده می کنید.

$$V_s = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2} \quad V_L > V_C$$

$$V_s = \sqrt{V_R^2 + (V_C - V_L)^2} \quad V_C > V_L$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \quad X_L > X_C$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \quad X_C > X_L$$

ضریب قدرت و ضریب کیفیت در مدارهای RLC

براساس روابط زیر قابل محاسبه است.

$$\cos \Phi = \frac{V_R}{V_s} = \frac{R}{Z}$$

$$\sin \Phi = \frac{V_x}{V_s} = \frac{X^{(1)}}{Z}$$

$$\operatorname{tg} \Phi = \frac{V_x}{V_R} = \frac{X}{R}$$

در این مدارها افزایش فرکانس روی  $X_L$  و  $X_C$  مؤثر است به طوری که سبب افزایش  $X_L$  و کاهش  $X_C$  می شود.


$$\downarrow X_C = \frac{1}{2\pi f \uparrow c} \quad \uparrow X_L = 2\pi f \uparrow L \quad \text{زیرا:}$$

در مدارهای RCL به ازای تغییر فرکانس نقطه ای به وجود می آید که در آن نقطه مقدار  $X_L$  با  $X_C$  برابر باشد.

این حالت را در اصطلاح «رزنانس یا تشدید» می نامند.


فرکانس آن را با ( $f_r$ ) نمایش می دهند. (شکل ۹-۱۰۵)

شکل ۹-۱۰۵ منحنی تغییرات  $X_L$  و  $X_C$  را نسبت به تغییر فرکانس نشان می دهد. با توجه به این که در

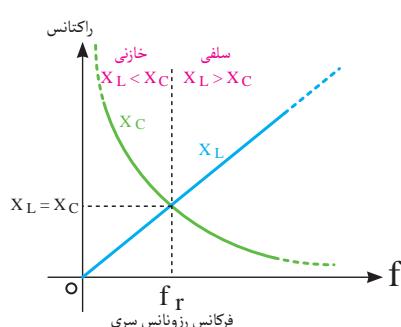

شکل ۹-۱۰۵- منحنی تغییرات  $X_C$  و  $X_L$  به ازای تغییرات فرکانس

۱- منظور از  $X$  راکتانس معادل بین  $X_L$  و  $X_C$  مدار است.

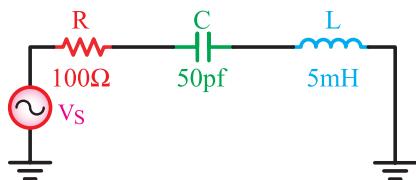

شکل ۹-۱۰۶- شکل موج های ولتاژ و جریان کل مدار در شرایط مختلف

لحظهه رزنانس خاصیت های سلفی و خازنی یکدیگر را خنثی می کنند امپدانس مدار برابر با  $Z = R$  خواهد شد. فرکانس رزنانس مدار را به صورت زیر می توان محاسبه کرد.

در حالت رزنانس

$$X_L = X_C$$

$$2\pi f_r L = \frac{1}{2\pi f_r C}$$

$$f_r = \frac{1}{4\pi^2 LC}$$


$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

مثال: فرکانس رزنانس مدار شکل ۹-۱۰۶ چقدر است؟

حل: با استفاده از رابطه  $f_r$  داریم:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{3/14 \times \sqrt{(5mh)(5\cdot pf)}}} = 318000 \text{ Hz}$$

$$= 318 \text{ kHz}$$

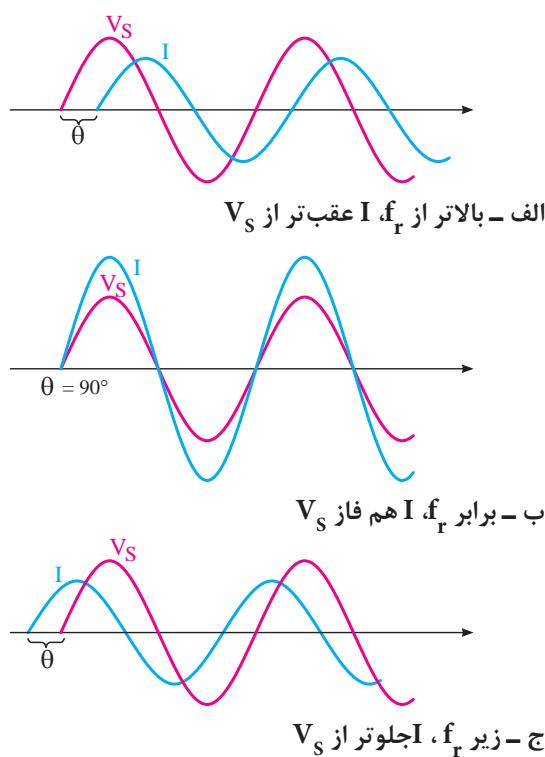


شکل ۹-۱۰۷- شکل موج های ولتاژ و جریان کل مدار در شرایط مختلف

از مجموعه مطالعه فوق می توان نتیجه گرفت که در فرکانس های کمتر از فرکانس رزنانس  $X_C$  زیاد است و مدار حالت خازنی دارد به عبارت دیگر جریان مدار ( $I$ ) نسبت به ولتاژ کل ( $V_s$ ) به اندازه  $\theta$  درجه جلوتر است. در شرایطی که فرکانس مدار بیشتر از فرکانس رزنانس باشد مقادار ( $X_L$ ) زیادتر می شود و جریان  $I$  اندازه  $\theta$  درجه از ولتاژ ( $V_s$ ) عقب می ماند. بنابراین در حالت رزنانس مدار فقط خاصیت اهمی دارد و ولتاژ ( $V_s$ ) با جریان  $I$  هم فاز است. در شکل ۹-۱۰۷ این مطلب نشان داده شده است.

مثال: با در نظر گرفتن مدار شکل ۹-۱۰۸ مطلوب

است:

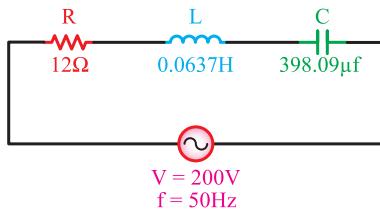

شکل ۹-۱۰۸

الف - امپدانس مدار

ب - جریان مدار

ج - ولتاژ دو سر عناصر مدار

د - ضریب قدرت و آته و دو آته

ه - ضریب کیفیت مدار

و - فرکانس رزنانس

حل:

$$X_L = 2\pi f \cdot L = 2 \times 3.14 \times 0.0637 \times 50 = 20\Omega$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi f \cdot C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 50 \times 398.09 \times 10^{-9}} = 8\Omega$$

چون  $X_L > X_C$  است پس مدار خاصیت سلفی دارد و

در نتیجه:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{(12)^2 + (20 - 8)^2} = 20\Omega$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{200}{20} = 10\text{A}$$

$$V_R = R \cdot I = 12 \times 10 = 120\text{V}$$

$$V_L = X_L \cdot I = 20 \times 10 = 200\text{V}$$

$$V_C = X_C \cdot I = 8 \times 10 = 80\text{V}$$

$$\cos \Phi = \frac{R}{Z} = \frac{12}{20} = 0.6$$


$$\sin \Phi = \frac{X_L - X_C}{Z} = \frac{20 - 8}{20} = 0.6$$

$$Q = \tan \Phi = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{20 - 8}{12} = 1$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$


$$= \frac{1}{2 \times 3.14 \times \sqrt{0.0637 \times 398.09 \times 10^{-9}}} = 31.62\text{Hz}$$

### مدار RLC موازی

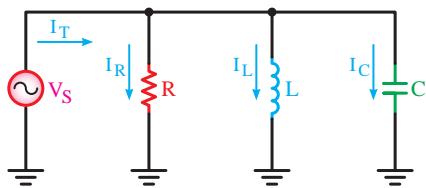


شکل ۹-۱۰۹- مدار RLC موازی

هرگاه سه عنصر مقاومت، سلف و خازن طبق شکل ۹-۱۰۹ اتصال یابند، این اتصال را اتصال موازی می‌گویند. ولتاژ در این مدارها برای همه عناصر و جریان بین شاخه‌ها به نسبت عکس مقاومت‌ها تقسیم می‌شود.

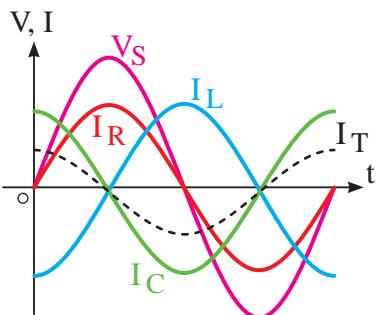


شکل ۹-۱۱۰- موج‌های ولتاژ و جریان در مدار ۸ موازی

روابط فازی بین ولتاژ و جریانها به صورت شکل ۹-۱۱۰ است. در این مدار جریان  $I_C$  به اندازه  $90^\circ$  درجه از ولتاژ  $V_S$  جلوتر، جریان  $I_L$  به اندازه  $90^\circ$  درجه از ولتاژ  $V_S$  عقب‌تر و جریان  $I_R$  با ولتاژ  $V_S$  هم فاز است.

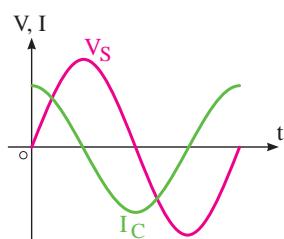

شکل ۹-۱۱۱- موج ولتاژ و جریان در شاخه I و V خازنی

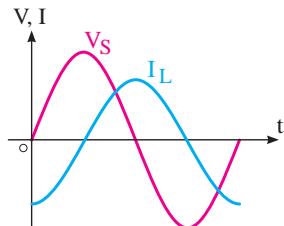


شکل ۹-۱۱۲- موج ولتاژ و جریان در شاخه سلفی

چون جریان شاخه خازنی  $90^\circ$  درجه جلوتر و جریان شاخه سلفی  $90^\circ$  درجه عقب‌تر از ولتاژ است لذا جریان‌های سلفی و خازنی با یکدیگر به اندازه  $180^\circ$  درجه اختلاف فاز دارند، بنابراین دو جریان در دو جهت برآیند بین این دو ( $I_X$ ) از تفاضل آن‌ها به دست می‌آید. شکل ۹-۱۱۱ و شکل ۹-۱۱۲ شکل موج‌های جریان‌های  $I_C$  و  $I_L$  را نسبت به ولتاژ نشان می‌دهد.


در مدارهای رزنانس با اضافه شدن  $X_L$  جریان شاخه سلفی کم می‌شود و مدار خاصیت خازنی بیشتری پیدا می‌کند در این حالت زاویه اختلاف فاز بین  $I_T$  و  $V_S$  در محدوده صفر و  $90^\circ$  درجه در حالت خازنی قرار می‌گیرد. در صورتی که  $X_C$  افزایش یابد شرایط عکس اتفاق می‌افتد و مدار سلفی می‌شود.

دیاگرام‌های برداری جریان‌ها و امپدانس برای دو حالت  $X_C > X_L$  و  $X_L > X_C$  قابل ترسیم است.

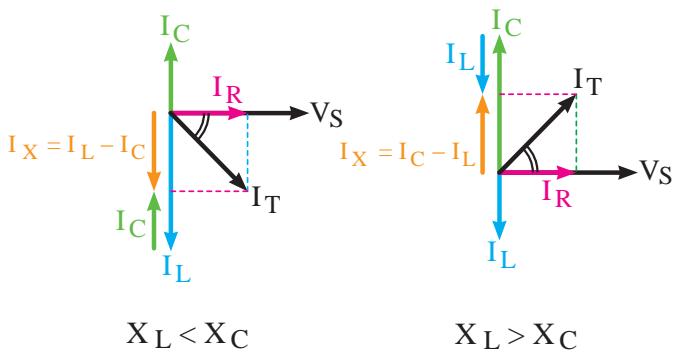


شکل ۹-۱۱۳- دیاگرام برداری جریان‌ها در حالت‌های مختلف

شکل ۹-۱۱۴- دیاگرام عکس امپدانس‌ها را در دو حالت نشان می‌دهد.

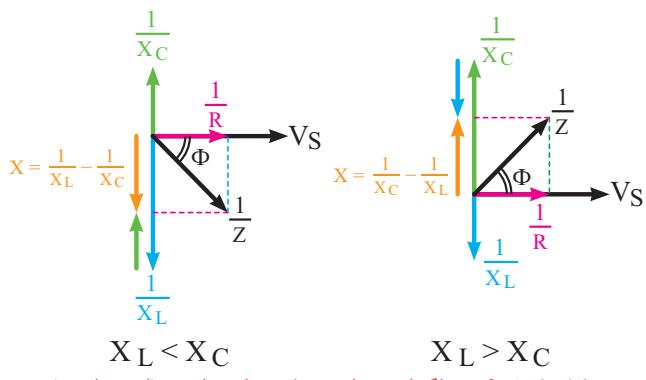


شکل ۹-۱۱۴- دیاگرام برداری عکس امپدانس (ادمیتانس) در حالت‌های مختلف

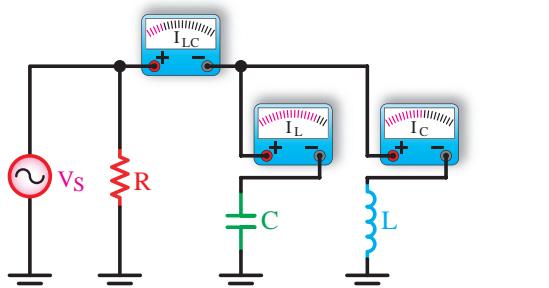با استفاده از دیاگرام‌های برداری و رابطه فیثاغورث برای جریان‌ها می‌توانیم بنویسیم:



الف - وضعیت مداری عناصر

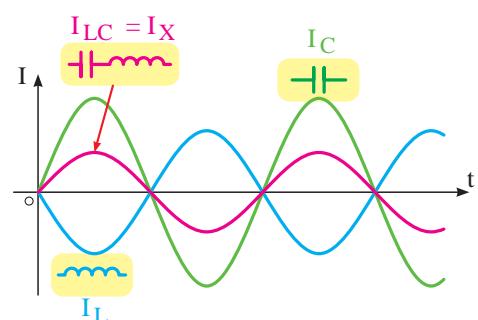

ب - شکل موج دو سر عناصر

شکل ۹-۱۱۵- شکل موج‌های جریان سلف، خازن و ترکیب آن‌ها به همراه وضعیت مداری

$$I_T = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2} \quad X_C > X_L$$

$$I_T = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2} \quad X_L > X_C$$


برای محاسبه امپدانس باید ابتدا راکتانس معادل بین سلف و خازن مدار را مانند یک مدار موازی از رابطه  $X = \frac{X_L \cdot X_C}{|X_L - X_C|}$  به دست آورد و سپس  $Z$  را از روابط زیر به دست آورد. (شکل ۹-۱۱۵)

$$Z = \frac{R \cdot X}{\sqrt{R^2 + X^2}} \quad X_C > X_L$$


$$Z = \frac{R \cdot X}{\sqrt{R^2 + X^2}} \quad X_L > X_C$$

۱- منظور از  $X$  راکتانس معادل بین  $X_L$  و  $X_C$  مدار است.

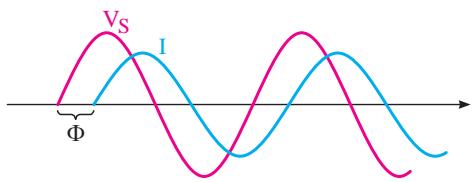
ضرایب قدرت و ضریب کیفیت در مدارهای RLC موازی از روابط زیر به دست می‌آید.



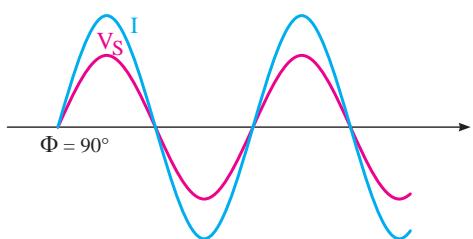الف - پایین‌تر از  $f_r$ ,  $V_S$  عقب‌تر از  $I$  (پس فاز)



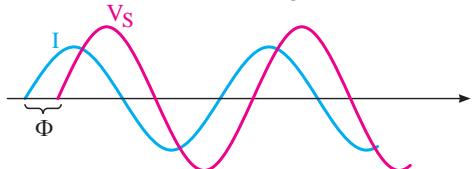ب - برابر  $f_r$ ,  $V_S$  هم فاز با  $I$  است (هم فاز)



ج - بالاتر از  $f_r$ ,  $V_S$  جلوتر از  $I$  (پیش فاز)

شکل ۹-۱۱۶- شکل موج‌های ولتاژ و جریان کل مدار در شرایط مختلف

$$\cos \Phi = \frac{I_R}{I_T} = \frac{\cancel{V}}{\cancel{Z}} = \frac{Z}{R}$$

$$\sin \Phi = \frac{I_X}{I_T} = \frac{\cancel{V}}{\cancel{Z}} = \frac{Z}{X}$$

$$\operatorname{tg} \Phi = \frac{I_X}{I_R} = \frac{\cancel{V}}{\cancel{R}} = \frac{R}{X}$$

در حالت رزنانس  $\frac{1}{X_L} = \frac{1}{X_C}$  (برابر شدن ادمیتانس‌ها) می‌شود و می‌توانیم بنویسیم  $X_L = X_C$  است.

چگونگی محاسبه فرکانس رزنانس ( $f_r$ ) مانند مدارهای RLC سری است.

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

در لحظه رزنانس امپدانس مدار برابر خواهد شد با:

$$X_L = X_C \Rightarrow Z = R$$

در حالت تشدید حداقل جریان از مدار عبور می‌کند.

$$I_T = \frac{V_S}{Z} \Rightarrow I = \frac{V_S}{R}$$

در صورت تغییر فرکانس، مدار در سه حالت می‌تواند قرار گیرد.

۱- به ازای فرکانس‌های کمتر از فرکانس رزنانس مدار سلفی‌تر می‌شود.

۲- در صورت افزایش فرکانس به مقداری بیشتر از  $f_r$  مدار دارای خاصیت خازنی می‌شود.


۳- در شرایط رزنانس مدار اهمی خالص است. شکل ۹-۱۱۶ منحنی‌های ولتاژ و جریان را در سه حالت نشان می‌دهد.

### تذکر مهم:

شرط  $X_L = X_C$  برای حالت رزنانس را فقط برای مدارهای RLC، LC و RLC سری و LC موازی می‌توان در نظر گرفت و فرکانس رزنانس را براساس آن به صورت زیر محاسبه کرد:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L.C}}$$


مثال: در مدار شکل ۹-۱۱۷ مطلوب است:

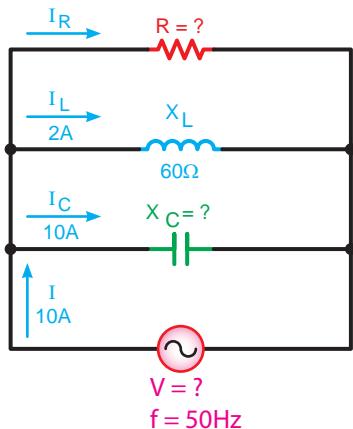

شکل ۹-۱۱۷

الف - جریان  $I_R$

ب - ولتاژ مدار

ج - امپدانس

د - مقدار  $X_C$  ،  $R$

ه - ضریب کیفیت

و - فرکانس رزنانس مدار

$$I_T = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}$$

$$I_R = \sqrt{I_T^2 - (I_C - I_L)^2} = \sqrt{(10)^2 - (10 - 2)^2}$$

$$I_R = 6A$$

$$V = X_L \cdot I_L = 60 \times 2 = 120V$$

$$R = \frac{V}{I_R} = \frac{120}{6} = 2\Omega$$

$$X_C = \frac{V}{I_C} = \frac{120}{10} = 12\Omega$$

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{120}{10} = 12\Omega$$

$$Q = \tan \Phi = \frac{I_X}{I_R} = \frac{10 - 2}{6} = \frac{8}{6} = 1/3$$


$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{60}{2 \times 3.14 \times 50} = 1.9\Omega$$

$$C = \frac{1}{2\pi f \cdot X_C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 50 \times 12} \\ = 2/56 \times 10^{-9} F$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \\ = \frac{1}{2 \times 3.14 \times \sqrt{1.9 \times 2/60 \times 10^{-9}}} \\ f_r = 22/4 H_z$$

حل: برای محاسبه مقادیر مجهول مطابق روابط مقابل می توان عمل کرد:

## ۹-۸- انواع توان در جریان متناوب تکفاز

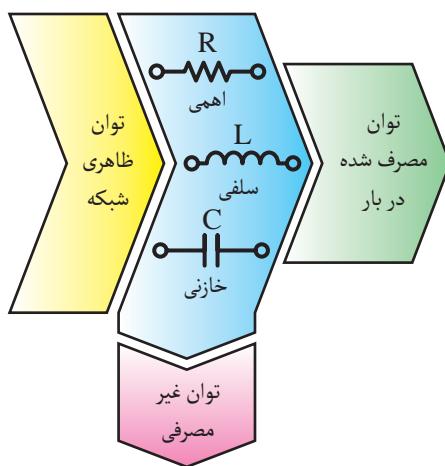

در مدارهای جریان متناوب از عناصر اهمی - سلفی و خازنی به صورت مستقل و یا ترکیبی استفاده می شود. این عناصر انرژی الکتریکی دریافتی از شبکه را به صورت های گوناگون ظاهر می کنند.

گروهی از عناصر توان الکتریکی را مورد مصرف قرار داده و گروهی دیگر به صورت انرژی ذخیره می کنند. به همین خاطر در شبکه های متناوب سه نوع توان خواهیم داشت.

(شکل ۹-۱۱۸)

شکل ۹-۱۱۸- بلوک دیاگرام توان ها در جریان متناوب

### ۱- توان «ظاهری» (S):

طبق تعریف به حاصل ضرب ولتاژ و جریان مؤثر توان ظاهری گفته می شود و به صورت زیر می توان به دست آورد.

$$S = V_e \cdot I_e$$

واحد توان ظاهری «ولت آمپر (V.A)» است.



شکل ۹-۱۱۹- بار اهمی خالص که توان حقیقی مصرف می کند.

### ۲- توان حقیقی - مفید - اکتیو (P):

توانی که از طرف بار الکتریکی مورد استفاده قرار گرفته و کار مؤثر انجام می دهد را توان حقیقی (اکتیو - مفید) می گویند. این توان مربوط به مصرف کننده های اهمی (R) بوده (شکل ۹-۱۱۹) و از روابط زیر محاسبه می شود.

$$P = V_e \cdot I_e \cdot \cos \Phi$$

$$P = R \cdot I^2_e$$

$$P = \frac{V_e^2}{R}$$

واحد توان حقیقی بر حسب (وات W) است.



شکل ۹-۱۲۰

### ۳- توان «غیرحقیقی - غیرمفید - راکتیو»:


مقدار توانی که در مقاوت های سلفی و خازنی ظاهر می شود ولی نمی تواند به کار مفید تبدیل گردد را توان غیرحقیقی (غیرمفید - راکتیو) مینامند. (شکل ۹-۱۲۰) این توان به صورت تناوبی بین مصرف کننده و شبکه رفت و برگشت می شود.

توان غیرمفید را بر حسب «وار - VAR» محاسبه می کنند. در محاسبات مربوط به توان راکتیو معمولاً بارهای سلفی را با علامت مثبت و بارهای خازنی را با علامت منفی در روابط نشان می دهند.


$$Q = \pm(V_e \cdot I_e \cdot \sin \Phi)$$

$$Q = \pm(X \cdot I_e^r)$$

$$Q = \pm\left(\frac{V_e^r}{X}\right)$$

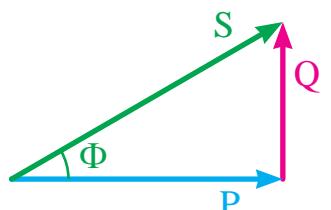

در روابط فوق X معرف راکتانس معادل  $X_L$  و  $X_C$  مدار است.

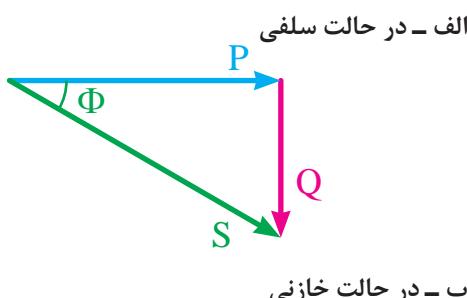

شکل ۹-۱۲۱- دیاگرام برداری مثلث توان ها در حالت های مختلف


**توضیح** حاصل جمع توان های

داده شده و گرفته شده (توان ظاهروی) به صورت برداری

است و از رابطه  $S = \sqrt{P^r + Q^r}$  محاسبه



می شود. (شکل ۹-۱۲۱)

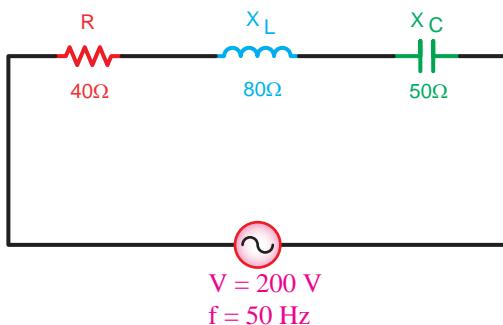

شکل ۹-۱۲۲- مدار RLC سری

مثال: در شکل ۹-۱۲۲ مطلوب است:

الف - توان های ظاهری، اکتیو و راکتیو مدار

ب - ضریب قدرت دوایه

حل:

ابتدا امپدانس را به دست می آوریم تا بتوان براساس آن توان ها و ضریب کیفیت را محاسبه کرد.

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{(40)^2 + (80 - 50)^2} = 50\Omega$$

$$Z = 50\Omega$$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{200}{50} = 4A$$

$$S = Z \cdot I^2 = 50 \times (4)^2 = 800 \text{ VA}$$

$$P = R \cdot I^2 = 40 \times (4)^2 = 640 \text{ W}$$

$$Q = X \cdot I^2 = (80 - 50) \times (4)^2 = 480 \text{ VAR}$$

$$\sin \phi = \frac{X}{Z} = \frac{80 - 50}{50} = \frac{30}{50} = 0.6$$

مثال:

در مدار شکل ۹-۱۲۳ مطلوب است:

الف - ضریب قدرت وایه مدار

ب - توان ظاهری مدار

ج - توان اکتیو و راکتیو مدار

حل:

$$V = I_R \cdot R = 12 \times 20 = 240V$$

$$I_L = \frac{V}{X_L} = \frac{240}{12} = 20A$$

$$I_L = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2}$$

$$I_T = \sqrt{(12)^2 + (20 - 4)^2} \Rightarrow I_T = 20A$$


$$\cos \Phi = \frac{I_R}{I_T} = \frac{12}{20} = 0.6$$

$$\sin \Phi = \frac{20 - 4}{20} = \frac{16}{20} = 0.8$$


$$S = V_e \cdot I_e = 240 \times 20 = 4800 \text{ VA}$$

$$P = V_e \cdot I_e \cdot \cos \Phi = 240 \times 20 \times 0.6 = 2880 \text{ W}$$

$$Q = V_e \cdot I_e \cdot \sin \Phi = 240 \times 20 \times 0.8 = 3840 \text{ VAR}$$

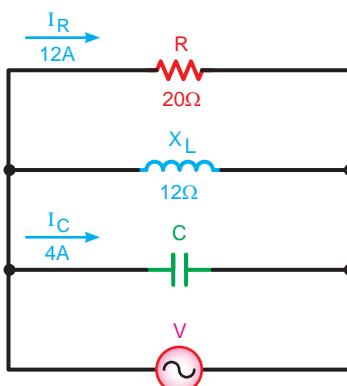

شکل ۹-۱۲۳- مدار RLC موازی

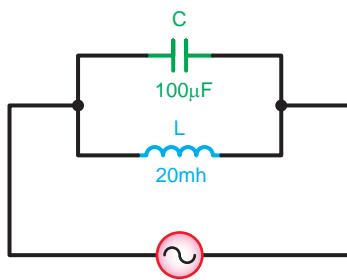

$f = 50 \text{ Hz}$

شکل ۹-۱۲۴

$$X_L = 2\pi f \cdot L$$

$$X_L = 2 \times 3 / 14 \times 50 \times 20 \times 10^{-3} = 6 / 28 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi f \cdot C}$$

$$X_C = \frac{1}{2 \times 3 / 14 \times 50 \times 100 \times 10^{-6}} = 31 / 8 \Omega$$


$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C} = \frac{X_C - X_L}{X_L \cdot X_C}$$

$$Z = \frac{X_C \cdot X_L}{X_C - X_L} = \frac{31 / 8 \times 6 / 28}{31 / 8 - 6 / 28} = 7 / 82 \Omega$$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{100}{7 / 82} = 12 / 78 A$$

$$P = .$$

$$Q = S = V_e \cdot I_e = 100 \times 12 / 78 = 1278 VA$$

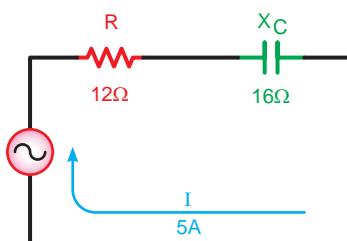

شکل ۹-۱۲۵

چون جریان شاخه سلفی بیشتر از شاخه خازنی است لذا

توان راکتیو سلفی است و با علامت مثبت نشان می دهیم.

مثال: یک سلف به خودالقایی ۲۰ میلی هانری با یک

خازن به ظرفیت ۱۰۰ میکروفاراد مطابق شکل ۹-۱۲۴ به

صورت موازی به ولتاژ مؤثر ۱۰۰ ولت با فرکانس ۵۰ هرتز

متصل شده اند، مطلوب است:

الف - جریان مدار

ب - توان های اکتیو، راکتیو و ظاهری

حل: مقادیر مجھول به کمک روابط مقابل چنین به

دست می آید.

چون مصرف کننده اهمی نداریم توان مصرفی مدار صفر

است.

مثال: در مدار شکل ۹-۱۲۵ مطلوب است:

الف - ولتاژ کل مدار

ب - ضرایب وانه و دواته مدار

ج - توان اکتیو و راکتیو و ظاهری

حل: براساس روابط مدارهای RC سری مقادیر خواسته

شده به صورت مقابل به دست می آید.

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$

$$Z = \sqrt{(12)^2 + (16)^2} = 20 \Omega$$

$$V = IZ$$

$$V = 5 \times 20 = 100 V$$

$$\cos \Phi = \frac{R}{Z} = \frac{12}{20} = 0.6$$

$$\sin \Phi = \frac{X_C}{Z} = \frac{16}{20} = 0.8$$

$$S = V \cdot I = 100 \times 5 = 500 V.A$$

$$P = S \cdot \cos \Phi = 500 \times 0.6 = 300 W$$

$$Q = S \cdot \sin \Phi = 500 \times 0.8 = 400 VAR$$

## عملیات کارگاهی (کار عملی ۱۰)



ساعت		
جمع	عملی	نظری
۱	۱	-

هدف: بررسی مدارهای خازنی سری در جریان

وسایل و تجهیزات مورد نیاز (برای هر گروه کار)

۱- سیکنال ژنراتور ۱ دستگاه

۲- مولتیمتر دیجیتالی ۱ دستگاه

۳- LC متر ۱ دستگاه

۴- بردبرد آزمایشگاهی ۱ عدد

۵- خازن‌ها

۱ عدد  $C_1 = 0.22\mu F$  با حداقل ولتاژ کار ۱۰ ولت

۲ عدد  $C_2 = 0.1\mu F$  با حداقل ولتاژ کار ۱۰ ولت

۱ عدد  $C_3 = 0.47\mu F$  با حداقل ولتاژ کار ۱۰ ولت

۶- سیم تلفنی ۰/۵ متر

۷- سیم چین ۱ عدد

۸- سیم لخت کن ۱ عدد




برای اندازه‌گیری ولتاژ و جریان عناصر مدار می‌توانید از یک آوومتر دیجیتالی یکبار به صورت ولتمتری و بار دیگر به صورت آمپرمتری بطور جداگانه استفاده کنید.

## مراحل اجرای آزمایش

۱- سه خازن  $C_1$  و  $C_2$  و  $C_3$  را مطابق شکل ۹-۱۲۶ روی بردبرد اتصال دهید و با استفاده از دستگاه LC متر ظرفیت خازن معادل مدار در نقطه A و B را اندازه‌گیری کنید.


$$C_{AB} = \boxed{\phantom{000}} \mu\text{F}$$

الف - شکل واقعی

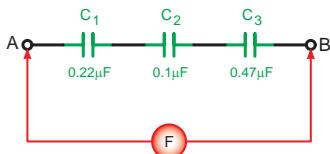

ب - شکل مداری

شکل ۹-۱۲۶

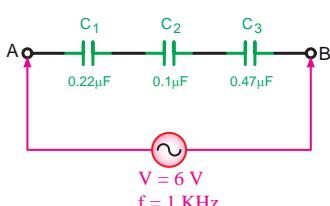


شکل ۹-۱۲۷

۲- سیگنال ژنراتور را روی ولتاژ ۶ ولت سینوسی با فرکانس ۱ کیلوهرتز (kHz) تنظیم کنید و طبق شکل ۹-۱۲۷ به دو نقطه A و B مدار وصل کنید.



الف - شکل واقعی

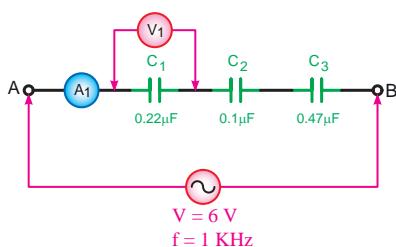


ب - شکل مداری

شکل ۹-۱۲۸

۳- با استفاده از یک مولتی متر دیجیتالی جریان عبوری و ولتاژ دوسر خازن  $C_1$  را اندازه‌گیری کنید. (شکل ۹-۱۲۸)

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

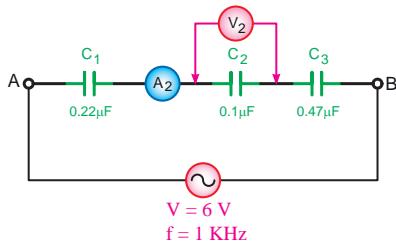

شکل ۹-۱۲۹


۴- به طور جداگانه جریان و ولتاژ دو سر خازن های  $C_۳$  و  $C_۲$  را طبق شکل های ۹-۱۲۹ و ۹-۱۳۰ اندازه گیری کنید.

$$V_{C_۱} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$V_{C_۲} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$I_{C_۱} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_{C_۲} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

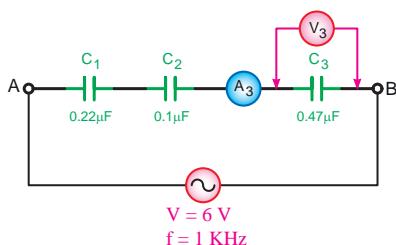

شکل ۹-۱۳۰

۵- آیا آمپر مترها و ولت مترها مقادیر مساوی را نشان می دهند؟ چرا؟

۶- مقدار جریان و ولتاژ هر خازن را با کمک روابط:

$$V_{C_۱} = X_{C_۱} \cdot I_T \quad \text{و} \quad I_T = \frac{V_T}{X_{C_T}} \quad \text{و} \quad X_{C_T} = \frac{1}{2\pi f \cdot C_T}$$

$V_{C_۱} = X_{C_۱} \cdot I_T$  ،  $V_{C_۲} = X_{C_۲} \cdot I_T$

$$V_{C_۱} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$


$$V_{C_۲} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$V_{C_۳} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$I_{C_۱} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_{C_۲} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_{C_۳} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

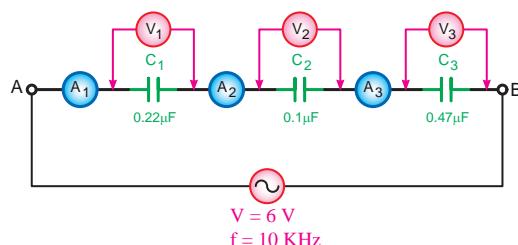

شکل ۹-۱۳۱

۷- فرکانس سیگنال ژنراتور را به  $10 \text{ kHz}$  تغییر دهید و سپس جریان و ولتاژ هر خازن را به طور جداگانه مطابق مراحل ۳ و ۴ اندازه گیری کنید.

$$V_{C_۱} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$V_{C_۲} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$V_{C_۳} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$I_{C_۱} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_{C_۲} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_{C_۳} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

## پاسخ سؤال

-۱۰

۸- آیا مقادیر اندازه گیری شده ولتاژ و جریان خازن ها در فرکانس  $1\text{kHz}$  با فرکانس  $10\text{kHz}$  مساوی هستند؟  
چرا؟

۹- مقادیر جریان و ولتاژ هر خازن را با کمک روابط:

$$V_{C_1} = X_{C_1} \cdot I_T \quad \text{و} \quad I_T = \frac{V_T}{X_{C_T}} \quad \text{و} \quad X_{C_T} = \frac{1}{2\pi f \cdot C_T}$$

$V_{C_1} = X_{C_1} \cdot I_T$   $V_{C_1} = X_{C_1} \cdot I_T$

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$V_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$


$$V_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$


$$I_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

۱۰- از مقادیر محاسبه شده و اندازه گیری شده برای ولتاژ و جریان هر خازن طی مراحل ۲ تا ۹ چه نتیجه ای می گیرید؟ شرح دهید.

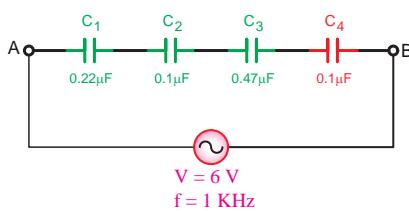

شکل ۹-۱۳۲

۱۱- یک خازن  $1\mu\text{F}/0.1\text{mF}$  را مطابق شکل ۹-۱۳۲ به صورت سری به مدار اضافه کنید.

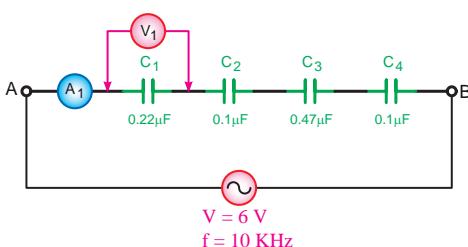

شکل ۹-۱۳۳


۱۲- ولتاژ و فرکانس سیگنال ژنراتور را به ترتیب روی ۶ ولت و  $1\text{ KHz}$  تنظیم کنید و سپس طبق شکل ۹-۱۳۲ به مدار اتصال دهید.

۱۳- با استفاده از یک مولتی متر دیجیتالی و طبق شکل


۹-۱۳۳ ولتاژ و جریان خازن  $C_1$  را اندازه بگیرید.

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$


$$I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

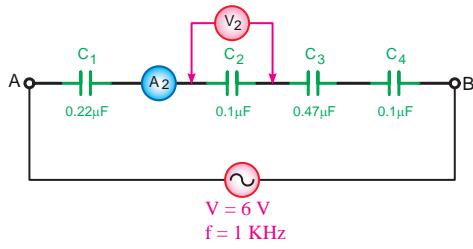

شکل ۹-۱۳۴

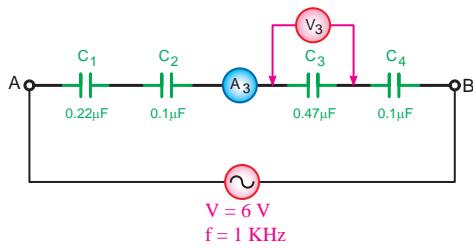

شکل ۹-۱۳۵

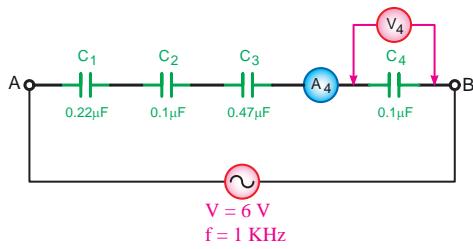

شکل ۹-۱۳۶

۱۴- با تغییر دادن محل قرار گرفتن مولتی متر جریان عبوری و ولتاژ دو سر خازن های  $C_۲$  و  $C_۴$  را مطابق شکل های ۹-۱۳۴ و ۹-۱۳۵ و ۹-۱۳۶ اندازه گیری کنید.

$$V_{C_۱} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$V_{C_۳} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$V_{C_۴} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$I_{C_۱} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_{C_۳} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_{C_۴} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

۱۵- مقدار جریان و ولتاژ هر خازن را با کمک روابط:

$$V_{C_۱} = X_{C_۱} \cdot I_T \quad \text{و} \quad I_T = \frac{V_T}{X_{C_T}} \quad \text{و} \quad X_{C_T} = \frac{1}{\gamma \pi f \cdot C_T}$$

محاسبه کنید.

$$V_{C_۱} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$V_{C_۳} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$V_{C_۴} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$I_{C_۱} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_{C_۳} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_{C_۴} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_{C_۴} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

## پاسخ سؤال



-۱۶-

۱۶- از مقادیر محاسبه شده و اندازه گیری شده برای ولتاژ جریان هر خازن طی مراحل ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ چه نتیجه ای می گیرید؟ شرح دهید.

۱۷- براساس مقادیر به دست آمده از آزمایش‌های انجام شده

ظرفیت واقعی هر یک از خازن‌های  $C_1$  تا  $C_4$  را به کمک روابط

$$I_T = \frac{V_T}{X_{C_T}}, \quad X_{C_T} = \frac{V}{I}$$

$$X_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad C_1 = \boxed{\phantom{000}} \text{ } \mu\text{f}$$

$$X_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad C_2 = \boxed{\phantom{000}} \text{ } \mu\text{f}$$

$$X_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad C_3 = \boxed{\phantom{000}} \text{ } \mu\text{f}$$

$$X_{C_4} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad C_4 = \boxed{\phantom{000}} \text{ } \mu\text{f}$$

۱۸- با در نظر گرفتن ولتاژ دو سر هر خازن و ظرفیت واقعی

آن‌ها مقدار انرژی ذخیره شده در هر خازن را طبق رابطه

$$W = \frac{1}{2} CV^2 \text{ محاسبه کنید.}$$

$$W_{C_1} = \frac{1}{2} C_1 V_1^2 = \boxed{\phantom{000}}$$

$$W_{C_2} = \frac{1}{2} C_2 V_2^2 = \boxed{\phantom{000}}$$

$$W_{C_3} = \frac{1}{2} C_3 V_3^2 = \boxed{\phantom{000}}$$

$$W_{C_4} = \frac{1}{2} C_4 V_4^2 = \boxed{\phantom{000}}$$



-۱۹

۱۹- آیا نتایج به دست آمده از آزمایش، با مطالب محاسباتی

مطابقت دارد؟ چرا؟ شرح دهید.

## عملیات کارگاهی (کار عملی ۱۱)



ساعت		
جمع	عملی	نظری
۱	۱	-

هدف: بررسی مدارهای خازنی موازی در جریان متناوب

وسایل و تجهیزات مورد نیاز (برای هر گروه کار)

۱ دستگاه

۱- سیگنال ژنراتور

۱ دستگاه

۲- مولتیمتر دیجیتالی

۱ دستگاه

۳- متر LC

۱ عدد

۴- بردبرد آزمایشگاهی

۵- خازن‌ها

۱ عدد  $C_1 = 0.22\mu F$  با حداقل ولتاژ کار ۱۰ ولت

۲ عدد  $C_2 = 0.1\mu F$  با حداقل ولتاژ کار ۱۰ ولت

۱ عدد  $C_3 = 0.47\mu F$  با حداقل ولتاژ کار ۱۰ ولت

۰/۵ متر

۶- سیم تلفنی

۱ عدد

۷- سیم چین

۱ عدد

۸- سیم لخت کن




برای اندازه‌گیری ولتاژ و جریان عناصر مدار می‌توانید از یک آوومتر دیجیتالی یکبار به صورت ولتمتری و بار دیگر به صورت آمپرمتری بطور جداگانه استفاده کنید.

## مراحل اجرای آزمایش



۱- سه خازن  $C_1$  و  $C_2$  را مطابق شکل ۹-۱۳۷ روی بردبرد اتصال دهید و با استفاده از دستگاه LC متر ظرفیت خازن معادل در نقطه A و B را اندازه گیری کنید.


الف - شکل واقعی

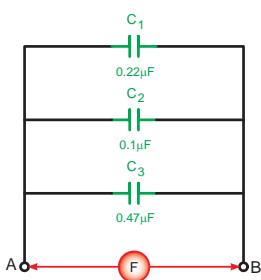

$$C_{AB} = \boxed{\quad} \mu F$$

ب - شکل مداری

شکل ۹-۱۳۷

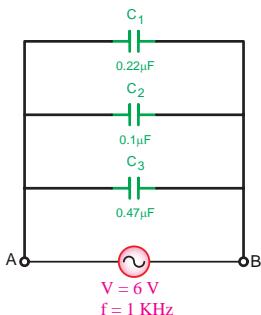


شکل ۹-۱۳۸

۲- سیگنال ژنراتور را روی ولتاژ ۶ ولت سینوسی با فرکانس ۱ کیلوهرتز (kHz) تنظیم کنید و طبق شکل ۹-۱۳۸ به دو نقطه A و B مدار وصل کنید.



الف - شکل واقعی

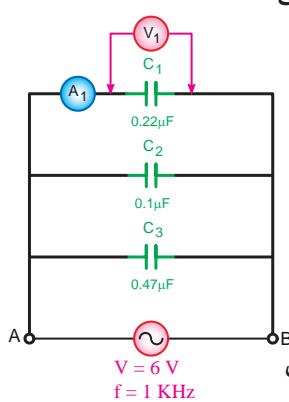۳- با استفاده از یک مولتی متر دیجیتالی جریان عبوری و ولتاژ دو سر خازن  $C_1$  را اندازه گیری کنید. (شکل ۹-۱۳۹)




ب - شکل مداری

شکل ۹-۱۳۹

$$V_{C_1} = \boxed{\quad} V$$

$$I_{C_1} = \boxed{\quad} mA$$

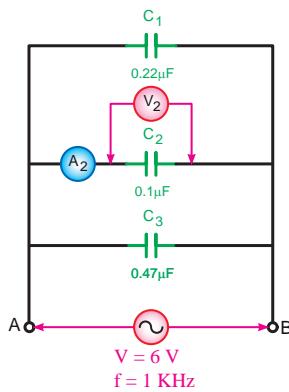

شکل ۹-۱۴۰

۴- به طور جداگانه جریان و ولتاژ دو سر خازن های ۹-۱۴۲، ۹-۱۴۱ و  $C_۳$  را طبق شکل های ۹-۱۴۰ و  $C_۱$  و  $C_۲$  اندازه گیری کنید.

$$V_{C_۱} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$


$$V_{C_۲} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$V_T = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$I_{C_۱} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$


$$I_{C_۲} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_T = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

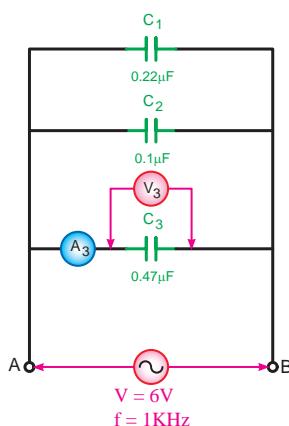

شکل ۹-۱۴۱

۵- آیا آمپرمترها و ولت مترها مقادیر مساوی را نشان می دهند؟ چرا؟

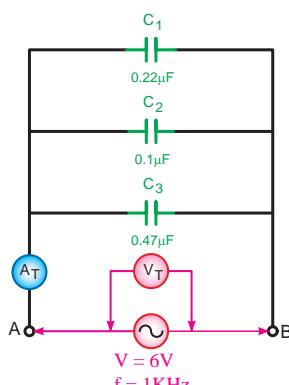

شکل ۹-۱۴۲

۶- مقدار جریان و ولتاژ هر خازن را با کمک روابط:

$$\text{و } I_{C_۱} = \frac{V_{C_۱}}{X_{C_۱}} \text{ و } V_C = X_C \cdot I_C \text{ و } X_{C_T} = \frac{1}{\pi f \cdot C_T}$$

محاسبه کنید.

$$I_{C_۱} = \frac{V_{C_۱}}{X_{C_۱}}$$

$$V_{C_۱} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$


$$V_{C_۲} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$V_{C_۳} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$I_{C_۱} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_{C_۲} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_{C_۳} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

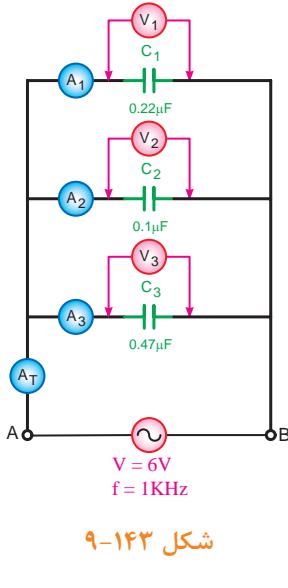

شکل ۹-۱۴۳

۷- فرکانس سیگنال ژنراتور را مطابق شکل ۹-۱۴۳ به  $10\text{ kHz}$  تغییر دهید و سپس جریان و ولتاژ هر خازن را به طور جداگانه مطابق مراحل ۳ و ۴ اندازه گیری کنید.

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$V_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$V_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

### پاسخ سؤال




-۸

۸- آیا مقادیر اندازه گیری شده ولتاژ و جریان خازن ها در فرکانس  $1\text{ kHz}$  با فرکانس  $10\text{ kHz}$  مساوی هستند؟ چرا؟

۹- مقادیر جریان و ولتاژ هر خازن را با کمک روابط:

$$\text{و } V_{C_1} = X_{C_1} \cdot I_T \quad \text{و } I_T = \frac{V_T}{X_{C_T}} \quad \text{و } X_{C_T} = \frac{1}{2\pi f \cdot C_T}$$

$V_{C_1} = X_{C_1} \cdot I_T$  و  $V_{C_2} = X_{C_2} \cdot I_T$

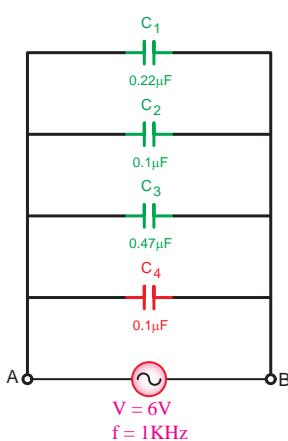


شکل ۹-۱۴۴

۱۰- از مقادیر محاسبه شده و اندازه گیری شده برای ولتاژ و جریان هر خازن طی مراحل ۲ تا ۹ چه نتیجه ای می گیرید؟ سرح دهید.

۱۱- یک خازن  $1\mu\text{F}/0.1\mu\text{F}$  را مطابق شکل ۹-۱۴۴ به صورت موازی به مدار اضافه کنید.

۱۲- ولتاژ و فرکانس سیگنال ژنراتور را به ترتیب روی ۶ ولت و ۱ کیلوهرتز kHz تنظیم کنید و سپس طبق شکل ۹-۱۴۴ به مدار اتصال دهید.

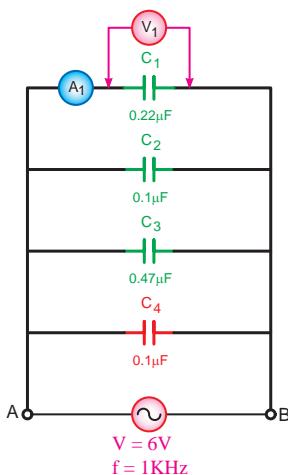


شکل ۹-۱۴۵

۱۳- با استفاده از یک مولتی متر دیجیتالی و طبق شکل ۹-۱۴۵ ولتاژ و جریان خازن C را اندازه بگیرید.

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

۱۴- با تغییر دادن محل قرار گرفتن مولتی متر جریان عبوری و ولتاژ دو سر خازن های C۲ و C۳ را مطابق شکل های ۹-۱۴۶ و ۹-۱۴۷ و ۹-۱۴۸ اندازه گیری کنید.

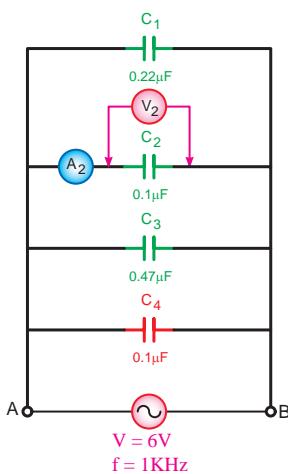

شکل ۹-۱۴۶

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$V_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$V_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

۱۵- مقدار جریان و ولتاژ هر خازن را با کمک روابط

$$\text{و } I_{C_i} = \frac{V_{C_i}}{X_{C_i}} \text{ و } V_C = X_C \cdot I_C \text{ و } X_{C_T} = \frac{1}{2\pi f \cdot C_T}$$

$$\text{محاسبه کنید. } I_{C_T} = \frac{V_{C_T}}{X_{C_T}}$$

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$V_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$


$$V_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$I_{C_4} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

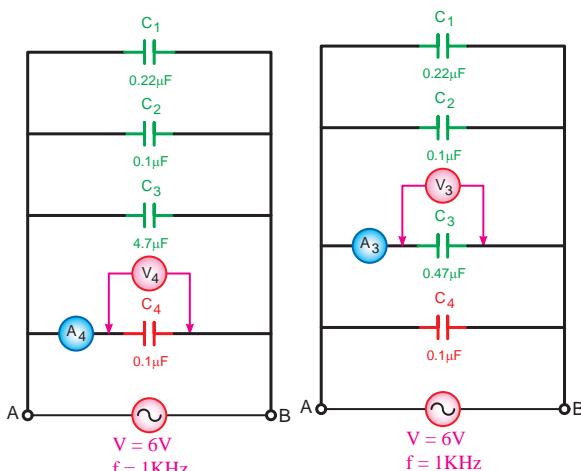

شکل ۹-۱۴۸

شکل ۹-۱۴۷

## پاسخ سؤال



۱۶- از مقادیر محاسبه شده و اندازه گیری شده برای ولتاژ و جریان هر خازن طی مراحل ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ چه نتیجه ای می گیرید؟ شرح دهید.

۱۷- براساس مقادیر بدست آمده از آزمایش های انجام شده، ظرفیت واقعی هر یک از خازن های  $C_1$  تا  $C_4$  را به کمک روابط  $C = \frac{1}{2\pi f \cdot X_C}$  و  $X_C = \frac{V}{I}$  محاسبه کنید.

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \Omega$$

$$V_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \Omega$$

$$V_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \Omega$$

$$V_{C_4} = \boxed{\phantom{000}} \Omega$$

$$C_1 = \boxed{\phantom{000}} \mu F$$

$$C_2 = \boxed{\phantom{000}} \mu F$$

$$C_3 = \boxed{\phantom{000}} \mu F$$

$$C_4 = \boxed{\phantom{000}} \mu F$$

## پاسخ سؤال



-۱۹

۱۸- با در نظر گرفتن ولتاژ دو سر هر خازن و ظرفیت واقعی آن ها مقدار انرژی ذخیره شده در هر خازن را طبق رابطه  $W = \frac{1}{2} CV^2$  محاسبه کنید.

$$W_{C_1} = \frac{1}{2} C_1 V_1^2 = \boxed{\phantom{000}}$$

$$W_{C_2} = \frac{1}{2} C_2 V_2^2 = \boxed{\phantom{000}}$$

$$W_{C_3} = \frac{1}{2} C_3 V_3^2 = \boxed{\phantom{000}}$$

$$W_{C_4} = \frac{1}{2} C_4 V_4^2 = \boxed{\phantom{000}}$$

۱۹- آیا نتایج به دست آمده از آزمایش ها با مطالب محاسباتی مطابقت دارد؟ چرا؟ شرح دهید.

## عملیات کارگاهی (کار عملی ۱۲)



ساعت		
جمع	عملی	نظری
۱/۵	۱/۵	-

هدف: بررسی مدارهای خازنی سری - موازی در جریان متناوب

وسایل و تجهیزات مورد نیاز (برای هر گروه کار)

۱ دستگاه	۱- سیگنال ژنراتور
۱ دستگاه	۲- مولتی‌متر دیجیتالی
۱ دستگاه	۳- LC متر
۱ عدد	۴- بردبرد آزمایشگاهی
	۵- خازن‌ها
۱ عدد	$C_1 = 0.22\mu F$ با حداقل ولتاژ کار ۱۰ ولت
۲ عدد	$C_2 = 0.1\mu F$ با حداقل ولتاژ کار ۱۰ ولت
۱ عدد	$C_3 = 0.47\mu F$ با حداقل ولتاژ کار ۱۰ ولت
۰/۵ متر	۶- سیم تلفنی
۱ عدد	۷- سیم چین
۱ عدد	۸- سیم لخت کن

**تذکر مهم:** در صورت کم بودن زمان اجرای آزمایش و یا تجهیزات آزمایشگاهی از انجام مراحلی که با علامت (\*) مشخص شده‌اند خودداری کنید.



توجه



برای اندازه‌گیری ولتاژ و جریان عناصر مدار می‌توانید از یک آوومتر دیجیتالی یکبار به صورت ولتمتری و بار دیگر به صورت آمپرمتری بطور جداگانه استفاده کنید.


## مراحل اجرای آزمایش



- ۱- مدار شکل ۹-۱۴۹ را روی بردبرد اتصال دهید و متر ظرفیت خازن معادل بین دو نقطه A و D را اندازه‌گیری کنید.

$$C_{TAD} = \boxed{\phantom{000}} \mu F$$


الف - شکل واقعی

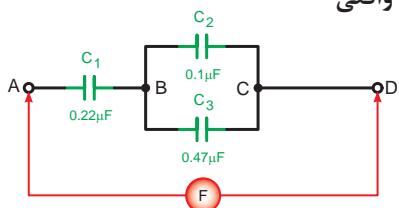

ب - شکل مداری

شکل ۹-۱۴۹


- ۲- سیگنال ژنراتور را روی ولتاژ ۶ ولت سینوسی با فرکانس ۱ کیلوهرتز kHz تنظیم کنید و طبق شکل ۹-۱۵۰ به دو نقطه A و D مدار وصل کنید.

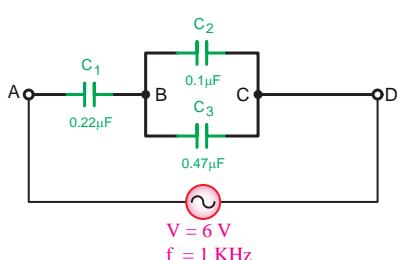

شکل ۹-۱۵۰



الف - شکل واقعی

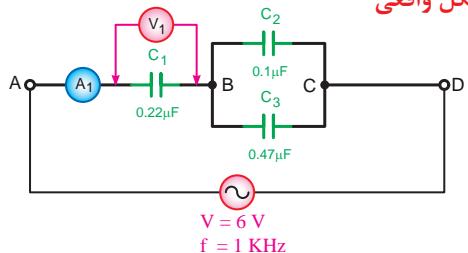


ب - شکل مداری

شکل ۹-۱۵۱

- ۳- با استفاده از یک مولتی متر دیجیتالی جربان عبوری و ولتاژ دو سر خازن  $C_1$  را اندازه‌گیری کنید. (شکل ۹-۱۵۱)

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} V$$

$$I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} mA$$

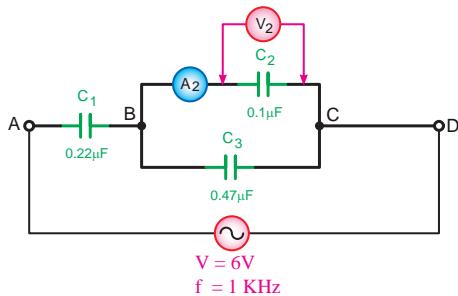

شکل ۹-۱۵۲

۴- به طور جداگانه جریان و ولتاژ سرخازن های  $C_1$  و  $C_3$  را طبق شکل های ۹-۱۵۲ و ۹-۱۵۳ اندازه گیری کنید.

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$


$$V_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

### پاسخ سؤال

-۵

۵- آیا آمپر مترها و ولت مترها مقادیر مساوی را نشان می دهند؟

چرا؟

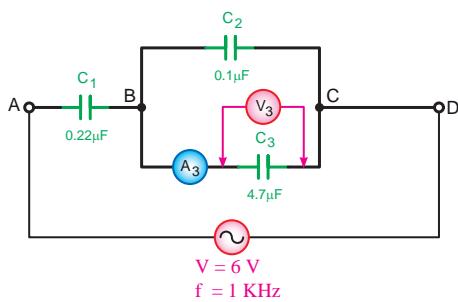

شکل ۹-۱۵۳

۶- مقدار جریان و ولتاژ هر خازن را با کمک روابط:


$$V_C = X_C I \quad \text{و} \quad X_{C_T} = \frac{1}{2\pi f C_T}$$

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_T} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_T} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

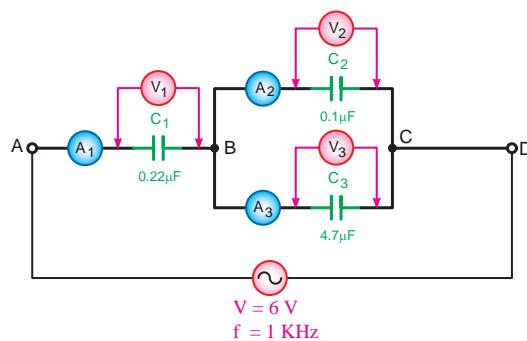

شکل ۹-۱۵۴

۷- فرکانس سیگنال ژنراتور را مطابق شکل ۹-۱۵۴ به ۱۰ KHz تغییر دهید و سپس جریان و ولتاژ هر خازن را به طور جداگانه مطابق مراحل ۳ و ۴ اندازه گیری کنید.

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_T} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_T} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

## پاسخ سؤال



-۸

۸- آیا مقادیر اندازه گیری شده ولتاژ و جریان ولتاژی در فرکانس ۱kHz با فرکانس ۱۰kHz مساوی هستند؟ چرا؟

## پاسخ سؤال



-۹

۹- مقدار جریان و ولتاژ هر خازن را با کمک روابط:


$$V_C = X_C I_C \quad \text{و} \quad I_C = \frac{V_C}{X_C} \quad , \quad X_{C_T} = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_T} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_T} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$


$$V_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

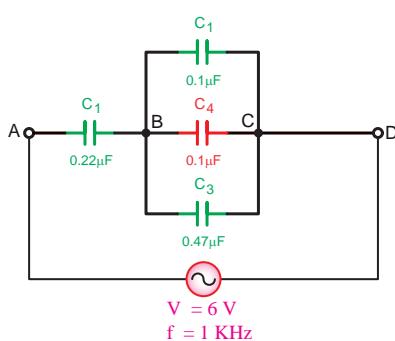۱۰- از مقادیر محاسبه شده و اندازه گیری شده برای ولتاژ و جریان هر خازن طی مراحل ۲ تا ۹ چه نتیجه ای می گیرید؟ شرح دهید.




۱۱- یک خازن  $10/\mu F$  را مطابق شکل ۹-۱۵۵ بین دو نقطه B و C مدار قرار دهید.

شکل ۹-۱۵۵

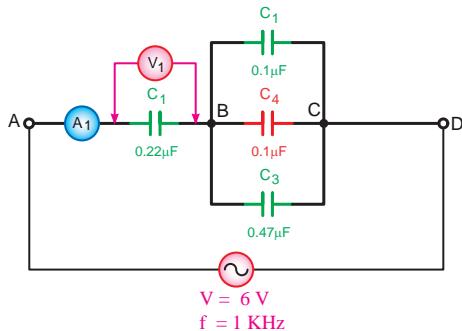

شکل ۹-۱۵۶

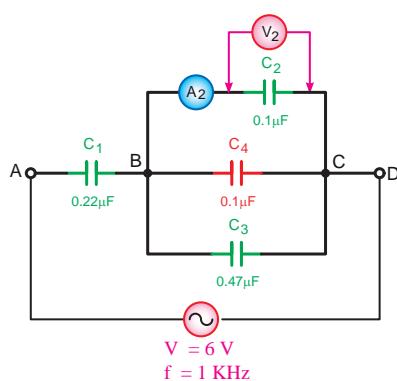

شکل ۹-۱۵۷

۱۲- ولتاژ و فرکانس سیگنال ژنراتور را به ترتیب روی ۶ ولت و ۱ کیلوهرتز (kHz) تنظیم کنید و سپس طبق شکل ۹-۱۵۶ به مدار اتصال دهید.

۱۳- با استفاده از یک مولتی متر دیجیتالی و طبق شکل های ۹-۱۵۶ تا ۹-۱۵۹ ولتاژ و جریان خازن  $C_1$  را اندازه گیری کنید.

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_4} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_4} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

۱۴- مقدار جریان و ولتاژ هر خازن را با کمک روابط:

$$V_C = X_C \cdot I_C \quad \text{و} \quad I_C = \frac{V_C}{X_C} \quad , \quad X_C = \frac{1}{2\pi f \cdot C}$$

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_4} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_4} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

۱۵- از مقادیر محاسبه شده و اندازه گیری شده برای ولتاژ و جریان هر خازن طی مراحل ۱۳ و ۱۴ چه نتیجه ای می گیرید؟  
شرح دهید.

۱۶- با در نظر گرفتن ولتاژ دو سر هر خازن و ظرفیت واقعی آن ها مقدار انرژی ذخیره شده در هر خازن را طبق رابطه


$$W = \frac{1}{2} CV^2 \quad \text{محاسبه کنید.}$$

$$W_{C_1} = \frac{1}{2} C_1 V_1^2 = \boxed{\phantom{000}} \text{ mj}$$

$$W_{C_2} = \frac{1}{2} C_2 V_2^2 = \boxed{\phantom{000}} \text{ mj}$$


$$W_{C_3} = \frac{1}{2} C_3 V_3^2 = \boxed{\phantom{000}} \text{ mj}$$

$$W_{C_4} = \frac{1}{2} C_4 V_4^2 = \boxed{\phantom{000}} \text{ mj}$$

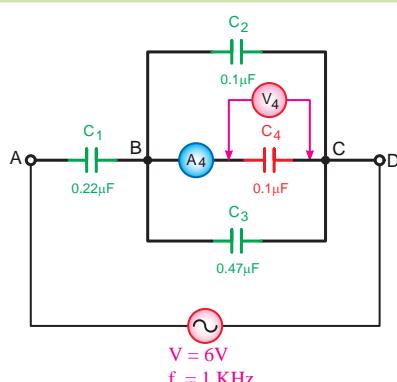

شکل ۹-۱۵۸

۱۷- از مقایسه نتایج مراحل ۱۰ و ۱۵ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

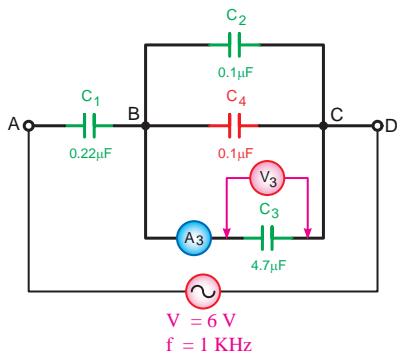

شکل ۹-۱۵۹

### پاسخ سؤال



-۱۷

## آزمون پایانی (۹)




۱- جریانی که جهت آن همیشه ثابت است چه نوع جریانی است؟

- الف - متناوب      ب - مستقیم      ج - مربعی  
د - سینوسی

۲- هنگام نشان دادن شکل موج، محور عمودی مختصات نشان دهنده چیست؟

- الف - زاویه      ب - زمان      ج - اندازه  
د - جهت

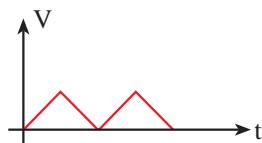

شکل ۹-۱۶۰

۳- شکل موج ۹-۱۶۰ چه ولتاژی است؟

- الف - AC      ب - DC

- ج - متغیر      د - DC

- الف - متغیر      ب - DC

- ج - AC      د - متغیر

۴- هرگاه سیمی در داخل میدان مغناطیسی حرکت کند در دو سر آن..... به وجود می آید.

- الف - ولتاژ      ب - جریان      ج - مقاومت  
د - میدان مغناطیسی

۵- کدام مورد از عوامل زیر در ولتاژ القایی مؤثر نیست؟

- الف - میدان مغناطیسی      ب - سطح مقطع سیم      ج - زاویه سیم  
د - سرعت حرکت

۶- در چه صورت جریان القایی در سیم جاری خواهد شد؟

- الف - حرکت سیم

- ج - بسته شدن مدار سیم متحرک

۷- کدام مورد از اجزای مولد AC نیست؟

- الف - فلوی مغناطیسی      ب - زغالها      ج - سیم تحرک (کلاف)

۸- در لحظه‌ای که کلاف در داخل میدان مغناطیسی ۱۸۰ درجه چرخیده ولتاژ القایی چه وضعیتی دارد؟

- الف - حداقل      ب - صفر      ج - حداکثر  
د - نصف

۹- انگشت شست در قانون دست راست باز چه عاملی را نشان می دهد؟

- الف - جهت حرکت سیم  
ب - جهت جریان القایی

- ج - جهت میدان مغناطیسی  
د - جهت نیروی محرکه القایی

۱۰- انگشت اشاره در قانون دست راست سه انگشت عمود بر هم نشان دهنده کدام کمیت است؟

- الف - جهت حرکت میدان  
ب - جهت نیروی محرکه

- ج - جهت فلوی مغناطیسی

ب - تعداد سیکل های زده در هر ثانیه


د - مدت زمان طی شده یک سیکل

الف - تعداد زمان تناوبها در هر ثانیه

ج - مسافت طی شده در یک ثانیه



۱۲- در شکل ۹-۱۶۱ کدامیک از موارد زیر شکل صحیح زمان متناوب را نشان می‌دهد؟

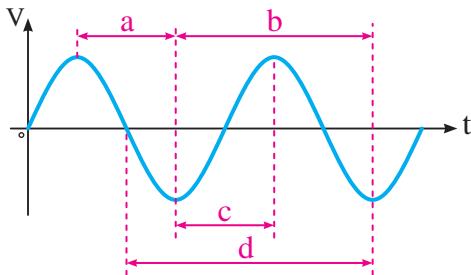

شکل ۹-۱۶۱

ب -

د -

الف -

ج -

$$\lambda = 2\pi f \quad \text{د}$$

$$\lambda = \frac{C}{q} \quad \text{ج -}$$

$$\lambda = \frac{C}{f} \quad \text{الف -}$$

۱۴- سرعت زاویه‌ای عبارت است از:

الف - سرعت متحرک در داخل میدان مغناطیسی

ب - زاویه چرخش متحرک در مسیر دایره‌های به شعاع  $2\pi$

ج - سرعت چرخش متحرک در مسیر دایره‌های

د - زاویه چرخش متحرک نسبت به شعاع مینا در عرض یک ثانیه

۱۵- رابطه مقدار متوسط و مؤثر یک موج را نشان می‌دهد؟

$$V_{av} = 0.637 \times V_m \quad \text{ب -}$$

$$V_e = 0.637 \times V_m$$

$$V_{av} = 0.707 \times V_m \quad \text{د -}$$

$$V_e = 0.637 \times V_m$$

$$V_{av} = 0.707 \times V_m \quad \text{الف -}$$

$$V_e = 0.707 \times V_m$$

$$V_{av} = 0.637 \times V_m \quad \text{ج -}$$

$$V_e = 0.707 \times V_m$$


۱۶- معیار سنجش مقدار مؤثر موج متناوب چست؟

الف - برابری مقدار گرمای ایجاد شده در مدارات جریان مستقیم

ب - برابری مقدار گرمای ایجاد شده در مدار اهمی خالص جریان مستقیم

ج - برابری مقدار گرمای ایجاد شده در مدارات جریان متناوب

د - برابری مقدار گرمای ایجاد شده اهمی جریان متناوب

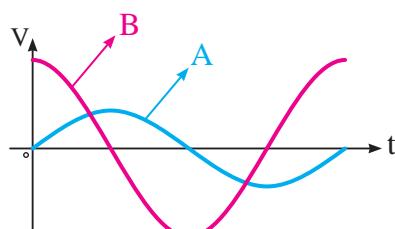

شکل ۹-۱۶۲

۱۷- با توجه به شکل ۹-۱۶۲ کدام مورد صحیح است؟

الف - موج B نسبت به موج A پیشفاز است.



ب - موج A نسبت به موج B پیشفاز است.

ج - موج A نسبت به موج B همفاز است.

د - دو موج ارتباطی با هم ندارند.



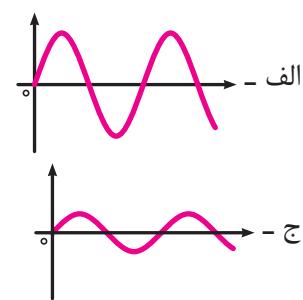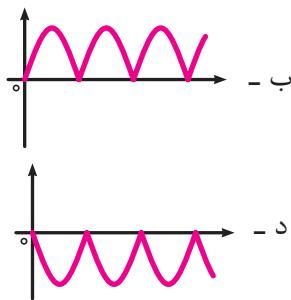۱۸- شکل موج توان در مدار اهمی خالص کدام است؟



۱۹- جریان در یک مدار خازنی خالص نسبت به ولتاژ چگونه است؟

ب - ۹۰ درجه پیش فاز      الف - ۹۰ درجه پس فاز

د - ۴۵ درجه پیش فاز      ج - ۴۵ درجه پس فاز

۲۰- عملکرد خازن در مدارهای جریان متناوب بدین صورت است که .....  
الف - از شبکه انرژی می گیرد و مصرف می کند.

ب - از شبکه انرژی می گیرد و به حرارت تبدیل می کند.

ج - از شبکه انرژی می گیرد و در خود ذخیره می کند.

د - از شبکه انرژی می گیرد و در خود ذخیره و سپس باز می گرداند.

۲۱- جریان در یک مدار سلفی نسبت به ولتاژ مدار چه وضعیتی دارد؟

ب - ۹۰ درجه پیش فاز      الف - ۹۰ درجه پس فاز

د - ۴۵ درجه پس فاز      ج - همفاز

۲۲- خاصیت مقاومتی سلف در جریان متناوب را ..... سلفی گویند.

الف - اندوکتانس      ب - راکتانس      ج - رزیستانس  
د - کاپاسیتانس

۲۳- کدام یک از گزینه های زیر در مورد یک مدار سلفی سری صحیح است؟

$$X_{L_T} = \frac{1}{\frac{1}{X_{L_1}} + \frac{1}{X_{L_2}}} \quad \text{الف - } X_{L_T} = X_{L_1} + X_{L_2}$$

$$L_T = L_1 + L_2 \quad \text{الف - } L_T = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}}$$

$$X_{L_T} = X_{L_1} + X_{L_2} \quad \text{د - } X_{L_T} = \frac{1}{\frac{1}{X_{L_1}} + \frac{1}{X_{L_2}}}$$


$$L_T = L_1 + L_2 \quad \text{د - } L_T = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}}$$



۲۴- بردار کمیت های اهمی خالص و غیراهمی خالص به ترتیب روی محورهای ..... و ..... رسم می شوند.


ب - افقی منفی - عمودی مثبت و منفی      الف - افقی مثبت - افقی منفی

د - افقی منفی - عمودی منفی      ج - افقی مثبت - عمودی مثبت و منفی

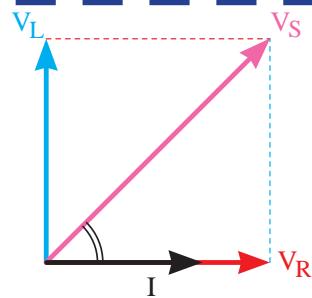

شکل ۹-۱۶۳


- ۲۵- دیاگرام برداری شکل ۹-۱۶۳ مربوط به چه مداری است؟  
 ب - RL سری  
 د - RC سری  
 ج - RC موازی

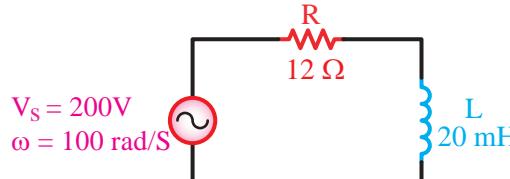

شکل ۹-۱۶۴

- ۲۶- در مدار شکل ۹-۱۶۴ ضریب قدرت مدار چه قدر است؟  
 ب - ۰/۷  
 د - ۰/۵  
 ج - ۰/۶

$V_S = 48V$   
 $f = 1\text{KHz}$   
 $\pi = 3$

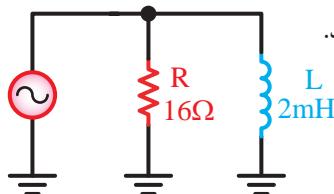

شکل ۹-۱۶۵

- د - تغییر فرکانس تأثیری در مدار ندارد.

- ۲۸- جریان کل مدار شکل ۹-۱۶۵ چند است؟  
 ب - ۴/۸  
 د - ۵  
 ج - ۳/۲

- ۲۹- در صورت کاهش فرکانس در یک مدار RL موازی زاویه اختلاف فاز مدار .....  
 ب - کاهش می یابد.  
 د - ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.


- ۳۰- در مدار RL سری ..... به نسبت ..... با مقاومت ها بین اجزا مدار مستقیم می شود.

- ب - ولتاژها - معکوس  
 د - جریان ها - معکوس

- ۳۱- کدام رابطه شکل صحیح فرمول ضریب قدرت در مدارهای RC سری را نشان می دهد؟

$$\frac{X_C}{Z} = \frac{\frac{X_C}{R}}{R} \quad \text{لف - } \frac{X_C}{Z} \quad \text{ج - } \frac{R}{Z}$$

- ۳۲- امپدانس مدار شکل ۹-۱۶۶ چند اهم است؟  
 ب - ۱۹۲  
 د - ۹/۶  
 ج - ۲۰

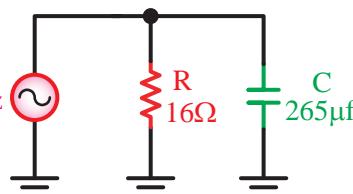


شکل ۹-۱۶۶

۳۳- مقدار ضریب قدرت غیرحقیقی مدار شکل ۹-۱۶۷ چقدر است؟

الف - ۰/۸

ج - ۰/۷

ب - ۰/۷۵

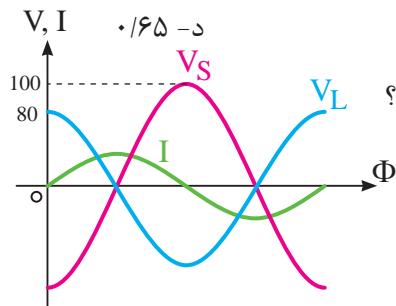

شکل ۹-۱۶۷

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} - ۵$$

$$Z = R - ج$$

$$Z = Z_{\max} - ب$$

$$Z = ۰ - الف$$

۳۴- با توجه به شکل موج های شکل ۹-۱۶۷ مدار در چه حالتی است؟

الف -  $X_L < X_C$

ب -  $X_C < X_L$

$$\frac{V_m}{\sqrt{2}} - ۵$$

ج -  $X_L = X_C$

۳۵- امپدانس در مدارهای LC سری در شرای رزنانس چقدر است؟



شکل ۹-۱۶۸

۳۶- دیاگرام برداری شکل ۹-۱۶۸ مربوط به کدام مدار و در چه شرایطی است؟

الف -  $X_L > X_C$  سری LC

ب -  $X_C > X_L$  سری LC

د - موازی LC

الف -  $X_L > X_C$  موازی LC

ج -  $X_L < X_C$  موازی LC

۳۷- در یک مدار LC موازی اگر فرکانس مدار بیشتر از فرکانس رزنانس شود، وضعیت مدار چگونه است؟

الف - حالت خازنی  $X_L > X_C$

ب - حالت خازنی  $X_C > X_L$

د - حالت خازنی  $X_C > X_L$

الف - حالت خازنی  $X_L > X_C$

ج - حالت خازنی  $X_L < X_C$


۳۸- فرکانس رزنانس مدار شکل ۹-۱۶۹ چند کیلوهرتز است؟

الف - ۳/۱

ب - ۷/۰۷

د - ۱۴

الف - ۲/۲

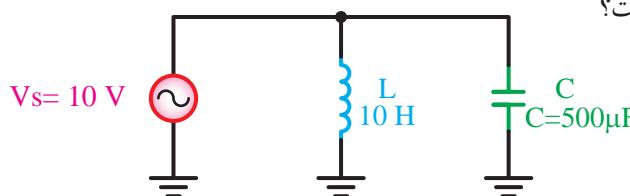

شکل ۹-۱۶۹

۳۹- اگر راکتانس خازنی مدار RC سری افزایش یابد زاویه اختلاف فاز به ..... نزدیک می شود.


الف - ۹۰ درجه

ب - ۹۰ درجه

ج - صفر

د - ۴۵ درجه

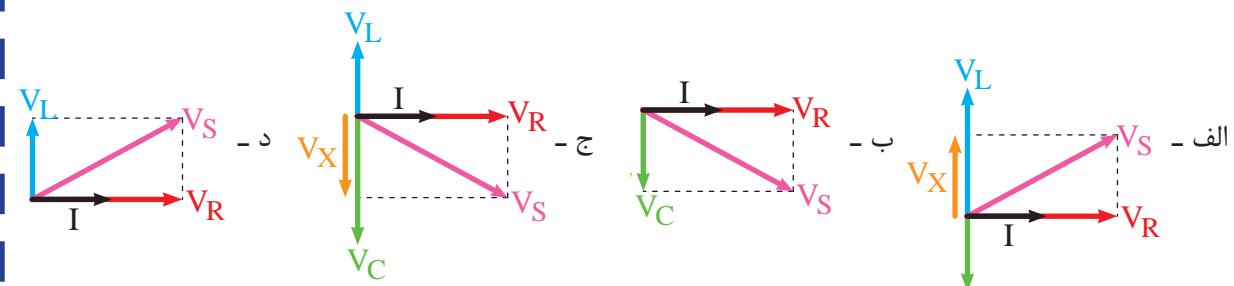۴۰- کدامیک از دیاگرام های برداری ولتاژها در حالت مدار RLC سری را نشان می دهد؟



۴۱- در حالت رزنانس مدار RLC سری امپدانس مدار برابر است با:

د -  $\omega/65$

ج -  $\omega/75$

ب -  $\omega/75$

الف -  $\omega/85$

$$X_L = \omega L$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$\frac{1}{R}$$

$$R$$


۴۲- در فرکانس های کمتر از  $f_r$  مدارهای RLC سری جریان ( $I$ ) از  $V_S$  است و مدار در حالت قرار دارد.

د - عقبتر - سلفی

ج - جلوتر - خازنی

ب - عقبتر - خازنی

الف - جلوتر - سلفی

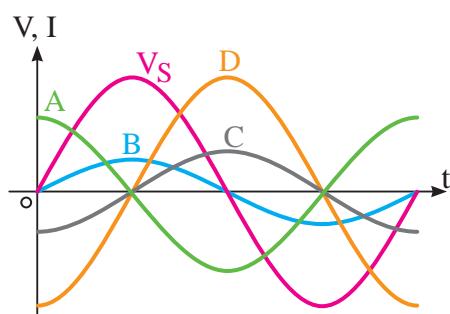


۴۳- در شکل ۹-۱۷۰ که مربوط به مدار RLC موازی است کدام شکل موج نشان دهنده جریان  $I_L$  است؟

ب -  $I_B$

الف -  $I_A$

د -  $I_D$

ج -  $I_C$

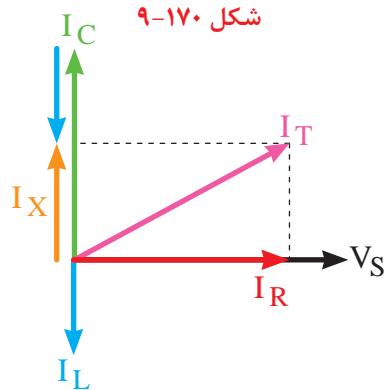

شکل ۹-۱۷۱


۴۴- دیاگرام برداری شکل ۹-۱۷۱ مربوط به چه مداری است؟

ب -  $RL$  موازی

الف -  $RLC$  موازی

د -  $RL$  سری

ج -  $RLC$  سری

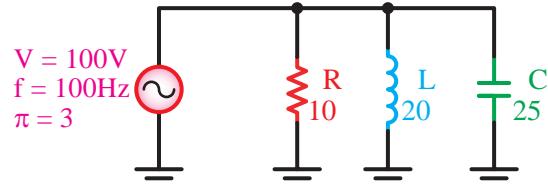

شکل ۹-۱۷۲

۴۵- ضریب قدر مدار شکل ۹-۱۷۲ چقدر است؟

ب -  $0/9$

الف -  $0/4$

د -  $0/6$

ج -  $0/8$



د - اکتیو (Q)

ج - ظاهری (S)

ب - اکتیو (S)

الف - ظاهری (Q)

۴۶- توانی را که از طرف تولید کننده به مدار فرستاده می شود را توان ..... گویند.

د - اکتیو (Q)

ج - ظاهری (S)

ب - اکتیو (S)

الف - ظاهری (Q)

۴۷- کدامیک از روابط زیر غلط است؟





$$S = \frac{V_e}{I_e}$$

$$P = \frac{V_e^2}{R}$$

$$Q = X \cdot I_e$$

$$P = \sqrt{S^2 + Q^2}$$

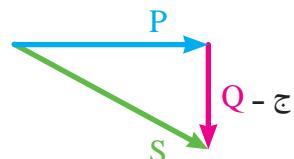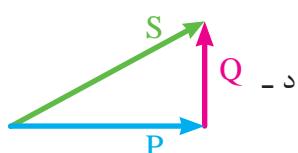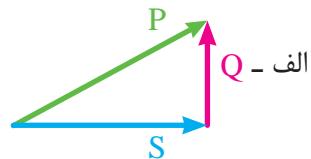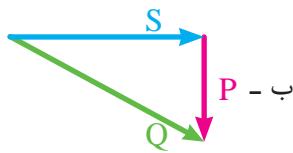۴۸- کدام یک از گزینه های زیر شکل صحیح مثلث توان ها را در حالت سلفی نشان می دهد؟



۴۹- اگر شکل موجی از موج دیگر زودتر شروع شود، در اصطلاح به آن موج ..... می گویند.

۵۰- مقاومتی که سلف از خود در جریان متناوب نشان میدهد، راکتانس سلفی نامند. صحیح  غلط

۵۱- در مدارهای سلفی ولتاژ مدار نسبت به جریان ۹۰ درجه ..... است.

۵۲- در مدارهای RLC به ازاء تغییرات فرکانس هیچ گاه مقادیر  $X_L$  و  $X_C$  برابر نخواهند شد. صحیح  غلط

۵۳- در محاسبات توان، توان راکتیو سلفی را با علامت ..... و توان راکتیو خازنی را با علامت ..... نشان می دهند.

۵۴- در مدارهای RLC موازی و در حالت رزنانس جریان کل مدار حداکثر است. صحیح  غلط

۵۵- سلف معادل چند سلف موازی از مقدار هر یک از سلف های مدار ..... است.

توجه



مطالب مربوط به سوالاتی را که نتوانسته اید پاسخ دهید مجدداً مطالعه و آزمون را تکرار کنید.



## واحد کار مبانی الکتریسیته

### فصل دهم: اصول کار مولدهای جریان مستقیم

#### هدف کلی

آشنایی با ساختمان و اصول کار مولدهای جریان مستقیم

**هدف های رفتاری:** در پایان این فصل انتظار می‌رود که فراغیر بتواند:

- ۱- اجزای اصلی و فرعی یک مولد  $dc$  را نام ببرد.
- ۲- تفاوت کمotaتورهای  $ac$  و  $dc$  را بیان کند.
- ۳- اصول کار و چگونگی به وجود آمدن شکل موج خروجی مولدهای  $dc$  را با رسم شکل توضیح دهد.
- ۴- اثر افزایش تعداد دور و گروه کلاف‌ها و تیغه‌های کلکتور را توضیح دهد.

ساعت		
جمع	عملی	نظری
۴	-	۴



۱- در داخل دستگاه های جوش ممکن است کدام یک از وسایل زیر استفاده نشود؟

- |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| د- الکتروود | ج - سیم مسی | ب - مولد dc | الف - ترانس |
|-------------|-------------|-------------|-------------|

۲- ولتاژ تولید شده توسط باتری قلمی مشابه کدام یک از موارد زیر نیست؟

- |                |                 |             |               |
|----------------|-----------------|-------------|---------------|
| د- باتری ماشین | ج - باتری کتابی | ب - مولد dc | الف - مولد ac |
|----------------|-----------------|-------------|---------------|

۳- برای شارژ باتری اتومبیل کدام یک از وسایل زیر استفاده می شود؟

- |          |            |          |             |
|----------|------------|----------|-------------|
| د- دینام | ج - آفتمات | ب - دلکو | الف - باتری |
|----------|------------|----------|-------------|





۴- کدامیک از موارد زیر از اجزای یک دینام دوچرخه نیست؟

- |                          |            |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| د- سیم پیچ قطب های N و S | ج - هرزگرد | ب - آرمیچر | الف - دریل |
|--------------------------|------------|------------|------------|

۵- در کدام وسیله زیر زغال (جاروبک) به کار نمی رود؟

- |               |          |               |            |
|---------------|----------|---------------|------------|
| د- موتور کولر | ج - همزن | ب - جارو برقی | الف - دریل |
|---------------|----------|---------------|------------|

۶- کدامیک از امواج زیر dc است؟

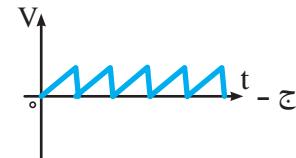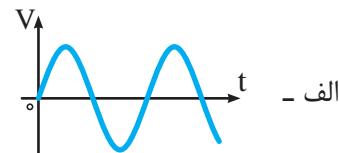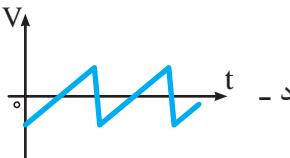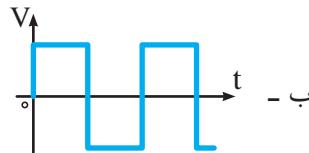

۷- انگشت شست در قانون دست راست ژنراتورها نشان دهنده کدام کمیت است؟

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| ب - جهت نیروی محرکه | الف - جهت حرکت هادی |
|---------------------|---------------------|

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| د - جهت قطب ها | ج - جهت میدان مغناطیسی |
|----------------|------------------------|

۸- فرکانس موجی با زمان متناوب ۵ میلی ثانیه بر هرتز است؟

- |       |        |         |           |
|-------|--------|---------|-----------|
| ۰/۰۰۵ | ج - ۲۰ | ب - ۲۰۰ | الف - ۱۰۰ |
|-------|--------|---------|-----------|



۹- مقدار مؤثر یک موج سینوسی با ماقزیمم دامنه ۱۰ ولت چقدر است؟

- |       |           |          |             |
|-------|-----------|----------|-------------|
| ۰/۶۳۶ | ج - ۱۴/۱۴ | ب - ۷/۰۷ | الف - ۱۲/۷۴ |
|-------|-----------|----------|-------------|





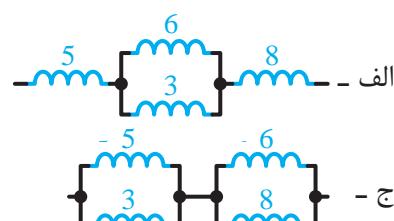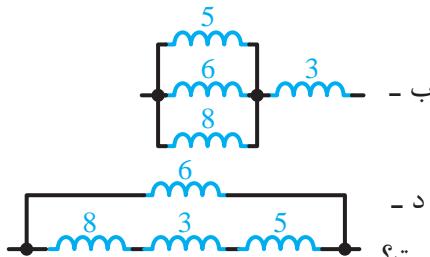۱۰- راکتانس معادل کدام یک از اشکال زیر برابر با  $15\Omega$  است؟



۱۱- کدام گزینه رابطه ضریب قدرت در مدار RC موازی است؟

$$\frac{Z}{R}$$

$$\frac{Z}{X_C}$$

$$\frac{X_C}{R}$$

$$\frac{R}{Z}$$

۱۲- در مدار RLC موازی با افزایش اندوکتانس، مدار حالت ..... پیدا می کند.



د- سلفی - سلفی

ج - سلفی

ب - اهمی - خازنی

الف - اهمی - سلفی

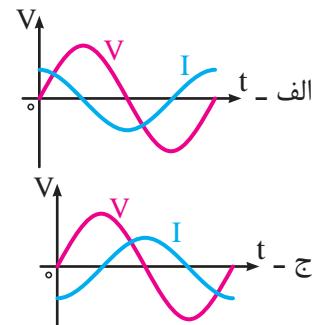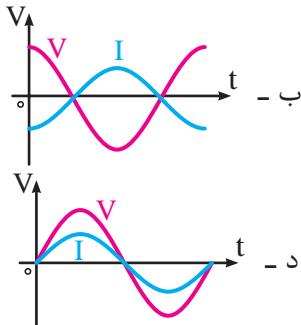۱۳- کدام شکل رابطه قانونی بین ولتاژ و جریان را در مدارهای سلفی خالص نشان می دهد؟



۱۴- اگر توان ظاهری یک مصرف کننده  $500\text{ VA}$  و توان اکتیو  $400\text{ W}$  باشد، ضریب قدرت آن چقدر است؟

د -  $0/8$

ج -  $0/6$

ب -  $0/75$

الف -  $1/25$

۱۵- مقدار فرکانس رزنانس یک مدار RLC سری با مشخصات  $C = 0.4\mu\text{F}$ ،  $R = 100\Omega$ ،  $\omega = 396$  چند هرتز است؟ ( $\pi = 3$ )

د -  $335$

ج -  $340$

ب -  $372$


الف -  $396$



## ۱۰-۱- شناسایی اصول کار مولد جریان مستقیم


یک ماشین جریان مستقیم ساده طبق شکل ۱۰-۱ از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است.

- ۱- میدان مغناطیسی (قطب ها)
- ۲- حلقه القا شونده (کلاف سیم)
- ۳- کموتاتور (حلقه های لغزنده)
- ۴- جاروبک ها (زغال ها)

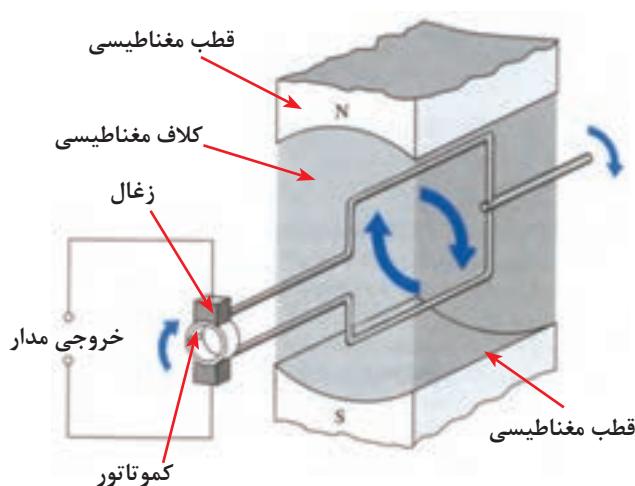

شکل ۱۰-۱


نحوه تولید ولتاژ در مولدهای  $dc$  نیز مشابه مولدهای  $ac$  است یعنی با حرکت درآوردن کلاف در میان مغناطیسی ولتاژی در دو سر آن القا می شود که از طریق حلقه های لغزنده به زغال ها و در نهایت به مصرف کننده انتقال می یابد. (شکل ۱۰-۲)

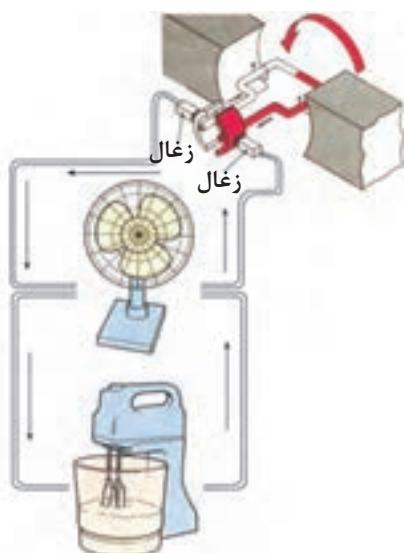


شکل ۱۰-۲

تفاوت اصلی مولدهای  $dc$  و  $ac$  در شکل کموتاتور استفاده شده در آن است. زیرا در جریان  $dc$  این حلقه ها دو تکه است و توسط یک عایق از یکدیگر جدا می شوند.


(شکل ۱۰-۳)

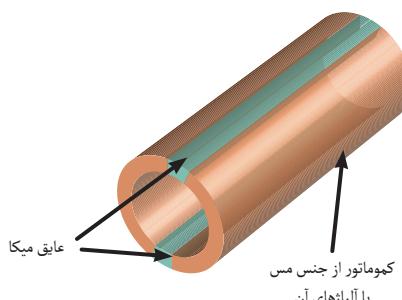


شکل ۱۰-۳

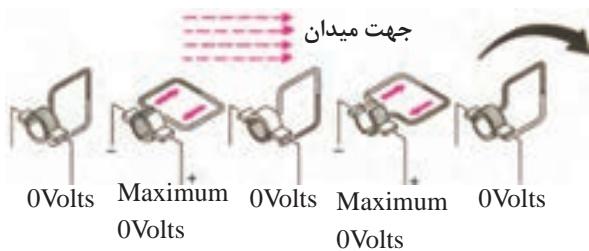

شکل ۱۰-۴

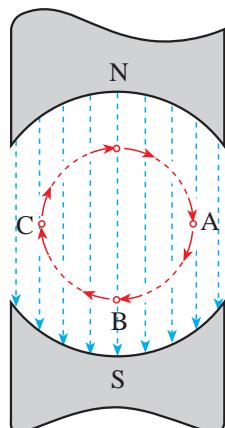

شکل ۱۰-۵

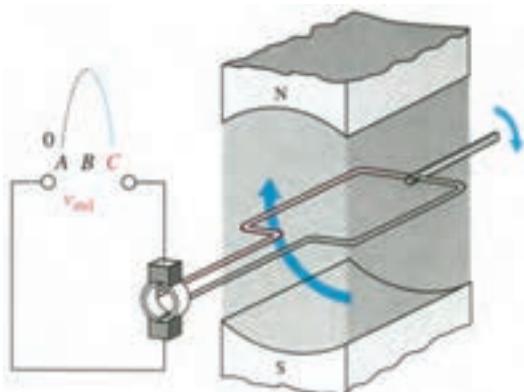


حالت ب - حلقه به موازات خطوط شار حرکت می کند و ولتاژ صفر است.


دو تکه بودن کمotaتور سبب می شود تا بازویی که به آن متصل است در زمانی که کلاف نیم دور میزند و به زیر قطب مخالف برود. در این حالت جهت جریان در سیم عوض نمی شود و به همان صورت باقی بماند. (شکل ۱۰-۴)

اگر فضای گردش کلاف در داخل میدان مغناطیسی را برای هر ۹۰ درجه به صورت شکل ۱۰-۵ نامگذاری کنیم با گردش کلاف در داخل میدان مغناطیسی هر ۱۸۰ درجه ولتاژ یکباره به حداکثر میرسد و مجدداً صفر می شود. بنابراین در یک دور گردش کلاف در میدان مغناطیسی دو نیم سیکل سینوسی به وجود می آید.

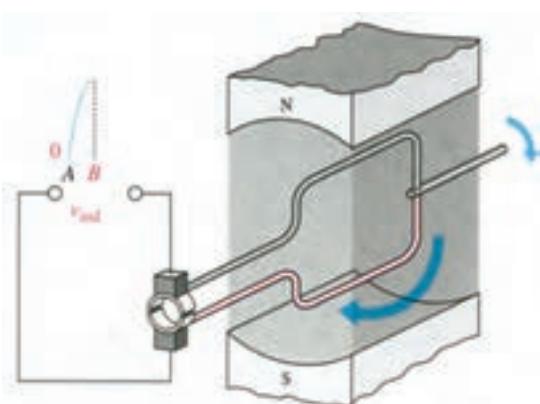
در شکل ۱۰-۶ از تصویر الف تا د مرحله مختلف و چگونگی به وجود آمدن ولتاژ را نشان می دهد. برای درک بهتر چگونگی تولید ولتاژ القایی dc در هر ۹۰ درجه چرخش به زیرنویس تصاویر توجه کنید.



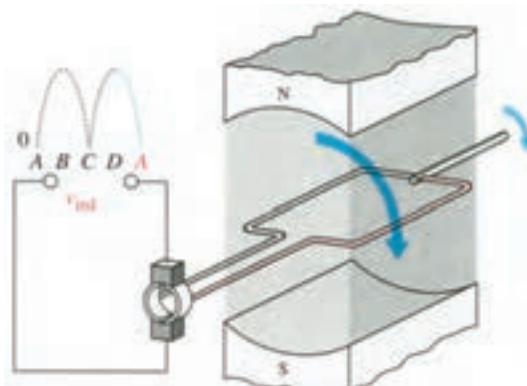حالت الف - حلقه به طور عمودی به طرف خطوط شار حرکت می کند و ولتاژ حداکثر می باشد.




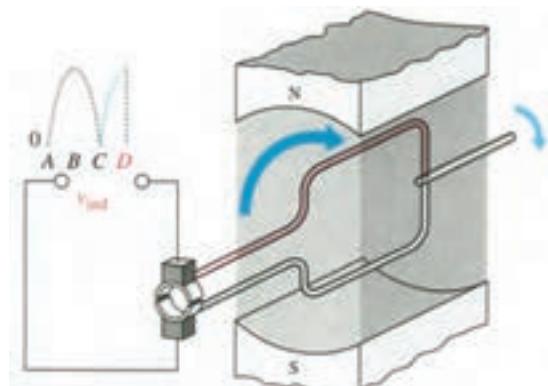حالت د - حلقه به موازات خطوط شار حرکت می کند و ولتاژ صفر می باشد.




حالت ج - حلقه به طور عمودی به طرف خطوط شار حرکت می کند و ولتاژ حداکثر می باشد.

شکل ۱۰

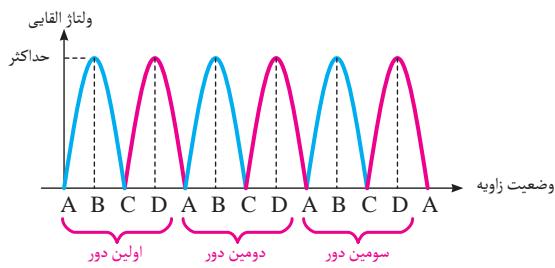


شکل ۱۰-۷

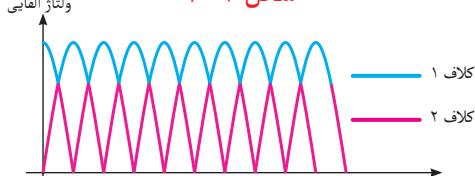

شکل ۱۰-۸


شکل موج خروجی مولد در طی چرخش های متوالی کلاف در داخل میدان به صورت شکل ۱۰-۷ می شود.

در صورتی که تعداد کلاف های موجود داخل میدان مغناطیسی را به دو کلاف یا بیشتر افزایش دهیم فاصله بین نقاط ماکزیمم ولتاژ خروجی کمتر می شود و شکل موج خروجی به صورت شکل ۱۰-۸ درمی آید.

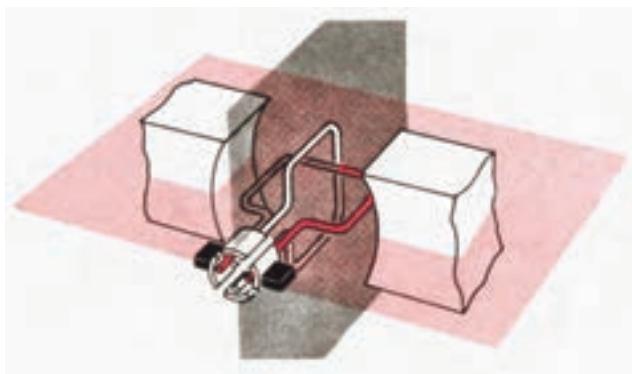


شکل ۱۰-۹

یادآور می شود که با اضافه شدن هر کلاف تعداد تقسیم های تیغه های کلکتور بیشتر می شود و برای سرهای اضافه شده دو تیغه جدید جهت اتصال لازم است (شکل ۱۰-۹)

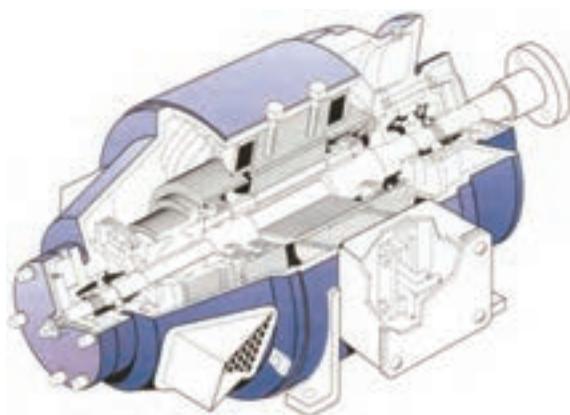

شکل ۱۰-۱۰

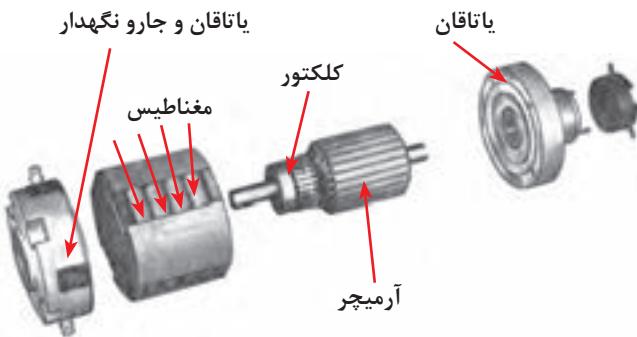شکل ۱۰-۱۰ تصویر برش خورده یک مولد dc را نشان می دهد.



در عمل اجزای یک مولد DC با نام های دیگری معرفی می کنند. شکل ۱۰-۱۱ تصویری از اجزای اصلی و فرعی یک مولد DC را نشان می دهد.

شکل ۱۰-۱۱



شکل ۱۰-۱۲

از جمله مولدهای DC ساده می توان دینام یک دوچرخه و یا دینام یک ماشین را نام برد. نیروی محرک این مولدها به ترتیب حرکت دوچرخه و اتومبیل است و اساس کار آن ها نیز چرخش کلاف سیم در داخل میدان مغناطیسی و القا ولتاژ است. در شکل ۱۰-۱۲ تصویر یک نمونه دینام دوچرخه را مشاهده می کنید.

## آزمون پایانی (۱۰)



۱- کموتاتور نام دیگر کدامیک از موارد زیر است؟

د- حلقه های لغزنده

ج- قطب ها

الف- حلقه القا شونده

۲- ولتاژ القایی توسط کدام مورد به مصرف کننده اتصال می یابد؟

د- حلقه القا شونده

ج- سیم های رابط

الف- جاروبک ها

۳- نقش اصلی حلقه های لغزنده در مولدهای \* چیست؟

ب- یکسازی جریان

الف- چرخاندن کلاف سیم



د- ارتباط بین زغال و مصرف کننده

ج- رساندن جریان به مصرف کننده

۴- در کدامیک از زوایای میدان مغناطیسی داده شده زیر ولتاژ القای ماکزیمم است؟

الف- ۹۰ و ۱۸۰ درجه    ب- ۱۸۰ و ۳۶۰ درجه    ج- ۹۰ و ۲۷۰ درجه    د- ۰ و ۱۸۰ درجه

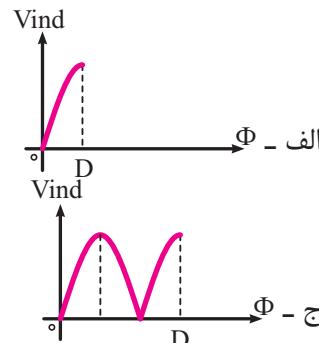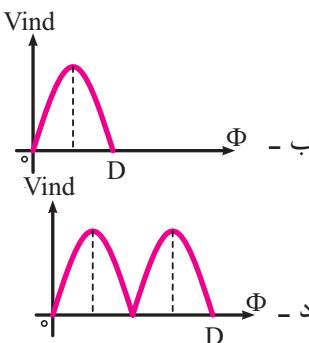۵- با توجه به شکل ۱۳-۱۰ در صورتی که از نقطه \* حرکت کنیم شکل موج خروجی فاصله \* تا \* کدام است؟



۶- شکل موج خروجی مولد دو قطب شکل ۱۰-۱۴ در فاصله A تا G به ازای چرخش چند دور کلاف در میدان

مغناطیسی به دست آمده است؟

د- ۶

ج- ۳

الف-  $\frac{1}{2}$

۷- چگونه می توان شکل موج خروجی مولد را صافتر کرد؟

ب- افزایش تعداد کلاف ها

الف- افزایش تعداد زغال ها

د- کاهش سرعت محرک مکانیکی

ج- کاهش تعداد قطب ها

۸- کدام یک از موارد زیر از اجزای اصلی الکتریکی یک مولد dc نیست؟

د- حلقه القا شونده

ب- حلقه های لغزنده

ج- یاتاقان ها

الف- جاروبک ها



- ۹- در صورت افزایش تعداد کلاف های موجود در داخل میدان مغناطیسی فاصله بین نقاط ماکزیمم در ولتاژ خروجی بیشتر خواهد شد.
- غلط       صحیح
- ۱۰- اصول کار تولید ولتاژ در مولد های  $dc$  به حرکت درآوردن کلاف در میدان مغناطیسی است.
- غلط       صحیح
- ۱۱- دو تکه بودن کموتاتور در تعویض جهت جریان در سیم مؤثر است. صحیح غلط
- ۱۲- در هر  $90^\circ$  درجه گردش کلاف جریان یک بار به حداقل رسیده و مجدداً صفر می شود.
- غلط       صحیح
- ۱۳- تفاوت اصلی مولد های  $dc$  با  $ac$  در ..... استفاده شده آن ها است.
- ۱۴- یک ماشین جریان مستقیم از قطب ها، کلاف سیم، کموتاتور و ..... تشکیل شده است.
- ۱۵- اضافه شدن هر کلاف باعث افزایش ..... خواهد شد.



مطالب مربوط به سؤالاتی را که نتوانسته اید پاسخ دهید مجدداً مطالعه و آزمون را تکرار کنید.



## واحد کار مبانی الکتریسیته

### فصل یازدهم: اصول کار آلترناتورهای سه‌فاز

#### هدف کلی

آشنایی با ساختمان و اصول کار مولدہای متناوب سه‌فاز

**هدف‌های رفتاری:** در پایان این فصل انتظار می‌رود که فراغیر بتواند:

- ۱- وجود تشابه و تفاوت کار مولدہای تک فاز و سه فاز را بیان کند.
- ۲- چگونگی بوجود آمدن شکل موج سه فاز را با رسم شکل توضیح دهد.
- ۳- اتصال ستاره و مثلث در آلترناتورها را به همراه نحوه نامگذاری کلافهای سه فاز توضیح دهد.
- ۴- مقادیر خطی و فازی را تعریف کند.
- ۵- ارتباط جریانها و ولتاژهای خطی و فازی در اتصالات ستاره و مثلث را بیان کند.
- ۶- انواع توان در مدارهای سه فاز را با ذکر روابط بیان کند.


ساعت		
جمع	عملی	نظری
۳	-	۳



- ۱- اختلاف فاز بین دو فاز در ولتاژهای سه فاز چند درجه است؟
- الف - ۹۰      ب - ۶۰      ج - ۱۸۰      د - ۱۲۰
- ۲- اغلب موتورهای صنعتی به کار رفته در صنایع از نوع ..... است.
- الف - یک فاز      ب - دو فاز      ج - سه فاز      د - شش فاز
- ۳- آیا از سیم نول در شبکه های سه فاز، استفاده می شود؟
- الف - همیشه      ب - هیچ وقت      ج - در برخی از موارد      د - فقط در اتصال مثلث
- ۴- ولتاژ بین دو فاز در شبکه سه فاز ایران چند ولت است؟
- الف - ۱۱۰      ب - ۲۲۰      ج - ۱۸۰      د - ۳۸۰
- ۵- آیا در شبکه های سه فازه تمامی توان تولید شده توسط مول در مصرف کننده مصرف می شود؟
- الف - بلی      ب - خیر      ج - به نوع مولد بستگی دارد.      د - به نوع اتصال مدار بستگی دارد.
- ۶- جنس عایق بین تیغه های کمودور از چیست؟
- الف - مواد نفتی      ب - لاستیک      ج - آلیاژ      د - میکا
- ۷- اگر یک مولد دارای چهار کلاف باشد چند تیغه کلکتور دارد؟
- الف - ۲      ب - ۴      ج - ۸      د - ۱۶
- ۸- در کدام یک از زوایای زیر ولتاژ مولد در حال افزایش است؟
- الف - صفر      ب - ۹۰° تا ۱۸۰°      ج - بین صفر تا ۹۰°      د - بین ۹۰° تا ۱۸۰°
- ۹- کدام یک از موارد زیر به عنوان محرک و تأمین کننده انرژی در مولدهای برق به کار نمی رود؟
- الف - آب      ب - باد      ج - خاک      د - خورشید
- ۱۰- کدام یک از حروف اختصاری زیر برای نشان دادن فازها در شیکه سه فاز به کار می رود؟
- الف - PH      ب - L2      ج - N      د - MP



شکل ۱۱-۱

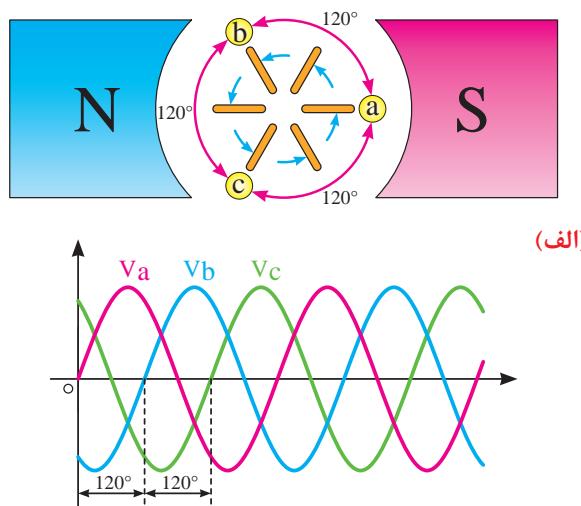

شکل ۱۱-۲


(ب)

## ۱۱-۱-اتصالات آلترناتور سه فاز

اساس کار آلترناتورهای سه فاز مشابه مولدهای تک فاز است در این مولدها با حرکت کلاف در داخل میدان مغناطیسی یا با حرکت میدان مغناطیسی در مقابل کلاف ولتاژ القایی تولید می شود. شکل ۱۱-۱ تفاوت اصلی این مولدها در ساختمان داخلی آن ها است.


هر مولد سه فاز دارای سه دسته سیم پیچی است که در فضای دایره های شکل با زاویه مکانی  $120^\circ$  نسبت به هم قرار می گیرند. با قطع خطوط قوا توسط این سیم پیچ ها سه نوع جریان القایی متقارن با اختلاف فاز مکانی  $120^\circ$  به وجود می آید، به این نوع جریان «سه فاز» می گویند.

شکل ۱۱-۲ وضعیت سیم پیچ های داخل میدان مغناطیسی و شکل موج های تولید شده توسط آن ها را نشان می دهد.

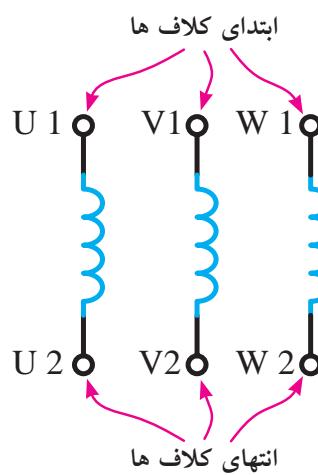


شکل ۱۱-۳


شکل ۱۱-۳ سه سیم پیچ مولد را به همراه حروف اختصاری در استاندارد IEC را نشان می دهد که معرف سه گروه کلاف در مولدهای سه فازه است.

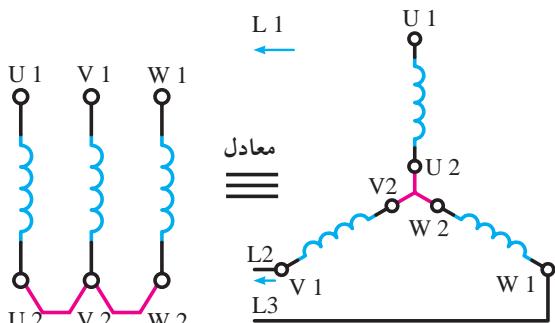

شکل ۱۱-۴

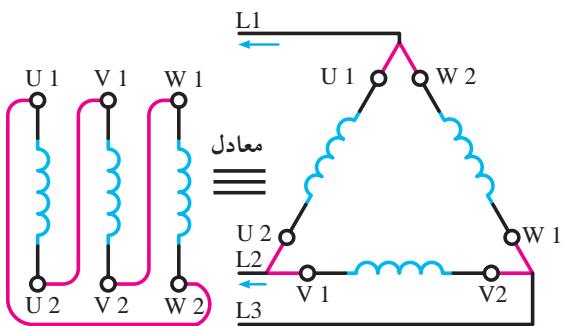

شکل ۱۱-۵

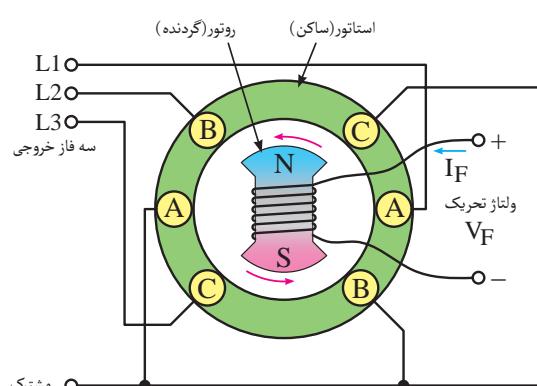

شکل ۱۱-۶



شکل ۱۱-۷

## ۱۱-۱-۱ اتصال کلاف ها: کلاف ها به دو

صورت به هم اتصال داده می شوند.


- اتصال ستاره: اگر انتهای کلاف های اول و دوم و سوم به یکدیگر اتصال یابند و از ابتدای کلاف جریان دریافت شود این نوع اتصال را «اتصال ستاره» می گویند و آن را با علامت (Y) نشان می دهند. در شکل ۱۱-۴ نحوه اتصال کلاف های مولد به حالت ستاره را مشاهده می کنید.

- اتصال مثلث: هرگاه انتهای کلاف اول به ابتدای کلاف دوم، انتهای کلاف دوم به ابتدای کلاف سوم، انتهای کلاف سوم، به ابتدای کلاف اول متصل شود و ابتدای کلاف ها جریان دریافت شود این نوع اتصال را اتصال مثلث می گویند و آن را با علامت ( $\Delta$ ) نشان می دهند.


نحوه اتصال کلاف های مولد به حالت مثلث در شکل ۱۱-۵ نشان داده شده است.

شکل ۱۱-۶) تصویر یک مولد را نشان می دهد که سیم پیچ های آن به صورت (Y) وصل شده است. از محل اتصال انتهای کلاف ها در اتصال ستاره معمولاً سمی خارج می شود که آن را «سیم مشترک» یا «سیم نول یا صفر» می نامند.

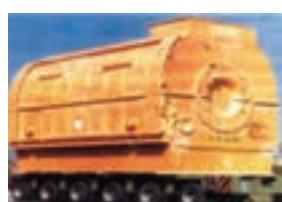
در شکل ۱۱-۷ قسمت الف تصویری از روتور، قسمت ب بخشی از سیم بندی استاتور و قسمت ج شکل ظاهری یک مولد aC واقعی که در نیروگاه ها برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می شوند را نشان داده شده است.




- ترمینال اتصال (تخته کلم): نحوه قرار گرفتن سر و ته کلاف های مولد روی ترمینال اتصال (تخته کلم) جهت اتصال به مدار مطابق شکل ۱۱-۸ است.

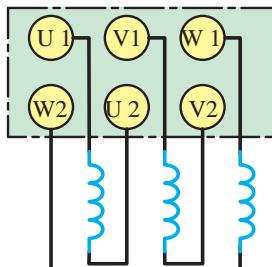

شکل ۱۱-۸

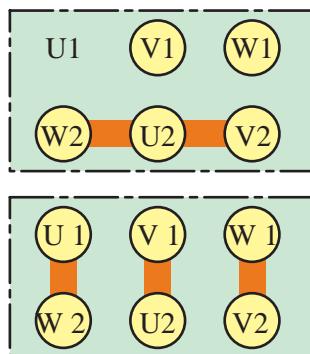

شکل ۱۱-۹

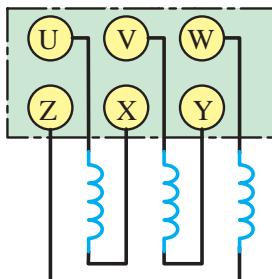

شکل ۱۱-۱۰

برای اتصال کلاف ها به صورت ستاره یا مثلث از تیغه های مسی در روی ترمینال اتصال استفاده می شود. در شکل ۱۱-۹ چگونگی اتصال تیغه های مسی در زیر پیچ های تخته کلم برای ایجاد اتصالات ستاره و مثلث را نشان داده شده است.

توضیح: در برخی کتب طبق استاندارد VDE آلمان حروف U۱، V۱، W۱ به ترتیب با حروف W، U، V و حروف ته کلاف ها U۲، V۲، W۲ به ترتیب با حروف \* مشخص می کنند. در شکل ۱۱-۱۰ این مطلب نشان داده شده است.

## ۱۱-۲- فرکانس خروجی آلترناتور

فرکانس مولدهای سه فازه از رابطه زیر به دست می آید:


$$f = \frac{n.p}{60}$$

که در این رابطه:



n - تعداد دور روتور بر حسب دور بر دقیقه

p - تعداد زوج قطب های استاتور است.



همان طوری که از رابطه فوق مشخص است فرکانس مولد با دو عامل دور و تعداد زوج قطب ها رابطه مستقیم دارد. یعنی هر قدر تعداد قطب ها و یا سرعت محرك مکانیکی مولد بیشتر شود فرکانس نیز افزایش می یابد. در هر دو حالت با چرخش یک دور روتور، تعداد قطب ها با فوران بیشتری قطع می شود. فرکانس مولدهای برق شهر ۵۰ HZ است. در شکل ۱۱-۱۱ تصویر دو مولد ۲ قطب و ۸ قطب نشان داده شده است.

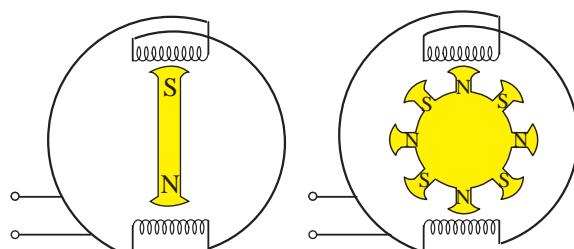


شکل ۱۱-۱۱- در صورتی که سرعت چرخش هر دو مولد مساوی باشد فرکانس مولد شکل ب چهار برابر فرکانس مولد شکل الف است.

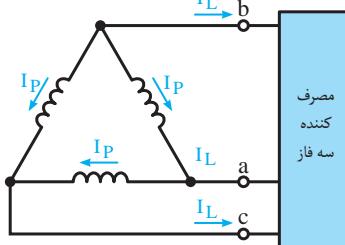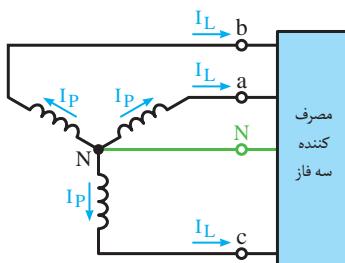


شکل ۱۱-۱۲

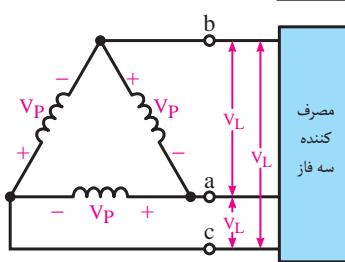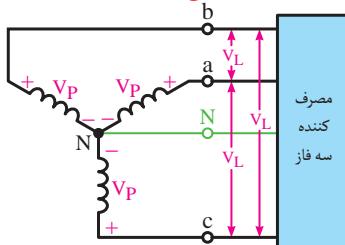

شکل ۱۱-۱۳

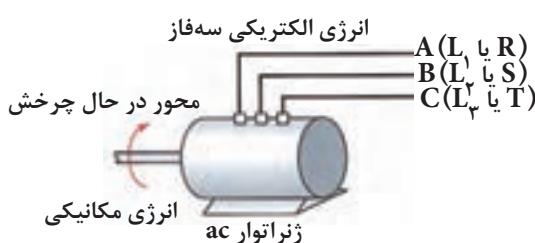

شکل ۱۱-۱۴

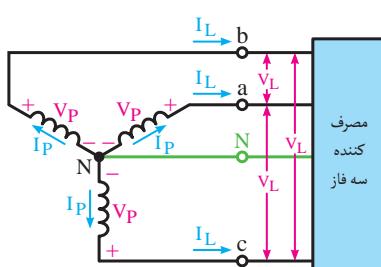

شکل ۱۱-۱۵

## ۱۱-۳- جریان ها و ولتاژها در اتصالات ستاره مثلث متعادل

قبل از بررسی روابط و خصوصیات اتصالات  $\Delta$  و  $\star$  لازم است با چهار مفهوم در مدارهای سه فازه آشنا شویم:

**الف - جریان خطی ( $I_L$ ):** جریانی که از خطوط خارجی مولد برای مصرف کننده ها فرستاده می شود، را «جریان خطی» گویند.

**ب - جریان فازی ( $I_P$ ):** جریانی که از داخل هر یک از سیم پیچ های مولد سه فازه عبور می کند را «جریان فازی» می گویند.

شکل ۱۱-۱۲ جریان  $I_L$  و  $I_P$  اتصالهای ستاره و مثلث را نشان می دهد.

**ج - ولتاژ خطی ( $V_L$ ):** ولتاژ بین دو فاز از فازهای خروجی یک مولد سه فازه را «ولتاژ خطی» گویند.

**د - ولتاژ فازی ( $V_P$ ):** ولتاژ در دو سر هر یک از سیم پیچ های مولد را «ولتاژ فازی» گویند.

در شکل ۱۱-۱۳ ولتاژهای خطی و فازی اتصالهای ستاره و مثلث نشان داده شده است.

توضیح: در مدارهای سه فاز هر یک از فازهای را با حروف اختصاری \* نشان می دهند. (شکل ۱۱-۱۴)

### ۱۱-۳-۱- مقدار ولتاژ و جریان در اتصال ستاره و مثلث:

در شکل ۱۱-۱۵ وضعیت سیم پیچ ها در اتصال ستاره و مقدار ولتاژها و جریان های فازی و خطی را مشاهده می کنید. در این اتصال روابط زیر در مدار برقرار است:

$$I_L = I_P$$

$$V_L = \sqrt{3} V_P$$

## توضیح:


از محل اتصال مشترک انتهای کلاف ها معمولاً سیم خارجی می شود که آن را «سیم نول» یا «صفر» می نامند.

شکل ۱۱-۱۶ وضعیت سیم پیچ ها ولتاژها و جریان های خطی و فازی مولد سه فازه را در اتصال مثلث نشان می دهد.


در این اتصال روابط زیر برقرار است.

$$V_L = V_P$$


$$I_L = \sqrt{3} I_P$$

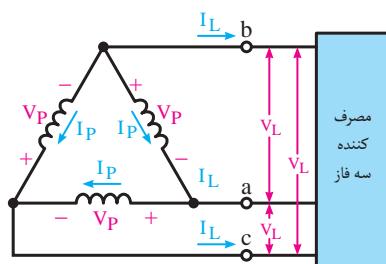


شکل ۱۱-۱۶

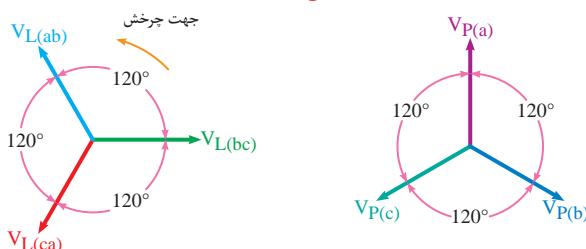

الف - دیاگرام ولتاژهای فازی      ب - دیاگرام ولتاژهای خطی  
شکل ۱۱-۱۷

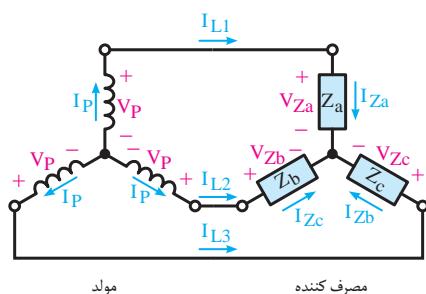

شکل ۱۱-۱۸

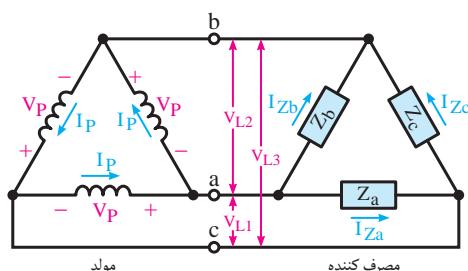

شکل ۱۱-۱۹



شکل ۱۱-۲۰

دیاگرام های برداری ولتاژهای خطی و فازی در مدارهای سه فازه به صورت شکل ۱۱-۱۷ ترسیم می شود.

برای اینکه مصرف کننده های سه فازه بتوانند از مولد سه فازه استفاده کند، در داخل آن ها مانند مولد ها از سه دسته سیم پیچ استفاده شده است. نحوه اتصال سیم پیچ ها به صورت اتصال ستاره ( $\wedge$ ) و یا اتصال مثلث ( $\Delta$ ) می باشد.


در شکل ۱۱-۱۸ یک مصرف کننده با اتصال ستاره ( $\wedge$ ) و در شکل ۱۱-۱۹ مصرف کننده ای با اتصال مثلث ( $\Delta$ ) نشان داده شده که به مولد های سه فازه ای با اتصال ستاره ( $\wedge$ ) و مثلث ( $\Delta$ ) متصل شده اند.

در شکل ۱۱-۲۰ تصویر یک نیروگاه جریان متناوب واقعی را مشاهده می کنید.

## ۱۱-۳-۲-بار متعادل و نامتعادل:

قبل از بررسی توان‌ها در مدارهای سه فازه می‌بایست با اصطلاحات متعادل و نامتعادل آشنا شویم.

-**وضعیت متعادل:** هرگاه تمامی مشخصات سیم پیچ‌های مصرف کننده و یا مولد سه فاز از قبیل امپدانس‌ها، جریان‌ها و ولتاژ‌های خطی و فازی، زاویه اختلاف فاز با هم برابر باشند، آن مدار سه فازه را در «حالت متعادل» می‌گویند.

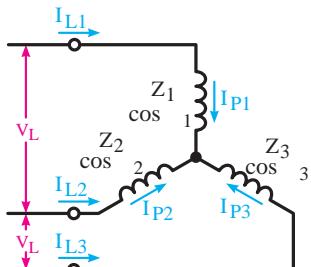


شکل ۱۱-۲۱

شکل ۱۱-۲۱ اتصال سیم پیچ‌های بار در حالت متعادل را نشان می‌دهد.

$$\begin{aligned}Z_1 &= Z_2 = Z_3 \\I_{P_1} &= I_{P_2} = I_{P_3} \\I_{L_1} &= I_{L_2} = I_{L_3} \\\cos \Phi_1 &= \cos \Phi_2 = \cos \Phi_3\end{aligned}$$

در این حالت روابط متقابل برقرار است:  
مشابه شرایط و تعاریف فوق را برای اتصال مثلث ( $\Delta$ ) نیز می‌توان بیان کرد.

-**وضعیت نامتعادل:** اگر یکی از مشخصه‌های مصرف کننده یا مدار سه فاز از قبیل امپدانس، جریان‌ها و ولتاژ‌های خطی و فازی، زاویه اختلاف فاز با هم برابر نباشند آن مدار سه فازه را در «حالت نامتعادل» می‌گویند.


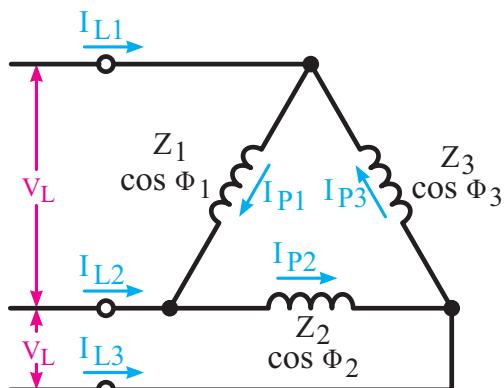


شکل ۱۱-۲۲


پس در این حالت رابطه تساوی بین همه مشخصه‌ها وجود ندارد. شکل ۱۱-۲۲ اتصال سیم پیچ‌های بار در حالت مثلث نامتعادل را نشان می‌دهد.  
وضعیت نامتعادل به همراه شرایط آن در اتصال ستاره (Y) نیز به وجود می‌آید.
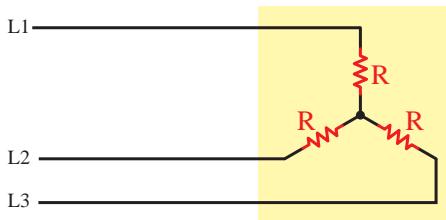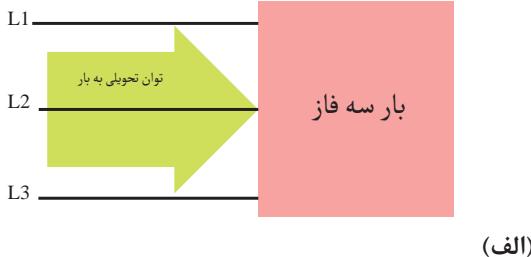
## ۱۱-۴-انواع توان در مدارات سه فاز

توان‌هایی که در شبکه‌های سه فازه مطرح می‌شوند مشابه مدارهای تک فازه و شامل (توان ظاهری، توان اکتیو و توان راکتیو) است. چگونگی محاسبه توانها در شبکه سه فاز با تک فاز تفاوت دارد. روابط توان‌ها در مدارهای سه فازه



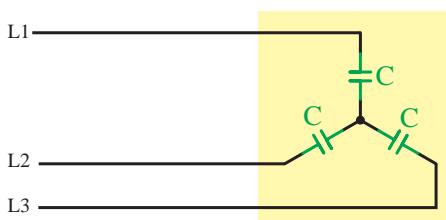ب - مصرف کننده اهمی خالص توان دریافتی را مصرف می کند.



ج - مصرف کننده غیر اهمی (سلفی - خازنی) توان را مصرف نمی کند.

شکل ۱۱-۲۳-بارهای سه فاز

به صورت زیر است:

$$S = \sqrt{3} V_L I_L \quad [\text{V.A}]$$

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi \quad [\text{W}]$$

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \sin \phi \quad [\text{VAR}]$$

در تصاویر شکل ۱۱-۲۳ مصرف کننده‌های اهمی و غیراهمی نشان داده شده است.

اگر روابط فوق را بر حسب مقادیر فازی بخواهیم

می‌توانیم به صورت زیر نوشت:

$$S = 3 V_p I_p \quad [\text{V.A}]$$

$$P = 3 V_L I_L \cos \phi \quad [\text{W}]$$



$$P = 3 V_L I_L \sin \phi \quad [\text{VAR}]$$

ϕ - زاویه اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان

اگر یک مصرف کننده سه فاز را بتوان به صورت ستاره مثلث راهاندازی کرد، توان نامی در اتصال ستاره متعادل آن  $\frac{1}{3}$  توان نامی در اتصال مثلث متعادل است. به همین دلیل از این اتصالات به عنوان روش راهاندازی مصرف کننده‌های سه فاز با قدرت زیاد استفاده می‌شود چرا که به خاطر کم شدن توان، جریان راهاندازی آنها کاهش می‌یابد.

$$P_{\Delta} = \frac{1}{3} P_{\star}$$

در تصاویر شکل ۱۱-۲۴ اتصالات ستاره و مثلث را به همراه پارامترهای آن مشاهده می‌کنید.

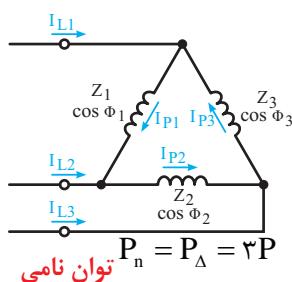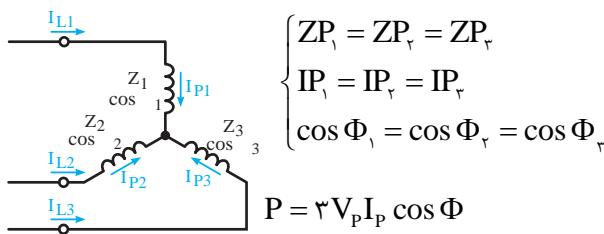


شکل ۱۱-۲۴-اتصالات ستاره و مثلث
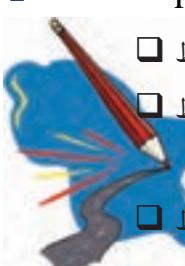
## آزمون پایانی (۱۱)



- ۱- علت قرار گرفتن کلافهای آلترناتور با اختلاف فاز ۲۰ درجه چیست؟
- الف - برای ایجاد تقارن در جریانها  
ب - به علت دو قسمتی بودن هر کلاف  
ج - برای افزایش ولتاژ القایی  
د - به علت کاهش تعداد قطبها
- ۲- انتهای گروه کلاف دوم آلترناتور سه فاز را با حرف ..... نشان میدهد.
- الف - W۲  
ب - V۲  
ج - U۲
- ۳- برای ایجاد اتصال مثلث به ترتیب ته کلاف اول و سوم مولد را به کدام سرها باید اتصال داد؟
- الف - W۱ - V۱  
ب - U۱ - V۱  
ج - U۱ - U۱
- ۴- فرکانس یک مولد شش قطب با سرعت ۱۵۰۰ دور بر دقیقه میچرخد چند هرتز است؟
- الف - ۵۰  
ب - ۳۰۰  
ج - ۱۵۰
- ۵- جریانی که به طرف مصرف کننده جاری میشود را با حروف ..... نشان میدهد.
- الف - I<sub>P</sub>  
ب - I<sub>Z</sub>  
ج - I<sub>L</sub>  
د - I<sub>T</sub>
- ۶- کدام رابطه ولتاژی در اتصال ( ) صحیح است؟
- الف - V<sub>P</sub> = V<sub>L</sub>  
ب - V<sub>P</sub> =  $\sqrt{3}V_L$   
ج - V<sub>L</sub> =  $\sqrt{3}V_P$
- ۷- کدامیک از روابط زیر رابطه صحیح جریانها در اتصال مثلث است؟
- الف - I<sub>L</sub> =  $\sqrt{3}I_P$   
ب - I<sub>P</sub> =  $\frac{I_L}{\sqrt{3}}$   
ج - I<sub>L</sub> = I<sub>P</sub>
- ۸- در دیاگرام برداری ولتاژهای شکل ۱۱-۲۵ بردارهای X و Y به ترتیب چچه ولتاژی هستند؟
- الف - ca و ab  
ب - cb و ab  
ج - cb و ab  
د - ab و cb
- ۹- کدامیک از موارد زیر روابط توان اکتیو را نشان میدهد؟
- الف -  $\sqrt{3}V_L I_L \sin \phi$   
ب -  $3V_P I_P \cos \phi$   
ج -  $3V_P I_P \sin \phi$   
د -  $a b \sqrt{3}V_L I_L \sin \phi$
- ۱۰- کدامیک از روابط زیر صحیح است؟
- الف - P =  $\frac{1}{3}P_\Delta$   
ب -  $P_\Delta = \frac{1}{3}P_\lambda$   
ج -  $P_\lambda = \frac{2}{3}P_\Delta$   
د -  $P_\lambda = \frac{3}{2}P_\Delta$
- ۱۱- در اتصال ستاره انتهای کلافهای اول و دوم و سوم به یکدیگر متصل است. صحیح  غلط
- ۱۲- فرکانس خروجی مولد از رابطه  $f = \frac{P \times 60}{n_s}$  به دست میآید.
- ۱۳- جریانی که از خطوط خارجی مولد در مصرف کنندها جاری میشود را از جریان فازی میگویند.
- غلط   
صحیح



- غلط       صحیح
- ۱۴- در اتصال ستاره جریان خط  $\sqrt{3}$  برابر جریان فازی است.
  - ۱۵- توان راکتیو یک شبکه سه فازه از رابطه ..... محاسبه می شود.
  - ۱۶- سیمی که از محل اتصال انتهای کلافها در اتصال ستاره خارج میشود، را ..... می گویند.
  - ۱۷- ولتاژ دو سر هر یک از سیم پیچهای مولد را ..... می گویند.
  - ۱۸- فرکانس مولدهای سه فاز با دو عامل ..... و ..... رابطه مستقیم دارد.
  - ۱۹- منظور از بار متعادل و نامتعادل چیست؟
  - ۲۰- اتصالات ستاره و مثلث را روی تخته کلم (ترمینال اتصال) مولد براساس استاندارد IEC رسم کنید.

توجه: مطالب مربوط به سوالاتی را که نتوانسته اید پاسخ دهید مجدداً مطالعه و آزمون را تکرار کنید.





توجه

مطالب مربوط به سوالاتی را که نتوانسته اید پاسخ دهید مجدداً مطالعه و آزمون را تکرار کنید.



## ضمیمه

تصویر واقعی و اتصالات صفحه برد بُرد

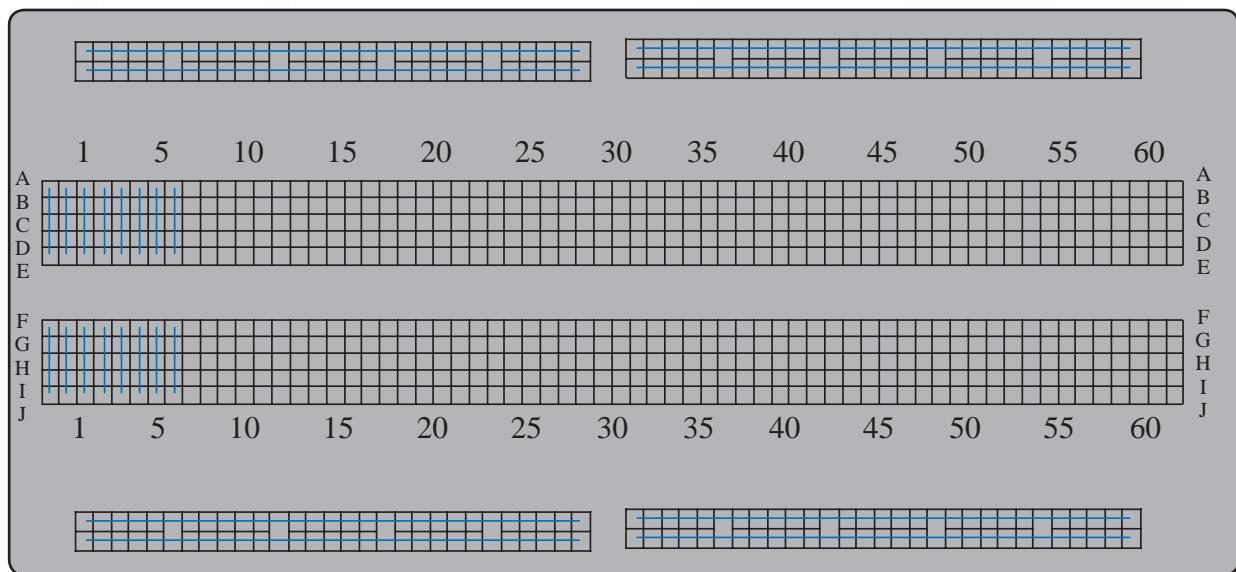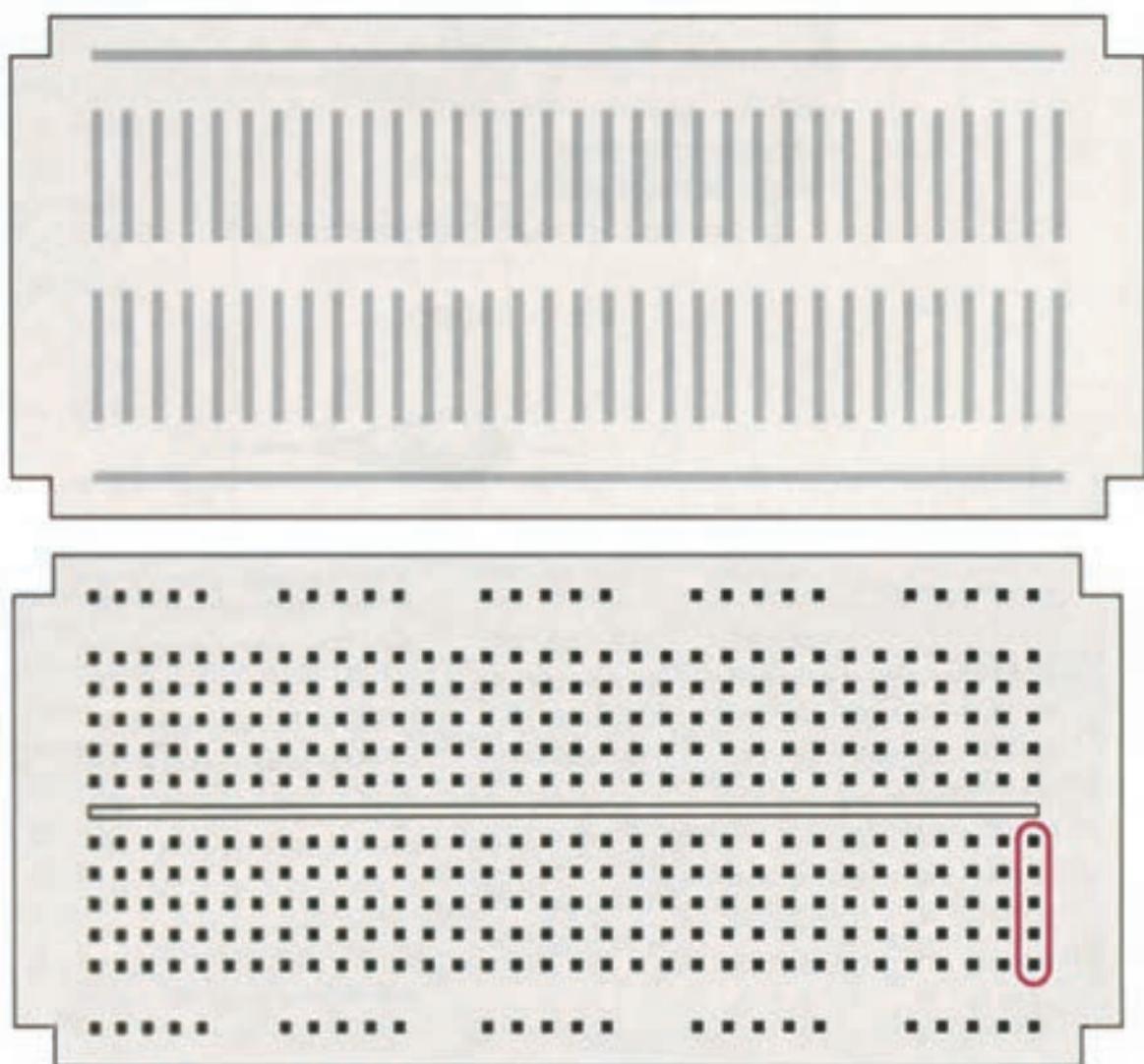

## پاسخ سؤالات فصل ۱

### پیش آزمون ۱

۹- ج

۱۰- د

۷- ب

۸- ب

۵- ج

۶- الف

۳- الف

۴- ج

۱- د

۲- ج

### آزمون پایانی (۱)

۱۳- ظرفیت

۱۴- غلط

۱۵- غلط

۱۰- الف

۱۱- ب

۱۲- د

۷- الف

۸- د

۹- ج

۴- ب

۵- ب

۶- ج

۱- د

۲- الف

۳- د

### پاسخ خودآزمایی عملی

-۱

الف - شیء پلاستیکی باردار ذرات نمک را جذب می‌کند.

ب- شیء پلاستیکی باردار توپ پینگ پنگ را جذب می‌کند.

ج- شیء پلاستیکی باردار رشته نخ نایلونی را جذب می‌کند.

د - شیء پلاستیکی باردار آب جاری با فشار کم را جذب می‌کند.

۲- برخی مواد تحت تأثیر نیروی میدان حاصل از بارهای الکتریکی قرار می‌گیرند و در نتیجه به طرف آنها جذب و یا از آنها دور می‌شوند و برخی از مواد دیگر نسبت به مواد باردار هیچ عکس العملی ندارند.

## پاسخ سؤالات فصل ۲

### پیش آزمون ۲

- |      |       |     |       |       |
|------|-------|-----|-------|-------|
| ۹-ج  | ۷-الف | ۵-ب | ۳-الف | ۱-ب   |
| ۱۰-ج | ۸-د   | ۶-ب | ۴-د   | ۲-الف |

### آزمون پایانی (۲)

- |   |        |      |       |       |
|---|--------|------|-------|-------|
| ۱۷-ج  | ۱۳-الف | ۹-ج  | ۵-ج   | ۱-ب   |
| ۱۸-اشتراکی                                  | ۱۴-ب   | ۱۰-ب | ۶-ب   | ۲-د   |
| ۱۹-صحیح <input checked="" type="checkbox"/> | ۱۵-د   | ۱۱-ج | ۷-ب   | ۳-الف |
| ۲۰-صحیح <input checked="" type="checkbox"/> | ۱۶-ج   | ۱۲-د | ۸-الف | ۴-د   |

### پاسخ خودآزمایی عملی

-۱

- الف - چون هادی است لامپ روشن می‌شود.  
ب - چون عایق است لامپ روشن نمی‌شود.  
ج - چون عایق است لامپ روشن نمی‌شود.  
د - چون هادی است لامپ روشن می‌شود.  
ه - چون هادی است لامپ روشن می‌شود.  
و - چون عایق است لامپ روشن نمی‌شود.  
ز - چون عایق است لامپ روشن نمی‌شود.

## پاسخ سؤالات فصل ۳

### پیش آزمون ۳

- |      |        |        |      |         |
|------|--------|--------|------|---------|
| ۱- ب | ۳- د   | ۵- الف | ۷- د | ۹- ب    |
| ۲- ب | ۴- الف | ۶- ب   | ۸- د | ۱۰- الف |

### آزمون پایانی (۳)

- |        |      |        |        |       |
|--------|------|--------|--------|-------|
| ۱- د   | ۳- د | ۵- الف | ۷- د   | ۹- ب  |
| ۲- الف | ۴- ب | ۶- ب   | ۸- ج   | ۱۰- ج |
| ۳- ب   | ۵- د | ۷- د   | ۹- الف | ۱۱- ب |

### سؤال تشریحی

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| -۱۳                       |                          |
| الف - $27\Omega \pm 10\%$ | $6.8k\Omega \pm 10\%$    |
| ب - $100\Omega \pm 10\%$  | ه - $33\Omega \pm 10\%$  |
| ج - $56.0k\Omega \pm 5\%$ | و - $47k\Omega \pm 20\%$ |
| -۱۴                       |                          |
| الف) b                    | ب) d                     |
| a) ه                      | f) د                     |

- |            |   |          |  |
|------------|---|----------|--|
| ۱۵- ب      | ۲۰- واریستور (VDR)                          | ۲۵- غلط  | ۳۰- صحیح <input checked="" type="checkbox"/> |
| ۱۶- د      | ۲۱- کرم نیکل                                | ۲۶- غلط  | <input checked="" type="checkbox"/> ۳۰- صحیح |
| ۱۷- د      | ۲۲- سبز، آبی، قرمز، طلایی                   | ۲۷- صحیح | <input checked="" type="checkbox"/> ۲۸- صحیح |
| ۱۸- رئوستا | ۲۳- کربن، لایه فلز                          | ۲۹- غلط  | <input checked="" type="checkbox"/> ۲۵- غلط  |
| ۱۹- PTC    | ۲۴- غلط <input checked="" type="checkbox"/> |          |  |

## پاسخ سؤالات فصل ۴




### پیش آزمون ۴

- |       |         |      |      |        |
|-------|---------|------|------|--------|
| ۱۳- ب | ۱۰- ب   | ۷- ج | ۴- ب | ۱- ج   |
| ۱۴- د | ۱۱- الف | ۸- ب | ۵- ج | ۲- ج   |
| ۱۵- ج | ۱۲- ب   | ۹- د | ۶- د | ۳- الف |

### آزمون پایانی (۴)

- |  |   |                |         |      |
|--|---|----------------|---------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ۱۹- غلط  | ۱۶- فیوز                                    | ۱۱- د          | ۶- ب    | ۱- ج |
| <input checked="" type="checkbox"/> ۲۰- صحیح | ۱۷- منبع تغذیه مستقیم                       | ۱۲- منبع تغذیه | ۷- ج    | ۲- ب |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> ۱۸- غلط | ۱۳- منبع تغذیه | ۸- الف  | ۳- د |
|  | $R_1 I + R_2 I = I(R_1 + R_2)$              | -۱۴            | ۹- د    | ۴- ج |
|  | یا ولتاژهای KVL                             | -۱۵            | ۱۰- الف | ۵- د |

### پاسخ خودآزمایی عملی

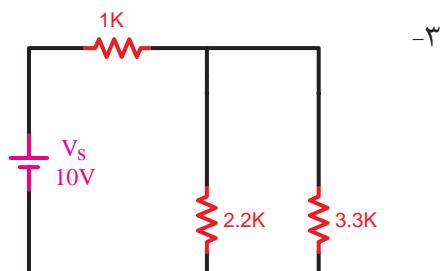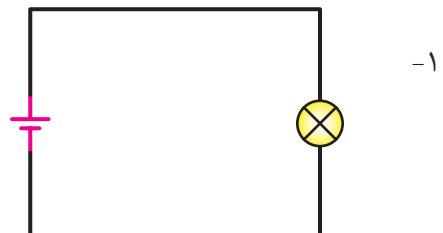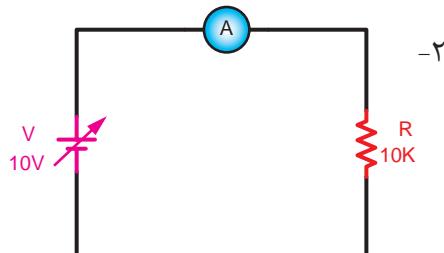

## پاسخ سؤالات فصل ۵

### پیش آزمون ۵


- |       |       |        |        |      |
|-------|-------|--------|--------|------|
| ۱۳- ب | ۱۰- د | ۷- الف | ۴- ج   | ۱- د |
| ۱۴- د | ۱۱- ج | ۸- الف | ۵- الف | ۲- ج |
| ۱۵- ج | ۱۲- ج | ۹- الف | ۶- الف | ۳- ب |

### آزمون پایانی (۵)

- |       |         |         |        |        |
|-------|---------|---------|--------|--------|
| ۲۱- ج | ۱۶- الف | ۱۱- ب   | ۶- ب   | ۱- د   |
|       | ۱۷- ب   | ۱۲- الف | ۷- الف | ۲- الف |
|       | ۱۸- ب   | ۱۳- ج   | ۸- الف | ۳- الف |
|       | ۱۹- ب   | ۱۴- ب   | ۹- ج   | ۴- ب   |
|       | ۲۰- د   | ۱۵- د   | ۱۰- ب  | ۵- د   |

۲۲- خیر چون ولتاژ کل برابر ۲۴ ولت است پس در این شرایط می‌بایست مقاومت  $R_1$  قطع و یا مقاومت  $R_1$  اتصال کوتاه شده باشد تا ولت‌متر بتواند این مقدار را نشان دهد.

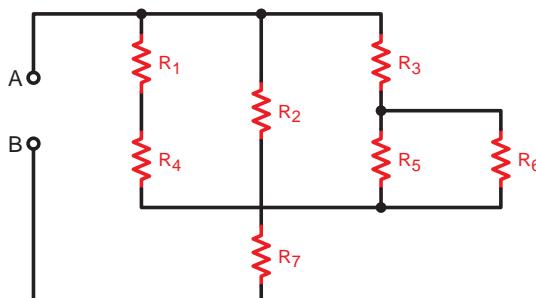- ۲۳- الف : دوشاخه مدار موازی  $\text{pin}_1 \parallel \text{pin}_4$  (شامل مقاومت‌های  $R_1$  و  $R_4$  و  $R_7$  و  $R_{12}$  و  $R_{11}$  و  $R_5$ )  
 (شامل مقاومت‌های  $R_2$  و  $R_3$  و  $R_6$  و  $R_8$  و  $R_9$  و  $R_{10}$  و  $R_{11}$ )



۲۳- ب: شکل مدار به صورت سری موازی است.

- ۲۴- صفر  ۲۸- غلط   
 ۲۵- مقاومت کل ( مقاومت معادل )  ۲۷- صحیح  ۲۶- اهم‌متر

## پاسخ سؤالات فصل ٦

### پیش آزمون ٦

- |       |       |        |        |        |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| ١٣- ب | ٥- د  | ٧- ج   | ٤- ج   | ١- ب   |
| ١٤- ج | ١١- ب | ٨- ج   | ٥- ب   | ٢- ج   |
| ١٥- ب | ٥- ١٢ | ٩- الف | ٦- الف | ٣- الف |

### آزمون پایانی (٦)

- |  |                 |      |      |      |
|--|-----------------|------|------|------|
| ١٣- زیادتر(بیشتر)                            | ١٠- الف         | ٧- ب | ٤- د | ١- ج |
| <input checked="" type="checkbox"/> ١٤- صحیح | ١١- توان تلفشده | ٨- ج | ٥- ب | ٥- د |
| <input checked="" type="checkbox"/> ١٥- غلط  | ١٢- واتمتر      | ٩- ب | ٦- ب | ٣- ج |

## پاسخ سؤالات فصل ۷

### پیش آزمون ۷

- |        |      |     |     |     |
|--------|------|-----|-----|-----|
| ۱۳-الف | ۱۰-د | ۷-ج | ۴-د | ۱-ج |
| ۱۴-ج   | ۱۱-د | ۸-ب | ۵-ج | ۵-۲ |
| ۱۵-ب   | ۱۲-د | ۹-ب | ۶-ب | ۳-ب |

### آزمون پایانی (۷)

- |   |        |        |        |       |
|---|--------|--------|--------|-------|
| ۲۹-نرم                                      | ۲۲-الف | ۱۵-ج   | ۸-ج    | ۱-د   |
| ۳۰-نیروی محرکه مغناطیسی                     | ۲۳-ج   | ۱۶-ج   | ۹-الف  | ۲-ج   |
| ۳۱-میدان مغناطیسی                           | ۲۴-الف | ۱۷-ج   | ۱۰-الف | ۳-الف |
| <input checked="" type="checkbox"/> ۳۲-غلط  | ۲۵-د   | ۱۸-د   | ۱۱-ب   | ۴-ب   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ۳۳-غلط  | ۲۶-ب   | ۱۹-الف | ۱۲-ج   | ۵-ب   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ۳۴-صحیح | ۲۷-ج   | ۲۰-ج   | ۱۳-د   | ۶-الف |
| <input checked="" type="checkbox"/> ۳۵-صحیح | ۲۸-جذب | ۲۱-ب   | ۱۴-ج   | ۷-ب   |

## پاسخ سؤالات فصل ٨

### پیش آزمون ٨

- |         |         |        |        |      |
|---------|---------|--------|--------|------|
| ١٣- د   | ١٠- ج   | ٧- ج   | ٤- الف | ١- ج |
| ١٤- د   | ١١- الف | ٨- د   | ٥- ب   | ٢- ج |
| ١٥- الف | ١٢- ب   | ٩- الف | ٦- ب   | ٣- ب |

### آزمون پایانی (٨)

- |                   |         |         |         |        |
|-------------------|---------|---------|---------|--------|
| ٣٣- ب             | ٢٥- ب   | ١٧- الف | ٩- ب    | ١- الف |
| ٣٤- صحيح          | ٢٦- ب   | ١٨- د   | ١٠- ج   | ٢- د   |
| ٣٥- غلط           | ٢٧- ج   | ١٩- ج   | ١١- ب   | ٣- ب   |
| ٣٦- غلط           | ٢٨- ج   | ٢٠- ب   | ١٢- ب   | ٤- ج   |
| ٣٧- غلط           | ٢٩- ب   | ٢١- ج   | ١٣- ب   | ٥- د   |
| ٣٨- كمتر          | ٣٠- الف | ٢٢- د   | ١٤- الف | ٦- الف |
| ٣٩- بیشتر یا کمتر | ٣١- ب   | ٢٣- ج   | ١٥- د   | ٧- ج   |
| Q = C.V - ٤٠      | ٣٢- الف | ٢٤- الف | ١٦- ب   | ٨- د   |

## پاسخ سؤالات فصل ۹

### پیش آزمون ۹

- |       |         |        |        |      |
|-------|---------|--------|--------|------|
| ۱۳- ب | ۱۰- الف | ۷- الف | ۴- الف | ۱- ج |
| ۱۴- د | ۱۱- ج   | ۸- الف | ۵- ب   | ۲- ج |
| ۱۵- ب | ۱۲- الف | ۹- د   | ۶- د   | ۳- د |

### آزمون پایانی (۹)

- |   |         |         |         |        |
|---|---------|---------|---------|--------|
| ۴۵- ب                                       | ۳۴- الف | ۲۳- د   | ۱۲- ب   | ۱- ب   |
| ۴۶- ج                                       | ۳۵- الف | ۲۴- ج   | ۱۳- الف | ۲- ج   |
| ۴۷- الف                                     | ۳۶- د   | ۲۵- ب   | ۱۴- د   | ۳- د   |
| ۴۸- د                                       | ۳۷- الف | ۲۶- ج   | ۱۵- ج   | ۴- الف |
| ۴۹- پیش قاز                                 | ۳۸- ج   | ۲۷- ب   | ۱۶- ب   | ۵- ب   |
| ۵۰- راکتانس سلفی                            | ۳۹- ب   | ۲۸- د   | ۱۷- الف | ۶- ج   |
| ۵۱- جلوتر                                   | ۴۰- الف | ۲۹- الف | ۱۸- ب   | ۷- الف |
| ۵۲- غلط <input checked="" type="checkbox"/> | ۴۱- الف | ۳۰- الف | ۱۹- ب   | ۸- ج   |
| ۵۳- مثبت - منفی                             | ۴۲- ج   | ۳۱- ج   | ۲۰- د   | ۹- الف |
| ۵۴- غلط <input checked="" type="checkbox"/> | ۴۳- د   | ۳۲- د   | ۲۱- الف | ۱۰- د  |
| ۵۵- کوچکتر(کمتر)                            | ۴۴- الف | ۳۳- الف | ۲۲- ب   | ۱۱- ب  |

## پاسخ سؤالات فصل ۱۰

### پیش آزمون ۱۰

۱۳- ب

۱۴- د

۱۵- ب

۱۰- الف

۱۱- ج

۱۲- الف

۷- الف

۸- الف

۹- د

۴- الف

۵- ب

۶- د

۱- د

۲- الف

۳- د

### آزمون پایانی (۱۰)

۱۳- حلقه‌های لغزنده

۱۴- جاروبک‌های ایازغال‌ها

۱۵- تعداد تیغه‌های کلکتور

۱۰- صحیح

۱۱- غلط

۱۲- غلط

۷- ب

۸- ج

۹- غلط

۴- ج

۵- ج

۶- الف

۱- د

۲- الف

۳- ب

## پاسخ سؤالات فصل ۱۱

### پیش آزمون ۱۱

۹-ج  
۱۰-ب

۷-ج  
۸-ج

۵-ب  
۶-د

۳-ج  
۴-د  
۵-الف

### آزمون پایانی (۱۱)

۱۷- ولتاژ فازی  
۱۸- دور - تعداد زوج قطب

۱۳- غلط  
۱۴- غلط

۹-ج  
۱۰-الف



۵-ج  
۶-ج  
۷-ب

$\sqrt{3}V_L \sin \phi$  - ۱۵  
۱۶- سیم تول

۱۱- صحیح  
۱۲- غلط

۸-الف  
۹-الف

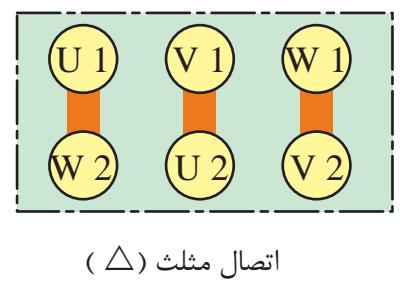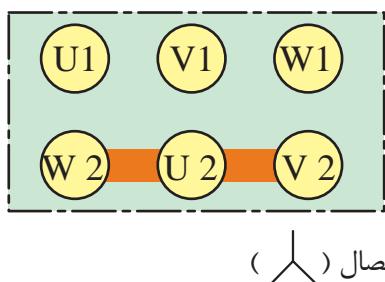۱۹- هرگاه تمام مشخصات سیم پیچی‌های مصرف‌کننده و یا مولد سه فاز از قبیل امپدانس‌ها، جریان‌ها، ولتاژ‌های خطی، فازی و زاویه اختلاف فاز با هم برابر باشند آن مدار را متعادل گویند.



-۲۰

## منابع و مأخذ

1- Principles Of Electric Circuits

by: Thomasl.Floyd

2- Electric Circuits

by: David.Bell

3- safe and Simple Electrical Experiments

by:Rudolff.Graf

4-Click Flash Buzz Whirr

by:Simon Schvster

ترجمه: مهندس عین الله احمدی - مهندس حسین مظفری

۵- موتورهای الکتریکی

مؤلفین: مهندسین شهرام نصیری سواد کوهی - شهرام خدادادی

۶- الکترونیک کاربردی

ترجمه : مهندس عین الله احمدی - حسین مظفری - فریدون قیطرانی

۷- مبانی برق

مؤلف: مهندس غلامعلی سرابی

۸- اصول مقدماتی الکتریسیته

ترجمه: مهندس محمود ربیع زاده

۹- الکتروتکنیک آزمایشگاهی

