

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی

رشته الکترونیک و مخابرات دریایی
گروه برق و رایانه
شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه دهم دوره دوم متوسطه




وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی - ۲۱۰۲۸۲	نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی	پدیدآورنده:
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش	مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:
سید محمود صموئی، رسول ملک‌محمد، شهرام نصیری سوادکوهی، مهین ظریفیان جولایی، محمود شبانی، زهرا زینالی، سهیلا ذوالقدری (اعضای شورای برنامه‌ریزی)	شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:
شهرام نصیری سوادکوهی، مهین ظریفیان جولایی، سید محمود صموئی، سعیده توونچیان، مصطفی ریعی (اعضای گروه تألیف) - رسول ملک محمد (ویراستار فنی) - محمد محمودی (ویراستار ادبی)	مدیریت آماده‌سازی هنری:
استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، گیلان، (استان‌های مشارکت‌کننده در فرایند اعتبارسنجی)	شناسه افزوده آماده‌سازی:
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی	
مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - ایمان اوچیان (طراح یونیفورم) - صبا کاظمی (طراح جلد) - مجتبی احمدی (صفحه آرا)	
تهران: خیابان ابرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی) تلفن: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹	نشانی سازمان:
۱۸۸۳۱۱۶۱۹، دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹	
وبگاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir	
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱	ناشر:
(دارو پخش) تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۴۹۹۸۵۱۶۱	
صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹	چاپخانه:
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»	
چاپ دوم ۱۳۹۶	سال انتشار و نوبت چاپ:

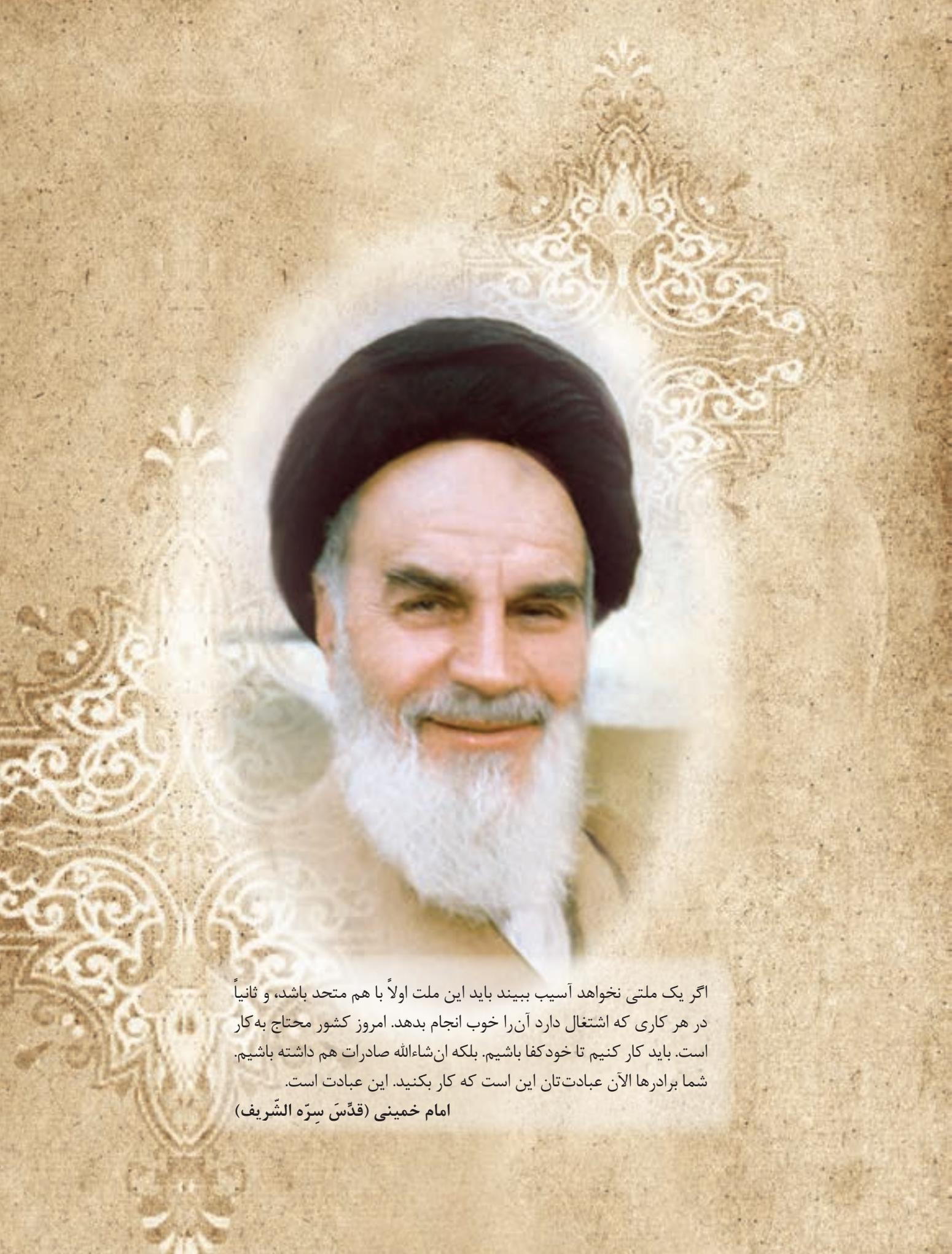کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن بهصورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهییه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اولاً با هم متحد باشد، و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خود کفا باشیم. بلکه انشاء الله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الان عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.

امام خمینی (قدس سرّه الشّریف)

فهرست

فصل اول: قطعه‌شناسی

واحد یادگیری ۱: شایستگی آزمایش قطعات الکتریکی و الکترونیکی

- ۱- مواد، تجهیزات و ابزار مورد نیاز، ۲- فضای آموزش و تجهیزات مربوط به آن، ۳- ماهیت الکتریسیته، ۴- ساختمان ماده، ۵- یون‌های مثبت و منفی، ۶- میدان الکتریکی، ۷- اختلاف پتانسیل الکتریکی (ولتاژ)، ۸- خطرات الکتریسیته، ساکن و چگونگی خنثی کردن آن، ۹- طبقه‌بندی مواد از نظر هدایت الکتریکی، ۱۰- شدت جریان الکتریکی، ۱۱- روش‌های تولید و مصرف الکتریسیته، ۱۲- هدایت و مقاومت الکتریکی، ۱۳- کار عملی (۱)، ۱۴- مدار الکتریکی و قانون اهم، ۱۵- کار عملی (۲)، ۱۶- سری و موازی کردن مقاومت‌ها، ۱۷- کار عملی (۳)، ۱۸- کار عملی (۴)، ۱۹- روش‌های خواندن مقاومت، ۲۰- کار عملی (۵)، ۲۱- کار عملی (۶)، ۲۲- مولتی‌متر، ۲۳- کار عملی (۷)، ۲۴- کار عملی (۸)، ۲۵- منبع تغذیه، ۲۶- برد بُرد، ۲۷- کار عملی (۹)، ۲۸- کار عملی (۱۰)، ۲۹- کار عملی (۱۱)، ۳۰- مقاومت‌های متغیر، ۳۱- خازن، ۳۲- کار عملی (۱۲)، ۳۳- سیم‌پیچ، ۳۴- کار عملی (۱۳)، ۳۵- الگوی آزمون نظری پایان واحد کار، ۳۶- الگوی آزمون نرم‌افزاری و عملی پایان واحد کار.

فصل دوم: کمیت‌های پایه الکتریکی

واحد یادگیری ۲: شایستگی اندازه‌گیری کمیت‌های موج

- ۱- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز واحد یادگیری، ۲- انواع جریان الکتریکی، ۳- ویژگی‌های موج سینوسی، ۴- اختلاف فاز بین دو موج سینوسی، ۵- منابع تولید الکتریسیته، ۶- ترانسفورماتور، ۷- تولید ولتاژ DC توسط برق شهر، ۸- سیگنال ژنراتور AC، ۹- کار عملی (۱)، ۱۰- کار عملی (۲)، ۱۱- کار عملی (۳)، ۱۲- کار عملی (۴)، ۱۳- کار عملی (۵)، ۱۴- کار عملی (۶)، ۱۵- الگوی آزمون نظری پایانی، ۱۶- الگوی آزمون پایانی عملی (نرم‌افزاری)، ۱۷- الگوی آزمون پایانی عملی (سخت‌افزاری).

فصل سوم: موج و کمیت‌های آن

واحد یادگیری ۳: شایستگی کار با دستگاه‌های اندازه‌گیری برای تعیین کمیت‌های موج

۱-۳- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز واحد یادگیری، ۲-۳- انواع شکل موج و مقایسه آنها، ۳-۳- ساختار موج‌ها، ۴-۳- کار عملی (۱)، ۵-۳- سیگنال ژنراتور صوتی، ۶-۳- انواع سیگنال ژنراتور صوتی (AF)، ۷-۳- عملکرد دگمه‌ها و سلکتورهای یک نمونه سیگنال ژنراتور، ۸-۳- کار عملی (۲)، ۹-۳- کار عملی (۳)، ۱۰-۳- فرکانس متر دیجیتالی، ۱۱-۳- کار عملی (۴)، ۱۲-۳- کار عملی (۵)، ۱۳-۳- الگوی آزمون نظری، ۱۴-۳- الگوی آزمون عملی نرم‌افزاری، ۱۵-۳- الگوی آزمون عملی با دستگاه آزمایش، ۱۶-۳- اسیلوسکوپ، ۱۷-۳- ساختمان داخلی اسیلوسکوپ، ۱۸-۳- صفحه نمایش LCD، ۱۹-۳- کار با پروب، ۲۰-۳- کار عملی (۶)، ۲۱-۳- کار عملی (۷)، ۲۲-۳- کار عملی (۸)، ۲۳-۳- کار عملی (۹)، ۲۴-۳- کار عملی (۱۰)، ۲۵-۳- الگوی آزمون نظری پایانی واحد یادگیری، ۲۶-۳- الگوی آزمون عملی نرم‌افزاری پایانی واحد یادگیری.

فصل چهارم: توان و ضریب توان

واحد یادگیری ۴: شایستگی کار با دستگاه‌های اندازه‌گیری برای تعیین توان و ضریب توان

۱-۴- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز واحد یادگیری، ۲-۴- انرژی الکتریکی مصرفی در یک مقاومت، ۳-۴- توان الکتریکی در جریان DC، ۴-۴- رابطه‌های توان، ۵-۴- کار عملی (۱)، ۶-۴- کار عملی (۲)، ۷-۴- مدارهای جریان متناوب، ۸-۴- توان راکتیو (غیر مؤثر- دواته)، ۹-۴- توان ظاهری، ۱۰-۴- ضریب توان، ۱۱-۴- کار عملی (۳)، ۱۲-۴- کار عملی (۴)، ۱۳-۴- کار عملی (۵)، ۱۴-۴- الگوی آزمون نظری پایان واحد کار، ۱۵-۴- الگوی آزمون عملی نرم‌افزاری پایان واحد کار، ۱۶-۴- الگوی آزمون عملی در مدار واقعی پایان واحد کار.

فصل پنجم: معرفی قطعات و نقشه‌خوانی با نرم‌افزار

واحد یادگیری ۵: شایستگی خواندن نقشه‌های الکترونیکی ساده

- ۱-۵- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز واحد یادگیری، ۲-۵- کلید (سوئیچ)، ۳-۵- کار عملی(۱)، ۴-۵- کار عملی(۲)، ۵-۵- فیوز، ۶-۵- کار عملی(۳)، ۷-۵- سیم‌ها و کابل‌ها، ۸-۵- کار عملی (۴)، ۹-۵- کانکتورها، ۱۰-۵- کار عملی (۵)، ۱۱-۵- بلندگو، ۱۲-۵- میکروفون، ۱۳-۵- کار عملی(۶)، ۱۴-۵- موتور الکتریکی، ۱۵-۵- رله، ۱۶-۵- کریستال، ۱۷-۵- سنسور (حسگر)، ۱۸-۵- لامپ سیگنال، ۱۹-۵- مدار مجتمع یا آسی‌ها، ۲۰-۵- رگولاتورها (ثبتیت‌کننده‌ها)، ۲۱-۵- تایمر (نگهدارنده زمان - زمان‌گیر)، ۲۲-۵- اپتوکوپلر، ۲۳-۵- نقشه الکتریکی، ۲۴-۵- آزمون نظری پایانی واحد یادگیری.

واحد یادگیری ۶: شایستگی نصب نرم‌افزارهای الکترونیکی

- ۱-۶- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز واحد یادگیری، ۲-۶- نرم‌افزار الکترونیکی، ۳-۶- طبقه‌بندی نرم‌افزارها، ۴-۶- نرم‌افزارهای الکترونیکی، ۵-۶- نرم‌افزارهای قابل استفاده تلفن‌های همراه، ۶-۶- اصطلاحات و علائم در نرم‌افزار مولتی سیم، ۷-۶- یک نمونه مدار در نرم‌افزار مولتی سیم، ۸-۶- آزمون نظری پایانی واحد یادگیری، ۹-۶- آزمون عملی پایانی واحد یادگیری.

سخنی با هنرجویان عزیز

شایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطرابی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به‌طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی قطعه‌شناسی
 - ۲- شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
 - ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
 - ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مدام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر
- بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است.

این کتاب دومین کتاب کارگاهی است که ویژه رشته الکترونیک و مخابرات دریایی تألیف شده است و شما در طول دو سال تحصیلی پیش رو چهار کتاب کارگاهی و با شایستگی‌های متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد.

همچنین علاوه بر کتاب درسی امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی www.tvoccd.medu.ir می‌توانید از عنوانین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید. امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثری شایسته جوانان برومند می‌بینید.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته الکترونیک و مخابرات دریایی طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال دهم تدوین و تألیف گردیده است. این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیستمحیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزای بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول: در پودمان «قطعه‌شناسی» که کار با مدارالکتریکی و اجزای آن، خازن، منبع تغذیه، بُرد و سیم‌پیچ آموزش داده می‌شود.

پودمان دوم: در پودمان کمیت‌های پایه الکتریکی، اندازه‌گیری کمیت‌های موج و کاربرد آن در ترانسفورماتور، ژنراتور و برق شهر اجرا می‌شود.

پودمان سوم: در این پودمان با عنوان موج و کمیت‌های آن، کار با دستگاه‌های اندازه‌گیری برای تعیین کمیت‌های موج آموزش داده می‌شود.

پودمان چهارم: توان و ضریب توان نام دارد که کار با دستگاه‌های اندازه‌گیری آموزش داده می‌شود.

پودمان پنجم: این آزمون تا عنوان قطعات و نقشه‌خوانی، با نرم‌افزار در دو واحد یادگیری، شایستگی خواندن نقشه‌های الکترونیکی ساده و شایستگی نصب نرم‌افزارهای الکترونیکی با قطعات نرم‌افزارهای مختلف کار می‌شود. امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

رشد فناوری و توسعه گسترده آن در جامعه جهانی سبب شده است تا آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به طور مستمر مورد بازبینی و پایش قرار گیرد. با توجه به بازخوردهای دریافتی از پی‌آمدتها و خروجی‌های حاصل از آموزش هنرجویان در رشته الکترونیک و مخبرات دریابی در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۷۰ هجری خورشیدی، و تدوین سند مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی در آذرماه ۱۳۹۰ و سند برنامه درسی ملی مصوب ۱۳۹۱، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، طرح پژوهشی تحول در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در دو بازه دنیای کار و دنیای آموزش به اجرا در آورد. در دنیای کار با استفاده از طرح پژوهشی جهانی دیکوم (Dacum) نیازهای کار را طی ۵ مرحله مشخص و استاندارد شایستگی حرفه را بر اساس وظایف (Duties) و تکالیف کاری (Tasks) در جدول پژوهشی دیکوم تعیین نمود. اسناد مرتبط با دنیای کار، مشتمل بر دو جلد شامل استاندارد شایستگی حرفه و استاندارد ارزشیابی حرفه موجود و قابل دسترسی است. یادآور می‌شود که در تنظیم اسناد دنیای کار از خبرگان شاغل در صنایع کوچک و بزرگ در جایگاه‌های کارگر ماهر، کمک تکنسین و تکنسین به طور مستقیم و غیر مستقیم بهره‌مند شده‌ایم. اسناد دنیای آموزش نیز در ۱۵ مرحله تدوین گردید که در نهایت منجر به تولید سند پشتیبان دنیای آموزش، راهنمای برنامه درسی و برنامه درسی رشته الکترونیک و مخبرات دریابی گردید. در شوراهای تخصصی رشته الکترونیک و مخبرات دریابی نمایندگانی نیز از دنیای کار حضور داشتند که انتباخ محتواهای تدوین شده را با محتوای مورد نیاز با دنیای کار بر اساس استاندارد عملکرد و استاندارد ارزشیابی مورد پایش قرار دادند.

با توجه به استانداردهای آموزش در کشورهای مختلف در سطح دنیا و مطالعه تطبیقی انجام شده، کتاب‌ها به صورت درهم تبیه یعنی اجرای آموزش‌های نظری و عملی به طور همزمان و پی‌دریی در محل کارگاه و آزمایشگاه به اجرا در می‌آید. دوره دوم متوسطه برای آموزش فنی و حرفه‌ای به صورت سه ساله بوده که دروس تخصصی تلفیقی نظری — عملی مربوط به رشته در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در هر پایه دو روز در هفته جمعاً ۱۶ ساعت و درس سال جمua ۱۴۴۰ ساعت به اجرا در می‌آید. همچنین علاوه بر دروس تخصصی کارگاهی دروس دیگر مانند، نوآوری و الزامات محیط، دانش فنی و نقشه کشی رایانه‌ای نیز گنجانده شده است. لازم به یادآوری است که درس پایه یازدهم و دوازدهم به صورت نیمه تجویزی بوده و محتواهای آن با توجه به نیاز جامعه، شرایط اقلیمی، قابل تغییر و انتخاب است. در تمام مراحل و فرایند برنامه‌ریزی به شایستگی‌های پایه، غیرفنی و فنی توجه ویژه شده است.

تألیف کتاب‌ها بر اساس جدول ۶ – ۱ که در آن اهداف توانمندساز و فعالیت‌های ساخت‌یافته در قالب ماكت آموزشی و به صورت یکپارچه برای هر تکلیف کاری صورت گرفته است و در آن کتاب‌های درسی هنرجو، همراه هنرجو، راهنمای هنرآموز، نرم‌افزار، فیلم، پوستر و سایر موارد وجود دارد. سعی کرده‌ایم کتاب درسی را به گونه‌ای تدوین کنیم که هر معلم تازه‌کار و جوان بتواند از عهده تدریس محتوا برآید.


سخنی با همکاران محترم

از آنجا که، ارتقای تفکر و خلاقیت و ایجاد زمینهٔ نوآوری در هنرجویان و هنرآموزان ضرورتی اجتنابناپذیر است، کتاب درسی هنرجو به صورت خودآموز نبوده و لازم است به گونه‌ای آموزش داده شود تا در راستای تربیت نسلی خلاق، پویا و متفکر و کارآفرین باشد. برای رسیدن به این هدف، ضرورت دارد تا هنرآموزان نیز زمینه‌های پویایی، خلاقیت، تفکر، نوآوری و موارد دیگر را در خود تقویت کنند. به عبارت دیگر محتوای کتاب صرفاً عینی نبوده و در بسیاری از موارد انتزاعی است و نیاز به تفکر برای حل مسئله دارد. با توجه به موارد ذکر شده، سورای تخصصی برنامه‌ریزی و تألیف رشته الکترونیک و مخابرات دریایی و مؤلفین کتاب سعی کرده‌اند تا حد امکان محتوای مورد نیاز را در کتاب راهنمای معلم و کتاب همراه هنرجو در اختیار مخاطبان قرار دهند. از این رو توصیه می‌کنیم موارد مندرج در کتاب راهنمای معلم را به دقت مطالعه کرده و در فرایند تدریس به اجرا در آورند.

مواردی مانند مشاهده فیلم، اجرای نرم افزارها، فعالیت‌ها در ساعات غیر درسی، پژوهش‌ها و جستجوها توسط هنرجویان بسیار ضروری بوده و لازم است فرایند آن به طور دقیق پیگیری شده و مورد ارزشیابی قرار گیرد. استفاده از تجارب اولیای هنرجویان که در زمینه‌های خاص مرتبط تجربه دارند توصیه می‌شود. مواردی از شایستگی‌های غیر فنی، مهارت‌های شهری و نکات ایمنی و بهداشتی در کتاب به صورت فعالیت و در هم تنیده تأثیرگذار شده است. بدیهی است سطح و عمق این موضوع‌ها بسیار گسترده بوده و لازم است علاوه بر محتوای درج شده در کتاب، نکات دیگری را بر آن بیفزایید و با استفاده از رسانه‌های اجتماعی، به اشتراک بگذارید. بدیهی است شرایط اقلیمی و محلی نیز می‌تواند زمینهٔ مناسبی برای خلق و ارائه این نوع فعالیت‌ها با رویکردهای مختلف باشد.


مؤلفان



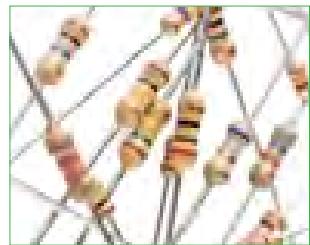

فصل اول

قطعه شناسی

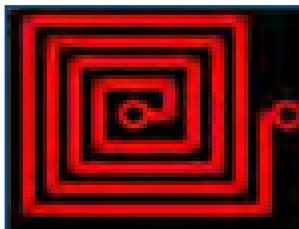

فناوری‌های قرن بیست و یکم نتیجه تلاش گسترده بشر طی قرن‌های متالی بوده است. چرا دنیای امروز را دنیای الکترونیک می‌نامند؟ زیرا به هر دستگاهی که نگاه می‌کنید، ردپای الکترونیک را در آن می‌بینید. در دستگاه‌هایی مانند لوازم خانگی، لوازم پزشکی، فرستنده‌ها، گیرنده‌های دیجیتالی ماهواره‌ای، رایانه، پرینتر، اسکنر، آسانسور، دستگاه‌های صنعتی و تلفن همراه چندین مدار الکترونیکی وجود دارد. هر مدار الکترونیکی از تعدادی قطعه الکترونیکی ساخته شده است، به عبارت دیگر، قطعات الکتریکی و الکترونیکی اجزای اصلی مدار را تشکیل می‌دهند. مدارها نیز به نوبه خود، اجزای اصلی یک سیستم الکترونیکی را به وجود می‌آورند. بنابراین، شناخت، کاربرد و چگونگی آزمایش قطعات الکترونیکی برای کسانی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

واحد یادگیری ۱

شاپیستگی آزمایش قطعات الکتریکی و الکترونیکی (مقاومت، سلف و خازن)

آیا تا به حال پی برده اید :

- در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی از چه قطعاتی استفاده می شود؟
- قطعات الکتریکی و الکترونیکی چه نقشی در مدارها دارند؟
- قطعات الکتریکی و الکترونیکی را چگونه آزمایش می کنند؟
- قطعاتی مانند مقاومت، سلف و خازن به چه شکل هستند؟
- چه نرم افزارهای رایانه‌ای و اندرویدی برای قطعات الکتریکی و الکترونیکی وجود دارد؟
- برگه اطلاعات (datasheet) قطعات و راهنمای کاربرد دستگاهها چه کاربردی دارد؟

در صنعت الکترونیک، قطعات متعددی هستند که با توجه به ویژگی‌هایی که دارند در مدارهای مختلف استفاده می‌شوند. قطعاتی مانند مقاومت، سلف و خازن که تقریباً در تمام مدارهای الکتریکی و الکترونیکی مانند تلفن همراه، تبلت، شارژر، تلویزیون، پخش صوت تلفن و دستگاه‌های مهندسی پیشکشی به کار می‌روند را قطعات پایه در الکتریسیته و الکترونیک می‌نامند. در این واحد یادگیری، به شرح عملکرد و کاربرد تعدادی از این نوع قطعات در مدارهای الکتریکی می‌پردازیم. از آنجا که برای درک چگونگی عملکرد هر قطعه در مدار نیاز به دانش و مهارت کافی و عمیق در به کارگیری علم الکتریسیته، آگاهی از کاربردها و شبیه‌سازی قطعه توسط نرم‌افزار داریم، این موضوع را در فرایند تألیف نیز رعایت کرده‌ایم. محتوای آموزشی شامل مباحث نظری، محاسبه‌ای، عملی آزمایشگاهی و کار با نرم افزار است. پس از آموزش، از فرا گیرنده انتظار می‌رود که بتواند مقاومت، سلف و خازن را از یکدیگر تمیز دهد و کاربرد آنها را بیان کند و با استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری، آنها را اندازه بگیرد. همچنین قطعات را به صورت سری و موازی بیند و کمیت‌های مرتبط با آنها را محاسبه کند و به کمک سخت افزار و نرم افزار آنها را اندازه‌گیری نماید. رعایت نکات ایمنی و بهداشتی و توجه به مهارت‌های غیرفنی مانند کار گروهی، مسئولیت‌پذیری، رعایت نظم و ترتیب، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه‌ای نیز از مواردی است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در تمام مراحل باید رعایت شود.

استاندارد عملکرد :

پروژکتور و پرده نمایش). مشخصات فنی تجهیزات و فضا و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

۱-۳- ماهیت الکتریسیته

باتوجه به آموخته های خود در دروس علوم و کار و فناوری سال های گذشته و شکل های ۱-۱ و ۱-۲ پیش آزمون زیر را در خارج از ساعت درسی اجرا کنید و به خود امتیاز دهید. در دادن امتیاز صادق باشید، زیرا دانسته های خود را ارزیابی می کنید. این آزمون در کلاس درس به وسیله معلم نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

محاسبه و اتصال مدارهای ساده الکتریکی و الکترونیکی و اندازه گیری مقادیر کمیت ها و قطعات مرتبط با آن براساس استاندارد و با دقت تعريف شده.

۱-۱- مواد، تجهیزات و ابزار مورد نیاز

ابزار عمومی برق یا الکترونیک - لوازم تحریر - میز کار با برق - چسب کاغذی - LCR متر دیجیتالی.

۱-۲- فضای آموزش و تجهیزات مربوط به آن سیستم تهویه - ویدئو پروژکتور - رایانه - ماشین حساب - پرده نمایش - وايت برد - (اسمارت برد به جای ویدئو



شکل ۱-۱- کهربا


ابونیت مالش داده شده به ابریشم میله شیشه ای مالش داده شده به ابریشم



میله شیشه ای مالش داده شده به ابریشم

میله شیشه ای مالش داده شده به ابریشم

شکل ۱-۲- انر بارهای استاتیکی بر یکدیگر

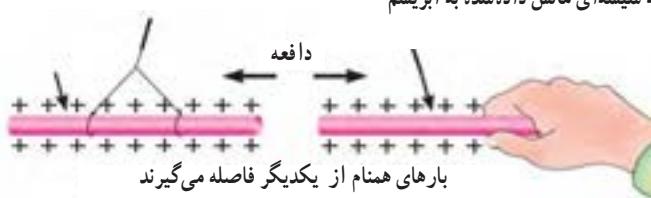

- ۱** آیا پدیده برق در زمان رعد و برق در آسمان نوعی تولید الکتریسیته است؟
الف) خیر

۲ چرا پس از تماس شانه با مو، تکه های کاغذ جذب شانه می شوند؟ شرح دهید.
۳ مفهوم بار الکتریکی کدام است؟
۱ مقدار الکتریسیته موجود در یک جسم
۲ مقدار جریانی که باید انتقال یابد.
۳ انرژی ای که یک لامپ را روشن می کند.
۴ انرژی ای که یک مولد را می چرخاند.
۵ نام دیگر الکتریسیته مالشی چیست?
۱ الکتریسیته جاری
۲ الکترومغناطیس
۳ الکتریسیته ساکن
۴ میدان مغناطیسی

۶ علت به وجود آمدن جرقه بین دست و دستگیره در اتاق پس از راه رفتن روی موکت یا فرش را شرح دهید.

۷ چرا در پشت ماشین های نفت کش بزرگ از یک زنجیر که با زمین در ارتباط است، استفاده می شود؟
۱ برای ایجاد صدا و مشخص کردن نوع ماشین
۲ علامت دادن به اتومبیل های پشت
۳ حذف جرقه ناشی از تولید الکتریسیته ساکن
۴ انتقال گرمای ایجاد شده در اثر سایش لاستیک ها با زمین
۸ کدام یک از موارد زیر درباره الکتریسیته صحیح نیست?
۱ برای تولید انرژی مکانیکی استفاده می شود.
۲ در اثر اصطکاک بین یک میله پلاستیکی و پارچه پشمی به وجود می آید.
۳ جریان از حرکت بارهای الکتریکی به وجود می آید.
۴ الکتریسیته جاری اصولاً در صنعت، کاربردی ندارد.

فیلم مبانی الکتریسیته قسمت ساختمان اتم و بارهای الکتریکی را پیشیند و درباره آن بحث کنید.

فیلم ۱



۱۴_ ساختمان ماده

با توجه به شکل‌های ۱-۳، ۱-۴، ۱-۵، ۱-۶، ۱-۷ و پیش‌آموخته‌های خود در سال‌های گذشته، در یک بحث گروهی به سؤالات زیر پاسخ دهید. در صورت نیاز از کتاب مبانی برق با کد ۳۵۸/۱۸ استفاده کنید.

- ۱ دو نمونه ماده ساده و دو نمونه ماده مرکب را نام ببرید.

۲ به کوچک‌ترین جزء یک ماده مرکب که هنوز خواص آن ماده را دارد می‌گویند.

۳ به کوچک‌ترین جزء یک ماده ساده که هنوز خواص آن ماده را دارد می‌گویند.

۴ اتم هر عنصر، از دو قسمت **و مدارهای تشکیل شده است.**

۵ در شکل‌های ۱-۳ و ۱-۴ مواد ساده، مرکب، عنصر، اتم، الکترون و پروتون را مشخص کنید.






۶ هر اتم از دو ذره کوچک به نام‌های پروتون (Proton) و نوترون (Neutron) شکل می‌گیرد.

۷ ص غ □

بحث کنید



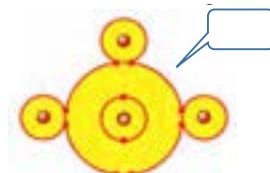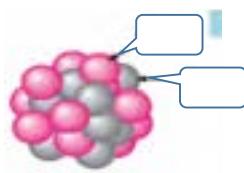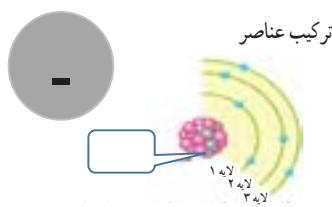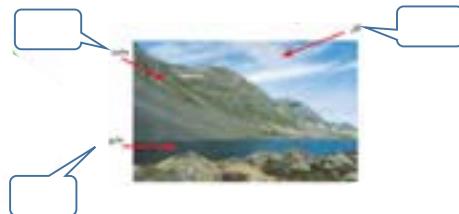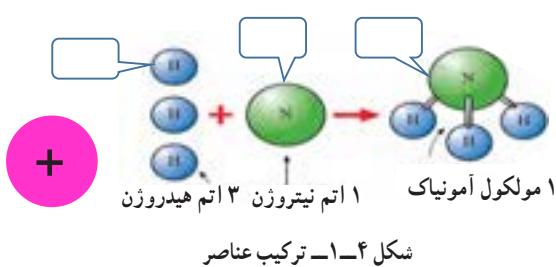بر روی مدارهای الکترونی، ذراتی به نام الکترون با بار قرار دارند. از نظر بار الکتریکی، پروتون دارای بار و نوترون است.






جستجو کنید



در خارج از ساعات درسی و با ناظارت اولیای خود، با مراجعه به سایت دانشنامه رشد وزارت آموزش و پرورش و فضای مجازی اندرویدی و جستجوی کلمات : <http://www.medu.roshd.ir> و <http://www.chap.sch.ir> (download) کنید. قبل از کار با رایانه، با دوستان خود درباره نکات بهداشتی، اینمنی و ارگونومی که قبلًاً آموخته‌اید بحث کنید و هنگام کار عملًاً آنها را رعایت کنید.

استفاده از بارش فکری، الکترون والنس یا ظرفیت (تعداد الکترون‌های مدار آخر) و نقش آن را بیابید.

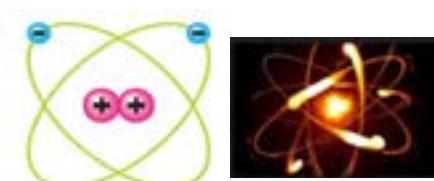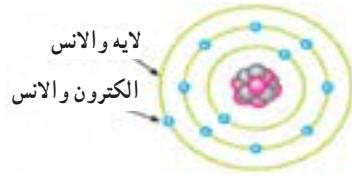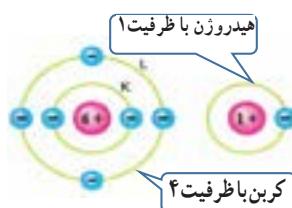الکترون‌های والنس یا ظرفیت : با توجه به آموخته‌های خود در دروس علوم و کار و فناوری پایه‌های هفتم تا نهم، شکل‌های ۱-۸ تا ۱-۱۰ را مورد بررسی قراردهید و با



الکترون‌های آزاد

۱-۵- یون‌های مثبت و منفی در شرایط عادی در هر اتم تعداد الکترون‌ها و پروتون‌ها مساوی است و اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است. تعداد پروتون‌های داخل هسته یک اتم تغییر نمی‌کند. در واقع خصوصیات اتم، وابسته به تعداد پروتون‌ها است اما تعداد الکترون‌ها ممکن است تغییر کند.



پژوهش

با توجه به آموخته‌های خود در پایه هشتم و شکل ۱-۱۲ و با مراجعه به منابع مختلف، بررسی کنید که چرا یون‌های مثبت و منفی به وجود می‌آیند. نتیجه را به کلاس ارائه دهید.


برای تولید جریان الکتریکی لازم است که الکترون‌های والانس از اتم جدا و آزاد شوند. چون الکترون‌های مدار آخر نسبت به هسته اتم دورتر هستند، لذا نیروی جاذبه کمتری از طرف هسته روی آنها اثر می‌کند، بنابراین با وارد کردن مقدار کمی انرژی می‌توانند از مدار خود جدا شوند و به محل دیگری انتقال یابند. شکل ۱-۱۱ نحوه وارد شدن انرژی به الکترون‌های والانس و جدا شدن آنها از مدار خود را نشان می‌دهد. این الکترون‌ها را الکترون‌های آزاد می‌گویند. به عبارت دیگر اگر الکترونی از اتم جدا شود و به هیچ اتمی وابسته نباشد، آن الکترون را الکترون آزاد می‌نامند. الکترون‌های آزاد سبب تولید جریان الکتریکی می‌شوند.

الکترون‌های از مدار خود

جدامی‌شوند

انرژی خارجی وارد شده به الکترون‌ها

الکترون‌ها

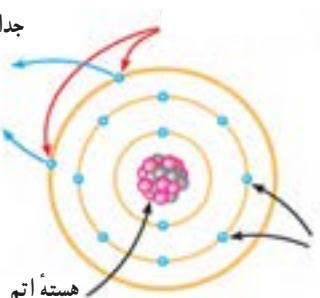


شکل ۱-۱۱- الکترون‌های آزاد

یک الکترون زیاد دارد

پس یون منفی است

یک الکترون کم دارد پس

یون مثبت است

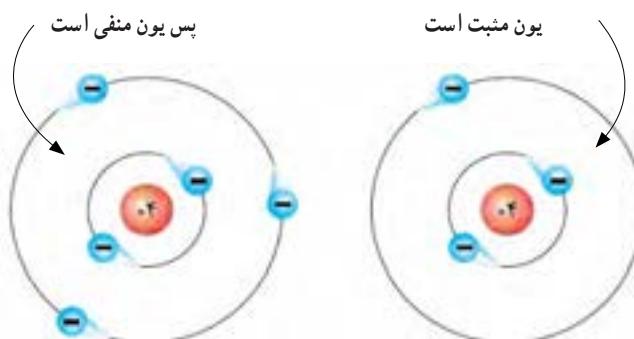

شکل ۱-۱۲- یون منفی و یون مثبت

جذب و دفع اجسام باردار


فیلم ۳

فیلم تعاملی مبانی الکتریسیته، خطوط میدان بارهای الکتریکی و بار دار شدن اجسام را بیینید.

۶-۱- میدان الکتریکی
 اگر دو صفحه باردار را به یکدیگر تزدیک کنیم، بین دو صفحه خطوط نیرویی به وجود می آید که آن را میدان الکتریکی می گویند. میدان الکتریکی مشابه میدان مغناطیسی است. میدان های الکتریکی را با خطوط نیرو نشان می دهند. همان طور که می دانیم پروتون بار الکتریکی مثبت دارد و بنا به قرارداد، خطوط نیروی این بار به صورت شعاعی و به طور مستقیم در تمام جهات از پروتون خارج می شود. الکترون بار الکتریکی منفی دارد و خطوط نیروی وارد شده به هسته به صورت شعاعی و در تمام جهات به الکترون وارد می شود، شکل ۱۳-الف. خطوط نیروی مربوط به هر یک از این بارهای مشاهده کنید. به تصاویر داده شده در شکل ۱۳-الف و ۱۳-ب توجه و برداشت خود را بیان کنید.



الف - جهت میدان الکتریکی در ذره باردار

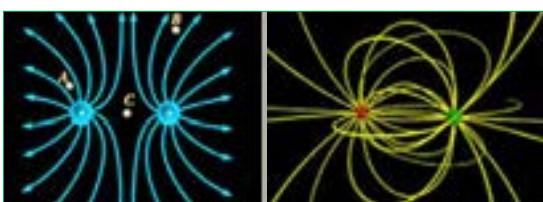

ب - میدان الکتریکی بین دو ذره باردار در کنار هم

شکل ۱۳-۱- میدان الکتریکی در ذرات باردار

از آنجایی که بررسی تعداد الکترون های دریافتی یا از دست داده شده در اتم ها در الکتریسیته کاربرد دارد داشمندان مختلفی به بررسی اثرات ذرات باردار برم پرداخته اند که از جمله آنها می توان به «کولن» اشاره کرد. وی تحقیقات زیادی پیرامون بارهای الکتریکی (q) داشته است.

به همین خاطر به احترام وی واحد بار الکتریکی بر حسب کولن یا کولومب (coulomb) نام گذاری شده و نماد آن (C) است. مقدار بار الکتریکی موجود در یک جسم تعیین کننده میزان الکتریسیته در جسم است. این نوع بار دار شدن اجسام را الکتریسیته ساکن می نامند. همان طور که در علوم پایه هشتم آموختید، بار دار شدن اجسام از طریق اصطکاک، تماس و القا امکان پذیر است. براساس قانون کولن، دو جسم یا دو ذره باردار با بارهای همنام یکدیگر را دفع و دو جسم یا دو ذره باردار با بارهای غیرهمنام یکدیگر را جذب می کنند. کولن بر پایه انجام آزمایش های زیاد با اجسام باردار تیجه گرفت که نیروهای جاذبه و دافعه میان بارها از قانون خاصی پیروی می کنند. امروزه این قانون را به نام «قانون کولن» می شناسیم. برای اطلاع بیشتر از قانون کولن و روابط آن می توانید به منابع ذکر شده در انتهای کتاب مراجعه کنید.

فیلم ۲

فیلم مبانی الکتریسیته قسمت باردار شدن اجسام، جذب و دفع بارهای الکتریکی و میدان های الکتریکی را برای چندین بار در خارج از ساعات درسی بیینید و درباره آن در کلاس درس بحث کنید.


تحقیق کنید



با همکاری دوستان خود درباره مفید یا مضر بودن بارهای الکتریکی ساکن (الکتریسیته ساکن) بحث کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

می‌کنند، شکل ۱۴-۱. به جهت خطوط میدان‌های

با کمی‌دقت در می‌باید که به علت اثر متقابل میدان‌های ناشی از ذرات باردار، ذرات باردار یکدیگر را جذب یا دفع

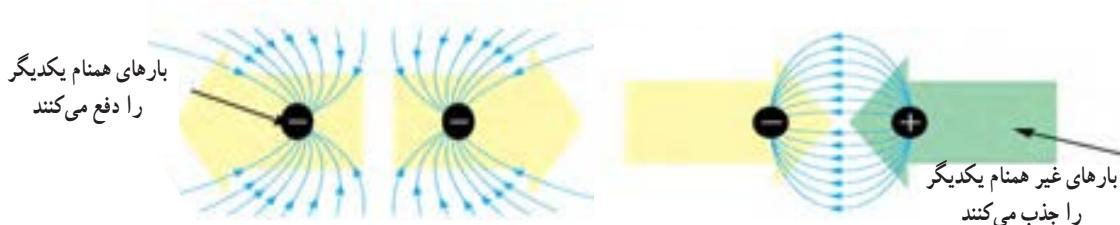

شکل ۱۴-۱- میدان‌های الکتریکی در حالت جذب و دفع بارهای الکتریکی

بحث کنید


تحت چه شرایطی انرژی پتانسیل ذخیره شده در یک ذره با بار منفی به ذره دیگری که دارای بار الکتریکی مثبت است انتقال می‌باید؟ موضوع را به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید. از شکل ۱۶-۱-الف کمک بگیرید.

فکر کنید

وقتی روی موکت راه می‌روید، بدنبال دارای بار الکتریکی می‌شود. حال اگر با دست خود دستگیره درب اتاق را المس کنید، احساس برق گرفتگی در شما به وجود می‌آید. چرا؟

۱-۷- اختلاف پتانسیل الکتریکی (ولتاژ)

جسمی را که دارای بار الکتریکی مثبت است در نظر بگیرید. این جسم کمبود الکترون دارد، لذا می‌خواهد از هر طریقی که مقدور باشد الکترون‌هایی را به سمت خود جذب کند، پس دارای نیروی جاذبه است. می‌توان گفت دلیل وجود نیروی جاذبه، ذخیره شدن انرژی در جسم است. به این انرژی نهفته ذخیره شده در جسم باردار، انرژی «پتانسیل» می‌گویند. هنگامی که جسم دارای کمبود الکترون است، می‌گوییم دارای پتانسیل مثبت است و آن را با علامت «+» یا «+q» نشان می‌دهیم، شکل ۱۵-۱. چنانچه جسم دارای بار الکتریکی منفی باشد جسم دارای انرژی پتانسیل منفی است که آن را با علامت «-» یا «q-» نشان می‌دهیم. چنانچه دو جسم با بار الکتریکی نامساوی در کنار هم قرار گیرند با هم اختلاف پتانسیل الکتریکی دارند.

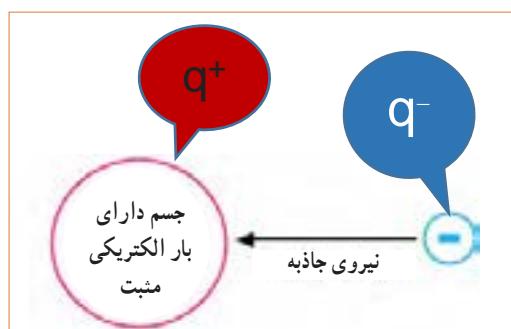


شکل ۱۵-۱- انرژی پتانسیل ذخیره شده در جسم باردار



(ب)



(الف)

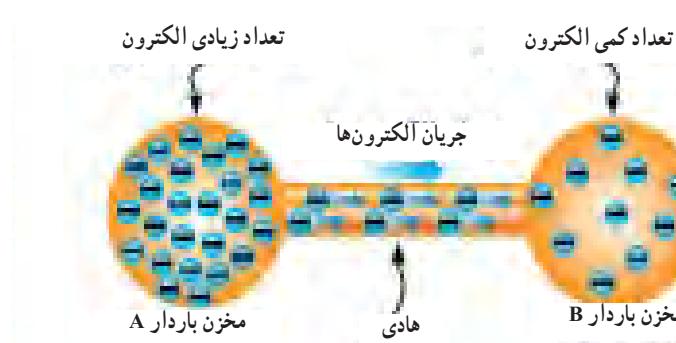

(ب)

شکل ۱-۱۶- تخلیه انرژی پتانسیل ذخیره شده در جسم باردار

فیلم چگونگی تولید الکتریسیته ساکن، روش‌های مقابله با آن، پدیده رعد و برق، پتانسیل صفر زمین و اختلاف پتانسیل را ببینید و در مورد آن بحث و گفت و گو کنید.

فیلم ۴



دلیل این برق گرفنگی وجود اختلاف پتانسیل بین بدن شما و دستگیره درب به طرف زمین حرکت می‌کند. به این حرکت زمین است که در اثر تماس، بارهای الکتریکی از طریق بدن شما بارها، جریان الکتریکی می‌گویند، شکل ۱-۱۶- ب.

بار الکتریکی زمین چقدر است؟ به چه دلیل اگر بدن ما دارای بار الکتریکی مثبت یا منفی شود به سمت زمین تخلیه می‌شود؟ برای انجام این پژوهش، ابتدا از شکل ۱-۱۶- پ و در صورت نیاز از معلم خود کمک بگیرید.

پژوهش



فعالیت

براساس تعریف «هرگاه کار بر حسب وزن و مقدار بار الکتریکی بر حسب کولن باشد پتانسیل الکتریکی بر حسب ولت به دست می آید» تعریف واحد اختلاف پتانسیل را بنویسید و به کلاس ارائه دهید.

۱-۸- خطرات الکتریسته ساکن و چگونگی خشی کردن آن

برقی را که بین دو توده ابر و زمین در زمان رعد و برق رخ می دهد، در اصطلاح علمی تخلیه الکتریکی یا صاعقه می گویند. این تخلیه الکتریکی به دامها، انسانها، درختها و ساختمانها آسیب می رساند. برای جلوگیری از آسیب، روی ساختمان های بلند و برج ها برق گیر نصب می کنند.

فیلم ۵

فیلم مبانی الکتریستیه قسمت ولتاژ و جریان الکتریکی و ایمنی در الکتریستیه ساکن، بارهای الکتریکی را بینید و درباره آن بحث کنید.

الگوی پرسش

۱ کدام یک از ذرات اتم به ترتیب از راست به چپ دارای بار منفی و مثبت هستند؟

- (۱) پروتون، الکترون (۲) نوترون، الکترون
 (۳) نوترون، پروتون (۴) الکترون، پروتون


۲ کدام عبارت درباره جمله «اتم ها در طبیعت خشی هستند» صدق می کند؟

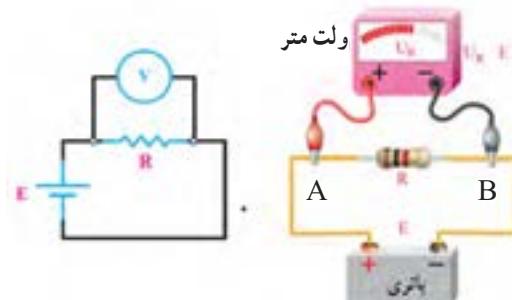- (۱) الکترون ها و پروتون ها بدون بار هستند.
 (۲) الکترون ها و نوترون ها بار خود را از دست داده اند.
 (۳) بارهای پروتون والکترون یکدیگر را خشی می کنند.
 (۴) در شرایط عادی تعداد الکترون ها بیشتر از تعداد پروتون ها است.

اختلاف سطح بین دو نقطه، نسبی است: به شکل ۱-۱۷-الف توجه کنید. دکل کشتی بالاتر از سطح آب قرار دارد، لذامی گوییم، اختلاف سطح دکل کشتی نسبت به سطح آب ۵+۵ متر است. به همین ترتیب اختلاف سطح آب نسبت به دکل کشتی ۵-۵ متر است، زیرا سطح آب پایین تر از دکل کشتی قرار دارد.



الف- اختلاف سطح آب نسبت به دکل کشتی، نسبی است.



ب- اختلاف پتانسیل بین دو قطب باتری، نسبی است.


شکل ۱-۱۷- اختلاف سطح آب نسبت به دکل کشتی

اختلاف پتانسیل بین دو نقطه، نسبی است:

در شکل ۱-۱۷- ب قطب مثبت باتری A و قطب منفی باتری را B نام گذاری کنید. سپس از طریق بحث و گفت و گو اثبات کنید که اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B نسبی است. درباره اختلاف پتانسیل، رابطه $V_{AB} = V_A - V_B$ و $V_{AB} = -V_{BA}$ و درباره انرژی الکتریکی نیز رابطه $W_{AB} = W_A - W_B$ صدق می کند.

بارش فکری

آزاد زیادی دارند به راحتی جریان الکتریسیته را از خود عبور می‌دهند. فلزات یک تاسه ظرفیتی که الکترون آزاد زیادی دارند، هادی‌های بسیارخوبی به شمار می‌آیند. از هادی‌های خوب می‌توان نقره، مس، طلا و آلومینیوم را نام برد. در صنعت برق از سیم‌های مسی و آلومینیومی استفاده می‌شود زیرا این عناصر رسانایی خوبی دارند و فراوان و مقرون به صرفه هستند، شکل ۱-۱۸.

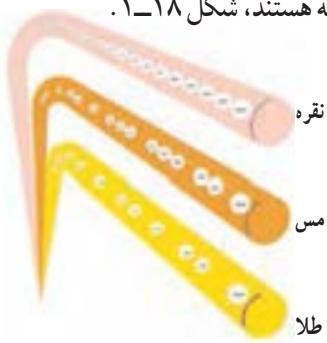

شکل ۱-۱۸- مقایسه الکترون‌های آزاد در هادی‌های خوب

جست و جو

علاوه بر رساناهای ذکر شده در بالا حداقل سه ماده رسانای دیگر را بیابید.

کار عملی در خارج از کلاس


در شکل ۱-۱۹ بر اثر انتقال الکترون‌ها از سیم مسی و میخ آهنی، لامپ روشن شده است. این کار عملی را در خارج از کلاس اجرا کنید. توجه داشته باشید که ولتاژ باتری باید با ولتاژ کار لامپ برابر باشد.



شکل ۱-۱۹- برقراری جریان الکتریکی در هادی

- ۳ هسته هر اتم از دو ذره کوچک به نام‌های پروتون و الکترون تشکیل شده است. صحیح غلط
- ۴ الکترون‌های موجود در هسته هر اتم را الکترون‌های والانس یا ظرفیت گویند. صحیح غلط
- ۵ چگونگی تولید جریان الکتریکی توسط الکترون‌های آزاد را در دو سطر شرح دهید.
- ۶ آیا پدیده رعد و برق آسمان نوعی تولید الکتریسیته است؟ شرح دهید.

کدام یک از تصاویر زیر صحیح است؟

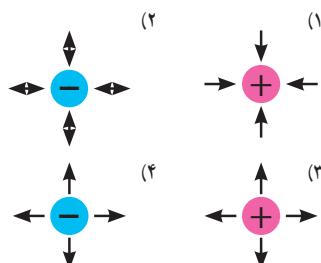

- ۷ دو ذره با بار مثبت یکدیگر را دو ذره با بار منفی یکدیگر را می‌کنند.

کار گروهی

در گروه‌های دو نفره، هر گروه دو سؤال طراحی کند و با پاسخ‌نامه به کلاس ارائه دهد.

فیلم ۶

فیلم مبانی الکتریسیته قسمت طبقه‌بندی اجسام از نظر هدایت الکتریکی را بینید و درباره آن بحث کنید.

- ۸-۱- طبقه‌بندی مواد از نظر هدایت الکتریکی رساناهای، هادی‌ها (conductors) : برخی از مواد مانند مس، آلومینیوم و فلزات دیگر به راحتی جریان الکتریسیته را از خود عبور می‌دهند. این نوع اجسام را رسانا یا هادی می‌گویند. در یک هادی، الکترون‌ها به راحتی از یک اتم به اتم دیگر منتقل می‌شوند. به طور کلی اجسامی که الکترون

ابرساناهای فوقهادی‌ها (superconductors) :

برخی از مواد در دمای‌های بسیار کم رفتار ویژه‌ای از خودنشان می‌دهند به گونه‌ای که رسانایی آنها بینهایت (مقاومت صفر) می‌شود . این اجسام را فوقهادی یا «ابر رسانا» می‌نامند . در صورتی که در دمای معمولی خاصیت ابر رسانایی برای جسمی رخ دهد ، تلفات انرژی الکتریکی به صفر می‌رسد ، به این ترتیب یکی از آرزوهای بشر در علم الکتریسیته تحقق خواهد یافت .



در صورتی که در مدار شکل ۱-۱۹ به جای میله آهنی ، یک نیمه‌هادی قرار دهیم چه اتفاقی می‌افتد ؟ وضعیت نور لامپ چه تغییری می‌کند ؟ نتیجه پژوهش را به کلاس ارائه کنید .

۱-۱-شدت جریان الکتریکی (Electric current Intensity)

به طور کلی الکتریسیته بر دو نوع ساکن و جاری تقسیم می‌شود . همان طور که قبلاً توضیح داده شد ، اگر بارهای الکتریکی (الکترون‌ها) در طول یک هادی جابه‌جا شوند ، می‌گوییم در طول هادی جریان الکتریکی برقرار است . همچنین اگر در یک هادی جریانی برقرار شود حتماً در آن هادی ، کار انجام خواهد شد . بنابراین جابه‌جایی بارهای الکتریکی در واحد زمان را جریان الکتریکی می‌نامند و آن را با حرف I نشان می‌دهند . برای برقراری جریان در مدار باید مسیر برقراری جریان الکتریکی بسته شود ، شکل ۱-۲۱ . بنابر تعريف ، مقدار بار الکتریکی (الکترون‌های آزاد) که از یک نقطه سیم در طی مدت زمانی معین عبور می‌کند ، را شدت جریان الکتریکی می‌نامند . اگر بار الکتریکی را با (برحسب کولن - C) ، زمان را با t (برحسب ثانیه - S) نشان

نارساناهای عایق‌ها (dielectrics) : در مقابل هادی‌ها اجسامی وجود دارند که جریان برق را به راحتی از خود عبور نمی‌دهند ، به این گونه اجسام عایق یا دی الکتریک می‌گویند . شیشه ، هوا ، کائوچو و بعضی از انواع پلاستیک‌ها عایق هستند . در حقیقت تمامی اجسامی که الکترون آزاد بسیار کمی دارند عایق محسوب می‌شوند . عایق‌ها در آخرین مدار خود بیشتر از ۴ الکترون دارند . از عایق‌های خوب می‌توان شیشه ، کاغذ ، پلاستیک ، هوا و میکاران برد .

شکل ۲-۱ تصویری را نشان می‌دهد که در آن ، لامپ روشن نمی‌شود . این کار عملی را در خارج از کلاس اجرا کنید . علت روشن نشدن لامپ را بیابید .

کار عملی در
خارج از کلاس



شکل ۲-۱- برقرار نشدن جریان الکتریکی در عایق

علاوه بر مواد نارسانای ذکر شده در بالا حداقل سه ماده نارسانای دیگر بیابید .

جستجو کنید



نیمه رساناهای نیمه هادی‌ها (semiconductors) : موادی مانند ژرمانیوم و سیلیسیوم وجود دارند که هادی یا عایق خوبی نیستند . این مواد ۴ ظرفیتی هستند (۴ الکترون والانس) و نیمه‌هادی نام دارند . در شرایط عادی ، نیمه‌هادی‌ها تمایلی به دریافت کردن و یا از دست دادن الکترون ندارند ، اما در صورتی که به آنها انرژی داده شود ، می‌توانند الکترون آزاد کنند . سیلیسیوم (Si) و ژرمانیوم (Ge) از جمله موادی هستند که در صنعت الکترونیک کاربرد گسترده‌ای دارند . از نیمه‌هادی‌ها در ساخت قطعات الکترونیکی مانند دیود (diode) و ترانزیستور (transistor) استفاده می‌شود .


(mA=milliampere) یا یک هزارم آمپر و میکروآمپر (μ A=microampere) یا یک میلیونیم آمپر است. واحد بزرگ تراز آمپر را کیلو آمپر (kA=kiloampere) یا 1000 آمپر می نامند. در مدارهای الکتریکی برای اندازه گیری جریان، از دستگاهی به نام آمپر متر استفاده می شود.

جهت جریان الکتریکی

چون عامل به وجود آمدن جریان الکتریکی، حرکت الکترون هاست و این ذرات دارای بار منفی هستند، لذا جهت حرکت واقعی الکترون ها از قطب منفی به سمت قطب مثبت است. ولی براساس قرارداد، جهت جریان الکتریکی را در مدارها از قطب مثبت به سمت قطب منفی در نظر می کیرند. در این حالت، جریان از حرکت فرضی حفره ها (بار مثبت معادل بار منفی الکترون) شکل می گیرد.



با توجه به شکل‌های ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۱ و ۲۶ (اینفوگرافی^۱) و مراجعة به منابع مختلف، چگونگی حرکت الکترون‌های آزاد و سرعت آن برای برقراری جریان الکتریکی را بررسی کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

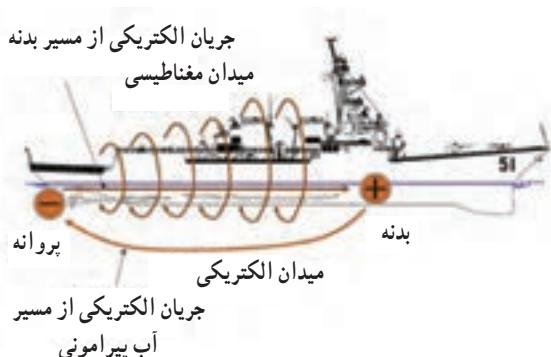


شكل ۲۳-۱- جهت جریان الکتریکی در کشتی

دھیم شدت جریان I (ثابت و بر حسب آمپر - A) از رابطه زیر قابل محاسبه است.

$$I = \frac{q}{t} \rightarrow A_{\text{امپر}} = \frac{(c)}{(t)}$$

الكترونهای آزاد

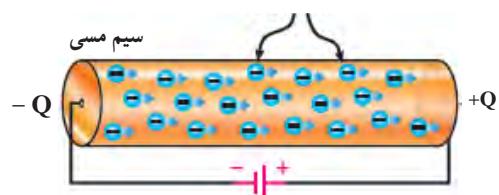


انرژی داده شده به مدار

شكل ٢١ - ١ - مسیر بسته برای برقراری جریان الکتریکی

مثال: در صورتی که یک کولن الکتریسیته در مدت یک ثانیه از مدار عبور کند شدت جریان عبوری چند آمپر است؟

$$I = \frac{q}{t} = \frac{1 \text{ كول}}{1 \text{ ثانية}} = 1 \text{ A}$$


با توجه به مثال بالا هرگاه بار الکتریکی معادل یک کولن در
مدت زمان یک ثانیه از یک نقطه معین مانند شکل ۱-۲۲
عبور کند، شدت جریانی برابر یک آمپر در سیم جاری شده است.

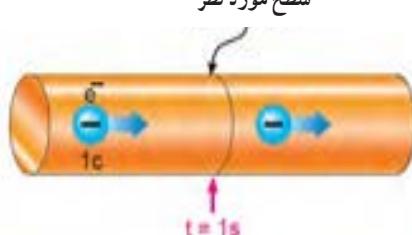


شكل ١-٢٢ - تعريف واحد أمر

واحده شدت جریان الکتریکی آمپر است که با حرف A نشان داده می‌شود. بنابراین، اگر در یک هادی تعداد ۱۰^{۱۸} الکترون در مدت یک ثانیه عبور کند (یک کولن بار)، جریان یک آمپر است. واحدهای کوچک‌تر از آمپر، میلی‌آمپر


۱- نهایت، نموداری، لوله کم، یا تصویری از یک فرایند کار را به صورت سه بعدی، و منظر اتفاقی که افراد نامیدن (بنویسید) اینها را در میانه، نشان، اطلاعات به صورت مصوب است.

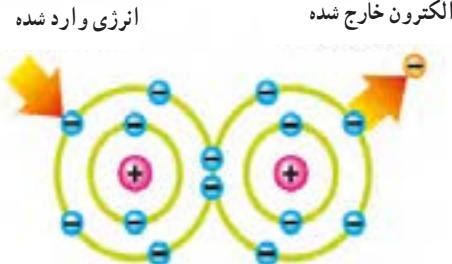

شکل ۱-۲۵- جابه‌جایی الکترون در اثر انرژی

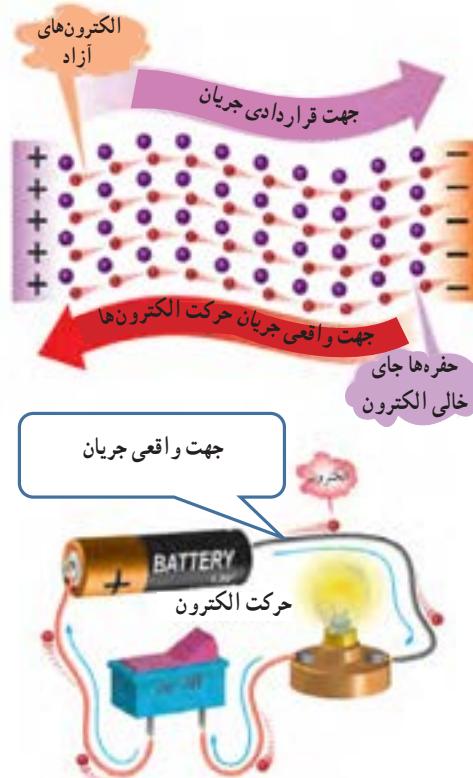

شکل ۱-۲۴- جهت جریان الکتریکی

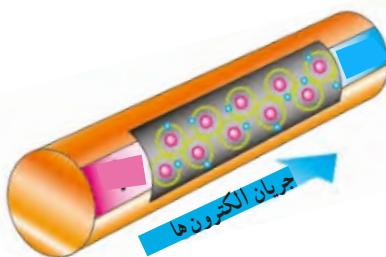

شکل ۱-۲۶- جابه‌جایی الکترون با ضربه

۱-۱۱- روش‌های تولید و مصرف الکتریسیته

تولید الکتریسیته: به شکل ۱-۲۷ توجه کنید و در مورد هر یک از روش‌ها توضیح دهید و برای هر یک مثالی بزنید. انرژی مصرفی دستگاه‌های موجود در اطراف شما با کدام روش تأمین می‌شود؟ با ذکر مثال شرح دهید.


مصرف الکتریسیته: به شکل ۱-۲۸ توجه کنید و در مورد هر یک از روش‌ها توضیح دهید و برای هر یک مثالی بزنید. انرژی دستگاه‌های موجود در اطراف شما با کدام روش مصرف می‌شود؟ با ذکر مثال شرح دهید.

أنواع جريان الکتریکی: با توجه به نیاز و کاربرد، جریان الکتریکی در سه نوع :

جریان مستقیم (DC)

جریان متغیر (Variable Current)

جریان متناوب (AC) تقسیم می‌شود. پیل و باتری مولد جریان مستقیم یا DC و نیروگاه تولید برق شهر مولد جریان متناوب یا AC و سیگنال خروجی میکروفون یک سیگنال متغیر DC است. در این واحد یادگیری، جریان مورد بحث، جریان مستقیم یا DC است که مقدار و جهت آن با گذرا زمان ثابت می‌ماند. در واحدهای یادگیری بعدی در مورد انواع جریان‌ها پیشتر بحث خواهیم کرد.

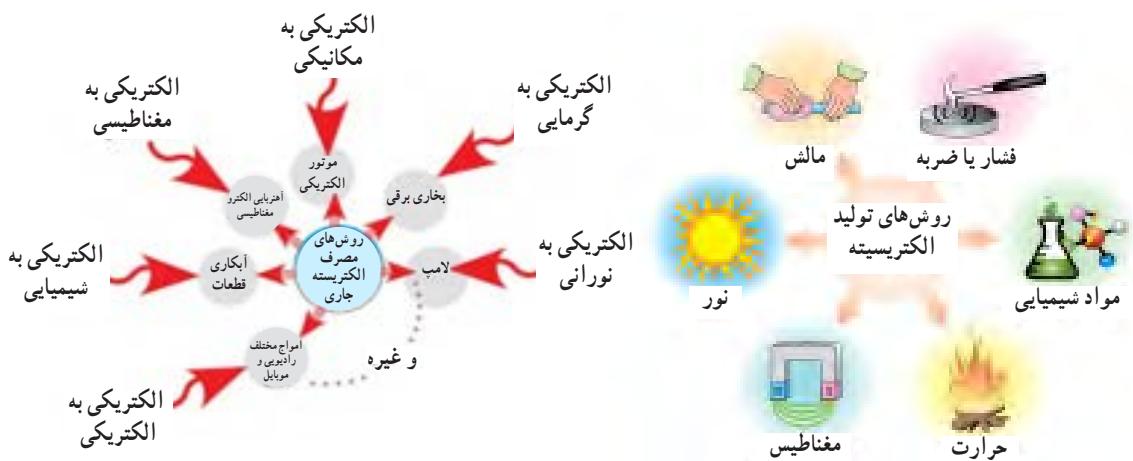

شكل ۲۸ – ۱- روش‌های مصرف الکتریستیه

شكل ۲۷ – ۱- روش‌های تولید الکتریستیه

فیلم ۸

فیلم روش‌های مختلف تولید الکتریستیه را بینید.

فیلم ۷

فیلم مبانی الکتریستیه قسمت مقاومت مخصوص، هدایت مخصوص و مقاومت الکتریکی را بینید و درباره آن بحث کنید.

درباره روش‌های تولید و مصرف انرژی الکتریکی پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.


۱-۱۲- هدایت و مقاومت الکتریکی

همان طورکه قبلًا نیز ذکر شد اجسامی که در طبیعت وجود دارند نمی‌توانند جریان الکتریکی را به یک اندازه از خود عبور دهند، چون تعداد الکترون‌های لایه آخر مواد مختلف کمی با هم متفاوت است لذا هدایت و مقاومت الکتریکی آنها نیز با هم متفاوت خواهد بود، شکل ۱-۲۹.


میله A الکترون‌های را به خوبی عبور می‌دهد لذا دارای هدایت زیاد و مقاومت کم است.

میله B الکترون‌های را به خوبی عبور نمی‌دهد لذا دارای هدایت کم و مقاومت زیاد است.

میله A

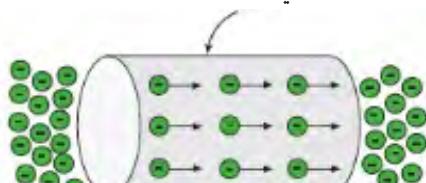


میله B

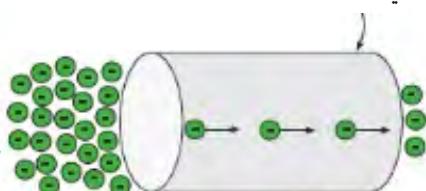

شكل ۱-۲۹ – مقاومت و هدایت در دو جسم مختلف

(مضر) در مدارهای الکتریکی وجود دارد و گاهی به عنوان عاملی از پیش تعیین شده به صورت یک مصرف کننده (مفید) در مدارهای الکتریکی قرار می‌گیرد.

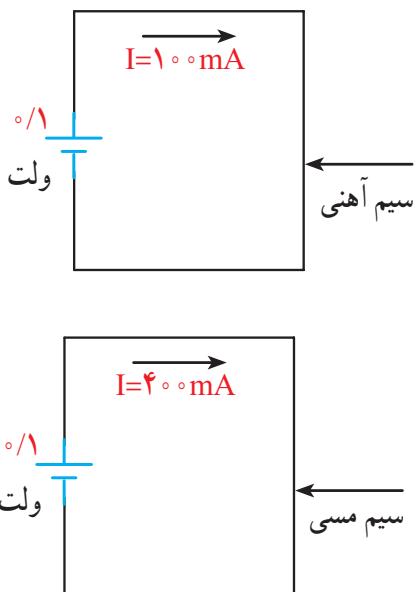در این حالت جسم، ماده یا قطعه‌ای که در برابر عبور جریان الکتریکی ایستادگی می‌کند را مقاومت الکتریکی می‌نامند و آن را با حرف R که حرف اول Resistor است نشان می‌دهند. نماد مقاومت در استاندارد IEC به صورت شکل ۱-۳۰-ب است.



الف - مثال‌هایی از خاصیت مقاومت الکتریکی



ب - نماد مقاومت الکتریکی در استاندارد IEC
شکل ۱-۳۰-۱

هدایت و مقاومت مخصوص الکتریکی (Conductivity – Resistivity)

میزان هدایت اجسام را با ضربی با عنوان «ضریب هدایت مخصوص» بیان می‌کنند. این ضربی نشان می‌دهد که جسم تا چه اندازه جریان الکتریکی را از خود عبور می‌دهد. ضربی هدایت را با حرف یونانی ρ (کاپا) نشان می‌دهند. ضربی دیگری که در اجسام مطرح می‌شود ضربی «مقاومت مخصوص» نام دارد. این ضربی میزان مخالفت جسم را نسبت به عبور جریان الکتریکی بیان می‌کند. ضربی مقاومت مخصوص را با حرف یونانی χ (رو) نشان می‌دهند. در واقع هر جسمی که هدایت مخصوص آن زیاد است مقاومت الکتریکی آن کم و هر جسمی که مقاومت مخصوص آن زیاد باشد دارای هدایت الکتریکی کم است.

روابط $\frac{1}{\chi} = \frac{1}{\rho}$ را مورد بررسی قرار دهید و در مورد آن بحث کنید.

بارش فکری



مقاومت الکتریکی

هر گاه اختلاف پتانسیل ثابتی را ابتدا به دو سریک سیم مسی و سپس به دو سریک سیم آهنی اعمال کنیم، شدت جریانی که از هر یک از دو سیم عبور می‌کند با دیگری اختلاف دارد. به زبان دیگر سیم آهنی در مقابل عبور جریان یا در مقابل حرکت الکترون‌ها ایستادگی پیشتری نشان می‌دهد در حالی که سیم مسی در مقابل عبور جریان ایستادگی کمتری می‌کند. خاصیت ایستادگی جسم در مقابل حرکت الکترون‌ها (جریان الکتریکی) را مقاومت الکتریکی می‌نامند. به عبارت دیگر اثر مقاومت الکتریکی یا رزیستانس (Resistance) خاصیتی از ماده است که با عبور جریان الکتریکی مخالفت می‌کند، شکل ۱-۳۰-الف. این مخالفت گاهی مانند مقاومت الکتریکی سیم‌های رابط، به صورت ناخواسته و مزاحم

مثال : مقاومت سیم مسی با مشخصات داده شده در شکل ۱-۳۱-ب را به دست آورید، $\chi = 56 \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$. مقدار

هدایت الکتریکی سیم چند «مو» (mho) است؟

$$R = \rho \frac{1}{A} = \rho \frac{1}{\chi A} = \frac{50}{56 \times 20} = 0.044 \Omega$$

$$G = \frac{A}{\rho l} = \frac{1}{50} = \frac{1}{0.044} = 22.7 \text{ mho}$$

الگوی پرسش

۱ با توجه به روابط بالا، مقدار ρ بر حسب Ωcm^{-2} عبارت است از مقاومت سیمی به طول سانتی متر و سطح مقطع سانتی متر مربع، که آن را مقاومت مخصوص می نامند.

۲ با توجه به روابط بالا، مقدار ρ بر حسب $\Omega \text{mm}^2 \text{m}^{-1}$ برابر است با .

۳ با توجه به اینکه هدایت الکتریکی عکس مقاومت الکتریکی است، رابطه واحدها و تعاریف را برای هدایت مخصوص الکتریکی بنویسید.

یادآوری

در پایه هشتم با واحد مقاومت و قانون اهم آشنا شده اید، در صورت نیاز و یادآوری محتوا، به کتاب علوم پایه هشتم مبحث الکتریسیته مراجعه کنید.

۱۳-۱-کار عملی (۱) : استفاده از نرم افزار محاسبه گر مقاومت

هدف : مهارت در جست و جو و استفاده از نرم افزار مرتبط مواد، ابزار و تجهیزات؛ رایانه، اینترنت و نرم افزار مناسب


مراحل اجرای کار

۱ یکی از تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه های اندازه گیری و الکترونیک میز آزمایشگاهی است. تجهیزات


مقاومت سیم با طول آن رابطه مستقیم و با سطح مقطع آن نسبت معکوس دارد. مقدار مقاومت سیم را می توان از روابط روبرو به دست آورد :

$$R = \rho \frac{1}{A} \quad \text{یا} \quad R = \frac{1}{\chi A}$$

در این رابطه R مقاومت سیم بر حسب اهم (Ω)، A طول سیم در حسب متر (m)، ρ سطح مقطع سیم بر حسب میلی متر مربع (mm^2)، χ مقاومت مخصوص سیم بر حسب اهم میلی متر مربع بر متر $\frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$ و k هدایت مخصوص سیم بر حسب متر بر اهم میلی متر مربع $\frac{1}{\Omega \text{mm}^2 \text{m}}$ واحد است. بنابراین مقاومت مخصوص سیم است که بیانگر مقاومت سیمی به طول یک متر و سطح مقطع یک میلی متر مربع است. بنابراین تعریف، شکل ۱-۳۱-الف قطعه سیمی را نشان می دهد که مقاومت مخصوص آن برابر با یک اهم است. مثلاً اگر یک قطعه سیم مسی به طول یک متر و سطح مقطع یک میلی متر مربع را انتخاب کنیم، مقاومت مخصوص آن برابر با $\frac{1}{56}$ یا 0.0178Ω اهم میلی متر مربع بر متر است. عکس مقاومت الکتریکی را هدایت الکتریکی می نامند و آن را با حرف (G) نمایش می دهند. واحد هدایت الکتریکی را بر حسب «موه» (mho) یا زیمنس (simens) بیان می کنند.

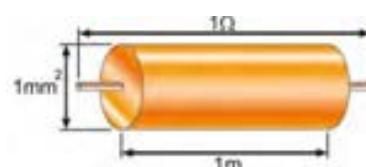

الف - مشخصات سیمی با مقاومت مخصوص یک اهم

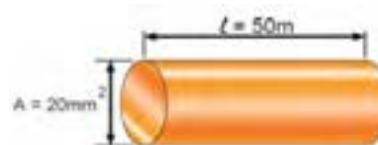

ب - مشخصات سیم مسی

شکل ۱-۳۱



الف - میز کار آزمایشگاه



و دستگاه‌های مورد نیاز ممکن است روی میز نصب شده باشد یا به صورت قابل حمل روی آن قرار گیرد. آشنایی و نحوه استفاده از میزکار و تجهیزات آن از مواردی است که فرآگیرنده در هر سطحی که باشد باید به خوبی آن را بیاموزد. در شکل ۱-۳۲-الف نمونه‌ای از میزکار آزمایشگاهی الکترونیک را مشاهده می‌کنید. از آنجاکه در این مرحله بارایانه کار می‌کنند کلیه نکات اینمی و ارگونومی درباره کار با رایانه را که در سال‌های قبل آموخته‌اید حتماً اجرا کنید.



ب - پوشیدن لباس کار و رعایت نظم و ترتیب

شکل ۱-۳۲

پژوهش



فیلم ۹



نکته



۲ در هنگام کار با رایانه، برای جلوگیری از آسیب رسیدن به اعضای بدن از صندلی استاندارد استفاده کنید. صندلی باید با ساختار بدن شما سازگار باشد. (ارگونومیک Ergonomic) ارتفاع میز و صندلی به گونه‌ای باشد که بالای نمایشگر تقریباً در راستای چشم‌مان شما قرار گیرد. همواره نمایشگر و صفحه کلید کاملاً روی روی شما باشد. به ازای هر ۴۵ دقیقه کار با رایانه، بدن شما نیاز به ۵ دقیقه نرم‌شدن خاص دارد. شکل ۱-۳۳-۱ حالت صحیح‌شستن در مقابل رایانه را نشان می‌دهد. در صورتی که برای مدت طولانی از رایانه استفاده می‌کنید، از زیر پایی‌های استاندارد استفاده کنید و هر ده دقیقه یک بار وضعیت پاها را تغییر دهید.

به سایت رشد مراجعه کنید و مفهوم ارگونومی را بیاید نکات ارگونومی مرتبط، هنگام کار با رایانه را پیدا کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

فیلم نکات اینمی، بهداشتی و ارگونومی در رابطه با کار با رایانه را ببینید.

قبل از ورود به کارگاه یا آزمایشگاه برگه مربوط به آین نامه‌ها و مقررات کارگاه را مطالعه کنید، لباس کار بپوشید و به طور منظم وارد آزمایشگاه یا کارگاه شوید، شکل ۱-۳۲-۱-ب.

The correct computer posture

حالت صحیح نشستن در مقابل رایانه



شكل ۳۳-۱- حالت صحیح نشستن در مقابل رایانه

براساس یک برنامه منظم برای هر هفته یک گروه به عنوان ارشد کلاس و گروه دیگر به عنوان مأمورین نظافت انتخاب می شوند. وظایف ارشد و مأموران نظافت در کتاب همراه آمده است.

با راهنمایی معلم خود، برای اجرای کار تیمی به گروههای دو نفره تقسیم بندی شوید، شکل ۳۴ - ۱، تشکیل گروههای کاری باعث ایجاد و مهارت در کار جمیع، برنامه ریزی صحیح و ارتباط مؤثر با دیگران می شود.



با مراجعه به سایت های مختلف مانند سایت رشد calculator.org یا سایت های مرتبط از طریق جستجوی کلمات resistivity calculator مقادیر مقاومت، مقاومت مخصوص، هدایت مخصوص را محاسبه کنید. برخی از این اطلاعات در کتاب همراه هنرجو آمده است.



شكل ۳۴-۱- تشکیل گروه دو نفره برای انجام کار تیمی



الف - مقاوِمَتْهَايِّ ثابت



ب - مقاومت‌های متغیر

شکل ۳۶-۱- چند نمونه مقاومت ثابت و متغیر



پژوهش

درباره ساختمان و چگونگی خواندن مقادیر انواع مقاومت‌های ثابت پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

ساختر مقاومت‌ها از نظر چگونگی نصب روی برد مدار
حایه :

در دستگاه‌های الکترونیکی معمولاً قطعات را روی صفحات مخصوص به نام صفحات مدارچاپی :
 (PCB=printed circuit board) یا برد هزار سوراخ (vero board) نصب می‌کنند. مدارچاپی صفحه‌ای است که روی آن یک لایه نازک از مس پوشانده شده است. صفحه مدار چاپی ممکن است با توجه به نوع قطعه، طراحی و نیاز دارای سوراخ یا بدون سوراخ یا ترکیبی از این دو باشد. برای اجرای کارهای آزمایشگاهی از برد بُرد (bread board) استفاده می‌کنند. مقاومنهای از دیدگاه نصب (installation) و بسته‌بندی (package) به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند :

الف - مقاومت‌های پایه‌دار و با قابلیت «نصب در داخل حفره» (TH — through hole) : این مقاومت‌ها دارای پایه هستند. هنگام نصب این نوع مقاومت‌ها، پایه‌های مقاومت را از داخل سوراخ‌های فیرمدار چاپی عبور می‌دهند و لحیم می‌کنند، در شکل ۱-۳۶ ۱- ب انواع مقاومت‌های پایه دار را شناسایی کنید. در شکل ۱-۳۷ نیز نمونه‌های دیگری از قطعات پایه‌دار را ملاحظه می‌کنید.

۶ واحدهای دیگری نیز برای مقاومت مخصوص و هدایت

مخصوص وجود دارد. نمونه هایی از این واحد ها را در شکل ۱-۳۵ ملاحظه می کنید. این اطلاعات از محاسبه گرهای موجود در فضای مجازی استخراج شده است. با مراجعه به آدرس های مرتبط محاسبه گرهای را بیایید و با آنها کار کنید.

Electric Resistivity / Conductivity Converter			
Electric resistivity		Electric conductivity	
0.6e-3	Ω · m	1785.7	S / m
0.6e-8	MΩ · m	1.7857e+7	mS / m
0.6e-3	Ω · cm	178.57	S / cm
0.25e-3	Ω · m	400.0	S / m
0.8372e-4	Ω · m	1242.9	S / m
356.86	Ω · cm(m² / m)	2.5686e-5	S ft / centimill
0.6	Ω · mm² / m	1.7057e-2	S m / mm²

٣٥- مشخصات سیم مسی

فیلم مبانی الکتریسیته قسمت ساختمان، کاربرد و چگونگی نصب انواع مقاومت‌های الکتریکی را بینید و درباره آن بحث کنید.

انواع مقاومت‌ها: به طور کلی مقاومت‌ها را می‌توان از نظر مقدار اهمی به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم بندی کرد. منظور از مقاومت ثابت، مقاومتی است که مقدار آن در اثر حرارت، نور، میدان‌های مغناطیسی یا سایر عوامل فیزیکی تغییر نمی‌کند. مقاومت متغیر مقاومتی است که می‌توان مقدار آن را با عواملی مانند تغییر مکان یک اهرم با دست، نور، حرارت و ولتاژ تغییرداد. جنس مقاومت‌ها معمولاً ازفلز یا ترکیبی از ماده هادی (مانند کربن) یا عایق (مانند خاک رس یا خاک حنپ) است.

در شکل ۳۶-۱-الف چند نمونه مقاومت ثابت و در شکل ۳۶-۱-ب چند نمونه مقاومت متغیر نشان داده شده است.

فیلم ۱





- با مراجعه به شکل ۱-۳۷ و اینترنت انواع قطعات SMD پایه دار، بدون پایه «آرایه چندتایی» (array) و بدون استفاده از لحیم کاری مستقیم (solder less) را شناسایی و آرشیوی از تصاویر آنها به صورت فایل الکترونیکی تهیه کنید.
- برای مقاومت‌های الکتریکی برگه‌های اطلاعات (Datasheet) وجود دارد.

پژوهش کنید چه اطلاعاتی در این برگه‌ها داده می‌شود؟ نتیجه پژوهش را به کلاس ارائه دهید.



شکل ۱-۳۷- مشخصات چند نمونه دیگر قطعات TH و جگونگی نصب آن

ب - مقاومت‌های نصب سطحی



(surface mount device SMD): این مقاومت‌ها در ابعاد بسیار کوچک و در انواع «دارای پایه» و «بدون پایه» (leadless) هستند. هنگام نصب، مقاومت روی فیبر مدار چایی قرار می‌گیرد و لحیم می‌شود، در شکل ۱-۳۸ نمونه‌هایی از قطعات نصب سطحی را ملاحظه می‌کنید.

الگوی پرسش

- 1 Electric current Intensity علامت اختصاری (نماد) آن را بنویسید.
- 2 چند کولن بار می‌تواند در مدت ۴۲ میلی ثانیه جریانی برابر با ۱۲ آمپر را به وجود آورد؟
- 3 کدام گزینه صحیح است؟ شرح دهید.
- ۱) جهت قراردادی جریان الکتریکی در خارج از مدار از قطب مثبت به طرف قطب منفی است.
- ۲) براساس قرارداد جهت جریان الکتریکی در خارج از مدار از قطب منفی به طرف قطب مثبت است.
- ۳) در شرایط عادی بارهای الکتریکی پروتون و الکترون یکدیگر را خنثی نمی‌کنند.
- ۴) در شرایط عادی لازم است تعداد الکترون‌ها بیشتر از تعداد پروتون‌ها باشد.
- ۵ حدود سرعت سیر جریان الکتریکی برابر با سرعت کیلومتر بر ثانیه است.

۶ روابط $\rho = \frac{1}{\chi}$ و $\chi = \frac{\rho}{\rho_0}$ را تعریف کنید، واحد و کاربرد آن را بنویسید.

۷ در صورتی که سطح مقطع یک قطعه سیم مسی به طول

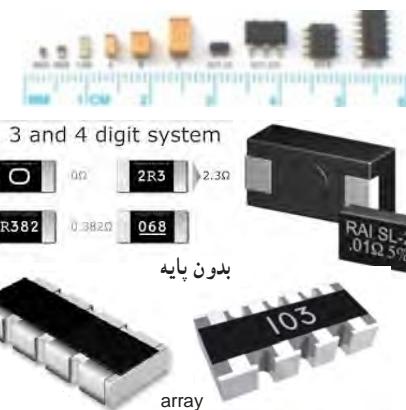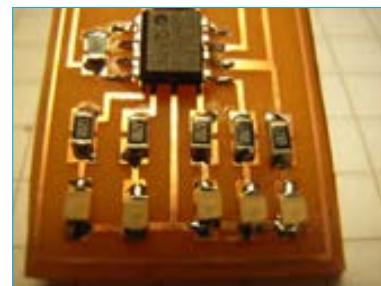

شکل ۱-۳۸- مشخصات چند نمونه مقاومت SMD پایه‌دار و بدون پایه و جگونگی نصب آن

نکته


⚠ در مدارهای الکتریکی علاوه بر موارد فوق باید از اجزای دیگری نیز استفاده شود از جمله این اجزا می‌توان فیوز و وسایل اندازه‌گیری را نام برد.

اگر اجزای فوق در مدار الکتریکی وجود نداشته باشد، در کار مدار اشکالی پیش نمی‌آید، ولی اصولاً مدار فاقد کنترل و حفاظت خواهد بود. اما نبود یکی از اجزای اصلی، کار طبیعی مدار را دچار مشکل می‌کند. به همین دلیل در برخی از کتاب‌ها به سایر اجزای مدار «اجزای فرعی» نیز می‌گویند.



ایمنی

فیوز و سیله‌ای است که مدارهای الکتریکی و الکترونیکی را در مقابل اتصال کوتاه (short circuit) و اضافه جریان حفاظت می‌کند. در شکل ۱-۴۱ چند نمونه فیوز و نماد آن را ملاحظه می‌کنید.

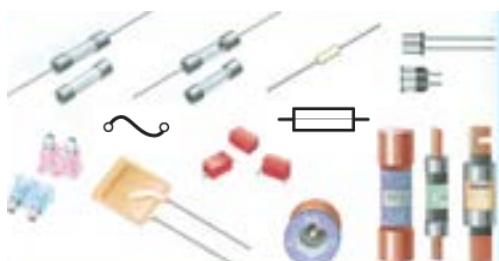

شکل ۱-۴۱—چند نمونه فیوز و نماد آن

۲۲۵ متر برابر با 15 میلی متر مربع باشد، با استفاده از رابطه $R = \rho \frac{l}{A}$ مقدار مقاومت را محاسبه کنید. مقدار ρ را با مراجعه به جدول مربوطه که در کتاب همراه هنرجو آمده است، به دست آورید.

۷ متن شکل ۳۹-۱ را ترجمه کنید.

SP20/SP20F SERIES

GENERAL-PURPOSE FAILSAFE MOLDED WIREWOUND RESISTOR

- Drop-in replacement for BW20/BW20F
- 1 watt rated with 1/2 watt dimensions
- $\pm 5\%$, $\pm 10\%$ tolerance
- 0.1 ohm to 1200 ohms
- Weldable and solderable magnetic leads




شکل ۱-۳۹—برگه اطلاعات مقاومت

۱۴-۱—مدار الکتریکی و قانون اهم

الف—مدار الکتریکی

فعالیت

با توجه به آموخته‌های خود درباره (مولد) منبع، بار (صرف کننده)، کلید و فیوز، عناصر را روی مدار شکل ۱-۴۰ مشخص کنید. چرا در این مدار فیوز وجود ندارد؟ ضرورت وجود فیوز را به بحث بگذارید. نمادها را نام ببرید و کاربردهای آن را در شکل بنویسید.

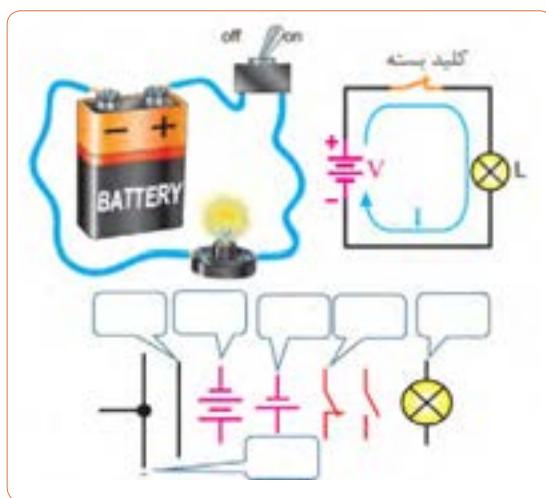


شکل ۱-۴۰—اجزای مدار

ب-قانون اهم

منبع تغذیه را افزایش دهیم شدت جریان افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر رابطه $V = IR$ مشابه تابع خطی $y = ax$ است، چرا؟ شکل ۱-۴۲.

جرج سیمون اهم در سال ۱۸۲۸ براساس تجربیات و آزمایش‌های فراوان توانست ارتباط بین ولتاژ (v) جریان (I) و مقاومت (R) را در یک مدار به دست آورد. اهم به این نتیجه رسید که اگر مقاومت مدار را ثابت نگه داریم و ولتاژ

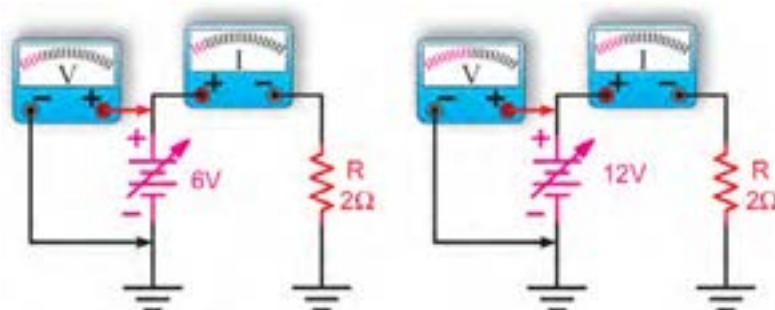


شکل ۱-۴۲- تغییرات ولتاژ و جریان برای یک مقاومت ثابت در شرایط DC

مثال: جریان عبوری از مقاومت مدار شکل ۱-۴۴ میلی‌آمپر است؟ نماد آمپر متر در مدار به صورت است.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{1V}{1\Omega} = 1 A$$

حل :

$$I = 1 \times 10^{-3} = 1.000 \text{ mA}$$

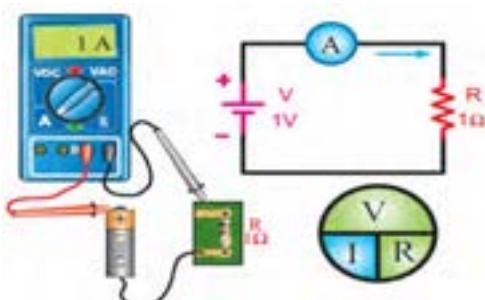

شکل ۱-۴۴

نکته مهم:

یکی از حالات خطرناکی که ممکن است در مدار الکتریکی به وجود آید حالت «اتصال کوتاه» است. حالت «اتصال کوتاه» در مدار به شرایطی گفته می‌شود که مقدار مقاومت مصرف کننده یا بار به صفر برسد. در صورت وقوع چنین حالتی جریان سیار زیادی از مدار عبور می‌کند، در شکل ۱-۴۵- ب- چه اتفاقی برای مدار می‌افتد و چه خطری دارد؟

برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب‌های مبانی برق، مبانی الکتریسیته و الکترونیک پایه مراجعه کنید. این کتاب‌ها را می‌توانید از سایت www.chap.sch.ir بارگیری کنید.

نکته




مثال: در مدار شکل ۱-۴۳ مقدار مقاومت R چند اهم است؟

$$R = \frac{V}{I} = \frac{15.0V}{4.55 \text{ mA}}$$

$$(قانون اهم)$$

$$R = \frac{15.0V}{4.55 \times 10^{-3} \text{ A}} = 33 \times 10^3 \Omega = 33k\Omega$$

حل :

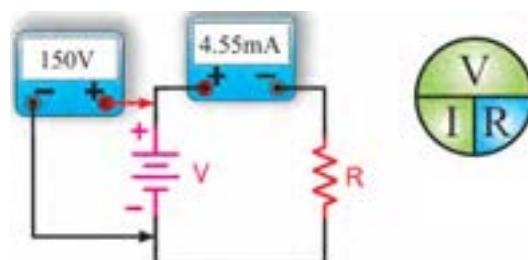

شکل ۱-۴۳



الف - مدار در حالت عادی (لامپ روشن) ب - مدار در حالت کوتاه (لامپ خاموش) عبور جریان بسیار زیاد است.

شکل ۱-۴۵

درباره اتصال مشترک زمین در مدارهای الکترونیکی پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



۱-۱۵- کار عملی (۲)

استفاده از نرم افزار محاسبه‌گر قانون اهم

هدف : مهارت در جست وجو و استفاده از نرم افزار مرتبط مواد، ابزار و تجهیزات : رایانه، اینترنت و نرم افزار مناسب

مراحل اجرای کار

پژوهش



- با استفاده از عبارت ohm's law calculator موتوری را بباید و محاسبات قانون اهم را با آن تمرین کنید. نمونه‌هایی از این نوع محاسبه‌گرهارادر شکل ۱-۴۶ ملاحظه می‌کنید.

Ohm's Law Calculator

Enter any 2 values then click "Calculate". The unknown values will be calculated.

Voltage	12	* millivolts volts kilovolts megavolts
Current	2	* millamps amps kiloamps megaamps
Resistance	6	* millohms ohms kilohms megohms
Power	0.000024	* milliwatts watts kilowatts megawatts

[Calculate](#) [Clear](#)

[parallel resistor calculator](#) [resistor calculator voltage](#)
[led resistor calculator](#) [smd resistor calculator](#)
[5 band resistor calculator](#) [resistor calculator series](#)
[resistor calculator download](#) [3 band resistor calculator](#)

شکل ۱-۴۶

- ۲ آیا با توجه به وجود این گونه نرم افزارهای محاسبه‌گر نیازی به، به خاطر سپردن قانون اهم وجود دارد؟ در مورد آن بحث کنید.

۱-۱۶- سری و موازی کردن مقاومت‌ها




فیلم ۱۱

فیلم مدارهای سری و موازی را ببینید، سپس درباره موارد زیر بحث کنید.



فکر کنید

در مدار شکل ۱-۴۷ دو عدد لامپ L_1 و L_2 به صورت سری (دبال هم - پشت سر هم) وصل شده‌اند. در این مدار یک باتری و یک کلید بسته نیز وجود دارد، اگر لامپ L_1 بسوزد چه اثری روی لامپ L_2 می‌گذارد؟

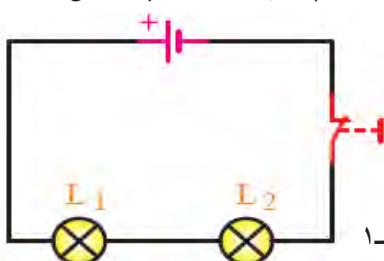

شکل ۱-۴۷


● مقدار شدت جریان الکتریکی را با آمپر متر اندازه گیری می کنند. امروزه برای اندازه گیری کمیت های الکتریکی مختلف مانند ولتاژ، جریان و مقاومت، دستگاه های اندازه گیری الکتریکی را چند منظوره می سازند و آن را مولتی متر (Multimeter) می نامند. مولتی متر در دونوع آنالوگ (عقربه ای) و دیجیتال وجود دارد، شکل ۱-۵۱.



شکل ۱-۵۱-۱ مولتی متر آنالوگ و دیجیتال


برای قرار دادن آمپر متر در مدار باید ابتدا قسمتی از مدار را قطع کنیم، سپس آمپر متر را در حد فاصل بربیدگی ایجاد شده قرار دهیم. اینگونه اتصال را اتصال سری می نامند. توجه داشته باشید که نصب آمپر متر در مدار با این روش، درست مانند قرار دادن یک کلید به صورت سری در مدار است.

مدار سری: در مدار شکل ۱-۵۲ ۱ سه مقاومت و سه آمپر متر با هم به صورت سری بسته شده اند و منبع تغذیه جریانی برابر با ۴۵ میلی آمپر رادر مدار برقرار می کند. همان طور که می بینید هر آمپر متر جریان ۴۵ میلی آمپر را نشان می دهد.

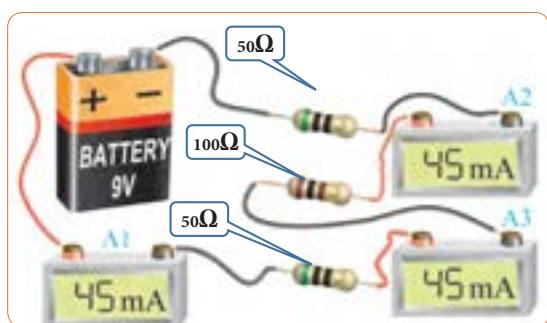


شکل ۱-۵۲-۱ آمپر متر در مدار سری

● در شکل ۱-۴۸، لامپ های L_1 و L_2 به صورت موازی بسته شده اند (لامپ ها در کنار هم) و هر دو لامپ توسط یک کلید خاموش یا روشن می شود. در صورتی که لامپ L_2 بسوزد چه اثری روی لامپ L_1 می گذارد؟ یک بار دیگر مدار را طوری رسم کنید که هر لامپ دارای کلید جداگانه ای باشد.

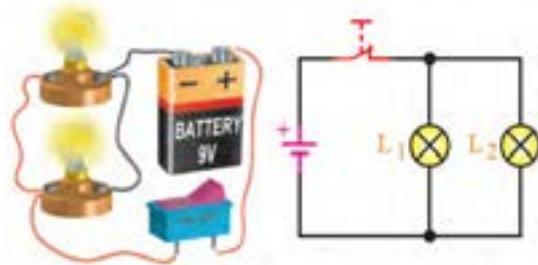

شکل ۱-۴۸

● در هر یک از مدارهای شکل ۱-۴۹ و شکل ۱-۵۰ ۱ اگر یک لامپ بسوزد، چه اتفاقی برای سایر لامپ ها می افتد؟ چرا؟

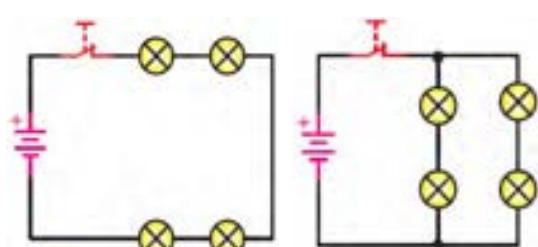

شکل ۱-۴۹ و شکل ۱-۵۰


با مراجعه به سایت های اینترنتی بررسی کنید و بینید مصرف کننده ها مانند چال، اتوی برقی، لامپ های لوستر و جارو برقی هنگام اتصال به پریز برق چگونه در مدار «سری یا موازی» قرار می گیرند؟ کلیدهای «خاموش-روشن» لامپ ها و دستگاهها به چه صورت در مدار قرار دارند. دلیل آن را بباید و به کلاس ارائه دهید.

پژوهش

بحث کنید



از مدار شکل ۱-۵۲ چه نتیجه‌ای را برای مدارهای سری می‌گیریم؟ با استفاده از قانون اهم، مقدار مقاومت معادل (مقاومت جایگزین به جای تمام مقاومت‌های مدار) مدار چند اهم است؟ چرا مقدار مقاومت معادل بیشتر از صد اهم است؟ نقشه فنی مدار را در محل مشخص شده در شکل ۱-۵۳ رسم کنید.

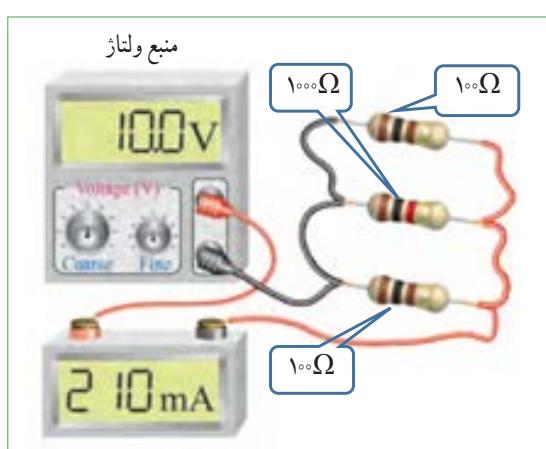

شکل ۱-۵۵ - آمپر متر در مدار




بحث کنید

شکل ۱-۵۵ - اتصال آمپر متر در یک مدار با سه مقاومت موازی را نشان می‌دهد. مقدار مقاومت معادل مدار چند اهم است؟ تغذیه این مدار از چه طریق تأمین می‌شود؟ چرا مقدار مقاومت معادل کمتر از ۵۰ اهم است؟

ولت متر: در شکل ۱-۵۶ - الف سه نمونه مولتی متر که به صورت ولت متر هم به کار می‌رود نشان داده شده است. در این شکل‌ها علامت اختصاری (فنی) ولت مترو نحوه اتصال آن به مدار را نیز می‌بینید. هنگام اتصال ولت متر به مدار باید پایانه‌های آن با قطب‌های باتری همسان باشد، زیرا در ولت مترهای عقربه‌ای ولت متر صدمه خواهد دید. همچنین همواره باید توجه داشته باشیم که ولت متر به صورت موازی در دو سر هر قطعه یا منبع تغذیه قرار می‌گیرد.

شکل ۱-۵۳

مدار موازی: در شکل ۱-۵۴ لامپ‌های L_1 و L_2 به صورت موازی قرار گرفته‌اند و در هر شاخه یک آمپر متر قرار دارد. در مدار موازی برای هر لامپ مسیر جریان جداگانه‌ای وجود دارد. اگر شدت جریان کل مدار برابر با I باشد این جریان بین دو لامپ تقسیم می‌شود و جریان‌های I_1 و I_2 را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، جریانی که آمپر متر A_1 نشان می‌دهد برابر با مجموع جریان‌هایی است که آمپر مترهای A_2 و A_3 نشان می‌دهند. پس می‌توان گفت همواره رابطه $I = I_1 + I_2$ برقرار است.

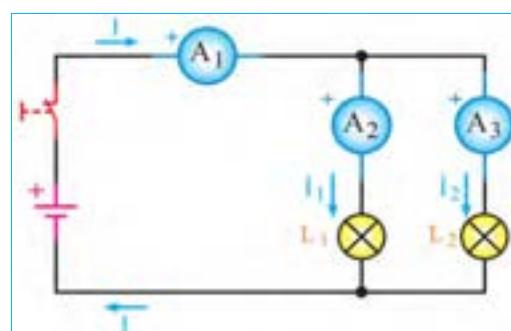

شکل ۱-۵۴ - نقشه مدار دو لامپ به صورت موازی




بررسی کنید

با مراجعه به راهنمای کاربرد یک نمونه دستگاه مولتی متر دیجیتالی بررسی کنید در صورتی که قطب های مولتی متر بر عکس به مدار وصل شود چه اشکالی به وجود می آید؟
شرح دهید.

تقسیم ولتاژ در مدارهای سری و موازی : به شکل ۱-۵۷ توجه کنید، با توجه به مقادیر داده شده، در مدار سری چه اتفاقی برای ولتاژ افتاده است؟ شرح دهید. آیا می توانیم نتیجه بگیریم که در مدار سری ولتاژ تغذیه بین مصرف کننده ها تقسیم می شود؟



شکل ۱-۵۶— ولت متر و نماد آن

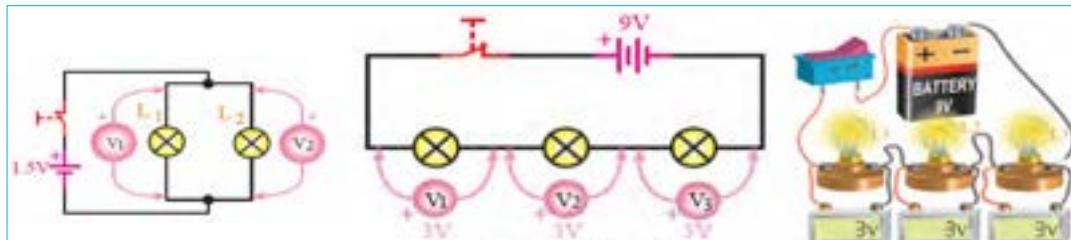


شکل ۱-۵۸— ولتاژها در مدار موازی

شکل ۱-۵۷— ولتاژها در مدار سری

با توجه شکل ۱-۵۸— وضعیت ولتاژها در مدار موازی چگونه است؟ در این مدار هر یک از ولت مترها چه مقداری را نشان می دهد؟ وضعیت ولتاژها در مدار سری شکل ۱-۵۷— بررسی کنید و آن را با مدار موازی مقایسه نمایید.

بحث کنید

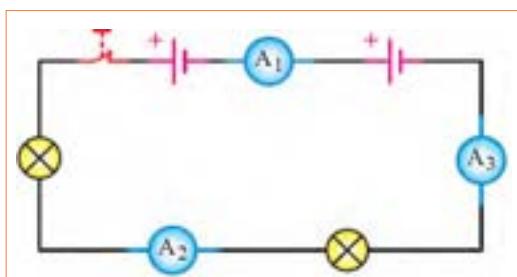


شکل ۱-۵۹

الگوی پرسش


- ۱ اگر آمپر متر A_۱ در شکل A_۱-۱ مقداری برابر $\frac{1}{2}$ آمپر را نشان دهد آمپر مترهای A_۲ و A_۳ چه مقداری را نشان می دهند؟

جدول ۱-۱

V	V ₁	V ₂
x	12	6
6	4	y
12	z	4

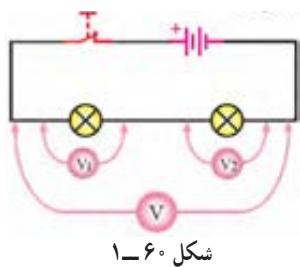


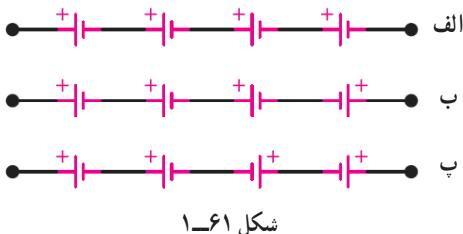۱) در شکل ۱-۶۱ اگر ولتاژ هر پیل برابر با $\frac{1}{5}$ ولت باشد مقادیر ولتاژ کل را در مدارهای شکل ۱-۶۱ الف - ب - پ به دست آورید.



محاسبه مقاومت معادل در مدار سری: مقاومت کل یا «مقاومت معادل» به مقاومتی گفته می‌شود که بتواند به تنهایی اثر همه مقاومت‌های موجود مدار را داشته باشد و جایگزین آنها شود. در شکل ۱-۶۲ مقاومت (R_T)_(total) می‌تواند معادل تمام مقاومت‌های موجود در مدار باشد و جایگزین آنها شود. با توجه به ویرگی‌های مطرح شده در مورد مدارهای سری، مقاومت معادل R_T از رابطه زیر قابل محاسبه است. برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب همراه هنرجو مراجعه کنید.

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

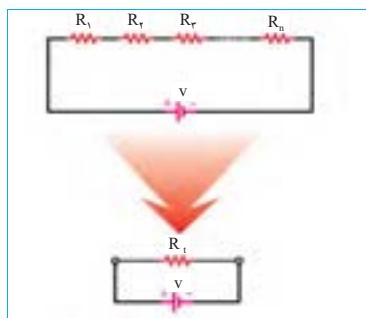

۲) در شکل ۱-۵۴ اگر آمپر متر A_2 مقادیری برابر $\frac{1}{3}$ آمپر و آمپر متر A_3 مقادیری برابر $\frac{1}{2}$ آمپر را نشان دهد آمپر متر A_1 چه مقادیری را نشان می‌دهد؟

۳) در شکل ۱-۵۴ اگر لامپ‌های L_1 و L_2 دقیقاً مشابه باشند و آمپر متر A_1 مقادیری برابر $\frac{4}{5}$ آمپر را نشان دهد، آمپر مترهای A_2 و A_3 چه مقادیری را نشان خواهند داد؟

۴) در شکل ۱-۵۹ قطب‌های صحیح پایانه‌های آمپر مترهای A_1 , A_2 و A_3 را مشخص کنید.

۵) جریان‌های الکتریکی A , $\frac{1}{2}A$, $\frac{5}{4}A$ و $\frac{1}{4}A$ را به میلی آمپر و mA , $12mA$, $240mA$ و $\frac{1}{8}mA$ را به آمپر تبدیل کنید. از نماد علمی نیز می‌توانید استفاده کنید. جدول تبدیل واحدها در کتاب همراه هنرجو آمده است.

۶) با توجه به اینکه ولتاژ کار برقی از لامپ‌های موجود در ریسه‌های تزیینی حدود 12 ولت است (کمتر از 22 ولت برق شهر) در یک ریسه 22 ولتی، چگونه آن رابه هم می‌بندند تا قابل اتصال به برق شهر باشد؟ مزایا و معایب این گونه اتصال را بنویسید.

۷) وجه تشابه عملکرد باز و بسته کردن شیر آب را با کلید قطع و وصل لامپ‌های روشنایی بیایید و درباره آن در سه سطر توضیح دهید.

۸) با توجه به اینکه مقاومت داخلی آمپر متر ایده‌آل، حدود صفر اهم است در صورتی که آمپر متر به صورت موازی در مدار بسته شود چه خطراتی دارد و چه اشکالی به وجود می‌آید؟


۹) در شکل ۱-۶۰ اگر ولت مترهای $V_1 = 12V$ و $V_2 = 25V$ را نشان دهد ولت متر V_2 چه مقادیری را نشان می‌دهد؟

۱۰) اگر در شکل ۱-۶۰ ولتاژهای خوانده شده به وسیله ولت مترها طبق جدول ۱-۱ باشد مقادیر y , x و z را به دست آورید.

مثال : مقاومت معادل در شکل ۶۳-۱ چند اهم است؟

$$R_T = R_1 + R_r + R_f + R_s \quad R_T = 33 + 68 + 100 + 47 + 10 \quad R_T = 258 \Omega$$

حل :

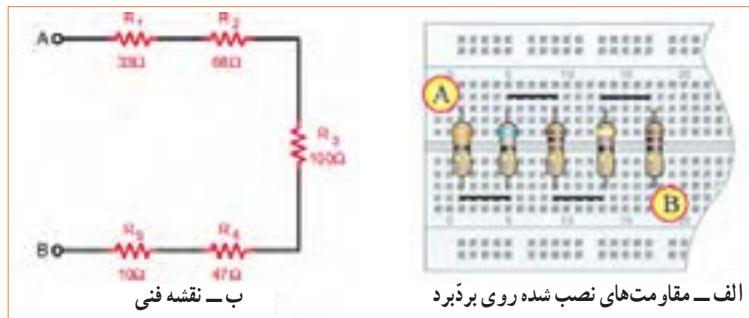


شکل ۶۳-۱ - پنج مقاومت در مدار سری

بحث گروهی



اثر اتصال کوتاه در مدار : شکل ۶۴-۱ را بررسی کنید و اثر وجود اتصال کوتاه در مدار و خطرات آن را بیابید.

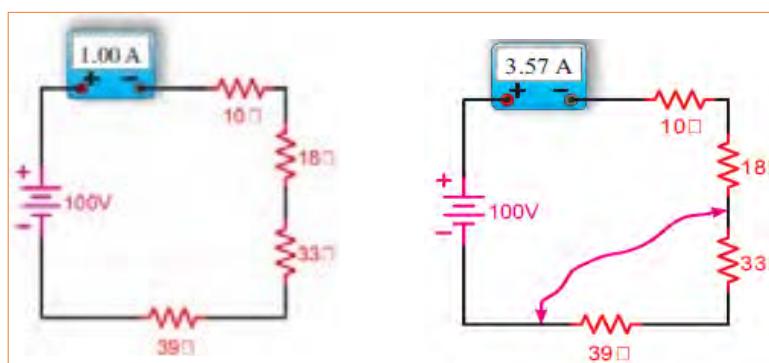

شکل ۶۴-۱ - اثر اتصال کوتاه در مدار سری

مثال : دو مقاومت $\Omega = 52\Omega$ و $\Omega = 48\Omega$ با هم به صورت سری به منبع تغذیه 1V ولت وصل شده‌اند. تعیین کنید:
۱- ترسیم نقشه فنی مدار با کلید و فیوز ولت متر و آمپر متر. ۲- محاسبه مقادیر R_T (بر حسب اهم و کیلو اهم)، I_T (بر حسب آمپر و میلی آمپر) و مقادیر V_1 و V_2 . ۳- بررسی کنید آیا رابطه $V_T = V_1 + V_2$ برقرار است؟
حل : نقشه فنی مدار با کلید و فیوز ولت متر و آمپر متر در شکل ۶۵-۱ ترسیم شده است.

$$R_T = R_1 + R_2 \Rightarrow R_T = 48\Omega + 52\Omega = 100\Omega \Rightarrow R_T = 1\text{k}\Omega$$

$$I_T = \frac{V_T}{R_T} = \frac{1\text{V}}{1\text{k}\Omega} = 1\text{mA}$$

$$V_1 = I_T \times R_1 = 1\text{mA} \times 48\Omega = 48\text{mV}$$

$$V_2 = I_T \times R_2 = 1\text{mA} \times 52\Omega = 52\text{mV}$$


$$V_T = V_1 + V_2 = 48\text{mV} + 52\text{mV} = 1\text{V}$$

$$I_T = 1\text{mA}$$

$$V_1 = 48\text{mV}$$


$$V_2 = 52\text{mV}$$

$$V_T = 1\text{V}$$

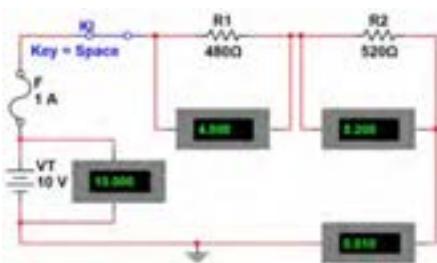


شکل ۶۵-۱ - ترسیم مدار

تمرین: در شکل ۱-۶۷ و ۱-۶۸ رابطه محاسبه مقاومت معادل در هر یک از مدارهای داده شده را با درج اعداد یا به صورت پارامتری بنویسید.

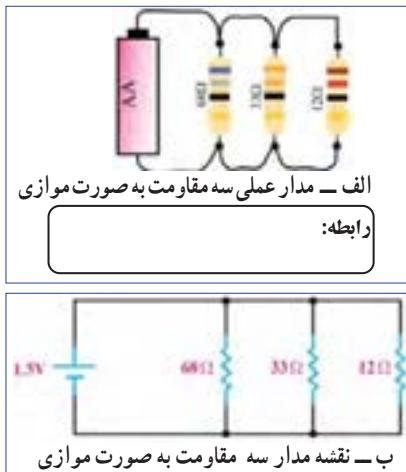

شکل ۱-۶۷ - سه مقاومت به صورت موازی

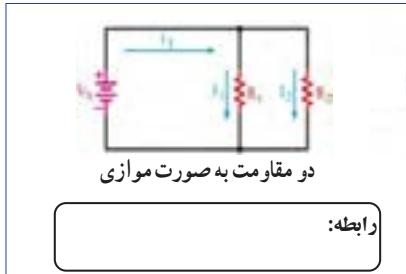


شکل ۱-۶۸ - مقاومت‌ها به صورت موازی

با توجه به مثال صفحه قبل، تعداد ۵ تمرین طراحی و حل کنید.


محاسبه مقاومت معادل در مدار موازی: همان‌طور که قبلاً گفتیم اگر در یک مدار الکتریکی، دو یا چند مصرف‌کننده طوری به هم متصل شوند که ولتاژ دو سر آنها با هم برابر باشد، می‌گوییم مصرف‌کننده‌ها با هم به صورت موازی بسته شده‌اند. برای محاسبه مقاومت معادل در مدار موازی نشان داده شده در شکل ۱-۶۶ از رابطه:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

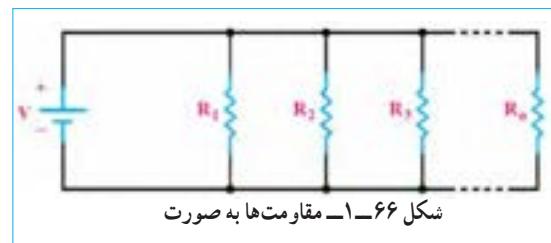همان‌طور که ملاحظه می‌شود، عکس مقاومت کل برابر با مجموع عکس هر یک از مقاومت‌ها است.



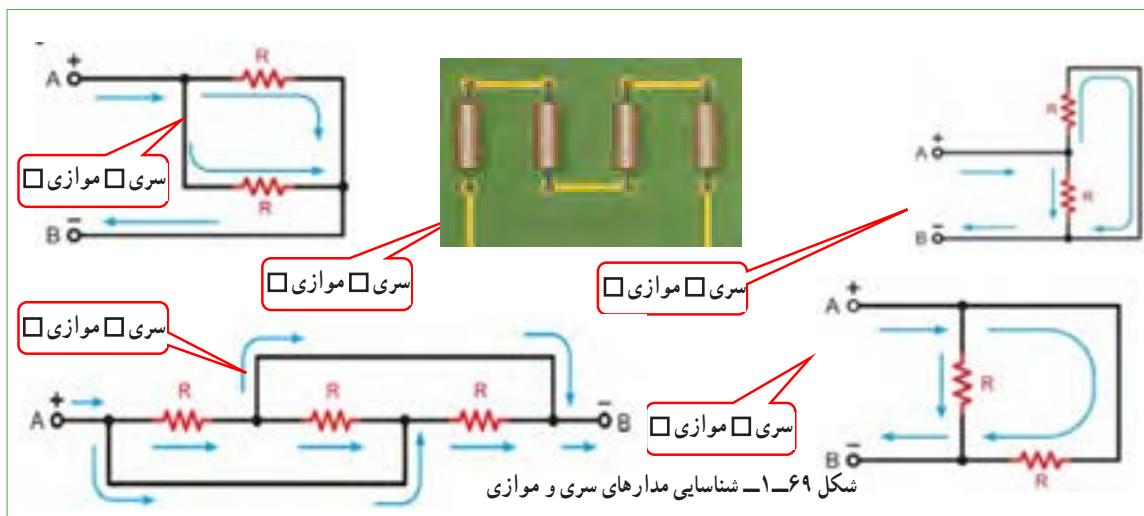
تمرین: مشخص کدام یک از مدارهای شکل ۱-۶۹ به صورت سری یا موازی بسته شده است.




مثال : دو مقاومت $R_1 = 4\Omega$ و $R_2 = 6\Omega$ با هم به صورت موازی به منبع تغذیه ۲۴ ولت وصل شده‌اند. تعیین کنید:

- ۱- ترسیم نقشه فنی ساده مدار
- ۲- ترسیم نقشه فنی با ولت متر و آمپر متر
- ۳- محاسبه مقادیر R_T (بر حسب آهم و کیلو اهم)، I_T (بر حسب آمپر و میلی آمپر) و مقادیر V_1 و V_2
- ۴- بررسی کنید آیا رابطه $I_T = I_1 + I_2$ برقرار است؟

حل: نقشه فنی ساده مدار در شکل ۷۱-۱ و مدار با کلید و فیوز، ولت متر و آمپر متر در شکل ۷۰-۱ ترسیم شده است.

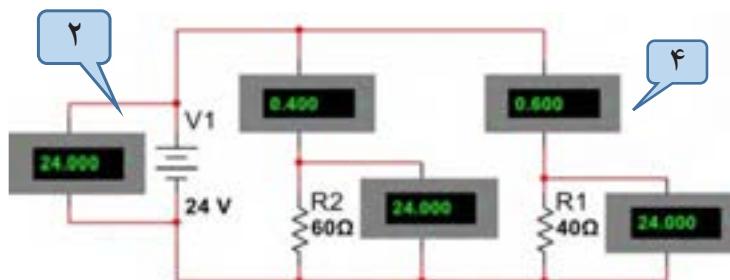

شکل ۷۰-۱-۱- ترسیم مدار با ولت متر و آمپر متر

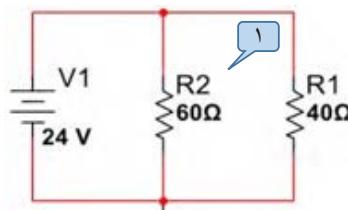

شکل ۷۱-۱-۱- ترسیم نقشه فنی ساده مدار

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \rightarrow \frac{1}{R_T} = \frac{1}{4\Omega} + \frac{1}{6\Omega} = \frac{6\Omega + 4\Omega}{24\Omega} = \frac{10\Omega}{24\Omega} = \frac{1}{2.4} \rightarrow \frac{1}{R_T} = \frac{1}{2.4} \rightarrow$$

$$R_T = 2.4\Omega \Rightarrow R_T = 2.4\text{ k}\Omega$$

$$I_T = \frac{V_T}{R_T} = \frac{24V}{2.4\Omega} = 10A \rightarrow I_T = 1000mA \rightarrow I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{24V}{4\Omega} = 6A \Rightarrow I_1 = 600mA$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{24V}{6\Omega} = 4A \Rightarrow I_2 = 400mA$$

$$V_1 = I_1 \times R_1 = 6A \times 4\Omega = 24V \rightarrow V_1 = 24V$$

$$V_2 = I_2 \times R_2 = 4A \times 6\Omega = 24V \rightarrow V_2 = 24V \quad V_T = V_1 = V_2 = 24V \quad V_T = 24V$$

با توجه به مثال بالا، تعداد ۵ تمرین طراحی و حل کنید.

طراحی
سوال برای
تمرین



۱۷ آماده سازی نرم افزار ادیسون (Edison) نرم افزار ادیسون یک برنامه شبیه سازی مدارهای الکترونیکی به صورت واقعی و سه بعدی است. همان طور که در شکل ۱-۷۳ مشاهده می کنید، در این نرم افزار می توانیم قطعات الکترونیکی مانند باتری، سیم، لامپ، کلید، موتور، منبع تغذیه، مولتی متر، آمپر متر را در محیط واقعی و به صورت سه بعدی در مدار قرار دهیم و نتیجه را نیز به صورت سه بعدی مشاهده کنیم. همچنین مقدار کمیت های الکتریکی مانند جریان و ولتاژ را روی صفحه نمایش دستگاه های اندازه گیری ببینیم. دو نسخه از این نوع نرم افزار وجود دارد. نسخه اول آن رایگان و به صورت Demo و قابل بارگیری از اینترنت است. در این نسخه آزمایش های ساده اولیه با قطعات و دستگاه های محدودی قابل اجرا است. همچنین، در این نسخه نمی توانید فایلی را ذخیره کنید. نسخه اصلی این نرم افزار با پرداخت هزینه به شرکت تولید کننده تهیه می شود. این نرم افزار و مراحل نصب، راه اندازی و کار با آن در کتاب آزمایشگاه مجازی (۱) کد ۳۵۸/۳ چاپ سال ۱۳۹۴ آمده است. برای آشنایی بیشتر فراگیری مراحل نصب به این منبع مراجعه کنید.



فیلم

۱۸ در صورت نیاز فیلم نرم افزار ادیسون را ببینید و چگونگی کار با نرم افزار را یاد بگیرید.



پژوهش

۱۹ با جستجو در اینترنت، نرم افزار ادیسون را بارگیری کنید و مثال های آماده و مدارهای بسته شده در نرم افزار را در رابطه با قانون اهم، مدارهای سری و موازی و دیگر مباحثی که آموزش دیده اید، مشاهده نمایید و گزارشی از آن را تهیه و به کلاس درس ارائه کنید.

۱۷-۱-۳ کار عملی : کار با نرم افزار


Edison electronics assistance

هدف: مهارت خواندن قطعات و بستن مدار در نرم افزار مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز: رایانه، اینترنت و نرم افزار مناسب
مراحل اجرای کار


۱ با استفاده از نرم افزار electronics assistance یا نرم افزارهای مشابه مثال ها و تمرین های حل شده را راستی آزمایی کنید. این نرم افزار رایگان و قابل بارگیری از اینترنت است. نسخه ای از این نرم افزار در لوح فشرده ضمیمه کتاب وجود دارد. در شکل ۱-۷۲ یک نمونه مثال حل شده برای مدار سری را ملاحظه می کنید.



شکل ۱-۷۲ - یک نمونه مثال حل شده در نرم افزار

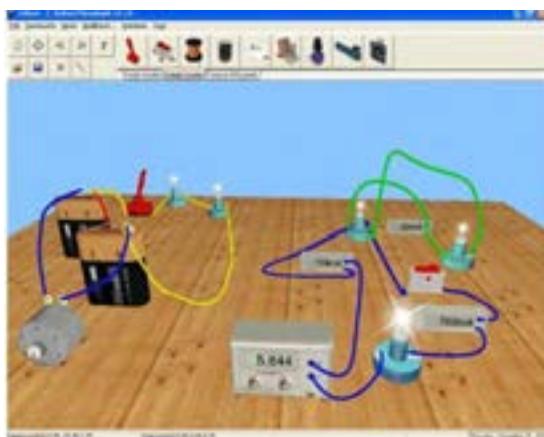

شکل ۱-۷۳ - چند نمونه مدار در نرم افزار ادیسون

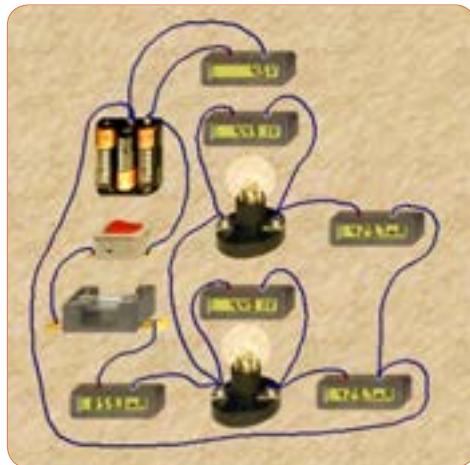


شکل ۷۵ – مدار موازی دو لامپ در نرم افزار ادیسون

با توجه به مقادیر آیا رابطه $I_T = I_1 + I_2$ صدق می‌کند؟
چرا؟

۵ نرم افزار ادیسون را نصب کنید.

۶ مدار سری سه لامپ را با استفاده از ولت متر، آمپر متر، کلید و فیوز طبق شکل ۷۴ – ۱ روی میز کار نرم افزار بیندید.

۷ با توجه به مقادیری که ولت مترها نشان می‌دهد رابطه $V_T = V_1 + V_2 + V_3$ را اثبات کنید.

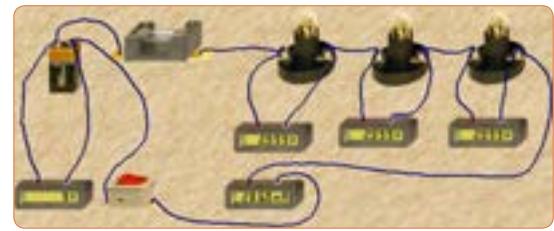

شکل ۷۴ – مدار سری سه لامپ در نرم افزار ادیسون

با توجه به مقادیر I_T و V_T مقدار مقاومت کل و مقاومت هر لامپ را محاسبه کنید؟

$$R_T = \dots \Omega \rightarrow R_1 = \dots \Omega \rightarrow R_2 = \dots \Omega$$

۸ آیا ولتاژ در دوسر هر لامپ و منبع باهم برابر است؟ چرا؟

مقدار مقاومت کل و مقدار مقاومت هر لامپ را به دست آورید.

$R_T = \dots \Omega \rightarrow R_1 = \dots \Omega \rightarrow R_2 = \dots \Omega \rightarrow R_3 = \dots \Omega$
با استفاده از ابزارهای موجود در نرم افزار، مشخصات لامپ و منبع را تغییر دهید و آزمایش را تکرار کنید تا کاملاً مسلط شوید.

۹ یکی از لامپ‌های را اتصال کوتاه کنید و اثر آن را در مدار بررسی کنید و نتیجه را به بحث بگذارید و گزارش دهید.

۱۰ چنانچه دو لامپ را اتصال کوتاه کنید چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ این موضوع را تجربه کنید و نتایج آن را یادداشت نمایید.

۱۱ مدار موازی دو لامپ را با استفاده از ولت متر، آمپر متر، کلید و فیوز طبق شکل ۷۵ – ۱ روی میز کار نرم افزار بیندید.

۱۹-۱- روش‌های خواندن مقاومت
مقدار مقاومت‌ها را روی مقاومت با دو روش به شرح زیر مشخص می‌کنند:

(الف) مقدار مقاومت‌ها را روی بدنه آنها می‌نویسند، (مانند مقاومت‌های سیمی). این روش را خواندن مقاومت‌ها به طور مستقیم می‌نامند.
(ب) مقدار مقاومت‌ها را به کمک نوارهای رنگی (کد رنگی) یا رمز عددی مشخص می‌کنند، (مانند مقاومت‌های کربنی، لایه‌ای، نصب سطحی). این روش را خواندن مقاومت‌های بطور غیرمستقیم می‌نامند.

خواندن مقاومت‌ها با روش مستقیم : در این روش مقدار مقاومت همراه با میزان تولرانس و توان مجاز آن روی بدنه آن نوشته می‌شود. شکل ۱-۷۶-الف.

الف - خواندن مقاومت‌ها با رمز (عدد - حرف) :
در این روش برای مشخص کردن کمیت‌های مربوط به مقاومت، ترکیب عدد و حرف به کار می‌رود. در این شرایط اگر مقدار مقاومت عدد صحیح باشد مقدار آن عدد عیناً نوشته می‌شود و در این حالت واحد مقاومت را با حروف R برای اهم، K برای کیلو اهم و M برای مگا اهم مشخص می‌کنند. در صورتی که مقدار مقاومت عدد اعشاری باشد حرف مربوط به واحدها به عنوان ممیز (اعشار) در محل مربوط به ممیز قرار می‌گیرد. برای مشخص کردن مقدار تولرانس مقاومت از حروف اختصاری استفاده می‌کنند. در این روش تولرانس بر اساس جدول ۱-۲ نوشته می‌شود.

جدول ۱-۲- تولرانس مقاومت‌ها

حروف اختصاری	J	K	M
مقدار تولرانس	(±٪۵)	(±٪۱۰)	(±٪۲۰)

۱۸-۱- کار عملی^۴ : کار با نرم افزار مولتی سیم (Multisim)

هدف : شبیه سازی با استفاده از نرم افزار مولتی سیم رایانه- نرم افزار مولتی سیم- شبکه اینترنت.

مراحل اجرای کار


۱ ویژگی‌های نرم افزار مولتی سیم (Multisim) : مولتی سیم یک نرم افزار جالب و قدرتمند آزمایشگاه مجازی برای طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیک آنالوگ و دیجیتال است. این نرم افزار، شبیه‌ساز اغلب آزمایش‌های مربوط به رشته الکترونیک است که در آن قطعات و دستگاه‌ها به صورت مجازی وجود دارد. لذا به راحتی می‌توان به وسیله قطعات و ابزار مجازی موجود، مدارهای مختلف را طراحی و با اتصال دستگاه‌های اندازه‌گیری به تحلیل آنها پرداخت. شبیه‌سازی و امکان استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری مانند مولتی‌متر، وات‌متر، فرکانس‌متر، فانکشن ژنراتور، اسیلوسکوپ و تحلیل‌گر دیجیتالی از ویژگی‌های مهم این نرم افزار است. نرم افزار مولتی سیم در بازار موجود بوده و به راحتی قابل دسترسی است. فرایند نصب نسخه ۹ این نرم افزار در کتاب آزمایشگاه مجازی (۱) کد ۳۵۸/۳ چاپ سال ۱۳۹۴ آمده است و تا نسخه ۱۶ این نرم افزار در بازار موجود است. با توجه به امکانات رایانه‌ای موجود، این نرم افزار یا نرم افزار مشابه دیگر را تهیه و آن را نصب کنید.

۲ مدار شکل ۱-۶۵ را در فضای نرم افزاری بیندید و نتایج به دست آمده را با مقادیر نشان داده شده روی شکل مقایسه و جمع بندی کنید.

۳ مدار شکل ۱-۷۰ را در فضای نرم افزاری بیندید و نتایج به دست آمده را با مقادیر نشان داده شده روی شکل مقایسه و جمع بندی کنید.

را تعیین می‌کند. حرف نوشته شده روی مقاومت، تولرانس مقاومت را بیان می‌کند. برای مثال مقاومت‌های نشان داده شده در شکل ۱-۷۶-پ به ترتیب ۱۷۶° کیلو اهم و ۳۰° اهم است. در این روش، براساس جدول ۱-۲ مقدار تولرانس را با حرف مشخص می‌کنند، یا در برگه اطلاعات مقاومت می‌نویسند. این روش کد گذاری برای مقاومت‌های SMD یا چندتایی (multiple Array network) به کار می‌رود. سومین روش خواندن مقاومت‌ها استفاده از کد رنگی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

در شکل ۱-۷۶-ب به ترتیب مقدار مقاومت‌ها ۲۳ کیلو اهم با تولرانس ده درصد و ده اهم با تولرانس پنج درصد و ۰٪ اهم با تولرانس ده درصد و توان ۵ وات است. روش غیر مستقیم دیگر استفاده از ترکیب کد (رمز عددی) و حرف است که بیشتر برای قطعات با ابعاد کوچک مانند مقاومت‌های SMD به کار می‌رود. در این روش مقدار مقاومت را با سه یا چهار رقم و یک حرف مشخص می‌کنند. در کد سه رقمی، رقم اول و دوم رقم‌های اصلی مقاومت است و رقم سوم ضریب ده را نشان می‌دهد. در کد چهار رقمی، رقم اول، دوم و سوم رقم‌های اصلی مقاومت است و رقم چهارم ضریب ده

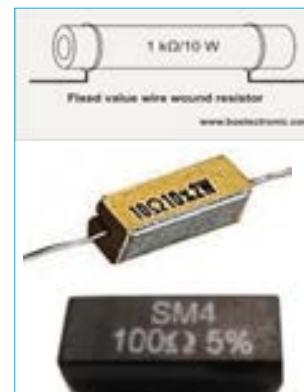

ب—روش غیرمستقیم ترکیب عدد و حرف


پ—روش غیرمستقیم کد عددی و حرف

الف—روش مستقیم

شکل ۱-۷۶—خواندن مقادیر مقاومت با روش مستقیم و غیر مستقیم

در شکل ۱-۷۶-۱ با توجه به مقادیر درج شده روی مقاومت‌ها، پس از بحث و گفت و گو، کمیت‌های داده شده را مشخص کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب همراه هنرجو مراجعه کنید.

بحث کنید

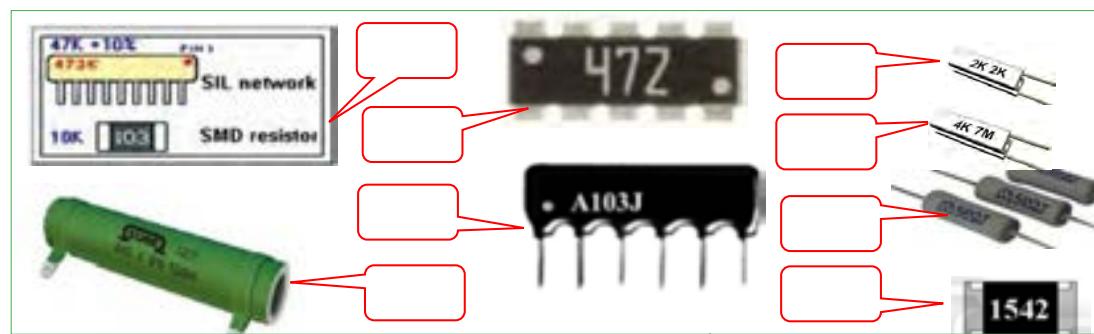

شکل ۱-۷۷—خواندن مقادیر مقاومت با روش مستقیم و غیر مستقیم

- ۲ نرم افزار مناسب را بارگیری و نصب کنید.
 ۳ حداقل تعداد ۵ مقاومت را با استفاده از نرم افزار بخوانید. آن قدر تمرین کنید که بتوانید به آسانی با نرم افزار کار کنید.

کار گروهی

ممکن است روش رمزگذاری این مقاومت‌ها با روشهای بیان شده متفاوت باشد و از استاندارد خاصی تبعیت کند. با استفاده از این نرم افزار نتایج به دست آمده در شکل ۷۷ – ۱ و مقاومت‌های داده شده در کتاب همراه هنرجو را راستی آزمایی کنید و نتیجه را به صورت یک گزارش ارائه دهید.

کار گروهی

در گروه کاری خود توانایی‌های نقاط ضعف نرم افزار را بررسی کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

ب – خواندن مقاومت‌ها با استفاده از کد رنگی:
 یکی دیگر از روش‌های خواندن مقاومت استفاده از کد رنگی است. این روش برای مقاومت‌هایی به کار می‌رود که ابعاد آن کوچک است. در این روش تعداد ۴، ۵، ۶ یا ۷ نوار رنگی روی مقاومت ترسیم می‌کنند و به هر نوار عددی را اختصاص می‌دهند. در شکل ۷۹ – ۱ دو نمونه مقاومت با ۴ و ۵ نوار رنگی را مشاهده می‌کنید. در مقاومت‌هایی که ۴ نوار دارند، نوار اول نماینده رقم اول، نوار دوم نماینده رقم دوم و نوار سوم ضریب ده یا تعداد صفرهایی است که در جلوی عدد قرار می‌گیرد. نوار چهارم میزان تولرانس یا خطای مقاومت را نشان می‌دهد. جدول مربوط به کدهای رنگی در کتاب همراه هنرجو آمده است. برای فراگیری رنگ‌ها به مرجع ذکر شده مراجعه کنید. در شکل ۸۰ – ۱ جدول کد رنگی مقاومت‌های ۴ نواره را ملاحظه می‌کنید.


۱۰ – کار عملی ۵: خواندن مقاومت‌ها با رمز «عدد حرف» با نرم افزار Resistor Color Coder v ۲/۱
هدف: استفاده از نرم افزار برای خواندن مقاومت‌ها
مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز:
 رایانه – نرم افزار Resistor Color Coder V ۲/۱ یا مشابه آن – شبکه اینترنت.

مراحل اجرای کار


۱ با توجه به آموخته‌های خود با مراجعه به رسانه‌های مختلف از جمله فضای مجازی روش‌های دیگر کدگذاری مقاومت‌ها را باید و به کلاس ارائه دهید.

۲ با استفاده از نرم افزار Resistor Color Coder V ۲/۱ (یا نرم افزارهای مشابه) می‌توانید مقدار انواع مقاومت‌های SMD را بخوانید. این نرم افزار را می‌توانید از اینترنت بارگیری کنید. یک نسخه از این نرم افزار نیز در لوح فشرده وجود دارد. در شکل ۷۸ – ۱ صفحه این نرم افزار را مشاهده می‌کنید.


نرم افزار

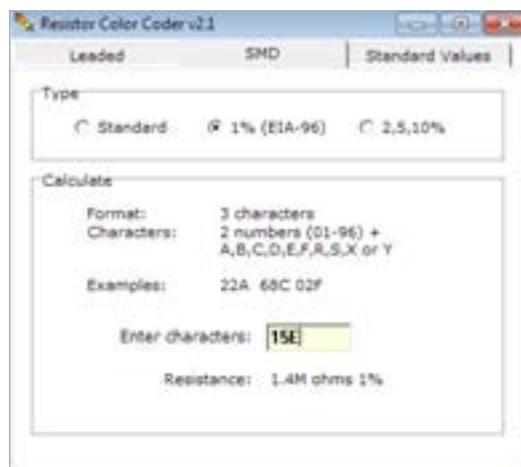

شکل ۷۸-۱- خواندن مقادیر مقاومت با نرم افزار

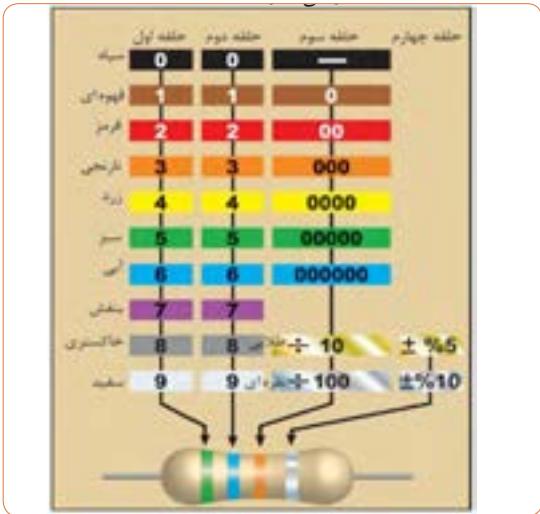

شکل ۱-۸۰- کد رنگی مقاومت‌ها

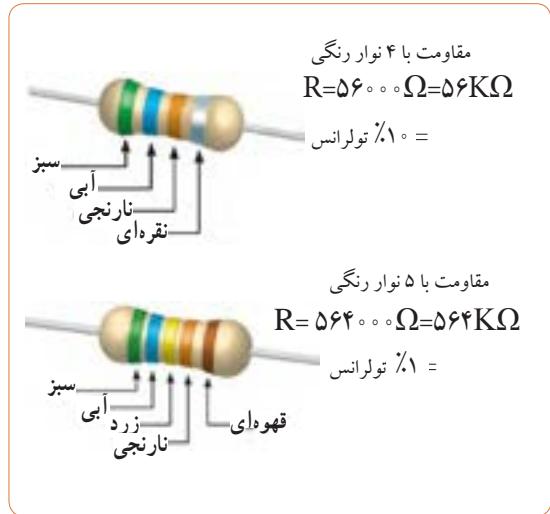

شکل ۱-۷۹


در صورتی که نوار سوم رنگ طلایی باشد ضریب مقاومت $1/10$ و در صورتی که نوار سوم رنگ نقره‌ای باشد ضریب مقاومت $1/100$ است. مثلاً مقاومتی با نوارهای قرمز، قرمز، نقره‌ای و طلایی برابر با $22/22\Omega$ و تولرانس آن 5% درصد است.

نکته



درباره مقاومت با ۵ نوار رنگی و ضریب حرارتی مقاومت پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش

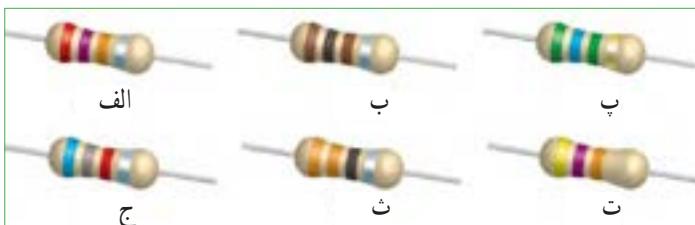

شکل ۱-۸۱- خواندن کد رنگی مقاومت‌ها

تمرین : با توجه به شکل‌های ۱-۷۹ و ۱-۸۰ مقادیر و تولرانس مقاومت‌های شکل ۱-۸۱ را تعیین کنید.

- ۱ با توجه به آموخته‌های خود با مراجعه به رسانه‌های مختلف از جمله فضای مجازی انواع نرم افزارهای مربوط به خواندن کد رنگی مقاومت‌ها مانند electronic assistant (یا نرم افزارهای مشابه) را شناسایی و بهترین نرم افزار را انتخاب و بارگیری کنید.

- ۲ با استفاده از نرم افزار electronic assistant (یا نرم افزارهای مشابه) می‌توانید مقدار انواع مقاومت‌های با کد رنگی را بخوانید. این نرم افزار در لوح فشرده وجود دارد.

۲۱-۱- کار عملی ۶: خواندن مقاومت‌ها با رمز کد


رنگی با نرم افزار electronic assistant (یا نرم افزار مشابه دیگر)

هدف : استفاده از یک نمونه نرم افزار دیگر برای خواندن مقاومت‌ها مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز : رایانه - نرم افزار electronic assistant یا مشابه آن - شبکه اینترنت.



شکل ۱-۸۲-۱- کد رنگی مقاومت‌ها

تمرین : از بین مقاومت‌های نشان داده شده در شکل ۱-۸۳ ۱۰۰ kΩ، ۵۶ kΩ، ۲/۲ kΩ، ۳۳° Ω و ۳۹ kΩ را مشخص کنید.

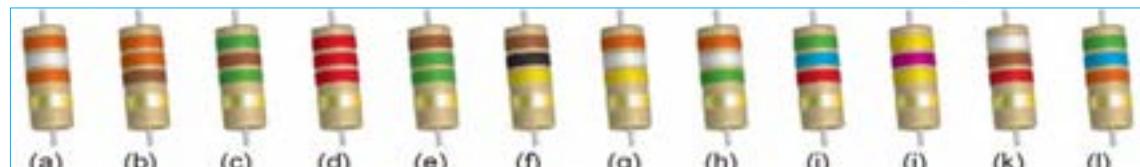

شکل ۱-۸۳-۱- کد رنگی مقاومت‌ها

استاندارد مقاومت‌ها : از آنجایی که مقاومت‌های الکتریکی دارای مقداری ثابت و درصد معینی تولرانس است، بنابراین هر مقاومت اهمی محدوده مشخصی را می‌پوشاند. مثلاً مقاومت شکل ۱-۸۴ که مقدار استاندارد آن برابر با ۱۰۰ اهم است بین دو مقدار ۹۰ و ۱۱۰ قرار دارد. یعنی از ۹۰° Ω بزرگتر و از ۱۱۰° Ω کوچکتر است؟ چرا؟ محاسبه کنید.



شکل ۱-۸۴-۱- کد رنگی مقاومت‌ها

در مورد کد رنگی مقاومت‌های شش نواره بحث کنید و با استفاده از منابع مختلف جدول آن را بیابید و روش خواندن آنها را تمرین کنید.

بحث کنید



پژوهش



درباره جدول ۱-۳ و نرم افزارهایی که مربوط به استاندارد مقاومت‌ها است تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

استاندارد IEC

جدول ۱-۳-۱- استاندارد مقاومت‌ها

عدد پایه در سری‌های مختلف مقاومت

IEC Series	E6	$\sqrt[4]{10}$	1.0	1.5	2.2	3.3	4.7	6.8
E12	$\sqrt[3]{10}$	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.3
E24	$\sqrt[5]{10}$	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6

سری مقاومت

ضریب تعیین کننده فاصله بین دو مقاومت در یک سری