

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



## سیستم‌های حفاظتی

پایهٔ یازدهم

دورهٔ دوم متوسطه

شاخهٔ کاردانش

زمینهٔ صنعت

گروه تحصیلی: برق و رایانه

رشتهٔ مهارتی: برق ساختمان

نام استاندارد مهارتی مبنا: برقکار ساختمان درجهٔ ۱

کد استاندارد متولی: ۸-۵۵/۲۸/۱/۴

سرشناسنامه: شایقی، غلامرضا، ۱۳۵۳

عنوان و نام پدیدآور: سیستم‌های حفاظتی، رشتۀ الکترونیک، زمینهٔ صنعت

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

مشخصات نشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران

مشخصات ظاهري: ۱۳۵۵ اص: مصور (رنگی)، جدول: ۲۹×۲۲ س.م.

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۲۱۴۷-۲

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

موضوع: سیستم‌های امنیتی الکترونیکی

شناسهٔ افروزه: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ردیبدنی کنگره: ۱۳۹۰ س.م ۲ ش.م TH۴۷۲۷

ردیبدنی دیوبی: ۹۳۱/۳۸۹۲۸

شماره کتابشناسی ملی: ۲۳۴۴۳۸۶

تاریخ درخواست: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸

تاریخ پاسخ گویی: ۱۳۹۰/۰۳/۰۲

کد پیگیری: ۲۳۴۳۶۶۲






**وزارت آموزش و پرورش**  
**سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی**

نام کتاب :	سیستم‌های حفاظتی ۳۱۱۴۸
پدیدآورنده :	سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تأثیف :	دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشی
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تأثیف :	غلام رضا شایقی (مؤلف) - یحیی گیلک (اور استار ادبی)
مدیریت آماده‌سازی هنری :	اداره کل نظارت بر شر و توزع مواد آموزشی
شناسه افزوده آماده‌سازی :	علیرضا سیاحی (صفحه‌آرا و رسام فنی) - محمدحسن معماری (طراح جلد)
نشانی سازمان :	تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (تبهید موسوی)
تلفن :	۰۹۲۶۰۹۷۳۵۹ ، ۰۹۲۶۰۸۸۳۱۱۶۱ ، ۰۹۲۶۰۸۸۳۱۱۶۱
و بگاه :	<a href="http://www.irtextbook.ir">www.irtextbook.ir</a> , <a href="http://www.chap.sch.ir">www.chap.sch.ir</a>
ناشر :	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱
دارو بخش ) تلفن ۰۹۲۶۰۹۷۳۵۹ - ۰۹۲۶۰۸۸۵۱۶۱ :	(۰۹۲۶۰۹۷۳۵۹ - ۰۹۲۶۰۸۸۵۱۶۱)
چاپخانه :	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهایی خاص»
سال انتشار و نوبت چاپ :	چاپ هفتم ۱۴۰۲

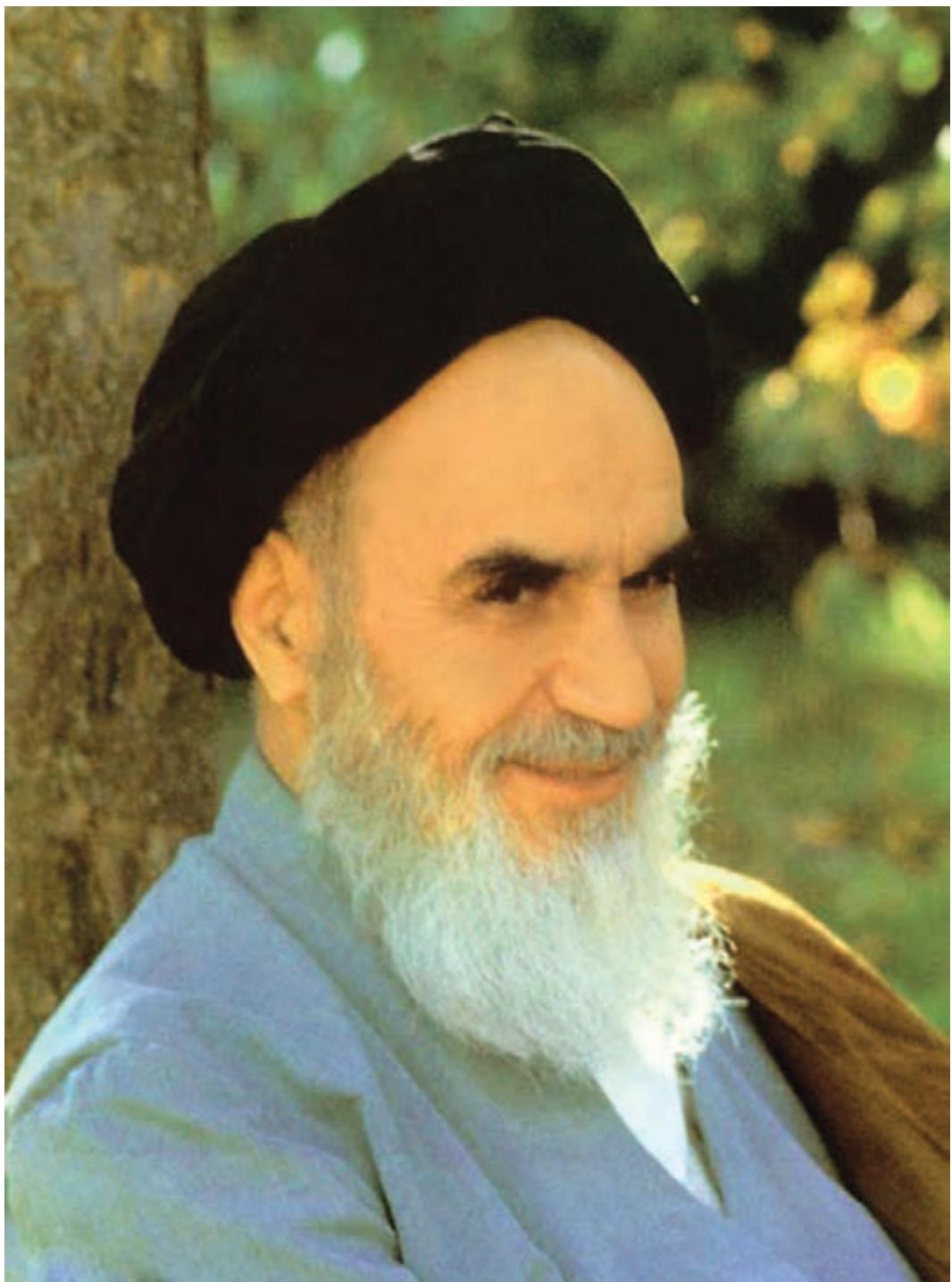کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گردند.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از انتکای به اجنب پرهیزید.

امام خمینی «قدس سرہ»

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی  
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب های درسی  
فنی و حرفه ای و کارداشن، ارسال فرمایند.

پیام نگار (ایمیل) [tvoccd@roshd.ir](mailto:tvoccd@roshd.ir)

وبگاه (وب سایت) [www.tvoccd.sch.ir](http://www.tvoccd.sch.ir)

# فهرست

۱۷	۵-۳-۱- نکات مربوط به آذربها:.....
۱۷	۶-۳-۱- نکات مربوط به کابل کشی :.....
۱۸	۴-۱- نقشه کشی سیستم اعلام حریق.....
۱۸	۱-۴-۱- علائم اختصاری مورد استفاده در نقشه سیستم های اعلام حریق:.....
۱۸	۲-۴-۱- نقشه سیستم اعلام حریق روی پلان ساختمان:.....
۱۸	۴-۴-۱- نقشه سیم کشی تابلوی کنترل مرکزی: .....
۲۰	۴-۴-۱- سیم کشی وسایل هشدار دهنده :.....
۲۱	۵-۱- مراحل اجرای سیم کشی .....
۳۰	۱-۲- انواع سیستم های اعلام سرقت و کاربرد آنها.....
۳۰	۲-۲- تجهیزات سیستم های دزدگیر .....
۳۱	۲-۲-۱- آشکار سازها:.....
۳۶	۲-۲-۲- پایه چشمی:.....



۳	۱-۱- انواع سیستم های اعلام حریق.....
۵	۲-۱- تجهیزات سیستم اعلام حریق.....
۵	۱-۲-۱- تجهیزات تشخیص حریق (آشکارسازها) .....
۹	۱-۲-۲- تجهیزات اعلام کننده حریق .....
۱۱	۱-۲-۳- کابل سیستم اعلام حریق .....
۱۱	۱-۲-۴- تابلوی کنترل مرکزی (Fire Alarm Control Panel) .....
۱۵	۱-۳-۱- اصول طراحی و نصب سیستم اعلام حریق .....
۱۵	۱-۳-۱-۱- نکات مربوط به منطقه بندی(زون بندی) سیستم اعلام حریق.....
۱۵	۱-۳-۲- نکات مربوط به شستتی ها:.....
۱۶	۱-۳-۳-۱- نکات مربوط به تابلوی اعلام حریق : .....
۱۶	۱-۳-۳-۲- نکات مربوط به آشکارسازها:.....



۴۳ .....	۴-۴-۲-۲-آزیر	۳-۲-۲-۲-آزیر .....
۴۵ .....	۱-۳-۲-۲-آزیر داخلی (in door)	۱-۳-۲-۲-آزیر .....
		
۳۶ .....	۴-۴-۲-۲-آزیر	۳-۲-۲-۲-آزیر .....
۳۶ .....	۵-۲-۲-نقطه مدار الکتریکی سیستم اعلام سرقت	۱-۳-۲-آزیر .....
۳۷ .....	۴-۲-۲-۲-لامپ فلاشر (BLINKER)	۴-۲-۲-۲-آزیر .....
۳۸ .....	۵-۲-۲-۲-تلفن کننده (dialer)	۵-۲-۲-۲-آزیر .....
۳۹ .....	۲-۲-۲-صفحه کلید (KEY PAD)	۲-۲-۲-آزیر .....
۳۹ .....	۷-۲-۲-۲-باتری اضطراری	۷-۲-۲-آزیر .....
۴۰ .....	۸-۲-۲-۲-رموت کنترل	۸-۲-۲-آزیر .....
۴۰ .....	۱-۳-۲-۲-اصول کار سیستم های دوربین مدار بسته	۱-۳-۲-آزیر .....
۴۰ .....	۹-۲-۲-۲-مگنت در	۹-۲-۲-آزیر .....
۴۰ .....	۱۰-۲-۲-۲-پدال	۱۰-۲-۲-آزیر .....
۴۱ .....	۱-۳-۳-۲-دوربین (Camera)	۱-۳-۲-۲-آزیر .....
۴۲ .....	۲-۳-۳-۲-میکروفون (Microphone)	۲-۳-۲-آزیر .....
۴۲ .....	۴-۲-۲-۲-اصول طراحی، نصب و آزمایش	۴-۲-۲-آزیر .....
۴۲ .....	۳-۳-۳-۲-منبع تغذیه (Power supply)	۳-۳-۲-آزیر .....
۴۲ .....	۱-۴-۲-۲-بازدید از محل:	۱-۴-۲-آزیر .....
۴۳ .....	۴-۳-۳-۵-کابل ها و سیم های رابط	۴-۳-۴-۲-آزیر .....
۴۳ .....	۳-۳-۶-کاور دوربین (Camera Housing)	۳-۴-۲-آزیر .....
۴۳ .....	۷-۳-۳-۷-پایه دوربین (Bracket -BASE -Mount)	۷-۴-۳-آزیر .....
۴۸ .....	۸-۳-۳-۸-کنترل کننده (Controller)	۸-۴-۲-آزیر .....
۷۲ .....	۹-۳-۳-۹-انتخاب کننده تصویر (Switcher)	۹-۴-۲-آزیر .....



۳-۳-۱-کواد (QUAD)	۷۳
۳-۳-۱۱-ضبط کننده تصویر (RECORDER)	۷۶
۳-۴-۱-بازدید از محل	۸۳
۳-۴-۲-انتخاب نوع سیستم	۸۳
۴-۱-انواع سیستم‌های در اتوماتیک	۸۹
۴-۳-۳-انتخاب دوربین و لنز	۸۳
۴-۱-۱-سیستم هیدرولیکی (روغنی):	۸۹
۴-۳-۴-۴-انتخاب پایه و کیس	۸۳
۴-۱-۲-سیستم‌های پنوماتیکی (بادی):	۸۹
۴-۳-۴-۵-انتخاب دستگاه ضبط کننده:	۸۳
۴-۱-۳-سیستم‌های الکترو مکانیکی (گیربکسی):	۹۰
۴-۳-۴-۶-انتخاب دستگاه کنترل کننده:	۸۳
۴-۲-انواع در، در سیستم گیربکسی	۹۰
۴-۳-۴-۷-تعیین منبع تغذیه:	۸۳
۴-۲-۱-در کشویی (ریلی) (Sliding Door)	۹۰
۴-۳-۴-۸-تعیین محل قرارگیری تجهیزات کنترلی:	۸۴
۴-۲-۲-در لوایی (Swing Door)	۹۰
۴-۳-۴-۹-ترسیم نقشه:	۸۴
۴-۲-۳-در زیر سقفی چند تکه (Sectional Door)	۹۱
۴-۳-۴-۱۰-تهیه لیست تجهیزات:	۸۴
۴-۲-۴-در زیر سقفی یک تکه چرخان (Tilt Door)	۹۱
۴-۳-۵-نقشه مدار الکتریکی سیستم‌های دوربین مدار بسته..	۸۴
۴-۲-۵-درهای کرکرهای (Roller Door)	۹۱
۴-۲-۶-درهای شیشه‌ای	۹۱
۴-۳-۳-تجهیزات سیستم‌های در اتوماتیک	۹۳
۴-۳-۱-موتور الکتریکی	۹۳
۴-۳-۲-قسمت مکانیکی	۹۳



۱۱۸.....۱-۵-برق اضطراری سیستم‌های ایمنی و حفاظتی.....	۹۳ .....۴-۳-۳-برد الکترونیکی
۱۱۹.....۱-۶-۵-۲-۱-طرز کار یو پی اس.....	۹۴ .....۴-۳-۴-تجهیزات ایمنی
۱۲۰.....۱-۶-۵-۲-۲-۱-۵-انواع یو پی اس ها.....	۹۷ .....۴-۳-۵-شستی‌های کنترل دستی
۱۲۱.....۱-۶-۵-۲-۳-۱-۵-امکانات روی یو پی اس ها.....	۹۷ .....۴-۳-۶-ریموت کنترل
۱۲۲.....۱-۶-۵-۲-۴-۱-۵-نحوه انتخاب یو پی اس مناسب.....	۹۸ .....۴-۴-اصول نصب و سیم‌کشی در اتوماتیک
۱۲۴.....۱-۶-۵-۳-۱-۵-۳-۱-۵-مولدهای کوچک قابل حمل.....	۹۸ .....۴-۴-۵-۱-سیستم در اتوماتیک ریلی
۱۲۴.....۱-۶-۵-۳-۲-۱-۵-۳-۲-۱-۵-مولدهای قابل حمل با قدرت متوسط(مینی ژنراتور).....	۱۰۴ .....۴-۵-۲-سیستم در اتوماتیک، برای درهای لوایی یک لنگه یا دولنگه
۱۲۹.....۱-۶-۵-۳-۳-۱-۵-۳-۳-۱-۵-مولدهای پرقدرت دیزلی.....	۱۱۲ .....۴-۶-۱-آشنایی با راه‌بندهای الکتریکی
۱۲۴.....۱-۶-۶-۲-۱-۵-۶-۲-۱-۵-نحوه عملکرد راه‌بندها.....	۱۱۲ .....۴-۶-۱-انواع راه‌بندها
۱۲۴.....۱-۶-۶-۳-۱-۵-۶-۳-۱-۵-تجهیزات مورد استفاده در راه‌بندها.....	
۱۳۵ .....منابع	



## به نام آنکه هستی نام از او یافت

کتاب حاضر مجموعه‌ای است از اطلاعات علمی و کاربردی راجع به سیستم‌های ایمنی و حفاظتی که امروزه به وفور در منازل ، ادارات ، مدارس و اماکن عمومی دیگر به منظور رفاه و آسایش بیشتر و برقراری ایمنی و حفاظت بالاتر در جهت حفظ جان و اموال افراد اجرا می‌شوند. اطلاعات ارائه شده در این کتاب بر اساس مطالبی است که سازندگان وسایل و تجهیزات این سیستم‌ها در سایتهاي اینترنتي و کاتالوگ‌های فني محصولات خود ارائه نموده اند و بخشی از مطالب نيز براساس تجربيات عملی اين جانب در نصب و راهاندازی اين تجهيزات تهيه و ارائه شده است.

در بررسی تجهیزات مورد استفاده این سیستم‌ها بیشتر وسایلی مدنظر بوده است که هم اکنون در بازار موجودند و مورد استفاده قرار می‌گيرند ولی باید توجه نمود که بهدلیل مبتنی بودن فناوري ساخت اين وسایل بر صنعت الکترونيک، روز به روز بر تنوع و پيشرفت آنها افزوده می شود و ما سعى نموده ايم نحوه و اصول کار اكثرا تجهيزات ساخته شده و دید کلي در مورد نحوه کار اين تجهيزات را، ضمن دسته بندی کلي، ارائه نمایيم. جا دارد از زحمات کلية همکارانی که در مراحل مختلف تهیه اين کتاب مشارکت نموده اند بسیار تشکر و قدردانی کنم و از تمام عزيزانی که از اين کتاب استفاده می‌نمایند درخواست می‌کنم ما را در جهت بهبود کمی و کيفی اين کتاب از ديدگاه هاي خود مطلع فرمایند.

مؤلف

## مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتابهای پوダメنی

برنامه ریزی تأییف «پوダメن های مهارت» یا «کتابهای تخصصی شاخه کاردانش» بر مبنای استاندارهای «مجموعه برنامه درسی رشته های مهارتی شاخه کاردانش، مجموعه هشتم» صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا توانایی های هم خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت های هم خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته بندی می شوند. در نهایت واحدهای کار هم خانواده با هم مجدداً دسته بندی شده و پوダメن مهارتی (Module) را شکل می دهند.

دسته بندی (توانایی) و (واحدهای کار) توسط کمیسیون های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه ای که یک سیستم پویا بر برنامه ریزی و تأییف پوダメن های مهارت نظارت دائمی دارد. با روش مذکور یک (پوダメن) به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کاردانش» چاپ سپاری می شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعداد پوダメن مهارت ( $M1$  و  $M2$  و...) و هر پوダメن نیز به تعدادی واحد کار ( $U1$  و  $U2$  و...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ( $P1$  و  $P2$  و...) تقسیم می شوند. به طوری که هنرجویان در پایان آموزش واحد های کار (مجموعه توانایی های استاندارد مربوطه) و کلیه پوダメنهای هر استاندارد، تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی به گونه ای کسب خواهد نمود که آمادگی کامل را برای شرکت آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند.

بدیهی است هنر آموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کاردانش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش های مهارتی فعالیت دارند، می توانند مارادر غنای کیفی پوダメن ها که برای توسعه آموزش های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  
دفتر تأییف کتاب های درسی  
فنی و حرفه ای و کاردانش



# فصل اول

## سیستم‌های اعلام حریق



ساعت آموزش

جمع

عملی

نظری

۳۶

۲۴

۱۲

## هدف کلی

آشنایی با سیستم‌های اعلام حریق، طراحی و توانایی نصب و راهاندازی آن‌ها

### هدف‌های رفتاری

انتظار می‌رود هنرجو با فراگرفتن این فصل :

۱- انواع سیستم‌های اعلام حریق را نام ببرد.

۲- تجهیزات به کار رفته در سیستم اعلام حریق را شناسایی کند.

۳- اصول کارسیستم اعلام حریق را شرح دهد.

۴- اصول نصب و سیم‌کشی سیستم اعلام حریق را شرح دهد.

۵- نقشه سیم‌کشی سیستم اعلام حریق را تشریح کند.

۶- یک سیستم اعلام حریق را از روی نقشه، سیم‌کشی و راه‌اندازی کند.



### پیش آزمون



۱- انواع سیستم اعلام حریق را از نظر حفاظتی نام ببرید.

۲- انواع سیستم‌های اعلام حریق اتوماتیک را نام ببرید.

۳- کدام یک از تجهیزات زیر جزو وسایل تشخیص حریق نیست؟

الف) آشکارساز شعله      ب) شستی اعلام حریق      ج) آشکارساز دودی      د) همه موارد

۴- انواع آشکارسازهای دودی را نام ببرید.

۵- آشکارساز حرارتی چگونه کار می‌کند؟

۶- کدام نوع آشکارساز، سریع‌تر از بقیه آتش را تشخیص می‌دهد؟

۷- انواع شستی اعلام حریق را نام ببرید.

۸- چراغ‌ها در سیستم اعلام حریق به چه منظور به کار می‌روند؟

۹- برای نصب آشکارسازها بر روی دیوار یا سقف، از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟

۱۰- در موقع قطعی برق برای ادامه کار سیستم اعلام حریق، چه تدبیری اندیشیده شده است؟

## مقدمه

وسیله تلفن به مرکز آتش نشانی خبر داده می شود. در این نوع از سیستم های اعلام حریق، قسمت هایی از ساختمان جهت نصب آشکارسازها و شستی ها در نظر گرفته می شود و سیستم اصلی در یک محل مشخص و کاملاً در دسترس نصب می گردد، به طوری که در صورت وقوع آتش سوزی در محل یکی از آشکارسازها سیستم اعلام حریق به صدا می آید و محل آن را از طریق لامپی که روی دستگاه مرکزی روشن می شود، اعلام می کند.

سیستم های اعلام حریق مرکزی به دو دسته تقسیم می شوند:

● **سیستم های دستی**: در سیستم های دستی، شستی اعلام حریق تنها وسیله اعلام حریق است. در واقع کار تشخیص حریق در این گونه سیستم ها، فقط به انسان سپرده شده است و در مکان هایی که انسان حضور ندارد، کاربردی نخواهد داشت.

● **سیستم های اتوماتیک**: این ها، بر خلاف سیستم های دستی، وابستگی کمتری به تشخیص انسان دارند. به صدا درآوردن آذیزهای خطر، روشن نمودن تابلوهای خروج اضطراری، تماس خودکار با آتش-نشانی محلی، فعال سازی سیستم اطفای حریق خودکار، قفل کردن یا از حالت قفل خارج کردن درهای محلهای مختلف (مانند در خروجی های اضطراری) همگی از مواردی است که توسط سیستم های اعلام حریق اتوماتیک انجام می شود. سیستم های اتوماتیک نیز دارای دو نوع اند:  
◀ **متعارف (Conventional)**: در سیستم های متعارف مسیرهای سیم کشی به صورت شعاعی یا خطی (رادیال) است و کلیه تجهیزات (آشکارسازها و شستی ها) یک منطقه از محل تحت پوشش سیستم اعلام حریق به وسیله دو سیم به هم وصل می شوندو سپس به تابلوی کنترل مرکزی متصل می گردند. در صورت بروز حریق، علاوه بر روشن شدن لامپ های

امروزه از سیستم های اعلام حریق به طور گسترده در ساختمان ها و اماكن مسکونی و اداری و صنعتی استفاده می شود، تا در موقع بروز آتش سوزی به موقع به ساکنین ساختمان اطلاع داده شود. با این کار خسارت های ناشی از حریق به حداقل می رسد و حتی الامکان از تلفات جانی جلوگیری می شود. با توجه به پیشرفت فناوری (تکنولوژی) در سال های اخیر، این سیستم ها از نظر ساخت و عملکرد قطعات، بسیار متحول شده اند. در این فصل به بررسی سیستم های متعارفی می پردازیم که در اکثر اماكن با توانایی حفاظت قابل قبولی مورداستفاده قرار می گیرند.

## ۱-۱- انواع سیستم های اعلام حریق

سیستم های اعلام حریق از جنبه های مختلفی، که در زیر به آن ها اشاره می شود، تقسیم بندی می شوند:  
از نظر حفاظتی سیستم های اعلام حریق به دو دسته تقسیم می شوند:  
الف) حفاظت جان اشخاص  
ب) حفاظت از اموال.


اکثر سیستم ها طوری طراحی می شوند که هر دو هدف را تأمین می کنند.  
از نظر نحوه اطلاع رسانی این سیستم ها به دو نوع انفرادی و مرکزی تقسیم می شوند:

الف) **سیستم اعلام حریق انفرادی**: منظور از سیستم اعلام حریق انفرادی سیستمی است که وقوع آتش را در محل آن حس می کند و در همان محل با لامپ چشمکزن و صدای آذیز به اعلام حریق می پردازد.


ب) **سیستم های اعلام حریق مرکزی**: در این سیستم ها در همان لحظات اولیه حریق، محل آن شناسایی و اطلاعات به تابلوی کنترل مرکزی ارسال می گردد و توسط آذیر، ساکنین از بروز حریق مطلع می شوند. همچنین به

◀ آدرس پذیر (addressable) سیستم اعلام حریق آدرس پذیر، نوع جدیدتر سیستم‌های اعلام حریق است که علاوه برداشتن رفتار هوشمندانه در کشف حریق، دارای سرعت بالا در اطلاع رسانی پس از کشف حریق است. در این نوع سیستم‌ها تابلوی کنترل

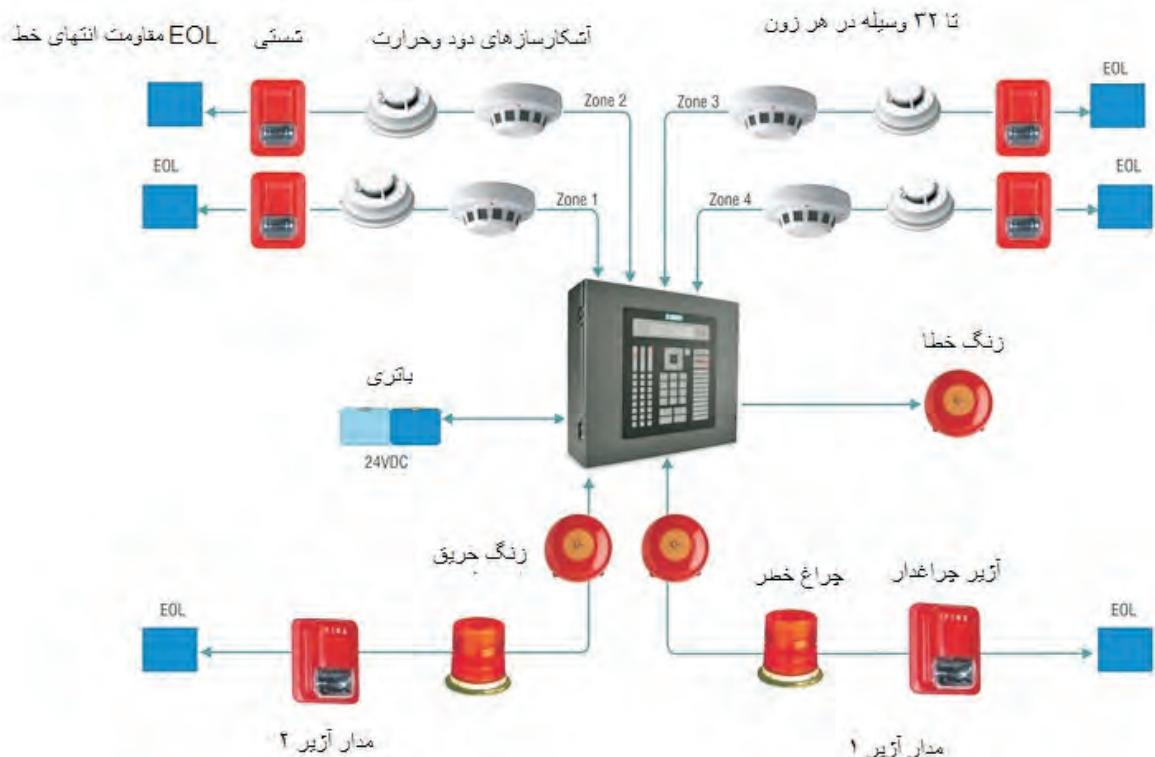منطقه آتش‌سوزی، آژیرهای تابلوی مرکزی نیز به صدا در می‌آیند. شمای کلی کابلکشی تجهیزات یک نمونه از این سیستم‌ها را در شکل ۱-۱ می‌بینید.



## شكل ١-١ سیستم اعلام حریق متعارف

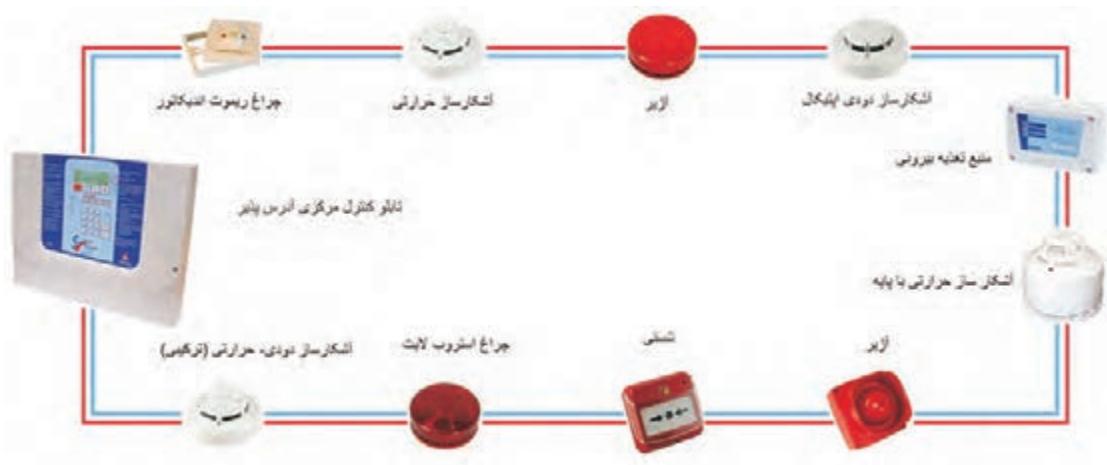

## شکل ۱-۲ سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

سقفی یا دیواری روی پایه‌های مخصوص نصب می‌گرددند. وظیفه آشکارسازها تشخیص حریق و اعلام آن به تابلوی کنترل مرکزی است. آشکارسازها غالباً با ولتاژ ۱۵ تا ۳۰ ولت تغذیه می‌شوند. آشکارسازهایی نیز وجود دارند که از ولتاژ‌های ۱۲ و ۴۸ ولت AC یا DC یا LED (هشداردهنده‌ای) روی می‌شوند. معمولاً لامپ هشداردهنده‌ای (LED) روی آشکارسازها وجود دارد که در حالت عادی خاموش است یا توسط تابلوی کنترل مرکزی در زمان‌های متناسب چشمک می‌زند ولی بعد از تحریک آشکارساز به طور ثابت روشن می‌شود و تا زمانی که اثر حریق از بین نرفته است روشن می‌ماند.

آشکارسازها، بسته به اینکه از کدام اثر آتش برای تشخیص استفاده می‌کنند، در انواع گوناگونی به صورت زیر ساخته می‌شوند :

### ۱-۱-۱-۱- آشکارساز دودی (Smoke Detector)

این آشکارسازها به صورت سقفی نصب می‌شوند و دارای محفظه‌ای هستند که بعد از پرشدن از دود تحریک می‌شوند و با تغییر جریان به تابلوی کنترل مرکزی اعلام حریق می‌نمایند و دارای سه نوع اند :

#### الف) آشکارساز دودی یونیزاسیون (Ionization)

این آشکارسازها دارای عنصر تشعشع کننده رادیواکتیوند. در اثر عبور اشعه رادیواکتیو از هوای داخل محفظه و یونیزه کردن آن، مقداری جریان عبور می‌کند. در موقعی که دود به این محفظه داخل می‌شود، جریان عبوری تغییر می‌کند و باعث اعلام حریق می‌شود. به دلیل حساسیت زیاد در برابر دود، در مکان‌هایی که حجم آتش زیاد است و دود کم ایجاد می‌شود از این آشکارسازها استفاده می‌کنند. روی این آشکارسازها علامت ، که به معنی

مرکزی از یک یا چند حلقه، جهت کنترل آشکارسازها، شستی‌ها و زنگ‌ها استفاده می‌کند. به هر قطعه یک شماره خاص (آدرس) اختصاص می‌یابد و سیستم بدون نیاز به سیم‌کشی مجزا برای هر قطعه، محل قرارگیری آن‌هارا به خوبی از روی آدرس‌ها می‌شناسد. می‌توان تا ۱۲۸ قطعه را بر روی یک حلقه کنترل کرد. لذا در این سیستم‌ها، علاوه براین‌که می‌توان منطقه‌ای را که در آن حریق اتفاق افتاده است تشخیص داد می‌توان دقیقاً عنصری که حریق را تشخیص داده است معین کرد و محل دقیق حریق را مشخص نموده‌همچنین می‌توان خبردهنده‌هایی را که مربوط به آن محل است فعال نمود. سیم‌کشی بین تجهیزات توسط ۴ سیم (۲ سیم برای تغذیه و ۲ سیم برای انتقال اطلاعات) انجام می‌شود.

## ۲-۱- تجهیزات سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق به اجزای زیر تقسیم می‌شوند :

۱-۲-۱- تجهیزات تشخیص حریق (آشکارسازها)؛  
۱-۲-۲- تجهیزات اعلام کننده حریق (فلاشرهای آژیرهای و ...)؛  
۱-۲-۳- کابل‌ها؛

۱-۲-۴- تابلوی کنترل مرکزی که وظیفه ارتباط بین آشکارسازها و وسائل اعلام حریق را به عهده دارد.  
در زیر به تشریح اجزای مختلف سیستم اعلام حریق می‌پردازیم :

### ۱-۲-۱- تجهیزات تشخیص حریق (آشکارسازها)

آشکارسازها وسائل الکترونیکی‌ای هستند که در شکل‌ها و طرح‌های مختلف و معمولاً به رنگ سفید، توسط کارخانه‌های سازنده تولید می‌شوندو در محل‌های مناسب ساختمان مانند آشپزخانه، موتورخانه، اتاق بایگانی، راهروها، اتاق‌های منزل و اتاق‌های کنفرانس به صورت

نوع آشکارسازها، آشکارساز فتوالکتریک نیز گفته می‌شود. در محل هایی مانند انبار مواد پلاستیکی که در هنگام بروز حریق، دود غلیظ تولید می‌شود و آتش سوزی به آهستگی انجام می‌گیرد، استفاده از این نوع آشکارساز مناسب است.



شکل ۱-۵ آشکارسازهای دودی اپتیکال

وجود تشعشعات رادیواکتیو است، حک می‌شود. در شکل ۳-۱ چند نمونه از این آشکارسازها را مشاهده می‌کنید.




شکل ۱-۳ آشکارسازهای دودی یونیزاسیون

در شکل ۱-۴، مدار داخلی یک نمونه از این آشکارسازها را با علامت عنصر رادیواکتیو در روی آن می‌بینید.



شکل ۱-۶ یک نمونه آشکارساز دودی اپتیکال با آژیر سرخود

**ج) آشکارساز دودی اشعه ای (Beam Detector)**  
در مواردی که بخواهیم مکان وسیع، باز یا با ارتفاع زیاد (مانند اماکن مذهبی، انبار کالا، سالن موزه و بنایهای تاریخی، گمرک، سالن پذیرایی بزرگ، سالن یک کارخانه، سالن ورزشی و ...) را تحت پوشش سیستم اعلام حریق قرار دهیم و نصب آشکارسازهای معمولی مشکل یا غیر اقتصادی باشند از این نوع آشکارسازها استفاده می‌شود. این آشکارسازها دارای یک قسمت فرستنده (TX) نور مادون قرمزهستند که اشعه‌ای به سمت گیرنده (RX) می‌فرستد و دو سمت سالن نصب می‌شوند. این دستگاه‌گیرنده نور مادون قرمز ارسال شده توسط فرستنده را می‌گیرد و درصد انتشار و درصد جذب نور را مقایسه می‌کند. در صورتی که درصد اشعه جذب شده کم باشد (طبق تنظیم، مثلاً کمتر از ۶۰٪) این حالت

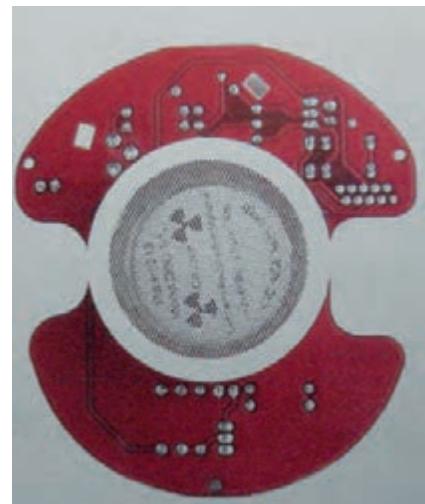

شکل ۱-۴ مدار داخلی یک آشکارساز یونیزاسیون با عنصر رادیواکتیو

### ب) آشکارساز دودی نوری (Optical)

در این آشکارسازها دود تولید شده توسط حریق وارد محفظه می‌شود و بر روی شدت نوری که از داخل محفظه آشکارساز می‌گذرد تأثیر می‌گذارد. هم‌چنین دود می‌تواند باعث پراکنده شدن نور و منعکس شدن آن شود. در نتیجه سلول نوری‌ای که در داخل آشکارساز است با کم شدن نور تحریک می‌شود و اعلام حریق می‌کند. به این

تغییرات دما ناگهانی اتفاق می‌افتد (مانند آشپزخانه) از این نوع آشکارسازها استفاده می‌شود. در شکل ۱-۸ انواع مختلفی از این نوع آشکارسازها را می‌بینید.



شکل ۱-۸ آشکارسازهای حرارتی ثابت

به نشانه وجود دود تلقی می‌شود و موجب اعلام حریق می‌گردد. یک نمونه از این آشکارسازها قادر است فضایی به پهنهای ۱۵ متر و به طول ۱۰۰ الی ۱۰۰ متر را تحت پوشش قرار دهد. ارتفاع نصب آن‌ها بین ۲/۷ متر تا ۲۵ متر است. ولتاژ کار آن‌ها ۲۴ ولت DC است. دتکتورهای اشعه‌ای با گیرنده و فرستنده مجزا در شکل ۱-۷ نشان داده شده‌اند.



شکل ۱-۷ دتکتورهای اشعه‌ای با گیرنده و فرستنده مجزا

**(b) آشکارساز حرارتی افزایشی (Rate Of Rise)**

این آشکارساز برای مقایسه مقدار افزایش دما و نشان دادن واکنش به آن به کار می‌رود و در محلهایی که افزایش دما به صورت تدریجی اتفاق می‌افتد (مانند موتورخانه) از آن استفاده می‌شود. این نوع آشکارساز به ولومی برای تنظیم دما مجهز است. چند نوع از این نوع آشکارسازها را در شکل ۱-۹ می‌بینید.



شکل ۱-۹ آشکارساز افزایشی

#### (Heat Detector) ۱-۲-۱-۲ آشکارساز حرارتی

این آشکارساز دارای یک مقاومت حرارتی است که در اثر حرارت حاصل از حریق، مقاومت آن تغییر می‌کند و باعث افزایش جریان می‌شود و به تابلوی کنترل مرکزی اعلام حریق می‌نماید. حساسیت آشکارسازهای حرارتی از سایر انواع آشکارسازها کمتر است، مثلاً شعله باید به یک سوم ارتفاع سقف برسد تا این آشکارساز به کار افتد. بنابراین در جاهایی که آتش ضعیفی سبب خسارت زیادی شود، نباید از آن‌ها استفاده کرد. نصب آن‌ها نیز به صورت سقفی است و در دو نوع ارائه شده‌اند:

#### (FIX) (f) آشکارساز حرارتی ثابت

آشکارسازهای الکترونیکی جدیدی ساخته شده‌اند که هم به صورت آشکارساز حرارتی ثابت و هم آشکارساز افزایشی قابل استفاده هستند و به آن‌ها آشکارسازهای ترکیبی<sup>۱</sup> گفته می‌شود و قدرت آشکارسازی بالاتری نسبت به دو نوع بالا دارند.

این آشکارساز در دمای معینی (مثلاً ۵۵ درجه سانتی‌گراد) تحریک می‌شود ولی به افزایش عادی دمای هوا ناشی از سیستم‌های گرم کننده، نور خورشید و ... واکنش نشان نمی‌دهد. از این‌رو به آن‌ها آشکارساز حرارتی ثابت یا نقطه‌ای نیزمی گویند. در محلهایی که

خط دید محوطه ای که پوشش خواهد داد نصب شوند.  
آشکارسازهای شعله ای اغلب برای پوشش فضاهای باز  
بزرگ با سقف های خیلی بلند یا بدون سقف جمع کننده  
دود به کار می روند. آشکارساز قیاسی نوع کامل تر این  
آشکارسازهاست که به شعله هایی که حتی دود همراه  
دارند واکنش نشان می دهد. چند نمونه از آشکارسازهای  
شعله ای را در شکل ۱-۱۲ می بینید.



شکل ۱-۱۲ آشکارسازهای شعله ای

**(Gas Detector)**  
این آشکارساز برای تشخیص نشتی گاز و اعلام خطر  
قبل از وجود آمدن حریق در محل هایی که گاز های  
قابل اشتعال وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. این  
آشکارساز به صورت دیواری یا سقفی نصب می شوندو  
اغلب دارای آذیر سرخود نیز هست و با باتری یا ولتاژ  
۲۲۰ ولت تغذیه می شود. برخی از انواع این آشکارسازها  
 قادرند در صورت کشف نشتی گاز به یک شیر گاز فرمان  
 بدنهند و مسیر گاز را بینند. در شکل ۱-۱۳ چند نوع از  
 این آشکارسازها نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۳ آشکارسازهای گازی

یک نمونه از آن ها را در شکل ۱-۱۰ می بینید:



شکل ۱-۱۰ آشکارساز ترکیبی (حرارتی

ثابت و افزایشی)

آشکارسازهایی نیز ساخته شده اند که شامل دو طبقه اند یکی  
به مانند دتکتور حرارتی و دیگری به مانند آشکارساز  
دودی عمل می کند و در محل هایی مانند اتاق های  
بایگانی و کتابخانه ها، که هنگام حریق هم امکان ایجاد  
دود و هم حرارت هست، به کار می روند. به این نوع  
آشکارسازها، چند کاره یا مولتی گفته می شود. در  
شکل ۱-۱۱ یک نمونه از آن ها نشان داده شده است:



شکل ۱-۱۱ آشکارساز چند کاره

### ۳-۲-۱-۱- آشکارساز شعله ای (Ultra Violet) یا (Infrar Flame Detector)

این آشکارساز با استفاده از حسگر گیرنده اشعه ماوراء  
بنفس، شعله آتش یا اشعه مادون قرمز را تشخیص  
می دهد و اعلام حریق می نماید. زمان پاسخ آن حدود  
چند ثانیه است و آتش را بسیار سریع تشخیص می دهد.  
این دستگاه در دو نوع قابل نصب برای فضای داخلی و  
فضای خارجی عرضه شده است. این آشکارسازها باید در


## ۱-۲-۲-تجهیزات اعلام کننده حريق

برای آگاه کردن ساکنین ساختمان از بروز حريق از تجهیزات مخصوصی استفاده می شود که در زیر به آن ها اشاره می شود :

### ۱-۲-۱-آژیر ( Sounder )

آژیرها وسایل خبری صوتی هستند که هنگام بروز حريق به صدا درمی آیند . ساختمان آن ها معمولاً الکترونیکی است. صدای آژیرها، باید از همه محل های ساختمان شنیده شود. نصب آن ها به صورت دیواری است. به همراه بعضی از آژیرها یک چراغ فلاشتر تعییه می شود تا در صورت سر و صدا بودن محیط، آن چراغ افراد را از بروز حريق آگاه سازد.

تغذیه آژیرها معمولاً ۲۴ ولت DC است و رنگ آژیرها قرمز است. در شکل ۱-۱۶ انواع آژیرها را می بینید.

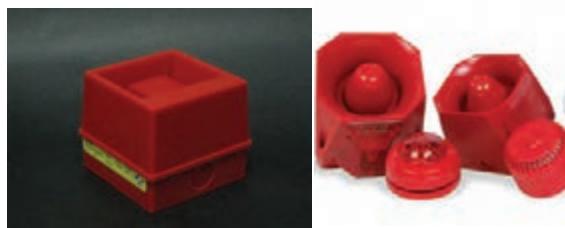

شکل ۱-۱۶ انواع آژیرالکترونیکی

در محیط های پر سر و صدا، مانند محیط های کارگاهی و صنعتی از آژیرهای موتوردار<sup>۱</sup>، که صدای قوی تولید



شکل ۱-۱۷ آژیر اعلام حريق  
موتوردار(هورن)

### تحقيق کنيد



برخی از آشکارسازها انتشار گاز

مونوکسید کربن را نیز در محیط تشخیص می دهند. در مورد آن ها اطلاعاتی از اینترنت به دست آورید و آن را برای آشنایی سایر هنرجویان در کلاس مطرح کنید.

### پایه آشکارسازها

برای نصب یک آشکارساز، ابتدا باید پایه آن مناسب با نوع آشکارساز نصب شود و سیم کشی روی آن انجام پذیرد. سپس آشکارساز روی پایه جا زده شود. چند نوع پایه را در شکل ۱-۱۴ می بینید.



شکل ۱-۱۴ انواع پایه آشکارساز



شکل ۱-۱۵ قرار دادن یک نوع  
آشکارساز روی پایه

### ( Remote Andicator ) چراغ ریموت اندیکاتور

ممکن است در بعضی مواقع خودمنطقه آتش سوزی دارای قسمت های متعددی باشد و هنگام بروز حریق به تشخیص دقیق تر محل حریق نیاز باشد. مثلاً در آپارتمان هایی که هر طبقه از آن یک زون است خود طبقه دارای چند واحد است و یا در هتل ها که اتاق های متعددی در هر طبقه دارند، برای تشخیص این که آشکارسازهای کدام اتاق باعث به صدا در آمدن آژیرها شده اند، در بالای سر در واحد ها یا اتاق ها چراغ ریموت اندیکاتور نصب می کنند. در صورت عمل کردن هر کدام از آشکارسازهای اتاق مربوطه این چراغ نیز روشن می شود. در شکل ۱-۲۰ یک نمونه از آن ها می بینید.



شکل ۱-۲۰ چراغ ریموت اندیکاتور

### ( Manual Call Point ) شستی های اعلام حریق

این شستی ها برای اعلام حریق دستی ساخته شده اند. در حالت عادی کن tact شستی باز است و در حالت اعلام حریق، یک مقاومت سری با شستی (که مقدار آن طبق استاندارد ۴۷۰ اهم است) در مسیر به طور موازی با مقاومت انتهای خط قرار می گیرد و جریان افزایش می یابد و درنتیجه تابلوی کنترل مرکزی اعلام حریق

می کنند استفاده می شود.

### ( Bell ) زنگ

علاوه بر آژیر، در سیستم های اعلام حریق از زنگ نیز استفاده می شود. چند نوع زنگ در شکل ۱-۱۸ نشان داده شده است.




شکل ۱-۱۸ زنگ اعلام حریق

### ( Strobe Light ) چراغ های نشانگر

در فضاهایی که پارازیت صدا زیاد است، یا مکان هایی که ساکنین آن ها صدای آژیرها را رسانمی شنوند، لازم است چراغ های چشمکزن، که از دور قابل دید باشند، نصب شوند. انواع این چراغ ها به شرح زیر است :

#### الف) چراغ استروب لایت (Strobe Light)

این چراغ ها با نور ثابت یا چشمکزن و همچنین به صورت ثابت یا گردان ساخته شده اند و معمولاً به رنگ قرمزند و در پاگرد های راه پله یا در راهرو ها نصب می شوند. آن ها موازی با آژیرها بسته می شوند و همراه آژیر به کار می افتد. ممکن است این چراغ ها با عبارت «خروج» یا «EXIT»، که روی آن ها نوشته می شود، مسیر های خروج را نیز مشخص کنند. تصویر چند نمونه از آن ها را در شکل ۱-۱۹ می بینید.

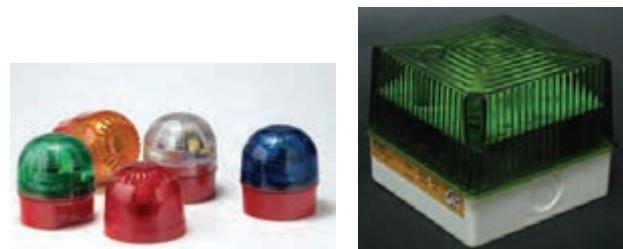


شکل ۱-۱۹ چراغ های نشانگر

**گروه ۱:** کابل‌هایی که بعد از آشکارشدن حریق ازان‌ها استفاده نمی‌شود. مانند کابل‌های آشکارسازها و شستی‌ها.

**گروه ۲:** کابل‌هایی که بعد از کشف حریق ازان‌ها استفاده می‌شود. مانند کابل‌های منبع تغذیه و آرژیرها و چراغ‌ها. برای گروه اول می‌توان کابل ۱/۵ میلی‌متر مربع با روپوش و عایق پروتودور به کاربرد ولی در مکان‌هایی که امکان ضربه یا ساییدگی و جویده شدن توسط حیوانات وجود دارد، باید از کابل مجهز به غلاف محافظ مکانیکی استفاده کرد. برای گروه دو نیز می‌توان از همان کابل استفاده کرد. مشروط براینکه در آنجا محافظ مکانیکی اضافی نظیر لوله‌های فولادی نیز وجود داشته باشد یا داخل لوله پیوی‌سی در زیر، حداقل ۱۲ میلی‌متر گچ به صورت توکار گذاشته شود. در شکل ۱-۲۳ قسمت‌های مختلف کابل‌های مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق را می‌بینید.



شکل ۱-۲۳ انواع کابل‌های اعلام حریق

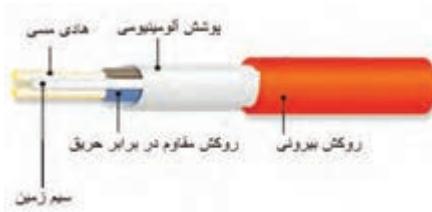

شکل ۱-۲۴ قسمت‌های مختلف یک کابل اعلام حریق

**۱-۴-تابلو کنترل مرکزی (Fire Alarm Control Panel):** اصلی‌ترین و مهم‌ترین قسمت سیستم اعلام حریق، تابلوی کنترل مرکزی است. این سیستم که وظیفه ارتباط بین شستی‌ها و آشکارسازها و وسایل اعلام حریق مانند آرژیرها و چراغ‌ها را بر عهده دارد. در سیستم اعلام حریق متعارف

می‌کند. روی شستی‌ها کلمه Fire نوشته می‌شود و به رنگ قرمز است. این شستی‌ها دو نوع‌اند:

**الف) نوع شیشه‌ای:** در نوع شیشه‌ای شستی تحت فشار قرار دارد و با شکسته شدن شیشه آزاد و سپس کن tact می‌شود. در این شستی‌ها نباید نیاز به شکستن شیشه با چکش باشد، بلکه باید با فشار، شیشه شکسته شود و شستی فعال گردد. شکل ۱-۲۱ دو نمونه از آن‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲۱ دو نمونه شستی اعلام حریق شیشه‌ای

**ب) نوع فشاری:** در انواع فشاری باید شستی را فشار دادتا کن tact آن بسته شود. شکل ۱-۲۲ دو نمونه از آن‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲۲ دو نمونه شستی اعلام حریق فشاری

### ۱-۳-۱-کابل سیستم اعلام حریق

در صورتی که از کابل‌های استاندارد و مناسب استفاده نشود یا سیم‌کشی دارای اشکال باشد، سیستم در موقع بروز حریق به درستی عمل نخواهد کرد. به طور کلی می‌توان کابل‌های مدار اعلام حریق را به دو گروه تقسیم کرد و با توجه به خصوصیات هر گروه کابل مناسب با آن را به کار برد:



شکل ۱-۲۵ تابلوهای کنترل مرکزی از نوع متعارف



شکل ۱-۲۶ تابلو کنترل مرکزی اعلام حریق از نوع آدرس پذیر

#### زون بندی


در سیستم‌های اعلام حریق، مکانی را که می‌خواهیم حفاظت کنیم به مناطق مشخص تقسیم می‌کنیم تا در صورت بروز حریق بتوان محل حریق را سریع تر و راحت‌تر تشخیص داد. به هر کدام از این مناطق یک زون گفته می‌شود. از نظر ظرفیت، تابلوی کنترل مرکزی را با زون (منطقه) تقسیم بندی می‌کنند و معمولاً به صورت زون ۳۲، ۲۴، ۱۶، ۸، ۴، ۲ زون ارائه می‌شوند.

قسمت‌های اصلی داخل یک تابلوی کنترل مرکزی از نوع متعارف در شکل ۱-۲۷ نشان داده شده است: حال به تشریح قسمت‌های داخلی تابلوی کنترل مرکزی می‌پردازیم:

◀ **ترانس تغذیه:** ترانس تغذیه یک ترانس کاهنده ۲۰۰ ولت است که خروجی آن به مدار یک سوسازی که روی برد الکترونیکی قرار می‌گیرد، وصل می‌شود. ولتاژ خروجی منبع تغذیه معمولاً ۲۴ ولت DC است.


نحوه ارتباط آشکارسازها با تابلوی کنترل مرکزی به این صورت است که در موقع بروز حریق، تحریک آشکارساز یا فشار شستی اعلام حریق اتصال کوتاهی را در مدار ایجاد می‌کند، و جریان مدار افزایش می‌یابد (نه به حدی که اتصال کوتاه کامل تلقی شود) باعث اعلام خطا گردد. در نتیجه مرکز کنترل اعلام حریق می‌نماید. تابلوی کنترل مرکزی از طریق مدار الکترونیکی بعد از تشخیص حریق، رله‌های مربوطه را وصل می‌کند و آذیرها و چراغ‌های اعلام خطر را به کار می‌اندازد. تابلوی مرکزی معمولاً دارای امکاناتی برای تست قسمت‌های مختلف مدار نیز هست. برای انتخاب تابلوی کنترل مرکزی اعلام حریق باید موارد زیر را در نظر گرفت:

- الف) اندازه ساختمان (مساحت و تعداد طبقات);
  - ب) کاربری ساختمان (مسکونی، اداری یا صنعتی);
  - ج) تعداد زون‌ها;
  - د) نوع سیستم طراحی شده (متعارف یا آدرس پذیر).
- بررسی صحت عملکرد سیستم، راهاندازی مجدد آشکارسازها، ساکت نمودن آذیرها و خاموش نمودن تجهیزات هشدار دیداری، ذخیره اطلاعات و رویدادها، نمایش وضعیت فعلی، برقراری ارتباط تلفنی با مراکز مسئول و چاپ گزارش‌ها از جمله عملیاتی هستند که تابلوی کنترل مرکزی اعلام حریق قادر به انجام آن‌هاست.
- در شکل‌های ۱-۲۵ و ۱-۲۶ تصاویر تابلوهای کنترل مرکزی متعارف و آدرس پذیر را می‌بینید:

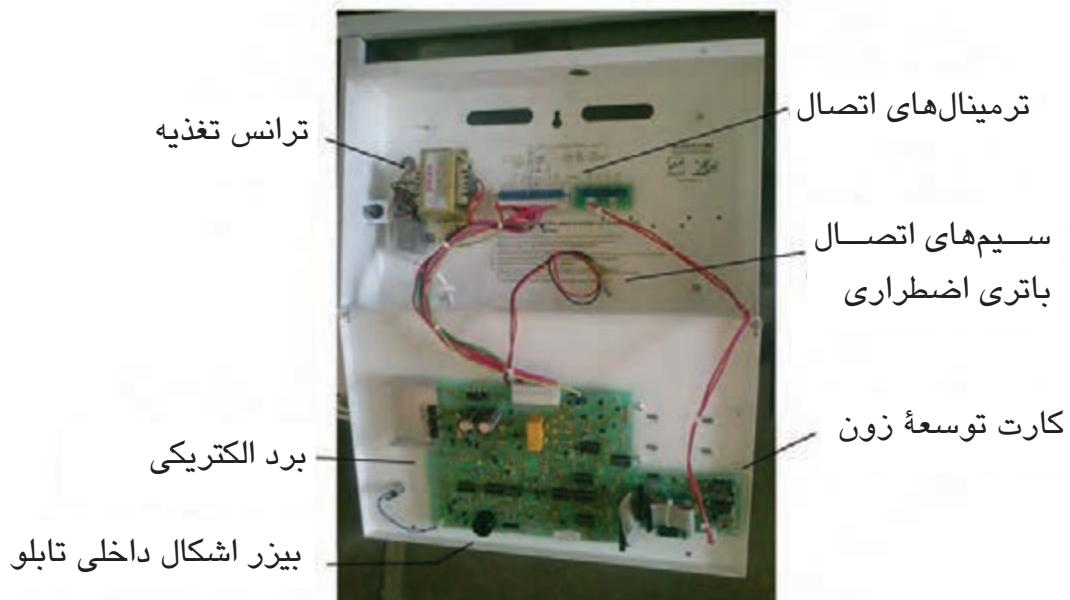

شکل ۱-۲۷ قسمت های مختلف نمای داخلی یک تابلوی کنترل مرکزی متعارف

- ◀ دفترچه راهنمای تابلوی کنترل مرکزی استخراج کرد.
- ◀ برد الکترونیکی : بر روی این برد فیوزهای لازم و

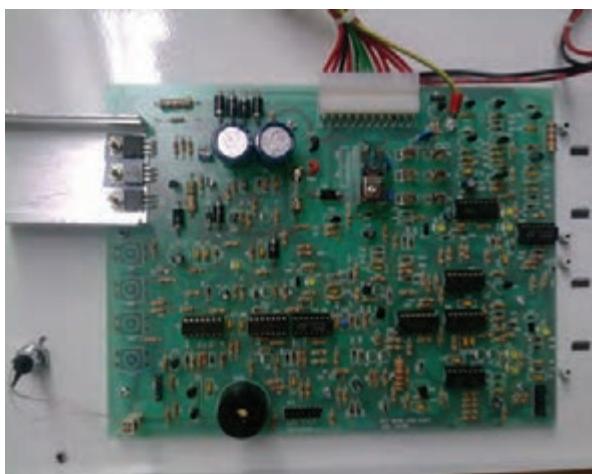

شکل ۱-۲۹ مدار الکترونیکی یک نمونه تابلو اعلام حریق

- اتصالاتی برای تنظیم و قطعات الکترونیکی دیگری برای عملکرد مدار در حالت های مختلف وجود دارد.

- ◀ کارت توسعه زون: یک مدار الکترونیکی است که امکان اتصال زون های بیشتر (معمولًاً دو زون) را به تابلو ایجاد می کند.

- ◀ بیز اشکال داخلی تابلو: این بیز در موقع زیر به صدا در می آید:

◀ منبع تغذیه اضطراری : منبع تغذیه اضطراری این تابلو، عبارت است از دو عدد باتری خشک (بدون نیاز به سروپس و نگهداری) ۱۲ ولت که به طور سری با یکدیگر بسته می شوند تا ۲۴ ولت DC را تأمین کند و در مواقع قطعی برق، وظیفه تامین برق سیستم را برعهده می گیرد. در حالت عادی که برق ۲۲۰ ولت وصل است سیستم باتری ها را شارژ می کند و برای مواقع قطعی برق آمده نگه می دارد و هنگام بروز قطعی برق به طور اتوماتیک وارد مدار می شود. ظرفیت باتری ها به تعداد زون های تابلو اصلی و قطعات وصل شده به آن بستگی دارد. اطلاعات لازم برای انتخاب باتری مناسب را باید از



شکل ۱-۲۸ باتری های مورد استفاده در داخل تابلو



شکل ۱-۳۲ قسمت های بیرونی تابلوی کنترل مرکزی را نشان می دهد.

قسمت های روی تابلو نیز به شرح زیرند:

- لامپ های نشانگر شامل :

● **لامپ Fault Sounder** : روشن شدن این لامپ به معنی این است که در مدار آذیرها اشکالی ایجاد شده است .

● **لامپ Fault Supply Power / Battery** : روشن شدن این لامپ به معنی این است که برق ورودی شهر یا باتری ها دچار اشکال شده است .

● **لامپ On Mains** : روشن شدن این لامپ به معنی این است که تابلو روشن است و اگر فقط این لامپ روشن باشد یعنی تابلو در حالت طبیعی (نرمال) است.

● **لامپ برای هر زون** : در موقع اعلام حریق، لامپ زون مربوطه روشن می شود .

● **لامپ Fault** : هرگاه خطایی، اعم از اتصال کوتاه یا قطعی، در زون اتفاق بیفتند روشن می شود. این لامپ ها در شکل ۱-۳۳ نشان داده شده اند.



شکل ۱-۳۳ لامپ های قرارداده شده در داخل تابلو



شکل ۱-۳۰ ۱ کارت توسعه زون


الف) هنگام بروز اشکالی در مدار اعلام حریق مانند اتصال کوتاه یا قطعی؛

ب) اشکال در منبع تغذیه برق شهر یا باتری؛

ج) اتصال نداشتن باتری ها؛

د) هنگام آتش سوزی.

◀ ترمینال های اتصال: همان طور که در شکل ۱-۳۱ مشاهده می کنید ترمینال های اتصال شامل قسمت های

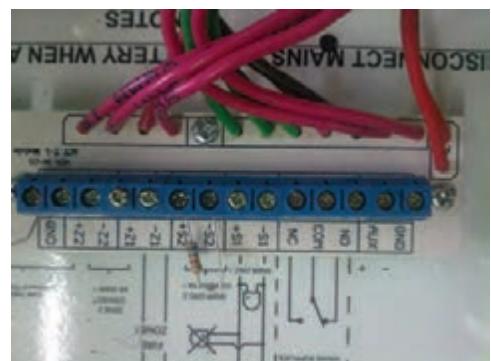

شکل ۱-۳۱ ترمینال های اتصال

زیرند:

الف) خروجی ولتاژ DC کمکی برای تغذیه تابلوی تکرارگر به نام های AUX و GND؛

ب) خروجی کنتاکت های مربوط به رله قفل مغناطیسی در برای درهای اضطراری به نام های COM, NO, NC و :

ج) خروجی برای آذیرها و چراغ ها (عموماً بیش از یک خروجی است)، به نام های S1+, S1- و S2+ و S2-؛

د) خروجی برای زون ها، به نام های Z1+, Z2- برای هر زون.

حریق، به ویژه در ساختمان‌های بزرگ، باید ساختمان را به مناطق کوچک‌تر و مجزا تقسیم بندی نمود. در صورتی که زون‌بندی اجرا نشده باشد، اعلام حریق با تأخیر صورت می‌گیرد و موجب سردرگمی و تشخیص اشتباه می‌شود.

نکات زیر در زون بندی باید رعایت گردد:

۱- هر طبقه ساختمان که بیش از ۳۰۰ متر مربع باشد باید یک منطقه مجزا محسوب شود.

۲- حداقل مساحت یک منطقه ۲۰۰۰ متر مربع است.

۳- اگر کل مساحت طبقات یک ساختمان ۳۰۰ متر مربع یا کمتر باشد، می‌توان آن را یک منطقه محسوب داشت.

۴- سرویس پله، چاه آسانسور و قسمت‌هایی که به وسیله دیوارهای ضد حریق از فضاهای دیگر مجزا شده‌اند، هر چند مساحت کمی که دارند می‌توان آن‌ها را یک منطقه در نظر گرفت. بام‌ها نیز منطقه جداگانه‌ای محسوب می‌شوند.

۵- حداقل فاصله جست‌وجو در یک منطقه، باید بیش از ۳۰ متر باشد. منظور از فاصله جست‌وجو، مسافتی است که برای یافتن و روئیت محل حریق باید طی شود. از این رو در ساختمان‌هایی که دارای اتاق‌های متعددند بهتر است در بالای درهای مشرف به راهروها، چراغ‌های نشانگر (ریموت اندیکاتور) نصب گردد.

### ۲-۳-۱- نکات مربوط به شستی‌ها

۱- در مسیرهای هم سطح و کم تردد، ماکریم فاصله شستی‌های اعلام حریق از یکدیگر ۴۵ متر است و در مسیرهای پر تردد، این فاصله تا ۲۰ متر کاهش می‌یابد. در مسیرهای معمولی، مثل راهروها برای نصب شستی‌ها فاصله‌ای بین ۳۰ تا ۴۵ متر پیشنهاد می‌شود.

۲- ارتفاع نصب شستی بین ۱۲۰ تا ۱۶۰ سانتی‌متر توصیه می‌شود.

۳- در هر زون حداقل یک شستی باید وجود داشته

در مدل‌های مختلف ممکن است LED‌های نشانگر دیگری نیز وجود داشته باشند ولی موارد ذکر شده در بالا عموماً در تمام تابلوهای کنترل مرکزی وجود دارند.


□ شستی‌های کنترل: این شستی‌ها برای تنظیم حالات کار مختلف تابلو و درهنگام اعلام حریق و بروز خطا به کار می‌روند و دارای قسمت‌های زیر است:

● شستی (Reset / Resound / Test Zone Lamp): برای دوباره راهاندازی کردن تابلو اصلی؛

● شستی (Silence Alarms Sounders): برای ساکت کردن صدای آذربهای؛

● شستی (Silence Fault Sounders): برای ساکت کردن بیزرنگ داخلی تابلو؛

● شستی (Evacuate): برای به صدا در آوردن آذربهای صورت دستی.

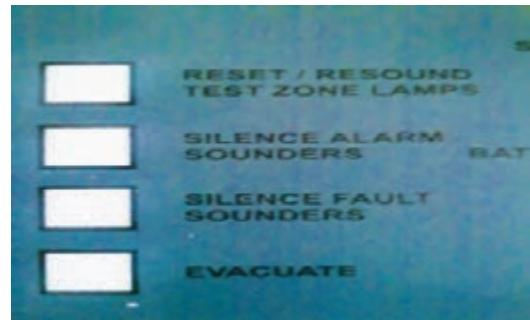

شکل ۱-۳۴ شستی‌های کنترل

## ۳-۱- اصول طراحی و نصب سیستم اعلام حریق

در طراحی و نصب سیستم اعلام حریق باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

### ۱-۱- نکات مربوط به منطقه بندی (زون بندی) سیستم اعلام حریق

برای سهولت، سرعت و دقیقت در تشخیص محل وقوع

باشد.

۴- در نصب آشکارسازهای قابل اتصال به هر زون در تابلوی کنترل مرکزی باید تعداد حداکثری که توسط کارخانه سازنده تعیین می شود رعایت گردد.

#### ۴-۳-۱- نکات مربوط به آشکارسازها:

۱- هرگز نباید آشکارسازها را در حوالی ورودی و خروجی سیستم‌های تهویه در آشپزخانه‌ها و پارکینگ‌ها نصب نمود.

۲- آشکارسازها را نباید رنگ آمیزی کرد.

۳- در حداقل ۳ سانتی متر از کنار و ۵ سانتی متر از زیر آشکارساز نباید هیچ‌گونه مانع وجود داشته باشد.

۴- در آشپزخانه‌ها فقط از آشکارساز حرارتی ثابت استفاده شود.

۵- آشکارسازهای دودی نباید در موقعیت‌های زیر نصب شوند:

۱- در مسیر کوران‌هوا مانند کانال‌ها و داکتها؛

۲- در محل‌هایی که در حالت عادی از داشتن دود و بخار وجود ناگزیرند، مانند موتورخانه و اتاق دیزل ژنراتورها؛

۳- در مکان‌هایی که آتش تولید ذرات دود نمی‌کند. توصیه می‌شود در محل‌هایی مانند اتاق دیزل ژنراتور و موتورخانه از آشکارساز حرارتی افزایشی و آشکارسازهای ترکیبی استفاده شود.

۴- تمام شسته‌های موجود در یک سیستم اعلام حریق باید از یک نوع (فشاری یا شیشه‌ای) باشند.

۵- در آشپزخانه‌های طبخ غذا که محل‌های کشیف نباید شسته نصب گردد. البته در شسته‌های جدید به جای شیشه از طلق استفاده می‌شود و در این صورت نصب آن در آشپزخانه مجاز است.

۶- شسته‌ها معمولاً در محل خروجی، نصب می‌گردند. محل نصب شسته باید تمیز و از رنگ زمینه متمایز باشدو در نزدیکی آن هیچ‌گونه مانع دید وجود نداشته باشد.

#### ۴-۳-۱- نکات مربوط به تابلوی اعلام حریق

تابلوهای مرکزی باید در نقاطی از ساختمان نصب شوند که به راحتی قابل مشاهده باشند. در ضمن رفت و آمد نگهبانان ساختمان در آنجا بیشتر باشند، به گونه‌ای که کارکنان حاضر در محل به محض عمل نمودن آشکارسازها و روشن شدن چراغ‌های مربوطه از وضعیت حریق مطلع شوند و بتوانند اقدامات لازم را به سرعت و با دقت انجام دهند. لذا تابلوی مرکزی معمولاً در ورودی‌ها و محل‌هایی که مأموران آتش‌نشانی داخل می‌شوند نصب می‌گردد. ضروری است که پلان‌های ساختمان در محل نصب مرکز اعلام حریق بایگانی و نگهداری شوند، تا نیروهای امدادی که در محل حاضر می‌شوند با دسترسی به نقشه‌های ساختمان بتوانند عملیات امداد را بهتر و سریع تر انجام دهند.

۱- برای انتخاب تابلوی کنترل مرکزی باید ۲۰ درصد اضافه ظرفیت برای توسعه آینده مدارها در نظر گرفت.

۲- خود تابلوی کنترل مرکزی باید توسط یک آشکارساز دودی حفاظت شود.

۳- ارتفاع نصب تابلوی کنترل مرکزی حدود ۱۱/۸ الی ۱۲ متر است.

جدول ۱-۱ مشخصات نصب برای دو نوع آشکارساز حرارتی و دودی

نوع آشکارساز	حرارتی	دودی
حداکثر مساحت حفاظتی هر آشکارساز(متر مربع)	۳۷	۵۰
فاصله مجاز از یکدیگر(متر)	۹	۱۰
فاصله مجاز از دیوارها (متر)	۴/۵	۵
ارتفاع مجاز (متر)	۵/۵-۸/۵	۷/۵



شکل ۱-۳۵ ۱ پایه آشکارساز با مقاومت انتهای خط ۶/۸ کیلو اهم وصل شده به آن

- ۳- سیم کشی اجزای مختلف مدار را بر اساس استانداردهای موجود انجام می‌دهیم.
- ۴- تجهیزات سیستم رادر محل‌های تعیین شده نصب می‌کنیم.
- ۵- سیستم را به طور کامل آزمایش می‌کنیم و سپس تحویل می‌دهیم.

### ۱-۳-۵ نکات مربوط به آژیرها

۱- مشخصات صدای تمام آژیرهای نصب شده در ساختمان باید یکسان باشند.

۲- حداقل شدت صدا در محل‌های بدون آلودگی صوتی ۶۵ دسی بل است. فقط در فضاهایی که پارازیت‌های زیاد است. باید آژیرهای با صدای بلندتر نصب شود.

۳- صدای آژیر باید ممتد باشد. هرچند ممکن است از نظر دامنه یا فرکانس تغییر کند. این صدا باید منحصر به فرد و از صدای آژیر سرقت و غیره متمایز باشد.

۴- ولتاژ کار آژیرها از ۹ تا ۲۴ ولت است، ولی اغلب با ۲۴ ولت کار می‌کنند.

۵- نصب یک آژیر در محل تابلوی مرکزی اعلام حریق و آژیر دیگری در بیرون در خروجی اصلی الزامی است.

### ۶-۱-۳ نکات مربوط به کابل کشی

۱- کابل‌های سیستم اعلام حریق باید جدا از سایر سیم‌ها و کابل‌ها سیم کشی شوند.

۲- تست کابل‌ها توسط اهم متر انجام می‌شود و در صورت استفاده از مگا اهم سنج(مگر) باید تمام تجهیزات، اعم از آشکارساز، آژیر، تابلوی کنترل مرکزی و ... را از مدار باز

**۱-۴-۳ نقشه سیم‌کشی آشکارسازها و چراغ ریموت اندیکاتور:** بر روی پایه آشکارساز، پیچ‌های اتصال برای تغذیه ورودی  $-$  و  $+$  و دو پیچ اتصال برای اتصال به آشکارساز بعدی یا به مقاومت انتهای خط وجود دارد، که در نقشه مشخص می‌شود.

همچنین ممکن است یک پیچ اتصال نیز برای چراغ ریموت اندیکاتور وجود داشته باشد. به همراه آشکارساز پایه مناسب و نقشه مربوط به نحوه اتصالات آن به تابلوی مرکزی ارائه می‌شود. در شکل ۱-۳۷ نمونه نقشه سیم‌کشی (نمایش داده شده در کاتالوگ آشکارسازهای سیستم اعلام حریق نوع متعارف) نشان داده شده است.

همان‌طور که در نقشه مشخص شده است، همه آشکارسازها توسط دو رشته سیم به آشکارساز دیگر یا به تابلوی مرکزی وصل می‌شوند. پایه ۱ ورودی و پایه ۴ خروجی‌های ولتاژ تغذیه هستند. چراغ ریموت اندیکاتور نیز در هر دتکتور به پایه‌های ۳ و ۴ وصل می‌گردد. در انتهای مسیر نیز مقاومت انتهای خط وصل شده است.

#### ۱-۴-۴ نقشه سیم‌کشی تابلوی کنترل مرکزی

نحوه سیم‌بندی کامل یک تابلوی کنترل مرکزی اعلام حریق با توضیحات مربوطه صورت نمونه در شکل ۱-۳۸ آمده است:

۱- در شکل ۱-۳۸ بر روی پایه آشکارساز پیچ‌های شماره ۱ و ۶ برای اتصال تغذیه ورودی  $-$  و  $+$  و پیچ‌های ۲ و ۵ برای اتصال به آشکارساز بعدی یا، مقاومت انتهای خط در آخرین قطعه (آشکارساز یا شستی) مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین یک پیچ اتصال نیز برای منفی چراغ ریموت اندیکاتور (شماره ۴) در نظر گرفته شده است. این پایه روی دتکتور ممکن است با حرف R نیز مشخص می‌شود.

#### ۱-۴-۵ نقشه کشی سیستم اعلام حریق

برای ترسیم نقشه اعلام حریق باید استانداردهای موجود در مورد تجهیزات این سیستم‌ها را مد نظر قرارداد. در ادامه اطلاعاتی در مورد نقشه تجهیزات مختلف سیستم‌های اعلام حریق ارائه می‌گردد.


#### ۱-۴-۱ علائم اختصاری مورد استفاده در نقشه سیستم‌های اعلام حریق

جدول ۱-۲ علائم اختصاری در نقشه سیستم‌های اعلام حریق


نام وسیله	علام اختصاری
آشکارساز حرارتی	(H)
آشکارساز دودی	(S)
شستی اعلام حریق	(F)
آژیر	
زنگ	
چراغ استروب لایت یا ریموت اندیکاتور	
تابلوی کنترل مرکزی	(FACP)

#### ۱-۴-۲ نقشه سیستم اعلام حریق، روی پلان ساختمان

در شکل ۱-۳۶ صفحه‌بعد، نقشه رایزر سیستم اعلام حریق ساختمانی با ۱۲ واحد مجزا برای نمونه نشان داده شده است.

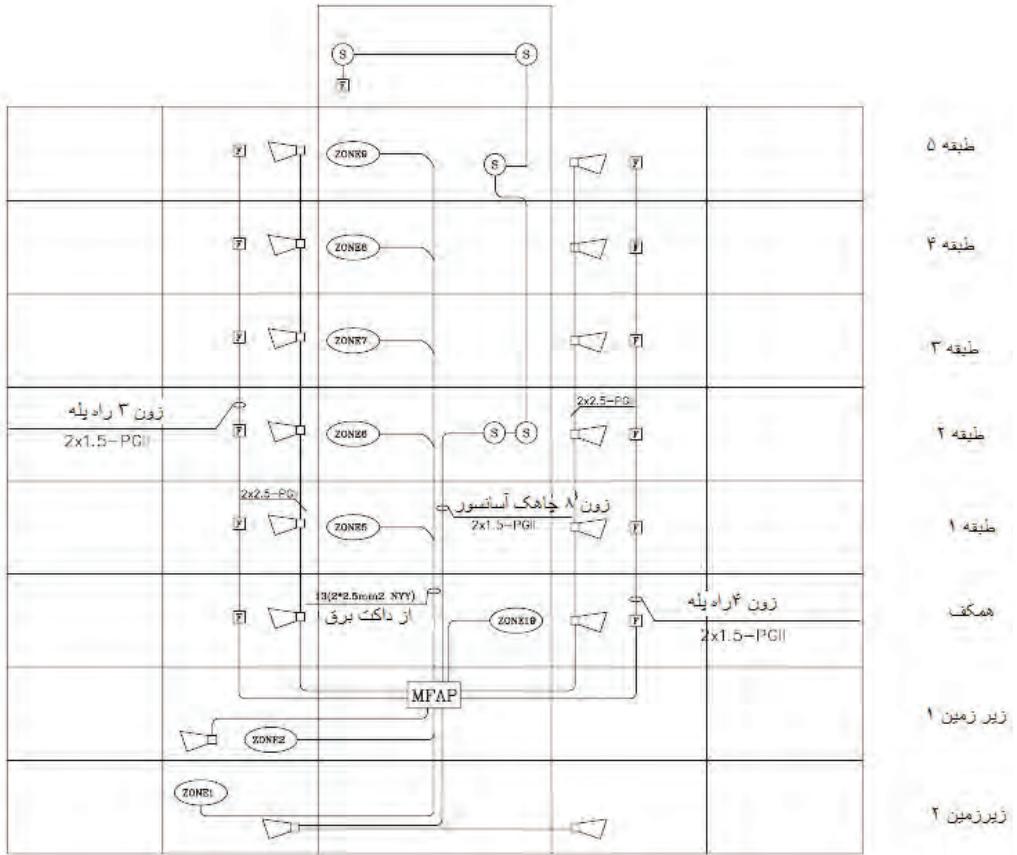

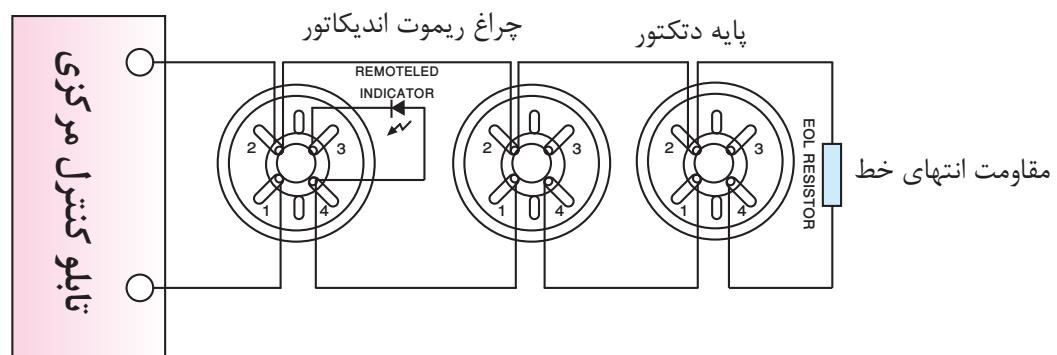شکل ۱-۳۶ نقشه سیستم اعلام حریق یک ساختمان ۸ طبقه




Base Terminals (اتصالات پایه)

Power(+)-In (ورودی برق مثبت) 4 Power(+)-Out (خروجی مثبت به آشکارساز بعدی)

Power(-) (ورودی برق منفی) 3 Remote LED(-) (خروجی منفی برای چراغ ریموت اندیکاتور)

شکل ۱-۳۷ - نقشه سیم کشی پایه آشکار سازها و چراغ ریموت اندیکاتور

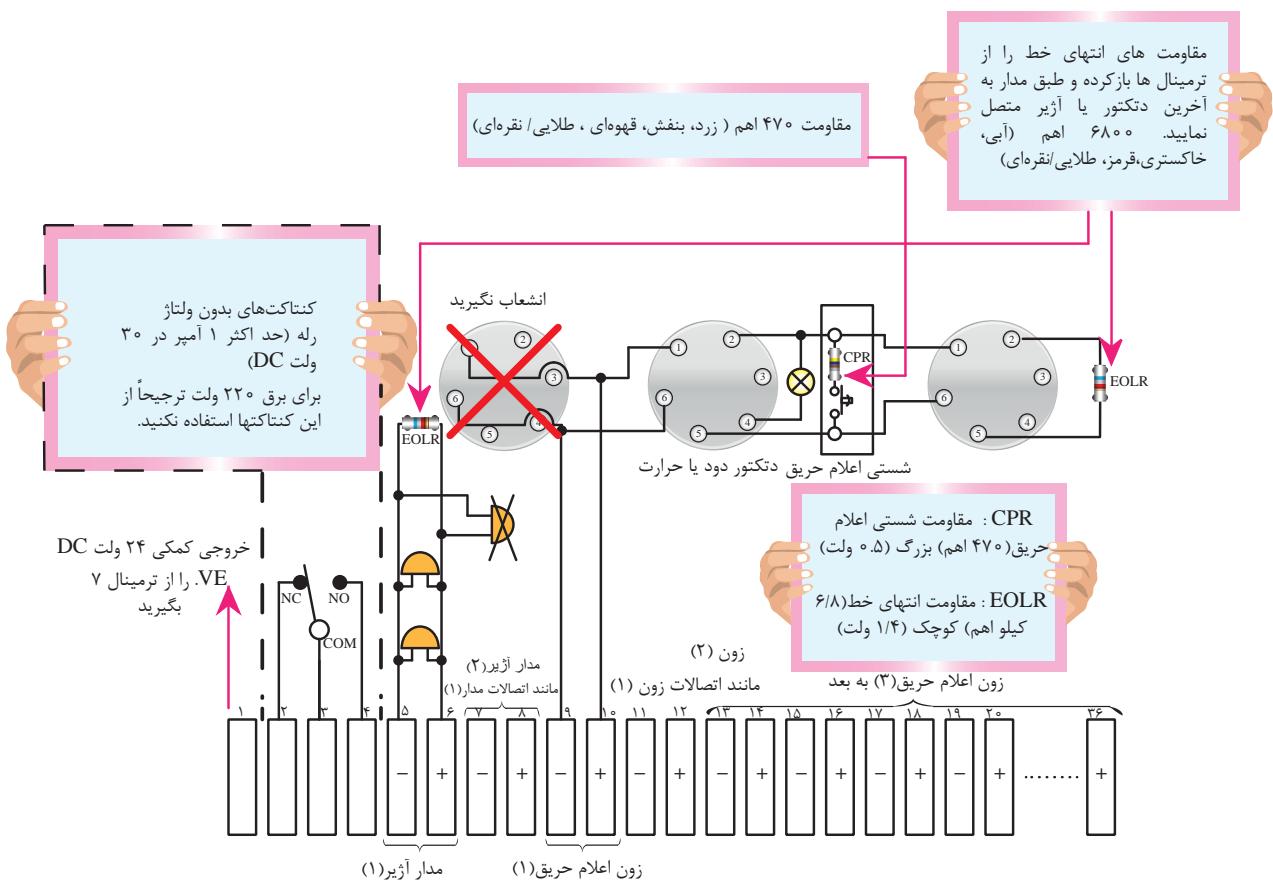

شکل ۱-۳۸ نقشه اعلام حریق یک تابلوی کنترل مرکزی اعلام حریق



شکل ۱-۳۹ سیمه‌های اتصال شستی

**۱-۴-۵-۱- سیم‌کشی وسایل هشدار دهنده**  
آژیرها به ترمینال آژیر تابلوی مرکزی وصل می‌شوند و لازم است یک مقاومت انتهای خط نیز به دو سر

- نقشه ارائه شده را برای تعیین تجهیزات لازم مورد بررسی قرار می‌دهیم.
- سیم‌کشی اجزای مختلف مدار را بر اساس استانداردهای موجود انجام می‌دهیم.
- تجهیزات سیستم را در محل‌های تعیین شده نصب می‌کنیم.
- سیستم را به طور کامل، آزمایش می‌کنیم و سپس تحويل می‌دهیم.

سیم‌کشی شستی‌ها نیز همانند دتکتورها دارای دو سیم ورودی و دو سیم خروجی هستند. مقاومت ۴۷۰ اهمی در داخل شستی وصل می‌شود. در شکل ۱-۳۹ تصویر پشت یک نمونه شستی و نحوه اتصال سیمه‌های ورودی و خروجی نشان داده شده است:

- آخرین آژیر وصل شود. چراغ‌های استروب لایت نیز موازی با آژیرها بسته می‌شوند. سیم‌کشی چراغ ریموت اندیکاتور با استفاده از نقشه سیم‌کشی کاتالوگ آشکارساز مورد استفاده انجام می‌گیرد.
- ### ۵-۱-مراحل اجرای سیم‌کشی
- برای اجرای سیم‌کشی سیستم اعلام حریق مراحل زیر را باید طی کرد.
- ۱-ابتدا موقعیت کلیه قسمت‌ها را با نقشه چک کنید.
  - ۲-کابل کشی را مطابق با نقشه انجام دهید.
  - ۳-بعد از کابل کشی، دتکتورهای حرارتی و دود، شستی‌ها و آژیرهای اعلام خطر را نصب کنید.
  - ۴-تابلوی کنترل مرکزی را در محل تعیین شده در نقشه نصب نمایید.
  - ۵-سیم زمین را به بدنه فلزی پانل وصل کنید.
  - ۶-طبق دستور العمل‌های آزمایش ارائه شده در کاتالوگ دستگاه مرکز کنترل را آزمایش کنید.
  - ۷-سیم‌های ورودی را قبل از آزمایش کامل دستگاه به ترمینال‌های آن وصل نکنید.
  - ۸-سایر تجهیزات را به تابلوی کنترل مرکزی وصل و کل سیستم را آزمایش کنید.
  - ۹-دتکتورها را تا اتمام کارهای ساختمانی (که باگرد و غبار احتمالی همراه است)، از پایه‌های آن خارج کنید، تا به دلیل ورود گرد و غبار به داخل آن‌ها، آژیر مزاحم ایجاد نشود.
  - ۱۰-هنگامی که کلیه کارهای ساختمانی تمام شدو گرد و غباری وجود نداشت، مطمئن شوید که برق ۲۲۰ ولت دستگاه قطع شده و اتصال باتری‌ها جدا شده است. سپس کامل بودن مدار سیم‌کشی را به وسیله یک اهم متر چک کنید.
  - ۱۱-هنگام متصل بودن هر گونه وسیله الکترونیکی،



- ۲- بخار آب و رطوبت زیاد
- ۳- دود سیگار
- ۴- گرد و غبارزیاد
- ۵- حشرات
- ۶- اسپری‌های مختلف
- ۷- دود ناشی از برخی فعالیت‌ها (مانند آتش‌بازی و غیره)
- ۸- جوشکاری و عملیات مشابه
- ۹- دوده‌های نمایشی مانند جلوه‌هایی که از آن‌ها در تئاتر استفاده می‌شود.
- ۱۰- دستگاه‌های بخار و همین‌طور روشنایی چون شمع یا چراغ‌های نفت سوز
- ۱۱- نوسان زیاد دما
- ۱۲- جریان باد
- ۱۳- تغییر کاربری فضاهای بدون در نظر گرفتن شرایط طراحی اولیه سیستم اعلام حریق
- ۱۴- آزمایش و سرویس تجهیزات بدون غیرفعال نمودن سیستم
- ۱۵- آسیب‌های تصادفی یا معرضانه
- ب) آلام در اثر عملکرد اشتباه تجهیزات : این آلام‌ها بر اثر اشتباه آشکارساز یا شستی یا خود تابلو به وجود آمده است. این حالت را آلام کاذب می‌گویند. عواملی هم‌چون انتخاب نکردن نوع صحیح آشکارساز برای مکان مورد نظر، سوختن آشکارساز، پارازیت‌ها و تداخل‌های الکترومغناطیسی ای که بر اثر خاموش و روشن شدن تجهیزات هارمونیک زا مانند لامپ فلورسنت ، موبایل، یو پی اس(UPS) و ... به وجود می‌آیند باعث آلام کاذب می‌گردند.
- روش‌های کاهش خطای**
- برای کاهش هشدارهای خطای توافق می‌توان به سه روش زیر عمل نمود:
- یکم- کاهش حساسیت آشکارسازها : این کار مطلقاً کار درستی نیست، مگر آنکه حساسیت آن‌ها بیش از حد ضرورت باشد. به دو توصیه زیر نیز توجه شود:
- ۱- به کارگیری سیستم تأیید هشدار: در این

## نگهداری سیستم اعلام حریق

با توجه به وظیفه حساس و مهم سیستم اعلام حریق، باید نسبت به عملکرد صحیح و به موقع آن در هنگام بروز حریق اهمیت زیاد قائل بود. در نگهداری سیستم اعلام حریق، احساس مسئولیت کرد. در سیستم‌های آدرس پذیر و هوشمند، نوع ساختمان داخلی تجهیزات به امر نگهداری کمک می‌کند و در صورت بروز اشکال آلام‌های مربوط به کثیفی آشکارسازها، عمل نکردن شستی، آژیر و سایر تجهیزات، مسئول نگهداری را از وضعیت سیستم مطلع می‌کند. اما در سیستم‌های متعارف، بروز اشکال در سیستم فقط در صورت خارج شدن یک آشکارساز از مدار، پارگی خط ارتباطی و اتصال کوتاه خط باعث ایجاد آلام می‌شود و کثیفی آشکارساز یا نداشتن عملکرد صحیح آن فقط با تست دوره‌ای یا آلام‌های ارسال شده بر روی تابلو کنترل مرکزی معلوم می‌گردد.

## خطای یا آلام

اصلًا هر نوع اعلام حریق (به صدا در آمدن آژیر حریق) بدون وجود حریق واقعی را خطای یا آلام می‌گویند. یکی از مشکلات سیستم‌های اتوماتیک اعلام حریق، ارسال هشدارهای اشتباه و نادرست است که در دسرساز می‌شود و در صورت تکرار زیاد، سیستم را تبدیل به چوپان دروغ‌گو می‌کند. آلام‌ها بر دو نوع اند:

**الف) آلام در اثر عوامل بیرونی :** در این نوع آلام‌ها عاملی غیر از حریق باعث فعال شدن سیستم گردیده است. هر یک از عوامل ذکر شده در زیر می‌توانند به اعلام هشدار نادرست منجر شوند:

۱- آشپزی و پخت و پز و بخارهای ناشی از آن

### سوم - بازدیدها

در سیستم‌های اعلام حریق، بازدیدهای زیر، طبق دستورالعمل مندرج در کاتالوگ دستگاه، به عمل می‌آید:

۱- بازدید روزانه : ابتدا کنترل کنید که چراغ برق اصلی تابلوی مرکزی روشن باشد. همچنین هیچ چراغ دیگر یا آژیری روشن نباشد. هر گونه اشکال را به سرویسکار مربوطه گزارش دهید و در فرم ثبت وقایع ثبت کنید .

۲- بازدیدهای هفتگی: به طور هفتگی از تابلوی اصلی اعلام حریق بازدید کنید و از صحت عملکرد نمایشگر، باتری و تغذیه اطمینان حاصل نمایید. کنترل کنید که چراغ زون‌ها روشن می‌شود و بیزرا داخلی کار می‌کند.

شستی اعلام حریق یا حسگری را فعال کنید تا اعلام حریق آزمایش شود و عملکرد آژیرها را کنترل کنید. هر هفته یک زون مختلف و همچنین شستی یا حسگر متفاوتی را امتحان کنید، به صورتی که در یک زمان شش ماهه تمامی زون‌ها تست گرددند. به این ترتیب به صورت دوره‌ای کلیه شستی‌ها و حسگرها را امتحان کرده اید. همچنین دفتر ثبت آلارم‌ها بررسی شود و در صورت فعال شدن سیستم در گذشته، علت آن بررسی و مورد اشکال پیدا و رفع عیب گردد. در مرحله آخر، کلیه عملیات و شماره تجهیزات سرویس شده، با توجه به حساسیت محل، نوع تردد افراد، تعداد افراد موجود، تمیز بودن، ثبت گردد. محل این بازدید رامی‌توان تا چهار هفته یکبار نیز انجام داد.

۳- بازدید فصلی : گزارش‌های قبلی را مطالعه و کنترل کنید که اشکالات قبلی به صورت صحیح برطرف شده باشند. باتری و اتصالات آن را بازدید کنید. مانند بازدید هفتگی در هر زون یک حسگر

سیستم، قسمت هشدار مدت زمانی را منتظر می‌ماند (معمولأً ۳۰ ثانية) تا از سوی کنترل مرکزی گزارش ارسالی آشکارساز تایید شود.

۲- استفاده از سیستم‌های پیشرفته‌تر مانند تجهیزات آدرس‌پذیر و هوشمند:

نظر به حساسیت سیستم‌های اعلام حریق، تمامی خطاهای و آلارم‌های ناخواسته هر سیستم، با توجه به نوع آلام و زمان آن، باید ثبت گردد تا در هنگام سرویس تجهیزات بتوان مورد اشکال را پیدا نمود و آن را رفع کرد. البته همه پانل‌های اعلام حریق حافظه ثبت خطاهای دارند ولی به دلیل این که امکان پاک نمودن این حافظه توسط افراد ناآشنا یا قطع باتری‌های پشتیبان و برق تغذیه وجود دارد، بهترین گزینه ثبت این موارد است.

### دوم - تست حساسیت

آشکارسازهای حرارتی توسط حرارت کنترل می‌شوند و با دستگاه آزمایش حساسیت (عملکرد دمائی) تست می‌گردد. در آشکارسازهای دودی نیز حساسیت ثبت شده در پشت آشکارساز (در صد حساسیت سه یا چهار یا پنج درصد) توسط دستگاه تست مخصوص آزمایش می‌شود. تست حساسیت در هنگام نصب تجهیزات و یکسال پس از نصب و پس از آن هر چهارسال یکبار انجام می‌شود و بر روی آشکارساز برچسب تأیید و تاریخ، نصب می‌گردد.

توجه: در هنگام انجام سرویس‌ها و احتمال به صدا در آوردن آژیر خطر، لازم است از قبل نسبت به کلیه افراد مستقر در ساختمان اطلاع رسانی شود و امکان هر گونه خطر پیش‌بینی گردد.

در طول دوره سالیانه، طبق دستورالعمل سازنده تمیزکاری و چک شوند و در صورت نیاز باتری‌های پشتیبان تعویض گردد. باتری‌ها بعد از حداکثر چهار سال تعویض می‌گردند و در صورتی که دمای نگهداری بیش از ۲۵ درجه سانتی‌گراد یا تعداد تخلیه کامل چهار بار باشد، این زمان تقلیل می‌یابد.

یا شستی را فعال سازید تا اعلام حریق را آزمایش کنید. برق ۲۲۰ ولت را قطع نمایید و قابلیت باتری را برای تعذیه آژیرها کنترل کنید.


**۴- بازدیدهای شش ماهه:** در این دوره باید تمامی اتصالات، کابل‌ها و سیم‌ها تست شوند و صحت عملکرد آن‌ها تأیید گردد. آژیرهایی چک شوند و از صحت عملکرد آن‌ها اطمینان حاصل گردد. آشکارسازهایی که در نواحی آلوده و تحت تأثیر باد قرار دارند تمیزکاری شوند و عملکرد آن‌ها چک گردد. کلیه شستی‌ها ضمن چک شدن برچسب تایید<sup>۱</sup> روی آن‌ها نصب گردد. آژیر خارج از ساختمان، همچنین فلاشر و تمام اجزای متصل به زون تست شوند. ضمناً می‌توان قسمتی از آشکارسازهای متصل به هر زون را در این دوره تمیزکاری نمود.

**۵- بازدیدهای سالیانه:** کلیه آشکارسازهای متصل به مدار هر پانل در یک دوره حداکثر سه ساله باید تمیزکاری شوند و از نظر عملکرد تست گرددن. این سرویس می‌تواند در چند نوبت باشدو در عملیات شش ماهه، یک ساله یا یک سرویس سه ساله انجام پذیرد. نحوه کار به صورتی است که در طول دوره سه ساله تمام تجهیزات از قبیل آشکارساز، شستی، آژیر، فلاشر، مدولهای واسطه و جداکننده‌ها کاملاً کنترل شوند. در صورتی که محل نصب تمامی یا قسمتی از آشکارسازها آلوده باشد این زمان کاهش می‌یابد. اما زمان سرویس نباید افزایش یابد. LED نشاندهندهای خارجی نباید در دوره سالیانه کنترل شوند. همچنین مدارات داخلی، بردها و باتری‌های پشتیبان برنامه



نصب کنید. توجه داشته باشید که برای نصب آشکارسازها ابتدا باید پایه مناسب هر آشکارسازرا روی تابلو کار نصب کنید.

**هدف:** سیم‌کشی و راهاندازی یک سیستم اعلام حریق با تمامی **تجهیزات** **تجهیزات و ابزار مورد نیاز**

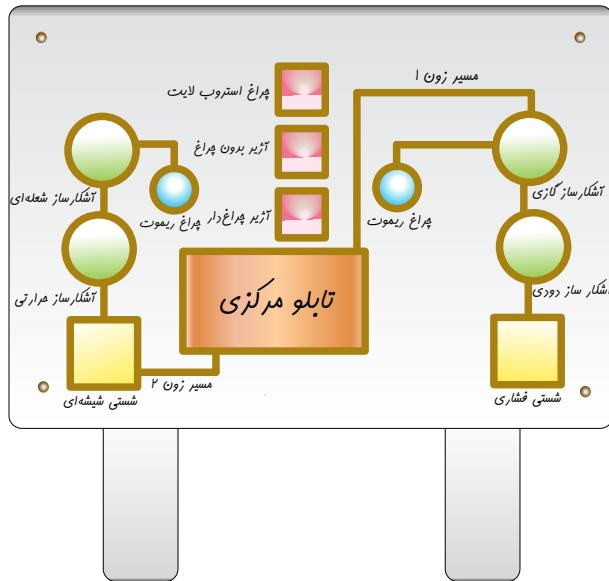

شکل ۱-۴۰

۲- سیم‌کشی بین قطعات را طبق زون بندی نشان داده شده و مطابق نقشه ارائه شده (در دفترچه راهنمای نصب تابلوی مرکزی اعلام حریق و در دفترچه راهنمای نصب آشکارسازها) انجام دهید.

۳- مقاومت‌های انتهای خط ارائه شده در بسته تابلوی کنترل دستگاه مرکزی را به انتهای خط آشکارسازها و آژیرها وصل کنید.

۴- آشکارسازها را روی پایه‌ها جا بزنید.

۵- طبق دستورالعمل دفترچه راهنمای تابلوی مرکزی و با توجه کامل به دستورات ایمنی باتری‌هاو برق ورودی را وصل و مدار را راهاندازی کنید.

۶- عملکرد آشکارسازها و شستی‌ها را با احتیاط کامل آزمایش کنید.

۷- گزارش کاملی از مراحل اجرای کار و راهاندازی و آزمایش سیستم را بنویسید.

تعداد/مقدار	تجهیزات
هر کدام یک عدد	آشکارساز دودی و شعله و حرارتی و گازی
۴ عدد	پایه آشکارساز متناسب با نوع آشکارسازها
هر کدام یک عدد	آژیر اعلام حریق با چراغ سرخود و بدون چراغ
یک عدد	چراغ استروپ لایت
۲ عدد	چراغ ریموت اندیکاتور
هر کدام یک عدد	شستی اعلام حریق نوع فشاری و شیشه‌ای
۲ عدد	باتری ۴ آمپر ساعت
یک دستگاه	تابلوی مرکزی اعلام حریق دو زون
حدود ۱۵ متر	سیم نمره ۱/۵
یک سری کامل	ابزار سیم‌کشی

#### مراحل اجرای کار:

۱- ابتدا قطعات را مطابق شکل ۱-۴۰ روی تابلوی کار


## کار عملی ۲: طراحی یک سیستم اعلام حریق از نوع متعارف

زمان: ۱۰ ساعت



هدف: طراحی یک سیستم اعلام حریق برای یک آپارتمان چهار طبقه تک واحدی  
مراحل طراحی

- ۱- ابتدا نوع دتکتورها را با توجه به محل نصب آن تعیین کنید.
- ۲- علائم اختصاری دتکتورها، شستی‌ها و دیگر اجزای سیستم اعلام حریق را در محل مربوطه و بر روی پلان رسم نمایید.
- ۳- سیم‌های رابط را ترسیم و تعداد آن‌ها را روی خط، مشخص کنید.
- ۴- ابتدای زون را با علامت فلش و انتهای زون را با علامت اختصاری مقاومت، مشخص کنید.
- ۵- نقشه سیستم اعلام حریق را بر روی پلان شکل ۱-۴۱ ترسیم نمایید.
- ۶- نقشه رایزر دیاگرام سیستم اعلان حریق را برای این آپارتمان ترسیم کنید.

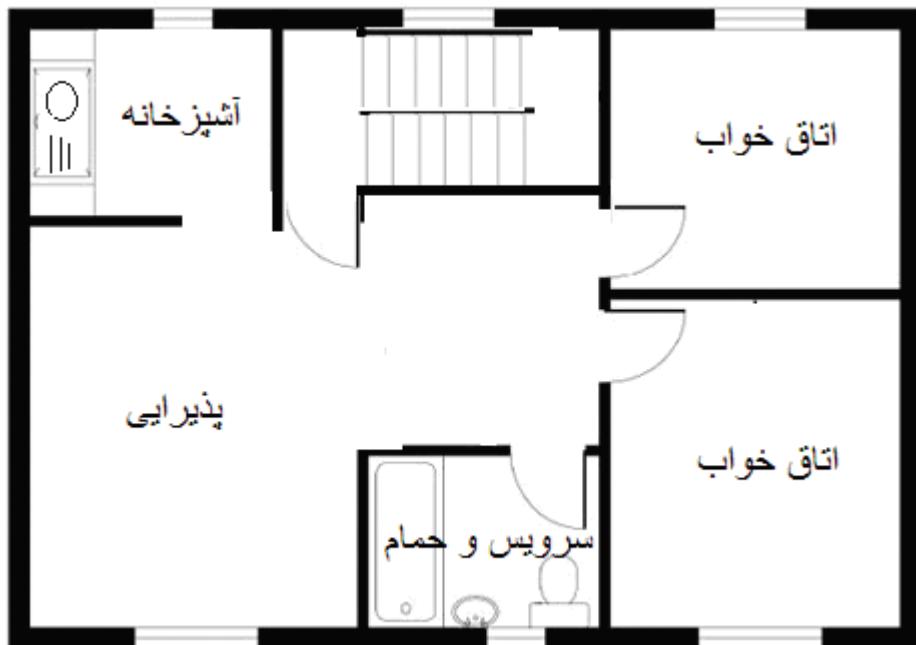

شکل ۱-۴۱ پلان یک طبقه از یک آپارتمان چهار طبقه تک واحدی

## سایت‌های مفید



[www.gst.com.cn](http://www.gst.com.cn)

[www.ariak.com](http://www.ariak.com)

[www.c-tec.com](http://www.c-tec.com)

[www.BRK.com](http://www.BRK.com)

[www.mazdak.com](http://www.mazdak.com)

[www.mavygard.com](http://www.mavygard.com)

[www.reliablefire.com](http://www.reliablefire.com)

[www.yanginalarm.com](http://www.yanginalarm.com)

[www.micro-vision.co.uk](http://www.micro-vision.co.uk)

[www.gardinersecurity.co.uk](http://www.gardinersecurity.co.uk)

## آزمون پایانی



۱- در داخل کدام آشکارساز اعلام حریق از سلول فتو الکتریک استفاده شده است؟

۲- تفاوت بین آشکارساز حرارتی ثابت و افزایشی چیست؟

۳- از کدام نوع آشکارساز در فضای باز می‌توان استفاده کرد؟

الف) حرارتی    ب) دودی اشعه ای    ج) شعله ای    د) گازی

۴- زون اعلام حریق را تعریف کنید.

۵- محل نصب تابلوی کنترل مرکزی اعلام حریق چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

۶- محل نصب چراغ ریموت اندیکاتور و نحوه سیم‌کشی آن را بیان کنید؟

۷- مقاومت انتهای خط در مدار اعلام حریق، چگونه وصل می‌شود؟

۸- بازدیدهای لازم در نگهداری سیستم اعلام حریق را بیان کنید.

۹- انواع لامپ‌های نشانگر خطای روی در تابلو اعلام حریق را نام ببرید و دلیل روشن شدن هر کدام را بیان کنید.

۱۰- چند مورد از دلایل ایجاد آلارم‌های کاذب را نام ببرید.

## فصل دوم

# سیستم‌های اعلام سرقت



ساعت آموزش

جمع

عملی

نظری

۱۶

۸

۸

## هدف کلی فصل

### آشنایی با سیستم اعلام سرقت و توانایی نصب و راهاندازی آن

هدف‌های رفتاری :

پس از آموزش این فصل هنرجو باید بتواند:

۱- انواع سیستم‌های اعلام سرقت را نام ببرد.

۲- تجهیزات به کار رفته در سیستم اعلام سرقت را شناسایی کند.

۳- اصول کار قطعات سیستم اعلام سرقت را شرح دهد.

۴- اصول نصب و سیم‌کشی سیستم اعلام سرقت را شرح دهد.

۵- نقشه سیم‌کشی اعلام سرقت را تشریح کند.

۶- یک سیستم اعلام سرقت را از روی نقشه، سیم‌کشی و راهاندازی کند.



## پیش آزمون



۱- انواع سیستم‌های اعلام سرقت را نام ببرید.

۲- قطعات به کار رفته در سیستم دزدگیر را نام ببرید.

۳- چشمی اعلام سرقت چگونه کار می‌کند؟

۴- کدام یک از قطعات زیر نیاز به تغذیه ندارد؟

۵- شستی تمپر روی برد الکترونیکی چشمی به چه منظور به کار رفته است؟

۶- سیم‌های دستگاه تلفن کننده چگونه وصل می‌شوند؟

۷- کدام یک از قطعات سیستم اعلام سرقت توسط صدا تحریک می‌شود؟

۸- در نصب چشمی چه نکاتی باید رعایت گردد؟

۹- دستگاه مرکزی اعلام سرقت چه وظیفه‌ای دارد؟

۱۰- در موقع قطعی برق برای ادامه کار سیستم اعلام سرقت، چه تدبیری اندیشیده شده است؟

۲-۱-۲- سیستم‌هایی که توسط یک یا چند صفحه کلید ۱ که در نقاط مختلف ساختمان نصب شده‌اند، فعال یا غیر فعال می‌شوند.



شکل ۲-۲

این سیستم‌ها برای ساختمان‌های بزرگ و مراکز مهم و حساس، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برروی هر کدام از دو نوع سیستم ذکر شده در بالا، ممکن است امکان فعال یا غیر فعال شدن از راه دور، توسط خط تلفن ثابت یا تلفن همراه نیز وجود داشته باشد. در صورت وجود این امکان می‌توان بدون حضور در محل در محدوده زمانی معینی اجازه عبور و مرور در ساختمان را داد.

## ۲-۲- تجهیزات سیستم‌های دزدگیر

تجهیزات اصلی‌ای که در سیستم‌های اعلام سرقت مورد استفاده قرار می‌گیرند به شرح زیرند:

- ۲-۲-۱- آشکارساز‌ها (چشمی‌ها)
- ۲-۲-۲- پایه چشمی
- ۲-۲-۳- آژیر
- ۲-۲-۴- لامپ فلاشر
- ۲-۲-۵- تلفن کننده
- ۲-۲-۶- صفحه کلید
- ۲-۲-۷- باتری اضطراری
- ۲-۲-۸- ریموت کنترل
- ۲-۲-۹- مگنت در
- ۲-۲-۱۰- پدال

حافظت محیطی و فیزیکی محل زندگی یا کار، همواره یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های بشر بوده و هست و یکی از ابزارهای کار آمد در این خصوص سیستم‌های اعلام سرقت (ضد سرقت) است که در سال‌های اخیر استفاده از آن‌ها روند رو به رشدی داشته و با پیشرفت (فناوری) روز به روز کامل‌تر شده است.

سیستم‌های اعلام سرقت در اماکن و ساختمان‌ها نصب می‌گردند تا در موقع تعطیلی غیر فعال، ورود افراد غیر مجاز به ساختمان کنترل و حفاظت شود. این سیستم‌ها در صورت بروز سرقت قادرند حرکت انسان را توسط حسگرهایی تشخیص دهند و با گزارش دادن آن به یک دستگاه مرکزی الکترونیکی باعث می‌شوند آژیرهای صدا درآیند و به افراد یا محل‌های از پیش تعیین شده تلفن شودتا از سرقت جهت جلوگیری سرقت به عمل آید.

## ۲-۱- انواع سیستم‌های اعلام سرقت و کاربرد آن‌ها

سیستم‌های اعلام سرقت بر اساس روش فعال و غیر فعال شدن دسته بندی می‌شوند. برایین اساس انواع سیستم‌های اعلام سرقت به صورت زیر است:

۲-۱-۱- سیستم‌هایی که توسط یک دستگاه کنترل از راه دور (ریموت کنترل) فعال یا غیر فعال می‌شوند. این سیستم‌ها استفاده عمومی دارند.



شکل ۲-۱

## ۱۱-۲-۲- دستگاه مرکزی

در زیر به شرح هر یک از این تجهیزات می پردازیم:

### ۱-۲-۱- آشکار سازها

#### ۱-۲-۲-۱- انواع آشکار سازها

##### ۱- آشکار ساز حرکتی (Motion Detector)

در سیستم‌های اعلام سرقت از آشکار سازهای حرکتی برای تشخیص حرکت در یک منطقه مشخص استفاده می‌گردد. به این آشکار سازها اصطلاحاً چشمی گفته می‌شود. در شکل ۲-۳ نمای ظاهری چند نمونه از این چشمی‌ها را می‌بینید.



شکل ۲-۵ حسگرهایی با زاویه دید ۳۶۰ درجه

##### ج) آشکار ساز فضای آزاد (OUTDOOR)

این چشمی‌ها را می‌توان در فضای آزاد، مثلاً در حیاط منزل یا محوطه محل کار نصب کرد و مورد استفاده قرار داد. از این نوع چشمی‌ها بیشتر برای روشن کردن اتوماتیک روشنایی محوطه بیرونی درهنگام عبور و مرور افراد استفاده می‌شود. چند نمونه از آن‌هارا در شکل ۲-۶ می‌بینید.



شکل ۲-۶ چشمی‌های فضای آزاد

##### ۲- آشکار ساز شکستن شیشه

برای تشخیص شکستن شیشه در هنگام سرقت از آشکار سازهای خاصی استفاده می‌شود. بعضی از این آشکار سازها روی شیشه نصب می‌شوند و برخی دیگر در نزدیکی شیشه قرار می‌گیرند. این آشکار سازهای برای اعلام شکستن شیشه از دو روش زیر استفاده می‌کنند:

انواع دیگر آشکار سازهای حرکتی به صورت زیر است:


##### الف- آشکار ساز بی سیم

چشمی‌ها دارای نوع بی‌سیم نیز هستند. چشمی‌های بی‌سیم با یک باتری داخلی کار می‌کنند. سه نمونه از آن‌ها را در شکل می‌بینید که دارای زاویه دید ۱۱۰ درجه و برد منطقه دید ۱۲ مترند. فاصله این چشمی‌ها گیرنده می‌تواند تا ۱۲۰ متر باشد. چشمی‌های بی‌سیم را در شکل ۲-۴ می‌بینید.




شکل ۲-۴ چشمی‌های بی‌سیم

تابیده شده بر روی این ماده، به تغییر شارژ الکتریکی آن می‌انجامد و سیگنالی تولید می‌گردد. در شکل ۲-۸ یک حسگر مادون قرمز و مدار داخلی آن نشان داده شده است:

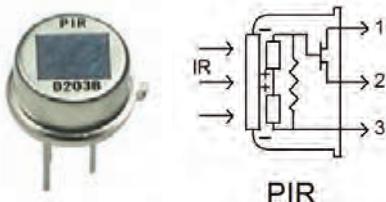

شکل ۲-۸ حسگر مادون قرمز

همان‌گونه که در شکل ۲-۹ نشان داده شده است، هنگام عبور یک فرد از مقابل چشمی اشعه مادون قرمز بر روی حسگر مادون قرمز می‌تابد و باعث ایجاد سیگنال می‌شود.

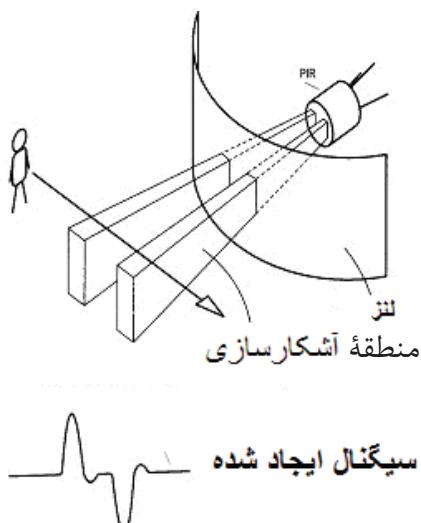

شکل ۲-۹ نحوه ایجاد سیگنال در اثر حرکت منبع حرارتی مانند انسان

#### ◀ لنز

قسمت جلوی قاب چشمی پنجره‌ای به شکل یک عدسی محدب در هم شکسته<sup>۲</sup> تعبیه شده است. وظیفه این پنجره تمرکز اشعه مادون قرمز روی حسگر مادون قرمز است. به شکل ۲-۱۰ توجه کنید:

۱-bug

۲-Fresnel lens

- خود آشکارساز، که برای تغذیه به باتری مجهز است و هنگام شکسته شدن شیشه، صدای آژیر پخش می‌کند.

- آشکارساز به صورت بی‌سیم یا باسیم با دستگاه مرکزی اصلی ارتباط دارد و هنگام شکسته شدن شیشه به دستگاه مرکزی سیگنال می‌فرستد و سپس دستگاه مرکزی صدای آژیرپخش می‌کند.

نحوه کار آشکارسازهایی که روی شیشه نصب می‌شوند به این صورت است که لرزش ایجاد شده را (در اثر ضربه‌ای که به منظور شکستن به شیشه وارد می‌شود) توسط حسگر خاصی که باگ<sup>۱</sup> نامیده می‌شود، تشخیص می‌دهند و ایجاد آلام می‌کنند.



شکل ۲-۷ آشکارساز شکستن شیشه

#### ۱-۲-۲-ساختمان چشمی‌ها:

ساختمان چشمی‌ها دارای قسمت‌های مختلفی به شرح زیر است.

#### ◀ حسگر مادون قرمز (PIR)

از آنجا که بدن موجودات زنده به دلیل وجود حرارت از خود اشعه مادون قرمز پخش می‌کند، از این خاصیت برای تشخیص حرکت در این حسگرها استفاده شده است. حسگر مادون قرمز یک قطعه سه پایه است که از دو تکه ماده کریستالی تشکیل شده است، به طوری که در اثر برخورد اشعه مادون قرمز، روی آن یک شارژ سطحی ایجاد می‌شود و هرگونه تغییرات در مقدار اشعه



شکل ۲-۱۱-چشمی تشخیص حیوانات خانگی

ارتفاع نصب حسگر برای لنزهای مختلف نیز متفاوت است و مقدار آن را می‌توان از راهنمای مربوطه به دست آورد. در شکل ۲-۱۲ برای نمونه منطقه تحت پوشش سه نوع چشمی با لنز استاندارد و ارتفاع نصب  $\frac{2}{3}$  متر و تنظیم P.C.B روی صفر نشان داده شده است.




شکل ۲-۱۲-منطقه دید دو نوع چشمی با لنز استاندارد

در شکل ۲-۱۳ منطقه تحت پوشش سه نوع چشمی با لنز استاندارد و ارتفاع نصب  $\frac{2}{3}$  متر و تنظیم P.C.B روی صفر نشان داده شده است



الف) محل لنز روی قاب چشمی

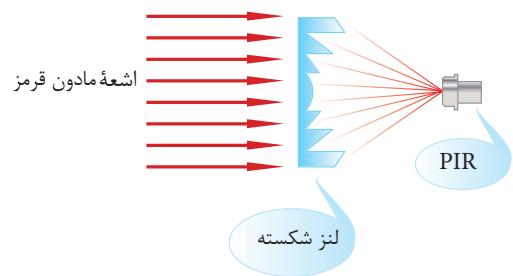

ب) نحوه عملکرد لنز شکسته

شکل ۲-۱۰

چشمی ها با توجه به محل مورد استفاده دارای یکی از چهار نوع لنز زیریند، به طوری که هر کدام از نظر زاویه و برد الگوی دید (منطقه تحت پوشش) متفاوتی دارند (معمولًاً اطلاعات لازم در کاتالوگ چشمی ارائه می‌شود):


۱) استاندارد، که برای مصارف عمومی استفاده می‌شود.

۲) پرده ای، که برای اتاق‌ها استفاده می‌شود.


۳) دور برد، که در سالن‌ها و کریدورهای طولانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۴) تشخیص حیوانات خانگی<sup>۱</sup> از انسان در خانه‌هایی که حیوانات خانگی ممکن است در موقع فعل بودن سیستم اعلام سرقت رفت و آمد کنند. شکل ۲-۱۱ یک نمونه از این چشمی را نشان می‌دهد.


**◀ برد الکترونیکی (P.C.B):**  
حسگر پی آی آر (PIR) و مدار تقویت سیگنال روی یک برد الکترونیکی قرار دارد که داخل قاب چشمی نصب می شود. در شکل ۲-۱۴ یک برد الکترونیکی و قسمت های مختلف آن به صورت نمونه نشان داده شده است.

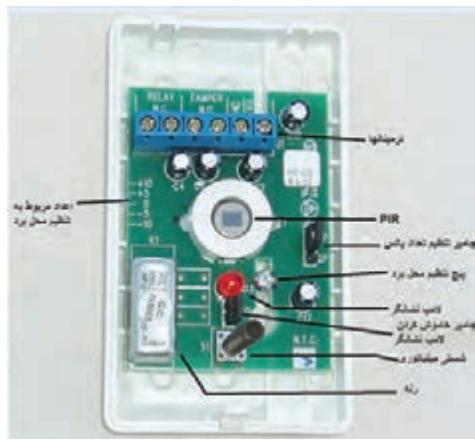

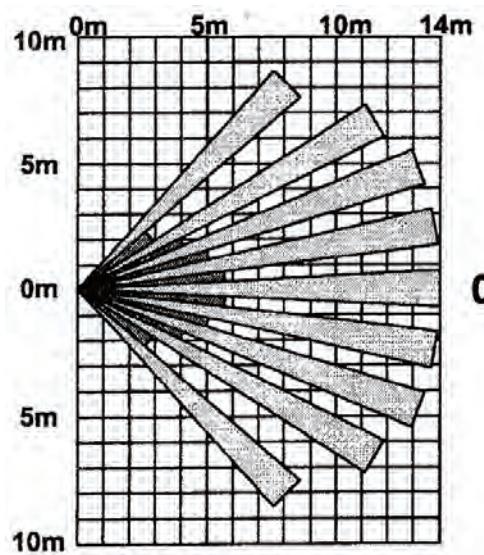شکل ۲-۱۴ قسمت های مختلف برد الکترونیکی یک چشمی در شکل ۲-۱۵ نیز قسمت های مختلف یک چشمی مندرج در کاتالوگ آن به صورت نمونه نشان داده شده است.




الف) نمای بالای منطقه تحت پوشش چشمی

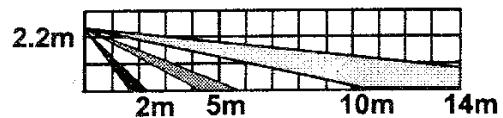

ب) نمای جنبی منطقه تحت پوشش چشمی

شکل ۲-۱۳ منطقه دید چشمی

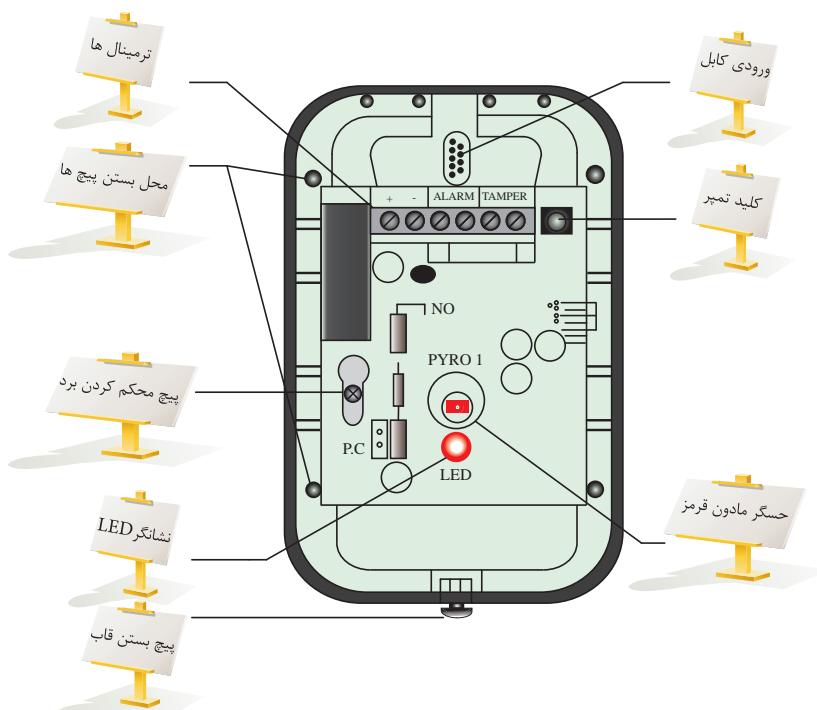

شکل ۲-۱۵

می شود. اگر فردی اقدام به باز کردن قاب کند، این شستی باز می شود و دستگاه مرکزی اعلام خطر می کند. به این شستی مینیاتوری شستی تمپر گفته می شود.

#### ◀ رله

این رله هنگام تحریک چشمی عمل می کند. معمولاً از کنタکت بسته آن استفاده می شود. این کنタکت در حالت عادی بسته<sup>۱</sup> است و در صورت تحریک چشمی به صورت باز در می آید. یادآوری می شود که در بعضی از چشمی ها با در آوردن جامپر مربوط روی برد، می توان این کنタکت را به صورت باز در حالت عادی درآورد و جهت اتصال در سیستم دوربین مدار بسته<sup>۲</sup> از آن استفاده کرد، تا در صورت تحریک چشمی دوربین ها با بسته شدن این کنタکت فرمان بگیرند و ضبط فیلم را از محل آغاز کنند.

#### ◀ ترمینال های اتصال

چشمی ها معمولاً در روی برد الکترونیکی خود شش عدد ترمینال برای اتصال سیم ها دارند. دو عدد از این ترمینال ها برای اتصال منبع تغذیه، که معمولاً ۹ الی ۱۲ ولت dc است، مورداً استفاده قرار می گیرد. این ترمینال ها با علامت (+ و -) یا Vin و GND مشخص می شوند. یک جفت ترمینال نیز در دو سر کنタکت بسته رله روی برد قرار دارند که معمولاً بآب عبارت RELAY یا ALARM است. با حرکت دادن برد و تنظیم نشانگر روی اعداد مختلف و تنظیم ارتفاع نصب چشمی می توان محوطه تحت پوشش حسگر را تغییر داد. اطلاعات مربوط به این قسمت را می توان از برگه راهنمای چشمی استخراج کرد.

در کاتالوگ آن در زیر آمده است:

- منبع تغذیه: ۱۲ ولت DC با ولتاژ ۹ الی ۱۶ ولت کار می کند.

در ادامه، به توضیح قسمت های مختلف بُرد می پردازیم:

#### ◀ لامپ نشانگر (LED)

هنگام حرکت موجود زنده از جلوی حسگر و تحریک چشمی، این لامپ روشن می شود. هنگام تست عملکرد چشمی با قدم زدن جلوی چشمی در صورت روشن شدن آن می توان از صحبت عملکرد آن مطمئن شد. بعد از انجام تست اولیه می توان با درآوردن جامپر این لامپ روی برد الکترونیکی آن را غیر فعال و خاموش کرد.

#### ◀ جامپر تنظیم تعداد پالس

برای کم کردن امکان ایجاد آلارم، استباهی که ممکن است به دلیل تغییر دمای ناگهانی یا اثرات ناشی از امواج رادیویی یا مغناطیسی محیط اتفاق بیفتد، سیستم امکان شمارش پالس را روی این حسگرها قرار داده اندتا حسگر تنها پس از دریافت تعداد پالس مشخص شده، ایجاد آلارم نماید. در مدل های مختلف، تغییر تعداد پالس به روش های متفاوتی انجام می شود. با مراجعه به برگه راهنمای چشمی می توان روش تنظیم تعداد پالس آن را به دست آورد.

#### ◀ نشانگر تنظیم منطقه دید چشمی

داخل چشمی، روی قاب آن نشانگری وجود دارد با عددی در مقابلش که روی برد الکترونیکی حک شده است. با حرکت دادن برد و تنظیم نشانگر روی اعداد مختلف و تنظیم ارتفاع نصب چشمی می توان محوطه تحت پوشش حسگر را تغییر داد. اطلاعات مربوط به این قسمت را می توان از برگه راهنمای چشمی استخراج کرد.

#### ◀ شستی تمپر (TAMPER)

هنگام بستن قاب چشمی، یک شستی باز مینیاتوری که روی برد وصل می باشد تحت فشار قرار می گیرد و بسته

## ۲-۲-۲-پایه چشمی

چشمی را توسط پایه‌های خاصی به نام «براکت» که می‌توانند در جهات مختلف حرکت کنند روی سقف یا دیوار نصب می‌کنند. بعد از نصب چشمی در محل و ارتفاع مناسب، زاویه دید چشمی را تنظیم وسیس مفصل پایه را محکم می‌کنند. پایه، بسته به نوع چشمی و متناسب با آن، انتخاب می‌شود. نمونه‌هایی از انواع پایه‌ها را در شکل ۲-۱۷ می‌بینید.




شکل ۲-۱۷ پایه چشمی و چشمی‌های نصب شده روی پایه

## ۲-۲-۳-آژیر

آژیرهایی که در سیستم اعلام سرقت مورد استفاده قرار می‌گیرند، بر اساس محل کاربرد به دو نوع تقسیم بندی می‌شوند:

### ۲-۲-۳-۱-آژیر داخلی (in door)

در آژیرهای داخلی مدار الکترونیکی ایجاد صدای آژیر روی خود آژیر است و تنها با اتصال آن به ولتاژ مناسب، که معمولاً ۱۲ ولت DC است، صدای آژیر تولید می‌شود. این آژیر در داخل ساختمان و در نزدیکی دستگاه مرکزی یا در صورت امکان داخل آن نصب می‌شود. باید

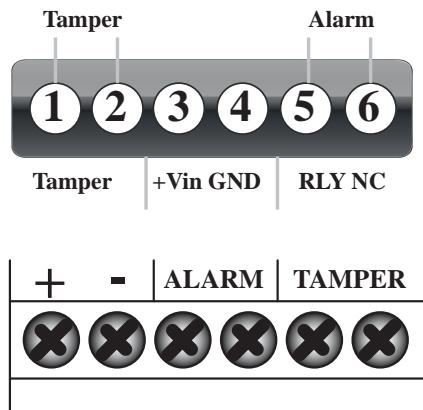


شکل ۲-۱۶

- جریان مصرفی : ۱۰ الی ۱۵ میلی آمپر در ۱۲ ولت DC
- خروجی آلام: کن tact باز یا بسته ۳۰ ولت DC حداکثر ۰/۰۰ آمپر
- زمان آلام :  $0/5 \pm 2$  ثانیه
- شمارش پالس : (قابل انتخاب) ۱ و ۲ و ۳ پالس
- کلید تمپر : کن tact بسته در حالت عادی
- LED تست حرکت: موجود است.
- حفاظت در برابر تداخل فرکانس رادیویی: متوسط ۷۰۰ مگا هرتز (۱۰۰ الی ۱۰۰۰ مگا هرتز)
- سرعت حرکت قابل تشخیص : ۰/۳ الی ۱/۵ متر بر ثانیه
- ارتفاع نصب: ۲/۲ الی ۳/۶ متر
- پایه نصب: مدل ۹۵ MB یا ۹۹ MB
- حفاظت در برابر پلاریته معکوس: توسط دیود ABS
- حفاظت در برابر آتش: قاب از جنس پلاستیک ABS
- رطوبت مجاز: حداکثر ۹۵ %
- دمای مجاز: ۲۰ - الی ۶۰ + درجه سانتی گراد
- ابعاد:  $40 \times 60 \times 100$  میلی متر

که بدون شکاف‌های لازم برای خارج شدن صداست به سمت بالا قرار گیرد تا برف و باران به هنگام بارش درون قاب نفوذ نکند.

بر روی قاب فلزی آژیر محلی برای نصب شستی باز (به نام تمپر) تعبيه شده است که زیر درب قاب قرار می‌گیرد و بعداز بستن آن در به حالت بسته در می‌آید. اين شستی به دستگاه مرکزی وصل می‌شود تا در صورتی که جهت باز کردن در قاب فلزی یا قطع سیم آژیر اقدام شد، دستگاه مرکزی ایجاد آلام نماید. نمونه‌هایی از شستی‌هایی که برای این منظور می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، در شکل ۲-۲۱ نشان داده شده است:

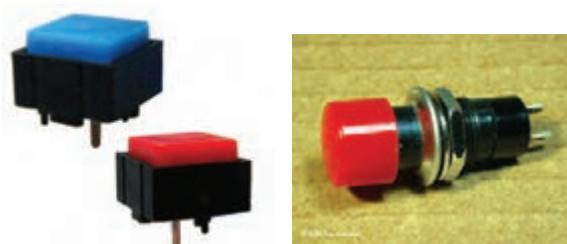

شکل ۲-۲۱

#### (BLINKER)-۲-۴-لامپ فلاشر

در سیستم اعلام سرقت می‌توان یک لامپ چشمکزن را موازی با آژیر وصل کرد تا در هنگام اعلام سرقت و به صدا در آمدن آژیر چشمک بزند و محل مورد سرقت از دور در بین ساختمان‌ها قابل تشخیص باشد. دونمونه از این لامپ‌ها را در شکل ۲-۲۲ می‌بینید.



شکل ۲-۲۲ لامپ فلاشر

پلاستیک (منفی و مثبت) این آژیرها هنگام وصل به مدار دستگاه مرکزی رعایت گردد. شکل ۲-۱۸ نمونه‌هایی از آن‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۸ آژیر داخلی


#### ۲-۳-۲-۲-آژیر بیرونی (out door)

آژیر بیرونی در حقیقت یک بلندگو است که صدای آژیر ایجاد شده توسط برد الکترونیکی دستگاه مرکزی را پخش می‌کند. بلندگوهای مورد استفاده در این سیستم‌ها معمولاً ۸ اهم و ۱۰ الی ۲۵ وات هستند. در شکل ۲-۱۹ دونمونه از آن‌ها را می‌بینید.



شکل ۲-۱۹ بلندگو

این آژیرها برای حفاظت در برابر عوامل جوی درون یک قاب فلزی نصب می‌شوند. در هنگام نصب این قاب فلزی باید توجه کرد که قسمتی از سطح جانبی آن قاب

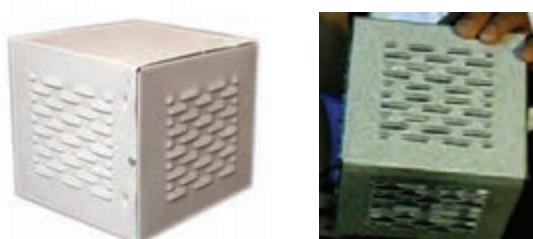

شکل ۲-۲۰ قاب بلندگو و شکاف‌های آن طرز

قرارگیری صحیح قاب بلندگو

دو سیم تحریک مثبت یا منفی هستند و به اختیار می‌توان از هر کدام از آن‌ها استفاده کرد.

#### ◀ امکانات روی تلفن کننده‌ها

تلفن کننده‌ها امکان ذخیره چندین شماره تلفن را دارند. نحوه ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه دستگاه و تست کردن شماره موجود در دستگاه‌های مختلف یکسان نیست و این موارد در دفترچه راهنمای تلفن کننده درج شده است. در ضمن اکثر تلفن کننده‌ها قادرند بعداز شماره‌گیری پیغامی را پخش نمایند. هم‌چنان امکانات نشانگر شماره تلفن و نیز ضبط پیغام از طریق میکروفون روی دستگاه و دگمه‌های مربوط به پخش<sup>۱</sup> و ضبط<sup>۲</sup> پیغام نیز روی آن‌ها وجود دارد. در شکل ۲-۲۴ یک تلفن کننده را با امکانات ذکر شده می‌بینید.



شکل ۲-۲۴ تلفن کننده دارای امکان ضبط و پخش پیام

#### ◀ ترمینال اتصال یا سیم‌های اتصال

تلفن کننده‌ها به دو سیم برای اتصال به ولتاژ تغذیه (معمولًاً ۱۲ ولت DC) و به دو سیم برای اتصال به خط تلفن مجهzenد. سیم دیگری نیز به نام سیم تحریک تلفن کننده وجود دارد که به دستگاه مرکزی وصل می‌گردد. در ۲-۲۵ قسمتی از برد الکترونیکی تلفن کننده را می‌بینید که محل اتصال سیم‌های ذکر شده را نشان

#### ۲-۲-۵- تلفن کننده (dialer)

معمولًاً سیستم‌های اعلام سرقت به دستگاه تلفن کننده مجهzenد تا بتوانند هنگام بروز سرقت به محل‌ها یا افراد خاصی اطلاع دهند. تلفن کننده‌ها روی دستگاه مرکزی قرار دارند یا به صورت دستگاه جداگانه‌اند. تلفن کننده‌ها می‌توانند شماره‌گیری را از طریق خط تلفن ثابت یا خط همراه (موبایل) انجام دهند. در شکل ۲-۲۳ یک نوع تلفن کننده را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۲۳ تلفن کننده

#### ◀ نحوه کار تلفن کننده

هنگام ایجاد آلام توسط چشمی‌ها، ولتاژ توسط مدار دستگاه مرکزی به سیم تحریک تلفن کننده اعمال می‌شود که باعث شماره‌گیری تلفن کننده می‌شود. بعد از تعداد دفعات مشخصی که شماره‌گیری انجام شد در صورتی که جوابی دریافت نگردد، دستگاه به طور خودکار (اتوماتیک) شماره بعدی موجود در حافظه را شماره‌گیری می‌کند. تا زمانی که چشمی‌ها تحریک شوند و دستگاه مرکزی آژیر پخش کند شماره‌گیری ادامه پیدا خواهد کرد. با قطع تحریک، باز شماره‌گیری تا کامل شدن شماره‌گیری تمام شماره‌های موجود در حافظه ادامه خواهد داشت. برخی تلفن کننده‌ها دارای

می‌دهد:




شکل ۲-۲۷

## ۲-۲-۷-باتری اضطراری

برای موقع قطعی برق جهت ادامه کار سیستم از باتری‌های اضطراری، که ترجیحاً در داخل دستگاه مرکزی قرار می‌گیرند، استفاده می‌شود. این باتری‌ها از نوع خشک هستند و نیاز به نگهداری ندارند، ولی باید جهت اطمینان بیشتر هر دو سال یکبار تعویض شوند. باتری به برد الکترونیکی دستگاه مرکزی اتصال می‌یابد و در موقع وجود برق، ابتدا شارژ سپس آماده نگه داشته می‌شود. با توجه به تعداد چشمی‌ها و آذیرهای متصل به دستگاه باید از باتری با ظرفیت مناسب استفاده شود. برای مثال یک باتری  $1/2$  آمپر ساعت حدود ۶ ساعت و یک باتری ۷ آمپر ساعت حدود ۳۸ ساعت می‌تواند یک چشمی را تغذیه کند. دو عدد باتری با ظرفیت مختلف در شکل ۲-۲۸ نشان داده شده است.



شکل ۲-۲۸

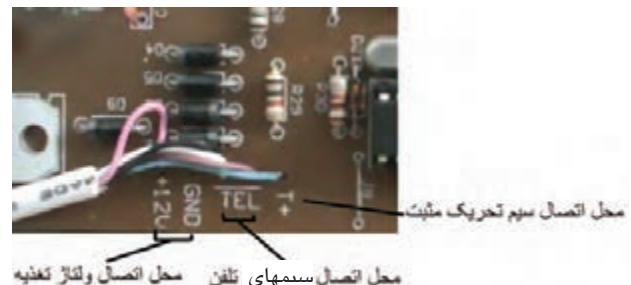

شکل ۲-۲۵

توجه: در صورت استفاده از خط تلفن همراه ابتدا باید تلفن کننده نصب گردد و سیم‌های تلفن آن به جای اینکه به خط تلفن وصل شوند به دستگاه مبدلی وصل می‌شوند که سیم‌کارت تلفن همراه روی آن قرار دارد. این دستگاه‌ها برای موقع قطع برق دارای آداتپور تغذیه و باتری اضطراری داخلی هستند. نمونه‌هایی از این دستگاه‌ها را در شکل ۲-۲۶ می‌بینید.




شکل ۲-۲۶ دستگاه‌های مبدل سیم کارت

## ۲-۲-۲-صفحه کلید (KEY PAD)

در سیستم‌های اعلام سرقت پیشرفته‌ای که قابل برنامه‌ریزی هستند و برای مکان‌های بزرگ و حساس مورد استفاده قرار می‌گیرند، ارتباط کاربر با دستگاه مرکزی از طریق صفحه کلید صورت می‌گیرد. این صفحه کلیدها عملیات رمزگذاری و فعال یا غیر فعال کردن دستگاه و همچنین تعریف حالت‌های مختلف عملکرد چشمی‌های قسمت خاصی از ساختمان را انجام می‌دهند. نمونه‌ای این صفحه کلیدها را در شکل ۲-۲۷ می‌بینید.

آن که یک قطعه آهن ربات است، به حالت بسته در می‌آید و با دور شدن آهن ربا باز می‌شود. قسمت آهن ربا روی لنگه متحرک در و قسمت میکروسویچ دار روی چارچوب ثابت در نصب می‌شود. بنابراین وقتی در بسته است کن tact میکروسویچ بسته است و در صورت باز شدن در این کن tact بازمی‌شود و دستگاه مرکزی ایجاد آلام می‌کند. این قطعه دارای دو عدد پیچ اتصال است و توسط دو سیم به دستگاه مرکزی اتصال می‌یابد.

شکل ۲-۳۰ مگنت‌های در را نشان می‌دهد.

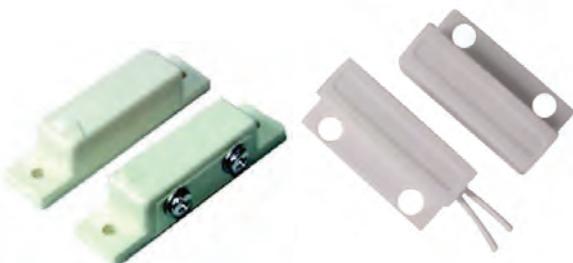

شکل ۲-۳۰

از این وسیله در فروشگاه‌های مهم و در بانک‌ها برای اعلام سرقت در موقع عادی کار که دستگاه اعلام سرقت غیرفعال است، استفاده می‌شود. در صورت بروز سرقت با فشار پا روی پدال، می‌توان آژیرهای را به صدا درآورد. در شکل زیر یک پدال نشان داده شده است.



شکل ۲-۳۱ پدال در سیستم اعلام سرقت

برای مثال باتری ۴ آمپر ساعت می‌تواند تا ۴ عدد چشمی را به همراه تلفن کننده و یک آژیر بیرونی و داخلی تا ۲۴ ساعت تغذیه کند.

## ۲-۲-۸- ریموت کنترل

ریموت کنترل وظیفه روشن یا خاموش کردن سیستم مرکزی از راه دور را بر عهده دارد. ریموت کنترل یک فرستنده رادیویی است که با فشاردادن دگمه‌های آن فرمان‌های لازم به دستگاه مرکزی ارسال می‌گردد. بُرد مفید این ریموت‌ها با هم متفاوت است و به نیروی باتری و موافع پیش‌رو، مانند دیوار یا شیشه و غیران‌ها بستگی دارد، ولی به طور معمول برد آن‌ها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر است. این فرستنده‌ها دارای باتری داخلی هستند با خالی شدن تدریجی این باتری‌ها معمولاً برد مؤثر آن‌ها نیز کم می‌شود. ریموت‌ها معمولاً به دگمه فعال کردن دستگاه (🔒) و دگمه غیر فعال کردن دستگاه (🔓) و دگمه‌های اضافه برای کارهای متفرقه دیگری مجهزند و موارد که در کاتالوگ دستگاه درج می‌شود. تصویر چند نوع ریموت را در شکل ۲-۲۹ می‌بینید.



شکل ۲-۲۹

## ۲-۲-۹- مگنت در

مگنت در دارای دو قسمت است. قسمت اول دارای میکرو سویچی است که با نزدیک شدن قسمت دیگر به

## ۲-۲-۱۱- دستگاه مرکزی

تمامی تجهیزاتی که تاکنون معرفی شده اند، همگی به دستگاه مرکزی وصل می‌شوند. به طور کلی دستگاه‌های مرکزی در دو نوع آنالوگ و میکروپرسسوری ساخته می‌شوند. سیستم‌های میکروپرسسوری خطای کمتری دارند. در شکل ۲-۳۲ تصویر چند نوع دستگاه مرکزی را می‌بینید.




شکل ۲-۳۲ دستگاه مرکزی

- مدار ایجاد صدای آذیر
  - ترمینال‌های اتصال شامل:
    - ترمینال اتصال باتری (BAT)
    - ترمینال ولتاژ تغذیه کمکی ۱۲ ولت برای تغذیه چشمی‌ها و تلفن کننده (AUX)
    - ترمینال اتصال آذیر داخلی و سیم تحریک تلفن کننده (SIR)
    - ترمینال اتصال بلندگوی بیرونی (SP)
    - ترمینال اتصال زون (Z1,Z2,...)
  - ◀ آنتن رادیویی برای ارتباط با ریموت کنترل
  - ◀ بدنه فلزی یا پلاستیکی ضد آتش
  - ◀ لامپ‌های نشانگر روی تابلو شامل:
    - لامپ نشانگر وجود برق (POWER)
    - لامپ نشانگر به صدا درآمدن آذیر (ALARM)
    - لامپ نشانگر مسلح بودن دستگاه (ARM)
    - لامپ نشانگر زون (ZONE1,ZONE2,...)
- در شکل ۲-۳۳ نمای ظاهری یک دستگاه مرکزی و محل این لامپ‌ها در روی قاب آن نشان داده شده اند.

با توجه به شکل ۲-۳۳ قسمت‌های مختلف یک نمونه دستگاه مرکزی را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

◀ ترانس تغذیه که معمولاً یک ترانس ۱۶ ولتی با آمپراژ مناسب است.

- ◀ برد الکترونیکی شامل :
- مدار یکسو ساز وشارژ باتری مدار ارتباط رادیویی برای کنترل از راه دور

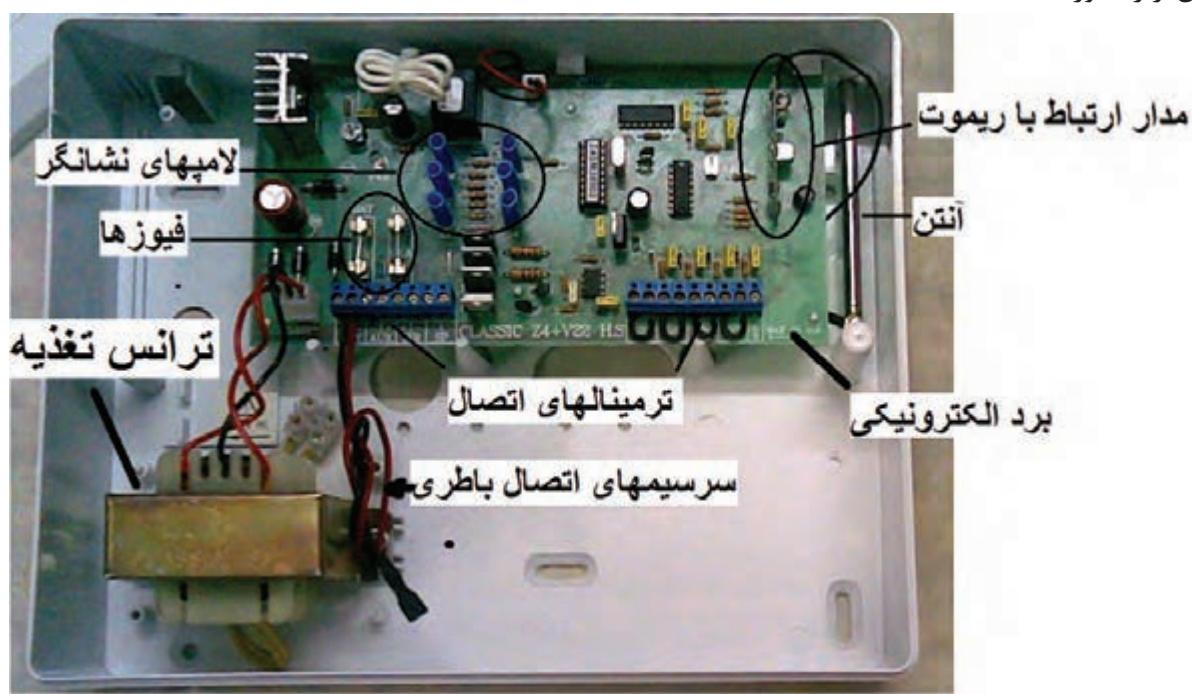

شکل ۲-۳۳ دستگاه مرکزی

## ۲-۳- طرز کار سیستم اعلام سرقت

در حالت غیر فعال تمامی چشمی‌ها و تلفن کننده از طریق دستگاه مرکزی تغذیه می‌شوند و با تری پشتیبان نیز شارژ و آماده نگه داشته می‌شود. بعد از این که دستگاه توسط ریموت فعال شد و در حالت مسلح قرار گرفت، در صورت تحریک یک چشمی یا مگنت در یا



شکل ۲-۳۴ لامپ‌های نشانگر روی دستگاه مرکزی

### ۲-۴-۱- بازدید از محل

در صورت آماده بودن ساختمان، از محل برای تعیین نوع چشمی و انتخاب محل مناسب نصب چشمی‌ها و سایر تجهیزات بازدید می‌شود. در غیر این صورت از نقشه‌های موجود برای طراحی استفاده می‌گردد.

### ۲-۴-۲- تهیئة نقشه سیم‌کشی

در تهیئة نقشه باید زون‌بندی (منطقه بندی) ساختمان انجام شود. برای مثال طبقه یک را تحت عنوان زون یک و طبقه دو را تحت عنوان زون دو و همین‌طور الی آخر زون بندی می‌کنیم. در شکل ۲-۳۵ نقشه سیستم اعلام سرقت را بر روی پلان مشاهده می‌کنید.

حروف اختصاری مشخص کننده قطعات در شکل ۲-۳۵ به صورت زیرند:

A: آژیر      C: مگنت در J: ورودی سیم تلفن M: چشمی  
P: دستگاه مرکزی      T: منبع تغذیه خارجی

هر حسگر دیگری که به دستگاه مرکزی متصل است، بلاfaciale و لتاژ لازم برای تحریک تلفن کننده و به صدا درآوردن آژیر داخلی و روشن شدن لامپ فلاشر به ترمینال مربوطه اعمال می‌شود و چراغ زونی که تحریک شده است، روی تابلو چشمک می‌زند. سیگنال آژیر نیز به بلندگوی بیرونی فرستاده می‌شود. صدای آژیر در صورت تحریک نشدن دوباره، بعد از مدت زمان تنظیم شده (با استفاده از کاتالوگ دستگاه) خود به خود قطع می‌شود. برای قطع صدای آژیر در هر زمان دلخواه باید از ریموت کنترل دستگاه استفاده کرد.

### ۲-۴-۳- اصول طراحی، نصب و آزمایش

برای طراحی یک سیستم اعلام سرقت باید مراحل زیر را طی کرد:




شکل ۲-۳۵

برای فواصل بیشتر از ۵۰ متر باید از سیم‌های با مقطع بالاتر استفاده گردد، تا افت ولتاژ در طول سیم باعث ایجاد مشکل در کار قطعات نشود.  
در نصب و سیم‌کشی تجهیزات نیز باید به نکات زیر توجه کرد:

**الف)** در نصب چشمی‌ها، باید نکات زیر را رعایت کنید :

یک - چشمی را در معرض تابش مستقیم آفتاب یا نور چراغ ماشین‌های عبوری از خیابان یا انعکاس نور از پنجره یا آینه قرار ندهید.

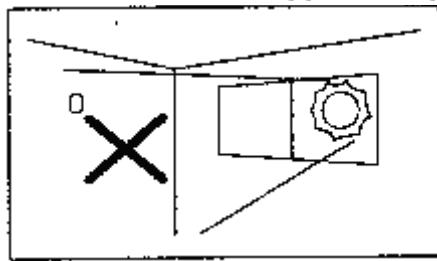

شکل ۲-۳۷

دو- نباید هیچ مانعی از قبیل مبل و پرده یا سایر وسایل در برابر دید چشمی قرار گیرد.


#### ۲-۴-۳- تهیه لیست تجهیزات لازم

با دقت از روی نقشه تجهیزات لازم را برآورد می‌کنیم.


#### ۲-۴-۴- اجرای عملیات سیم‌کشی

با رعایت محترمانه بودن اطلاعات سیم‌کشی، سیم‌های مناسب را به صورت توکار داخل لوله یا داخل کanal پلاستیکی قرار می‌دهیم.

در سیم‌کشی اعلام سرقت‌های خانگی و سیستم‌های کوچک از سیم‌های دو زوج و سه زوج نمره ۰/۶ استفاده می‌گردد که حداقل مقطع به کار رفته در این سیستم‌هاست. در شکل ۲-۳۶ یک نمونه از این سیم‌ها را می‌بینید.

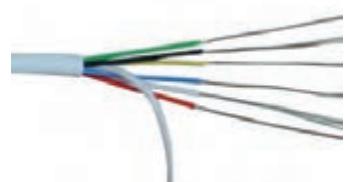


شکل ۲-۳۶

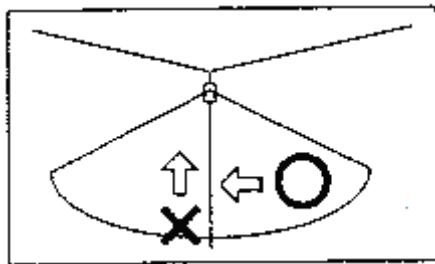

شکل ۲-۴۱

شش- از نصب کردن چشمی در جایی که امکان تکان خوردن دارد باید اجتناب کرد.

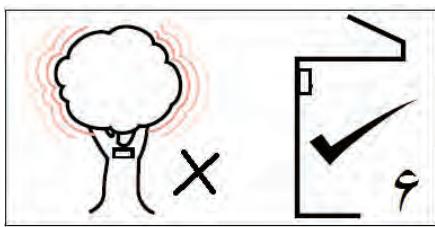


شکل ۲-۴۲

هفت- چشمی باید روبرو یا بالای ورودی و پنجره‌های اتاق نصب شود تا به محض ورود به اتاق حرکت تشخیص داده شود. در شکل ۲-۴۲ دو چشمی نصب شده در گوشه اتاق و بالای در ورودی را می‌بینید.




شکل ۲-۴۳

به منظور به دست آوردن ارتفاع مناسب برای نصب چشمی باید به راهنمای نصب آن که معمولاً همراه چشمی ارائه می‌شود، مراجعه کرد. در این راهنمای جدولی وجود دارد که می‌توان با توجه به منطقه تحت پوشش دلخواه ارتفاع نصب دستکتور را به دست آورد. برای این کار باید محل برداکترونیکی P.C.B نیز تنظیم گردد که می‌توان از روی جدول، محل تنظیم مناسب

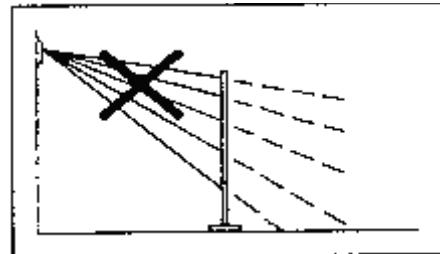


شکل ۲-۳۸

سه- چشمی نباید در محل نزدیک به بخاری یا کولر، که امکان تغییرات وسیع دارد، نصب گردد.

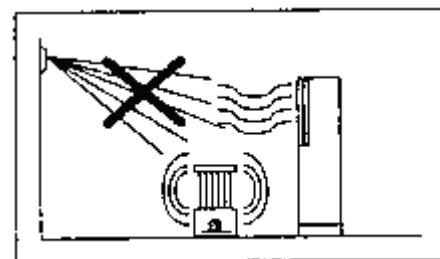

شکل ۲-۳۹

چهار- چشمی باید بر روی دیوار صاف و بدون کجی، در ارتفاع مناسب نصب گردد.

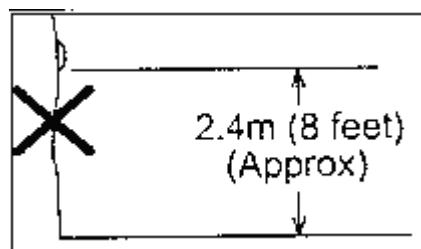

شکل ۲-۴۰

پنج- توجه نمایید که چشمی‌ها به حرکت در عرض نسبت به حرکت از روبرو به سمت چشمی حساس ترند، لذا در تعیین محل نصب باید این نکته را در نظر گرفت. همچنین در صورتی که فردی در پشت شیشه و در بیرون حرکت کند، چشمی عکس العملی نسبت به آن نشان نمی‌دهد، لذا در انتخاب محل نصب چشمی‌ها باید به این نکته توجه کرد.



شکل ۲-۴۴

۴. آژیر داخلی معمولاً در کنار دستگاه مرکزی نصب می‌گردد.

راهاندازی سیستم و انجام آزمایش‌های لازم برای اطمینان از صحت عملکرد قطعات سیستم، بعد از نصب لازم است آزمایش‌هایی انجام شود. بر روی چشمی آزمایش حرکت را انجام می‌دهیم تا از عملکرد چشمی در محدوده مورد نظر مطمئن شویم. ابتدا باید تغذیه چشمی را وصل کنیم و حدود ۲ دقیقه صبر نماییم تا چشمی گرم شود و به حالت ثبیت شده برسد. سپس در منطقه تحت پوشش چشمی، شروع به قدم زدن می‌کنیم. هر بار که چشمی حرکت را تشخیص دهد لامپ نشانگر روی آن روشن می‌شود. در صورت وجود نقاط کور خارج از دید چشمی، باید محل آن را دوباره تنظیم نماییم. سپس با فعال کردن سیستم و با تحریک چشمی و مگنت‌های در، عملکرد آژیرها و تلفن‌کننده و لامپ فلاش را بررسی می‌کنیم. حداقل ماهی یک بار باید این تست انجام شود.

## ۲-۵ نقشهٔ مدار الکتریکی سیستم اعلام سرقت

در شکل ۲-۴۵ نقشهٔ کامل سیم‌بندی یک مدل اعلام سرقت را برای نمونه مورد بررسی قرار می‌دهیم. نکات زیر را در مورد نقشهٔ شکل ۲-۴۵ می‌توان بیان کرد:

تلفن‌کننده از نوع تحریک مثبت (+ TRIG) بوده، لذا

را به دست آورد. برای بر طبق جدول ۱-۲ که مربوط به یک نمونهٔ چشمی است، می‌توان تنظیمات لازم را برای یک لنز استاندارد انجام داد. در این جدول H/P.C.B ارتفاع نصب دتکتور و P/B محل برداشت‌کننده را مشخص می‌کند و اعداد به دست آمده برد منطقه تحت پوشش را بر حسب متر معین می‌نماید.

M/H	1.8m	2.0m	2.2m	2.4m	2.6m	2.8m	3.0m
B/P	Maximum Detection Coverage(m)						
+2	9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
+1	11	14	13	N/A	N/A	N/A	N/A
0	12	14	15	15	15	15	N/A
-1	10	14	13	14	14	14	15
-2	9	13	11	14	13	13	14
-3	8	11	10	13	11	12	12
-4	7	10	9	12	10	10	10

جدول ۱-۲ تنظیمات منطقه دید چشمی  
توجه: N/A در جدول بالا به معنی غیر قابل دسترس است.

برای مثال، برای به دست آوردن برد ۱۲ متر در ارتفاع نصب ۲/۴ متر، باید برد الکترونیکی روی ۴- تنظیم شود.


ب) نکات دیگری که باید در نصب تجهیزات رعایت کرد عبارت اند از:

۱. محل نصب دستگاه مرکزی باید دور از چشم و به صورت مخفی باشد تا سارقان نتوانند به آن دسترسی آسان داشته باشند. وجود یک چشمی در محل نصب دستگاه مرکزی، الزامی است.

۲. باتری در سیستم‌های کوچک به دلیل داشتن حجم کم می‌تواند در داخل تابلوی دستگاه مرکزی قرار گیرد.

۳. هنگام نصب آژیر بیرونی باید توجه نمود بعد از سوراخ کردن دیوار، سیم‌ها مستقیماً از پشت وارد قاب آژیر شوند تا در بیرون در کنار قاب آژیر هیچ سیمی در دسترس نباشد.

### ترمینالهای دستگاه مرکزی

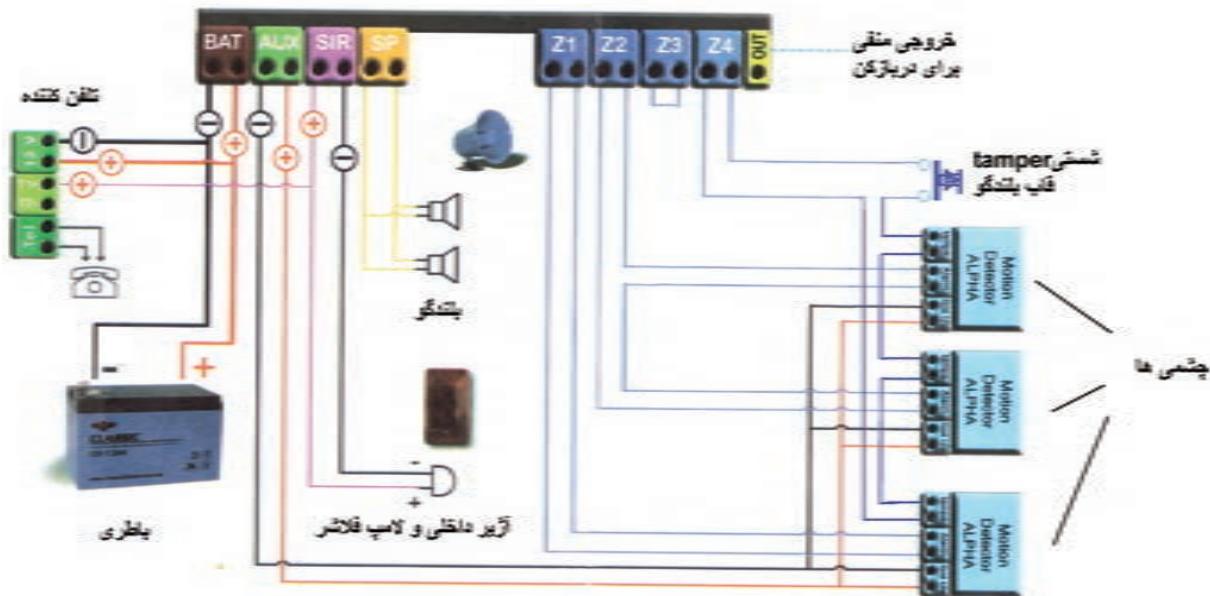

شکل ۲-۴۵

فعال بودن دستگاه، آژیرها به صدا درآیند.

به ترمینال مثبت SIR وصل شده است.  
تا دو عدد بلندگوی بیرونی را می‌توان به صورت موازی  
به این دستگاه وصل نمود.

این دستگاه دارای چهار زون است. یک چشمی واقع در  
زون یک به ترمینال زون یک در دستگاه مرکزی وصل  
شده است. ترمینال رله(آلارم) دو عدد چشمی واقع در  
زون دو با هم سری شده و به ترمینال زون ۲ وصل شده  
است. زون سه مورد استفاده قرار نگرفته است، لذا دو  
سر آن توسط سیمی اتصال کوتاه شده است.

نکته: معمولاً یکی از زون‌های دستگاه، زون ۲۴ ساعته  
است. این زون، چه دستگاه فعال باشد چه غیر فعال، با باز  
شدن کن tact متصل به آن، باعث به صدا درآمدن آژیرها  
می‌شود. از آشکارسازهای حریق مخصوص سیستم اعلام  
سرقت می‌توان برای اتصال به زون ۲۴ ساعته استفاده  
کرد. در این مدار ترمینال تمپر چشمی‌ها و شستی تمپر  
قب بلندگوی آژیر بیرونی با هم سری شده و به زون ۲۴  
ساعتنه وصل شده است تا در صورت دستکاری غیر مجاز  
و بازگردان قاب چشمی‌ها یا آژیر در زمان فعال یا غیر

### تحقیق کنید



در مورد آشکارسازهای دودی اعلام حریق که قابل استفاده با سیستم اعلام حریق اند، از بازار تحقیق کنید و اطلاعات به دست آمده از کاتالوگ آن را در کلاس مطرح نمایید.



## کار عملی ۱: سیم کشی و راه اندازی سیستم اعلام سرقت



هدف: سیم کشی و راه اندازی یک نمونه سیستم اعلام سرقت با تمام تجهیزات

تجهیزات و ابزار مورد نیاز:

نام وسیله	تصویر	تعداد/مقدار
دستگاه مرکزی		یک دستگاه
چشمی از مدل های مختلف با پایه		۲ عدد
آژیر داخلی		یک عدد
بلندگو با قاب		یک عدد
شستی تمپر		یک عدد
باتری ۴ آمپر ساعت		یک عدد
تلفن کننده		یک دستگاه
مگنت در		یک عدد
سیم سه زوج نمره ۶		
ابزار سیم کشی		یک سری کامل

جدول ۲-۲

## مراحل اجرای کار


- ۱۰- باتری را با رعایت پلاریته به ترمینال‌های مربوطه روی دستگاه مرکزی وصل کنید.
- ۱۱- خط تلفن را به دستگاه تلفن‌کننده متصل نمایید.
- ۱۲- با استفاده از ریموت کنترل، دستگاه را فعال و آزمایش کنید.
- ۱۳- گزارش کاملی از مراحل راهاندازی و آزمایش دستگاه را بنویسید.

### آزمون پایانی



- ۱- پی‌آی‌آر(PIR) چیست؟
- ۲- ولتاژ کار سیستم اعلام سرقت ..... است.
- ۳- ترمینال‌های چشمی چگونه وصل می‌شوند؟
- ۴- آشکارساز شکستن شیشه چگونه کار می‌کند؟
- ۵- ریموت کنترل در سیستم اعلام سرقت چه کار انجام می‌دهد؟
- ۶- برای جلوگیری از مشکل قطع شدن سیم تلفن، قبل از سرقت، چه می‌توان کرد؟
- ۷- انواع آذیرها و محل نصب هر کدام را در سیستم اعلام سرقت، بیان کنید؟
- ۸- کدام یک از قطعات زیر دارای شستی تمپرند؟  
الف) صفحه کلید (کی پد)      ب) چشمی
- ۹- طبق جدول تنظیمات منطقه دید چشمی، افزایش ارتفاع نصب چه تأثیری در برد دید چشمی دارد؟
- ۱۰- در سیستم اعلام سرقت برای اطمینان از صحت عملکرد آن چه آزمایشی باید انجام شود؟

- ۱- قطعات را طبق شکل ۲-۴۶ روی تابلو کار نصب کنید.

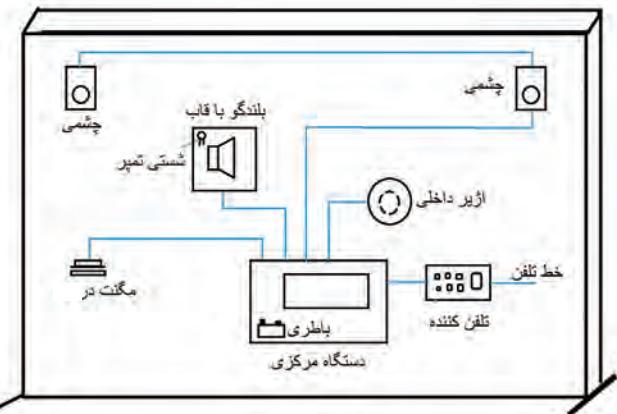

شکل ۲-۴۶

- ۲- نقشه سیم‌کشی دستگاه را که در کاتالوگ آن ارائه شده است، مورد بررسی قرار دهید.
- ۳- ابتدا قاب چشمی‌ها و قاب دستگاه مرکزی را باز کنید و توسط سیم سه زوج، ترمینال‌های چشمی را طبق نقشه به ترمینال‌های مربوطه روی دستگاه مرکزی وصل نمایید.
- ۴- مغنت در را به یکی از زون‌ها متصل نمایید.
- ۵- سیم‌های بلندگوی بیرونی را به ترمینال‌های مربوطه روی دستگاه مرکزی وصل کنید و بلندگو را داخل قاب فلزی قرار دهید.
- ۶- در داخل قاب دستگاه مرکزی شستی تمپر قاب بلندگو را به صورت سری با ترمینال‌های تمپر چشمی‌ها به ترمینال زون ۲۴ ساعته وصل کنید.
- ۷- سیم‌های تعذیله و تحریک تلفن کننده را به ترمینال‌های مربوطه روی دستگاه مرکزی وصل کنید.
- ۸- آزیر داخلی را با رعایت پلاریته به ترمینال‌های مربوطه روی دستگاه مرکزی وصل کنید.
- ۹- برق شهر را به ترمینال ۲۲۰ ولت دستگاه وصل کنید.



## سایت‌های مفید

[www.classicElectronics.com](http://www.classicElectronics.com)

[www.long-horn.com](http://www.long-horn.com)

[www.dsc.com](http://www.dsc.com)

[www.safemart.com](http://www.safemart.com)

[www.glolab.com](http://www.glolab.com)

[www.x10.com](http://www.x10.com)

[www.bakson.com](http://www.bakson.com)

## فصل سوم

# سیستم‌های دوربین مدار بسته



ساعات آموزش

جمع

عملی

نظری

۳۸

۲۸

۱۰

## هدف کلی فصل

آشنایی با تجهیزات سیستم دوربین مدار بسته و توانایی نصب و راهاندازی آن

### هدف‌های رفتاری

پس از پایان آموزش این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- انواع سیستم‌های دوربین مدار بسته را نام ببرد.
- ۲- تجهیزات به کار رفته در سیستم‌های دوربین مدار بسته را شناسایی کند.
- ۳- قسمت‌های مختلف دوربین مدار بسته را شرح دهد.
- ۴- نحوه سیم‌کشی تجهیزات سیستم دوربین مدار بسته را تشریح کند.
- ۵- اصول طراحی سیستم دوربین مدار بسته را تشریح کند.
- ۶- یک نمونه سیستم دوربین مدار بسته را سیم‌کشی و راهاندازی کند.



### پیش آزمون



- ۱- انواع سیستم‌های دوربین مدار بسته را نام ببرید.
- ۲- به طور کلی سیستم دوربین مدار بسته، چگونه کار می‌کند؟
- ۳- انواع دوربین‌ها را نام ببرید.
- ۴- کدام یک از قطعات زیر در کیفیت تصویر دوربین نقشی ندارد؟  
الف) لنز دوربین      ب) CCD  
ج) پایه متحرک      د) دریچه نور لنز
- ۵- فرق بین دستگاه انتخاب‌کننده (سویچر) و کواد چیست؟
- ۶- کدام یک از قطعات سیستم دوربین مدار بسته، صدا را ضبط می‌کند؟
- ۷- در نصب دوربین، چه نکاتی باید رعایت گردد؟
- ۸- امکانات دستگاه ضبط دیجیتالی مستقل را نام ببرید؟
- ۹- دستگاه کنترل کننده در چه مواردی به کار می‌رود؟
- ۱۰- کابل کواکسیال چیست و چه کاربردی در سیستم دوربین مدار بسته دارد؟

## مقدمه

می‌یابد. هم‌چنین برای ضبط یا تغییر نحوه نمایش روی مانیتور و پخش همزمان تصاویر دوربین‌ها و کنترل از راه دور، دوربین‌ها نیاز تجهیزات و امکانات لازم برخوردارند. دستگاه‌های ضبط سیستم دوربین مدار بسته قادرند حرکت را در محدوده تحت نظارت سیستم تشخیص و اعلام خطر نمایند و یا توسط حسگرهای خاصی تحریک شوند و از محل ضبط فیلم را کنند. برای کنترل ورود و خروج افراد به یک محل و برای کنترل مکان‌های وسیع توسط چندین دوربین و نمایش همزمان تصویر آن‌ها و نظارت سمعی و بصری از فواصل دور، بدون نیاز به حضور فیزیکی کنترل کننده در محل و در دستگاه‌هایی که کنترل بصری آن‌ها توسط انسان ناممکن یا خطرآفرین باشد نیز می‌توان از این سیستم‌ها استفاده کرد.

### ۲- انواع سیستم‌های دوربین مدار بسته

سیستم‌های دوربین مدار بسته رامی‌توان بر اساس نحوه ارسال تصویر گرفته شده توسط دوربین به مرکز کنترل، به انواع زیر تقسیم کرد:

الف) سیستم‌هایی که توسط کابل هم محور (کواکسیال) تصویر را منتقل می‌کنند. این سیستم‌ها کم هزینه‌ترین نوع هستند. ولی در اجرای آن‌ها مشکلات سیم‌کشی و مشکل افت کیفیت تصویر در فواصل طولانی (بیشتر از ۳۰۰ متر) و در نتیجه محدودیت مسافت ارسال وجود دارد. شکل ۱-۳ یک نمونه از این سیستم‌ها را نشان می‌دهد.

یکی از سیستم‌هایی که امروزه برای کنترل و نظارت بر محیط زندگی و کار و هم‌چنین ایجاد امنیت و آسایش بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، سیستم‌های تلویزیونی مدار بسته<sup>۱</sup> یا همان سیستم‌های دوربین مدار بسته است. از این سیستم‌ها به نام سیستم‌های کنترل تصویری یا تجهیزات ویدئویی مدار بسته<sup>۲</sup> نیز یاد می‌شود. با توجه به تنظیماتی که روی دوربین‌ها و سایر تجهیزات می‌توان انجام داد این سیستم‌ها در شرایط جوی متفاوت و در روز و شب نیز کارآیی مناسب دارند. برخی از مکان‌هایی که این سیستم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند به شرح زیرند:

بانک‌ها، ادارات، کارخانجات، فروشگاه‌های بزرگ، جاده‌ها و خیابان‌ها (جهت کنترل عبور و مرور)، پارکینگ‌ها، اماکن عمومی مانند سالن‌های فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه آهن و قطار شهری و....، لذا استفاده از سیستم‌های دوربین مدار بسته و پیشرفت آن روز افزون است و با توجه به فناوری ساخت تجهیزات آن که مبتنی بر صنعت الکترونیک و کامپیوتر است ساخت و تولید تجهیزات این سیستم‌ها دائماً در حال تکامل و پیشرفت است. در این فصل اصول کلی و امکانات عمومی این سیستم‌ها بررسی شده است.

### ۱- اصول کار سیستم‌های دوربین مدار بسته

اصول کار سیستم‌های دوربین مدار بسته به این صورت است که ابتدا تصاویر توسط دوربین‌ها گرفته می‌شود، سپس برای نمایش و پخش به مانیتور یا تلویزیون انتقال

است:

سیستم‌های دوربین مداربسته می‌توانند به صورت ترکیبی از سیستم‌های بی‌سیم و باسیم نیز طراحی و اجرا شوند.

### ۳-۳-۳- تجهیزات سیستم‌های دوربین مداربسته

عموماً در سیستم‌های دوربین مداربسته تجهیزات زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

(camera) ۳-۳-۱- دوربین

(Microphone) ۳-۳-۲- میکروفون

(power supply) ۳-۳-۳- منبع تغذیه

(TV monitor) ۳-۳-۴- نمایش دهنده تصویر (monitor

:cable) ۳-۳-۵- کابل

(camera Housing) ۳-۳-۶- کاور دوربین

(BASE)- mount- Bracket ۳-۳-۷- پایه دوربین

(controller) ۳-۳-۸- کنترل کننده

(switcher) ۳-۳-۹- انتخاب کننده تصویر


(Quad) ۳-۳-۱۰- کواد

(Recorder) ۳-۳-۱۱- ضبط کننده



شکل ۳-۱ نمونه سیستمی که توسط سیم کواکسیال (کابل هم محور) تصویر را منتقل می‌کند

ب) سیستم‌هایی که تصویر را به صورت بی‌سیم انتقال می‌دهند. هزینه اجرای این سیستم‌ها به دلیل استفاده از آنتن‌ها و تجهیزات گیرنده و فرستنده رادیویی، بالاتر است ولی مشکلات سیستم‌های نوع قبلی تا حدودی در آن‌ها رفع شده است. در شکل ۳-۲ در بعضی از قسمت‌های سیستم از تجهیزات بی‌سیم استفاده شده

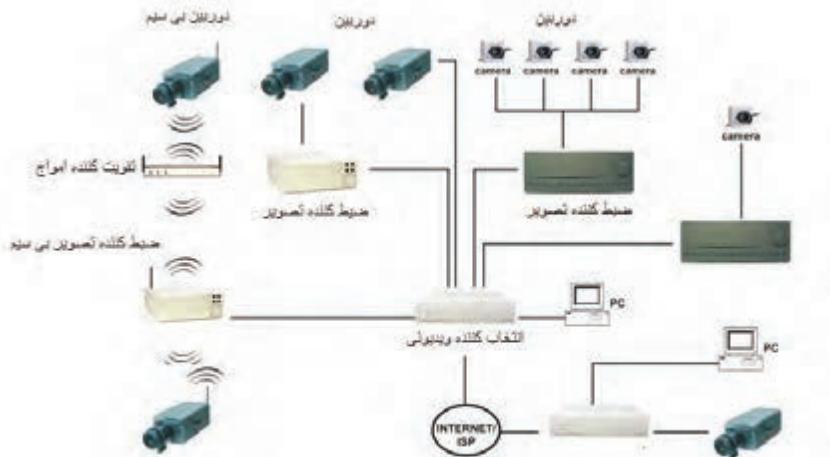

شکل ۳-۲ سیستمی که در بعضی از قسمت‌ها تصویر را به صورت بی‌سیم انتقال می‌دهد

بعضی از این دوربین‌ها برای مخفی بودن در داخل آشکارسازهای سیستم دزدگیر یا اعلام حریق جاسازی می‌شوند. نمونه آن‌ها را در شکل ۳-۴ می‌بینید.



شکل ۳-۴ دوربین‌های مخفی در داخل آشکارسازها

#### ◀ دوربین‌های مینی (mini)

دوربین‌های کوچک و ارزان قیمتی هستند که بیشتر در سیستم‌های دوربین مدار بسته کوچک، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اکثر این دوربین‌ها دارای لنز ثابت‌اند و خروجی تصویر آن‌ها به صورت فیش ویدئویی است. معمولاً در آیفون‌های تصویری از این نوع دوربین‌ها استفاده می‌شود. یک نمونه از این دوربین‌ها را در شکل ۳-۵ می‌بینید.



شکل ۳-۵ دوربین‌های مینی

اکنون به شرح تفصیلی هر یک از تجهیزات سیستم دوربین مدار بسته می‌پردازیم:

#### ۱-۳-۳-۱ دوربین (Camera)

دوربین‌های مورد استفاده در سیستم‌های دوربین مدار بسته در انواع گوناگون و با امکانات متفاوتی ساخته شده‌اند و عموماً به نام دوربین مدار بسته شناخته می‌شوند. وظیفه اصلی دوربین، تهیه سیگнал ویدئویی از مکان تحت کنترل، جهت ارسال یا نمایش روی مانیتور یا تلویزیون است.

#### ۱-۳-۳-۲ انواع دوربین‌ها

انواع دوربین‌هایی که در سیستم‌های دوربین مدار بسته مورد استفاده قرار می‌گیرند از نظر کاربرد و امکانات به صورت زیرند:

##### ◀ دوربین‌های پین هل (PinHole) :

این دوربین‌ها از طریق دریچه کوچکی که در قسمت جلوی دوربین روی لنز قرار دارد، تصویر برداری می‌کنند. این دستگاه به سبب کوچکی و امکان مخفی کردن آن بیشتر به دوربین مخفی معروف است. به صورت بی‌سیم نیز عرضه می‌شود. چند نمونه از این دوربین‌ها را در شکل ۳-۳ می‌بینید.



شکل ۳-۳ دوربین‌های پین هل

کنترل کننده را دارند که در شکل ۳-۸ چند نمونه از این نوع دوربین‌ها نشان داده شده است.



شکل ۳-۸ دوربین‌های صنعتی با امکان تنظیم لنز

#### ◀ دوربین‌های دید در شب


این دوربین‌ها دارای حسگر نوری (فتوسل) برای تشخیص نور محیط‌اند و هنگام تاریک شدن هوا لامپ‌های (LED) تولید کننده نور مادون قرمز از خود اشعه مادون قرمز ساطع می‌کنند و توانایی تصویر برداری در شب را نیز برای دوربین به وجود می‌آورند. شکل ۳-۹ این دو قسمت را روی دوربین نشان می‌دهد.



شکل ۳-۹ لامپ (LED) های تولید کننده نور مادون قرمز و حسگر نوری (فتوسل) دوربین دید در شب

معمولًاً امکان تعویض لنز روی این دوربین‌ها وجود ندارد. اما امکان اعمال تنظیماتی روی لنز و کیفیت تصویر در برخی از مدل‌ها وجود دارد. ساختمن این دوربین‌ها در مقابل نفوذ آب و رطوبت و گرد و غبار حفاظت شده است و می‌توان آن‌ها در فضای باز نصب کرد. این دوربین‌ها به صورت سقفی و دیواری نصب می‌شوند. در شکل ۳-۱۰ نمونه‌های مختلفی از این دوربین‌ها را می‌بینید.

شکل ۳-۶ ورودی تغذیه و خروجی صدا و تصویر دوربین را نشان می‌دهد.

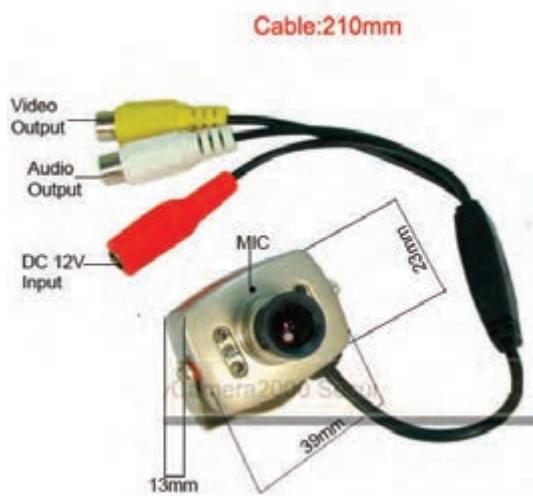

شکل ۳-۶ ورودی تغذیه و خروجی صدا و تصویر دوربین می‌بینی

#### ◀ دوربین‌های صنعتی

در این دوربین‌ها امکاناتی نظری قابل تعویض بودن لنز و امکان تنظیم عدسی و دریچه نور و کلیدهای تنظیم کیفیت تصویر وجود دارد. تصاویر دوربین‌های صنعتی را در شکل ۳-۷ ملاحظه می‌کنید.



شکل ۳-۷ دوربین‌های صنعتی  
برخی از دوربین‌های صنعتی امکان تنظیم لنز از نظر بزرگ‌نمایی (زوم) و وضوح تصویر(فوکوس) توسط یک

نیاز به سیم کشی ارسال کند. شکل ۳-۱۳ انواع این دوربین‌ها را به همراه گیرنده نشان می‌دهد.



شکل ۳-۱۳ دوربین‌های بی‌سیم

#### ◀ دوربین‌های تشخیص دهنده حرکت (MAD)

این دوربین‌ها طوری طراحی شده‌اند که در صورت ایجاد حرکت در محیط، شروع به فیلم‌برداری می‌نمایند و در صورتی که در محیط شیئی حرکت نکند، فیلم‌برداری نمی‌کند. در شکل ۳-۱۴ دو نوع چشمی تشخیص دهنده حرکت با دوربین نشان داده شده است که در هنگام ایجاد حرکت دوربین شروع به کار می‌کند و تصویر را به دستگاه ضبط کننده می‌فرستد.



شکل ۳-۱۴ دوربین‌های تشخیص دهنده حرکت



شکل ۳-۱۰ چند نوع دوربین دید در شب

#### ◀ دوربین‌های سقفی ثابت و سریع (speed dom)

این دوربین‌ها به صورت سقفی یا روی پایه‌ای به صورت آویزان نصب می‌شوند. در صورتی که به همراه خود پایه قابل کنترل داشته باشند که امکان حرکت سریع دوربین را در تمام جهات به صورت ۳۶۰ درجه فراهم کند، سقفی سریع نامیده می‌شوند. امکان تنظیم لنز از نظر فاصله و مقدار نور محیط نیز در این دوربین‌ها وجود دارد. کنترل این دوربین‌ها توسط دستگاه کنترولر یا ضبط کننده و یا با استفاده از نرم افزار ویژه روی رایانه انجام می‌شود.



شکل ۳-۱۱ دوربین‌های سقفی ثابت



شکل ۳-۱۲ دوربین‌های سقفی سریع

#### ◀ دوربین‌های بی‌سیم

این دوربین‌ها دارای یک فرستنده (TX) در داخل خود دوربین و یک گیرنده (RX) هستند، که می‌توانند، بسته به قدرت فرستنده در برد معینی، تصویر را بدون

- حسگر تصویر
  - مدارالکترونیکی
  - اتصالات (کانکتورها)
- اکنون به شرح قسمت‌های فوق می‌پردازیم:
- ◀ لنز دوربین :

لندز دوربین محل عبور نور به داخل دوربین و امکانات آن در کیفیت تصویر ایجاد شده تأثیر به سزایی دارد. این قسمت شامل عدسی و دریچه عبور نور است. به این مجموعه اصطلاحاً لنز دوربین گفته می‌شود. با توجه به امکانات مورد نیاز و شرایط مکان نصب ازلنزهای مختلف بر روی دوربین‌ها استفاده می‌شود.

انواع دیگری از این دوربین‌ها نیز تصویر را در حافظه داخلی خود ضبط می‌نمایند. هم‌چنین امکان انتقال تصویر از دوربین با سیم کارت تلفن همراه وجود دارد. دو نمونه از این نوع دوربین‌ها را در شکل ۳-۱۵ می‌بینید.



شکل ۳-۱۵ دوربین‌ها با حافظه داخلی

◀ دوربین‌های تودری

این دوربین‌ها در داخل در ورودی آپارتمان‌ها و سویت‌ها و منازل شخصی نصب می‌گردند.



شکل ۳-۱۶ دوربین‌های تودری

توضیح این که ممکن است یک دوربین دارای چند امکانات باشد، مثلاً هم دارای امکان دید در شب و هم بی‌سیم باشد و یا دارای امکانات دوربین‌های صنعتی باشد.

### ۲-۱-۳- قسمت‌های مختلف دوربین

دوربین از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است :

- لنز


زاویه دید ۶۲ درجه دارد.

دریچه عبور نور (ایریز<sup>۳</sup>) وظیفه تعیین مقدار نور عبوری از لنز به داخل دوربین را بر عهده دارد. در محیط های تاریک باید روزنَه عبور نور بزرگ تر باشد تا نور بیشتری به داخل دوربین عبور کند و در محیط های روشن برای جلوگیری از سفید شدن تصویر باید دریچه کوچک شود تا نور کمتری عبور کند. انداره ایریز لنز با عباراتی نظری  $F_{\frac{1}{4}}$  و  $F_{\frac{1}{2}}$  ... بیان می شود و هرچه عدد ایریز بزرگ تر باشد نشان دهنده گشادتر بودن دریچه است. بر روی دوربین های صنعتی امکان تعویض لنز وجود دارد. قسمت ته لنز به صورت پیچی است، که با قراردادن و پیچاندن آن روی قسمت مربوطه در دوربین، آن را روی دوربین محکم می کنیم. دراین نمودار تقسیم بندی انواع لنزها را می بینید.
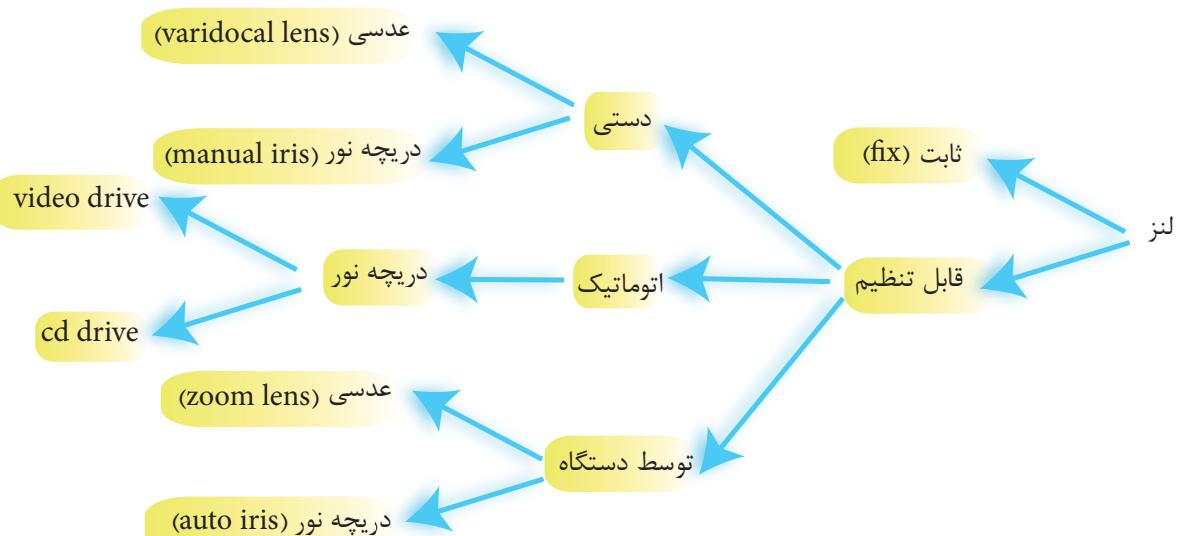
## برای مطالعه بیشتر



عدسی های موجود در فواصل کانونی ۲/۵ - ۲/۸ - ۳/۵ - ۴ - ۶ - ۸ - ۱۲ - ۲۵ - ۳۵ - ۵۰ - ۷۵ میلی متر ساخته شده اند. هر چه فاصله کانونی عدسی یک لنز بیشتر باشد، بزرگ نمایی آن بیشتر است (لنز تله). این لنز اشیای دور را نزدیک تر و بهتر نشان می دهد، ولی در عوض زاویه دید کمتری ارائه می کند. بر عکس هر چه فاصله کانونی لنزی کوچک تر باشد (لنز وايد) تصاویر نزدیک را بهتر نشان می دهد و زاویه دید آن بیشتر است. برای مثال فاصله کانونی عدسی چشم انسان ۱۷mm و زاویه دید آن ۳۰ درجه است در حالی که یک لنز با فاصله کانونی ۴mm



لنزها را نشان می‌دهد:



شکل ۳-۱۸ لنزهای با امکان تغییر فاصله عدسی

در بعضی از لنزها فقط عدسی جلو قابل تنظیم است و می‌توان وضوح تصویر را تنظیم کرد. این کار با چرخاندن قسمت جلوی لنز انجام می‌شود. در شکل ۳-۱۹ یک نمونه از این لنزها را می‌بینید.



شکل ۳-۱۹

#### ب) لنزهای با امکان تنظیم دریچه نور به طور دستی (MANUAL IRIS)

به لنزهایی که بتوان به صورت دستی دریچه عبور نور را در آنها تنظیم کرد ایریز دستی می‌گویند.



شکل ۳-۲۰ لنزهای با امکان تنظیم دریچه نور

حال به توضیحاتی مربوط به انواع لنزها در زیر می‌پردازیم:  
**لنزهای ثابت (fix)**

این لنزها دارای فاصله کانونی ثابت وغیر قابل تنظیم اند. لنزهای ثابت معمولاً در فواصل کانونی  $\frac{2}{5}$  -  $\frac{3}{5}$  - ۴ میلی‌متری بر روی دوربین‌های ساده و ارزان قیمت نصب می‌شوند. لنزهای ثابت دارای روزنۀ ایریز ثابت اند و در صورت تغییر مقدار نوری که در محیط وجود دارد کیفیت تصویر در محدوده توانایی شاتر داخلی دوربین تغییر خواهد کرد. لذا استفاده از لنزهای ثابت در فضاهای داخلی و در محل‌های با نور ثابت و بدون تغییرات زیاد نور مناسب است.



شکل ۳-۱۷ لنزهای ثابت

#### لنزهای قابل تنظیم

در این نوع لنزها امکان تغییر مکان عدسی و دریچه نور وجود دارد. نوع این لنز به شرح زیر است.

#### الف) لنزهای با امکان تغییر فاصله عدسی (Varifocal lens)

در این لنزها از دو عدد عدسی استفاده شده است. برای تنظیم، ابتدا باید پیچ محکم کننده عدسی‌های روی لنز را شل کرد و بعد از چرخاندن قسمت مربوطه و به دست آوردن تصویر مطلوب دوباره پیچ را محکم می‌کنند تا تنظیم انجام شده به هم نخورد. شکل ۳-۱۸ نمونه‌هایی از این نوع



شکل ۳-۲۲ اتصال کابل لنز اتوایریز به دوربین

د) لنزهای سیاه قابل تنظیم توسط دستگاه این لنزاها عموماً به لنزهای زوم<sup>۱</sup> معروف اند. در لنزهای زوم امکان تنظیم عدسی (زوم) توسط دستگاه کنترل کننده یا ضبط کننده یا رایانه وجود دارد و بعد از زوم کردن وضوح تصویر (فوکوس) اتوماتیک توسط خود لنز تنظیم می شود. در این لنزاها امکان تنظیم دریچه نور نیز توسط دستگاه وجود دارد. در شکل ۳-۲۳ لنز زوم را می بینید.



شکل ۳-۲۳ لنز زوم

CCD نامیده می شوند. یک CCD و محل آن را روی دوربین در شکل ۳-۲۴ می بینید.



شکل ۳-۲۴

۱ - zoom lens

۲ - CCD (Charge coupled device)

ج) لنزهای قابل تنظیم اتوماتیک (AUTOIRIS). لنزهایی که دریچه نور در آنها به طور خودکار (اتوماتیک) تنظیم می شود لنز اتوایریز نامیده می شوند. تنظیم دریچه نور در این لنزاها، با توجه به مقدار نور محیط، اتوماتیک انجام می گیرد. این لنزاها دارای دو نوع دی سی درایو و ویدئو درایو هستند و هنگام بستن لنز روی دوربین باید کلید مربوط به آن را در پشت دوربین تنظیم کرد. چند نمونه لنز اتوایریز را در شکل ۳-۲۱ می بینید.



شکل ۳-۲۱ لنز اتوایریز

همان طور که در شکل ۳-۲۲ نشان داده شده است لنزهای اتوایریز توسط کابل چهارسیمه لنز به محل اتصال مخصوصی که در پشت یا بغل دوربین وجود دارد وصل می شوند.

#### • حسگر تصویر (Imaging Device Pick up)

حسگر تصویر، نور عبوری از روزنۀ لنز به داخل دوربین را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. حسگرهایی که امروزه در اکثر دوربین‌ها مورد استفاده قرار می گیرد از نوع CCD<sup>۲</sup> است. دوربین‌هایی هم که از این فناوری برای ایجاد سیگنال ویدئویی استفاده می کنند دوربین

## ۱. خروجی ویدئویی (video out)

سیگنال تصویر که دامنه آن یک ولت پیک تا پیک است از طریق این کانکتور دریافت می‌شود. این خروجی در دوربین‌های کوچک<sup>۱</sup> معمولاً به صورت فیش مادگی AV زرد رنگ است، ولی در اکثر دوربین‌های صنعتی، همان‌طور که در شکل ۳-۲۶ نشان داده شده، به صورت یک کانکتور BNC است. کابل کواکسیال که معمولاً برای ارتباط و سیم کشی اجزای سیستم به کار می‌رود، به یک فیش BNC وصل می‌شود و این فیش نیز به کانکتور BNC پشت دوربین وصل می‌گردد. برخی دوربین‌ها به جای کانکتور BNC دارای یک جفت ترمینال پیچی برای اتصال کابل زوج تابیده به‌هم‌اند.

## ۲. تغذیه

محل اتصال ولتاژ، تغذیه دوربین است، که معمولاً به صورت یک مادگی است و ولتاژ توسط فیش آداپتور تغذیه که اکثراً در مقادیر ۶ یا ۱۲ یا ۲۴ ولت DC است به آن وصل می‌شود. برخی از دوربین‌های صنعتی هم مستقیماً با ولتاژ ۲۰۰ ولت کار می‌کنند. محل اتصال تغذیه ممکن است به صورت ترمینال، پیچی نیز باشد. برخی از دوربین‌های تحت شبکه رایانه‌ای نیاز از طریق سیم شبکه تغذیه می‌شوند و نیازی به اتصال فیش تغذیه ندارند.

## ۳. اتصال سیم لنز : Auto IRIS

یک کانکتور چهار پین به شکل مربع است، که سیم لنز اتوایریز به آن جا وصل می‌گردد.

## ۴. کلید کنترل بهره اتوماتیک (AGC)

برای تنظیم حساسیت دوربین در مکان‌های تاریک به کار می‌رود و بعد از قرار دادن آن روی حالت on می‌توان با پتانسیو متر سطح حساسیت آن را تنظیم کرد.

## ۵. کلید دو حالته EE/AL

در حالت EE نور تصویر اتوماتیک توسط شاتر الکترونیکی داخلی (ELC) تنظیم می‌شود و اگر این


## • مدار الکترونیکی دوربین

مدار الکترونیکی که در داخل دوربین قرار دارد، عمدتاً وظایف زیر را بر عهده دارد:

الف) تبدیل خروجی CCD به یک سیگنال ویدئویی (ALC)


ج) تنظیم خروجی برای دو نوع لنز اتوایریز

د) تنظیمات نور روی تصویر به دست آمده و کنترل مقدار نور رسیده به حسگر تصویری (ELC). این کار به طور اتوماتیک توسط یک شاتر<sup>۲</sup> الکترونیکی انجام می‌شود و در حقیقت کار ایریز را انجام می‌دهد. شکل ۳-۲۵ مدار الکترونیکی یک دوربین را نشان می‌دهد.

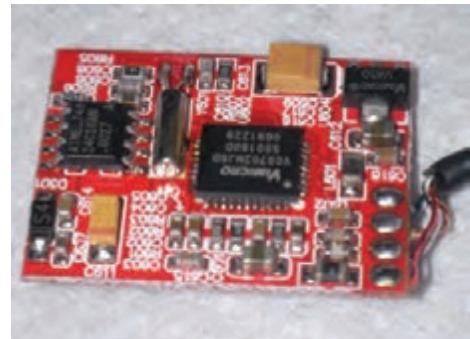

شکل ۳-۲۵ مدار الکترونیکی دوربین

کانکتورهای (اتصالات) پشت دوربین و کلیدهای تنظیم در پشت دوربین‌ها کانکتورهایی به منظور اتصال دوربین به سایر تجهیزات و کلیدها برای تنظیمات مختلف دوربین وجود دارد. تعدادی از این کانکتورها و کلیدها را که معمولاً روی اکثر دوربین‌ها وجود دارد شرح می‌دهیم:

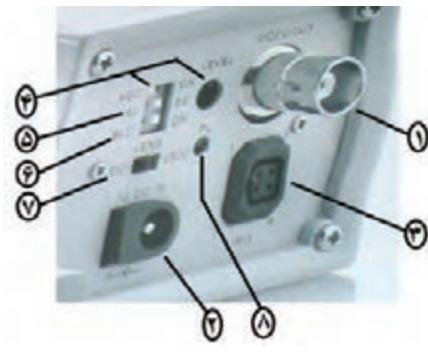

شکل ۳-۲۶

۵- دوربین را نباید هیچ‌گاه به طرف نور مستقیم آفتاب یا هر منبع قوی دیگری بگیرید، حتی اگر دوربین خاموش باشد.

۶- به دمای کار و رطوبت مجاز ذکر شده در دفترچه راهنمای دوربین باید توجه کرد.

۷- در مورد دوربین‌هایی که نیاز به تهویه دارند از مسدود شدن سوراخ‌های تهویه دوربین باید خودداری نمود و در دوربین را در محل مناسب نصب کرد.

۸- هنگام تغذیه دوربین، باید به ولتاژ کار آن دقت کرد. ولتاژ اضافی، باعث آسیب دیدن دوربین می‌شود.

۹- به دلیل ایجاد و استفاده از امواج رادیویی توسط دوربین ممکن است در ارتباطات رادیویی سایر تجهیزات رادیویی در نزدیکی دوربین تداخل اتفاق بیفتد. محل مورد استفاده دوربین را باید از نظر ایجاد پارازیت و اختلال در کار سایر دستگاهها مورد توجه قرار داد.

### ۲-۳-۳- میکروفون (MICROPHONE)

میکروفون یا برد صدا برای انتقال صدای محیط به مرکز کنترل مورد استفاده قرار می‌گیرد. ممکن است میکروفون روی دوربین باشد که در این صورت دوربین دارای خروجی صدا نیز خواهد بود (مانند دوربین‌های مینی و پین هل و برخی از دوربین‌های صنعتی) یا به صورت جداگانه در محلی از محیط نصب گردد. میکروفون‌های مجزا، همان‌طور که در شکل ۳-۲۷ نشان داده شده است، دارای یک فیش خروجی صدا و یک فیش تغذیه هستند.



شکل ۳-۲۷ میکروفون

کلید در حالت A1 قرار گیرد تنظیم نور توسط لنز اتوایریز انجام می‌شود.

### ۶. کلید تنظیم نور زمینه (BLC)

در مواردی که دوربین رو به یک منبع نور (مثلای پنجره) باشد و نور پس‌زمینه تصویر باعث تاریک دیده شدن اشیای نزدیک شود با گذاشتن این کلید روی حالت روشن می‌توان کیفیت تصویر را بهتر کرد، به شرطی که شیء مورد نظر نسبت به زمینه خیلی کوچک نباشد. در این صورت ممکن است این تنظیم اثر چندانی نداشته باشد.

### ۷. کلید تعیین نوع خروجی AL

دارای دو حالت DC video است و بر اساس نوع لنز اتوایریز روی یکی از دو حالت قرار می‌گیرد.

### ۸. لامپ نشانگر تغذیه دوربین

این لامپ، در صورت اتصال دوربین به منبع تغذیه روشن می‌شود.

توجه : در بعضی دوربین‌ها کانکتور USB و RS۴۸۵، RS۲۳۲ وجود دارد و برای اتصال به کامپیوتر و شبکه به کار می‌رود.

نکاتی که باید در استفاده از دوربین‌ها مورد توجه قرار داد:

۱- باید از وارد شدن ضربه به دوربین و لرزش و تکان شدید دوربین، جلوگیری کرد.

۲- باید از قرار دادن دوربین در معرض عوامل جویی و گرد و غبار خودداری کرد.

۳- برای پاک کردن CCD باید از پارچه کتان و اتانول استفاده کرد.

۴- از مواد ساینده و شوینده‌های قوی نباید در پاک کردن بدنۀ دوربین یا لنز استفاده کرد.

مختلفی از این مانیتورها را نشان می‌دهد.




شکل ۳-۲۹ مانیتورهای LCD



شکل ۳-۳۰ مانیتورهای CRT

ورودی تصویر در پشت تلویزیون یا مانیتور ممکن است به صورت کانکتور BNC یا کانکتور ویدئویی AV یا به صورت ورودی (VGA/RGB) باشد. همچنین ورودی و خروجی صدا نیز در پشت مانیتور وجود دارد. در شکل ۳-۳۱ اتصالات پشت یک مانیتور با ورودی و خروجی تصویر به صورت کانکتور VGA و BNC و VGA نشان داده شده است:

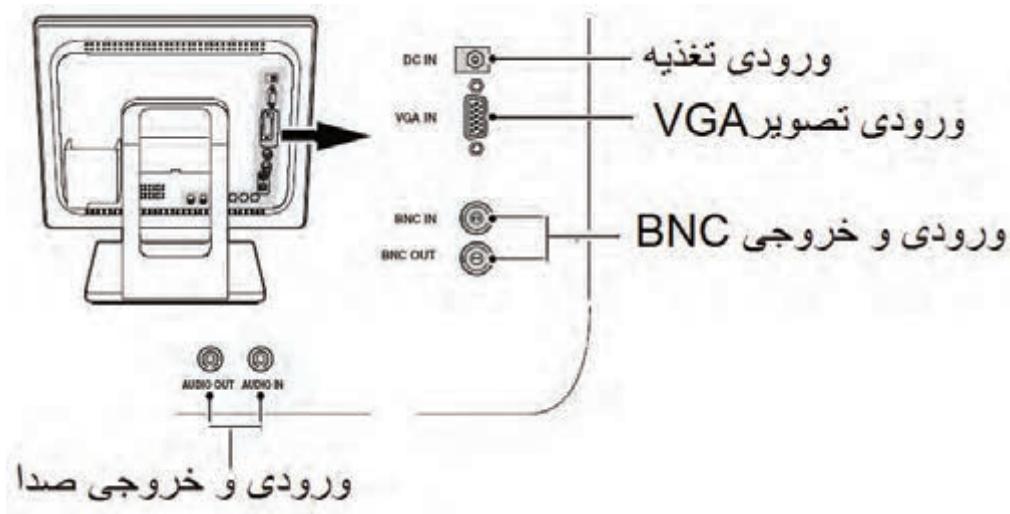

شکل ۳-۳۱

### ۳-۳-۳ منبع تغذیه (Power Supply)

برای تغذیه دوربین‌ها و سایر تجهیزات ولتاژ ضعیف سیستم معمولاً از آداپتورهای DC استفاده می‌گردد. در انتخاب منبع تغذیه باید ولتاژ کار و جریان مصرفی تجهیزات را در نظر گرفت. همچنین برای فواصل دور باید افت ولتاژ در طول مسیر را نیز در انتخاب ولتاژ منبع تغذیه لحاظ کرد. در شکل ۳-۲۸ نمونه‌های کوچکی از این منابع تغذیه را می‌بینید.



شکل ۳-۲۸

### ۳-۳-۴ نمایش دهنده تصویر (Monitor) یا (TV)

تصاویر و صدای ارسال شده از دوربین به صورت سیگنال ویدئویی توسط یک تلویزیون یا مانیتور دارای ورودی تصویر و صدا، دریافت و پخش می‌شود. مانیتورهای مورد استفاده دو سیستم‌های دوربین مداربسته در نوع CRT و LCD هستند. شکل ۳-۲۹ و ۳-۳۰ انواع



شکل ۳-۳۴

برای اتصال کابل کواکسیال به ورودی و خروجی تصویر در دوربین‌ها و سایر دستگاه‌ها، که معمولاً به صورت BNC هستند، باید به سر آن فیش BNC وصل کرد. فیش‌های BNC در سه نوع لحیمی و پیچی و پرسی ساخته شده‌اند. در شکل ۳-۳۵ انواع این فیش‌ها و اتصال آن‌ها به کابل نشان داده شده است.



الف) نوع لحیمی



ب) نوع پیچی



ج) نوع پرسی

شکل ۳-۳۵



شکل ۳-۳۲



شکل ۳-۳۳

### ۳-۳-۳-کابل‌ها و سیم‌های رابط

با توجه به تجهیزات به کار رفته در سیستم دوربین مدار بسته کابل‌های زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

#### ۳-۳-۳-کابل کواکسیال:

معمولآً خروجی‌های ویدئویی دوربین‌ها دارای امپدانس ۷۵ اهم و ولتاژ سیگنال یک ولت پیک تا پیک هستند. لذا برای انتقال سیگنال ویدئویی از کابل کواکسیال ۷۵ اهمی استفاده می‌شود. برای مسیرهای تا ۳۰۰ متر از کابل RG59 می‌توان استفاده کرد. برای مسافت‌های بیشتر از این تا ۶۰۰ متر از کابل RG11 استفاده می‌کنند. استفاده از کابل RG58 به دلیل امپدانس ۵۰ اهمی این کابل، برای سیستم‌های دوربین مدار بسته توصیه نمی‌شود. در شکل ۳-۳۴ کابل کواکسیال را مشاهده می‌کنید.

منظور ساخته شده اند، استفاده شود.



شکل ۳-۳۹ تبدیل BNC به AV



شکل ۳-۳۶ دستگاه پرس BNC



شکل ۳-۴۰ تبدیل AV به BNC



شکل ۳-۳۷ سیم رابط یک متری  
آماده

برای اتصال کابل کواکسیال به خروجی صدا در دوربین‌ها و ورودی صدا در سایر دستگاه‌ها، که معمولاً به صورت AV است، از فیشهای AV استفاده می‌شود. فیشهای AV در دو نوع لحیمی و پیچی ساخته شده‌اند. در شکل ۳-۳۸ نمونه این فیش‌ها و اتصال آن‌ها به کابل نشان داده شده است.



شکل ۳-۳۸



شکل ۳-۴۱ کابل زوج به هم تابیده

در صورتی که نیاز باشد یک فیش AV به BNC تبدیل شود، یا بالعکس، از تبدیلهایی که برای این

### ۳-۳-۵-۳-کابل کنترل

برای کنترل پایه متحرک یا ارسال سیگنال کنترلی به منظور تنظیمات تصویردر لنزهای متغیر، بسته به نوع تجهیزات، از کابل‌های چند زوج ولتاژ ضعیف با مقطع ۰/۶ میلی‌متر مربع یا کابل زوج به هم تابیده استفاده می‌گردد. این کابل‌ها نیز به ترمینال مربوطه روی دستگاه وصل می‌شوند. شکل ۳-۴۲ نمونه‌ای از این کابل‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۴۴ فیش تغذیه

ممکن است بخواهیم از یک منبع تغذیه برای چند دوربین استفاده کنیم. در این صورت از تقسیم کننده‌هایی که نمونه آن‌ها در شکل ۳-۴۵ نشان داده شده است استفاده می‌کنیم.




شکل ۳-۴۵ تقسیم کننده منبع تغذیه ۱ به ۴

برای سیستم‌های دوربین مدار بسته سیم‌های رابط آمده‌ای در مترازهای ۵ و ۱۰ و ۲۰ متر عرضه می‌شوند که شامل سیم انتقال تصویر، صدا و منبع تغذیه هستند. نمونه‌های مختلفی از آن‌ها در شکل ۳-۴۶ می‌بینید.



شکل ۳-۴۶ سیمهای رابط آمده

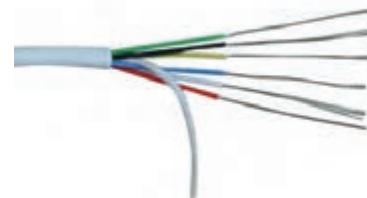

شکل ۳-۴۲ کابل‌های سه زوج

در شکل ۳-۴۳ محل اتصال کابل‌های مختلف به یک دستگاه ضبط کننده نشان داده شده است:



شکل ۳-۴۳ محل اتصال کابل‌های مختلف به یک دستگاه ضبط کننده تغذیه وصل می‌شود.

### ۳-۳-۵-۴-کابل تغذیه

در انتخاب کابل تغذیه، باید موارد زیر را در نظر گرفت:

۱- ولتاژ کار

۲- جریان مصرفی

۳- فاصله منبع تغذیه تا دستگاه مورد نظر کابل‌های ولتاژ ضعیف با مقطع ۰/۶ میلی‌متر مربع برای یک دوربین تا فاصله ۵۰ متر مناسب اند و برای فواصل



زمان: ۶ ساعت

## کار عملی شماره ۱: انتقال تصویر چند نوع دوربین به تلویزیون و تنظیم آن

توجه: اگر از تلویزیون مخصوص دوربین مدار بسته‌ای استفاده می‌کنید که دارای ورودی تصویر BNC است و دوربین نیز دارای خروجی ویدئویی BNC است، می‌توانید در آزمایش‌های زیر از سیم رابط با فیش BNC استفاده کنید. در صورت استفاده از تلویزیون معمولی، ابتدا تبدیل به AV BNC را روی خروجی ویدئویی دوربین جا بزنید. سپس برای انجام آزمایش‌ها از سیم رابط ویدئویی AV استفاده نمایید.

### مراحل اجرای کار الف) آزمایش دوربین پین هل

- مطابق شکل ۳-۴۷ خروجی تصویر (فیش زردرنگ) و صدای دوربین (فیش سفید یا قرمز) را به تلویزیون وصل کنید.



شکل ۳-۴۷

- منبع تغذیه را به دوربین پین هل وصل کنید.
- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کanal ویدئویی تنظیم نمایید.
- بعد از مشاهده تصویر، با چرخاندن دوربین به اطراف و رو به نور پنجره یا لامپ، تغییرات تصویر را بررسی کنید.

هدف: خروجی ویدئویی انواع دوربین‌ها را به ورودی تصویر یک دستگاه تلویزیون وصل نمایید و با تغییر تنظیمات پشت دوربین و تعویض لنز آن کیفیت تصویر ایجاد شده را ملاحظه نمایید.


### تجهیزات و ابزار مورد نیاز:

تجهیزات	تصویر	تعداد/مقدار
تلویزیون		یک دستگاه
دوربین پین هل		یک دستگاه
دوربین صنعتی		یک دستگاه
دوربین دید در شب		یک دستگاه
لنز متغیر		هر کدام یک عدد
لنز ۸-۲۵		هر کدام یک عدد
لنز اتو ایریز		یک دستگاه
سیم رابط دوربین مدار بسته		یک حلقه
سیم رابط ویدئویی AV		یک حلقه
تبديل AV به BNC		دو عدد
منبع تغذیه ۱۲ ولت		یک دستگاه

کنید.

### ب) آزمایش دوربین صنعتی

- ۱- مطابق شکل ۳-۴۸ خروجی ویدیوئی دوربین را به ورودی ویدئویی تلویزیون وصل نمایید.

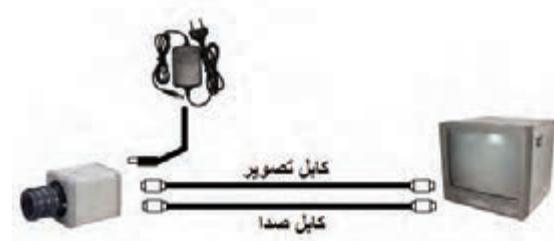

شکل ۳-۴۹

- ۲- با قرار دادن وسیله ای روی دوربین، اطراف آن را کاملاً تاریک کنید و عملکرد لامپ‌های مادون قرمز و کیفیت تصویر به دست آمده را بررسی کنید.

گزارش کار کاملی از نحوه کار و آزمایش دوربین‌ها تهیه نمایید.

### ۶-۳-۳- کاور دوربین (Camera Housing)

دوربین‌ها را برای حفاظت در برابر عوامل جویی و مکانیکی در داخل یک محفظه فلزی یا پلاستیکی قرار می‌دهند. جلوی این محفظه دارای شیشه شفاف است تا دوربین تصویر را از پشت آن دریافت کند. اصطلاحاً به این محفظه‌ها کاور یا کیس گفته می‌شود. بعضی از کاورها برای نصب در فضای داخلی و بعضی برای نصب در فضای بیرونی اختصاص دارند. در شکل ۳-۵۰ انواع مختلفی از کاورها را می‌بینید.



شکل ۳-۵۰ کاور دوربین

### ۶-۳-۷- پایه دوربین (Bracket-BASE-mount)

برای نصب کردن دوربین، ابتدا آن را به طور مستقیم یا بعد از قرار دادن داخل کاوربه پایه‌ای محکم می‌کنند، سپس پایه را در محل مورد نظر نصب می‌کنند. جنس پایه معمولاً فلزی و گاهی نیز پلاستیکی است. با توجه به

شکل ۳-۴۸

- ۲- در صورتی که دوربین خروجی صدا دارد فیش سفید یا قرمز را نیز از یک طرف به دوربین واژ طرف دیگر به ورودی صدای تلویزیون وصل کنید.

- ۳- تلویزیون را روشن کنید و روی کanal ویدیوئی قرار دهید.

- ۴- منبع تغذیه را به دوربین وصل کنید.

- ۵- تصویر دریافت شده را با تنظیم لنز واضح و شفاف کنید.

- ۶- با نصب لنز های ۸-۴/۵ و لنز متغیر، روی دوربین زاویه دید را در در لنزهای مختلف بررسی کنید.

- ۷- کیفیت تصویر را با نصب لنز اتوایریز و قرار دادن کلید پشت دوربین روی حالت AL و تغییر دادن نور محیط دوربین بررسی کنید.

- ۸- کیفیت تصویر را با تغییر تنظیمات پشت دوربین بررسی کنید.

### ج) آزمایش دوربین دید در شب

- ۱- مطابق شکل ۳-۴۹ منبع تغذیه را به دوربین دید در شب و خروجی تصویر دوربین را به تلویزیون وصل کنید.

**۴- توسط ریموت کنترل**  
 پایه‌های قابل حرکتی که می‌توانند فقط در جهت چپ و راست به صورت افقی حرکت کنند پن<sup>۱</sup> نامیده می‌شوند و پایه‌هایی که می‌توانند در جهت بالا و پایین حرکت کنندتیلت<sup>۲</sup> نامیده می‌شوند. پایه‌هایی که می‌توانند در چهارجهت چپ و راست و بالا و پایین حرکت کنند به پن-تیلت معروف‌اند. تصاویر مربوط به انواع پایه‌های متحرک و دوربین‌های نصب شده روی پایه پن تیلت را در شکل‌های ۳-۵۲ و ۳-۵۳ مشاهده می‌نمایید.



شکل ۳-۵۲ پایه‌های پن



شکل ۳-۵۳ پایه‌های پن تیلت

### **(controller) کنترل کننده ۳-۳-۸**

به وسیله یک کنترل کننده می‌توان دوربین‌ها و پایه‌گردن آن‌ها را تک تک یا به صورت گروهی کنترل نمود. بر روی کنترل کننده معمولاً امکانات اصلی زیر وجود دارد:

۱- شستی‌های ZOOM و FOCUS و IRIS برای تنظیم تصویر دوربین

۲- دسته کنترل یا شستی‌های بالا و پایین و چپ و

نوع دوربین از پایه سقفی یا دیواری استفاده می‌کنیم.  
**انواع پایه‌ها**

الف) پایه‌های ثابت: پایه‌های ثابت معمولاً یک مفصل قابل حرکت دارند که بعد از تنظیم منطقه دید دوربین، پیج روی آن را محکم می‌کنند. انواع مختلف دوربین‌ها را می‌توان به این پایه‌ها وصل کرد. دوربین‌های مینی و پین هل معمولاً دارای یک پایه کوچک متصل به خود دوربین هستند و نیازی به پایه اضافی ندارند. در شکل ۳-۵۱ چند نوع پایه ثابت و دوربین‌های نصب شده روی این پایه‌ها را می‌بینید.




شکل ۳-۵۱ دوربین‌های نصب شده روی انواع پایه‌های ثابت

ب) پایه‌های قابل حرکت: در این پایه‌ها امکان حرکت دادن دوربین در جهات مختلف توسط موتوری که روی پایه نصب شده وجود دارد. کنترل حرکت این نوع پایه‌ها به روش‌های زیر امکان پذیر است:

۱- توسط دستگاه کنترولر (controller)

۲- توسط دستگاه ضبط کننده

۳- توسط نرم افزار روی رایانه

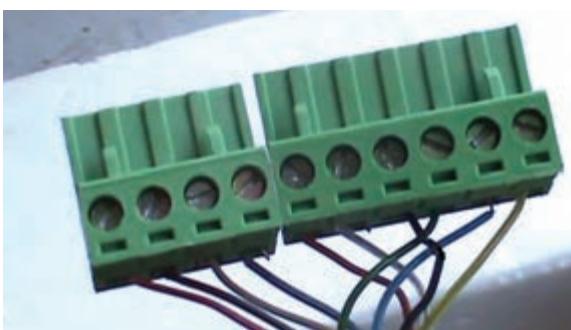

شکل ۳-۵۶ قسمت‌های مختلف پشت کنترل‌کننده و سوکت اتصال

پین‌های IRIS, FOCUS, ZOOM, GND به لنز قابل تنظیمی که روی دوربین نصب شده است وصل می‌شوند. بقیه پین‌ها به همان سیمی از پایه پن تیلت وصل می‌شوند که در پشت کنترل‌کننده اشاره شده است.

راست برای کنترل حرکت پایه پن تیلت (PAN TILT) ۳-کلیدهای انتخاب دوربین مورد نظر برای تنظیم. برای ارتباط کنترل‌کننده با دوربین‌ها و پایه‌های متحرک در کنترل کننده‌هایی که در شکل‌های زیر می‌بینید، از سیم جفت به هم تابیده و پورت RS485 استفاده می‌شود. بدیهی است که دوربین‌ها و پایه‌های گردان باید امکان کنترل شدن توسط سیستم ارتباطی RS485 را داشته باشند.



شکل ۳-۵۴ چند نوع کنترل کننده

در برخی دیگر از کنترل‌کننده‌ها از کابل سه زوج برای کنترل دوربین و پایه استفاده می‌شود. در ادامه قسمت‌های مختلف یک دستگاه کنترل‌کننده، یک کanal از این نوع را بررسی خواهیم کرد. قسمت‌های مختلف این دستگاه در شکل ۳-۵۵ آورده شده است:



شکل ۳-۵۵ قسمت‌های مختلف جلو کنترل کننده

در شکل ۳-۵۶ نیز پشت دستگاه و محل اتصال سیم‌های پایه متحرک دوربین و سیم‌های تنظیم تصویرو سوکت مخصوص آن نشان داده شده است.




## کار عملی شماره ۲: نصب یک دوربین با کاور و لنز متغیر روی پایه پن تیلت

زمان: ۶ ساعت

### مراحل اجرای کار

مراحل زیر را با توجه به شکل ۳-۵۷ انجام دهید.

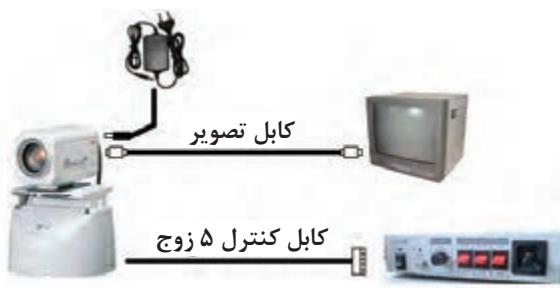

شکل ۳-۵۷

- ۱- دوربین را روی پایه گردان پن تیلت نصب و محکم کنید.
- ۲- سیم‌های پایه گردان و لنز متغیر دوربین را به کابل پنج زوج وصل کنید.
- ۳- طرف دیگر کابل پنج زوج را با دقت توسط سوکت مربوطه به پین‌های پشت دستگاه کنترل کننده، وصل نمایید.
- ۴- سیم ارتباط ویدئویی را به خروجی تصویر دوربین و ورودی تلویزیون وصل کنید.
- ۵- سیم تغذیه دوربین را وصل کنید.
- ۶- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کanal ویدئویی قرار دهید.
- ۷- منبع تغذیه دوربین و کنترل کننده را روشن کنید.
- ۸- به کمک کنترل کننده، حرکت پایه و تنظیمات زوم و ایریز و فوکوس را روی دوربین آزمایش کنید.
- ۹- گزارشی از مراحل کار تهیه نمایید.

هدف: یک دوربین صنعتی دارای قابلیت زوم و ایریز متغیر را روی پایه پن تیلت نصب نمایید و با متصل کردن پایه و لنز به کنترل کننده، حرکت پایه و تنظیمات لنز را بررسی کنید.

### تجهیزات و ابزار مورد نیاز:

تجهیزات	تعداد / مقدار
تلویزیون	یکدستگاه
دوربین صنعتی	۴ دستگاه
کنترل کننده یک کanal	یک دستگاه
سیم رابط دروبین مدار بسته	یک حلقه
سیم رابط ویدئویی AV	یک حلقه
AV به BNC تبدیل	یک عدد
سیم پنج زوج	۵ متر
منبع تغذیه ۱۲ ولت	۴ دستگاه
ابزار سیم‌کشی	یک سری کامل

- کلید روشن و خاموش برق ورودی
  - نشانگرهای LED برای هر دوربین
  - یک ولومن تایمر، که برای تنظیم سرعت تعویض تصویر دوربین‌ها در حالت اتوماتیک به کار می‌رود. این ولومن با عبارت speed مشخص می‌شود.
  - ولومن تنظیم صدا، که با عبارت VOL نشان داده شده است.
  - کلیدهای سه حالته برای هر دوربین که دارای حالت‌های زیرند:
    - الف) بای پس (By pass) : اگر کلید دوربینی روی این حالت باشد، از نشان دادن تصویر آن دوربین خودداری می‌شود.
    - ب) اتوماتیک (Auto) : در این حالت تصاویر یکی پس از دیگری به طور خودکار در یک زمان معین نشان داده می‌شوند. ممکن است بر روی بعضی از سویچرهای کلید ترتیب (seq) این کار را انجام دهد.
    - ج) تصویر ثابت (Home) : تصویر دوربینی که کلید آن در این حالت است به طور ثابت روی تلویزیون یا مانیتور پخش می‌شود.
- با توجه به شکل ۳-۶۰ در پشت سویچر قسمت‌های زیر وجود دارد :



شکل ۳-۶۰ قسمت‌های مختلف پشت سویچر

- سیم تغذیه ۲۲۰ ولت
- فیوز
- چهار کanal ورودی های صدا که با عبارت AUDIO مشخص شده است.

### ۳-۳-۳-انتخاب کننده تصویر (Switcher)

با توجه به محدود بودن تعداد ورودی‌های ویدئویی تلویزیون یا مانیتور، اگر تعداد دوربین‌های نصب شده در یک سیستم دوربین مدار بسته زیاد باشد باید برای مشاهده تصویر دوربین‌ها از دستگاهی استفاده کرد که تصویر و صدای دوربین‌ها را یک به یک در طول زمان معینی پخش کند. وسیله‌ای که این کار را انجام می‌دهد انتخاب کننده تصویر یا سویچرنامیده می‌شود. سویچرهای نیز هم به صورت با سیم و هم بی‌سیم وجود دارند. به تعداد دوربین‌هایی که می‌توان به سویچر وصل کرد تعداد کanal سویچر می‌گویند. سویچرهای در تعداد کanal ۲ و ۴ و ۶ و ۸ ساخته شده‌اند. شکل ۳-۵۸ یک سویچر با امکان کنترل از راه دور را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۵۸


در ادامه یک سویچر با چهار کanal تصویر و صدا را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در شکل ۳-۵۹ قسمت‌های مختلف جلوی سویچر نشان داده شده است.



شکل ۳-۵۹ قسمت‌های مختلف جلوی سویچر همان گونه که مشاهده می‌کنید این سویچر دارای قسمت‌های زیر است :

مانیتور، که با عبارت OUT مشخص شده است. نقشۀ شکل ۳-۶۱ طرز اتصالات یک سویچر چهار کanal با صدا و تصویر را به دوربین‌ها و تلویزیون نشان می‌دهد:

- چهار کanal ورودی تصویر، که با عبارت VIDEO مشخص شده است.
- خروجی صدا و تصویر برای اتصال به تلویزیون یا

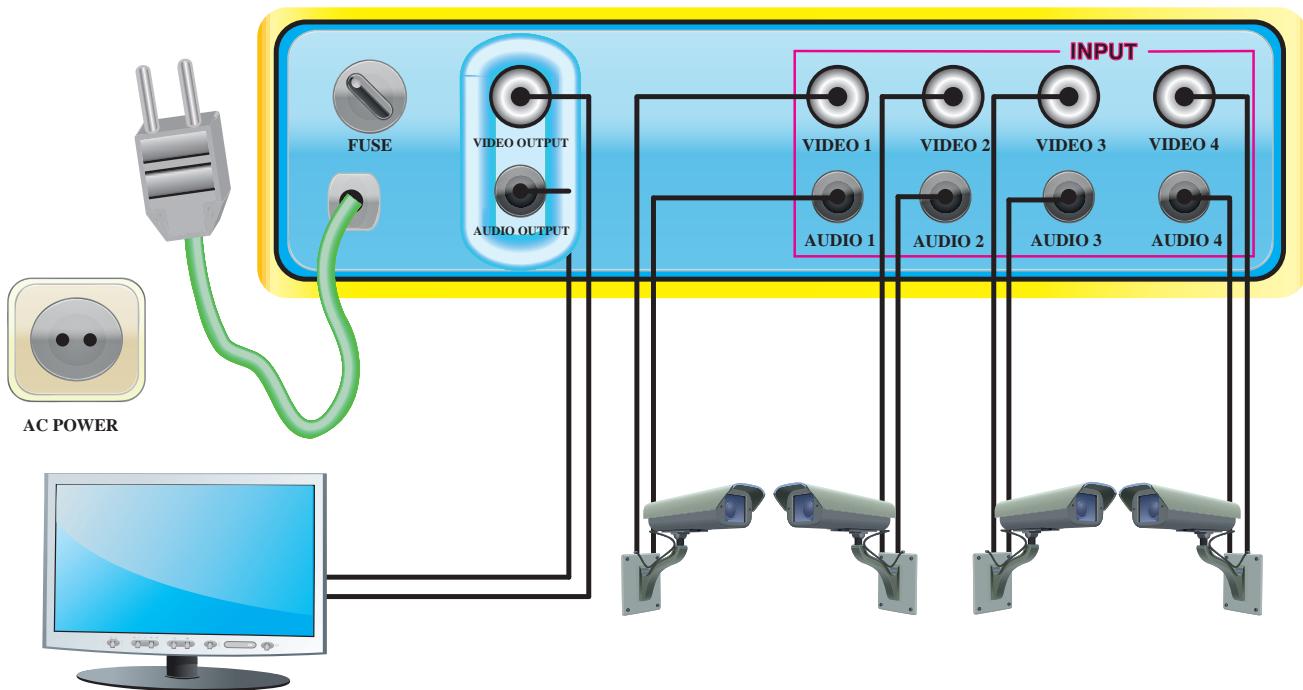

شکل ۳-۶۱ نحوه اتصالات یک سویچر چهار کanal با صدا و تصویر به دوربین‌ها و تلویزیون

و بعد تصویر این چهار کanal را یک جا نشان می‌دهد و همین طور الی آخر. مدت زمان نمایش تصویر کanal‌ها نیز قابل تنظیم است. نحوه اتصال دوربین‌ها و مانیتور به کواد نیز مانند سویچر است. تصویر دو نوع کواد را در زیر می‌بینید.



شکل ۳-۶۲ انواع کواد

### ۳-۳-کواد (QUAD)

واژه کواد بر گرفته از کلمه یک چهارم است و در سیستم دوربین مدار بسته به وسیله‌ای گفته می‌شود که برای نشان دادن تصویر چهار کanal با هم بر روی صفحه تلویزیون یا مانیتور مورد استفاده قرار می‌گیرند. کواد در حالت اتوماتیک ابتدا تصویر کanal‌ها را یک به یک نشان می‌دهد. سپس صفحه نمایشگر را چهار قسمت می‌کند و تصویر چهار کanal را یک جا نشان می‌دهد. در صورتی که تعداد دوربین‌ها بیش از عدد باشد، بعد از نشان دادن ۴ تصویر اول کanal‌های ۵ و ۶ و ۷ و ۸ را نشان می‌دهد

- ۳- ورودی و خروجی برای دستگاه ضبط ویدیو
- ۴- خروجی تصویر برای مونیتور

اکنون به بررسی قسمت‌های مختلف یک کواد چهار کanal می‌پردازیم. تصویر زیر آداتور تغذیه و ریموت کنترل و قسمت‌های مختلف جلوی دستگاه را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۶۳ قسمت‌های مختلف

جلو کواد

- ۱- نشان دهنده منوی دستگاه و تصویر چهار کanal با هم
- ۲- ثابت کردن یک تصویر(FREEZE) و حالت اتوماتیک (AUTO)
- ۳- بزرگ کردن تصویر(ZOOM) و انتخاب حالت‌های مختلف تصویر(MODE)
- ۴- پخش تصاویر ضبط شده و ورود اطلاعات
- ۵- تعیین کanal تصویر در حال پخش و حرکت در بین گزینه‌های منو

در شکل ۳-۶۴ قسمت‌های مختلف پشت دستگاه را می‌بینید.



شکل ۳-۶۴ قسمت‌های مختلف پشت کواد

- ۱- ورودی تغذیه ۱۲ ولت DC یک آمپر
- ۲- چهار کanal ورودی تصویر



کار عملی شماره ۳: راهاندازی یک سیستم دوربین مدار بسته با دستگاه کواد چهار کanal

## هدف: وصل ۴ دستگاه دوربین به یک دستگاه کواد چهار کanal و مشاهده تصاویر آنها در تلویزیون تجهیزات و ابزار مورد نیاز


تعداد / مقدار	تصویر	تجهیزات
یک دستگاه		تلویزیون
۴ دستگاه		دوربین
یک دستگاه		کواد چهار کanal
۴ حلقه		سیم رابط دوربین مدار بسته
یک حلقه		سیم رابط ویدئویی AV
۵ عدد		منبع تغذیه ۱۲ ولت به BNC تبدیل AV
۴ دستگاه		منبع تغذیه ۱۲ ولت
یک سری کامل		ابزار سیم کشی

## مراحل اجرای کار

- ۳- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کانال ویدئویی قرار دهید.
- ۴- تغذیه دوربین‌ها و کواد را وصل نمایید.
- ۵- با استفاده از دگمه‌های روی دستگاه و ریموت کنترل امکانات بیان شده در دفترچه راهنمای دستگاه را مورد بررسی و آزمایش قرار دهید.

۱- مطابق شکل ۳-۶۵ خروجی تصویر دوربین‌ها را به ورودی‌های کواد وصل کنید. توجه داشته باشید دوربین بی‌سیم دارای گیرنده است و خروجی تصویر در گیرنده را باید به کواد وصل کرد.

۲- خروجی کواد را به ورودی تصویر تلویزیون وصل

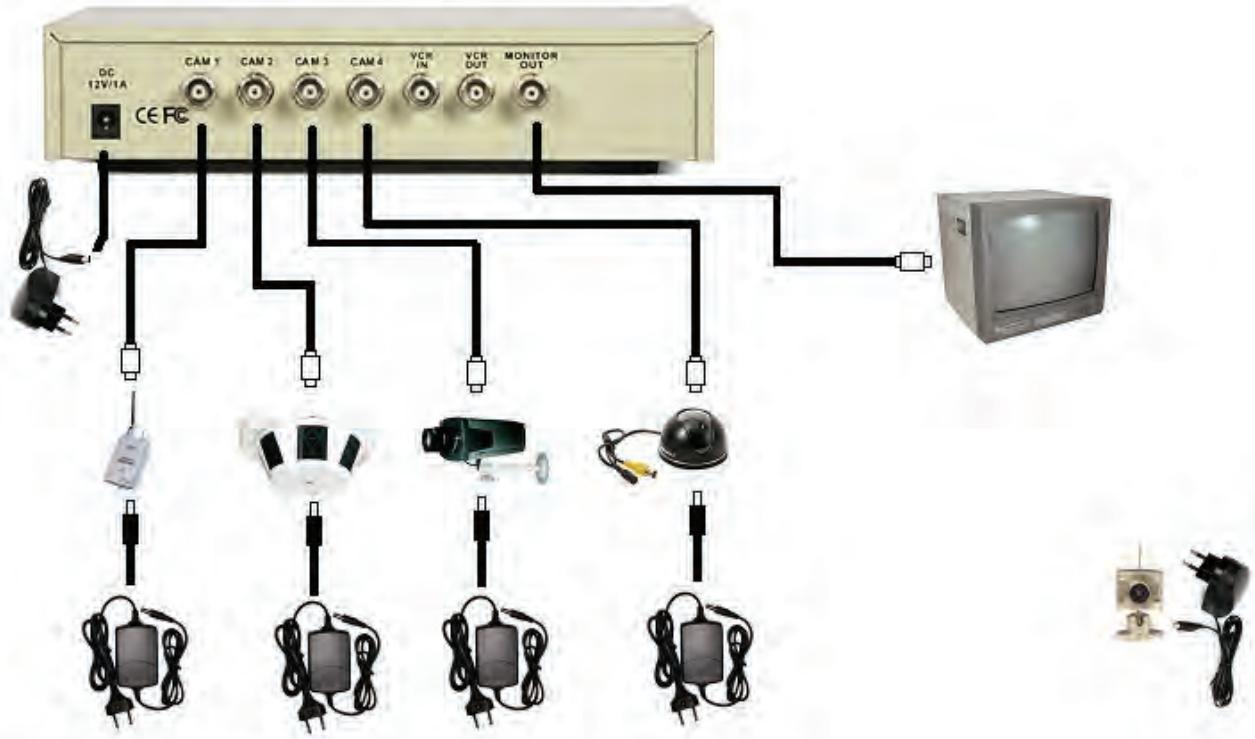

شکل ۳-۶۵

ضبط کننده‌های دیجیتالی نیز در دو نوع به صورت دستگاه مستقل<sup>۳</sup> و کارت‌های الکترونیکی<sup>۴</sup> که روی رایانه نصب می‌شوند ارائه شده اند.

**۳-۱۱-۳- ضبط کننده‌های دیجیتالی مستقل**  
این دستگاه‌ها دارای ورودی‌ها و خروجی‌های تصویر و صدا و امکاناتی برای ضبط و پخش تصاویرند و می‌توانند وظيفة دستگاه سویچر و کواد را نیز انجام دهند. بعد از

## ۳-۱۱-۳- ضبط کننده تصویر (RECORDER)

برای ضبط تصاویر گرفته شده، دوربین‌ها تصاویر خود را به ضبط کننده ویدئویی می‌فرستند. ضبط کننده‌ها در دو نوع ویدئو کاست<sup>۱</sup> و دیجیتالی<sup>۲</sup> عرضه می‌شوند. در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت حجم اطلاعات ضبط شده روی ویدئو کاست و همچنانی پایین آمدن قیمت دستگاه‌های ضبط دیجیتالی ضبط کننده‌های ویدئو کاست از رده خارج شده اند.

۱ - VCR

۲ - DVR( DIGITAL VIDEO RECORDER)

۳ - STAND ALONE

۴ - DVR CARD



شکل ۳-۶۸ دیسک سخت نصب شده در داخل دستگاه



شکل ۳-۶۹ محل استفاده از دیسک سخت خارجی یا فلاش

- در ادامه، قسمت‌های مختلف پانل جلوی یک دستگاه ضبط کننده مستقل را برای نمونه توضیح می‌دهیم:
- ۱- لامپ نشانگر برق (سبز) و لامپ نشانگر ضبط تصویر (قرمز)
  - ۲- محل اتصال سیم چشمی گیرنده مادون قرمز برای ریموت کنترل
  - ۳- چشمی دریافت کننده مادون قرمز برای ارتباط با ریموت کنترل
  - ۴- کلید روشن و خاموش
  - ۵- ضبط کننده دیسک سخت
  - ۶- کلید شروع ضبط
  - ۷- کلید ریست کردن آلام
  - ۸- بازبینی تصاویر ضبط شده
  - ۹- باز کردن منو
  - ۱۰- کلیدهای جهت برای پایه گردان و ENTER
  - ۱۱- کلید اعداد
  - ۱۲- کلید فانکشن (این کلید به همراه اعداد، حالت‌های مختلف پخش تصویر مانند تمام صفحه و سویچر و

وصل کردن دستگاه به یک مانیتور و روشن کردن آن امکان دسترسی به تنظیمات دستگاه و اطلاعات ضبط شده به یکی از روش‌های زیر وجود دارد:

- ۱- توسط کلیدهایی در جلوی دستگاه
- ۲- توسط یک ریموت کنترل
- ۳- توسط ماوس

شکل ۳-۶۶ نمونه‌هایی از این دستگاه‌ها را نشان می‌دهند.




شکل ۳-۶۶ ضبط کننده‌های دیجیتالی مستقل

در ضبط کننده‌های دیجیتالی مستقل، تصاویر به صورت دیجیتالی روی حافظه داخلی دستگاه یا یک حافظه خارجی مانند فلاش یا دیسک فشرده (DVD یا CD) ضبط می‌شود. حافظه‌های داخلی همان دیسک سخت‌های مورد استفاده در رایانه هستند. تعداد دوربین‌ها و ظرفیت حافظه نصب شده روی دستگاه و کیفیت انتخاب شده برای ضبط تصویر و سایر تنظیمات دستگاه در مدت زمانی که دستگاه می‌تواند تصاویر را ذخیره کند تأثیر دارد. این زمان ممکن است از چند هفته تا چند ماه تغییر کند. این زمان در بعضی از دستگاه‌ها توسط خود دستگاه محاسبه و نشان داده می‌شود. شکل ۳-۶۷ محل استفاده از دیسک سخت خارجی یا فلاش و دیسک فشرده‌ای DVD را بر روی دستگاه ضبط نشان می‌دهد:



شکل ۳-۶۷ حافظه دیسک سخت برای ذخیره تصاویر

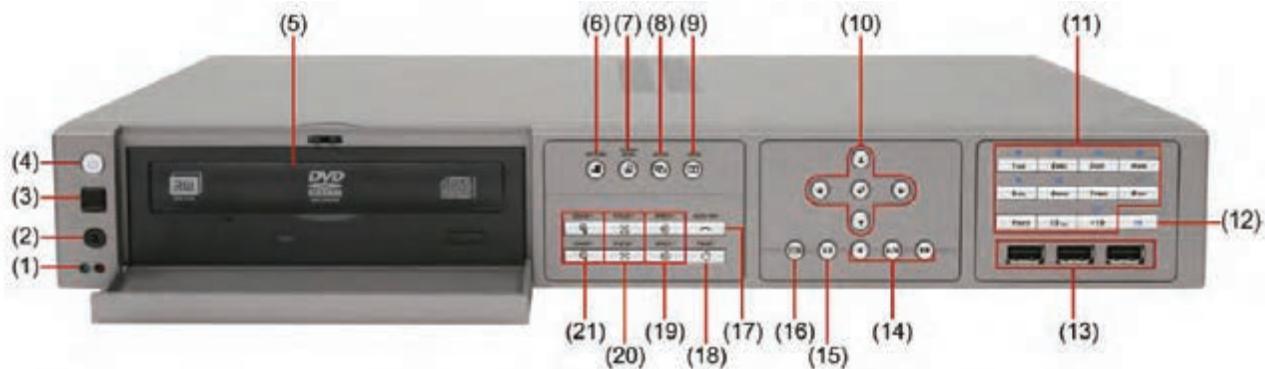


شکل ۳-۷۰ قسمت‌های مختلف پانل جلوی یک دستگاه ضبط کننده مستقل

- ۱۸- کلید تنظیم مکان اولیه پایه گردن
- ۱۹- کلید تنظیم سرعت حرکت پایه گردن
- ۲۰- کلید تنظیم وضوح تصویر(فوکوس)
- ۲۱- کلید تنظیم فاصله(زوم)
- شکل ۳-۷۱ محل اتصال بعضی از تجهیزات جانبی را نشان می‌دهد.
- غیرآن‌هارا انتخاب می‌کند)
- ۱۳- ورودی‌های USB برای ماوس و صفحه کلید و
- فلش یا دیسک سخت خارجی
- ۱۴- کلیدهای پخش تصاویر ضبط شده
- ۱۵- کلید علامت گذاری ابتدا و انتهای یک قسمت از تصویر برای گرفتن پشتیبان
- ۱۶- کلید ذخیره تصویر در فلاش یا دیسک سخت خارجی یا دیسک فشرده
- ۱۷- کلید حرکت اتوماتیک پایه گردن به چپ و راست(پن)




شکل ۳-۷۱ محل اتصال تجهیزات جانبی به دستگاه ضبط کننده


شکل ۳-۷۲ محل اتصالات سایر تجهیزات سیستم دوربین مدار بسته به پشت دستگاه را نشان می‌دهد.

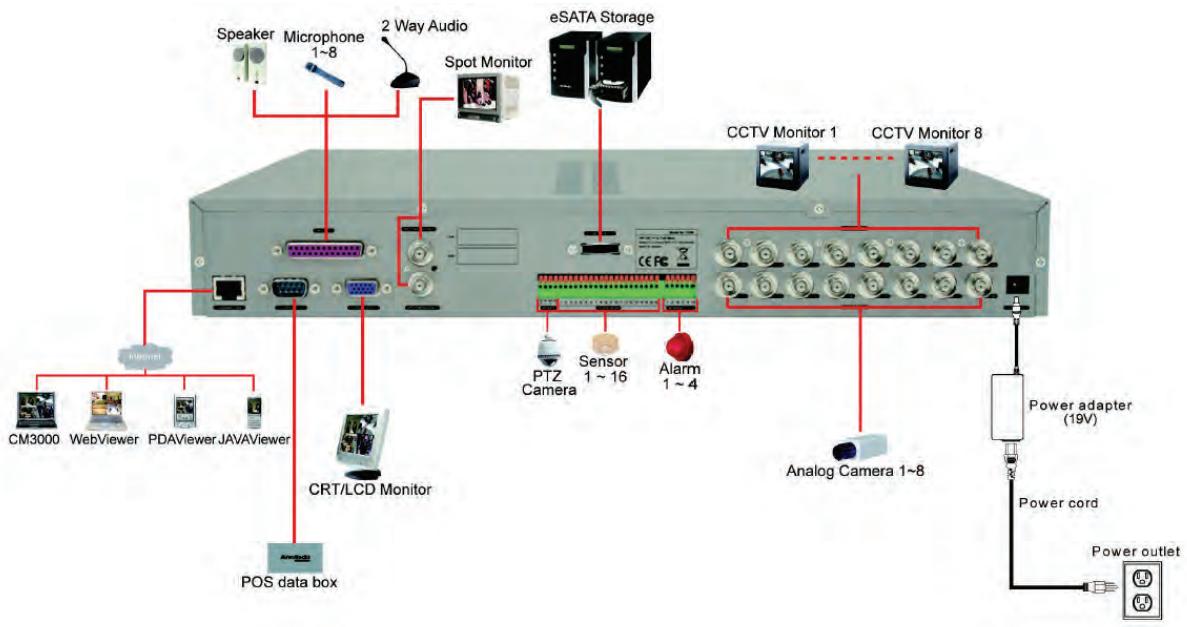

شکل ۳-۷۲ محل اتصالات تجهیزات سیستم دوربین مدار بسته به پشت دستگاه ضبط کننده

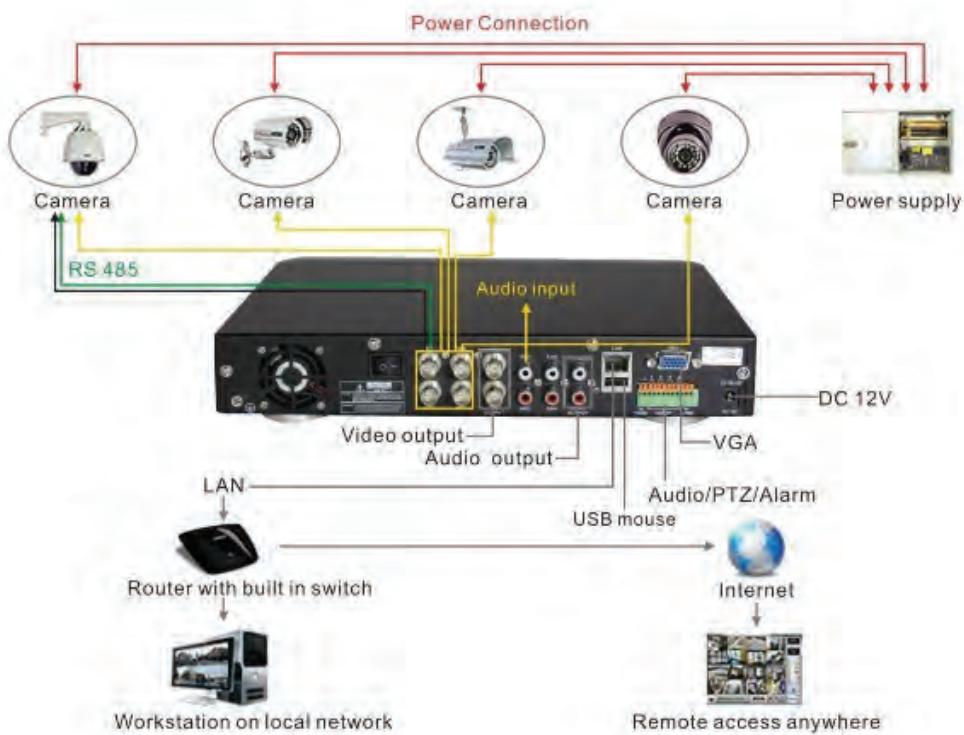

شکل ۳-۷۳ شماتی اتصالات پشت یک دستگاه ضبط کننده

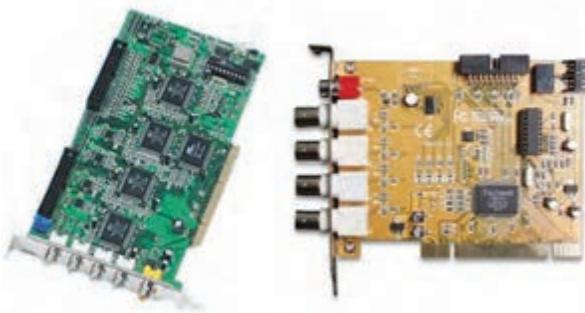


شکل ۳-۷۶ کارت‌های ضبط با چهار کanal تصویر و یک کanal صدا

برای استفاده از یک کارت DVR نرم افزار مربوطه را از دیسک فشرده‌ای که همراه کارت ارائه می‌شود روی رایانه نصب می‌کنند. بعد از اجرای نرم افزار، می‌توان کنترل‌ها را از طریق رایانه انجام داد. در شکل ۳-۷۷ صفحه اصلی چند نوع نرم افزار کارت ضبط را می‌بینید.



شکل ۳-۷۷ صفحه اصلی دو نوع نرم افزار کارت ضبط دیجیتالی

در شکل ۳-۷۴ صفحه اصلی نرم افزار این دستگاه ضبط کننده را روی صفحه مانیتور ملاحظه می‌کنید.

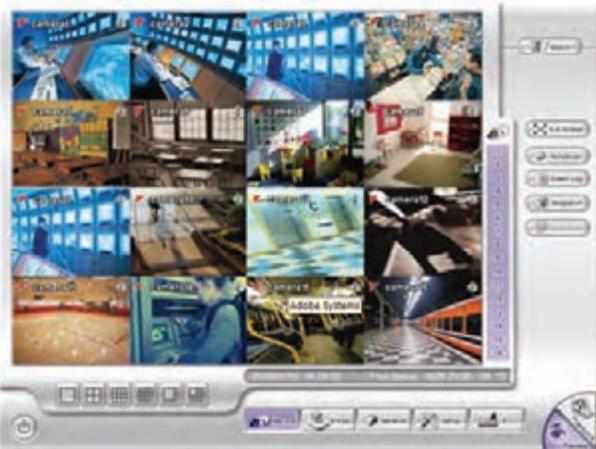

شکل ۳-۷۴ صفحه اصلی نرم افزار دستگاه ضبط کننده

### ۳-۱۱-۲- ضبط کننده‌های دیجیتالی قابل نصب روی رایانه

کارت‌های ضبط دیجیتالی روی برد اصلی<sup>۱</sup> رایانه نصب می‌شوند. این کارت‌ها دارای ورودی BNC برای اتصال دوربین‌ها به تعداد ۴ یا ۸ کanal یا بیشتر و ورودی‌های صدا هستند و تصاویر دریافت شده را روی مانیتور رایانه نمایش می‌دهند. همچنین می‌توان تصاویر را روی دیسک سخت رایانه ذخیره کرد. در شکل‌های ۳-۷۵ و ۳-۷۶ کارت‌های ضبط تصویر دیجیتالی را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۳-۷۵ کارت‌های ضبط ۴ و ۱۶ کanal




**هدف:** وصل ۴ دستگاه دوربین به یک ضبط کننده مستقل چهار کanal ، مشاهده تصاویر آنها در تلویزیون و ضبط و بازبینی تصاویر .

**تجهیزات و ابزار مورد نیاز**

تعداد / مقدار	تصویر	تجهیزات
یک دستگاه		مانیتور LCD
۴ دستگاه		دوربین
یک دستگاه		میکروفون
یک دستگاه		ضبط کننده مستقل چهار کanal با یک کanal صدا و حافظه دیسک سخت
۴ حلقه		سیم رابط دوربین مدار بسته
یک حلقه		سیم رابط ویدئویی AV
۵ عدد		تبديل AV به BNC
۴ دستگاه		منبع تغذیه ۱۲ ولت
یک سری کامل		ابزار سیم کشی

## مراحل اجرای کار

- ۱- مطابق شکل ۳-۷۸ به وسیله سیم رابط ویدئویی خروجی تصویر دوربین‌ها را به ورودی‌های دستگاه ضبط کننده وصل کنید.
- ۲- خروجی دستگاه ضبط کننده را به پورت VGA مانیتور وصل کنید.
- ۳- مانیتور را روشن نمایید.
- ۴- تغذیه دوربین‌ها و دستگاه ضبط کننده را وصل و روشن نمایید.

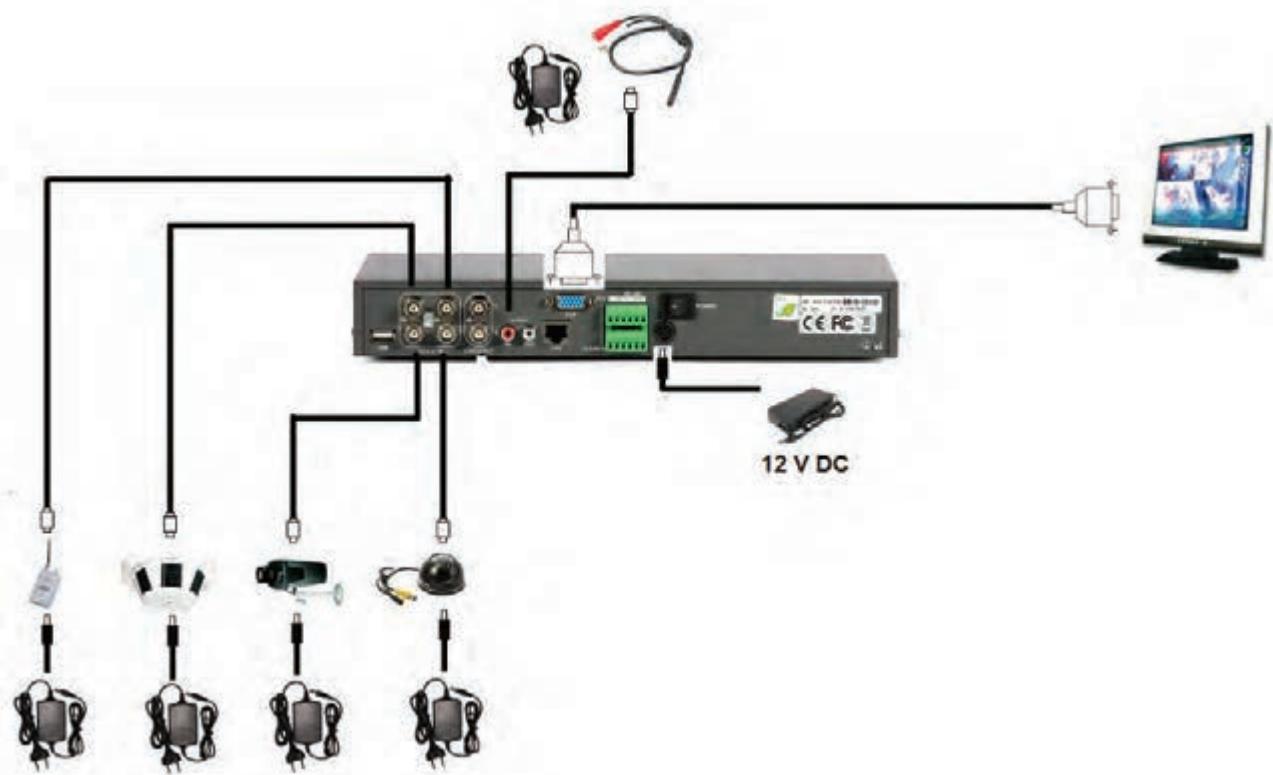

شکل ۳-۷۸

می‌گردد. بعد از انتخاب کیس پایه مناسب انتخاب می‌شود. در صورت نیاز به حرکت دوربین در جهات مختلف، باید پایه پن یا پن تیلت مناسب را در نظر گرفت.

#### ۴-۳-انتخاب دستگاه ضبط کننده

با توجه به نوع سیستم دوربین مدار بسته و تعداد دوربین‌ها و زمان درخواستی مشتری برای ضبط، نوع ضبط کننده (مستقل یا کارت) و تعداد کanal و ظرفیت حافظه داخلی دستگاه ضبط کننده تعیین می‌شود. در صورت نیاز به ضبط صدا باید دستگاهی انتخاب شود که کanal (ورودی) صدا نیز داشته باشد.

#### ۴-۴-انتخاب دستگاه کنترل کننده

اگر از پایه گردان قابل کنترل استفاده شود و امکان کنترل پایه از طریق دستگاه ضبط یا نرم افزار کارت DVR وجود نداشته باشد، با توجه به نوع کنترل (کابل سه زوج یا RS485) از دستگاه کنترل کننده مستقل با تعداد کanal مناسب استفاده می‌شود.

#### ۴-۵-تعیین منبع تغذیه

ولتاژ و جریان مناسب برای منبع تغذیه، با توجه به جریان مصرفی و تعداد دوربین‌ها و سایر تجهیزاتی که از ولتاژ یکسان با دوربین‌ها استفاده می‌کنند (مانند بعضی از پایه‌های گردان و لنزهای متغیر) تعیین می‌گردد. البته، باید با در نظر گرفتن امکان توسعه سیستم در آینده، ظرفیت تغذیه را اضافه تر محاسبه کرد. منبع تغذیه دستگاه‌های ضبط کننده مستقل همراه دستگاه ارائه می‌شود.

### ۴-۳-۱-اصول طراحی، نصب و سیم‌کشی

#### سیستم‌های دوربین مدار بسته

برای طراحی یک سیستم دوربین مدار بسته، باید مراحل زیر را طی کرد:

#### ۴-۱-بازدید از محل

در صورتی که سیستم در یک ساختمان آماده نصب می‌شود از محل بازدید به عمل می‌آید. در غیر این صورت باید نقشه محل نصب را برای تعیین تجهیزات، مورد بررسی قرار داد.

#### ۴-۲-انتخاب نوع سیستم

با توجه به این که یک سیستم دوربین مدار بسته از ترکیب انواع مختلف روش‌های انتقال اطلاعات تصویر، که در ابتدای این فصل ذکر شد، استفاده می‌کند، باید با برآورد تقریبی هزینه‌ها و توافق با مشتری نوع سیستم را تعیین کرد. از نظر هزینه می‌توان گفت که سیستم‌های باسیم‌کشی کابل کواکسیال کم هزینه‌ترند و سیستم‌های شبکه و بی‌سیم به ترتیب هزینه‌های بالاتری دارند.

#### ۴-۳-انتخاب دوربین و لنز

بر اساس وضعیت محیط از نظر تغییرات نور و زاویه دید مورد نیاز دوربین با لنز مناسب انتخاب می‌شود. این کار ممکن است از روی تجربه یا با کمک نرم افزارهایی که برای این منظور تهیه شده اند انجام شود.

#### ۴-۴-انتخاب پایه و کیس

بسته به دوربین انتخاب شده در صورت نیاز از کیس مناسب برای فضای داخل یا محیط بیرون استفاده

نمایش داده می‌شود و همچنین تصاویر در فاصله دورکه از طریق شبکه بر روی رایانه و تلفن همراه قابل دریافت است، ملاحظه می‌شود.



شکل ۳-۷۹ دیاگرام کلی اتصالات یک نمونه سیستم دوربین مدار بسته

### ۳-۴-۸- تعیین محل قرارگیری تجهیزات کنترلی

اتفاق اصلی که باید تجهیزات کنترلی (مانند دستگاه ضبط و کنترل کننده پایه‌های گردان و مانیتورها و منبع تغذیه) در آنجا قرار گیرد باید از روی نقشه یا از طریق بازدید از محل تعیین گردد.

### ۳-۴-۹- ترسیم نقشه

نقشه مدار الکتریکی سیستم با توجه به تجهیزات انتخاب شده رسم می‌شود.

### ۳-۴-۱۰- تهیه لیست تجهیزات

بعد از بررسی نقشه باید لیست دستگاهها و قطعات مورد نیاز برای اجرای پروژه تعیین شود.

با توجه به نوع سیستم انتخاب شده، در صورت نیاز سیم‌کشی‌های لازم با سیم‌های مناسب در داخل کانال‌هایی لوله‌های خرطومی پلاستیکی یا فلزی (بسته به محیط نصب) انجام می‌شود. برای کابل کشی روکار، کابل‌هادر داخل لوله خرطومی فلزی یا کانال پلاستیکی قرار داده می‌شوند و در صورتی که در مراحل اولیه ساخت ساختمان، سیم‌کشی دوربین مدار بسته نیز طراحی و اجرا گردد، کابل‌ها داخل لوله‌های پی‌وی‌سی (PVC) به صورت توکار قرار می‌گیرد.


### ۳-۵- نقشه مدار الکتریکی سیستم‌های دوربین مدار بسته:

در شکل ۳-۷۹ دیاگرام کلی اتصالات یک نمونه سیستم دوربین مدار بسته به همراه چند دوربین، که به دستگاه ضبط کننده وصل شده است و بر روی مانیتور

	کارت ضبط دیجیتالی
	کنترل کننده



- ۱- قطعات به کاررفته در سیستم دوربین مدار بسته را نام ببرید.
- ۲- قسمت‌های مختلف دوربین را نام ببرید.
- ۳- وظیفه CCD در دوربین چیست؟
- ۴- کانکتورهای پشت دوربین را نام ببرید.
- ۵- انواع لنزها را نام ببرید.
- ۶- لنز زوم چگونه کار می‌کند؟
- ۷- پایه‌های متحرک به چه روش‌هایی کنترل می‌شوند؟
- ۸- امکانات یک کنترل کننده چیست؟
- ۹- چند مورد از امکانات دستگاه‌های ضبط کننده را بیان کنید.
- ۱۰- در استفاده از دوربین‌ها چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
- ۱۱- نقشه سیستم دوربین مدار بسته را روی پلان ساختمان مدرسه دو طبقه زیر طراحی و لیست تجهیزات لازم را تهیه کنید. کابل‌های مختلف را روی نقشه با رنگ‌های متفاوت نشان دهید.

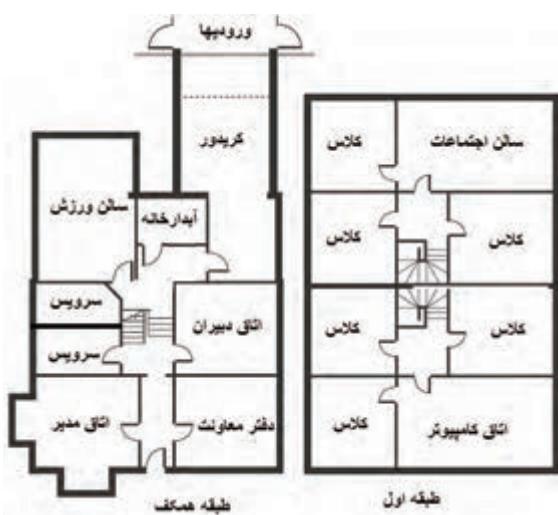

## علاویم اختصاری در نقشه مدار الکتریکی سیستم‌های دوربین مدار بسته

برای ترسیم نقشه سیستم دوربین مدار بسته روی پلان ساختمان می‌توان از علائم زیر استفاده کرد:

علامت اختصاری	وسیله
	دوربین به طور کلی
D/N	دوربین دید در شب
PIN	دوربین پین هل
IP	دوربین شبکه
IND	دوربین صنعتی
	دوربین روی پایه ثابت
	دوربین با کاور
	میکروفون
PSU	منبع تغذیه
	مانیتور
	دوربین با پایه پن
	دوربین با پایه پن - تیلت
	دوربین با پایه پن - تیلت و لنز زوم
SWR	سویچر
QUAD	کواد
DVR	ضبط کننده مستقل

شکل ۳-۸۰



## فصل چهارم

# سیستم در اتوماتیک



ساعات آموزش

جمع

عملی

نظری

۳۶

۲۴

۱۲

## هدف کلی فصل

آشنایی با سیستم در اتوماتیک و توانایی نصب و راه اندازی آن

### هدفهای رفتاری

پس از پایان آموزش این فصل هنرجو باید بتواند:

۱- انواع سیستم‌های در اتوماتیک را تشخیص دهد.

۲- تجهیزات به کار رفته در سیستم در اتوماتیک گیربکسی را شناسایی کند.

۳- اصول کار تجهیزات سیستم در اتوماتیک گیربکسی را شرح دهد.

۴- اصول نصب و سیم‌کشی سیستم در اتوماتیک گیربکسی را بیان کند.

۵- سیستم در اتوماتیک گیربکسی را نصب و سیم‌کشی نماید.

۶- قطعات به کار رفته در سیستم راه بند الکتریکی را بشناسد.

۷- روش‌های مختلف عملکرد راه بند الکتریکی را بیان کند.



### پیش آزمون



۱- برخی از مزایای استفاده از درهای اتوماتیک را نام ببرید.

۲- انواع سیستم‌های در اتوماتیک کدام است؟

۳- انواع درهایی را که سیستم در اتوماتیک روی آنها نصب می‌شود، نام ببرید.

۴- چه قطعاتی در سیستم در اتوماتیک گیربکسی به کار می‌رود؟

۵- تجهیزات ایمنی سیستم‌های در اتوماتیک کدام است؟

۶- چشمی مادون قرمز در سیستم در اتوماتیک، چه موقع عمل می‌کند؟

۷- نقش خلاص کن در سیستم در اتوماتیک چیست؟

۸- قفل برقی در کدام نوع از سیستم‌های در اتوماتیک به کار می‌رود؟

۹- دستگاه مرکزی سیستم در اتوماتیک نوع ریلی، چه وظیفه‌ای دارد؟

۱۰- در سیستم‌های در اتوماتیک، باتری پشتیبان به چه منظور به کار می‌رود؟


مقدمه:

استفاده می‌شود که در زیر به آن‌ها اشاره می‌گردد:

#### ۴-۱-۱- سیستم هیدرولیکی (روغنی)

این سیستم‌ها برای درهای سنگین و بزرگ که معمولاً در مکان‌هایی مانند مراکز نظامی یا کارخانجات و انبارها نصب می‌شوند مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این سیستم‌ها انتقال نیرو توسط روغن انجام می‌شود و جک‌های هیدرولیکی توسط فشار روغن ایجاد شده به‌وسیله یک موتور الکتریکی در رابطه حرکت درمی‌آورند.

شکل ۴-۱ نمونه این سیستم‌ها را نشان می‌دهد.

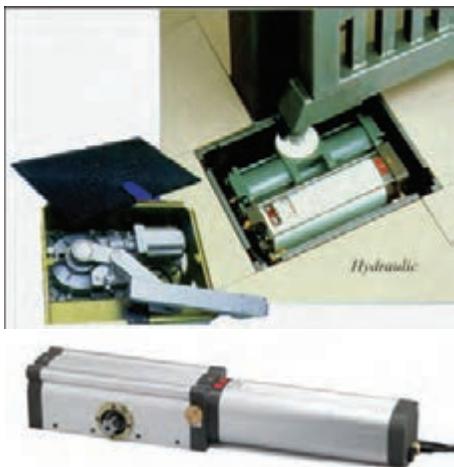

شکل ۴-۱ سیستم‌های در اتوماتیک هیدرولیکی

#### ۴-۱-۲- سیستم‌های پنوماتیکی (بادی)

این درها بیشتر برای مکان‌های مرطوب، مانند ماشین‌شویی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. با استفاده از نیروی باد فشرده ایجاد شده توسط یک کمپرسور و انتقال این نیرو توسط شلنگ‌های هوا به جک‌های دستگاه، عمل باز و بسته شدن در انجام می‌شود. شکل ۴-۲ نمونه این سیستم‌ها را نشان می‌دهد.

امروزه استفاده از درازکن اتوماتیک به دلیل این که ساختمان‌ها را از مزایاو امکانات رفاهی جدیدی برخوردار می‌سازد گسترش زیادی یافته است. شاید بزرگ‌ترین امتیاز استفاده از درهای اتوماتیک این است که امکان دسترسی و ورود و خروج آسان تمام افراد به ساختمان را فراهم می‌کند. بسیاری از افراد ناتوان، مسن و معلول در استفاده از درهای اتوماتیک راحت‌تر هستند. این درها به جهت استفاده بهینه از مواد و صرفه‌جویی در مصرف انرژی برودتی - حرارتی تا حد ۳۵ تا ۵۰ درصد در سال، برای ورودی‌های پر تردد مناسب‌ترند. قابلیت تنظیم سرعت بازو بسته شدن در، بنا بر نیاز ترافیک محل و نوع مراجعین و همچنین فصول سال یا حتی ساعت‌های شبانه‌روز از دیگر ویژگی‌های این درهای است. به طور کلی در بازکن اتوماتیک در مکان‌های مختلف با اهداف زیر، مورد استفاده قرار می‌گیرد:

- اهداف امنیتی، مانند درهای اتوماتیک مراکز نظامی.
- تأمین رفاه بیشتر، مانند درهای اتوماتیک پارکینگ منازل، ورودی باغ و ویلاهایو....
- صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مانند درهای اتوماتیک هتل‌ها، فروشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، بانک‌ها و ادارات و سایر مکان‌های پر رفت و آمد.
- تأمین بهداشت مکان‌های خاص، مانند اتاق عمل و آزمایشگاه‌ها و انبارهای مواد غذایی.
- در اتاق‌های داخل ساختمان برای افراد معلول.

### ۴-۱- انواع سیستم‌های در اتوماتیک

بسته به سنگینی و ابعاد در و نحوه باز و بسته شدن آن و شرایط محیط نصب، از انواع مختلف درهای اتوماتیک



در اتوماتیک دو لنگه



در اتوماتیک تک لنگه

شکل ۴-۴



شکل ۴-۲ سیستم‌های در اتوماتیک پنوماتیکی

#### ۴-۱-۳-سیستم‌های الکترو مکانیکی (گیربکسی)

سیستم‌های گیربکسی به دلیل سادگی ساختمان و پایین بودن قیمت تجهیزات و همچنین نگهداری آسان، بیشتر از سایر سیستم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و بر روی انواع مختلف درها قابل نصب اند.

#### ۴-۲- انواع در، در سیستم گیربکسی

در زیر به نمونه‌هایی از درهایی که این سیستم‌ها را می‌توان روی آن‌ها نصب کرد اشاره می‌شود:

#### ۴-۲-۱-درهای کشویی (ریلی) (Door Siliding)

این درها یک تکه هستند و روی ریلی در پایین در می‌لغزند و به چپ و راست حرکت می‌کنند.



شکل ۴-۳ در اتوماتیک ریلی

#### ۴-۲-۲-درهای لولایی (Swing Door) :

درهایی هستند که به صورت دو لنگه یا تک لنگه حول یک لولا حرکت می‌کنند (شکل ۴-۴).

#### ۴-۲-۶- درهای شیشه‌ای

این درها در ورودی ساختمان‌های با تردد زیاد، مانند بانک‌ها و ادارات و غیرآن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند(شکل ۴-۸).



شکل ۴-۸ درهای اتوماتیک شیشه‌ای

برای باز و بسته کردن انواع مختلف درها سیستم‌های گیربکسی با مکانیسم‌های متفاوت طراحی شده است. در شکل ۴-۹ تا ۴-۱۴ تصاویر مربوط به سیستم‌های الکترومکانیکی انواع درها را مشاهده می‌کنید.



شکل ۴-۹ سیستم دربازکن اتوماتیک ریلی

#### ۴-۲-۳- درهای زیر سقفی چند تکه (Sectional Door)

این درها به صورت تکه‌های افقی، روی هم قرار می‌گیرند و هنگام باز شدن به بالا حرکت می‌کنند و سپس با چرخش ۹۰ درجه، به موازات سقف قرار می‌گیرند. این درها برای محیط‌های مناسب است که جهت نصب درهای متعارف فضای کافی را ندارند.



شکل ۴-۵ درهای اتوماتیک زیر سقفی چند تکه

#### ۴-۲-۴- درهای زیر سقفی یک تکه چرخان (Tilt Door)

این درها به طور یک پارچه با حرکت عمودی، حول دو نقطه در طرفین می‌چرخند و به موازات سقف قرار می‌گیرند(شکل ۴-۶).



شکل ۴-۶ درهای اتوماتیک زیر سقفی یک تکه چرخان

#### ۴-۲-۵- درهای کرکره‌ای (Roller Door)


این درها با چرخیدن حول یک محور در بالا، جمع می‌شوند (مانند کرکره‌های مغازه‌ها) (شکل ۷).



شکل ۴-۷ درهای اتوماتیک کرکره‌ای



شکل ۴-۱۱ سیستم‌های در باز کن اتوماتیک زیر سقفی چند تکه

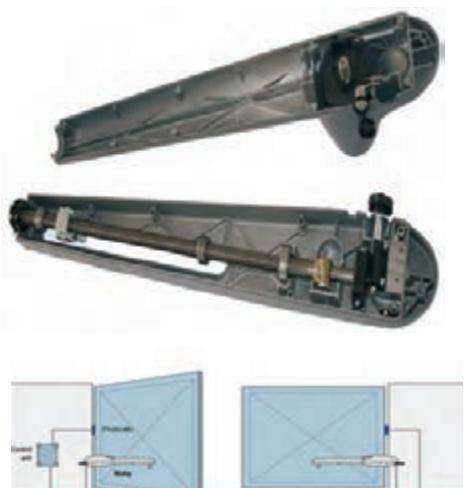

شکل ۴-۱۲ سیستم در باز کن اتوماتیک زیر سقفی یک تکه چرخان



شکل ۴-۱۳ سیستم در باز کن اتوماتیک کرکره‌های



شکل ۴-۱۰ سیستم در باز کن اتوماتیک  
لوایی تک لنگه

شکل ۴-۱۴ سیستم در باز کن اتوماتیک درب شیشه‌ای

### ۴-۳-۲- قسمت مکانیکی

برای بالا بردن نیروی موتور تک فاز و انتقال آن، جهت باز و بسته کردن در از یک سیستم مکانیکی استفاده می‌شود. در اکثر موارد از جعبه دنده (گیربکس) برای این کار استفاده می‌شود. پس از افزایش نیرو نحوه انتقال آن به در، به نوع در بستگی دارد و به روش‌های گوناگون صورت می‌گیرد. برای درهای ریلی (کشویی) نیرو توسط یک چرخ دنده از محور محرک مکانیکی به دنده‌های شانه‌ای نصب شده زیر در منتقل می‌گردد. در مورد درهای یک تکه، که به طور عمودی باز و بسته می‌شوندو درهای یک تکه چرخان، نیرو توسط زنجیر یا تسمه انتقال می‌یابد. برای درهای تک لنگه یا دو لنگه توسط بازوها (جک‌ها) در باز و بسته می‌گردد. شکل ۴-۱۶ انتقال نیروی موتور را توسط زنجیر نشان می‌دهد.



شکل ۴-۱۶

### ۴-۳-۳- برد الکترونیکی

این برد جهت کنترل و تنظیم زمان حرکت در به کار می‌رود و محل قرارگیری آن در سیستم‌های مختلف متفاوت است. به عنوان نمونه این برد در سیستم درهای ریلی روی دستگاه اصلی و در سیستم درهای لولایی به صورت جداگانه در یک تابلو در کنار در نصب می‌گردد. در شکل ۴-۱۷ و شکل ۴-۱۸ برد الکترونیکی سیستم‌های در اتوماتیک ریلی و لولایی نشان داده شده است.

### ۴-۳-۴- تجهیزات سیستم‌های در اتوماتیک

در این بخش به بررسی سیستم‌های در اتوماتیک نوع الکترو مکانیکی (گیربکسی) خواهیم پرداخت. قسمت‌های اصلی یک سیستم در باز کن اتوماتیک نوع الکترو مکانیکی به صورت زیر است:

۴-۳-۱- موتور الکتریکی

۴-۳-۲- قسمت مکانیکی

۴-۳-۳- برد الکترونیکی

۴-۳-۴- تجهیزات ایمنی

۴-۳-۵- شستی‌های کنترل دستی

۴-۳-۶- ریموت کنترل

اکنون به شرح قسمت‌های فوق می‌پردازیم:

### ۱-۴- موتور الکتریکی

در اکثر موارد برای سیستم‌های در باز کن اتوماتیک از موتورهای تک فاز استفاده می‌شود. در سیستم‌های در اتوماتیک صنعتی ممکن است از موتور سه فاز نیز استفاده شود. این موتورها باید قابلیت چیگرد راستگرد شدن را داشته باشند. سیم‌های موتور به ترمینال‌های مدار الکترونیکی وصل می‌شوند. این موتورها در توان‌های پانصد وات تا چند کیلووات برای درهای مختلف از نظر اندازه و وزن مورد استفاده قرار می‌گیرد. تنها در مورد درهای دو لنگه از دو موتور استفاده می‌شود ولی در بقیه موارد یک موتور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل ۴-۱۵ برای نمونه موتور چند نوع در نشان داده شده است:



شکل ۴-۱۵

موتور در کرکرهای

موتور در شیشه‌ای

توسط ترانس تغذیه به ولتاژ مورد نیاز مدار الکترونیکی که معمولاً ۲۴ ولت است تقلیل می یابد.

**کارت رادیویی:** کارت رادیویی به صورت گیرنده امواج رادیویی ارتباط بین ریموت کنترل و دستگاه اصلی را برقرار می کند.

**رله ها:** رله ها برای اعمال دستورات کنترلی به موتور و لامپها به کار می روند.

**ولوم های تنظیم:** ولوم های تنظیم برای تنظیم قدرت موتور یا زمان حرکت و ایست موتور به کار می روند.

**کلیدهای ریز تنظیم:** این کلید های مینیاتوری به همراه ولوم ها جهت برنامه ریزی سیستم به کار می روند.

**دیپ سویچ ها:** این ها مجموعه ای از کلید های ریز کنار هم هستند که برای برنامه ریزی سیستم به کار می روند. **ترمینال های اتصال :** از این ها برای ارتباط دستگاه اصلی با عناصر دیگر سیستم از ترمینال های اتصال استفاده می شود.

**LED های نشانگر:** این ها حالات کار و حالت تنظیم برد را نشان می دهند.

**فیوزها :** برای حفاظت در برابر اضافه بار از فیوز استفاده می شود.

### ۴-۳-۴-تجهیزات ایمنی


در سیستم های در اتوماتیک، برای اینکه هنگام حرکت در از آسیب رسیدن به افراد و وسایل نقلیه جلوگیری شود، باید از تجهیزاتی استفاده نمود که هم حرکت در را اعلام کند و هم در صورت عبور فرد یا وسیله ای هنگام حرکت در، آن را به نحو مناسب متوقف نماید یا باز کند. معمولاً برای این منظور از تجهیزات زیر استفاده می شود:

#### ۴-۳-۴-۱-حسگرهای مادون قرمز (Photo Cell) (Beam Sensor)

این حسگرهای که اصطلاحاً چشمی نیز نامیده می شوند، دارای دو قسمت جداگانه فرستنده (TX) و گیرنده (RX) هستند.



شکل ۴-۱۷ برد الکترونیکی در اتوماتیک لوایی

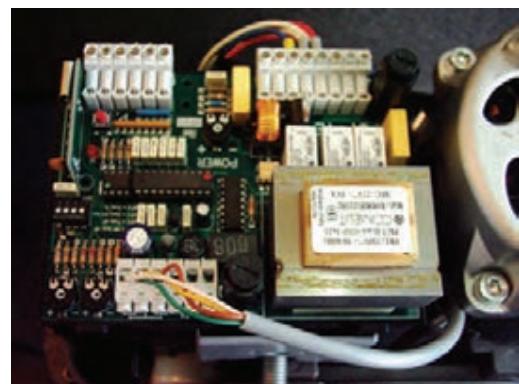

شکل ۴-۱۸ برد الکترونیکی در اتوماتیک ریلی

قسمت های مختلف یک نمونه برد الکترونیکی در شکل ۴-۱۹ توضیح داده شده است:



شکل ۴-۱۹

حال به شرح قسمت های فوق می پردازیم:  
ترانس نغذیه: ولتاژ تغذیه اصلی سیستم (۲۲۰ ولت)

ظاهری و مدار داخلی آن‌ها را در شکل ۴-۲۱ می‌بینید می‌توانند حداکثر تا فاصله ۲۵ متری نصب گردد.




شکل ۴-۲۱ دو نوع چشمی مادون قرمز مورد استفاده در درهای اتوماتیک ریلی و لولایی



شکل ۴-۲۲ دو نوع چشمی مادون قرمز مورد استفاده در درهای اتوماتیک شیشه‌ای

مشخصات و نحوه اتصالات و نصب یک نوع حسگر، که از کاتالوگ آن به دست آمده است، در شکل ۴-۲۳ برای نمونه آمده است:

هستند. یک جفت از این حسگرهای (گیرنده و فرستنده) در بیرون و یک جفت دیگر در فضای داخل در دو طرف در رو به روی هم نصب می‌شوند. حداقل ارتفاع نصب ۲۵ سانتی‌متر است و آن‌ها را در محل‌هایی که امکان نصب روی دیوار نباشد بر روی پایه‌های خاصی نصب می‌نمایند. شکل ۴-۲۰ محل نصب حسگرهارا در دو طرف در اتوماتیک نوع ریلی و نیز پایه‌های نصب را نشان می‌دهد.

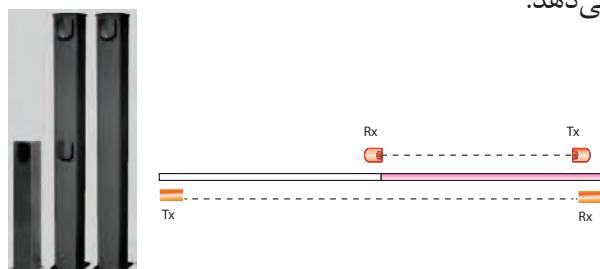

شکل ۴-۲۰ (الف) نحوه قرار گیری فرستنده و گیرنده‌ها در دو طرف در پایه‌های نصب چشمی ریلی (دید از بالا)

طرز کار حسگرهای به این صورت است که دستگاه فرستنده (TX) نور مادون قرمز را توسط یک دیود گالیم آرسنید تولید و پخش می‌کند. این اشعه توسط یک فتودیود روی گیرنده (RX) دریافت می‌گردد. عموماً یک لامپ LED روی گیرنده قرار دارد که وقتی اشعه دریافت می‌شود، خاموش است. در صورت عبور فرد یا وسیله نقلیه‌ای از بین دو قطعه و قطع شدن اشعه عبوری LED روی گیرنده روشن می‌شود و یک رله که روی گیرنده وجود دارد، تحریک گردد. کنتاکت‌های رله به مدار کنترل روی برد الکترونیکی متصل می‌شوند و به این وسیله برد می‌تواند دستور لازم را برای توقف در (اگر در حال بسته شدن باشد) یا باز شدن در (طبق تنظیمات انجام گرفته روی برد) به موتور دستگاه صادر نماید. این حسگرهای تصویر

فلاش زدن لامپ در داخل چراغ وجود داشته باشد.  
 آنتن مربوط به مدار گیرنده رادیویی نیز در کار چراغ  
 نصب شود. سه نمونه از این لامپ‌ها را در شکل ۴-۲۵  
 می‌بینید:




شکل ۴-۲۵ لامپ‌های چشمکزن در اتوماتیک

:۲- لامپ نشانگر باز بودن در (OPEN GATE LAMP) این لامپ مانند یک چراغ معمولی بالای در است و تا زمانی که در باز بماند، روشن می‌ماند و بعد از بسته شدن در، خاموش می‌گردد. این لامپ از مدار الکترونیکی فرمان می‌گیرد.  
 ج) لامپ‌های روشن کننده اطراف در (COURTESY LAMP) :

این لامپ نیز یک چراغ معمولی بالای در است که برای روشن کردن اطراف در، در شب استفاده می‌شود و چند دقیقه پس از بسته شدن در، خاموش می‌گردد. تغذیه آن از برد الکترونیکی تأمین می‌شود.


### ۴-۳-۴- خلاص کن

در سیستم‌های در اتوماتیک برای این که بتوانیم برای تنظیم هنگام نصب یا در موارد قطع برق یا خرابی سیستم، در را به صورت دستی باز و بسته نماییم، باید محور گیربکس را خلاص کنیم. به همین دلیل بر روی قسمت مکانیکی، خلاص کن‌هایی در نظر گرفته می‌شود (شکل ۴-۲۶)

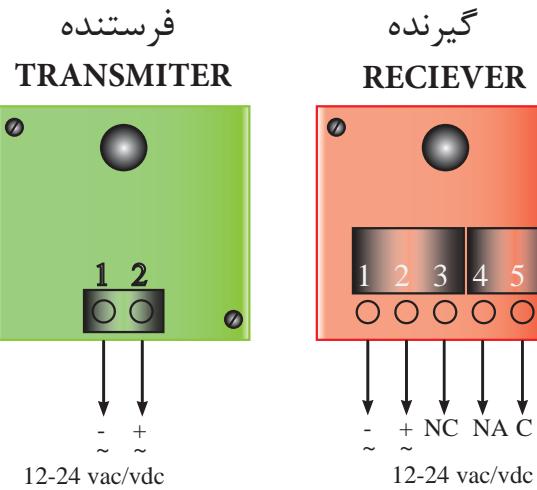

شکل ۴-۲۳ نحوه اتصالات دو عنصر گیرنده و فرستنده

ولتاژ تغذیه هر دو قسمت گیرنده و فرستنده ۱۲۵ یا ۲۴ ولت AC یا DC است و کنکات‌های شماره (C) ۵ و (NC) ۳ روی گیرنده به صورت کنکات بسته برای اتصال به برد الکترونیکی سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرند. هنگام نصب باید دقت کرد تا هر جفت فرستنده (TX) و گیرنده (RX) در یک راستا و رو به روی هم قرار گیرند. (شکل ۴-۲۴).

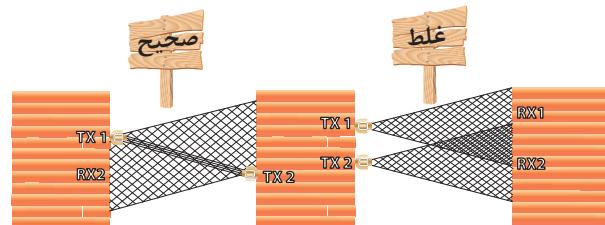


شکل ۴-۲۴ نحوه نصب فرستنده‌ها و گیرنده‌های مادون قرمز

**۴-۳-۴-۲- لامپ‌های نشانگر**  
معمولًا سه نوع لامپ در سیستم‌های در اتوماتیک نصب می‌شود:

الف) لامپ چشمکزن (BLINKER) (FLASHER)  
این لامپ در بالای در در معرض دید نصب می‌شود و هنگام حرکت در برای باز و بسته شدن چشمک می‌زند.  
ممکن است یک مدار الکترونیکی فلاشر نیز برای

#### ۴-۳-۴-۵-باتری پشتیبان (backup)

در بعضی از سیستم‌های در اتوماتیک برای تأمین انرژی دستگاه در زمان قطع برق از باتری‌های پشتیبان استفاده می‌شود. یک نمونه از این باتری‌ها که در سیستم در اتوماتیک شیشه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، در شکل ۴-۲۸ نشان داده شده است.

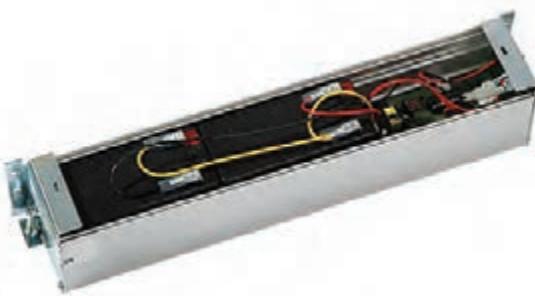

شکل ۴-۲۸ باتری‌های پشتیبان یک سیستم در اتوماتیک شیشه‌ای

#### ۴-۳-۵-شستی‌های کنترل دستی

این شستی‌ها عبارت اند از یک شستی استارت و یک شستی استوپ که جهت حرکت در، برای باز و بسته شدن یا توقف آن در صورت نبود ریموت کنترل مورداً استفاده قرار گیرند. البته باید شستی استوپ را در محل مناسبی در دسترس نصب کرد تا در موقع اضطراری برای متوقف کردن در، از آن استفاده شود. تصاویر مربوط به شستی استارت را در شکل ۴-۲۹ می‌بینید.



شکل ۴-۲۹ شستی سویچی استارت برای در اتوماتیک

#### ۴-۳-۶-ریموت کنترل

برای کنترل از راه دور سیستم در بازکن اتوماتیک



خلاصن کن درب اتوماتیک لولایی  
که توسط آجر مخصوص (آن) باز می‌شود



خلاصن کن درب اتوماتیک  
یک تکه چرخان



خلاصن کن درب اتوماتیک ریلی



خلاصن کن درب اتوماتیک  
که چند تکه چرخان زند سفی

شکل ۴-۲۶ خلاصن کن درهای اتوماتیک مختلف

#### ۴-۳-۷-قفل برقی

با توجه به اینکه درهای اتوماتیک معمولاً از لحاظ حفاظتی و حراستی مهم هستند، بستن آن‌ها در موقع لزوم از قفل برقی استفاده می‌شود. این قفل‌ها معمولاً بر روی درهای لولایی نصب می‌شوند. در شکل ۴-۲۷ یک نمونه قفل برقی نشان داده شده است.



شکل ۴-۲۷ قفل برقی

به حداقل رساندن خطر، حین ورود به ساختمان؛ وجود حسگرهای اتوماتیک برای کنترل حرکت در؛ تجهیزات ایمنی برای جلوگیری از بسته شدن ناگهانی در؛ وجود برق اضطراری برای موقع قطعی برق؛ کابل‌های مورد استفاده در سیستم‌های در اتوماتیک نیز از نوع کابل‌های معمولی مورد استفاده درسیم کشی ساختمان است و با توجه به ولتاژ کار تجهیزات و توصیه‌های سازندگان که در دفترچه راهنمای دستگاه ارائه می‌گردد، انتخاب می‌شود.

**۴-۵-مراحل نصب و راهاندازی سیستم در اتوماتیک**  
بعد از انتخاب سیستم در اتوماتیک، با توجه به نوع در، موقعیت محل و خواسته مشتری، مراحل زیر برای نصب و راهاندازی سیستم باید طی شود:

- ۱- نصب تابلو و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی سیستم؛
- ۲- سیم کشی تابلو و سایر تجهیزات؛
- ۳- تنظیم عملکرد برد الکترونیکی روی حالت عملکرد مطلوب؛

۴- تست پله به پله مراحل باز و بسته شدن در؛  
۵- تنظیم (ریگلاز) میکرو سوئیچ‌های مسیر حرکت در؛  
۶- آزمایش نهایی و تحويل سیستم.

برای درک بهتر و آشنایی با نحوه نصب و راهاندازی و کارکرد اجزای سیستم در بازکن اتوماتیک. با توجه به اطلاعاتی که از دفترچه راهنمای دو نمونه از این سیستم‌ها استخراج شده است، مراحل نصب و راهاندازی یک نمونه از آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم :

#### **۴-۵-۱-سیستم در اتوماتیک ریلی**

دستگاه اصلی این سیستم که تصویر آن را در شکل ۴-۳۱ می‌بینید، دارای یک موتور و گیربکس منتهی به یک چرخ دنده است و برد الکترونیکی نیز روی دستگاه اصلی قرار دارد و بر روی گف در کناره چپ یا راست در نصب می‌گردد.

معمولًاً از یک فرستنده رادیویی کوچک دستی، استفاده می‌شود که به آن ریموت کنترل می‌گویند. بر روی ریموت شستی‌های فشاری وجود دارد که برای باز و بسته کردن یا توقف در از آن‌ها استفاده می‌شود. دو نوع ریموت را در زیر می‌بینید.



شکل ۴-۳۰ ریموت کنترل سیستم در اتوماتیک

به دلایل امنیتی و حفاظتی هر سیستم تنها ریموت کنترل‌های خاص را می‌شناسد و تنها با این ریموت‌ها می‌توان در را باز و بسته کرد. امکان حذف و اضافه کردن ریموت کنترل در سیستم‌های در اتوماتیک وجود دارد. بنابراین، حذف ریموت‌های شناخته شده یا معرفی ریموت‌های جدید به دستگاه امکان پذیر است. دستور العمل انجام این کار معمولًاً در دفترچه راهنمای دستگاه درج می‌شود.


#### **۴-۴-اصول نصب و سیم کشی در اتوماتیک**

عملیات نصب تمام سیستم‌های درهای اتوماتیک، باید مطابق با مقررات ساختمانی باشد و استانداردها و آیین نامه‌های فنی در اجرا کاملاً رعایت شوند. مقررات ساختمانی که باید برای نصب سیستم‌های در اتوماتیک مورد توجه قرار گیرند، به صورت زیر است:  
فراهم نمودن ورودی قابل دسترس؛

#### ۴-۵-۱-۱ نحوه نصب

ابتدا باید از محکم بودن چارچوب در و نداشتن اصطکاک بین در و ریل ها اطمینان حاصل کردو باید هر گونه قفل معمولی را از روی در باز نمود. لوله های مربوط به سیم کشی را در کف و دیوارها جاسازی نمایید. همچنین باید موافع مکانیکی در دو سوی در قرار داد تا در از ریل خارج نشود. نحوه نصب اجزای این سیستم را در شکل ۴-۳۵ مشاهده می کنید.

- ۱- دستگاه اصلی
- ۲- لامپ فلاشر
- ۳- آنتن
- ۴- کلید استارت بیرونی
- ۵- چشمی
- ۶- ستون نصب چشمی
- ۷- ریل
- ۸- برآکت های تنظیم میکروسویچ
- ۹- علامت هشدار
- ۱۰- استپ های مکانیکی

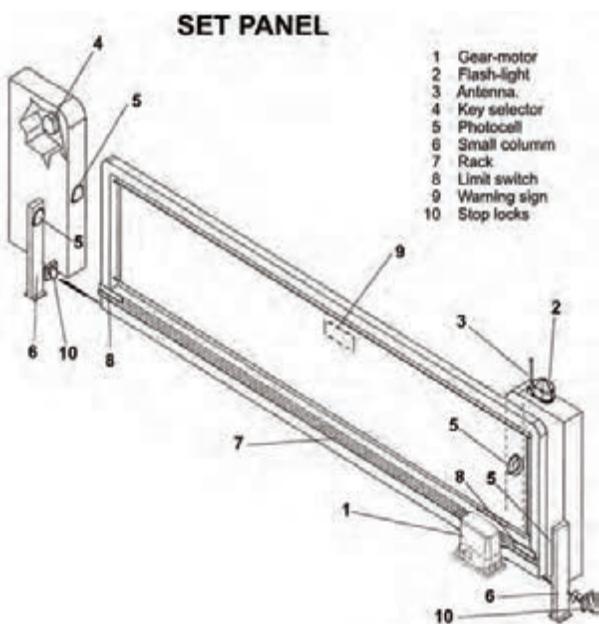

شکل ۴-۳۵ موتور دستگاه برد الکترونیکی



شکل ۴-۳۱ دستگاه اصلی


سایر متعلقات این سیستم در شکل های ۴-۳۲، ۴-۳۳ و ۴-۳۴ نشان داده شده است.



شکل ۴-۳۲ دندنهای شانه ای




شکل ۴-۳۳ برآکت های تنظیم محل ایست در ریموت کنترل، صفحه نصب دستگاه اصلی

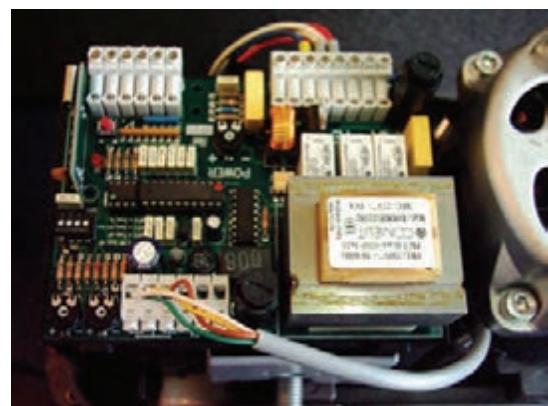


شکل ۴-۳۴ موتور دستگاه برد الکترونیکی

#### ۴-۳۸ نحوه قرارگیری دنده ها را نشان می دهد:

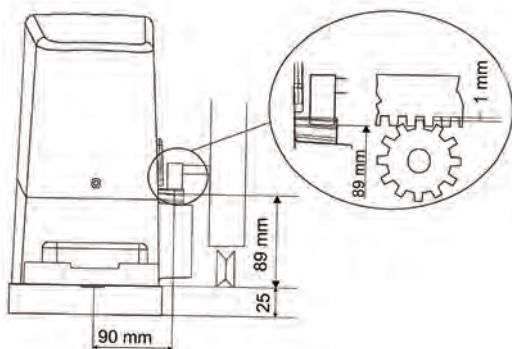

شکل ۴-۳۸

همچنین باید دنده های شانه ای که به صورت چهار تکه یک متري هستند و برای درهایی تا عرض ۴ متر در نظر گرفته شده اند، همگی در یک راستا و ارتفاع روی در محکم شوند. برای این کار می توان از یک تکه دنده شانه ای برای تنظیم (مطابق شکل ۴-۳۹) استفاده کرد.

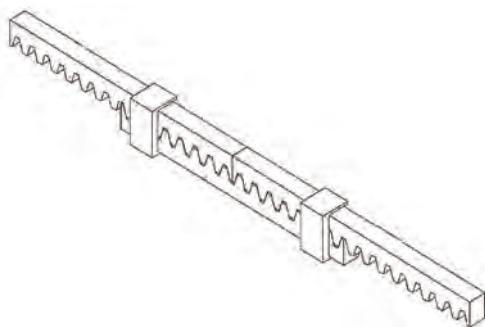


شکل ۴-۳۹

۵- برای نصب براکت های میکرو سوئیچ محدود کننده باید ابتدا در را کاملاً باز کرد. سپس با نظر گرفتن محل مانع مکانیکی که برای جلوگیری از خارج شدن در از ریل نصب شده است، براکت را با فاصله ۳ الی ۵ سانتی متر از نوک زبانه میکرو سوئیچ پشت دستگاه توسط پیچ های مخصوص روی دنده شانه ای محکم کرد. فاصله ۳ الی ۵ سانتی متر برای این است که اینرسی در به هنگام حرکت

برای نصب دستگاه اصلی باید مراحل زیررا طی کرد:


۱- صفحه زیری دستگاه اصلی را توسط دو پیچ U شکل در داخل بتن محکم کنید. در ضمن لوله های برق را نیز از محل آن روی صفحه بیرون بیاورید(شکل ۴-۳۶).

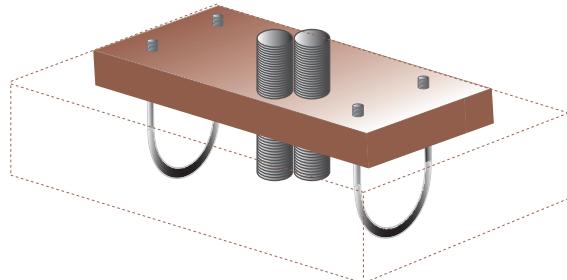

شکل ۴-۳۶


۲- کاور روی دستگاه را باز کنید و دستگاه را روی صفحه قرار دهید و توسط پیچ ها آن را محکم کنید. لازم است بعد از مدتی که دستگاه کار کرد، دوباره این پیچ ها را آچار کشی کنید.

۳- طبق شکل ۴-۳۷ با کمک سوئیچ در کوچک پایین دستگاه را باز کنید و ۹۰ درجه بچرخانید تا محور گیربکس خلاص شود.

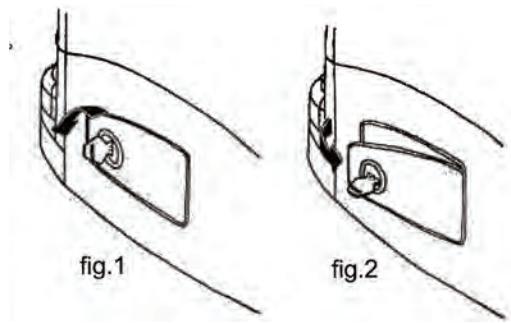

شکل ۴-۳۷


۴- دنده های شانه ای روی در را در قسمت زیرین با پیچ بیندید و در حالت خلاص بودن محور دستگاه، در را سر دهید تا دنده های شانه ای روی چرخ دنده محور دستگاه قرار گیرد. دقت کنید که حداقل باید بین چرخ دنده و دنده های شانه ای یک میلی متر فضای خالی باشد تا وزن در روی چرخ دنده و محور دستگاه نیفتد. شکل

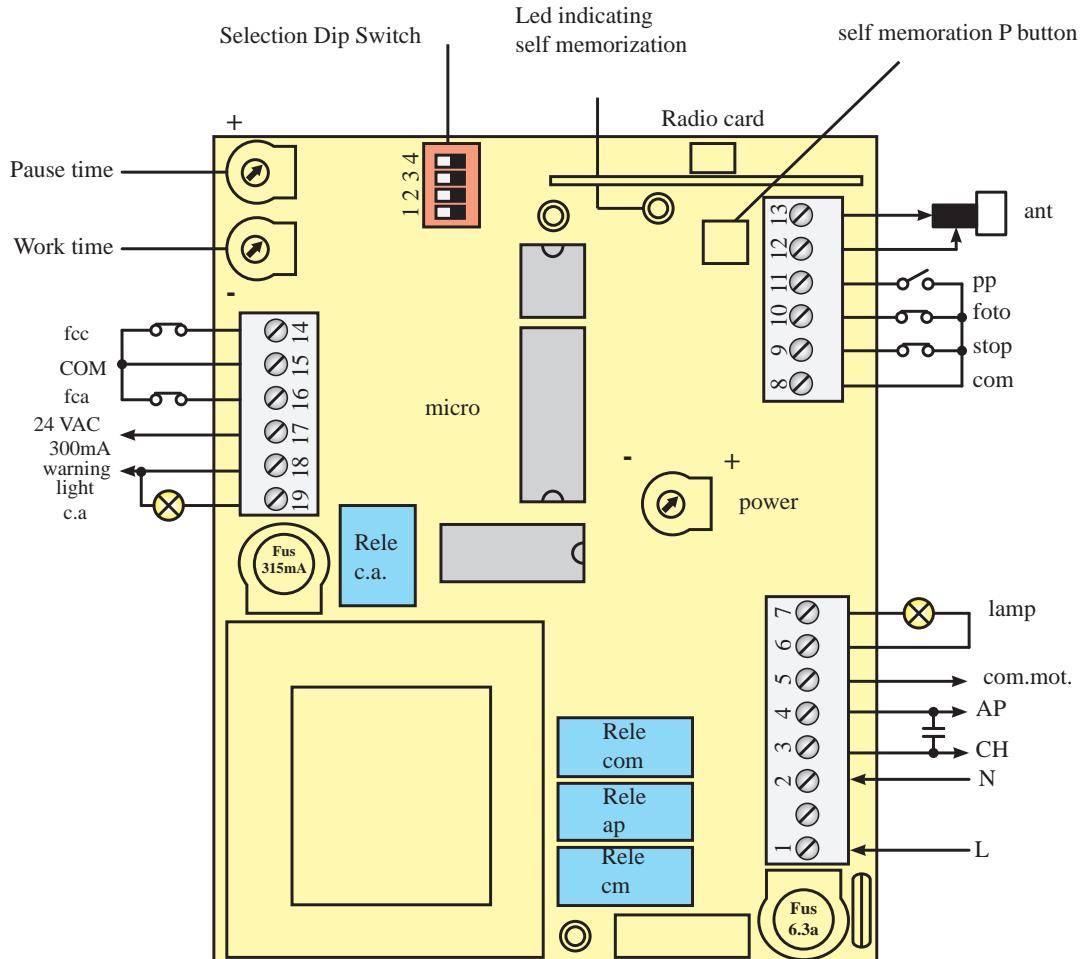

شکل ۴-۴۰

۱. سیم کشی کنید.
۲. در صورتی که در مُشرف به یک خیابان عمومی است حتماً تجهیزات ایمنی مانند چشمی را نصب کنید.
۳. استپ های مکانیکی را حتماً قبل از نصب دستگاه نصب کنید.

باعث ادامه حرکت آن بعد از قطع شدن نیروی سیستم محرک مکانیکی خواهد شد. شکل ۴-۴۱ را ببینید.

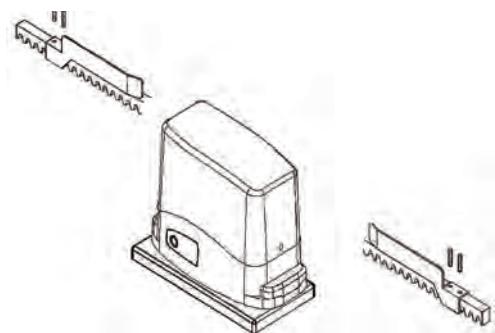

شکل ۴-۴۱

## ۱-۵-۲-نحوه سیم کشی برد الکترونیکی

شمای قطعات روی برد و اتصالات مربوطه روی آن در شکل ۴-۴۰ نشان داده شده است.

اکنون به شرح هر یک از این قسمت ها می پردازیم :

### ۱- اتصالات ترمینال ها

- ۱. ترمینال شماره ۱ و ۲ برای اتصال فاز و نول.
- ۲. ترمینال شماره ۳ و ۴ برای دو سر خروجی موتور

## ۱-۲- توصیه های مهم

۱. سیم اتصال زمین را حتماً وصل کنید.
۲. کابل های تغذیه را از کابل های کنترل، جداگانه

**۳-کارت رادیویی**  
**SELF LED نشانگر شناسایی ریموت (MEMORIZATION LED)**

- ۴-دکمه فشاری شناسایی ریموت (P)**
- ۵-پردازنده الکترونیکی و آی سی ها**
- ۶-دیپ سوئیچ ها**
- ۷-فیوزها**

﴿فیوز ۳۱۵ میلی آمپر برای خروجی ۲۴ ولت کمکی  
﴿فیوز ۶/۳ آمپر برای خروجی موتور و لامپ فلاشر

**۸-رله ها**  
﴿رله خروجی ۲۴ ولت کمکی و لامپ  
﴿رله های خروجی سیم چپ و راست و مشترک موتور

**۹-ترانس تغذیه ۲۲۰ به ۲۴ ولت**  
برای انجام سیم کشی باید ابتدا برق را قطع کرد. کابل های  
کنترل باید در لوله جدا از کابل های برق سیم کشی شوند.  
حداقل مقطع سیم برای سیم های برق موتور و لامپ های  
نشانگر ۱/۵ میلی متر مربع است و برای کابل های کنترل  
چشمی و شستی های دستی حداقل ۰/۵ میلی متر مربع  
است. برای فواصل بیش از ۲۰ متر توصیه می شود که  
از رله استفاده شود. در صورت نصب نشدن هر کدام از  
وسایل اینمی (مانند چشمی) ترمینال های آن را اتصال  
کوتاه کنید. کلید قطع برق اصلی را نیز در یک محل قابل  
دسترس قرار دهید.

**۱۰-۴-۵-۱-۳-نحوه کار دستگاه**

دستگاه در حالت های زیر می تواند کار کند :  
**۱- مرحله ای (حالت باز - توقف - بسته) (STEP)**  
در این حالت در باز شده بعد از مدت توقف تنظیم شده  
خود به خود بسته می شود.

**۲- توسط شستی استارت یا ریموت کنترل می توانید:**  
الف) دستور بازشدن در بسته را صادر کنید.  
ب) در حالتی که در باز است آن را بیندید .

و اتصال خازن و ترمینال شماره ۵ برای اتصال سیم  
مشترک موتور به کار می رود.

- ترمینال شماره ۶ و ۷ برای اتصال لامپ فلاشر .
- ترمینال شماره ۸ صورت مشترک برای عناصر ورودی.
- ترمینال شماره ۸ و ۹ برای اتصال شستی است پ  
دستی .
- ترمینال شماره ۸ و ۱۰ به کنکات بسته چشمی،  
وصل می شود.
- ترمینال شماره ۸ و ۱۱ برای اتصال شستی استارت  
دستی .
- ترمینال شماره ۱۲ و ۱۳ محل اتصال آنتن به برد  
توسط کابل کواکسیال .
- ترمینال ۱۵ به صورت مشترک و ۱۴ و ۱۶ برای  
اتصال میکرو سوئیچ محدود کننده.
- ترمینال ۱۷ و ۱۸ صورت ولتاژ خروجی کمکی ۲۴  
ولت AC .
- ترمینال شماره ۱۸ و ۱۹ یک خروجی ۲۴ ولت AC  
است که برای اتصال لامپ نشانگر باز بودن در به کار  
می رود.

**۲- تایمرهای تنظیم**

- تایمر تنظیم زمان کار(WORK TIME) : زمان  
کار موتور از ۲ الی ۶۰ ثانیه ( یا ۱۲۰ ثانیه با تنظیم  
دیپ سوئیچ ها ) می تواند تغییر کند.
- تایمر تنظیم زمان توقف(PAUSE TIME) : این  
زمان از ۲ تا ۱۸۰ ثانیه قابل تنظیم است .
- تایمر تنظیم قدرت موتور(POWER): گشتاور محور  
مoter در لحظات اول باز و بسته شدن به مدت ۱ ثانیه  
در مقدار حداقل اعمال می شود تا بر اینرسی سکون در  
غلبه کند. سپس به مقدار تنظیم شده توسط تایمر روی  
برد برمی گردد.

## ۷- راهاندازی اولیه

بعد از انجام سیم کشی برای راهاندازی اولیه دستگاه

موارد زیر را انجام دهید :

۱- تمام اتصالات را چک کنید .

۲- ولوم ها را روی حداقل قرار دهید .

۳- دیپ سوئیچ ها را تنظیم کنید .

۴- تریمر تنظیم قدرت خروجی مکانیکی را روی حداقل قرار دهید .

## ۸- بعد از راهاندازی دستگاه اعمال زیر را انجام دهید:

۱- عملکرد صحیح تمام عناصر را بررسی کنید . ( مانند چشمی ها و لامپ ها ) .

۲- قدرت خروجی مکانیکی را تنظیم کنید .

۳- از جهت چرخش صحیح موتور مطمئن شوید .

۴- زمان کار و توقف را تنظیم کنید .

۹- نحوه اضافه کردن ریموت کنترل جدید و معرفی آن به دستگاه :

ابتدا در حالتی که در بسته است، شستی استوپ دستی را که در داخل نصب شده فشار دهید یا در بین چشمی ها بایسیتید و ارتباط آن ها را قطع کنید. در صورتی که یک ریموت از قبل شناخته شده توسط دستگاه دارید و ریموت جدیدی را می خواهید اضافه کنید، به مدت ۱۰ ثانیه مداوم دگمه ریموت قبلی را فشار دهید. سپس در فاصله زمانی ۱۰ ثانیه دگمه ریموت جدید را فشار دهید تا توسط دستگاه، شناسایی شود و در حافظه قرار گیرد. اگر زمان بیشتر از ۱۰ ثانیه بگذرد دستگاه از حالت برنامه ریزی خارج می شود. برای افزودن یک ریموت جدید باید موارد بالا را دوباره انجام دهید.

ج) در حالتی که در در حال حرکت است، آن را متوقف کنید.

## ۳. توسط چشمی ها

در این حالت با قطع ارتباط بین دو چشمی از طرف داخل، در باز می شود و اگر در در حال بسته شدن باشد، شروع به باز شدن می کند. تا زمانی که ارتباط چشمی ها دوباره برقرار نشده، هر دستوری توسط ریموت یا شستی ها بی اثر است.

## ۴-۵-۴- تنظیمات دیپ سوئیچ ها

**دیپ سوئیچ ۱ :** با قرار دادن این سوئیچ روی ON نحوه کار دستگاه از حالت مرحله ای ( باز - توقف - بسته ) اتوماتیک به حالت فقط باز تغییر می کند، یعنی در باز می شود و منتظر دستوری برای بسته شدن می ماند.


**دیپ سوئیچ ۲ :** در حالت استاندارد اگر ارتباط چشمی ها قطع شود، در در حال بسته شدن، شروع به باز شدن می کند. ولی با قرار دادن این سوئیچ روی ON هنگام قطع ارتباط چشمی ها در می ایستد و بعد از برقراری ارتباط شروع به باز شدن می کند.

**دیپ سوئیچ ۳ :** اگر در باز شود و به انتهای برسد، در حالات استاندارد خود به خود بعد از طی زمان توقف تنظیم شده، شروع به بسته شدن می کند. با قرار دادن این سوئیچ روی ON این بسته شدن اتوماتیک غیرفعال می شود و تا زمانی که دستور بسته شدن صادر نگردیده است، در بسته نمی شود.

**دیپ سوئیچ ۴ :** با قرار دادن این سوئیچ روی ON زمان کار به ۱۲۰ ثانیه افزایش می یابد .

در ضمن بر روی برد، جامپری وجود دارد که به وسیله آن می توان تعیین کرد، آیا خروجی لامپ برای فلاشر باشد یا لامپ روشن دائمی که سه دقیقه پس از بسته شدن در خاموش می شود.

## نکته

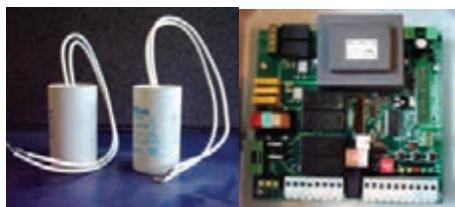

شکل ۴-۴۳ برد الکترونیکی خازن‌های موتورها



شکل ۴-۴۴ آچار خلاص کن



شکل ۴-۴۵ ریموت کنترل



شکل ۴-۴۶ قفل در بازن



شکل ۴-۴۷ قطعات اتصال موتور به چارچوب و لنگه در سر جک‌ها توسط یک پایه فلزی به روی لنگه در محکم می‌شود و انتهای آن به وسیله یک پایه دیگر که به صورت لوایی است به چهارچوب درسته می‌شود.

برای ریست کردن حافظه و شناساندن ریموت‌های جدید، باید طبق دستورالعمل موجود در دفترچه راهنمای دستگاه عمل کرد.

### ۱-۱۰- نگهداری دستگاه

با توجه به این که گریس دائمی در داخل قسمت مکانیکی دستگاه وجود دارد نیازی به روغنکاری و گریسکاری دستگاه نیست، ولی باید گرد و غبار را از روی دنده‌های شانه‌ای و چرخ دنده محور تمیز کرد.

### ۴-۵-۲- سیستم در اتوماتیک، برای درهای لوایی یک لنگه یا دو لنگه

این سیستم که برای درهای لوایی به کار می‌رود دارای دو عدد جک متصل به موتور است که بر روی لنگه‌های در وسط یا ارتفاع پایین‌تر نصب می‌گردد. وقتی در بسته است، این جک بیرون است و برای باز کردن در به داخل کشیده می‌شوند. موتورهای سیستم از نوع تک فاز آسنکرون هستند و نیروی جک‌ها به طور مکانیکی از جعبه دنده و موتور تأمین می‌شود. همچنین در این سیستم از قفل الکتریکی نیز استفاده می‌گردد که روی یکی از لنگه‌های در وصل می‌شود. برد الکترونیکی این مدل به طور جداگانه در یک قاب قرار دارد و کنار در، در محل مناسب نصب می‌گردد. اجزای این سیستم در شکل ۴-۴۲ تا ۴-۴۷ نشان داده شده است:



شکل ۴-۴۲ موتور و جک‌های دستگاه

۲ : به صورت سیم مشترک موتور ۱

۴,۶ : برای اتصال سیم‌های چپگرد و راستگرد موتور ۲

۵ : برای اتصال سیم مشترک موتور ۲

۸,۷ : محل اتصال لامپ چشمک زن

J4 شامل :

۱,۲ : محل اتصال لامپ روشن یکسره (COURTESY)

۳,۴ : محل اتصال لامپ روشن در حالت باز بودن

در ( OPEN GATE LAMP )

J5 شامل :

۱,۲ : محل اتصال قفل الکتریکی روی در، که ۱۲ ولت

AC است.

۳,۴ : محل ولتاژ خروجی کمکی ۲۴ ولت AC که

می‌توان برای تغذیه چشمی‌های مورد استفاده قرار داد.

۵ : ترمینال مشترک

۶ : محل اتصال کنتاکت بسته چشمی استپ.

۷ : محل اتصال کنتاکت بسته چشمی حفاظتی

(توضیحات در مورد تفاوت این دو در ادامه می‌آید).

۸ : محل اتصال کنتاکت بسته چشمی استپ دستی

اضطراری و سریع

۹ : محل اتصال استارت برای باز شدن فقط یک لنگه در

برای عبور افراد یا وسایل نقلیه کوچک.

۱۰ : محل اتصال کنتاکت باز کلید سوئیچی برای

استارت دستی.

۱۶ : محل اتصال کارت رادیویی ( توسط کارخانه متصل

شده است).

J7 : محل اتصال برق ورودی و سیم ارت

توجه : ترمینال های ۶ و ۷ در محل J5 هر دو می‌توانند

به کنتاکت بسته یک چشمی وصل شوند.

لامپ‌های LED روی برد :

DL1 ( قرمز رنگ ) : این LED به همراه لامپ

چشمک زن هنگام برنامه‌ریزی و حین حرکت در روشن

می‌شود.

در شکل‌های زیر یک نمونه در اتوماتیک لوایی نصب شده در کارگاه نشان داده شده است (شکل‌های ۴-۴۸ و ۴-۴۹).



شکل ۴-۴۸ محل اتصال موتور به چارچوب در و لنگه در



شکل ۴-۴۹ یک نمونه در اتوماتیک لوایی

#### ۴-۵-۲-۱۱-نحوه انجام اتصالات برد الکترونیکی

قسمت‌های مختلف برد الکترونیکی و نحوه اتصالات

آن در شکل ۴-۵۰ نشان داده شده است که در ادامه به

شرح آن‌ها می‌پردازیم:


ترمینال‌های اتصال :

J1 : برای اتصال سیم کواکسیال آنتن

J2 شامل :

۱,۳ : برای اتصال خازن و سیم‌های چپگرد و راستگرد موتور ۱

## General diagram

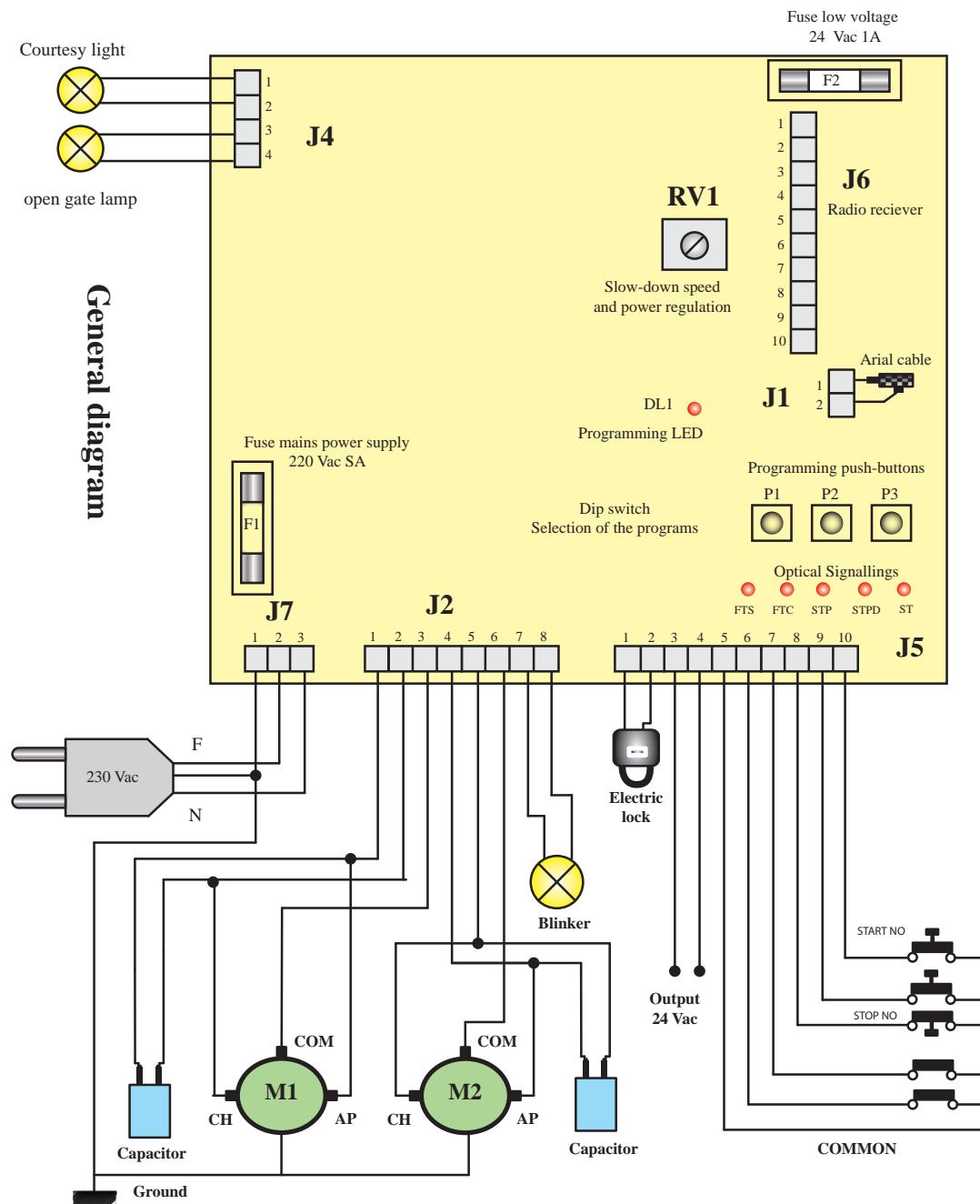

شکل ۴-۵۱

• ST (سوز رنگ) : هنگام فشار دادن شستی استارت کلید سوئیچی روشن می شود.  
تیریم تتنظیم سرعت برای تنظیم ولتاژ اعمال شده به موتورها و تغییر سرعت باز و بسته شدن در به کار می رود.  
**کلیدهای ریز برنامه ریزی**  
• P1 و P2 و P3: سویچ های فشاری ریزی هستند که برای برنامه ریزی دستگاه به کار می روند.

- FTS (زرد رنگ) : این LED در صورت قطع ارتباط چشمی استپ روشن می شود.
- FTC (زرد رنگ) : این LED در صورت قطع ارتباط چشمی حفاظتی روشن می شود.
- STP (قرمز رنگ) : هنگام فشار دادن شستی استپ دستی روشن می شود .
- STPD (سوز رنگ) : هنگام فشار دادن شستی استپ دستی یک لنگه روشن می شود.

## فیوزها

F1: فیوز ۵ آمپر برای حفاظت در ولتاژ ۲۲۰ ولت

F2: فیوز یک آمپر برای حفاظت در ولتاژ ۲۴ ولت

هنگام راهاندازی دستگاه به مدت یک ثانیه حداکثر قدرت توسط موتورها اعمال می‌شود، سپس قدرت به مقدار تنظیمی بر می‌گردد.

بر روی این برد نحوه چشمک زدن لامپ فلاشر حالات مختلف را مشخص می‌کند.

چشمک زدن سریع نشان می‌دهد در حال باز شدن است.

چشمک زدن آهسته نشان می‌دهد در حال بسته شدن است. روشن بودن ممتد نشان می‌دهد که ارتباط چشمی ها قطع شده است.

همچنین یک ثانیه قبل از شروع به کار موتور، چشمک زدن لامپ شروع می‌شود.

## ۴-۵-۲-۲- زمان کار موتورها

زمان کار موتور توسط دوتایمر مستقل کنترل می‌شود. اگر عاملی باعث ایستادن درها قبل از کامل شدن حرکت بشود، تایمر متوقف می‌شود و زمان سپری شده را در حافظه ذخیره می‌کند. این امکان به این سبب ایجاد شده است که موتور بعد از رسیدن در به انتهای بی جهت کار نکند و داغ نشود. البته در صورت قطع برق این زمان ذخیره می‌شود در حافظه پاک می‌گردد.

## ۴-۵-۲-۳- حالت پس زنی و فشار اضافی (kick back/extr-push) در:

این امکان برای شرایط برف و یخنдан است که در لحظه اول نیاز به نیروی اضافی برای باز شدن دارد و یا لحظه آخر نیاز به یک تکان برای بسته شدن دارد، ایجاد شده است و می‌توان روی دستگاه این امکان را فعال یا غیرفعال کرد. در حالت پس زنی و فشار اضافی در حالت بسته به مدت یک ثانیه حرکت به سمت بسته شدن می‌شود، و سپس قفل الکتریکی باز شده، در به حالت

باز شدن حرکت می‌کند.

## ۴-۵-۲-۴- تأخیر موتور

از آنجا که لازم است در این درها، ابتدا لنگه ای که قفل الکتریکی روی آن وصل است باز شود و سپس لنگه دوم باز شود، لذا لنگه دوم که موتور ۱ m۱ روی آن وصل است با تأخیر دو ثانیه بعد از لنگه اول که m۲ به آن وصل است، باز می‌شود. حتی اگر در نیمه باز باشد، باز این تأخیر اعمال خواهد شد. می‌توان با قرار دادن دیپ سویچ شماره پنج روی on این حالت را برای درهایی که یک لنگه روی دیگری نمی‌افتد، غیرفعال کرد.

## ۴-۵-۲-۵- حالت های کار دستگاه

بر روی واحد الکترونیکی یک پردازنده وجود دارد که حرکت بازوها (جک‌ها) را به صورت چهار مرحله ای کنترل می‌کند. ابتدا بازوها شروع به حرکت آهسته می‌کنند، سپس حرکت سریع می‌شود و در انتهای حرکت دوباره آهسته می‌شود. سر انجام حرکت بازوها متوقف می‌گردد. حالت های کار عبارت اند از:

الف) حالت مرحله ای

وقتی که دستگاه به برق وصل شد، اولین دستور استارت برای باز شدن در صادر می‌شود. بعد از اتمام زمان کار در متوقف و لامپ چشمک زن خاموش می‌گردد و سیستم منتظر دستور استارت جدید برای بسته شدن می‌شود. اگر قبل از اتمام حرکت در مرحله باز شدن دستور استارت جدیدی داده شود، در، در همان جا می‌ایستد و دستور بعدی استارت باعث می‌شود در شروع به بسته شدن کند (دستور استارت می‌تواند توسط شستی دستی کلید سویچی یا دگمه ریموت کنترل اعمال شود).

ب) حالت اتوماتیک

در این حالت در بعد از باز شدن و رسیدن به انتهای متوقف می‌شود و زمان توقف تنظیم شده سپری می‌گردد.

می دهد و اگر در حال بسته شدن باشد شروع به باز شدن می کند و اگر در حین زمان توقف باشد زمان توقف ری ست می شود و تارفع مانع از بین چشمی ها در باز می ماند.

اگر کنتاکت بسته چشمی به ترمینال شماره ۶ ترمینال های J5 وصل شود در حالت قطع ارتباط چشمی ها در می ایستد و همان طور متوقف می ماند. لامپ چشمک زن نیز با نور ثابت روشن می ماند. بعد از برقراری ارتباط چشمی ها در شروع به باز شدن می کند. در حین سپری شدن زمان توقف نیز اگر ارتباط چشمی ها قطع شود زمان توقف رعایت خواهد شد و بسته شدن در تارفع مانع از بین چشمی ها، به تأخیر خواهد افتاد.

#### ۴-۵-۲-۷-شستی استارت برای یک لنگه

با زدن این شستی، که معمولاً هنگام عبور و مرور افراد مرد استفاده قرار می گیرد فقط یک لنگه، که روی آن قفل الکتریکی و موتور M2 وجود دارد، باز و بسته می شود. فشار دادن این شستی باز در هنگام باز یا بسته شدن هر دو لنگه تأثیری ندارد. صادر کردن دستور توسط ریموت یا شستی باز دستی (کلید سوئیچی) در هنگامی که یک لنگه در حال باز شدن است باعث باز شدن هر دو لنگه می شود.

#### ۴-۵-۲-۸-برنامه ریزی دستگاه

برنامه ریزی دستگاه توسط دیپ سوئیچ ها انجام می شود. حالت های مختلف کار دستگاه را می توان به صورت زیر توسط دیپ سوئیچ ها انتخاب کرد :

۱- حالت مرحله ای : دیپ سوئیچ ۱ و ۲ روی ON



۱ - PHOTO N.C

سپس در اتوماتیک بسته می شود. اگر دگمه ریموت یا شستی استارت قبل از اتمام حرکت در فشار داده شود، در می ایستد و دستور جدید استارت حرکت آن را بر عکس می کند. اگر دستور استارت در حین توقف در و در فاصله زمانی تنظیم شده برای توقف صادر شود زمان توقف به هم می خورد و در آن حالت می ماند تا زمانی که دستور جدیدی صادر شود و در شروع به بسته شدن کند.

#### ج) حالت مشترک (MUINIMODNOC)

در این حالت اگر دستور استارت (وقتی در در حال باز شدن است) صادر شود در به باز شدن ادامه می دهد و اگر در حال بسته شدن باشدو دگمه ریموت زده شود در می ایستد و بعد از دو ثانیه شروع به باز شدن می کند و اگر وقتی در زمان توقف قرار دارد استارت زده شود زمان توقف ری ست می شود و از اول محاسبه می گردد و در دیرتر بسته می شود.

#### د) حالت تک لنگه (Single Wing)

در این حالت فقط موتور M2 کار می کند و حالت های کار ذکر شده در بالا، برای این حالت صادق است.

#### ۶-۲-۵-۴-عملکرد و تأثیر شستی ها و چشمی ها

الف) شستی ایست : هر گاه شستی استپ فشار داده شود در متوقف می شود و تا زمانی که فشار داده شده است هیچ دستور دیگری توسط دستگاه پذیرفته نمی شود. بعد از رها کردن اگر دستور جدیدی صادر شود در شروع به باز شدن می کند و اگر شستی استپ در حین زمان توقف زده شود زمان توقف به هم می خورد و دستور استارت بعدی در را می بندد.

ب) عملکرد چشمی ها: در صورتی که کنتاکت بسته چشمی به ترمینال شماره ۷ ترمینال های J5 بسته شود، اگر ارتباط چشمی ها توسط فرد یا وسیله نقلیه قطع شود در در حال باز شدن باشد به باز شدن ادامه

۲ - PHOTO STP NC

#### ۴-۵-۲-۹- تنظیم زمان کار موتورها

وقتی در کاملاً بسته است و شستی فشاری P2 روی برد را به مدت سه ثانیه فشار دهید تا LED نشانگر DL1 به طور ثابت روشن شود. درها همزمان آهسته باز می‌شوند. در این حین با تنظیم RV1 سرعت حرکت را تنظیم کنید. وقتی درها کاملاً باز شدند P2 را فشار دهید و منتظر شوید تا لامپ DL1 و چشمک زن با نور ثابت روشن شوند. RV1 را نیم دور بچرخانید و شش بار P2 را برای برنامه‌ریزی مراحل زیر فشار دهید.

۱- در اولین فشار دادن، موتور ۱ شروع به بسته شدن می‌کند.

۲- بلاfacله P2 را فشار دهید تا موتور ۲ نیز شروع به حرکت کند.

۳- وقتی در به انتهای بسته شدن نزدیک شد، P2 را فشار دهید تا حرکت موتور ۱ کند شود.

۴- بلاfacله P2 را بزنید تا حرکت موتور ۲ نیز کند شود.

۵- بعد از بسته شدن در، P2 را بزنید تا موتور ۱ خاموش شود.

۶- P2 را بزنید تا موتور ۲ خاموش شود.

#### ۴-۵-۲-۱۰- تنظیم زمان توقف درها در حالت بسته شدن اتوماتیک

شستی فشاری P3 روی برد فشار دهید تا DL1 روی برد روشن شود. بعد از سپری شدن زمان دلخواه برای توقف در، دوباره P3 را فشار دهید.

#### ۴-۵-۲-۱۱- شناساندن ریموت‌ها به دستگاه

این دستگاه دارای یک گیرنده رادیویی دو کاناله برای باز و بسته کردن به وسیله ریموت کنترل است. یکی از کانال‌ها برای استارت دو لنگه و یکی دیگر برای استارت تک لنگه به کار می‌رود. این گیرنده می‌تواند تا ۱۲


۲- حالت اتوماتیک : دیپ سوئیچ ۱ روی OFF و شماره ۲ روی ON



۳- حالت مشترک : دیپ سوئیچ ۱ روی ON



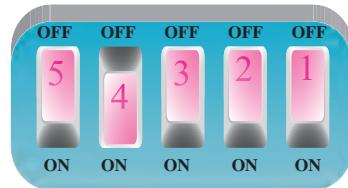۴- حالت تکان اولیه / فشار اضافی : دیپ سوئیچ ۴ روی ON



۵- حالت تک لنگه : دیپ سوئیچ ۳ روی ON



۶- تأخیر باز شدن لنگه دوم : دیپ سوئیچ ۵ روی ON



- منبع تغذیه کمکی : ۲۴ ولت / ۵ آمپر
- زمان کار موتورها : صفر الی ۲۵۰ ثانیه قابل برنامه ریزی
- زمان توقف : قابل برنامه ریزی ۲ الی ۲۵۰ ثانیه
- تأخیر بسته شدن لنگه دوم : صفر الی ۲۵ ثانیه قابل برنامه ریزی
- فرکанс کار رادیویی : ۴۳۳۹۲ هرتز

ریموت با کدهای مختلف را شناسایی کند. برای تعیین کلید استارت دو لنگه روی ریموت، یکی از دگمه های ریموت را فشار می دهیم. و شستی P1 روی برد را نیز یک بار فشار می دهیم. برای باز و بسته کردن تک لنگه، دگمه دیگر ریموت را می گیریم و P1 را دوباره پشت سرهم به فاصله زمانی حداقل یک ثانیه فشار می دهیم. ریموت توسط دستگاه شناسایی می شود. هر بار که P1 فشار داده می شود LD1 روی برد روشن می شود.

#### توصیه های مهم

- در حین انجام اتصالات، باید برق دستگاه قطع باشد.
- تابلوی الکترونیکی دستگاه، نباید در معرض برف و باران باشد .
- قاب پلاستیکی برد الکترونیکی قابل اشتعال است لذا باید در محل مناسب دور از حرارت یا منبع گرمایی شدید نصب شود .
- توصیه می شود هر شش ماه یک بار، عملکرد صحیح دستگاه کنترل شود.
- تابلوی مرکزی دستگاه را در نزدیکی در در ارتفاع ۱/۵ متری نصب کنید تا فاصله بین تابلو و سایر قطعات حداقل باشد. حداقل فاصله مجاز تابلو با دستگاه ۱۰ متر است .
- تابلوی مرکزی را روی سطح چوبی نصب نکنید .
- هنگام نصب باید ورودی های کابل و سیم ها به سمت پایین باشد.

### ۲-۵-۴-مشخصات فنی دستگاه

- مصرف برق در حالت سکون : تقریباً ۱ وات
- دمای کار : صفر الی +۶۰ درجه
- قدرت موتور تک فاز : حداقل یک اسب
- لامپ چشمک زن : ۴۰ وات ۲۲۰ ولت
- لامپ نشانگر باز بودن در : ۴۰ وات ۲۲۰ ولت
- قفل الکتریکی : ۱۲ ولت ۱۵ وات



زمان: ۱۵ ساعت

## کار عملی: سیم‌کشی و راهاندازی سیستم در اتوماتیک از نوع ریلی

هدف: سیم‌کشی و راهاندازی یک سیستم در اتوماتیک از نوع ریلی با تمامی تجهیزات  
تجهیزات و ابزار مورد نیاز:

تعداد/مقدار	تصویر	تجهیزات
به ابعاد $3 \times 1/5$ متر		ماکت در ریلی ساخته شده
یک دستگاه		دستگاه اصلی در بازکن ریلی
۲ متر		دنده شانه‌ای
۲ قطعه		زبانه تنظیم
هر کدام یک دستگاه		گیرنده و فرستنده مادون قرمز
یک دستگاه		چراغ چشمکزن
حدود ۱۰ متر		کابل نمره $1/5$ میلی‌متر مربع
حدود ۱۰ متر		کابل دو زوج نمره $6/0$ میلی‌متر مربع
یک سری کامل		ابزار سیم‌کشی

#### ۴-۶-۱- انواع راهبندها

راه بندها از نظر نحوه حرکت بازو و مکانیسم ایجاد مانع دارای انواع زیرند:



شکل ۴-۵۳ راه بند بازویی یک طرفه




شکل ۴-۵۴ راه بند بازویی دو طرفه



شکل ۴-۵۵ راه بند بازویی دو تکه

#### مراحل اجرای کار

۱- ابتدا قطعات را مطابق شکل ۴-۵۲ روی در نصب کنید.

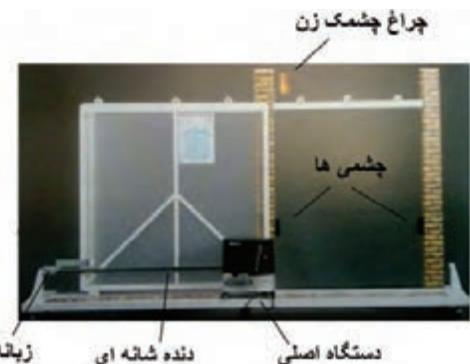

شکل ۴-۵۲

۲- سیم کشی بین قطعات را مطابق نقشه ارائه شده در دفترچه راهنمای نصب دستگاه اصلی و دفترچه راهنمای نصب چشمی ها انجام دهید.

۳- طبق دستورالعمل دفترچه راهنمای دستگاه تنظیمات لازم را انجام دهید.

۴- با توجه کامل به دستورات ایمنی، برق ورودی را وصل کرده و مدار را راهاندازی کنید.

۵- به کمک ریموت کنترل در را باز و بسته کنید.

۶- عملکرد چشمی ها را با احتیاط کامل آزمایش کنید.

۷- گزارش کاملی از مراحل اجرای کار و راهاندازی تهیه کنید و آزمایش سیستم بنویسید.

#### ۶-۴- آشنایی با راهبندهای الکتریکی

جهت کنترل تردد خودروها در ورودی مجتمع های مسکونی و پارکینگ ساختمان های اداری و همچنین در مکان هایی مانند محل اخذ عوارض و ورودی هایی که نیاز به متوقف کردن خودرو دارد از دستگاه های راه بند استفاده می شود. این دستگاه ها دارای بازویی هستند که حرکت آن توسط یک اپراتور یا نگهبان یا اتوماتیک کنترل می شود.

## ۴-۶-۲- نحوه عملکرد راهبندها:

راهبندها به سیستم الکتروموکانیکی مجهزند، که مشتمل بر الکتروموتور و گیربکس متصل به بازو یا پیستون است. وجود گیربکس، باعث ایجاد سرعت ثابت و آرام در ستون متحرک یا بازوی راهبند می‌شود. راهبندهای ستونی به دلیل امکان باز و بسته شدن زیاد (تا ۲۰۰۰ بار در شبانه روز) برای محلهای پر تردد مناسب‌ترند. تابلوی کنترل مرکزی بعضی از راهبندها قابلیت هماهنگی با کلیه سیستم‌های کنترل تردد<sup>۱</sup> را دارد می‌باشد. می‌توان با افزودن حسگرهای مادون قرمز یا انواع دیگر حسگرهای سیستم را کاملاً ایمن و هوشمند ساخت تا احتمال برخورد بازوی راه بند با وسیله عبور کننده به صفر برسد. همچنین امکان بالا آوردن بازو به صورت دستی، در هنگام قطع برق نیز در راهبندها وجود دارد. دستگاههای راه بند معمولاً از روش‌های زیر فرمان می‌گیرند:

- ۱- فرمان دستی از طریق شستی‌های استپ و استارت و از داخل اتاق نگهبانی
- ۲- فرمان دستی از راه دور توسط ریموت کنترل
- ۳- استفاده از سیستم کارت مغناطیسی یا رمز دار؛
- ۴- استفاده از سیستم رایانه‌ای؛
- ۵- استفاده از جعبه فرمان‌های سکه‌ای؛
- ۶- استفاده از حسگرهای مادون قرمز (چشمی).

## ۴-۶-۳- تجهیزات مورد استفاده در راهبندها

تجهیزاتی که در سیستم راه بند بازویی، مورد استفاده قرار می‌گیرند، به صورت زیرند:

### ۱- بدنۀ اصلی دستگاه

این قسمت شامل محفظه‌ای از ورق فولادی است که تجهیزات مکانیکی و برقی دستگاه در آن قرار دارد. بدنۀ چند نمونه دستگاه در شکل ۴-۵۹ نشان داده شده است:



شکل ۴-۵۶ راه بند نرده ای جمع شونده



شکل ۴-۵۷ راه بند ستونی



شکل ۴-۵۸ ترکیب راهبند بازویی و ستونی



شکل ۴-۵۹ بدنۀ اصلی دستگاه راه بند

#### ۴-۳-۴- ریموت کنترل برای کنترل از راه دور



شکل ۴-۶۲ ریموت کنترل

#### ۴-۳-۵- شستی‌های استپ و استارت برای کنترل از اتاق نگهبان



شکل ۴-۶۳ شستی‌های استپ و استارت


#### تحقیق کنید

در مورد راه بند های مورد استفاده در عبور و مرور افراد در محل های مانند فرودگاه ها و فروشگاه ها تحقیق کنید و اطلاعات به دست آمده را در کلاس مورد بررسی قرار دهید. شکل ۴-۶۴ نمونه این راه بند ها را نشان می دهد.



شکل ۴-۶۴

۴-۳-۶- بازوی راه بند از پروفیل آلومینیومی برای سبک بودن و همچنین ایجاد خسارت کمتر در صورت برخورد احتمالی بازو با خودرو، جنس بازو را معمولاً از پروفیل آلومینیومی انتخاب می کنند و نیز از لاستیک ضربه گیر در سراسر لبه پایین بازو استفاده می شود. ممکن است برای دید در شب و زیبایی از نشانگرهای نوری در لبه بالایی بازو نیز استفاده شود. شکل ۴-۶۰ این قسمت ها را روی یک بازو نشان می دهد.

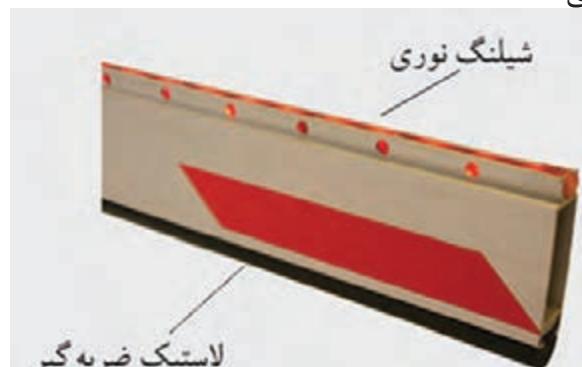

شکل ۴-۶۰ بازوی راه بند

#### ۴-۳-۷- چراغ چشمکزن

این چراغ در موقع حرکت بازو روشن و خاموش می شود. محل نصب آن معمولاً روی بدن اصلی دستگاه راه بند است. شکل ۴-۶۱ چراغ راه بند را روی این قسمت نشان می دهد.



شکل ۴-۶۱ چراغ چشمکزن روی بدن اصلی

## سایت‌های مفید



[www.ribind.it](http://www.ribind.it)  
[www.how-it-works.net](http://www.how-it-works.net)  
[www.merlin.com](http://www.merlin.com)  
[www.clopay.com](http://www.clopay.com)  
[www.china.IHS.com](http://www.china.IHS.com)  
[www.aryatotem.com](http://www.aryatotem.com)

## آزمون پایانی



- ۱- ولتاژ تغذیه حسگرهای مادون قرمز چقدر است؟
- ۲- دیپ سویچ‌ها روی برد الکترونیکی به چه منظور به کار می‌روند؟
- ۳- وظیفه کارت رادیویی روی برد الکترونیکی چیست؟
- ۴- لامپ چشمکزن بالای در در سیستم در اتوماتیک، چه موقع کار می‌کند؟
- ۵- شستی‌های کنترل دستی برای چه به کار می‌روند؟
- ۶- مقررات ساختمانی که باید برای نصب سیستم‌های در اتوماتیک مورد توجه قرار گیرند، کدام اند؟
- ۷- مراحل نصب و راهاندازی سیستم در اتوماتیک را بیان کنید.
- ۸- نحوه خلاص کردن سیستم‌های الکترومکانیکی درهای اتوماتیک را بیان کنید.
- ۹- قسمت‌های مختلف بازوی راه بند بازویی را نام ببرید.
- ۱۰- استفاده از کدام نوع راهبندها برای محل‌های با عبور و مرور زیاد، مناسب‌تر است؟

## فصل پنجم

# سیستم‌های برق اضطراری و ایمنی



ساعت آموزش

جمع

عملی

نظری

۱۲

۱۰

۲

## هدف کلی

آشنایی با سیستم‌های برق اضطراری وایمنی و توانایی نصب و راهاندازی آن‌ها

### هدف‌های رفتاری

پس از پایان آموزش این فصل هنرجو باید بتواند:

۱- لزوم استفاده از منابع برق اضطراری را شرح دهد.

۲- انواع منابع برق اضطراری را نام ببرد.

۳- دستگاه‌های مورد استفاده در انواع منابع برق اضطراری را شناسایی کند.

۴- انواع یوپی‌اس‌ها و امکانات آن‌هارا شناسایی کند.

۵- دستگاه یوپی‌اس را راهاندازی کند.

۶- انواع مولدهای برق و مورد مصرف هر کدام را شناسایی کند.

۷- یک مولد برق با موتور بنزینی یا گازسوز را راهاندازی کند.

۸- مورد استفاده دیزل ژنراتورها را شرح دهد.

۹- قسمت‌های مختلف یک دیزل ژنراتور را نام ببرد.

۱۰- نحوه سیم‌کشی کلید تعویض دو طرفه را تشریح کند.

۱۱- نقشه مدار تعویض تغذیه اتوماتیک را تشریح کند.



### پیش آزمون



۱- انواع منابع برق اضطراری را نام ببرید.

۲- برای تأمین برق اضطراری سیستم‌های ایمنی و حفاظتی، از چه نوع باتری‌هایی استفاده می‌شود؟

۳- دلیل استفاده از یوپی‌اس چیست؟

۴- انواع یوپی‌اس را از نظر عملکرد نام ببرید.

۵- چند مورد از امکانات حفاظتی یوپی‌اس‌ها را نام ببرید.

۶- چند مثال از موارد مصرف یوپی‌اس را بیان کنید.

۷- برخی از قابلیت‌های ویژه‌ای را که ممکن است یوپی‌اس‌ها داشته باشند بیان کنید.

۸- قسمت‌های اصلی یک دیزل ژنراتور را نام ببرید.

۹- قسمت‌های مختلف یک مولد قابل حمل را نام ببرید.

مقدمه:

از قطع برق شبکه برق اضطراری وصل شود. برخی از این سیستم‌ها قادرند بدون تأخیر بعد از قطع برق شهر در عرض چند میلی ثانیه برق اضطراری را وصل نمایند. این گونه منابع تغذیه اضطراری، که عموماً انرژی خود را از باتری تأمین می‌کنند، در مکان‌هایی مانند اتاق عمل، اتاق کامپیوتر، سیستم‌های نظامی و غیرآن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در مقابل سیستم‌هایی که از موتور مکانیکی و مولد برای تولید برق اضطراری استفاده می‌کنند، به دلیل اینکه موتور مکانیکی برای راه اندازی نیازمند زمان است، وصل برق اضطراری با تأخیر صورت می‌گیرد. لذا با توجه به خصوصیات و نیاز محل مورد استفاده، یکی از این سیستم‌ها یا ترکیبی از هر دو نوع ممکن است استفاده قرار گیرد. در ادامه، انواع منابع برق اضطراری مورد استفاده در سیستم‌های مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم :

## ۱-۵-برق اضطراری سیستم‌های ایمنی و حفاظتی

در سیستم‌های ایمنی و حفاظتی نظیر سیستم اعلام حریق، سیستم دوربین مدار بسته، سیستم اعلام سرقت برق اضطراری جزو ضروریات سیستم و تأمین برق سیستم در موقع قطعی برق بسیار مهم است. در این سیستم‌ها از باتری خشک به صورت منبع تأمین برق اضطراری استفاده می‌شود. عموماً ولتاژ تغذیه این سیستم‌ها ولتاژ ۱۲ و ۲۴ ولت DC است لذا از یک یا دو عدد باتری که در تابلوی اصلی جاسازی می‌شود استفاده می‌کنند. این باتری‌ها به مدار الکترونیکی تابلو وصل می‌گردند و در زمان وجود برق شهر توسط سیستم شارژ و آماده نگه داشته می‌شوند و هنگام قطع برق شبکه بدون تأخیر وارد مدار شده و برق اضطراری سیستم را تأمین می‌نمایند.

برخی از سیستم‌های حساس و مهم در منازل و اماکن عمومی یا در ادارات و کارخانجات، باید هنگام قطع برق شهر به کار خود ادامه دهند. برخی از مشکلاتی که هنگام قطع برق در ساختمان به وجود می‌آید، به شرح زیرند:

- ۱- از کارافتادن آسانسورها؛
- ۲- از کار افتادن درهای اتوماتیک؛
- ۳- از کار افتادن سیستم گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع؛
- ۴- از کار افتادن پمپ‌های تأمین فشار آب و پمپ‌های آتش نشانی؛
- ۵- نبودن روشنایی.

با توجه به موارد بالا، متوجه ضرورت چاره اندیشه‌ی برای موقع قطعی برق می‌شویم. بنابراین باید منابعی برای تأمین برق در زمان نبودن برق شبکه در نظر گرفته شود. در این فصل به بررسی این منابع خواهیم پرداخت.

۵-منابع تغذیه اضطراری  
منابع تغذیه‌ای که وظیفه تأمین برق را در هنگام قطع برق شبکه به عهده دارند، منابع تغذیه اضطراری نامیده می‌شوند. این منابع بسته به سیستم مورد تغذیه خصوصیات متفاوتی دارند. برخی از منابع برق اضطراری که از باتری برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می‌کنند فقط قادرند برای مدت محدودی، بسته به مقدار مصرف سیستم مورد تغذیه، برق آن را تأمین نمایند. ولی برخی دیگر قادرند به مدت نامحدودی تا زمان وصل شدن مجدد برق شهر برق اضطراری را تأمین کنند. این گونه سیستم‌ها دارای موتور مکانیکی و ژنراتورند و تا زمانی که سوخت موتور مکانیکی تأمین شود می‌توانند برق اضطراری را تأمین نمایند.

خصوصیت دیگری که منابع تغذیه اضطراری را از یکدیگر متمایز می‌کند مدت زمانی است که طول می‌کشد تا بعد

جایگزین مناسبی برای برق شهر در موقع اضطراری گردیده و با حذف اختلالات شبکه، تغذیه مدارات حساس را بر عهده شود، نمایان می‌شود. برای تأمین برق اضطراری این گونه سیستم‌ها از منابع تغذیه اضطراری بدون تأخیر یا یوپی‌اس<sup>۱</sup> استفاده می‌گردد.

### ۱-۵-۲- طرز کار یوپی‌اس

در پشت دستگاه یوپی‌اس محلی برای اتصال برق dc و محلی برای اتصال برق شهر وجود دارد. در صورت قطع برق شهر، برق dc که توسط باتری تأمین می‌شود توسط مدار الکترونیکی مبدل برق مستقیم به متناوب، به ولتاژ ۲۲۰ ولت تبدیل می‌گردد و در عرض چند میلی ثانیه در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد. برخی یوپی‌اس‌ها دارای تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ<sup>۲</sup> ند تا در هنگام وجود نوسان در برق شبکه عمل ثبیت ولتاژ را نیز در محدوده مشخصی انجام دهنند. مقدار محدوده ثبیت ولتاژ معمولاً به صورت درصد در مشخصات فنی یوپی‌اس ذکر می‌گردد. هنگامی که ولتاژ ورودی پایین است تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ، ولتاژ را بالا می‌برد و هنگامی که ولتاژ ورودی بالاست ولتاژ را پایین می‌آورد. یوپی‌اس‌ها معمولاً با ولتاژ ۱۲، ۲۴، ۳۶ و ۴۸ ولت مستقیم تغذیه می‌شوند. برای مثال، برای ولتاژ ۲۴ ولت دو باتری و برای ۴۸ ولت ۴ باتری ۱۲ ولت با مشخصات کاملاً یکسان را با هم سری و به یوپی‌اس وصل می‌کنند. این باتری‌ها در زمان وجود برق شهر توسط مدار شارژ‌باتری داخل یوپی‌اس کاملاً شارژ و آماده نگهداشته می‌شوند. آمپر در داخل دستگاه قرار می‌گیرد و در دستگاه‌های پر توان باتری‌ها را به طور جداگانه در کابینت باتری<sup>۳</sup> قرار می‌دهند. طرز کار یوپی‌اس‌ها را در شکل ۵-۲ می‌بینید.

مدت زمان تأمین برق اضطراری به ظرفیت باتری‌ها و مصرف سیستم بستگی دارد. مشخصات باتری مورد نیاز معمولاً در دفترچه راهنمای دستگاه ذکر می‌گردد. عمر باتری بعد از مدت زمان معینی که بستگی به کیفیت آن دارد به پایان می‌رسد (معمولًاً بین ۲ الی ۵ سال). برخی از انواع باتری‌های مورد استفاده در این سیستم‌ها را در شکل ۵-۱ مشاهده می‌نمایید.



شکل ۵-۱ باتری‌های خشک

### ۲-۵- برق اضطراری بدون وقفه کوتاه مدت (یوپی‌اس)

برای تأمین پیوسته انرژی برق، مصرف کننده‌هایی که جزو تجهیزات حیاتی مجموعه‌های رایانه‌ای، مخابراتی، آزمایشگاهی و بیمارستانی هستند و به قطع برق شبکه و اختلالات برق در شبکه حساس‌اند، نیاز به تجهیزات برق اضطراری بدون وقفه نیاز دارند تا ولتاژ و فرکانس ثابت و قابل اطمینان را تأمین نمایند. برای مثال وجود کوچک‌ترین اغتشاش در برق شهر، موجب خاموش و روشن شدن مجدد رایانه می‌گردد. لذا با این عمل، اطلاعاتی که در حافظه سیستم وجود دارد، بین می‌رود. در مورد سایر سیستم‌های حساس، نظری دستگاه‌های مخابراتی و شبکه‌های اطلاعاتی نیز با قطع یا تغییر ولتاژ منبع تغذیه، هماهنگی بخش‌های مختلف دستگاه به هم خورد و بر اثر قطع و وصل‌های متوالی، علاوه بر صدماتی که به قطعات دستگاه وارد می‌شود، عملکرد کل سیستم با اختلال مواجه می‌گردد. با توجه به موارد فوق، نیاز به وجود دستگاهی که بتواند

۱ - Uninterruptable Power Systems(UPS)

۲ - Automatic Voltage Regulation( AVR)

۳- Battery Rack

پردازنده حساس دائمی ولتاژ و جریان ورودی را کنترل می‌کند. این یوپی‌اس‌ها جهت دستگاه‌های فوق العاده حساس آزمایشگاهی، نظامی و... مورد قرار می‌گیرند.

### ۵-۲-۲-۵- انواع یوپی‌اس از نظر کاربرد

#### الف) یوپی‌اس‌های خانگی

بیشتر برای تأمین روشنایی مکان‌های کوچک در موقع قطع برق به کار می‌روند. تصویر دو نوع از این یوپی‌اس‌ها را در شکل ۳-۵ می‌بینید.




شکل ۳-۵

#### ب) یوپی‌اس‌های اداری و صنعتی

برای مصارف بزرگتر از یوپی‌اس‌های با توان‌های بالاتر استفاده می‌شود که می‌توانند تعداد زیادی رایانه یا دستگاه‌های دیگر را به طور همزمان تغذیه کنند. شکل ۴-۵ دو نمونه از این نوع دستگاه‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۴-۵

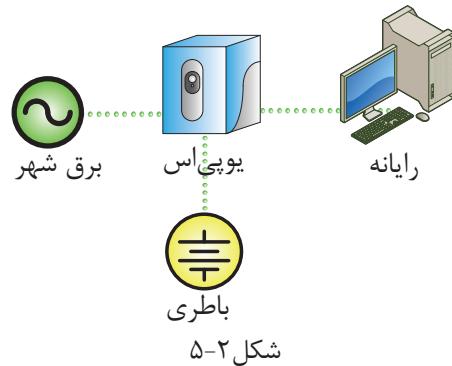

شکل ۵-۲

### ۵-۲-۵- انواع یوپی‌اس‌ها

یوپی‌اس‌ها را می‌توان از نظر نحوه عملکرد داخلی و مورد مصرف، تقسیم بنده کرد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود:

#### ۱-۲-۵-۵- انواع یوپی‌اس از نظر عملکرد داخلی

##### الف) یوپی‌اس آف-لاین (Off-Line)

در این نوع یوپی‌اس مصرف کننده در حالت عادی از برق شهر استفاده می‌کند و به محض قطع برق، یوپی‌اس وارد مدار می‌شود و برق باتری را به برق مورد مصرف دستگاه‌های مصرف کننده تبدیل و در خروجی ارائه می‌کند.

ب) یوپی‌اس لاین اینتراتیو (Line Interactive)  
این نوع یوپی‌اس در حالت وجود برق شهر، جهت تثبیت ولتاژ خروجی برای مصرف کننده از یک ترانسفورماتور برای افزایش و کاهش ولتاژ استفاده می‌نماید و هنگام قطع برق شهر بدون وقفه برق مطلوب و مورد نیاز مصرف کننده را از باتری‌ها تأمین می‌نماید.


##### ج) یوپی‌اس آن-لاین (On-Line)

در این گونه یوپی‌اس‌ها که از کیفیت و حساسیت بالایی برخوردارند پس از تصحیح ولتاژ ورودی و پاک سازی ورودی از انواع نویز و احیاناً تصحیح سطح ولتاژ ورودی، برق ثابت و فیلتر شده در خروجی در اختیار دستگاه‌های مصرف کننده قرار داده می‌شود و مداری مجهز به یک

### ۳-۲-۵-امکانات روی یوپی اس ها:

۱. نشانگر اضافه بار
  ۲. نشانگر مقدار باردر خروجی
  ۳. نشانگر مقدار شارژ باتری
  ۴. نشانگر استفاده از برق باتری
  ۵. نشانگر تعویض باتری
  ۶. نشانگر جبران کمبود ولتاژ در شبکه
  ۷. استفاده از برق شبکه
  ۸. نشانگر تقلیل اضافه ولتاژ شبکه
  ۹. کلید روشن و تست
  ۱۰. کلید خاموش

قسمت‌های مختلف پشت دو نوع یوپی‌اس و مشخصات فنی آن (درج شده در کاتالوگ) در شکل ۵-۶ نشان داده شده است.

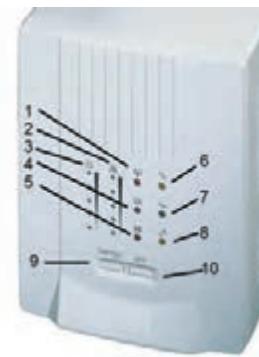

شکل ۵-۵



## شکل ۵-۶

## ۴-۵- نحوه انتخاب یوپیاس مناسب:

توان خروجی یوپیاس، یکی از معیارهای انتخاب دستگاه مناسب است. معمولاً یوپیاس هادر توانهای متفاوتی نظیر  $250 - 700 - 1000 - 1250 - 3000$ - $5000$ - $10000$  ولت آمپر ساخته می‌شوند. باید بعد از محاسبه توان مصرفی دستگاهها و با توجه به تعداد مصرف کننده‌هایی که باید تغذیه شوند، یوپیاس با توان مناسب را انتخاب نمود. البته مدت زمان پشتیبانی تغذیه دستگاهها به ظرفیت باتری‌ها بستگی دارد. این زمان می‌تواند از چند دقیقه تا چند ساعت باشد و هر چه ظرفیت باتری‌ها بیشتر باشد مدت طولانی‌تری می‌توان دستگاهها را تغذیه کرد. برای تعیین باتری‌های لازم و مدت زمان تغذیه اضطراری از اطلاعات ارائه شده توسط سازنده دستگاه می‌توان استفاده نمود. در توانهای پایین (تا حدود  $1250$  ولت آمپر) باتری در داخل یوپیاس قرار می‌گیرد ولی برای توانهای بالاتر از باتری خارجی استفاده می‌گردد. یکی دیگر از معیارهای انتخاب یوپیاس حساسیت دستگاههای مصرف کننده به تغییرات ولتاژ برق شهر است. برای دستگاههای حساس باید از یوپیاس‌های با امکانات تصحیح و تثبیت ولتاژ استفاده نمود.



## کار عملی شماره ۱۵: راه اندازی یک دستگاه رایانه با یوپی اس

زمان: ۲ ساعت

هدف: تغذیه یک رایانه از طریق یک دستگاه یوپی اس با توان خروجی ۱۲۵۰ ولت آمپر است، به طوری که با قطع برق ورودی یوپی اس، رایانه به کار خود ادامه دهد.

### تجهیزات مورد نیاز

تعداد/مقدار	تصویر	تجهیزات
یک دستگاه		یوپی اس ۱۲۵۰ ولت آمپر با باتری داخلی
یک دستگاه		رایانه
۳ متر		کابل ۲×۱/۵
یک سری کامل		ابزار سیم کشی

### مراحل اجرای کار

۱- سیم های برق رایانه را به پریز های خروجی یوپی اس وصل نمایید.

۲- برق ورودی یوپی اس را وصل و آن را روشن کنید.

۳- رایانه را روشن نمایید و بعد از اجرای ویندوز در برنامه word اطلاعاتی را تایپ نمایید و آن را ذخیره نکنید.

۴- برق شهر را قطع نمایید. در صورت عملکرد صحیح یوپی اس رایانه نباید خاموش شود و اطلاعات تایپ شده نیز نباید پاک شود.

۵- گزارشی از مراحل انجام کار و نحوه راه اندازی یوپی اس تهیه کنید.



شکل ۷-۵



شکل ۵-۹

### ۵-۳-۲- مولد های قابل حمل با قدرت متوسط (مینی ژنراتور)

این مولد ها نیز معمولاً در محدوده توان های خروجی ۱۰ کیلو ولت آمپر ساخته می شوند و برای تأمین برق اضطراری مکان های کوچک مانند مغازه ها و دفاتر کار و روشنایی منازل مورد استفاده قرار می گیرند. در شکل ۵-۱۰ انواع بنزین سوز و یک نوع گاز سوز این مولد ها را مشاهده می کنید.



الف) انواع بنزین سوز



ب) نوع گاز سوز

شکل ۵-۱۰

برای آشنایی بیشتر، قسمت های مختلف دو نوع مولد قابل حمل کوچک و مینی ژنراتور گاز سوز در شکل ۵-۱۱ و ۵-۱۲ آمده است.

در شکل ۵-۸ رایانه و یو پی اس متصل به آن را می بینید.




شکل ۵-۸

### ۳-۵- برق اضطراری طولانی مدت برای منازل و اماکن بزرگ

در منازل و در مکان های عمومی مانند فروشگاه ها، هتل ها، بیمارستان ها یا در قسمت هایی از ادارات و کارخانجات که در صورت قطع برق شهر به برق اضطراری طولانی مدت نیاز است، به دلیل بالا بودن مدت زمان و مقدار مصرف نمی توان از یو پی اس استفاده کرد. در این گونه موارد باید توسط یک مولد، برق اضطراری را تأمین کنیم. برای به گردش درآوردن این مولد ها از موتورهای مکانیکی استفاده می شود. هرچه توان الکتریکی خروجی بیشتر باشد باید موتور مکانیکی نیز قدرت بیشتری داشته باشد. در زیر به انواع مختلف این مولد ها از نظر قدرت و مورد مصرف اشاره می شود.

**۳-۱-۵- مولد های کوچک قابل حمل:** این نوع مولد ها بیشتر برای روشنایی اضطراری در فضاهای کوچک یا مکان هایی که قادر برق شبکه اند مورداستفاده قرار می گیرند. برای تأمین حرکت مولد از موتور مکانیکی کوچک یک یادو سیلندر بنزین سوز یا گاز سوز استفاده می کنند. در شکل ۵-۹ دو نوع از آن ها را با قدرت خروجی ۱۱۰۰ و ۲۰۰۰ ولت آمپر مشاهده می کنید.

## مشخصات قسمت های مختلف مولد قابل حمل کوچک:

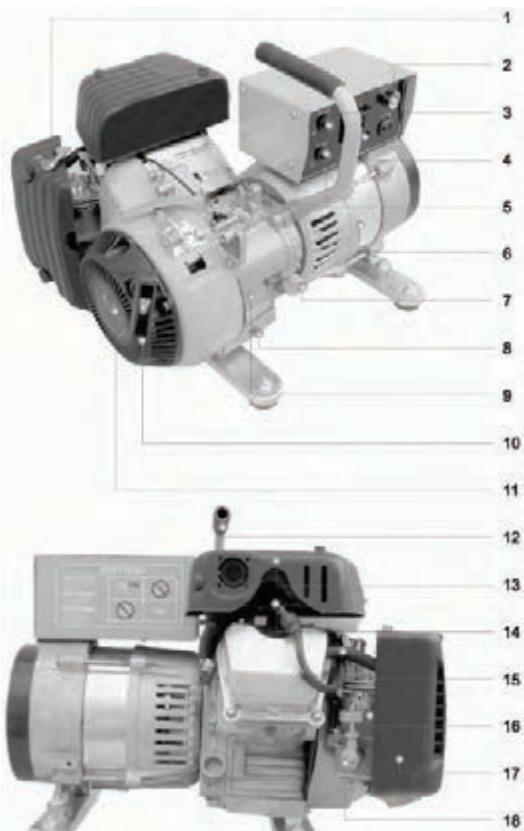

شکل ۱۱-۵ مولد قابل حمل کوچک



۱۱. کلید سوخت رسانی به موتور



شکل ۱۲-۵ مینی ژنراتور

۱۵. هرگز دستگاه را با ژنراتور دیگری به صورت موازی متصل نکنید.
۱۶. هرگز دستگاه را بدون کلید تعویض دو طرفه مورد استفاده قرار ندهید.
- در بهره برداری از این مولدها باید موارد زیر را رعایت نمود:
۱. حداقل فاصله مجاز دستگاه از دیوارها و تجهیزات مجاور یک متر است.
  ۲. محل قرارگیری دستگاه باید کاملاً مسطح و در تراز کامل باشد.
  ۳. هرگز نباید دستگاه را در محیط بسته و شرایط مرطوب به کار انداخت.
  ۴. مراقب شیلنگ گاز ورودی به دستگاه باشید. هرگز نباید پیچ خورده یا له شده باشد.
  ۵. از برخورد شیلنگ با اجسام برنده و تیز اجتناب گردد.
  ۶. حداقل فاصله مجاز دستگاه در حال کار از مواد اشتعال زا، همچون مواد نفتی، بنزین و حتی چوب و کبریت، شش متر است.
  ۷. همواره از سلامت بسته های شیلنگ گاز و سلامت بدنه شیلنگ در برابر خدمات احتمالی و وجود هرگونه نشت، اطمینان کامل حاصل نمایید.
  ۸. هرگز به بدنه اگروز دستگاه در هنگام کار و بلا فاصله بعد از خاموش شدن دست نزنید.
  ۹. در هنگام تعمیرات و سرویس های دوره ای، شیر اصلی گاز را بسته نگه دارید.
  ۱۰. توجه کنید که خط گاز باید حتماً به شیر قطع و وصل جداگانه مجهز باشد.
  ۱۱. قبل از اقدام به راه اندازی، بالاستفاده از درپوش دریچه ورود روغن سطح روغن دستگاه را چک کنید.
  ۱۲. از اتصال صحیح کابل های مثبت (قرمز) و منفی (سیاه) به باتری اطمینان حاصل کنید.
  ۱۳. چک کنید سیم اتصال زمین حتماً به دستگاه متصل باشد.
  ۱۴. قبل از راه اندازی دستگاه مطمئن شوید کلید برق خروجی در حالت قطع باشد.

در جدول ۱-۵ مشخصات فنی چند مدل ژنراتور گازسوز را که از کاتالوگ آن استخراج شده است، ملاحظه می‌کنید

**جدول ۱-۵ مشخصات فنی مینی ژنراتورهای گازسوز ( گاز شهری و گاز مایع )**

CC-۴... ۳Phase	CC۵....	CC۴....	CC۳....	CC۲....	CC۱۵۰۰	CC۱۲۰۰	CC۷۰۰	مدل	
۴۲۰۰	۴۲۰۰	۳۴۰۰	۲۴۰۰	۱۷۰۰	۱۳۰۰	۷۰۰	۴۵۰	گاز طبیعی (NG)	توان مجاز (وات)
۴۵۰۰	۴۵۰۰	۳۷۰۰	۲۸۰۰	۱۸۰۰	۱۴۰۰	۸۰۰	۵۰۰	گاز مایع (LPG)	
۴۵۰۰	۴۵۰۰	۳۸۰۰	۲۸۰۰	۱۹۰۰	۱۴۰۰	۹۰۰	۵۰۰	گاز طبیعی (NG)	حداکثر توان (وات)
۵۰۰۰	۵۰۰۰	۴۰۰۰	۳۰۰۰	۲۰۰۰	۱۵۰۰	۱۰۰۰	۵۵۰	گاز مایع (LPG)	
۳۸۰ / ۲۲۰				۲۲۰				( ولتاژ ولت )	
			۵۰					( فرکانس هرتز )	
					هوا خنک ، OHV ، تک سیلندر، چهار زمانه			نوع موتور	
۱۳	۱۳	۱۱	۹	۵/۵	۵/۵	۲/۴	۲/۴	توان موتور ( اسب بخار )	
			TCI مگنت					سیستم جرقه	
			هندلی ( دستی ) و استارت الکتریکی + باتری		هندلی ( دستی )			سیستم استارت	
					تمام مدل ها : دو سوخته گاز طبیعی و گاز مایع			نوع سوخت	
۱/۶۱	۱/۶۱	۱/۳۳	۰/۹۵	۰/۶۸	۰/۵	۰/۳۴	۰/۳۴	گاز طبیعی (NG)	میزان مصرف سوخت
۱/۶	۱/۶	۱/۳۲	۰/۹۹	۰/۶۸	۰/۵۱	۰/۳۵	۰/۳۵	گاز مایع (LPG)	
			۷۰۰×۵۳۵×۵۷۰		۶۰۵×۴۶۰×۴۷۰	۴۷۲×۳۵۵×۳۶۰		بعاد(میلی متر) ارتفاع×عرض×طول	
۸۸	۸۸	۸۵	۶۵/۵	۴۳	۴۲	۳۰	۲۸	وزن ( کیلوگرم )	
				۶	الى ۸ ساعت			ساعت کارکرد مداوم	
۷۸	۷۸	۷۵	۷۵	۷۰	۷۰	۶۸	۶۸	میزان صدا ( دسی بل )	

زمان: ۵ ساعت

## کار عملی شماره ۲: راه اندازی یک دستگاه مینی ژنراتور




**هدف:** راه اندازی یک دستگاه مینی ژنراتور و تغذیه یک مصرف کننده از طریق آن  
**تجهیزات مورد نیاز**

تعداد/مقدار	تصویر	تجهیزات
یک دستگاه		مینی ژنراتور سه کیلووات بنزین سوز یا گازسوز
یک دستگاه		کلید قطع و وصل ۱۶ آمپر
۵۰۰ وات		مصرف کننده مانند لامپ
۳ متر		کابل ۲×۱/۵
یک سری کامل		ابزار سیم‌کشی

### مراحل اجرای کار

۱. مصرف کننده الکتریکی مانند لامپ یا هر وسیله دیگر را توسط کلید به خروجی مولد وصل کنید و مداری مشابه شکل ۱۳-۵ ترتیب دهید. دقต کنید که قدرت مصرفی این وسیله از توان خروجی مجاز ژنراتور بیشتر نباشد.

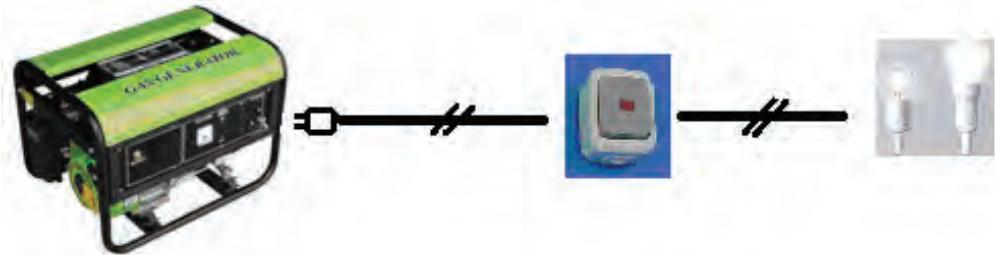

شکل ۱۳

موتور تأمین شود می‌توان انرژی الکتریکی تولید کرد. دیزل ژنراتورها را به دو گونه دستی و اتوماتیک راهاندازی می‌کنند. زمان راهاندازی اتوماتیک حدود ۲ دقیقه و راهاندازی دستی حدود ۱۰ دقیقه است. در مواقعي که نیاز به برق اضطراری بدون وقفه طولانی مدت نیاز است، مثلاً در اتاق سرور رایانه‌ها و اتاق عمل، از ترکیب یوپی‌اس و ژنراتور استفاده می‌شود.

## نحوه کار

به این صورت است که در هنگام قطع برق برای جلوگیری از اختلال در کار سیستم تا به کار افتادن ژنراتور، یوپی‌اس به طور آنی وارد مدار می‌شود و برق اضطراری را تأمین می‌کند. به محض آماده شدن ژنراتور جهت برق دهی، یوپی‌اس از مدار خارج می‌گردد و برق مورد نیاز از ژنراتور تأمین می‌شود. توان یوپی‌اس، با توجه به میزان توان مصرفی دستگاه‌های مصرف کننده، محاسبه می‌شود و باتری‌های آن را بادرنظر گرفتن زمان تغذیه برای مدت ۷ الی ۱۵ دقیقه (باتوجه به زمان به کار افتادن ژنراتور) انتخاب می‌کنند. در شکل ۵-۱۴ انواع دیزل ژنراتورها را مشاهده می‌کنید:



شکل ۵-۱۴

۲. دقیق نمایید کلید اصلی مولد و کلید مصرف کننده در حالت خاموش باشد. سپس با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای دستگاه طبق دستورالعمل‌های ارائه شده آن را راهاندازی نمایید.

۳. کلید مصرف کننده را وصل نمایید تا لامپ روشن شود.

۴. از مراحل انجام کار گزارش کاملی تهیه نمایید.

## تحقیق کنید



در مورد منابع برق اضطراری مورد استفاده در ایستگاه‌های گاز CNG تحقیق نمائید و اطلاعات به دست آمده را در کلاس مطرح کنید.

## ۳-۳-۵- مولدات پرقدرت دیزلی

پر مصرف ترین منابع برق اضطراری، مولدات دیزلی یا دیزل ژنراتورها هستند که دامنه وسیعی از مصارف کوچک (خانگی، صنفی) تا مصارف بزرگ اداری و صنعتی را پشتیبانی می‌کنند. این مولدات در ظرفیت‌های مختلف تا ۲۰۰۰ کیلو ولت آمپر ساخته می‌شوند و در مکان‌هایی مانند بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها، مراکز آموزشی، کارخانجات، مراکز نظامی، مخابرات و امثال آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در دیزل ژنراتورها برای تأمین نیروی مکانیکی لازم جهت چرخاندن ژنراتور از موتور دیزل استفاده می‌شود. ژنراتور و موتور دیزل به همراه سایر تجهیزات در یک اتاق فلزی (محفظه صدایگیر) یا اتاق مخصوصی به نام دیزل خانه قرار می‌گیرد. سوخت موتورهای دیزلی گازوئیل است و تا زمانی که سوخت

## ۳-۳-۵-اجزای دیزل ژنراتور

اجزای اصلی دیزل ژنراتورها به شرح زیرند:

◀ **موتور دیزل** : دور موتور دیزل برای مصارف برق اضطراری معمولاً ۱۵۰۰ دور انتخاب می‌شود و دارای تنظیم دور است.

◀ **ژنراتور** : ژنراتور به صورت تک فاز یا سه فاز برق اضطراری لازم را تولید می‌کند.

◀ **تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ**


وظيفة تأمین ولتاژ خروجی ثابت در بارهای الکتریکی مختلف بر عهده تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ است و روی ژنراتور نصب است.

◀ **تابلو نشان دهنده اطلاعات موتور**

تابلوی نشان دهنده اطلاعات موتور اطلاعاتی مانند فشار روغن، درجه حرارت آب و وضعیت باتری را نشان می‌دهد.


◀ **تابلو برق اصلی**

بر روی تابلوی برق کلید قطع و وصل اصلی، دستگاه‌های اندازه گیری مانند ولت متر، آمپرمتر، فرکانس متر و تجهیزات حفاظتی نصب می‌شود. تمام ژنراتورها بر روی تابلوی اصلی خود دارای در برابر اضافه بار و

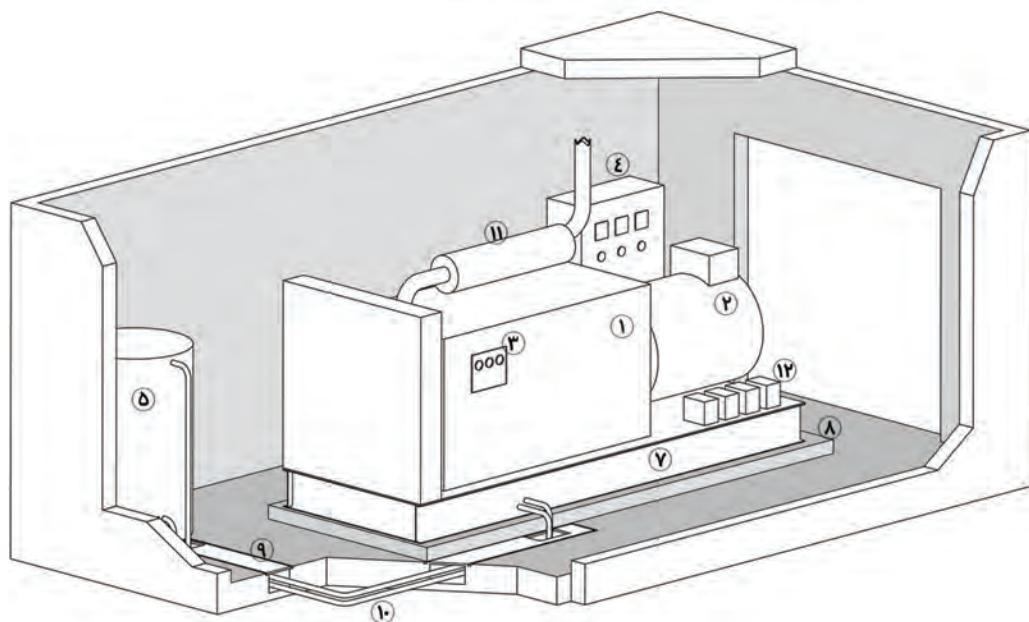

شکل ۱۵

شکل ۵-۱۶ نیز قسمت‌های مختلف یک دیزل ژنراتور  
دیگر را نشان می‌دهد:

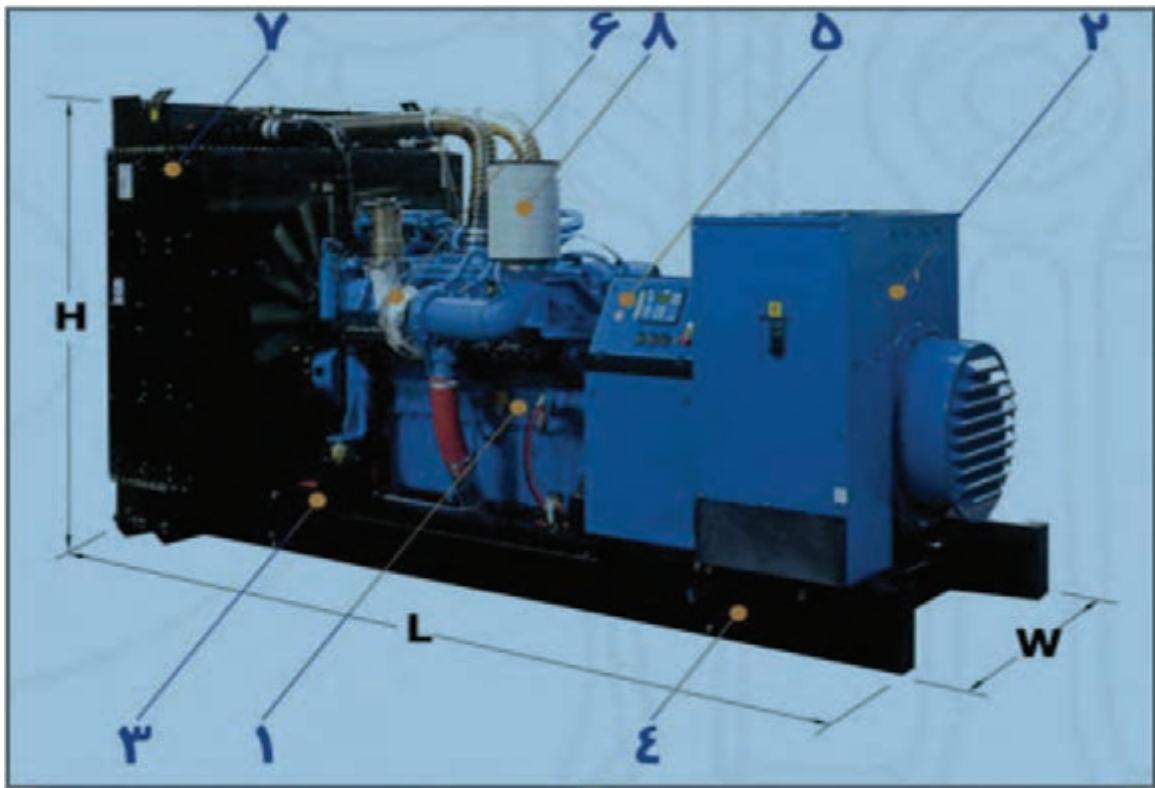

شکل ۵-۱۶

شرح	شماره	شرح	شماره
تابلوی فرمان و اندازه‌گیری	۵	موتور دیزل	۱
سوپر شارژ	۶	ژنراتور	۲
سیستم خنک کننده	۷	منبع سوخت	۳
فیلتر هوا	۸	شاسی	۴

### ۳-۳-۵-۳- مدار الکتریکی سیستم‌های برق اضطراری

بعد از قطع برق شهر برای این‌که برق تولید شده توسط مولد برق اضطراری را به مصرف کننده‌ها برسانیم ابتدا ژنراتور را راهاندازی می‌کنیم و بعد از رسیدن به

\* سوپر شارژ برای احتراق بهتر، به کمک گرمای اگزوز باعث گرم شدن و فشرده شدن هوای ورودی به موتور دیزل می‌شود.

در شکل ۵-۱۹ دو نوع دیگر از کلیدهای تعویض دو طرفه سه فاز را می‌بینید.



شکل ۵-۱۹ دو نوع دیگر کلید تعویض دو طرفه سه فاز

دور و ولتاژنامی، به دو روش برق را به مصرف کننده می‌رسانیم:


- ۱- به صورت دستی توسط کلید تعویض دو طرفه<sup>۱</sup> به وسیله این کلید سه حالته (حالت ۱، خاموش، حالت ۲) مسیر برق شهری را از مصرف کننده جدا و برق تولید شده توسط مولد را به مصرف کننده وصل می‌کنیم.
- ۲) استفاده از این کلید برای جلوگیری از ایجاد اتصالی بین برق مولد و شبکه شهری بعداز برقراری برق شهر الزامي است. در شکل ۵-۱۷ مکانیزم عمل یک کلید تک فاز از این نوع را می‌بینید.

## ۲- اتوماتیک توسط کنتاکتور

در شکل ۵-۲۰ نحوه سیم کشی مدار قدرت و مدار فرمان برای تعویض اتوماتیک تغذیه مصرف کننده سه فاز را می‌بینید که به کمک آن بعداز راهاندازی مولد اتوماتیک برق مولد به مصرف کننده متصل می‌شود و در صورت برقراری مجدد برق شهر، برق مولد از مصرف کننده جدا می‌شود و برق شبکه شهری به مصرف کننده وصل می‌گردد:


### ◀ طرز کار مدار

در مدار شکل ۵-۲۰، در زمان وجود برق شهر کنتاکت باز کنترل فاز K1 وصل و مدار بوبین K2 بسته می‌شود و با بسته شدن کنتاکت باز K2 در مسیر بوبین کنتاکتور Q11 این کنتاکتور عمل می‌کند و مصرف کننده از طریق شبکه اصلی تغذیه می‌شود. در ضمن کنتاکت بسته K2 مسیر بوبین کنتاکتور Q12 را باز نگه می‌دارد. با قطع برق اصلی یا هر گونه اختلال دیگری در شبکه کنترل فاز K1 مسیر K2 را باز می‌کند و در نتیجه Q11 نیز شبکه برق اصلی را از مصرف کننده جدا می‌کند. در ضمن مسیر بوبین Q12 که توسط کنتاکت بسته آن باز شده بود بسته می‌شود. بعد از راهاندازی ژنراتور با وصل کردن کلید مغناطیسی Q1,1 بوبین Q12 بردار می‌شود و مسیر قدرت را برای مصرف کننده می‌بندد تا از برق مولد استفاده کند. حال اگر برق شبکه

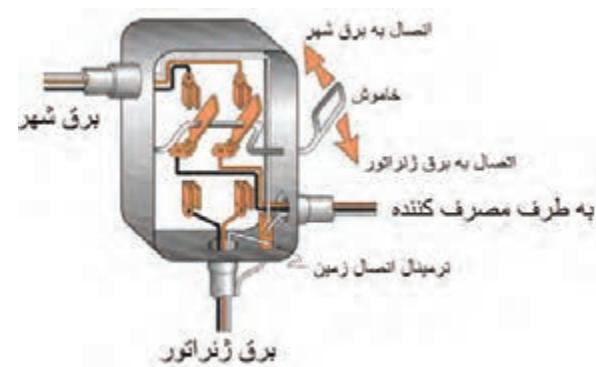


شکل ۵-۱۷ کلید تعویض دو طرفه تک فاز

شکل ۵-۱۸ نیز یک کلید تعویض دو طرفه سه فاز را نشان می‌دهد. با توجه به محل اتصال کابل‌ها اگر کلید در حالت I باشد برق شهر به مصرف کننده متصل می‌شود و اگر کلید در حالت II باشد، برق مولد به مصرف کننده وصل می‌شود :

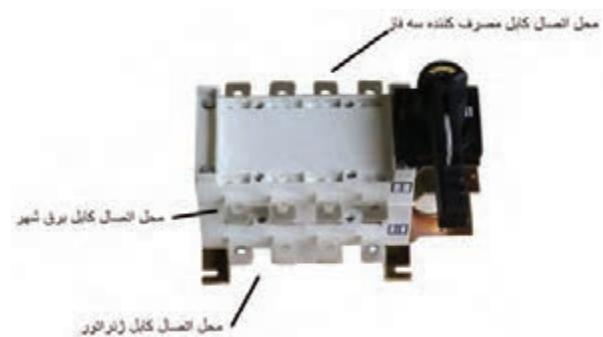

شکل ۵-۱۸ نحوه اتصال کلید تعویض دو طرفه سه فاز به مولد و شبکه

اصلی دوباره برقرار شود کنترل فاز K1 باعث باز شدن کنکات بسته K2 در مسیر Q12 و قطع برق ژنراتور از مصرف کننده و وصل شدن برق شبکه به آن می‌شود. بعد از آن می‌توان دیزل ژنراتور را خاموش کرد.

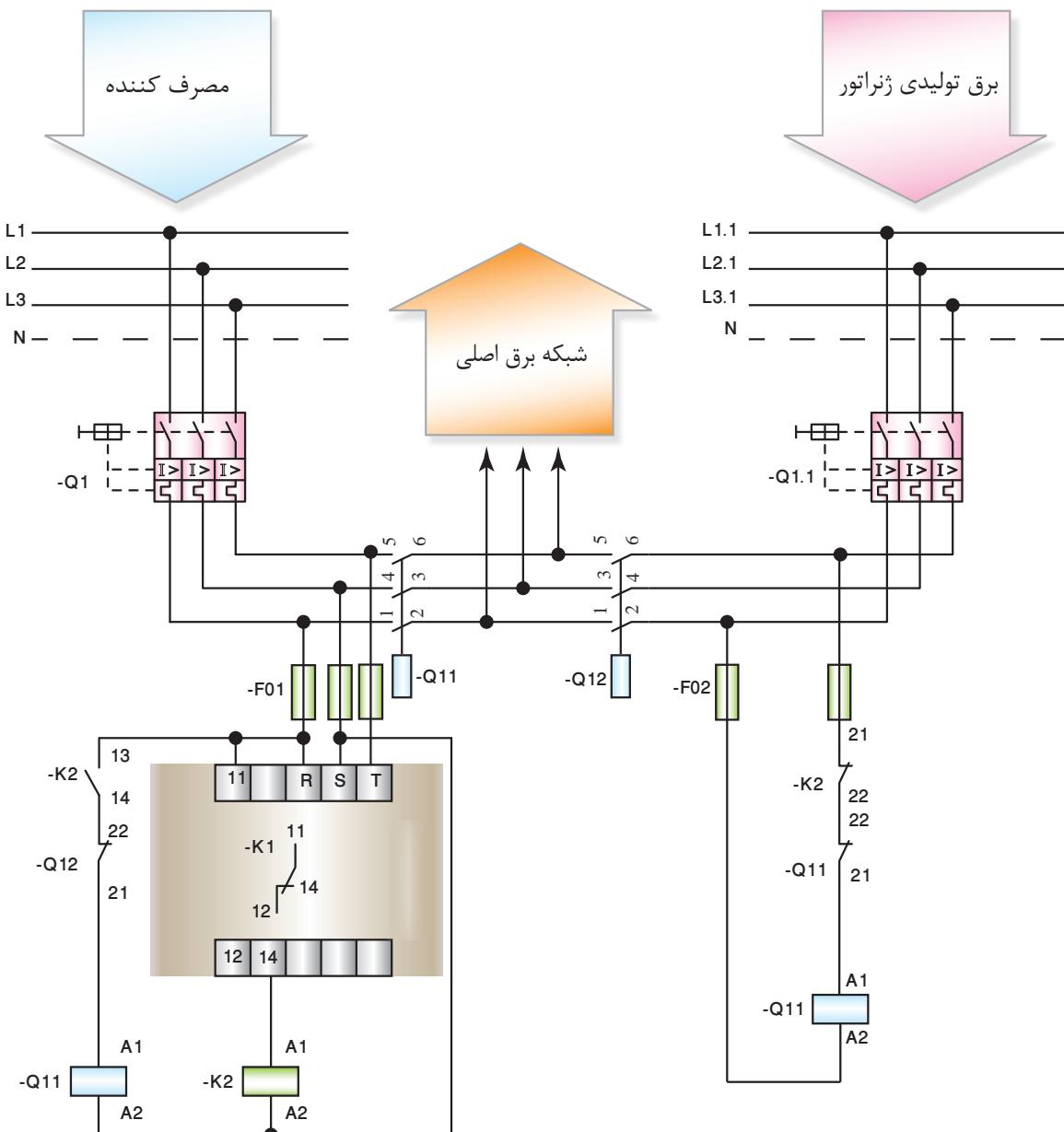

شکل ۵-۲۰ مدار قدرت و مدار فرمان برای تعویض اتوماتیک تغذیه مصرف کننده سه فاز



## سایت‌های مفید

[www.hayesequipment.com](http://www.hayesequipment.com)  
[www.porsoo.com](http://www.porsoo.com)  
[www.afpelevator.com](http://www.afpelevator.com)



## آزمون پایانی

- ۱- نحوه عملکرد کلی یوپی اس را شرح دهید.
- ۲- مزایای یوپی اس آن لاین نسبت به سایر انواع یوپی اس چیست؟
- ۳- چند مورد از هشدار دهنده های نوری یوپی اس ها را نام ببرید.
- ۴- کدام یک از انواع یوپی اس، می تواند ولتاژ خروجی را ثابت کند؟
- ۵- انواع مولدهای برق را نام ببرید.
- ۶- چند مورد از نکاتی را که باید در استفاده از مولدهای قابل حمل رعایت گردد، بیان کنید.
- ۷- کلید تعویض دو طرفه به چه منظور استفاده شود؟
- ۸- مدار تعویض تغذیه اتوماتیک را شرح دهید.
- ۹- ترکیب دستگاه یوپی اس با دیزل ژنراتور چگونه استفاده می شود، توضیح دهید.



## منابع

ورشوساز، غلامحسین. اشتربی، اسد الله. قادری پور، مصطفی. (۱۳۸۹). کارگاه سیم کشی (۲). ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

استاندارد EN ۵۴-۱۱ Part- BS ۶۲۰۷ ,Part ۱- BS ۵۸۳۹  
استانداردهای آتش نشانی ، ISO ، LPCB و OHSAS  
استاندارد BS شماره ۷۰۳۶  
کاتالوگ فنی محصولات شرکت‌های:

فاراتل

گرین پاور

مهیار

کوپا

پرسو

GST

ZETA

GENT

Dsc

Classic

Longhorn

SCANTRINIC

COOPER

PARADOX

Cok

Jmk

Polo

Ifaimen

Emanpardaz

kobo

AVENIER

BEST

SANYO

afp

RIB

MERLIN

