

٥ فصل



سیستم صوتی

آیا می‌دانید

- وظیفه بلندگو و آمپلی فایر در یک سیستم صوتی چیست؟
- چگونه می‌توان بیش از یک بلندگو را در سیستم صوتی استفاده کرد؟
- تفاوت انواع میکروفون‌ها در چیست؟

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری، هنرجویان قادر خواهند بود ، با اتصال تجهیزات صوتی (آمپلی فایر و بلندگو) انجام داده و علاوه بر آن قادر به راه اندازی این سیستم خواهند بود . همچنین با رعایت قواعد افت صدا و اندازه گیری آن در محل‌ها و فضاهای محدود بلندگو را جانمایی کنند. کاتالوگ و برچسب سیستم صوتی را خوانده و اطلاعات آن را استخراج کند.

صوت و صدا به عنوان یک وسیله ارتباطی در همه زمان‌ها مورد استفاده بشر بوده و شاید حس آرامش ولذت از آواها و حتی ترس، انسان را کنگکاو به مطالعه در زمینه صوت کرده است.

در گذشته که برقی وجود نداشت برای اطلاع رسانی از بالای پشت بام و مناره‌های مساجد مردم را خبر می‌کردند. موذن‌ها از مناره اذان سر می‌دادند تا به این وسیله افراد بیشتری صدا را بشنوند، در بعضی از شهرها زمان افطار را با شلیک توپ به شهروندان اعلام می‌کردند(شکل ۱).



شکل ۱- نحوه انتقال صدا از مناره

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فن آوری سیستم‌های صوت، انتقال صدا در سطح بسیار گسترده در شهرها و روستاهای سالن‌های اجتماعات، بیمارستان‌ها و ... آسان شده است.

سیستم‌های فراخوان افراد (Paging) نیز در محیط‌های بزرگ، بسیار پرکاربرد است. در این سیستم‌ها به بیش از یک بلندگو برای اطلاع رسانی نیاز است به این سیستم‌های فراخوان، سامانه ارتباط جمعی (Public Address System) به اختصار PA می‌گویند. با قابلیت شارژ باطری‌ها نیز استفاده از اکوآمپلی فایرهای سیار نیز میسر شده است. ولی سئوال اینجاست که چگونه می‌توان یک سیستم صوتی مناسب برای یک فضای مشخص ایجاد کرد؟

محدوده شنوایی صدا توسط انسان در فرکانس‌هایی بین ۲۰ HZ تا ۲۰ KHZ است. این محدوده در بعضی از جانوران کمتر از ۲۰ HZ و بعضی از آنها بیشتر ۲۰ KHZ است.

فعالیت: بیشتر جانوران وقوع زلزله و اتفاقات نظیر آن را زودتر متوجه می‌شوند آیا دلیل آن شنیدن صدای خارج از محدوده شنوایی ماست؟(شکل ۲)



۱-۸- دامنه، ارتفاع یا شدت صدا

هر چه مقدار انرژی صوتی که سبب ایجاد یک موج صوتی می‌شود، بیشتر باشد دامنه یا شدت صدا نیز قوی‌تر است.

۲-۸- واحد اندازه‌گیری شدت صدا




شدت صدا را معمولاً بر حسب **dB**(دسی بل) اندازه‌گیری می‌کنند.
دسی بل واحد اندازه‌گیری شدت صدا است. ابزاری که برای سنجش شدت صدا به کار می‌رود(شکل ۳).

صوت‌سنج نمی‌دهد می‌شود. واحد دسی بل بصورت لگاریتمی افزایش می‌یابد. بدین صورت که کمترین صوت قابل شنیدن، صفر دسی بل بوده و صدای ده برابر قویتر از آن 10 dB بوده و صدایی 100 dB برابر آن 20 dB خواهد بود.

شکل ۳- صوت سنج

۳-۸- اثرات صدا

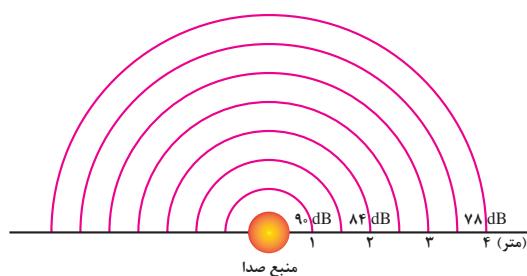

اگر شدت صدا بیش از 85 dB باشد بر شنوایی انسان اثرات کوتاه‌مدت و در صورتی که زمان اثر صدا طولانی باشد، اثر نامطلوب و ماندگار خواهد گذاشت.
در فضای باز با 2 dB برابر شدن فاصله از منبع صوت، شدت صدا به اندازه‌ی 6 dB کاهش می‌یابد(شکل ۴).

شکل ۴- افت صدا بر حسب فاصله

فعالیت : آلوگی صوتی چیست؟ حد یک صوت برای عدم آزدگی گوش و شنوایی چقدر است؟(شکل ۵)



ب) محافظت از گوش



الف) دیوار صوتی

شکل ۵-

فعالیت : یکی از پارامترهای جدید برچسب انرژی لوازم خانگی مثل یخچال ، لباسشویی ، ... میزان صدای وسیله است در مورد آن تحقیق کنید .

فعالیت : امروزه اپلیکیشن های زیادی برای اندازه گیری کمیت ها برای سیستم عامل اندروید طراحی شده است یکی از آنها **Sound meter** یا صدا سنج است . با این نرم افزار می توانید صدای مختلف را اندازه گیری و به کلاس درس گزارش کنید .

این نرم افزار مقدار صدای ترافیک را dB نشان می دهد . جدول ۱ را به کمک اپلیکیشن **Sound meter** تکمیل کنید .

جدول ۱

محدوده مجاز	محدوده اندازه گیری شده	نوع صدا
		ترافیک
		صدای موتور سیکلت
		صدای بلندگو
		صدای محوطه کارگاه برق
		صدای کارگاه تراش کاری

۸-۴-تجهیزات سیستم صوتی :


برای تقویت و انتقال صوت به تجهیزاتی نظیر بلندگو، آمپلی فایر، میکروفون نیاز است.

بلندگو

آمپلی فایر (تقویت کننده)

میکروفون

کابل و فیش

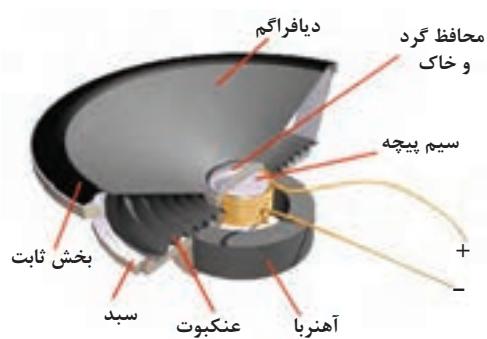

۸-۴-۱-بلندگو :

بلندگو برای انتشار صدا در محیط استفاده می شود . واژ اجزای نشان داده شده در شکل ۶ تشکیل شده است .

شکل ۶- اجزای یک بلندگو

۱-۱-۴-۸- انواع بلندگو :

بلندگوها از نظر کاربرد به انواع بوقی ، ستونی، دیواری و سقفی تقسیم بندی می شود(شکل ۷) .



شکل ۷- بلندگوهای شیپوری ، ستونی، دیواری و سقفی

۲-۱-۴-۸- مشخصات بلندگو :

هر بلندگو دارای سه مشخصه مهم است :

الف) امپدانس بلندگو : مقدار مقاومت ظاهری بلندگو که در برابر عبور جریان الکتریکی صدا از خود نشان می دهد .
این مقدار برای بلندگوهای متداول در بازار در محدوده ۴ ، ۶ ، ۸ ، ۱۶ اهم است (شکل ۸).



شکل ۸- آمپدانس بلندگوها

ب) توان بلندگو : مقدار توان الکتریکی که بلندگو به انرژی صوتی تبدیل می کند (شکل ۹) .



شکل ۹- توان بلندگو و آمپدانس

ج) پاسخ فرکانسی : توانایی بلندگو در بازسازی فرکانس های مختلف صوتی است .

۸-۱-۳-نصب بلندگو:

نصب انواع بلندگو به نوع محیط نصب و کاربرد آن بستگی دارد مثلاً» برای فضای سرپوشیده کوچک می‌توان از بلندگوی سقفی استفاده کرد برای فضاهای باز، پارک و آمفی تئاتر از بلندگوی دیواری و ستونی استفاده کرد. مقدار سروصدا و نویز دائمی در انتخاب بلندگو نیز موثر است.

فعالیت: کدامیک از فضاهای محیطی های زیر سرو صدا و نویز دائمی وجود دارد؟ سالن کنفرانس - استادیوم ورزش - کلاس درس - خیابان اصلی - سینما

جدول ۲ صوتی بلندگوهای سقفی را با توجه به ارتفاع سقف با فاصله بلندگوها از یکدیگر و توان آنها بدون ایجاد آلودگی صوتی نشان می‌دهد.

جدول ۲ - بلندگوهای سقفی

توان بلندگو (وات)	پوشش صوتی (مترمربع)	فاصله بلندگو (متر)	ارتفاع سقف
۱	۹	۳	۲/۵
۱	۱۶	۴	۳
۱	۲۵	۵	۳/۵
۳	۳۶	۶	۴
۳	۶۴	۸	۵

۸-۱-۴-ارتباط بین شدت صدا و توان بلندگو:

جدول ۲

جدول ۳ ارتباط شدت صدا و توان بلندگو

ارتباط بین توان و شدت صدا در

بلندگو را می‌توان از جدول ۳ بدست آورد.

P _w (watts)	Level in dB
1	0
10	10
100	20
1000	30
10,000	40
20,000	43

مثال: یک بلندگوی ۸۰ وات چند دسی بل صدا تولید خواهد کرد؟

$$A = 10 \times \log_{10} P_w$$

با استفاده از جدول نتیجه چنین به دست می‌آید. ۱۰ وات معادل ۱۰ دسی بل و ۸ وات نیز معادل ۹ دسی بل تولید خواهد نمود. پس بلندگوی ۸۰ وات شدت صوتی معادل (۱۰ + ۹) ۱۹ دسی بل تولید خواهد کرد.

۸-۱-۵-رابطه‌ی فاصله تا منبع صوت و شدت صدا:

شدت صدا با افزایش فاصله از منبع صدا دور شدن از آن مطابق شکل ۱۰ کاهش می‌یابد.




شکل ۱۰- نمودار گرافیکی ارتباط بین فاصله و افت شدت صدا

مثال: اگر یک بلندگو شدت صدای ۱۱۳ دسیبل را در فاصله‌ی ۱ متری تولید می‌کند، در فاصله‌ی ۳۰ متری این بلندگو شدت صدا چقدر خواهد بود؟

پاسخ: با کمک شکل ۱۰، افت شدت صدا در فاصله‌ی ۳۰ متری معادل تضعیف ۲۹,۵ دسیبل است. پس در فاصله‌ی ۳۰ متری شدت صد $\frac{83}{5}$ dB خواهد شد.

$$113 - 29,5 = \frac{83}{5} \text{ dB}$$

فعالیت: فرض کنید که شدت صدای فرد ایستاده در شکل ۱۱ برابر ۷۰ dB باشد. شدت صدا برای شنونده نشسته برابر ۵۳ دسیبل خواهد بود. چرا؟

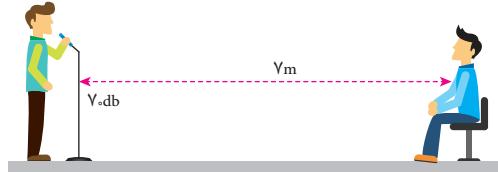

شکل ۱۱- فاصله و افت شدت صدا

۱-۶-۴-۸- انتخاب بلندگو

(الف) بلندگوهای دیواری: این بلندگوها برای کلاس‌های درس و فضاهای مشابه مناسب است. به طور مثال برای یک فضای $3 * 4$ مترمربع یک بلندگوی یک وات مناسب است (شکل ۱۲).



شکل ۱۲- بلندگوی دیواری


(ب) بلندگوهای سوتونی: این بلندگوها برای سالن‌های کنفرانس و همایش در محدوده ۱۵ تا ۳۰ وات و دو طرفه استفاده می‌شود. به این بلندگوهای «اصطلاحاً» غیرجهتی گفته می‌شود (شکل ۱۳).



-بلندگوهای غیرجهتی ● صدای سوتونی ○ صدای عکاسی بالله

شکل ۱۳- بلندگوی غیرجهتی

ج) بلندگو بوقی و شیپوری: یکی از متداول ترین بلندگوها برای فضاهای باز مثل حیاط مدارس ، مساجد و حسینیه‌ها و ... بلندگوهای بوقی است . محدوده توان این بلندگوها بین ۳۰ تا ۵۰ وات است . به این بلندگوها جهتی گفته می شود(شکل ۱۴).

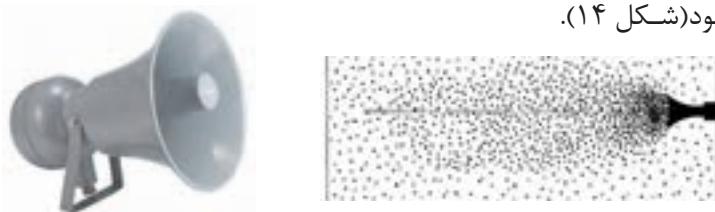

شکل ۱۴- بلندگوی جهتی



این بلندگو به شکل دوتایی و چند تایی نصب و استفاده می شود البته تعداد بلندگوها به نویز محیط نصب شده بستگی دارد .

شکل ۱۵- بلندگوی شیپوری چندتایی

در حیاط هنرستان محل تحصیل شما چند بلندگو نصب شده است ؟ توان آنها چقدر است ؟

جدول ۴- انتخاب نوع بلندگوی بوقی مناسب برای فضای باز را نشان می دهد .

فعالیت
کارگاهی



فاصله تقریبی پوشش داده شده توسط بلندگو بر حسب متر	تعداد	توان بلندگوی بوقی
۲۰۰m	۱	۳۰ W
۳۰۰m	۲	
۴۰۰m	۳	
۶۰۰m	۴	
۳۵۰m	۱	۵۰ W
۵۰۰m	۲	
۷۰۰m	۳	
۱۰۰۰m	۴	



شکل ۱۶- کلید انتخاب بلندگو



هنگام نصب بلند گو باید به مقدار امپدانس خروجی تقویت کننده و مقدار امپدانس بلند گو باید توجه کرد.

بعضی از بلند گو ها دارای کلید انتخاب حالت برای اتصال به خروجی تقویت کننده با امپدانس کم و مقدار ولتاژ بالا (۱۰۰ یا ۷۰ ولت) هستند(شکل ۱۶).

فعالیت کارگاهی



فعالیت: اگر اتصال قطب های بلندگو بوقی رعایت نشود برای کیفیت صدا چه اتفاقی می افتد؟
گر تعداد بلندگوها بیش از یک عدد باشد و اتصال قطب ها رعایت نشود چه اتفاقی می افتد؟(شکل ۱۷)

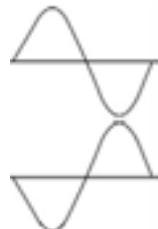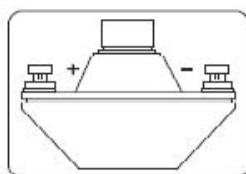

شکل ۱۷- اتصال قطب های بلندگو

۸-۴-۲-آمپلی فایر (تقویت کننده) :

وظیفه آمپلی فایر تقویت دامنه صوت دریافت شده توسط میکروفون و ارسال آن به بلندگو است. در این کتاب بیشتر از واژه متداول آمپلی فایر استفاده شده است.

۱- توان آمپلی فایر:

توان آمپلی فایرها در انواع مختلف متفاوت است. مشخصات فنی هر آمپلی فایر در دفتر چه راهنمای ان درج شده و هنگام اتصال بلند گو باید به مقدار توان خروجی آن و امپدانس خروجی دقت کرد. در شکل ۱۸ دو نمونه آمپلی فایر نشان داده شده است.



شکل ۱۸- آمپلی فایر

۲-۴-۸-۱- اتصالات آمپلی فایر :

اتصالات آمپلی فایر شامل اتصال به بلندگو و میکروفون، تغذیه برق و... می باشد(شکل ۱۹).
ورودی



شکل ۱۹- اتصالات آمپلی فایر

میکروفون: ورودی میکروفون با دو مدل اتصال در شکل بالا نشان داده است. برای اتصال میکروفون به خط ۳ و ۴ از فیش اتصال **RCA** استفاده می شود.

خروجی بلندگو: این محل برای اتصال بلندگو با امپدانس کم و اتصال تعداد زیاد بلندگو به خروجی ۷۰ یا ۱۰۰ ولت است.

اتصال به شبکه: قابلیت سیستم تقویت کننده را برای افزایش کنترل از محل دیگر مهیا می کند. تغذیه برق: ورودی تغذیه برق ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز با توان ۴۰ وات را نشان می دهد.

۲-۴-۸-۲- ارتباط بلندگو و آمپلی فایر (تقویت کننده) :

برای بهره گیری از یک سیستم صوتی با کیفیت انتخاب بلندگو و تقویت کننده بسیار اهمیت دارد اگر محاسبه لازم در انتخاب بلندگو و تقویت کننده انجام نشود دو حالت زیر پیش می آید:

۱- کیفیت صدا مناسب نباشد .

۲- تقویت کننده و بلندگو آسیب ببیند .

هنگام اتصال بلندگو به آمپلی فایر امپدانس بلندگو و آمپلی فایر مانند دو مقاومت سری به دنبال هم قرار می گیرد. بنابراین در محاسبات مدار الکتریکی سیستم دو مقاومت با هم جمع می شود. محاسبه توان بلندگو و توان دریافتی از آمپلی فایر مطابق قوانین اهم است.

برای اجرای یک سیستم صوتی **PA** به نکات زیر توجه کنید .

با توجه به نوع و ابعاد فضای مورد نظر ، توان مورد نیاز بلندگو را مشخص کنید .

با توجه به مقدار توان محاسبه شده برای بلندگوها ، توان تقویت کننده را با در نظر گرفتن حدود ۱۰ الى ۲۰ درصد تلفات برآورد کنید . مثلاً اگر توان بلندگوها برابر ۲۰۰ وات بdst آمد برای تقویت کننده توانی معادل ۲۴۰ وات مدنظر قرار دهید .

۳- همیشه امپدانس خروجی و تقویت کننده با مجموع بلندگو یا بلندگوها برابر باشند(شکل ۲۰) .



شکل ۲۰- آمپدانس خروجی بلندگو

اگر تعداد بلندگوها زیاد است از خروجی با ولتاژ بالای تقویت کننده استفاده کنید و برای هر بلندگو یک ترانسفورماتور تطبیق لحاظ کنید.

بلندگوها و تقویت کننده به نحوی انتخاب شوند که در همه شرایط جریان خروجی تقویت کننده از حد مجاز آن بیشتر نشود.


تمرین:

در یک سیستم صوتی مطابق شکل ۲۱ توان و امپدانس خروجی یک تقویت کننده برابر 300 وات و 8 اهمی است. آیا می توانیم یک بلندگوی 40 وات، 8 اهمی به آن وصل کنیم؟

مقاومت کل مدار برابر است با :

$$R_t = 8 + 8 = 16\Omega$$

(جریان خروجی آمپلی فایر)

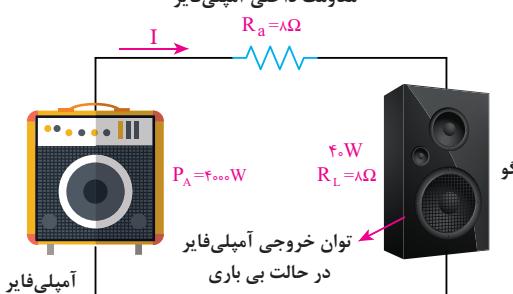

شکل ۲۱

اما جریان مجاز بلندگو برابر است با :

چون جریان عبور کننده از بلندگو ($5A$) بیشتر از جریان مجاز آن ($2A$) است . بلندگو خواهد سوخت .

$$I_A = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{400}{16}} = 5A$$

$$I_A = \sqrt{\frac{40}{8}} = 2 / 2A$$



توان بلندگو در تمرین گفته شده چقدر باشد تا به آن آسیب نرسد ؟

چرا در مدار شکل ۲۱ به آمپلی فایر آسیب می رسد .

مشخصات دستگاه آمپلی فایر و بلندگوی متصل به آن در مدرسه را بررسی کنید و در مورد مطابقت توان و امپدانس روی آنها تحقیق کنید .

۴-۲-۸-۴-اتصال بلندگو به آمپلی فایر :

در ترمینال های خروجی آمپلی فایر های صوتی معمولاً دو ترمینال جداگانه وجود دارد .


(الف) ترمینال اتصال بلندگوهای 8 اهمی و 4 اهمی

بلندگو مورد نظر 4 یا 8 اهمی نباید از نظر توان از توان آمپلی فایر بیشتر باشد . در شکل محل اتصال بلندگو و اتصال آمپلی فایر مشخص شده است(شکل ۲۲).

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف




شکل ۲۳-اتصال ولتاژ بالا

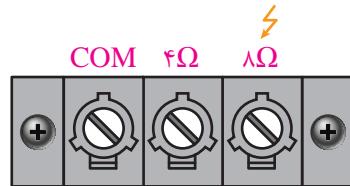

شکل

ب) ترمینال ولتاژ بالا که به نام خط PA شناخته می شود و دارای ولتاژ ۷۰ ولت ، ۱۰۰ ولت ای ۳۰۰ ولت است(شکل ۲۳) .

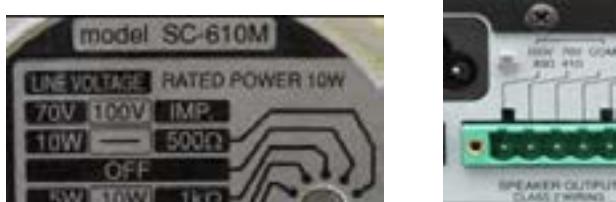

شکل ۲۳-ترمینال ولتاژ بالا

به این ترمینال ولتاژ بالا باید بلندگوهای با اهم زیاد متصل شود . مثلاً» اگر توان بلندگو ۵ وات باشد و به ترمینال ۱۰۰ ولت متصل باشد مقدار امپدانس خروجی باید برابر باشد با :

$$P = \frac{V^2}{R} \rightarrow R = \frac{V^2}{P} = \frac{100^2}{5} = 2000 \Omega$$

فعالیت: در مورد تفاوت نصب این دو بلندگو در شکل ۲۴ بحث و تبادل نظر کنید.

فعالیت
کارگاهی



شکل ۲۴-مشخصات اتصال دو نمونه بلندگو

۸-۴-۲-ترانسفورماتور تطبیق (Matching) :

ترانسفورماتور تطبیق یک مبدل ولتاژ و جریان الکتریکی است که این دو کمیت را به مقادیر کمتر یا بیشتر تبدیل می کند . ترانسفورماتور تطبیق یک ترانسفورماتور کاهنده است و برای اتصال بلندگو به خروجی ولتاژ بالای آمپلی فایر کاربرد دارد (شکل ۲۵) .




شکل ۲۵ ترانسفورماتور تطبیق

وظیفه این ترانسفورماتور تطابق امپدانس بلندگو با امپدانس خروجی آمپلی فایر است . «عمولاً» از ترانسفورماتور تطبیق با توان های $1, 3, 5, 7, 10, 15, 30, 50$ وات برای بلندگوهای ۴ اهم و ۸ اهم استفاده می شود .

۱-۴-۳-۸- طریقه نصب بلندگو به ترانسفورماتور تطبیق:

برای نصب بلندگو یا بلندگوها به ترانسفورماتور تطبیق مطابق شکل دو سر اولیه ترانسفورماتور به خط خروجی آمپلی فایر متصل می شود و قسمت ثانویه ترانسفورماتور به بلندگو متصل می شود . «عمولاً» ترانسفورماتور تطبیق کنار بلندگو نصب می شود ، بعضی از بلندگوهای با ترانسفورماتور تطبیق در بازار ارایه می شوند(شکل ۲۶) .

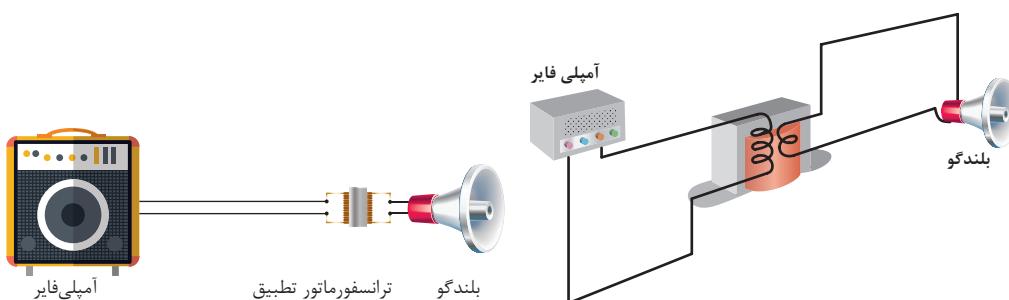

شکل ۲۶- اتصال ترانسفورماتور تطبیق

با اتصال ترانسفورماتور می توان متناسب با توان خروجی آمپلی فایر و توان هر بلندگو ، تعداد بلندگو را انتخاب کرد. برای محاسبه تعداد بلندگو متصل به ترانسفورماتور تطبیق، کافی است توان خروجی آمپلی فایر را تقسیم به توان هر بلندگو نمود.

مثال: در صورتیکه توان خروجی آمپلی فایر 40 وات باشد توسط ترانسفورماتور تطبیق چند بلندگوی 4 وات را می توان به خروجی 100 ولت آمپلی فایر متصل کرد ؟


$$\text{بلندگو تعداد} = \frac{\text{فایر آمپلی خروجی توان}}{\text{بلندگو هر توان}} = \frac{40}{4} = 10$$

تذکر : چون مقداری از توان آمپلی فایر در ترانسفورماتور تلف می شود بهتر است تعداد بلندگوهای کمتر از 10 عدد و مثلاً 9 عدد در نظر گرفت .

۱-۴-۳-۹- اتصال سری و موازی بلندگوهای:

برای اتصال بلندگوهای به صورت سری و موازی باید به امپدانس نهایی رو سر بلندگو ها و برابر بودن آن با خروجی تقویت کننده دقت کرد.

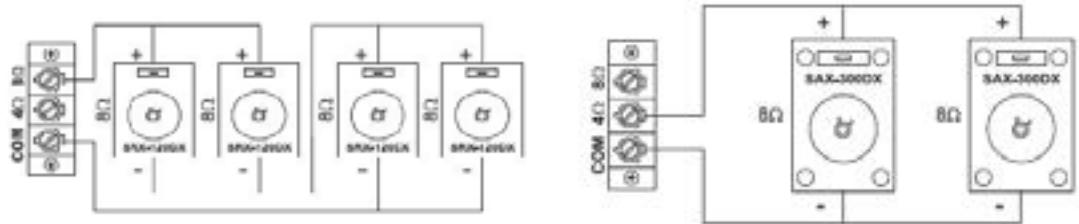فعالیت: صحت اتصال سری و موازی بلندگو های دیده شده در شکل ۲۷ را بررسی کنید.



ب) موازی و سری

الف) موازی

شکل ۲۷ اتصال بلندگوها

کار عملی ۱:

به حالت های مختلف اتصال آمپلی فایر به بلند گو نگاه کنید و مطابق شکل ۲۸ اتصالات را انجام دهید و نتیجه حاصل را با توضیح شکل مقایسه کنید.



شکل ۲۸ – آمپدانس برابر

شکل ۲۹ – توان نابرابر

چرا در این حالت کیفیت صدا خراب می شود؟

فعالیت: در برگه کاربرد آمپلی فایر تذکر زیر نصب شده است در مورد متن داده شده بحث و گفتگو کنید.

IMPORTANT

- When speakers are connected to COM - 4Ω / 8Ω Terminal Strip of the same zone, NO speakers should be connected to the Terminal Strip marked COM - 70V / 100V (fitted with RED cover).
- Speakers should be connected only to either COM - 4Ω or COM - 8Ω terminals of the same zone as illustrated above but never to more than one set of terminals,

۴-۴-۴-۴-میکروفون:

برای انتقال صدا و تقویت آن توسط آمپلی فایر از میکروفون استفاده می شود (شکل ۳۰). هر میکروفون دارای چهار خصوصیت اصلی است :



شکل ۳۰ – انواع میکروفون ها در شکل های متفاوت

حساسیت

امپدانس

پاسخ فرکانس

جهت دار بودن

حساسیت میکروفون: قابلیت تبدیل انرژی مکانیکی در قالب صوت ضعیف به انرژی الکتریکی در میکروفون حساسیت نامیده می شود.


هرچه میکروفون حساسیت بیشتری داشته باشد می تواند صورت های با دامنه کم را به ولتاژ الکتریکی تبدیل کند.

امپدانس میکروفون: مقدار مقاومت ظاهری میکروفون در مقابل سیگنال متناوب امپدانس میکروفون نامیده می شود.

پاسخ فرکانسی میکروفون: توانایی تبدیل انرژی مکانیکی در پهنهای باند فرکانس صوتی به انرژی الکتریکی پاسخ فرکانس میکروفون نامیده می شود.

میکروفونی دارای پاسخ فرکانسی بالاتر است که قادر باشد در فرکانسی ۲۰ KHZ تا ۲۰ KHZ کار کند.

جهت داری میکروفون: عملکرد میکروفون در جهت های مختلف را جهت داری میکروفون می گویند. بعضی از میکروفون ها در جهت خاصی به صدا حساس تر هستند مثل میکروفون های استودیوهای صدابرداری.

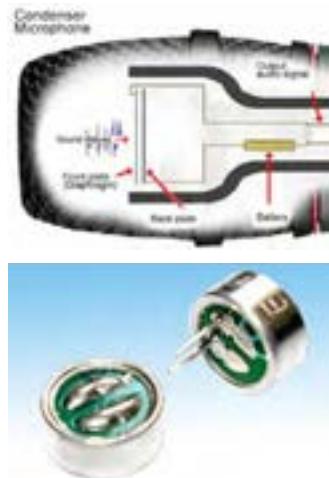

شکل ۳۱- میکروفون خازنی و دینامیکی

انواع میکروفون ها از نظر ساختار به دو نوع خازنی و دینامیکی تقسیم می شوند ولی از نظر نوع کاربرد میکروفون ها دارای انواعی مانند یقه ای، سخنرانی، استودیو و هستند. میکروفون های دینامیکی برخلاف نوع خازنی منبع تغذیه جداگانه ندارند و در جاهایی که کیفیت صدا خیلی اهمیت نداشته و در نزدیک منابع صوتی بلند کاربرد دارند. میکروفون های خازنی حساسیت بیشتری دارد (شکل ۳۱).



الف) میکروفون های دینامیکی:

با فشرده شدن هوا یک دیافراگم بسیار باریک و سبک در پاسخ به فشار هوا حرکت می کند. حرکت دیافراگم باعث حرکت یک سیم پیچ شده و صدا با حرکت کردن سیم پیچ در یک میدان مغناطیسی تولید شده و منجر به ایجاد جریان الکتریکی کوچکی می شود.

میکروفون های دینامیک حساسیت کمتری (در مقابل فشار هوا و فرکانس های بالا) نسبت به میکروفون های خازنی دارند و معمولاً می توانند در شرایط سخت تری کار کنند. همچنین این میکروفون ها ارزان تر هستند. در ساختمن این میکروفون ها از منبع تغذیه استفاده نمی شود.

(ب) میکروفون‌های خازنی:

میکروفون‌های خازنی در مقایسه با میکروفون‌های دینامیک، حساسیت بهتری نسبت به «سرعت» و «تحرک امواج صوتی» نشان می‌دهند. این سیستم مکانیکی ساده، شامل یک دیافراگم نازک و کشیده است که در نزدیکی یک صفحه فلزی قرار گرفته و تشکیل یک خازن می‌دهد. این خازن بار الکتریکی خود را از یک منبع خارجی (باتری) دریافت می‌کند. هنگام فشار هوا دیافراگم به آرامی می‌لرزد و باعث تغییر ظرفیت خازن شده و به کمک تغذیه باتری، موجب تغییر ولتاژ و ایجاد یک سیگнал درخروجی میکروفون می‌شود. برخلاف سایر میکروفون‌ها، میکروفون خازنی به مولد برق DC و یک پیش‌تقویت ۲۰ کننده احتیاج دارد. اگرچه این میکروفون کیفیت بسیار خوبی از صدا تولید می‌کند (پاسخ فرکانسی ۲۰۰۰ هرتز) ولی بزرگی و حساسیت بیش از حد از معایب میکروفون خازنی است. این میکروفون‌ها در مقابل صدای بلند در کنار هم دچار تداخل صوتی می‌شوند. از میکروفون خازنی برای صدابرداری بسیار حساس استفاده می‌شود. مخصوصاً هنگامی که منبع صوتی در فاصله دور قرار دارد.

کاتالوگ میکروفون داده شده در شکل ۳۲ را بررسی کرده و در مورد خصوصیات آن بحث کنید.

فعالیت
کارگاهی



Specifications


Type	Dynamic
Frequency Response	50 to 15,000 Hz
Polar Pattern	Cardioid
Sensitivity (at 1,000 Hz Open Circuit Voltage)	-54.5 dB/V/Pa (1.85 mV) 1 Pa = 94 dB SPL
Impedance	Rated impedance is 150Ω (300Ω actual) for connection to microphone inputs rated low impedance
Polarity	Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3.
Case	Dark gray, enamel-painted, die cast metal; matte-finished, silver colored, spherical steel mesh grille
Connector	Three-pin professional audio connector (male XLR type)
Net Weight	298 grams (10.5 oz)
Dimensions	162 mm (6-3/8 in.) L x 51 mm (2 in.) W



شکل ۳۲ - مشخصه فنی یک میکروفون

۴-۴-۸- تست میکروفون و بلندگو :

برای اندازه گیری مقاومت اهمی یک میکروفون دینامیکی ابتدا کلید خاموش - روشن (Off-On) را در حالت روشن گذاشته و مطابق شکل ۳۳ با اهم متر مقاومت اهمی آن را اندازه گیری کنید.

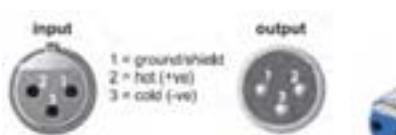

شکل ۳۳ - تست میکروفون



هیچگاه ولتاژ مستقیم بیشتر از ولتاژ مجاز میکروفون و بلندگو به آنها متصل نکنید.

فعالیت : به کمک مولتی متر ، کلید رنج ولت متر را روی حالت اهم متر بگذارید و به دو سر ترمینال + و یک گوشی هدفون متصل کنید در این وضعیت صدای تق شنیده می شود . دلیل این صدا چیست ؟
فعالیت : با استفاده از اهم متر ، مقاومت اهمی بلندگو را اندازه گیری کنید مقادار اندازه گیری شده را ثبت کنید . اگر این مقادار بیش از ۴ تا ۱۰ اهم باشد ، بلندگو سالم است ، اگر بی نهایت باشد سیم پیچ آن قطع شده است و اگر مقادار مقاومت کمتر از یک باشد سیم پیچ اتصال کوتاه شده است (شکل ۳۴).



شکل ۳۴ - آمپدانس بلندگو

ایمنی : بسیاری از مردم امروزه به مدت طولانی در مسیر منزل تا محل کار ، در اتوبوس و ... از گوشی (Head Phone) استفاده می کنند این کار از نظر ایمنی برای سلامت گوش مضر بوده و در دراز مدت به گوش آسیب می رساند .




شکل ۳۵ - استفاده طولانی از هدفون برای گوش آسیب زا خواهد بود .

فعالیت
کارگاهی

مقدار مقاومت اهمی (پایه های ۲ و ۳) یک میکروفون دینامیکی را اندازه گیری کنید و آن را یادداشت کنید اگر مقادار مقاومت اهمی آن بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ اهم (به نوع میکروفون بستگی دارد) باشد میکروفون سالم و در غیر این صورت سیم پیچ میکروفون دینامیکی قطع یا اتصال کوتاه شده است . مقاومت بین پایه های ۱ و ۲ و پایه های ۱ و ۳ برای میکروفون سالم خیلی زیاد (مدار باز) خواهد بود (شکل ۳۶).



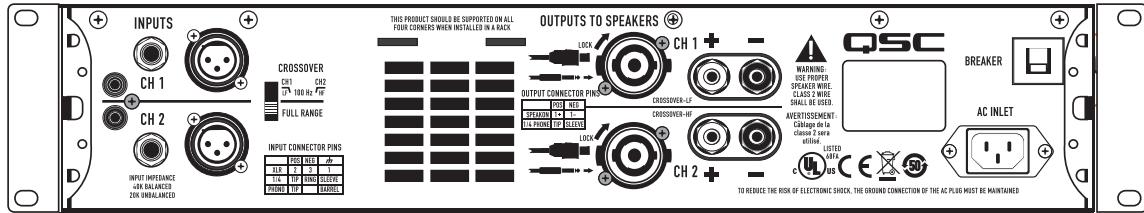فعالیت کاتالوگ آمپرفایر آورده شده در شکل ۳۶ را تشريح کنید.



Inputs

XLR, 1/4" TRS and phono input connectors for compatibility with any source

Crossover

Subwoofer/Satellite crossover built-in

6 A Speakon® combo output connector accepts 1/4" or Speakon 2 wire connectors

Binding post output for compatibility with any loudspeaker wiring scheme

Preliminary Specifications

	GX3	GX5	GX7	GX7 (230V Only)
Stereo Mode - Watts per channel				
8Ω / both channels driven / 1 kHz*	300 W	500 W	725 W	
8Ω / single channel driven / 1 kHz*	350 W	600 W	800 W	
4Ω / both channels driven / 1 kHz*	425 W	700 W	1000 W	
4Ω / single channel driven / 1 kHz*	500 W	850 W	1200 W	
Distortion (typical)				
1 kHz: 1 dB below rated power	8Ω: less than 0.02% / 4Ω: less than 0.05%			
Signal to Noise (20 Hz – 20 kHz)	100 dB			
Input Sensitivity	1.2 Vrms			
Voltage Gain (8Ω)	32.2 dB	34.4 dB	36.1 dB	
Output Circuitry	Class B	2-tier Class H	2-tier Class H	
Power Requirements (1/8 power, pink noise at 4Ω, 120V)	6.3 A		10.1 A	
Frequency Response	20 Hz – 20 kHz, +0, 1 dB			
Dynamic Headroom (4Ω)	2 dB			
Damping Factor	100			
Input Impedance (Ω)	Greater than 20k (balanced)			
Maximum Input Level	+24 dB (16 Vrms)			
Input Connectors (each channel)	3-pin XLR and 1/4" TRS, balanced, parallel			
	Phono, unbalanced			
Output Connectors (each channel)	Speakon®, 1/4", Binding Posts			
Amplifier and Load Protection	Short circuit, open circuit, thermal, RF protection			
	Load protected against DC faults			
Front Panel Controls and Indicators	Gain controls, 21 detents			
	Red Clip LEDs, proportional, 0.1% THD threshold			
	Green Signal LEDs, threshold -35 dB			
	Blue Power LED, AC on			

شکل ۳۷- کاتالوگ فنی یک دستگاه آمپلی فایر صوتی

۵-۸-اتصال بلندگو به آمپلی فایر:

برای اتصال بلندگو به آمپلی فایر با در نظر گرفتن شرایط قبلی جریان و امپدانس بلندگو و آمپلی فایر دو حالت زیر را در نظر گرفته می شود .

الف) اتصال بلندگو با امپدانس زیاد در این حالت چنانکه قبل « نیز اشاره شد باید از ترمینال های ولتاژ بالای آمپلی فایر نظیر ترمینال ۷۰ ولت و ۱۰۰ ولت استفاده کرد . (مطابق شکل)

ب) اتصال بلندگو با امپدانس کم در این حالت از ترمینال معمولی 4Ω یا 8Ω آمپلی فایر برای اتصال بلندگو استفاده می شود .
فعالیت: اتصال ترمینال XLR

کابل اتصال میکروفون به آمپلی فایر را شبیه شکل ۳۸ اتصال دهید و با اهم متر صحت اتصال را بررسی کنید . تفاوت اتصال حالت موно و استریو را بررسی کنید .



۱- اتصالات فیش میکروفون

فعالیت : سیستم صوتی موجود در سالن امتحانات ، مسجد و محوطه هنرستان را بررسی کنید با اطلاعاتی که تاکنون کسب کرده اید ایرادات احتمالی آن را پیدا کنید و طرح جدیدی برای رفع آن پیشنهاد دهید .

تحقیق کنید : ولتاژ خروجی یک آمپلی فایر 100 ولت و توان خروجی آن 50 وات است اگر قرار باشد که بلندگوی 5 واتی به این دستگاه متصل شود ، چه تعداد ترانسفورماتور تطبیق نیاز دارد ؟

تمرین : اگر توان خروجی یک آمپلی فایر 60 وات و امپدانس آن 8 اهم باشد و یک بلندگوی 4 واتی ، 8 اهمی را تغذیه کند چه اتفاقی می افتد ؟


کار عملی ۲: دوبلندگو با مشخصات یکسان را مطابق شکل ۳۸ به فاصله 30 متر از یک آمپلی فایر به صورت موازی متصل کنید و با اتصال میکروفون صدای آن را آزمایش کنید .



شکل ۳۸- اتصال دو بلندگو موازی به آمپلی فایر

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

کار عملی ۳: دو بلند گو با مشخصات یکسان را مطابق شکل ۳۹ به فاصله ۳۰ متر از یک آمپلی فایر به صورت موازی با استفاده از ترانسفور ماتور به ولتاژ ۷۰ ولت متصل کنید و با اتصال میکروفون صدای آن را آزمایش کنید.

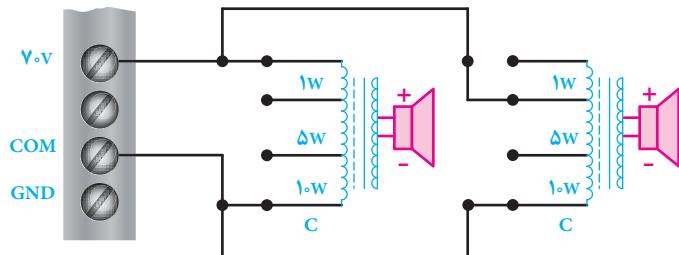

شکل ۳۹ – استفاده از ترانسفور ماتور تطبیق

ارزشیابی شایستگی سیستم صوتی

شرح کار:

- نصب راه اندازی یک بلندگوی ساده با دستگاه تقویت کننده
- اتصال سری موازی بلندگوها به تقویت کننده
- اتصال بلندگوها با ترانسفورماتورها تطبیق به تقویت کننده

استاندارد عملکرد:

انجام کار روی سطح یک میز کار با رعایت ایجاد مدارهای مزاحم

شخص‌ها:

- اتصالات صحیح قطعات به یکدیگر
- برآورد حد مجاز جریان الکتریکی و جلوگیری از آسیب بلندگو و تقویت کننده
- رسم نقشه اتصالات سیستم صوتی و کاتالوگ خوانی آن

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: انجام کار روی سطح یک میز از روی نقشه رسم شده بدون ایجاد صدای مزاحم

ابزار و تجهیزات: تجهیزات سیستم صوتی-ابزار ایجاد اتصالات در صورت نیاز

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	نصب راهاندازی یک بلندگوی ساده با دستگاه تقویت کننده	۱	
۲	اتصال سری موازی بلندگوها به تقویت کننده	۱	
۳	تست عملکرد صحیح مدار	۲	
۴		۱	
		۲	شایستگی‌های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: کسب اطلاعات کار تیمی مستندسازی ویژگی شخصیتی
*	میانگین نمرات		

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف